

С.С. ПСПОВ, З.А. НИКОЛАЕВ

# ЭЛЕКТРО ТЕХНИКА

В. С. ПОПОВ ВА С. А. НИКОЛАЕВ

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ИККИНЧИ НАШРИДАН ТАРЖИМА

БИБЛИОТЕКА

у/481

„ЎҚИТУВЧИ“ НАШРИЁТИ  
ТОШҚЕНТ – 1973

Ониссано



Китобниң мазмунни техникумларнинг янги техника масалалари — автомат қурилмаларнинг электр машиналари; электроавтоматика асослари; ҳисоблаш қурилмалари; электротехнология билан тұлдирілген электротехника курси программасынға мөс келади.

Китобда ўзгармас ва ўзгаруവچان ток занжирларнин ҳисоблашынғ асосий масалалари, электр ва ноэлектр катталикларни ўзлаштырып қысқача назарияси, нормал электр машиналар ва трансформаторлар, автоматик контрол ва ростлаш схемаларида ишлатыладын электр машиналар қаралады.

Электрик юритма, автоматика, электр билан ёритиш, электр энергиясының узатыш ва тақсимлашынғ асосий масалалары бағыттылар. Шуннингдек, ҳисоблаш қурилмалари ва электротехнологиядан маълумотлар берилады.

Китоб электротехника ихтиосолигидан бошқа ихтиосоликлар берувчи техникумларнинг талабалари ва мустақил білім олувчилар учун мүлжалланған.

Қўлингиздаги китоб электротехника ихтинослигидан бошқа ихтиносликлар берувчи техникумлар учун дарслик бўлиб, янги техниканинг электротехника программасига кирмайдиган масалалари (12, 15 — 17-боблар) билан тўлдирилган.

Бу китоб малака ошириш ва мустақил билим олиш учун ҳам қўлланма бўла олади.

Китобнинг биринчи тўртта боби асосан физика курси материалини ўз ичига олади; бу материал техникумлар учун ёзилган физика дарслекларида, масалан, Л. С. Жданов ва Н. И. Хлебников дарслегида ҳам (1961 йилги нашри) яхши баён этилган бўлиб электротехникани ўрганишга киришаётган ўқувчилар бундан хабардор бўлишлари керак. Китобдаги 1—9, 1—18, 1—19, 3—6, 3—13, 3—14, 4—6 ва 4 — 7- параграфлар бундан мустасно.

Авторлар ана шу бобларнинг материалини жуда қисқа ҳолда баён этишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди; чунки бу тадбир электротехникани ўрганишдан аввал ўша материални такрорлаш ёки унинг бирор қисмини электротехниканинг бирорта бобини ўрганаётган вақтда такрорлаш учун ўқувчиларга имконият яратиб беради

Электротехника материалининг кўплиги ва ҳажми чегараланган бу китобга янги техника масалаларини: электроникани, автоматик қурилмаларнинг электр машиналарини, электроавтоматика асосларини, ҳисблаш қурилмаларини, электротехнологияни ва ҳоказоларни киритиш зарурлиги материални қисқача баён этишни тақозо этди.

Бу китобда авторлар электротехника материалларини, хусусан, илгари нашр қилинган қатор дарсликларда баён этилмаган электроизоляция масалаларини ҳам қисқача ёритди.

Китобнинг русча иккинчи нашри унинг биринчи нашридан ундаги камчилик ва ноанқликларнинг бартараф қилинганлиги билан фарқ қиласди.

Авторлар А. Д. Смирновга китобнинг рус тилидаги нашрини таҳрир қилишда ва уни чиқаришда қилган катта меҳнатлари эвазига миннатдорчилик билдиради.

Авторлар китобнинг рус тилидаги биринчи нашрини жуда қунт билан қараб чиқсан ва китобнинг иккинчи нашрини яхшилашга имкон берадиган жуда кўп фикр ва кўрсатмалар берган И. В. Антикка чин қалбдан миннатдорчилик изҳор этади.

## КИРИШ

Совет Иттифоқи Коммунистик партияси Программаси электрлаштиришга мамлакатимиз ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиши учун асосий шарт-шаронт сифатида алоҳида эътибор беради.

Ҳозирги вақтда СССР электр энергия ишлаб чиқариш ва электр станицияларининг қуввати бўйича дунёда иккинчи ва Европада биринчи ўринда туради. Яқин ўн йилликлар ичida СССР да меҳнатнинг электр билан қуролланиш даражаси 3 марта ортиши керак.

КПСС программасида электр энергия ишлаб чиқаришнинг қўйидаги миқёсда ўсиши назарда тутилади: 1970 йилда — 900 — 1000 млрд. квт-соат, 1980 йилда эса 2700 — 3000 млрд. квт-соат. Электростанцияларининг белгиланган қуввати 1980 йилда 540 — 600 млн. квт бўлиши керак, ҳолбуки 1960 йилда 66,7 млн. квт эди.

В. И. Ленин томонидан 1920 йилда «Коммунизм бу Совет ҳакимияти плюс бутун мамлакатни электрлаштиришdir» дейилган қоида Совет Иттифоқи Коммунистик партияси раҳбарлиги остида официал оширилмоқда.

Арzon электр энергиянинг кўп бўлиши, ишлаб чиқариш технологияси ва илғор фан ютуқларини ҳаётта жорий этиш масалаларини томомила янгича ҳал қилишга имконият яратиб беради.

Табиатнинг бепоён ва чексизлиги ҳақидаги В. И. Лениннинг башорати электрон техникасининг барча соҳаларида — чала ўтказгичлар электроникасида, молекуляр, квант ва плазма электроникасида тасдиқланмоқда.

Замонавий техника ҳозирги кунда мураккаб электр қурилмаларда юпқа қатламли микросхема кўринишида ясалган юз минглаб транзисторлар, диодлар, қаршиликлар, индуктивликлар, конденсаторлар ва бошқаларни ишлатишга имкон беради. Ана шундай микро-

схемаларни ясашда электрон-нур ва лазер техникасидан фойдаланилади. Электрон технологияси вольфрам, молибден, тантал, ниобий ва шунга ўхшаш материалларни ўта соф ҳолда олишга имкон беради. Бундай материалларсиз ҳозирги замон техникасини кўз олдимизга келтириш жуда қийин.

Металларга ицлов беришга электрни бевосита татбиқ этиш технологиянинг янги соҳаси — электротехнологияни вужудга келтирди.

Электрон-ҳисоблаш техникасининг гуркираб ривожланиши фақат автоматика ва телемеханика қурилмаларини такомиллаштиришгагина имкон бераб қолмай, мислив халқ хўжалик аҳамиятига эга бўлган иқтисодий масалаларни ечишга ҳам имконият туғдиради.

Шу нарса табиийки, ҳозирги замон техникаси билан шунчаки танишиш учун ҳам амалий фанлар асосларини, хусусан, ҳозирги замон техникасида асосий фанлардан бири бўлган электротехникани мустаҳкам билиш зарур.

## ЎЗГАРМАС ТОК ЭЛЕКТР ЗАНЖИРИ

## 1-1. АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАР

Хар қандай моддий жисм модданинг жуда күп миқдордаги зарядланган электр заррачалари—электр зарядларига эга. Электр нейтрал жисмда тенг миқдорда мусбат ва манфий заррачалар бўлади. Зарядланган жисмда ё мусбат, ё манфий зарядлар кўпроқ бўлади.

Заряднинг ўлчов бирлиги кулон ( $k$ ) дир. Модданинг жуда майдада заррачасининг — электроннинг электр заряди  $1,6 \cdot 10^{19}$  кулонга тенг.

Хар хил зарядланган жисмлар бир-бирига тортилса, бир хил зарядланганлари эса ўзаро итаришади. Зарядларнинг ўзаро таъсирилашуви уларнинг ҳар бири ҳам уни ўраб турган электр майдон билан узвий боғлиқ экани билан тушунтирилади. Шундай қилиб, зарядлар электр майдони воситасида ўзаро таъсирилашар экан. Электр майдони электр энергияга эга.

Зарядли заррачалар электр майдон кучлари таъсирида кўчирилганда майдон энергияси ҳисобига иш бажарилади.

Модданинг электр зарядланган заррачалари ва электр майдон материянинг иккита ўзаро узвий боғлиқ бўлган шаклидир.

Кўчмас зарядлар майдони электростатик майдон дейилади.

Электр майдонини унинг ҳар бир нуқтасида характерлайдиган катталиқ электр майдони кучланганлиги ( $\mathcal{E}$ ) деб аталади.


Майдон кучланганлиги майдон томонидан унинг берилган нуқтасига киритилган  $q$  нуқтавий синов зарядига кўрсатилаётган  $F$  кучнинг шу заряд катталигига нисбати билан ифодаланади, яъни

$$\mathcal{E} = \frac{F}{q}. \quad (1-1)$$

Агар  $q = 1$  бўлса,  $\mathcal{E}$  нинг сон қиймати  $F$  га тенг, демак, электр майдон кучланганлиги қиймат жиҳатидан бирлик электр зарядига таъсир этувчи кучга тенг.

Майдон күчләнгәнлиги вектор катталиктады. Күчләнгәнлик векторининг йұналиши майдоннинг берилған нүктасыда турған мусбат зарядда таъсир этувчи майдон күчи йұналиши билан устма-уст түшади.

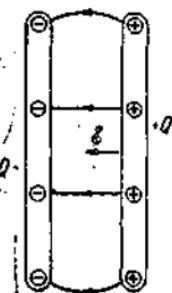1-1-расмда  $+Q$  ва  $-Q$  зарядлы иккита параллел пластинкалар орасындағы электр майдон күчләнгәнлиги вектори тасвирланған.



1-1-расм. 1урлы ислім заряддар билан зарядланған икки параллел пластинкалар орасындағы электр майдони.

Агар майдоннинг барча нүкталарыда күчләнгәнлик векторлари бир-бiriغا тенг бўлса, у ҳолда майдон бир жинсли дейилади. Бир жинсли майдонга иккита параллел пластинкалар (1-1-расм) орасындағы пластинка қирғоқларидан етарлича ичкарида ётган майдон мисол бўла олади.

## 1-2. ЭЛЕКТР КҮЧЛӘНИШ

Агар бир жинсли электр майдонда мусбат текшириш заряди  $q$  (1-2-расм) майдон күчләрі таъсирида  $M$  нүктадан  $l$  масофада ётган  $H$  нүктага майдон күчләрі йұналиши бўйлаб кўчса, у ҳолда майдон күчләрі

$$A = Fl,$$

иш, ёки (1-1) ни назарга олсак,

$$A = Fl = \epsilon ql \quad (1-2)$$

иш бажарған бўлади.

Майдоннинг икки ( $M$ ,  $H$ ) нүктаси орасыда  $q$  зарядни кўчириш вақтида бажарылған ишнинг шу кўчирилған зарядда нисбати билан аниқланадиган катталик майдоннинг ўша ( $M$  ва  $H$ ) нүкталари орасындағы электр күчләниш деб аталади.

Шундай қилиб, күчләниш

$$U = \frac{A}{q}.$$

Демак, икки нүқта орасидаги күчланиш миқдоран шу нүқталар орасида бирлик мусбат зарядни күчириш вақтида майдон күчлари томонидан бажарилған ишга тенг экан.

(1-2) формуладан фойдаланиб, қүйидагини ёзиш мумкин:

$$U = \frac{A}{q} = \frac{qEl}{q} = El. \quad (1-3)$$

ГОСТ 9867—61 га мувофиқ СССР да 1963 йил 1 январдан бошлаб Халқаро бирликлар системаси (СИ ёки SI) ишлатылмоқда. Бу системада қүйидаги бирликлар қабул қилингандай: узунлик—метр (*m*), масса—килограмм (*kg*), вақт—секунд (*sec*), күч—ньютон (*N*), иш—жоуль (*J*), электр заряди—кулон (*C*), электр күчланиш—вольт (*V*).

(1-3) ифодага биноан

$$1V = \frac{1J}{1C}.$$

(1-3) ифодадан электр майдон күчланғанлығы

$$\mathcal{E} = \frac{U}{l}, \quad (1-4)$$

бундан майдон күчланғанлығы бирлигі

$$[\mathcal{E}] = \frac{V}{m}.$$

Шундай қилиб, электр майдон күчланғанлығы метрга вольттар билан ўлчанаар экан.

Электр майдонининг бирорта *M* нүктаси билан ер сиртидаги нүқта орасидаги күчланиш майдонининг шу *M* нүктасининг ерга нисбетан потенциали дейилади. Потенциал  $\Phi$  ұрғи билан белгиланади ва күчланғанлик каби вольтларда ўлчанади.

Ердаги исталған нүктанинг потенциали нолға тенг деб олинади.

Майдон исталған нүктасининг потенциали микдоран мусбат бирлик зарядни шу нүктадан ер сиртидаги бирорта нүктага күчириш вақтида электр майдон күчлари бажарған иште, яғни *M* ва *H* нүқталар орасидаги күчланиш потенциаллар айрмасында тенг яғни:


$$U_{mn} = \Phi_m - \Phi_n. \quad (1-5)$$

Үша зарядни *H* нүктадан ергача күчиришда давом этсак, у ҳолда майдон күчлари бажарған иш  $\Phi_n$  га тенг бўлиб, бирлик зарядни *M* нүктадан ерга қадар күчириш учун майдон күчлари бажарған иш эса қүйидагича ифодаланиши мумкин:

$$U_{mn} + \Phi_n$$

ёки (1-5) ни ҳисобга олсак:
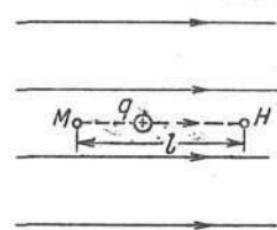
$$U_{mn} + \Phi_n = \Phi_m - \Phi_n + \Psi_n = \Phi_m.$$



1-2-расм. + *q* электр зарядининг бир жинсли майдондаги ҳаракати.

Металл ўтказгичдаги әркін электронлар ва электролитлардаги ионлар тартибсиз ҳаракат ҳолатыда бўлади. Бундай шароитда ўтказгичнинг бирор кўндаланг кесими орқали кўчиб ўтган электр миқдори ўртача нолга teng бўлади.

Агар ўтказгичнинг учларига электр кучланиш берилса, у ҳолда зарядли заррачаларга ўтказгич бўйлаб йўналган электр майдон кучлари таъсир қила бошлиди ва бу заррачаларнинг тартибсиз ҳаракат тезликларига майдон кучлари билан бир хил йўналган ташкил этувчи тезлик ҳам қўшилади. Бу ҳолда ўтказгичнинг исталган кўндаланг кесими орқали маълум бир электр миқдори оқиб ўтади, яъни электр токи вужудга келади.

Зарядли заррачалар йўналган ҳаракати интенсивигининг ўлчови ток кучи бўлиб, у ўтказгичнинг кўндаланг кесими орқали бир секундда оқиб ўтган электр миқдори билан ўлчанади. Агар бирор вақт давомидা ток ҳам, катталик ҳам йўналиши жиҳатдан ўзгармаса, у ҳолда бундай ток ўзгармас ток дейилади ва ёзма  $I$  ҳарфи билан белгиланади.

Агар  $t$  вақт ичиде ўтказгичнинг кўндаланг кесими орқали  $Q$  электр миқдори оқиб ўтса, у ҳолда ток кучи қўйидагича бўлади:

$$I = \frac{Q}{t}. \quad (1-6)$$

Халқаро бирликлар системаси (СИ) да ток кучи бирлиги қилиб ампер қабул этилган,

$$1 \text{ ампер} = \frac{1 \text{ кулон}}{1 \text{ секунд}} \quad \text{ёки} \quad 1a = 1 \frac{C}{s}.$$

Шундай қилиб, агар ўтказгичнинг кўндаланг кесими орқали 1 секундда 1 кулон заряд оқиб ўтса, ток кучи 1 амперга teng бўлар экан.

Токнинг мусбат йўналиши учун мусбат зарядлар, кўчадиган йўналиш ёки электроннинг йўналишига тескари йўналиш қабул қилинган.

Ток кучининг ўтказгич кўндаланг кесимининг юзи ( $S$ ) га нисбати ток зичлиги деб аталади.

Шундай қилиб ток зичлиги

$$\sigma = \frac{I}{S}. \quad (1-7)$$

#### 1-4. ЭЛЕКТР ЗАНЖИРИ ВА УНИНГ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Электр токи ҳосил қилиш учун электр занжири бўлиши шарт. Энг содда электр занжири учта асосий элементдан: ток манбаидан, электр энергияни қабул қилувчилар ёки истеъмолчилардан ва туаштирувчи симлардан ташкил топган бўлади.

1-3-расмда электр занжирининг схемаси, яъни график тасвири кўрсатилган. Ток манбаи ( $A\Gamma$ ) занжирнинг ички участкаси, қолган ҳамма қисми ( $AB\Gamma$ ) эса ташқи участкаси деб аталади.

1-1-жадвалда ГОСТ 7624 — 62 га биноан электр схемаларида ишлатиладиган шартли график белгилар тасвирланган.

Ток манбайди энергиянинг у ёки бутурини электр энергияга айлантириш процессида электр юритувчи куч — э. ю. к. ( $E$ ) уйғотилади.

Электр юритувчи куч қиймат жиҳатдан бирлик заряднинг манбанинг бир қисқицидан иккинчи қисқиичига ташқи кучлар таъсирида кўчирилганда ҳосил бўлган энергияга тенгдир. Электр юритувчи кучни манбага истеъмолчилар уланмаган ёки манбага нагрузка берилмагандаги манба кучланиши сифатида аниқлаш мумкин.

Истеъмолчиларда электр энергия иссиқлик, механик ёки энергиянинг бошқа бирор турига айлантирилади. Бунда истеъмолчининг қисқиичларидаги кучланиш  $U$  миқдоран бирлик зарядни истеъмолчи участкасида кўчириш учун сарфланган (бошқа турга айланган) энергияга тенгдир.

Электр юритувчи куч  $E$  билан кучланиш  $U$  орасидаги фарқ энергиянинг бирлик зарядини ток манбаи ичида кўчиришда йўқоладиган (бошқа турга айланган) қисмидан иборат бўлиб, ички кучланиш тушуви ( $U_0$ ) деб аталади; шундай қилиб ушбуни ёзиш мумкин:

$$E = U + U_0. \quad (1-8)$$


Энергия манбадан истеъмолчига симлар орқали узатилади. Баъзи ҳолларда, агар симлар узун бўлмаса, уларда йўқоладиган энергия ҳисобга олинмайди. Биз кўрсатган ҳолда ҳам худди шундай.

Кўпинча ток манбаи сифатида механик энергияни электр энергияга айлантирувчи электр генераторлари, шунингдек кимёвий энергияни электр энергияга айлантирувчи аккумуляторлар ва бирлашиб элементлар ишлатилади.

Электр энергия истеъмолчиларига электр энергияни механик энергияга айлантирувчи электродвигателлар, қизитиш лампалари, электр энергияни иссиқлик энергияга айлантирувчи печкалар ва иситиш асбоблари, электр энергияни кимёвий энергияга айлантирувчи металл олиш ваниалари киради.

Электр занжирларда изоляцияланган ёки яланғоч, яъни изоляциясиз мис ёки алюмин симлар ишлатилади.

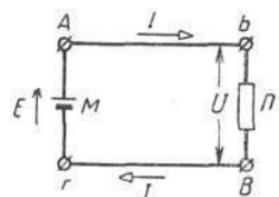Электр занжирларда асосий элементлардан ташқари узувчи асбоблар, масалан рубильниклар, виключателлар, контакторлар, ҳимоя асбоблари, масалан, сақлагичлар ва автоматлар, ниҳоят контрол ўлчов асбоблари: амперметрлар, вольтметрлар, счётчиклар ва ҳоказолар ишлатилади.



1-3-расм. Электр занжирининг схемаси.

## Электр схемаларда ишлатыладиган шартлы график белгилар (ГОСТ 7624—62)

1	Гальваник (бирламчи) элемент ёки аккумулятор	
2	Үзгармас ток генератори	
3	Үзгармас ток электр двигатели	
4	Еритиш лампаси	
5	Сим, кабель, электр заржири шинаси	
6	Электр уланиш Разъёмли ва разъёмсиз уланиш Разъёмли уланиш	
7	Бир қутбلى ва иккى қутбلى виключателлар	
8	Эрүвчан сақлагыч	
9	Қаршилик (энергия истеммолчысі)	
10	Реостат	
11	Амперметр, вольтметр	

### 1-5. ОМ ҚОНУНИ

Үтказгичдаги электр токининг зичлиги δ электр майдон кучланғанлығы ( $\delta$ ) га пропорционал, яъни

$$\delta = \gamma \delta.$$

Катталик γ — солиши рима үтказувчаник деб аталди. У сим ясалган материалнинг хоссаларига ва унинг температурасига боғлиқдир.

Бир жинсли электр майдон учун

$$\delta = \frac{U}{l},$$

Сундан

$$\delta = \gamma \delta = \gamma \frac{U}{l}.$$

$\delta = I/S$ , эканлигини ҳисобга олиб формулани қўйидагича ёзишмиз мумкин.

$$\frac{I}{S} = \gamma \frac{U}{l},$$

ёки

$$I = \frac{U}{l} = \frac{U}{r}, \quad (1-9)$$

$$r = \frac{l}{\gamma S} \quad (1-10)$$

катталик электр қаршилик деб аталади.

Шундай қилиб, үтказгичдаги ток кучи унинг учларидағи кучланишга түғри пропорционал, үтказгичнинг қаршилигига эса тескари пропорционал экан.

(1-9) ифода Ом қонуни деб аталади.

Энергия истеъмолчисининг қаршилигини  $r$  билан (1-4-расм), ток манбанинг ички қаршилигини  $r_0$  билан белгиласак, у ҳолда 1-4-расмда тасвирланган занжир учун Ом қонунига мувофиқ ушбуни ёзиш мумкин:

$$U = Ir \text{ ва } U_0 = Ir_0,$$

ёки (1-8) га мувофиқ.

$$E = U + U_0 = Ir + Ir_0 = I(r + r_0). \quad (1-11)$$

Бундан занжирдаги ток учун

$$I = \frac{E}{r + r_0}. \quad (1-12)$$


Бу формула электр занжирини учун Ом қонунини ифодалайди.

Занжир берк бўлгандаги ток манбанинг қисқичларидаги кучланиш

$$U = E - U_0 = E - Ir_0. \quad (1-13)$$

Узилган занжирда, демак, ундағи ток нолга teng бўлгандаги худди ўша манбанинг қисқичларидаги кучланиш манбанинг э. ю. к. ига teng бўлади, чунки

$$U = E - Ir_0 = E.$$

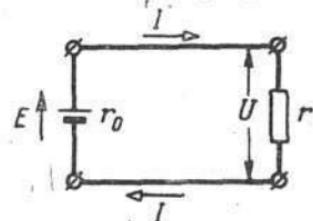

1-4-расм. Электр занжирини.

(1-9) ифодадан қаршилик ушбуга тенглиги ҳосил бўлади:

$$r = \frac{U}{I}. \quad (1-14)$$

$U = 1 \text{ в}$  ва  $I = 1 \text{ а}$  деб олсак, қаршиликнинг ўлчов бирлигини топамиз:

$$\frac{1\sigma}{1a} = 1 \frac{\sigma}{a} = 1 \text{ ом.}$$

Қаршилик бирлиги ом дир.

1 ом қаршилик бу шундай ўтказгичнинг қаршилиги, унинг учларидаги кучланиш 1 вольтга тенг бўлганда ундан 1а ток ўтади.

Қаршиликнинг қабул қилинган шартли белгилари 1-1- жадвалда келтирилган.

Қаршиликка тескари

$$g = \frac{1}{r} = \frac{\gamma S}{l} = \frac{I}{U} \quad (1-15)$$

катталик электр ўтказувчанлик дейилади. Бу катталик ўтказгичнинг электр майдон таъсирида электр токи ўтказиш қобилиятини характерлайди.

Ўтказувчанлик бирлиги — 1 омга тескари, яъни  $I/\text{ом}$  катталик-дир, у сименс (сим) деб аталади.

Солиширма ўтказувчанликка тескари катталик

$$\rho = \frac{1}{\gamma} \quad (1-16)$$

солиширма қаршилик дейилади.

Шундай қилиб, қаршилик қўйидагича ифодаланиши мумкин

$$r = \frac{l}{\gamma S} = \rho \frac{l}{S}. \quad (1-17)$$

Солиширма қаршилик эса

$$\rho = \frac{rS}{l}. \quad (1-18)$$

Солиширма қаршилик солиширма ўтказувчанликка тескари бўлганлиги учун солиширма ўтказувчанлик (1-5- §) қандай катталикларга боғлиқ бўлса, ўша катталикларга, яъни материалнинг хоссасига ва унинг температурасига, қаршилик эса улардан ташқари яна симининг узулиги ва кўндаланг кесимига ҳам боғлиқ бўлади.

Одатда симининг қаршилиги омларда, кўндаланг кесими квадрат миллиметрларда, узулилк эса метрларда, демак (1-18) га мувофиқ солиширма қаршилик  $\text{ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$  ларда, солиширма ўтказувчанлик эса солиширма қаршиликка тескари катталик сифатида  $\text{м}/\text{ом} \cdot \text{мм}^2$  ларда ўлчанади.

Бир қатор материалларнинг солиширтма қаршиликлари ва ўтка зувчанлик қийматлари 1-2- жадвалда берилган.

Қаршилик термини икки хил маънода ишлатилишига эътибор бермоқ керак.

1. 1-5- ва 1-6- § ларга биноан қаршилик симнинг, занжир участкасининг ёки истеъмолчининг электр хоссаларидан биттасини характерловчи параметр экани кўринади. Шу маънода энергия истеъмолчининг қаршилиги 30 омга ёки симнинг қаршилиги 0,1 омга тенг деб айтиш мумкин.

2. Қаршилик (резистор) деб юқорида эслатилган параметрларга эга бўлган ва занжирдаги токни чегаралаш ёки камайтириш мақсадида электр занжирига улаш учун мўлжалланган асбобга ҳам айтилади.

1-2- жадвал

### Баъзи электротехник материалларнинг хоссалари

Материал	Зичлаги, г/см <sup>3</sup>	Эрниш температура- си, °C	Узунлигига инебатли мустаҳкам- лиги, кГ/мм <sup>2</sup>	20°C даги солиширтма электр қар- шилиги, ом·мм <sup>2</sup> /м	Каршилик температура коэффициентининг ўрта қиймати (0 даги 100°C га- ча). 1/град
Алюминий . . . . .	2,7	657	14—22	0,029	0,004
Бронза . . . . .	8,8—8,9	900	50—60	0,021—0,4	0,004
Вольфрам . . . . .	18,7	3370	415	0,056	0,00464
Константан . . . . .	8,8	1200	40	0,4—0,51	0,000005
Жез . . . . .	8,1	900	40	0,07—0,08	0,002
Манганин . . . . .	8,1	960	55	0,42	0,000006
Мис . . . . .	8,8	1083	25—40	0,0175	0,004
Нихром . . . . .	8,2	1360	70	1,1	0,00015
Пўлат . . . . .	7,8	1400	80—150	0,13—0,25	0,006
Фехраль . . . . .	7,6	1450	—	1,4	0,00028
Хромаль . . . . .	7,1	1500	80	1,3	0,00004

Реостат деб аталувчи ўзгарувчан қаршилик занжирдаги токни созлаш учун мўлжалланган.

Қаршиликлар симли ёки симсиз бўлади.

Реостатлар симли, суюқликли ва симсиз бўлади. Симли реостатлар текис на сакраб-сакраб созланадиган қилиб ясалади.

Текис созланадиган симли реостат изоляцияловчи материалдан ясалган ғалтакка ўралган симли спираль шаклида бўлади. Реостатнинг электр занжирига уланган спиралининг бир уни билан сирпанигич срасидаги қаршилигиши сирпангични ҳаракатлантириш билан ўзгарттириш мумкин.

1-1- мисол. Кучланиши  $U = 110$  в бўлган электр тармоқка қаршилиги  $r = 200$  ом чўёланма лампо чка уланган. Лампадаги ток кучини аниқланг.

Ток кучи

$$I = \frac{U}{r} = \frac{110}{220} = 0,5 \text{ а.}$$

1-2- мисол. Агар иситиши асбобидаги ток кучи  $I = 5\text{а}$ , унинг қаршилиги  $r = 45 \text{ ом}$  бўлса, унинг қисқичларидаги кучланиши аниқланг.

Қисқичлардаги кучланиш

$$U = Ir = 5 \cdot 45 = 225 \text{ в.}$$

## 1-7. ЭЛЕКТР ҚАРШИЛИКНИНГ ТЕМПЕРАТУРАГА БОҒЛИҚЛИГИ

Металл ўтказгич температурасининг ортиши эркин электронларнинг атомлар билан тўқнашиш сонни орттириб юбориши туфайли электронлар йўналган ҳаракатининг ўртача тезлиги камайиб кетади, бу эса қаршиликтин ортишига сабаб бўлади. Шундай қилиб, ўтказгич қаршилигининг температурага боғлиқ равишда ўзгариши ўтказгич материалининг тузилишига боғлиқ экан.

Кўпчилик металл ўтказгичлар учун температура  $100^{\circ}\text{C}$  чегарасида ўзарганда қаршиликтин нисбий ортиши температуранинг ўзгаришига пропорционал бўлади.

Шундай қилиб,

$$\frac{\Delta r}{r_1} = \frac{r_2 - r_1}{r_1} = \alpha (\theta_2 - \theta_1), \quad (1-19)$$

бундан

$$r_2 = r_1 + r_1 \alpha (\theta_2 - \theta_1),$$

ёки узил-кесил

$$r_2 = r_1 [1 + \alpha (\theta_2 - \theta_1)], \quad (1-20)$$

бу ерда  $r_1$  ва  $r_2$   $\theta_1$  ва  $\theta_2$  температуралардаги қаршиликлар.

$\alpha$  — қаршиликтин температура коэффициенти — температура  $1^{\circ}\text{C}$  га кўтарилиганда қаршиликтин нисбий ўзгариши.

Миснинг температура коэффициенти  $\alpha = 0,004 \text{ } 1/\text{град}$ . Бу мисимнинг температураси  $1^{\circ}\text{C}$  га ўзарганда унинг қаршилиги  $0,4\%$  ўзгаришини англатади.

Температура коэффициентининг қийматлари 1-2- жадвалда келтирилган

(1-19) формуладан симнинг (машина гулғамининг) температураси ( $\theta_2$ ) ни аниқлаш учун фойдаланиш мумкин, бунинг учун  $r_1$ ,  $\alpha$  ва  $\theta_1$  нинг маълум қийматларида  $r_2$  қаршилики ўлчаш ва қидирилаётган температурани қуидаги формуладан топиш керак:

$$\theta_2 = \frac{r_2 - r_1}{\alpha r_1} + \theta_1. \quad (1-21)$$

(1-21) формула унча мураккаб бўлмаган ўзартиришлар ёрдамида (1-19) формуладан ҳосил қилинган.

1-3- мисол. Агар симларнинг кўндаланг кесими  $S = 10 \text{ мм}^2$  ва линиянинг узулилиги  $200 \text{ м}$  бўлса, ҳаво линияси симларнинг  $+20^{\circ}\text{C}$  ва  $-10^{\circ}\text{C}$  температуralардаги қаршилиги топилсан.

Линиядаги иккита симнинг  $+20^{\circ}\text{C}$  даги қашлини:

$$r_1 = \rho \frac{l}{S} = 0,0175 \cdot \frac{2 \cdot 200}{10} = 0,7 \text{ ом.}$$

Үша симларнинг  $-10^{\circ}\text{C}$  температурадаги қаршилиги

$$r_2 = r_1 [1 + \alpha (\theta_2 - \theta_1)] = 0,7 [1 + 0,004 (-30)] = 0,616 \text{ ом.}$$

**1-4- мисол.** Электр двигатель мис чулғамининг  $\theta_1 = 20^{\circ}\text{C}$  температурадаги қаршилиги  $r_1 = 2,24 \text{ ом}$ . Электр двигатель икки соат ишлагандан кейин үша чулғамининг қаршилиги  $r_2 = 2,8 \text{ ом}$  га күтарилиган. Чулғамининг электр двигатель икки соат ишлагандан кейинги температурасини аниқланг:

$$\theta_2 = \frac{r_2 - r_1}{\alpha r_1} + \theta_1 = \frac{2,8 - 2,4}{0,004 \cdot 2,4} + 20 \approx 62^{\circ}\text{C}.$$

### 1-8. ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИК

Исталған модданинг таркибидаги кимёвий элементлар атомлари мусбат зарядланган ядро билан ядро атрофида айланиб юрувчи манфий зарядланган электронлардан ташкил топган бўлади.

Одатда атомлар электрик нейтралдир, чунки ядронинг заряди электронлар зарядлари йиғиндисига тенг.

Агар электрик нейграб атомдан (молекуладан) электрон ажраби чиқса, у ҳолда атом мусбат ионга айланиб қолади. Атомдан ажралган электрон бошқа нейтрал атом билан қўшилиб, манфий ион ҳосил қилиши ёки эркин ҳолда қолиши мумкин. Ана шундай электронлар ўтказувчалик электронлари, ионларнинг ҳосил бўлиш процесси эса ионланиш деб юритилади. Ҳажм бирлигидаги эркин электронлар ёки ионлар миқдори эркин зарядланган заррачалар концентрациясини аниқлайди.


Атомдаги ҳар бир электрон маълум қийматдаги энергияга эга бўлиши, яనни фақат рухсат этилган энергетик ҳолатларда ёки сатҳларда туриши мумкин, холос, чунки электрон энергияси маълум порциялар — квантлардагина ўзгариши мумкин. Электрон юқорироқдаги сатҳга ўтиши учун энергия сарфланиши керак. Электрон пастроқдаги сатҳга ўтганда эса атом ортиқча энергияни нурлантириб чиқаради.

Атомлар йиғиндисидан ташкил топган моддаларда қўшни атомларнинг ўзаро таъсири туфайли энергетик сатҳлар бир қадар ўзгариб, энергетик зоналар ҳосил қиласи. Бу зоналарни электронлар мавжуд бўла олмайдиган ва ман қилинган зона деб аталувчи соҳа ажратиб туради. Рухсат этилган сатҳларга мос келувчи энергетик зоналар тўлган ва бўш зоналарга ажралади.

Электр ўтказувчалик ҳосил бўлиши учун тўла зона электронларнинг бир қисми бўш зонага ўтмоғи зарур. Ана шундай ўтишининг амалга ошиши ёки ошмаслиги ман қилинган зонанинг кенглигига боғлиқ; бу зонанинг кенглигиги электрон ана шундай ўтиши учун сарфланадиган энергияга пропорционал бўлади.

Ўтказгичлар, чала ўтказгичлар ва диэлектриклар ўтказувчанигининг турлича бўлиши улар тузилишидаги ўзига хос хусусиятларга боғлиқ. Қаттиқ жисм зона назариясига биноан металл ўтказгичлардаги юксак ўтказувчаник улардаги тўла зонанинг бўш зонага жуда яқин жойлашишида экан (1-5- а расм).

Ана шу сабабга кўра металлдаги электронлар тўла зона сатҳларидан бўш зона сатҳларига ўта олади. Бошқача айтганда, электронлар ядродан камроқ узоқлиқдаги орбиталардан узоқроқдаги орбиталарга ўта олиши ёки атомнинг чегарасини ташлаб кетиб эркин электронга айланиб қолиши мумкин: бу эркин электрон ўтказгич учларига берилган кучланиш юзага келтирган электр майдонининг заиф кучланишлари таъсирида бир атомдан иккинчи атомга кўчиб юради.

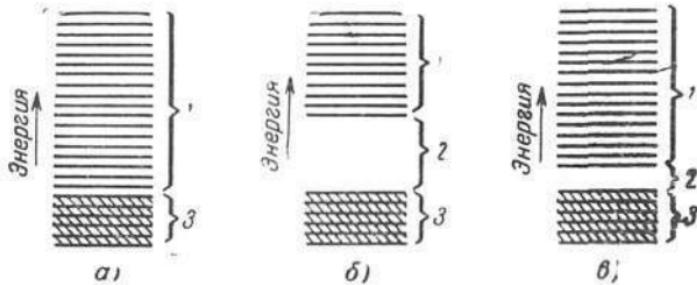

1-5. расм. Энергия сатҳлари

а—ўтказгич; б—диэлектрик; в—чала ўтказгич; 1- бўш зона, 2- ман қилинган зона; 3- тўлган зона.

Агар берилган моддада эркин зона тўла зонадан етарли даражада кенгроқ бўлган, ман қилинган зона орқали ажralган бўлса, (1-5- б расм), у ҳолда шунга мос равишда модданинг ўтказувчанлиги жуда заиф бўлади ва бундай модда диэлектрик бўлади.

Чала ўтказгичларда ман қилинган зонанинг кенглиги диэлектриклардагига қараганда торроқ (1-5- в расм), ана шунга мос равишда электронлар эркин зонага ўтиши учун заиф уйғониш ҳам кифоя қиласи (масалан, бундай уйғонишни температурани кўтариш йўли билан атомларнинг иссиқлик ҳаракатининг ортиши ҳисобига амалга ошириш мумкин); шунинг учун ҳам чала ўтказгичларнинг ўтказувчанлиги ўтказгичлар билан диэлектриклар ўтказувчанликларининг орасида ётади.

Ўтказгичлар икки турга бўлинади. Биринчи тур ўтказгичларда (уларга кўпинча металлар ва уларнинг қотишмалари киради) ток фақат электронларнинг ҳаракати туфайли юзага келади (электрон ўтказувчанли ўтказгичлар).

Иккинчи тур ўтказгичларда — электролитларда (уларга кислота ва тузларнинг сувдаги эритмалари киради) электр ток эритувчи таъсирида модда молекулаларининг парчаланиши натижасида пайдо бўлган манфий ва мусбат ионларнинг ҳаракати туфайли юзага келади (ион ўтказувчанли ўтказгичлар).

#### 1-9. ЎТКАЗГИЧ МАТЕРИАЛЛАР

Электротехникада ишлатиладиган ўтказгич материалларни икки гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳга солиширма ўтказувчанлиги юқори бўлган, иккинчи гуруҳга эса солиширма қаршилиги нисбатан юқори бўлган материаллар киради.

Биринчи гурӯҳ материаллар қуйидаги хоссаларга эга бўлиши: солиштирма ўтказувчанлиги юксак, қаршилик температура коэффициенти кичик, механик пухталиги етарли, коррозияга нисбатан турғун бўлиши керак.

Материал қандай мақсадлар учун мўлжалланғанлигига қараб, унинг юқорида кўрсатилган хоссаларидан бирига ортиқча талаб қўйилса, боғқа хоссаларнига нисбатан эса, аксинча, камроқ талаб қўйилади. Масалан, электр машиналари ўрамларининг механик пухталиги узилиб ва ишқалиб ишлайдиган контакт симларининг механик пухталигига нисбатан анча паст бўлиши мумкин. Ҳар қандай аралашма ўтказувчанликни камайтирганлиги сабабли соф металлар энг юқори ўтказувчанликка эга бўлади.

Мис Мис солиштирма қаршилиги ( $\rho = 0,0175 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ) кичиклиги, етарли даражада механик пухталиги, ишлов бериш осонлиги ва коррозияга етарли даражада турғунлиги туфайли ўтказгич материал сифатида кенг тарқалган.

Прокат ёки чўзиц йўли билан мисдан сим, шиналар, тасмалар, масалан, коллектор пластинкалари учун понасимон кесимли тасмалар ва ҳоказолар ясаш мумкин.

Одатда таркибида 0,1% дан кам аралашмалари бўлган электролитик мис ишлатилади. Мис икки хил: МТ маркали юмшатилмаган ва ММ маркали юмшатилган бўлиши мумкин.

Қаттиқ мис масалан, контакт симлар (электр кучи билан тортиш), коллектор пластинкалар (электр машиналар) ва ҳоказоларда ишлатилади. Юмшоқ мис электр машиналарининг ва турли электромагнит аппаратлар ва асбобларининг ўрамларини ясаш учун ишлатиладиган симлар тайёрлашда кенг қўлланилади.

Соф мисдан ташқари унинг бошқа металлар — бронза ва жезлар билан қотишмалари ҳам ишлатилади.

Ҳамма бронзаларнинг ҳам механик пухталиги юқори ва солиштирма қаршилиги катта бўлади.

Кадмийли бронза ( $Cd = 0,9\%$ ), коллектор пластинкалари ва троллей симлари тайёрлаш учун ишлатилади.

Бериллийли броиза ( $Bi = 2,2\%$ ) ток узатувчи пружиналар, сирпашувчи контакtlар, шчётка тутқичлар ясаш учун ишлатилади.

Жез ( $Zn = 30\%$ ) электр аппаратлар ва асбоблар ясашда кенг қўлланилади.

Алюминийниг электр ( $\rho = 0,0495 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ) ва механик хоссалари мисга нисбатан ёмонроқ бўлса ҳам электротехникада кўп ишлатилади. Соф алюминий — юмшоқ бўлиб, унинг механик пухталиги паст. Қаттиқлигига қараб алюминий икки хил бўлади: АМ маркали юмшатилган алюминий ва АТ маркали юмшатилмаган алюминий.

Мис симларининг ўрнига алюминий симлар ишлатилган вақтда мис сим билан бир хил қаршилик ва узунликдаги алюминий симнинг кўндаланг кесими 60% ортиқ, аммо оғирлигига эса мис сим оғирлигининг 48% ни ташкил қиласди.

Электр узатиш линиялари сими учун алюминий қотишималари масалан механик пухталиги етарлы ва ўтказувчанлиги яхши ( $\rho = 0,032 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ) бўлган алдрей (1—1,5% Mg, Si, Fe аралашмаларига эга) ишлатилади.

Шунингдек, ички пўлат симлари устидан ташки аллюминий симлар билан ўралган пўлат алюминий симлар ҳам ишлатилади.

Пўлат (темир) нинг солиширима қаршилиги анчагина ( $\rho = 0,13 \text{ ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ ) бўлиб, коррозияга турғунлиги кам. Шу сабабли пўлат ҳаво линияларида фақат кичик қувватлар узатишдагина ишлатилади, чунки бу ҳолда симларнинг кўндаланг кесими уларнинг электр қаршилиги билан эмас, балки механик пухталиги билан белгиланади. Коррозиядан сақлаш учун рух қоплама (рухланган симлар) қўлланилади.

Ўтказгич материалларнинг иккинчи гуруҳига солиширима қаршилиги юқори бўлган материаллар киради. Булар асосан қотишималардир: никель—хром—темир (нихром); темир—хром—алюминий (фехраль) ва бошқалар. Улар иситиш асбоблари, аппаратлар, реостатларга ўрамлар ясаш учун ишлатилади. Бу материаллар юқори температурага (таксинан  $1000^\circ\text{C}$ ) чидайди. Уларнинг солиширима қаршилигининг юқори бўлиши бу материаллардан қисқа ва ихчам ўрамлар ясаш имконини беради.

Манганин — 86% мис, 12% марганец ва 2% никелининг қотишимасидир. Унинг солиширима қаршилиги юқори ва температура коэффициенти кичик (таксинан  $1.10^6 \text{ 1/град}$ ) бўлганлиги учун шунтлар, қўшимча қаршиликлар ва намунавий қаршилик ғалтаклари тайёрлашда ишлатилади.

Кавшар ва флюслар. Кавшар — кичик қаршиликли электр кавшарлар ҳосил қилиш учун ишлатиладиган қотишимадир.

Қизитилган пайтда кавшар эриб уланаётган металл қаттиқлигича қолиши учун кавшарнинг эриш температураси туташтирилаётган деталлар (симлар)никидан анча паст бўлиши керак. Кавшар уланаётган деталларнинг сиртини қоплайди ва улар орасидаги тирқишиларга кириб, уларни тўлдиради. Кавшар деталларни металлга диффузиялайди, натижада оралиқ қатлам ва туташтирилаётган деталлар совигандан сўнг бир бутун нарсага айланади.

Амалда юмшоқ (таркибида 18% дан то 90% гача қалайи бўлган) қалай — қўрғошили ва қаттиқ (таркибида 36% дан то 55% гача мис бўлган) мис — рухли кавшарлар ишлатилади.

Алюминий симларни кавшарлаш учун рух-қалайли (таркибида 56% рух, 42% қалайи ва 2% мис бўлган) ёки рух-алюминийли (таркибида 80% рух, 12% алюминий ва 8% мис бўлган) кавшарлар ишлатилади.

Ўзаро кавшарланаётган деталларни пухта ва ишончли қилиб туташтириш учун ёрдамчи моддалар — флюслар қўлланилади. Улар асосан кавшарланаётган участкалар сиртидаги оксидлар ва ифлосликларни эритиш ва кеткизиш учун хизмат қиласади.

Флюс сифатида кўпинча канифоль ишлатилади.

Алюминий симларни кавшарлашда оғирлик бүйича 100 қисм деңгээрләнгән спирт билан 20 қисм канифолдан ясалган флюс ишлатылади.

Электротехник күмир. Электротехник күмирдеги асос қилиб углероднинг турлари — графит билан күмир олинади. Улар майда кукунга айлантирилиб, құшымча компонентлар, масалан, мис кукуни билан тошкүмир ва мумлар кукунлари ёрдамида ишлатылып шакл берилади ва қизитып ишланади.

Электротехник күмир электр машиналарга шчёткалар, печларга, электр пайвандга, электролитик ванналарга электродлар тайёрлашда, симсиз қаршиликлар ясашда, электровакуум асбобларга, гальваник элементларга деталлар тайёрлашда ва ҳоказоларда ишлатылади.

### 1-10. ИШ ВА ҚУВВАТ

Ток манбасы билан энергия истеъмолчисидан иборат туташ электр занжирда (1-3- расм) ток манбанинг электр юритувчи кучи таъсирида зарядлар узлуксиз ажралиб туради.

Юқорида (1-2- § да) баён этилгандарга кўра ток манбасида  $q$  электр зарядни кўчириш учун  $t$  вақт ичида ташқи кучлар томонидан бажарилган иш, ёки бошқа бирор турдаги энергияни айлантириш ҳисобига олинган электр энергия қуидагига тенг экани келиб чиқади:

$$A_m = W_m = Eq = EIt. \quad (1-22)$$

Энергиянинг сақланиш қонунига биноан олинган электр энергия худди ўша вақт ичида занжирнинг барча қисмларида, яъни биз текшираётган ҳолда энергия истеъмол қилувчи билан ток манбасида (симларда энергиянинг бошқа турга айланышини ҳисобга олмаймиз), энергиянинг бошқа турларига айланади.

Истеъмолчида зарядни кўчиришда бажарилган  $A_u$  иш ёки истеъмолчида энергиянинг бошқа турига айлантириладиган ва  $A_u$  ишга тенг бўлган  $W_u$  энергия қуидаги топилади:

$$A_u = W_u = U_u q = U_u It; \quad (1-23)$$

бу ерда  $U_u$  — приёмник (истеъмолчи) даги кучланиш.

Энергиялар айримаси

$$W_m - W_u = W_0$$

ток манбаида иссиқликка айланадиган энергиядан иборатdir.

Бу энергия (1-22) ва (1-23) ларга биноан қуидаги ифодаланиши мумкин:

$$(E - U_u) It = W_0 = UIt,$$

бундан

$$U_0 = E - U_u$$

1-4- § да айтилган кучланишнинг ички тушувидан иборатdir.

Бажарилган ишнинг шу ишни бажариш учун сарфланган вақтга нисбати

$$P = \frac{A}{t} \quad (1-24)$$

қувват леб аталади. Шундай қилиб, қувват — энергиянинг бир турдан бошқа турга айланиш тезлиги экан.

Манбада бирор турдаги энергиянинг электр энергияга айланиш тезлиги манбанинг (генераторнинг) қуввати дейилади:

$$P_u = \frac{EIt}{t} = EI. \quad (1-25)$$

Истеъмолчида электр энергиянинг бошқа турдаги энергияга айланиш тезлиги истеъмолчининг қуввати дейилади:

$$P_u = \frac{U_0 It}{t} = U_0 I. \quad (1-26)$$

Манбада электр энергиянинг фойдасиз сарф бўлиши тезлиги йўқотиладиган қувват дейилади:

$$P_0 = U_0 I. \quad (1-27)$$

Энергиянинг сақланиш қонунига мувофиқ ток манбанинг (генераторнинг) қуввати истеъмолчининг қуввати билан генератордаги йўқотилган қувват ийфиндисига teng; шундай қилиб

$$P_m = P_u + P_0. \quad (1-28)$$

Халқаро бирликлар системасида (СИ) қувват бирлиги ватт дир (*вт*); бу шундай қувватдирки, унда ҳар бир секундда 1 ж иш бажарилади, ёки унда ҳар бир секундда 1 ж электр энергия бошқа турдаги энергияга айланади; шундай қилиб

$$1 \text{ вт} = \frac{1 \text{ ж}}{1 \text{ сек}},$$

бундан

$$1 \text{ ж} = 1 \text{ вт} \cdot 1 \text{ сек} = 1 \text{ вт} \cdot \text{сек};$$

демак, 1 жоуль 1 ватт = секундга teng.

1-2-§ дан маълумки,

$$1 \text{ ж} = 1 \text{ вт} \cdot 1 \text{ сек};$$

шундай қилиб,

$$1 \text{ вт} = \frac{1 \text{ ж}}{1 \text{ сек}} = \frac{1 \text{ вт} \cdot 1 \text{ сек}}{1 \text{ сек}} = 1 \text{ вт} \cdot 1 \text{ а};$$

демак, 1 вт — 1 ампер токнинг 1 вольт кучланишдаги қувватидир.

1-5- мисол. Кучланиши  $U = 220$  в бўлган тармоқда қуввати  $P = 5 \text{ квт}$  бўлган электрдвигатель улашган. Электрдвигателдан оқётган ток кучини аниқланган.

1-26 га биноан:

$$P = UI,$$

бундан

$$I = \frac{P}{U} = \frac{5000}{220} \approx 23a.$$

**1-6- мисол.** Күчланини  $U = 225$  в бўлган тармоқда  $I = 4$  а ток олувчи исит-  
гич асбоб уланган. Асбобининг қуввати ва асбоб 2 соат ичида истеъмол қилган  
энергиянинг баҳоси топилсан, 1 кет-соат электр энергия 4 тийин туради.

Асбобининг қуввати  $P = UI = 225 \cdot 4 = 900$  вт.  
2 соат ичида асбоб истеъмол қилган энергия

$$W = Pt = 900 \cdot 2 = 1800 \text{ вт} \cdot \text{соат} = 1,8 \text{ кет} \cdot \text{соат}.$$

Сарфланган энергиянинг баҳоси

$$4 \cdot 1,8 = 7,2 \text{ тийин.}$$

### 1-11. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИНГ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯГА АЙЛANIШI

Электр токи электр заррачаларининг йўналган ҳаракатидан ибо-  
ратdir Ҳаракатланаётган заррачалар модданинг ионлари ёки моле-  
кулалари билан тўқнашган вақтда ҳаракатланаётган заррачанинг  
кинетик энергияси қисман ионларга ёки молекулаларга берилади,  
бунинг натижасида эса ўтказгич қизиёди. Шундай қилиб, электр  
энергия иссиқлик энергияга айланади ва бу энергия симни қизи-  
тишга сарфланиб атрофдаги муҳитга тарқалади.

Электр энергиянинг иссиқлик энергияга айланиш тезлиги

$$P = UI$$

қувват (1-26) билан белгиланади ёки,  $U = Ir$  эканлигини ҳисобга  
олсак, ушбуни ҳосил қиласмиз:

$$P = UI = I^2r. \quad (1-29)$$

Иссиқликка айланувчи электр энергия:

$$W = Pt = I^2rt.$$

*СИ* системасида иссиқлик миқдори  
бирлиги энергия бирлиғи каби жоуль  
бўлганидан қаршиликда ажралиб чиқсан  
иссиқлик ушбуга тенг:

$$Q = I^2rt. \quad (1-30)$$

Ажралиб чиқсан иссиқлик, ток кучи,  
қаршилик ва вақт орасидаги муносабат-  
ни ифодаловчи бу ифодани 1844 йилда  
бир вақтда рус академиги Э. Х. Ленц  
тажриба асосида ва инглиз олимни Жоуль  
топган эди. Бу муносабат ҳозир Жоуль —  
Ленц қонуни деб аталади. Ўтказгичда ток ажратиб чи-  
қарган иссиқлик миқдори ток кучи квадратига, ўтказгичнинг  
қаршилиги ва токнинг ўтиш  
вақтига пропорционалдир.



Э. Х. Ленц  
(1804—1865).

Электр энергияни иссиқликка айлантириш турли иситгич ва ёритиш асбоблари ҳамда қурилмаларида қўлланилади.

Бошқа асбоб ва қурилмаларда электр энергияни иссиқликка айлантириш энергиянинг фойдасиз исроф бўлишига (йўқолишига) уларнинг фойдали иш коэффициентининг пасайишига олиб келади. Бундан ташқари, иссиқлик бу қурилмаларнинг қизишига олиб келади ва уларнинг нагрузкасини пасайтириб юборади; ортиқча нагрузка берилганда эса температура ортиб кетади ҳамда қурилманинг изоляцияси ишдан чиқиши ёки қурилманинг ишлаш муддатининг қисқаришига олиб келиши мумкин.

**1-7- мисол.** Агар иситгич асбобнинг қаршилиги 22 ом, тармоқнинг кучланиши 110 в бўлса, бу асбобда 15 минутда ажралиб чиққан иссиқлик миқдори тоғлисен.

Ток кучи

$$I = \frac{U}{r} = \frac{110}{220} = 5a.$$

Асбобда ажралиб чиққан иссиқлик миқдори:

$$Q = I^2rt = 5^2 \cdot 15 \cdot 22 \cdot 60 = 49\,500 \text{ ж.}$$

### 1-12. СИМДА ОҚИШИ МУМКИН БЎЛГАН ТОК. ОРТИҚЧА НАГРУЗКАДАН САҚЛАШ

Симни қизитган вақтда ундаги температуранинг кўтарилиши симнинг массаси ва ажралиб чиққан иссиқлик миқдорига боғлиқ. Иssiқликнинг атрофдаги муҳитга тарқалиш тезлиги сим ва муҳит температуралиарининг фарқига пропорционал. Ток билан қизитила бошлаганда дастлаб сим билан муҳитнинг температураси бир хил бўлади. Демак, атрофдаги муҳитга деярли иссиқлик берилмайди. Ҳамма иссиқлик симни қизитишга сарфланади ҳамда симнинг температураси жуда тез кўтарилади. Симнинг температураси кўтарила борган сари сим билан муҳит температуралиар фарқи орта боради, сим кўпроқ иссиқлик соча бошлайди. Сим температурасининг кўтарилиши сусаяди. Бирор температурага бориб ток ажратиб чиқараётган иссиқлик билан сим атрофга сочаётган иссиқлик орасида мувозанат ҳосил бўлади. Симнинг температураси чегаравий қийматига эришади. Чегаравий температурагача қизитиш вақти турли қурилмалар учун турличадир. Масалан, чўғланма лампочка толаси учун секундинг улушларига тенг бўлса, анчагина қувватга эга бўлган машиналар учун бир неча соатларга боради.

Симларнинг маълум температурагачагина қизишига рухсат этилади. Изоляцияланган симлар учун бу температура изоляциянинг тури ва хоссасига, изоляцияланмаган симлар учун эса уларнинг механик хоссаларига боғлиқ бўлади. Қизиш мумкин бўлган температурага эришиш учун зарур бўлган ток сим учун мумкин бўлган ток дейилади. Изоляцияланган мис симларнинг баъзи бир кўндаланг кесимлари учун мумкин бўлган токларнинг қийматлари 1-3- жадвалда берилган.

Электр занжирининг айрим участкалари ортиқча (мумкин бўлганидан юқори) токнинг ва қисқа туташув токларининг иссиқлик таъсиридан эрувчан сақлагичлар (14-11-§) ёки релелар (14-14-§) ёрдамида муҳофаза қилинади. Сақлагичнинг асосий қисми осон эрийдиган металлдан қилинган симнинг қисқа бўлагидан ясалган қўйма; бу қўйма ортиқча ток таъсирида қизиб эрийди ва занжирни узиб муҳофаза қилинаётган участкани сақлаб қолади.

1-3 - жадвал

### Изоляцияланган симлар учун мумкин бўлган ток нагрузкалари

Мис симнинг кўндаланг кесими, $\text{мм}^2$	0,5	0,75	1,0	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
Оқиши мумкин бўлган чегаравий ток, $\text{a}$	11	15	17	23	30	41	50	80	100	140	170	215

Хар хил потенциалли икки симнинг (қисқичларнинг) бевосита ёки жуда кичик қаршилик орқали бир-бирига уланиши қисқа туташув дейилади. Қисқа туташув қўйиш мумкин бўлган токдан бир неча марта катта бўлиб, қурилманинг баъзи қисмларига механик ҳамда иссиқлик зарар етказиши ёки баъзи қисмларини емириб ташлаши мумкин.

### 1-13. КИРХГОФНИНГ БИРИНЧИ ҚОИДАСИ

Электр занжирининг бир неча симлар бир-бирига уланадиган нуқтаси тугун ёки тармоқланиш нуқтаси дейилади. Тармоқланиш нуқтасига қараб йўналган токлар йиғиндиси ундан чиқаётган токлар йиғиндисига тенг. Бу Кирхгофнинг биринчи қоидасидир.

Масалан, 1-6-расмдаги  $A$  тугун учун ушбуни ёзамиш:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$


ёки токларни тенгликнинг бир қисмига ўтказсак:

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0.$$

Умумий кўринишда қўйидагича ёзамиш:

$$\sum I = 0,$$

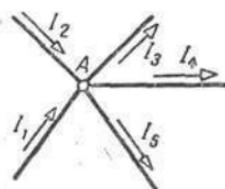(1-31) 1-6-расм. Электр занжирининг тугуни.



яъни тугундаги токларнинг алгебраик йиғиндиси нолга тенг. Охирин иккала ифодадаги тугунга қараб йўналган токлар мусбат, тугундан чиқаётган токлар эса манфий ҳисоблашади.

## 1-14. ЭНЕРГИЯ ИСТЕММОЛЧИЛАРИНИ (ҚАРШИЛИКЛАРНИ) УЛАШ

### a) Кетма-кет улаш

Агар бир нечта истеммолчи ёки қаршилик 1-7-расмда күрсатилганда тармоқланмасдан бириң-кетин уланган бўлса, у ҳолда улар орқали бир хил ток ўтади; бундай улаш кетма-кет улаш дейилади.

Қаршиликлардаги кучланишлар (1-9):

$$U_1 = Ir_1; \quad U_2 = Ir_2; \quad U_3 = Ir_3.$$

Ток кучи занжирнинг барча участкаларида бир хил бўлганидан бу участкалардаги кучланишлар уларнинг қаршиликларига пропорционал бўлади, яъни

$$U_1 : U_2 = r_1 : r_2 \text{ ва } U_2 : U_3 = r_2 : r_3. \quad (1-32)$$

Айрим участкалардаги қувватлар қийидагича:

$$P_1 = U_1 I; \quad P_2 = U_2 I; \quad P = U_3 I.$$

Энергиянинг сақланиш қонунига биноан бутун занжирнинг қуввати участкалардаги қувватларнинг йифиндисига тенг, демак:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = I(U_1 + U_2 + U_3) = IU.$$

Демак, занжирнинг қисқичларидаги кучланиш занжирнинг участкаларидаги кучланишларнинг йифиндисига тенг

$$U = U_1 + U_2 + U_3. \quad (1-33)$$

Сўнгги ифодани ҳадма-ҳад токка бўлсак қийидагини топамиз

$$\frac{U}{I} = \frac{U_1}{I} + \frac{U_2}{I} + \frac{U_3}{I},$$

ёки

$$r = r_1 + r_2 + r_3. \quad (1-34)$$

Қаршилик  $r$  занжирнинг умумий (ёки эквивалент) қаршилиги деб аталади; яъни бу шундай қаршиликки, берилган кучланишда барча қаршиликларни ўша билан алмаштирилганда, занжирда яна ўша ток кучи ҳосил бўлаверади.

Шундай қилиб, кетма-кет уланган участкалардан ташкил топган занжирнинг умумий қаршилиги барча қаршиликларнинг йифиндисига тенг экан. Кетма-кет улашга қийидагилар мисол бўлиши мумкин: симлар ва уларнинг учларига уланган энергия истеммолчиси, трамвай тармоғидаги кучланиш  $U_t = 600 \text{ в}$  ва чўғланма лампочканинг номинал кучланиши  $U_l = 120 \text{ в}$  бўлганда, уларнинг бешта бештаси кетма-кет қилиб уланади.

$$(U_t : U_l = 600 \text{ в} : 120 \text{ в} = 5).$$

1-8- мисол. Занжирга қаршилигиги  $r_1 = 44$  ом га тенг үй-отиш чулғамли электр двигателнинг ва қаршилиги ( $r_2$ ) ни 0 дан то 176 ом гача бўлган чегарада ўзгартириш мумкин бўлган реостат кетма-кет уланган; занжирнинг кучланиши  $U = 220$  вольтга тенг бўлса, ток кучини қандай чегарада ўзгартириш мумкинлигини аниқланг.

Занжирнинг умумий қаршилиги

$$r = r_1 + r_2.$$

$r_2 = 0$  бўлганда занжирдаги токнинг кучи

$$I = \frac{U}{r_1 + r_2} = \frac{220}{44+0} = 5 \text{ а.}$$

$r_2 = 176$  ом бўлганда занжирдаги ток кучи

$$I = \frac{U}{r_1 + r_2} = \frac{220}{44+176} = 1 \text{ а.}$$

### б) Параллел улаши

Электр занжирнинг икки нуқтасига параллел шохобчадан ташкил топган тармоқланиш ҳосил қилувчи бир нечта қаршиликлар уланган бўлса (1-8- расм), бундай улашни қаршиликларни параллел улаш дейилади. Шундай қилиб, параллел улашда ҳар бир қаршиликнинг бир қисқичи бир тугунга, иккинчи қисқичи эса иккинчи тугунга уланади.

Қаршиликларнинг ҳар биридаги кучланиш тугунлар орасидаги  $U$  кучланишга тенг бўлганлиги учун шахобчаларнинг қаршиликларидаги кучланишлар бир хил бўлади, яъни

$$U = U_1 = U_2 = U_3, \quad (1-35)$$

ёки кучланиши мес токлар билан қаршиликларнинг кўпайтмаси сифатида ифодаласак, тенгликни қўйидагича ёзишимиз мумкин:

$$U = I_1 r_1 = I_2 r_2 = I_3 r_3,$$

бундан

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2}{r_1} \text{ ва } \frac{I_2}{I_3} = \frac{r_3}{r_2}, \quad (1-36)$$

яъни шахобчалардаги токлар шахобчаларнинг қаршиликларига тескари пропорционал тақсимланар экан.

Кирхгофнинг биринчи қоидасига биноан


$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

ёки токларни кучланишларнинг мес қаршиликларга нисбати орқали ифодаласак:

$$\frac{U}{r} = \frac{U_1}{r_1} + \frac{U_2}{r_2} + \frac{U_3}{r_3},$$

баъзи қисқартишлардан сўнг
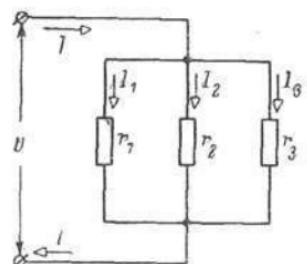
$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \quad (1-37)$$



1-8- расм. Қаршиликларни параллел улаш.

$$g = g_1 + g_2 + g_3.$$

Каршилик  $r$  занжирнинг умумий ёки эквивалент қаршилиги,  $g$  эса — занжирнинг умумий ёки эквивалент ўтказувчанлиги дейилади.

(1-37) формуладан қаршиликлар параллел уланганда занжирнинг эквивалент ўтказувчанлиги алоҳида шохобчалар ўтказувчанликларининг йифинидисига тенг деган хуроса чиқади.

(1-37) формула тармоқлашган занжирнинг эквивалент қаршилигини аниқлашга имкон беради. Масалан, учта шохобча учун (1-37) тенгламанинг ўнг томонини умумий маҳражга келтирасак, қўйидагига эга бўламиш:

$$\frac{1}{r} = \frac{r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3}{r_1 r_2 r_3},$$

буидан занжирнинг эквивалент қаршилиги

$$r = \frac{r_1 r_2 r_3}{r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3}. \quad (1-38)$$

Агар шохобчаларнинг қаршиликлари тенг бўлса, у ҳолда

$$r = \frac{r_1^3}{3r^2} = \frac{r_1}{3}.$$

Агар тармоқланишининг  $n$  та бир хил  $r_1$  қаршиликли параллел шохобчалари бўлса, у ҳолда тармоқланишининг эквивалент қаршилиги:

$$r = \frac{r_1}{n}. \quad (1-39)$$

Иккита параллел шохобчадан ташкил топган тармоқланишининг эквивалент қаршилиги (1-37) тенгламага мувофиқ қўйидаги формула бўйича аниқланади:

$$r = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}. \quad (1-40)$$

Кўпчилик энергия истеъмолчилари, жумладан чўғланма лампочкалар, иситгич асбоблар, двигателлар бирдек сақланадиган номинал кучланишда ишлаш учун мўлжалланган. Шу сабабли улар кўпчилик ҳолларда параллел уланади, чунки бундай усул билан улаган вақтда улар бир хил номинал кучланиш остида бўлади ва амалда улардан ҳар бирининг иш режими бошқаларининг иш режимига боғлиқ бўлмайди.

**1-9- мисол.** Кучланиш  $U = 115 \text{ в}$  бўлган линияга қуввати  $P_1 = 3,5 \text{ квт}$  бўлган электродвигатель ва қуввати  $P_2 = 2,3 \text{ квт}$  бўлган электропечка уланган. Линиядаги токининг кучини аниқланг.

Двигателдаги токининг кучи

$$I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{3500}{115} \approx 30 \text{ а.}$$

## Электропечкадаги токнинг кучи

$$I_2 = \frac{P_2}{U} = \frac{2300}{115} = 20 \text{ а.}$$

Линиядаги ток кучи

$$I = I_1 + I_2 = 30 + 20 = 50 \text{ а.}$$

1-10- мисол. Қуввати  $P_A = 100$  вт ва кучланиши  $U = 220$  в бўлган чўғланма лампочканинг қаршилигини аниқланг. Параллел уланган йигирмата ана шундай лампочканинг қаршилигини аниқланг.

Қувват  $P = UI = U^2/r$  бўлганлиги учун чўғланма лампочканинг қаршилиги

$$r_A = \frac{U^2}{P_A} = \frac{220^2}{100} = 484 \text{ ом.}$$

Йигирмата параллел уланган лампочканинг умумий қаршилиги

$$r = \frac{r_A}{20} = \frac{484}{20} = 24,2 \text{ ом.}$$


### в) Арадаш улаши

Ҳар бири кетма-кет ёки параллел уланган қаршиликлардан ташкил топган қаршиликлар ёки занжир участкаларини кетма-кет ёки параллел улаш аралаш улаш дейилади.

Аралаш улашга 1-9- расмда тасвирланган занжир мисол бўла олади. Занжир иккита кетма-кет уланган участкалардан: иккита ( $r_2$  ва  $r_3 + r_4$ ) шоҳобчага эга бўлган  $BB$  участка ҳамда  $r_1$  қаршиликдан иборат бўлган  $BG$  участканадан ташкил топган.

Тармоқланган участканинг қаршилиги (1-40) формуладан топилади:
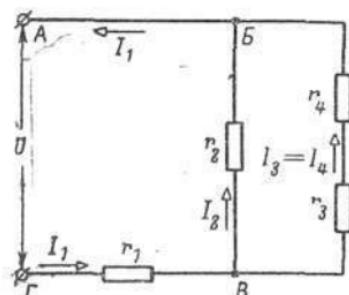
$$r_{BB} = \frac{r_2(r_3 + r_4)}{r_2 + (r_3 + r_4)}.$$



1-9- расм. Қаршиликларни аралаш улаш.

Занжирнинг эквивалент қаршилиги

$$r = r_1 + r_{BB} = r_1 + \frac{r_2(r_3 + r_4)}{r_2 + (r_3 + r_4)}.$$

1-11- мисол. 1-9- расмда тасвирланган занжирнинг барча участкаридаги токлар ва кучланишилар топилсан. Занжирнинг қисқичларидаги кучланиш  $U_{AG} = 210$  в. Қаршиликлар  $r_1 = 0,6$  ом;  $r_2 = 4$  ом;  $r_3 = 3,5$  ом;  $r_4 = 2,5$  ом.

Занжирнинг умумий қаршилиги

$$r = r_1 + \frac{r_2(r_3 + r_4)}{r_2 + r_3 + r_4} = 0,6 + \frac{4(3,5+2,5)}{4+3,5+2,5} = 3 \text{ ом.}$$

Биринчи қаршиликтаги ток

$$I = \frac{U_{AG}}{r} = \frac{210}{3} = 70 \text{ а.}$$

Биринчи қаршиликтаги кучланиш

$$U_1 = I_1 r_1 = 70 \cdot 0,6 = 42 \text{ в.}$$

Занжирнинг тармоқланган қисмидаги кучланиш

$$U_{BB} = U_{AF} - U_1 = 210 - 42 = 168 \text{ в.}$$

Ток


$$I_2 = \frac{U_{BB}}{r_2} = \frac{168}{4} = 42 \text{ а.}$$

Ток

$$I_3 = \frac{U_{BB}}{r_3 + r_4} = \frac{168}{3,5+2,5} = 28 \text{ а.}$$
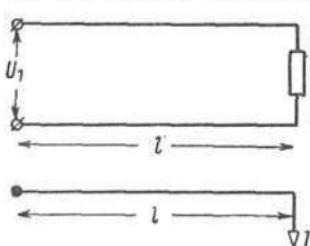
### 1-15. ИККИ СИМЛІ ЛИНИЯ

Электр энергия генератордан истеъмолчига симлар орқали узатилади. Тұғри ва тескари симлардан, изоляторлардан, бу изоляторлар ва симларни ушлаб турувчи тиргаклардан ташкил топган қурилма электр линия деб аталади (1-10- расм).



1-10- расм. Охирги учига нагрузка уланган иккі симли линия.

Симлар қисқа бўлгандан уларнинг қаршилигини эътиборга олмаса ҳам бўлади. Симлар узунроқ (ўнлаб метр ва ундан ҳам узунроқ) бўлгандан симнинг қаршилигини эътиборга олмаслик мумкин эмас, чунки  $I$  ток ўтганда уларда кучланишнинг тушуви қуийдагича бўлади:

$$\Delta U = Ir = I \frac{2l}{\gamma S}, \quad (1-41)$$

бу ерда  $2l$  — тұғри ва қайтган симларнинг узунлиги.

Линиянинг боши ва учидаги кучланишлар фарқи  $U_1 - U_2$ , линиядаги кучланиш тушувига teng бўлиб, бунга йўқотилган кучланиш дейилади, яъни

$$U_1 - U_2 = \Delta U = Ir. \quad (1-42)$$

Нагрузка (ток) нолдан номинал қийматгача ўзгарганда йўқотилган кучланиш ҳам токка пропорционал равишда ўзгаради. Линиянинг учидаги кучланиш ўзгармаганда линиянинг охиридаги кучланиш (у истеъмолчидаги кучланишга teng бўлади)  $I = 0$  бўлганда  $U'_2 = U_1$  дан нагрузка бор бўлганда  $U''_2 = U_1 - \Delta U$  гача ўзгаради.

Шундай қилиб, кучланишнинг йўл қўйиладиган йўқотилиши истеъмолчилардаги кучланишнинг йўл қўйиладиган тебранишига teng. Бу йўқотилиш чўғланма лампочкалар учун номинал кучланишининг  $1 - 2\%$  ини, электродвигателлар учун эса  $2 - 5\%$  ни ташкил этади.

Агар кучланишнинг йўл қўйиладиган йўқотилиши берилган бўлса, у ҳолда (1-41) формуладан фойдаланиб линия симининг зарур бўлган кўндаланг кесимини топиш мумкин.

$$S = \frac{2l}{\gamma \Delta U}. \quad (1-43)$$

Кучланишнинг йўл қўйиладиган йўқотилишига қараб топилган кўндаланг кесим йўл қўйиш мумкин бўлган токка [бу ток симнинг қизиши билан белгиланади (1-3- жадвал)] мос келиш келмаслиги текшириб қўрилиши керак.

Симларда йўқотиладиган кучланишни токка кўпайтирсак линияда йўқотиладиган қувватни топамиз:

$$\Delta P = I \Delta U = I^2 r.$$

Линиянинг фойдали иш коэффициенти қўйидагича:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_1 - \Delta P}{P_1} = 1 - \frac{\Delta U}{U_1}.$$

Шундай қилиб, нагрузка (ток) ортиши билан фойдали иш коэффициенти камая борар экан.

Кучланишнинг йўл қўйиладиган йўқотилиши 2 — 5% бўлганда фойдали иш коэффициенти 98 — 95% бўлади.

**1-12- мисол.** Учидаги нагрузка — номинал токининг кучи  $I = 45$  а га тенг двигатели бўлган ва узунлиги  $l = 70$  м бўлган линия учун симларнинг кўндаланг кесимини танланг. Кучланиш 110 в. Кучланишнинг рухсат этилган йўқотилиши 5%. Симлар мисдан ясалган ва  $\gamma = 57$  м/ом.  $\text{мм}^2$ .

Симларнинг кўндаланг кесимини (1-43) формуладан аниқлаймиз:

$$S = \frac{2I}{\gamma \Delta U} = \frac{2 \cdot 45 \cdot 70}{57 \cdot 110 \cdot 0,05} \approx 20 \text{ mm}^2.$$

Энг яқин  $S' = 25 \text{ mm}^2$  станда, т кўндаланг кесимини танлаб оламиз.

Симларнинг танлаб олинган кўндаланг кесимини йўл қўйиладиган қизиши орқали текширайлик (1-12- §). 1-3- жадвалга биноан  $S' = 25 \text{ mm}^2$  кўндаланг кесимга йўл қўйиладиган ток 125 амперга тенг, шунинг учун берилган 45 а ток йўл қўйса бўладиган токдир.

### 1-16. ТОК МАНБАИ ИШИННИГ ИККИ РЕЖИМИ

Иккита ток манбаига эга бўлган (1-11- расм) занжирдаги токни устма-уст қўйиш усулидан фойдаланиб аниқлаш мумкин. Бу ҳолда занжирнинг ҳар бир участкасидаги ток занжирнинг қаршилиги ўзгармаганда бир-биридан мустақил равишда ишловчи манбаларнинг ҳар бири ҳосил қилган токларнинг алгебраник йиғиндиси сифатида аниқланади.

Занжирда битта биринчи манба мавжуд бўлганда занжирдаги ток қўйидагича бўлади:

$$I_1 = \frac{E_1}{r_{01} + r_{02} + r}.$$

Бу токнинг йўналиши  $E_1$  электр юритувчи куч йўналиши билан бир хил бўлади.

Занжирда битта иккинчи манба мавжуд бўлганда эса занжирдаги ток қўйидагича:

$$I_2 = \frac{E_2}{r_{01} + r_{02} + r}.$$

Бу токнинг йўналиши  $E_2$  электр юритувчи кучнинг йўналиши билан бир хил бўлади.

Занжирда бир вақтда иккита манба ицилсең үларининг электр юритувчи кучлари бир хил йўналган бўлса, занжирдаги ҳақиқий ток:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{E_1 + E_2}{r_{01} + r_{02} + r}. \quad (1-43)$$

Агар манбаларнинг электр юритувчи кучларири қарама-қарши йўналган бўлса, у ҳолда занжирдаги ток қуидагича;

$$I = I_1 - I_2 = \frac{E_1 - E_2}{r_{01} + r_{02} + r}. \quad (1-44)$$

Манбаларнинг электр юритувчи кучлари қарама-қарший йўналган бўлса,  $E_1 \neq E_2$  бўлгандагина занжирда ток мавжуд бўлади.

Фараз қиласлик,  $E_1 > E_2$  бўлсин, у ҳолда катта электр юритувчи куч  $E_1$  қаёқка йўнаған бўлса, занжирдаги ток ҳам ўша томонга, яъни  $E_2$  га қарама-қарши йўналган бўлади (1-11-расм). Токка қарама-қарши йўналган электр юритувчи куч рўпара ёки қарши электр юритувчи куч дейилади.

(1-45) формулага қуидагича кўриниш бериксумумкин:

$$E_1 - E_2 = Ir_{01} + Ir_{02} + Ir, \quad (1-45)$$

бундан биринчи манбанинг электр юритувчи кучи

$$E_1 = E_2 + Ir_{01} + Ir_{02} + Ir.$$

Биринчи манбанинг қисқичларидаги  $U_{AB}$  кучланиш

$$U_1 = E_1 - Ir_{01} = E_2 + Ir_{02} + Ir, \quad (1-47)$$

иккинчи манбанинг қисқичларидаги  $U_{AB}$  кучланиш эса

$$U_2 = E_2 + Ir_{02}.$$

(1-47) тенгламанинг барча қисмларини  $I$  токка кўпайтирасак, қуидагини ҳосил қиласиз:

$$U_1 I = EI - I^2 r_{01} = E_2 I + I^2 r_{02} + I^2 r. \quad (1-48)$$

Сўнгги тенглама текширилаётган занжирдаги энергиянинг бир секундлик балансини беради. Биринчи манбанинг қуввати  $E_1 I$  дан шу манбада иссиқликка айланувчи  $I^2 r_{01}$  қувватни айриб ташласак, биринчи манба ўзига нисбатан ташки занжирга берадиган  $U_1 I$  қувватини топамиз. Бу қувват  $r$  қаршилик ва иккинчи манбада сарфланди. Биринчи манбада олинадиган  $I^2 r$  қувват  $r$  қарниликда иссиқликка айланади.  $I^2 r_{02}$  қувват иккинчи манбада иссиқликка айланади ва унда йўқотиладиган иссиқликдан иборат бўлади. Ниҳоят, иккинчи манба биринчи манбадан оладиган  $E_2 I$  қувват шу иккинчи манба;

нинг тузилишига қараб (аккумулятор бўлса, у зарядланади, ўзгар мас ток машинаси бўлса, у электродвигатель бўлиб ишлайди) унда ё кимёвий ёки механик энергияга айланади.

Шундай қилиб, ток манбалари ё электр энергиянинг генератори режимида ёки истеъмолчи режимида ишлаши мумкин экан.

Агар манба генератор режимида ишласа, у ҳолда унинг кучланиши электр юритувчи кучдан кичик ( $U < E$ ) бўлади, тоннинг йўналиши эса электр юритувчи куч йўналиши билан бир хил бўлади.

Агар манба истеъмолчи режимида ишласа, у ҳолда унинг кучланиши электр юритувчи кучдан каттароқ ( $U > E$ ) бўлади, тоқ билан электр юритувчи куч эса бир-бирига қарама-қарши йўналган бўлади.

### 1-17. КИРХГОФНИНГ ИККИНЧИ ҚОИДАСИ

1-12-расмда тасвирланган электр занжири генератор режимида ишловчи иккита манба ҳамда учта қаршиликдан ташкил топган.  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликларни манбаларнинг ички қаршиликлари ҳамда занжир мос участкаларининг қаршиликлари деб қараш мумкин.

Занжирнинг  $B$  ва  $D$  тугунлари орасидаги кучланишни (1-13) формуладан аниқлаш мумкин:

$$U_{BD} = E_1 - I_1 r_1 = E_2 - I_2 r_2,$$

бундан

$$E_1 - E_2 = I_1 r_1 - I_2 r_2 \quad (1-49)$$


ёки умумий кўринишда

$$\sum E = \sum Ir. \quad (1-50)$$

Сўнгги тенглама Кирхгофнинг иккинчи қоидаси номи билан машҳур: электр занжири ёпиқ контурининг барча электр юритивчи кучлари  $E$  нинг алгебраик йиғиндиси занжирнинг ўша контуридаги қаршиликларда юзага келган барча кучланишлар тушувлари ( $Ir$ ) нинг алгебраик йиғиндисига тенг.

Кирхгофнинг иккинчи қоидасига биноан тенгламалар тузилаётганда агар электр юритувчи кучнинг йўналиши контурни айланиб чиқиши учун ихтиёрий танлаб олинган йўналиш билан устма-уст түпса, у ҳолда электр юритувчи куч «+» ишора билан олиниади.

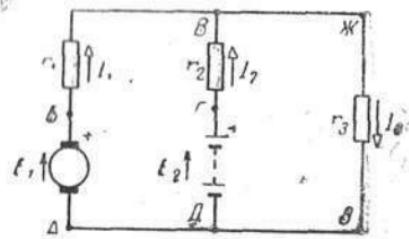Борди-ю, электр юритувчи куч контурни айланиб чиқиши йўналишига қарама-қарши йўналган бўлса, унга «-» ишора кўйилади.



1-12-расм. Иккита ток манбага эга бўлган мураккаб занжирнинг схемаси.

Агар қаршиликдан ўтаётган токнинг йўналиши контурни айланаб чиқиш йўналиши билан устма-уст тушса, у ҳолда  $I_r$  кучланиш тушуви «+» ишора билан олиниади. Агар токнинг йўналиши контурни айланаб чиқиш йўналишига қарама-қарши бўлса, у ҳолда кучланиш тушувига «—» ишора қўйилади.

### 1-18. МУРАККАБ ЭЛЕКТР ЗАНЖИРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

Мураккаб занжирларни ҳисоблашнинг жуда кўп усуллари мавжуд. Улардан бири — устма-уст қўйиш усули билан биз 1-16-§ да танишдик. Иккинчи усул — тугун ва контурлар учун ёзиладиган тенгламалар усули — Кирхгофнинг биринчи ва иккинчи қоидаларига асосланган.

Мураккаб электр занжирини ҳисоблаш учун занжирнинг схемаси, манба электр юритувчи кучнинг катталиги ва қутби, шунингдек занжир барча участкаларининг қаршиликлари берилган бўлади. Ҳисоблаш натижасида занжирнинг барча участкаларидаги токларнинг катталиги ва йўналишлари аниқланиши лозим.

Кирхгоф қоидасига асосан тенгламалар тузиш учун берилган катталиклардан ташқари, занжирнинг барча участкаларидаги токларнинг йўналишини билмоқ керак. Токларнинг йўналишларини ихтиёрий танлаб олиш мумкин; бу йўналишлар занжирнинг айrim участкаларида стрелкалар билан тасвирланади. Агар тенгламаларни ечгандан кейин бирорта ток манфий қўйматга эга эканлигини топилса, танлаб олинган йўналиш токнинг ҳақиқий йўналишига тескари эканлигини англатади.

Тузилган тенгламалар сони номаълум токлар сонига тенг бўлиши керак. Тугун учун тузилган тенгламалар сони берилган занжирдаги тугунлар сонидан биттага кам бўлиши лозим. Контур учун тенгламалар тузганда шундай энг содда контурларни танлаб олиш керакки, бу контурларнинг ҳар бирида илгари тузилган тенгламаларга кирмаган камида битта занжир участкаси бўлсин.

**1-13- мисол.** Агар  $E_1 = 123 \text{ в}$ ;  $E_2 = 115 \text{ в}$ ;  $r_1 = 0,15 \text{ ом}$ ;  $r_2 = 0,5 \text{ ом}$ ;  $r_3 = 12 \text{ ом}$  бўлса (1-12- расм),  $I_1$ ,  $I_2$  ва  $I_3$  токлар топилсан.

Занжирнинг ҳамма участкаларида токлар учун ихтиёрий йўналишлар танлаб оламиз. Бу йўналишлар 1-12- расмда кўрсатилган.

Ўчта тенглама тузамиз. Улардан бирини Кирхгофнинг биринчи қоидасига асосан, иккитасини эса Кирхгофнинг иккинчи қоидасига асосан тузамиз.

Биринчи тенгламани  $B$  нуқта учун тузамиз:

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0. \quad (1-51)$$

Иккинчи тенгламани  $A B V J Z D A$  контур учун тузамиз:

$$E_1 = I_1 r_1 + I_3 r_3. \quad (1-52)$$

Учинчи тенгламани  $D G B J Z D$  контур учун тузамиз:

$$E_2 = I_2 r_2 + I_3 r_3. \quad (1-53)$$

Сўнгги икки тенгламага сон қўйматлар кўйсак, қўйидагиларни ҳосил қиласмиз:

$$123 = 0,15 I_1 + 12 I_3; \quad (1-54)$$

$$115 = 0,5 I_2 + 12 I_3. \quad (1-55)$$

Сүнгги тенгламага  $I_2 = I_3 - I_1$  токки қўйсак:

$$115 = 0,5 I_3 - 0,5 I_1 + 12 I_3 = -0,5 I_1 + 12,5 I_3. \quad (1-56)$$

(1-55) тенгламани 0,3 га кўпайтириб ва (1-54) тенгламага қўшиб, қўйидагини толамиш:

$$\begin{aligned} 34,5 &= -0,15 I_1 + 3,15 I_3 \\ 123,0 &= 0,15 I_1 + 12,0 I_3 \\ \hline 157,5 &= 15,75 I_3. \end{aligned} \quad (1-57)$$

Бундан

$$I_3 = \frac{157,5}{15,75} = 10 \text{ а.}$$

Ж ва З нуқталар орасидаги кучланиш:

$$U_{ЖЗ} = I_3 r_3 = 10 \cdot 12 = 120 \text{ в;}$$

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{ЖЗ}}{r_1} = \frac{123 - 120}{0,15} = 20 \text{ а;}$$

$$I_2 = \frac{E_2 - U_{ЖЗ}}{r_2} = \frac{115 - 120}{0,5} = -10 \text{ а.}$$

$I$  ток олдиаги мағнӣ ишора бу токниг ҳақиқий йўналиши 1-12-расмда кўрсатилган йўналишига тескари эканлигини, демак,  $E$  манба истеъмолчи режимда ишлатилади.

Мураккаб занжирларни ҳисоблашнинг учинчи усули — тугун кучланиши усулидир. Бу усул икки тугунли занжирларни ҳисоблашда ишлатилади (1-13-расм). Шохобчалардаги токларнинг мусбат йўналиши деб  $A$  тугундан  $B$  тугунга қараб йўналишини оламиш. Тугун кучланиши деб аталаувчи  $B$  ва  $A$  тугунлар орасидаги кучланиш қўйидаги потенциаллар айирмасига тенг:

$$U = \Phi_B - \Phi_A.$$

Ом қонунига мувофиқ биринчи шохобчадаги ток

$$I_1 = \frac{E_1 - U}{r_1} (E_1 - U) g_1, \quad (1-58)$$

бунда  $r_1$  ва  $g_1$  — биринчи шохобчанинг генераторини ҳам ҳисобга олгандаги қаршилиги билан ўтказувчалиги.

Иккинчи шохобчадаги ток:

$$I_2 = \frac{E_2 - U}{r_2} = (E_2 - U) g_2.$$

Учинчи шохобчадаги ток:

$$I_3 = (0 - U) g_3 = -U g_3.$$

Кирхгофнинг биринчи қоидасига асосан  $B$  нуқта учун қўйидагини ёзиш мумкин:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0.$$

Кейинги тенгламага шохобчадаги токларнинг ифодасини қўйсак, қўйидагини топамиз:

$$(E_1 - U) g_1 + (E_2 - U) g_2 + (-U) g_3 = 0.$$

Қавсларни очиб тугун кучланишини топамиз:

$$U = \frac{E_1 g_1 + E_2 g_2}{g_1 + g_2 + g_3}$$

ёки умумий кўринишда

$$U = \frac{\Sigma Eg}{\Sigma g}. \quad (1-59)$$

Шундай қилиб, тугун кучланиши электр юритувчи куч билан тегишли шохобчалар ўтказувчанилиги кўпайтмасининг алгебраик йигиндисини барча шохобчалар ўтказувчанликларининг йигиндисига нисбатига тенг жан.

Агар электр юритувчи кучлардан бирни  $B$  тугундан  $A$  тугунига йўналган бўлса, у вақтда бу э.ю.к. (1-58) ва (1-59) формулаларга минус ишора билан қўйилади.

Тугун кучланишини (1-59) формулага асосан топишда, шохобчалардаги токларни ҳам топишмиз мумкин, чунки

$$I_1 = (E_1 - U) g_1$$

ҳамда

$$I_2 = (E_2 - U) g_2.$$

Биз учта шохобчали занжирни текширидик, худди шунга ўхшашиб ўйл билан шохобчалари сони ихтиёрий бўлган занжирларни ҳам ҳисоблаш мумкин.

**1-14- мисол.** Икки тугуны занжир (1-13- расм) учун қўйидагилар берилган:  $E_1 = 225$  в;  $E_2 = 226$  в;  $r_{01} = r_{02} = 0,50$  м;  $r_3 = 10$  ом. Занжир участкаларидаги токларни топинг.

Тугун кучланишини ҳисоблайлик.

$$U = \frac{E_1 g_1 + E_2 g_2}{g_1 + g_2 + g_3} = \frac{225 \cdot 2 + 226 \cdot 2}{2 + 2 + 0,1} = 220 \text{ в.}$$

Занжирнинг участкаларидаги токлар:

$$I_1 = (E_1 - U) g_1 = (225 - 220) \cdot 2 = 10 \text{ а.}$$

$$I_2 = (E_2 - U) g_2 = (226 - 220) \cdot 2 = 12 \text{ а.}$$

$$I_3 = -U g_3 = -220 \cdot 0,1 = -22 \text{ а.}$$

Ечимларининг тўеришитини текширайлик:

$$I_1 + I_2 + I_3 = 10 + 12 - 22 = 0.$$

Демак, масала тўғри очилган.

Ток күчләри турлича бўлганда ҳам ёки қисқичлардаги кучла-нишлар турлича бўлганда ҳам қаршилиги ўзгармай қоладиган электр занжир чизиқли занжир дейилади. Шу вақтгача биз ана шундай занжирларни текширидик.

Камида бирорта участкасининг (элементининг) қаршилиги ток күчига ёки кучланишга боғлиқ бўлган занжир чизиқли мас занжир дейилади. Чизиқлимас занжирларга чўғланма лампочкалар, электрон лампалар ва ҳозирги замон техникасида кенг қўлланаётган турли чала ўтказгич ва бошқа асбоблар мисол бўла олади.

Чизиқлимас занжирнинг қаршилиги (ўтказувчанлиги) доимий бўлмаганлигидан, бундай занжирдаги ток унинг қисқичларидағи кучланишга пропорционал эмаслиги равшан, демак, бу занжирни ҳисоблашга Ом қонунини татбиқ этиб бўлмайди.

Чизиқлимас занжирлар одатда график усувлар билан ҳисобланади; бунда вольт-ампер характеристикалардан — ток кучининг занжирдаги кучланишга боғлиқлиги  $I = f(U)$  графикидан фойдаланилади.


Ток кучи билан кучланиш орасидаги боғланиш  $I = f(U)$  дан иборат бўлган оа тўғри чизиқ (1-14- расм) чизиқли занжирнинг вольт-ампер характеристикасидир, чунки токнинг (куchlанишнинг) исталган қиймати учун занжирнинг ўтказувчанлигидан иборат  $I/U$  нисбат ўзгармас бўлади.

Ооб ва ое эгри чизиқлар занжир чизиқлимас участкаларининг вольт-ампер характеристикаларидир.

Иккита кетма-кет уланган чизиқлимас элементли занжирни (1-15- расм) ҳисоблаш учун битта координаталар ўқида занжир ҳар бир элементининг  $I_1 = f_1(U_1)$  ва  $I_2 = f_2(U_2)$  вольт-ампер характеристикаларини чизамиз.

Кетма-кет улашауда занжирнинг қисқичларидаги кучланиш унинг алоҳида участкаларидағи кучланишларнинг йигиндинсига тенг бўлганилигидан токнинг айни бир қийматига мос келувчи  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишларни бир-бирига қўшиб, занжирнинг  $I = f(U)$  вольт-ампер характеристикаси нуқталарини топамиз (1-16- расм), масалан, токнинг ихтиёрий  $I'$  қийматига мос келувчи  $A'$  нуқта  $A'_1 A'_1$  ва  $A'_2 A'_2$  абсциссаларни қўшиш натижасида ҳосил қилинган.

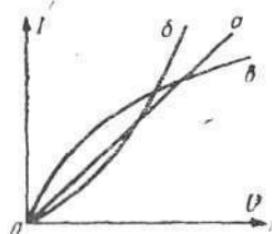
Агар берилган кучланишда занжирдаги токни топиш зарур бўлса, у вақтда абсциссалар ўқига тармоқнинг  $U_c(O_1, O')$  кучланишини қўйиб ва занжирнинг  $I = f(U)$  вольт-ампер характеристикаси билан кесишгунча перпендикуляр ўтказиб,  $A$  нуқтани топамиз. Ана шу нуқтанинг ординатаси занжирдаги берилган кучланишга мос  $I$  токни кўрсатади.  $A$  нуқтадан абсциссалар ўқига параллел чизиқ ўтка-



1-14- расм. Вольт-ампер характеристикалар.


виб, занжирнинг мос участкаларидаги  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишларни ифодаловчи  $A_0A_1$  ва  $A_0A_2$  кесмаларни топамиз.

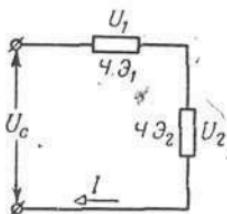Иккита чизиқлимас элемент параллел улангаңда (1-17- расм), тармоқнинг кучланиши  $U_c$  га мос келувчи ҳар бир элементдаги токни уларнинг вольт-ампер характеристикаларидан (1- 18- расм) топиш мумкин. Параллел шохобчаларда кучланиш бир хил бўлганидан,  $U_c(O, O')$  кучланишини мос ўқдан ажратиб,  $I_1$  ва  $I_2$  токларни ( $OA_1'$  ва  $OA_2'$  кесмаларни) топамиз.



1-15- расм. Иккита чизиқлимас элементли кетма-кет занжир.

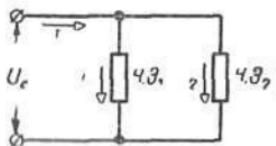
Агар  $I_1$  ва  $I_2$  токларни берилган умумий  $I$  ток бўйича топиш талаб этилса, у ҳолда параллел шохобчаларнинг кучланишининг айни бир қийматига мос келувчи вольт-ампер характеристикасининг мос ординаталарини қўшиб, умумий  $I = f(U)$  вольт-ампер характеристикини чизиш зарур.




1-17- расм. Иккита чизиқлимас элементли параллел занжир.

1-15-мисол. Занжирининг қисқичларидаги кучланиш  $U_3 = 130$  в бўлса, иккита кетма-кет уланга чизиқлимас элементлардаги ток кути  $I$  ҳамда  $U_1$  ва  $U_2$  кучланишлар тоцилсан.

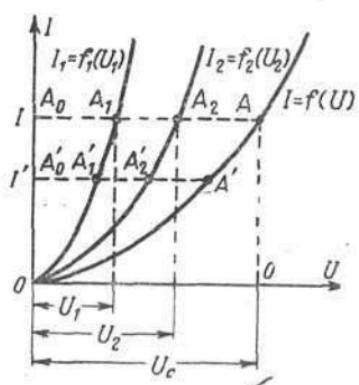Вольт-ампер характеристикалар 1-4- жадвалдаги маълумотларга асосан чизилади.



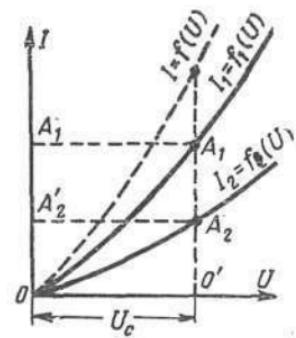1-16- расм. Вольт-ампер характеристикалари (кетма-кет занжир).




1-18- расм. Вольт-ампер характеристикалари (параллел занжир).

## I-15- мисолга доир

$U$	$\theta$	0	20	40	60	80	100
$I_1$	$a$	0	0,11	0,27	0,5	0,80	—
$I_2$	$a$	0	0,07	0,16	0,28	0,40	0,56

Участкаларнинг вольт-ампер характеристикаларини чизиб, ток кучининг бир хил: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 а қийматларига мос келувчи биринчи ва иккинчи участкаларнинг абсциссаларини топиб ва уларни ўқ бўйича қўйиб, занжирнинг вольт-ампер характеристикасини чизиш учун нуқталар топамиз (1-19- расм).

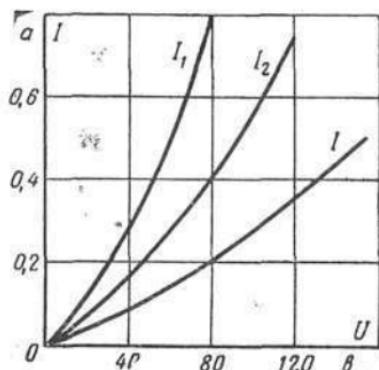Ана шу характеристикадан тармоқнинг кучланиши  $U_{\text{зан.}} = 130$  в учун занжирдаги ток кучи  $I = 0,4$  а эканини топамиз. Бу нуқта орқали абсцисса ўқига параллел тўғри чизиқ ўтказсан,  $U_1 = 52$  в ва  $U_2 = 78$  в кучланишларни топамиз.




1-19-расм. I-15- мисолга доир.

## 1-20. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ ЛИНИЯДА КУЧЛANIШНИНГ ИСРОФЛANIШИ

Бу лаборатория ишини бажаришдан аввал 1-5- § билан ҳамда 500-бетдаги илованинг мазмуни билан танишиб чиқинг.
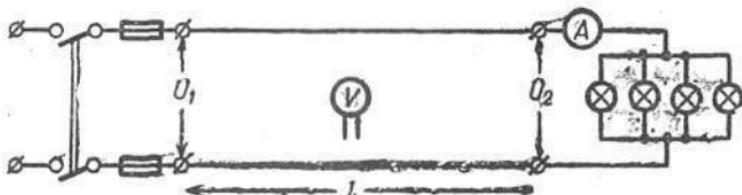
### Иш плани

- Асбобларнинг асосий техник маълумотларини ёзиб олинг.
- Икки симли мис линиядан фойдаланиб, схема тузинг (1-20- расм) ва уни раҳбарнингизга кўрсатинг.
- Нагрузканинг уч-тўрт қийматида амперметр билан вольтметрнинг кўрсатишини ёзиб олинг.
- Вольтметрларнинг кўрсатишига қараб, истроф бўлган кучланиш ( $\Delta U'$ ) ни топинг.
- Ўша истроф бўлган кучланишини Ом қонунидан фойдаланиб топинг.



1-20- расм. Лаборатория ишига доир: линияда кучланишнинг истроф бўлиши.

Тартиб №	Линиядаги симминг материалы	$U_1$	$U_2$	$I$	$I$	$S$	$\gamma$	$ \Delta U' $	$ \Delta U^* $	$ \Delta P $	$\eta$
		$\theta$	$\theta$	$a$	$m$	$mm^2$	$m/cm \cdot mm^2$	$v$	$v$	$wt$	%

6. Ҳар бир нагрузка учун линияда иероф бўладиган кувват ( $\Delta P$ ) ни ва линиянинг фойдални иш коэффициенти ( $\eta$ ) ни ҳисобланг.


7. Пўлат симли линия учун ҳам ўша тартибда ўлчашлар ва ҳисоблар ўтказинг.

8. Кузатиш ва ҳисоблаш натижаларини 1-5- жадвалга ёзинг.

## Иккинчи боб. ТОКНИНГ ХИМИЯВИЙ ТАЪСИРИ
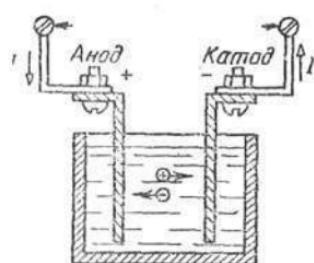
### 2-1. ЭЛЕКТРОЛИТЛАРДА ЭЛЕКТР ТОКИ

Ионли ўтказувчаникка эга бўлган иккинчи тур ўтказичларга кислоталар, тузлар, ишқорларнинг эритмалари, шунингдек баъзи суюлтирилган тузлар киради. Моддаларнинг қисман ёки тўлиқ ионлардан ташкил топган эритмалари ёки суюлтирилган ҳолатдаги моддалар электролитлар дейилади. Водород ва металл молекулалари мусбат ионлар, электролитлар металлмас қолдиқларнинг молекулалари эса манфий ионлар ҳосил қиласди.



2-1- расм. Электролитда ток

Электролитга ботирилган иккита электродга манбадан кучланиш берайлик (2-1-расм). Аноддан катодга қараб йўналган электр майдони таъсирида мусбат ионлар майдон бўйлаб катодга қараб, манфий ионлар эса майдонга тескари, яъни анодга қараб ҳаракатланади. Электролитда ионларнинг ана шундай ҳаракати ион токидир.

Электролитнинг манфий ионлари анодга урилиб, унга ортиқча электронларини беради ва бу электронлар занжир бўйлаб ҳаракатини давом эттиради. Мусбат ионлар катодга бориб, занжир бўйлаб келаётгани электронлар билан қўшилади. Электродлардаги бу процесслар натижасида химиявий ўзгаринилар юз беради. Бунда электродларда электролитнинг таркибий қисмлари ажралиб чиқади.

Фарадей қонунига биноан, катодда ажралиб чиққан модда миқдори  $G$  электролит орқали ўтган электр миқдорига пропорционал, яъни:

$$G = cQ = cIt. \quad (2-1)$$

(2-1) формуладаги пропорционаллик коэффициенти с электрохимиявий эквивалент деб аталади; у бир кулон электр миқдори катодда ажратиб чиқарган модданинг миллиграммларда ҳисобланган миқдорига тенг.

Модданинг электрохимиявий эквиваленти модданинг атом оғирлиги  $A$  ни унинг валентлиги  $n$  га ва ўзгармас сон 96500 га бўлинганига тенг. Шундай қилиб, электрохимиявий эквивалент қўйида-гича бўлади:

$$c = \frac{10^9 A}{96500 n} \approx 0,0104 \frac{A}{n}.$$

Турли моддалар учун электрохимиявий эквивалент турлича қийматга эга, масалан, мис учун 0,329 мг/к, кумуш учун 1,118 мг/к.

Электролит орқали электр ток ўтганда электродларда электролит таркибий қисмларининг ажралиб чиқиши процесси электролиз дейилади.

Электролиз соғ металлар, хусусан мис олишда кенг қўлланилади.

Мисни электролиз йўли билан тозалаш (рафинлаш) учун бир оз сульфат кислотаси қўшилган мис купоросидан иборат электролит тўлдирилган ванияларга юпқа мис пластинкалар — катодлар туширилади, электролиз процессида уларга электролитик мис ўрнашиб қолади. Электролитда эрийдиган анод вазифасини алганга усули билан олинган хомаки мис пластинкалар ўтайди.

Гальванопластика асосларини 1804 йилда академик Б. С. Якоби ишлаб чиққан. Гальванопластика рельефли нақшлар, босмахона клишелари ясаш ва расмлар босиш учун ишлатиладиган металл ёки металлмас буюмларга металл ўтказиш процессидан иборатдир (17-бобга қаранг).

Гальваностегия — металл буюмга уни коррозиядан сақлаш ёки унга чиройли тус бериш учун иккинчи бир металл қатлами қоплаш (хромлаш, никеллаш) дан иборатdir.

Электрохимиявий силлиқлаш — металларнинг сиртига ишлов беришнинг прогрессив усулларидан бири. Бу процесс металлдаги дўнгликларни эритиб юборишдан иборат бўлиб, бунинг натижасида сирт ойнадек силлиқланиб қолади (17-бобга қаранг).

Электрлаштирилган темир йўлларнинг излари ток учун қайтиш сими вазифасини ўтайди. Уларда кучланиш сезиларли тушса, баъзи участкаларда ток тармоқланиб рельслардан ташқари, параллел йўллар орқали, масалан, темир йўл ёқасида ерга ётқизилган қувурлар орқали ўтиши ҳам мумкин.

Ток қувурлардан чиқиб ер орқали рельсларга қайтган жойларни электролитик ванинанинг аноди деб қараш мумкин. Ўша жойларда қувурлар парчаланиб тезда емирилиб кетиши мумкин.

Химиявий энергияни электр энергияга айлантирувчи қайтмас процесслар юз берадиган химиявий ток манбалари (ХТМ) гальваник ёки бирламчи элементлар дейилади.

Вольтнинг энг содда гальваник элементи (2-2-расм) сульфат кислотанинг сувдаги эритмасига тусирилган рух ва мис электроддан иборатdir. Бу кислотанинг бир қисм молекулалари сув ёрда-

мида мусбат ( $2\text{H}$ ) ва манфиий ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ионларга ажралади. Рух электрод электролитда химиявий кучлар таъсирида эрийди. Рухнинг мусбат ионлари эритмага ўтади ва манфиий ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ионлар билан бирикиб мис купороси ( $\text{ZnSO}_4$ ) нинг нейтрал молекулаларини ҳосил қиласи. Водороднинг мусбат ионлари электролитни мусбат зарядлайди. Рух электрод манфиий зарядланади. Натижада рух — электролит чегара қатламида потенциаллар фарқи юзага келади ва электролитдан рух электродга қараб йўналган электр майдони ҳосил бўлади. Майдон кучлари рухнинг мусбат ионлари электролитга ўтишига тўсқинлик қиласи.


Электр майдони кучлари билан химиявий

кучлар орасида мувозанат юзага келгач, рухнинг электролитда эриши тўхтайди. Мусбат ионлар ( $2\text{H}$ ) нинг бир қисми электролитда деярли эримайдиган мис электроднинг эркин электронлари хисобига нейтраллашади. Бунинг натижасида мис электрод электролитнинг потенциалидан кам фарқ қиласидиган мусбат потенциалга эга бўлади.

Элементнинг электр юритувчи кучи (э. ю. к.) мис ва рух электроллар орасидаги потенциаллар фарқига — агар элементга ташки занжир уланмаган бўлса, электроллар орасидаги кучланишга тенг. Вольта элементининг электр юритувчи кучи 1,1 вольтга тенг. Элементнинг электр юритувчи кучи манфиий электроддан (қисқичдан) мусбат электродга қараб йўналган ва ундаги токнинг йўналишига мос келади.

Рубильникни улаб элементнинг қисқичларига ташки занжирни туташтирамиз (2-2-расм). Электр юритувчи куч таъсирида занжирда ток ҳосил бўлади, бунда занжирнинг ташки участкасида электронлар манфиий қисқичдан мусбат қисқичга қараб ҳаракатланади.

Ток электролларда зарядларни камайтиради, демак, электр майдонини камайтириб электр ва химиявий кучлар орасидаги мувозанатни бузади. Химиявий кучлар таъсирида электролитга рухнинг янги ионлари ўтади. Водород ионлари эса мис электродга яқинлашиб, унинг эркин электронлари билан бирлашиб, водороднинг нейтрал молекулаларига айланади. Мис электрод ёмон ўтказувчи ва уни электролитдан ажратиб қўювчи водород пифакчалари қат-

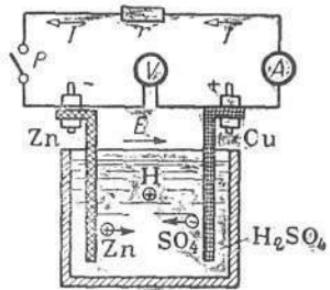

2-2-расм. Вольта элементи ва уни улаш схемаси.

лами билан қопланади. Бу ҳодиса элементнинг қутбланиши дейилади. У элемент электр юритувчи кучининг камайишига ва ички қаршилигининг ортишига олиб келади. Қутбланиш ҳодисасини бартараф қилиш учун деполяризаторлар — осонгина кислород берадиган моддалар, масалан, марганец тўрт оксид ишлатилади. Деполяризаторнинг кислороди водород билан бирнишиб, сув ҳосил қиласди ва электродни ёмон ўтказувчи водород қатламидан тозалайди.


Ҳозирги вақтда электротехника заводларида тайёрланадиган тури хилдаги бирламчи элементлар орасида марганец-рухли элементлар (МРЭ) жуда кенг тарқалган.

Бу элементлар қуруқ ва ичига суюқлик қўйиладиган қилиб тайёрланади.

Суюқлик қўйиладиганларига бевосита ишлатиш арафасидагина электролит қўйилиб ишга туширилади. Бу элементлар яна резерв элементлар ҳам деб аталади, чунки улар электролит қўйилмаси узоқ вақт сақланиши мумкин. Марганец-рухли элементлар стаканга ўхшатиб ҳамда галетали қилиб ясалади.

Стаканга ўхшаган марганец-рухли элементлар (2-3- расм) манфий рух электрод бир вақтнинг ўзида цилиндр ёки тўғри бурчакли стакан кўринишига эга бўлган идиш вазифасини ҳам ўтайди.

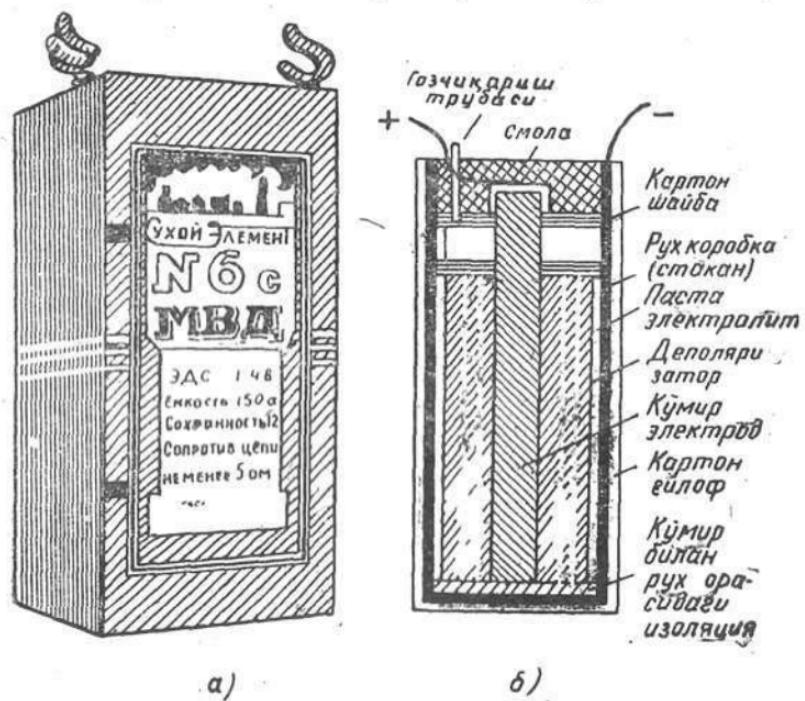Мусбат электрод вазифасини стаканнинг марказига жойлаштирилган кўмир стержень ўтайди. Кўмир электрод атрофига деполяризатор (марганец икки оксида, графит ва қурум аралашмаси) пресс-лаб жойлаштирилган. Деполяризатор билан рух стакан орасидаги



2-3- расм. Стакан типидаги марганец-рухли элемент.

бүшлиқ электролит билан тұлдирилади, әлектролит хлорли аммоний (новшадил) нинг сувдаги эритмасига баъзи бир тузлар ва қуюқлантирувчи — ун қўшиб тайёрланади.

МРЭ нинг электр юритуви кучи тахминан 1,5 вольтга teng. Элементни ишлатган вақтда йўл қўйиладиган энг катта ток элементнинг номинал разряд токи дейилади. Элементдан бутун иши давомида олиниши мумкин бўлган электр миқдори элементнинг сифими дейилади. Сифим ампер-соатларда ўлчанади.

$$1 \text{ а}\cdot\text{с} = 3600 \text{ а}\cdot\text{сек} = 3600 \text{ к.}$$

Марганец-рухли элементларнинг оғирлиги бир неча граммдан 1 килограммгача ва ундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин. Алоҳида элементлардан кучланиши 160 вольтларгача етадиган батареялар йиғилади. Улар чўнтак фонарларида, эшитиш аппаратларида, радиотехникада, алоқа аппаратларида ва ҳоказоларда ишлатилади.

### 2-3. АККУМУЛЯТОРЛАР (ИККИЛАМЧИ ЭЛЕМЕНТЛАР)

Зарядсизлангандан кейин иш қобилиятини зарядлаш йўли билан, яъни зарядсизланётганда ўтган токка тескари йўналишда ток ўтказиш йўли билан қайтадан тикласа бўладиган химиявий ток манбалари (ХТМ) аккумулятор ёки иккиламчи элементлар дейилади.

Аккумулятор зарядсизланганда химиявий энергия электр энергияга, зарядланиш вақтида эса, асинча, электр энергия химиявий энергияга айланади.


ХТМ ларнинг тузилиши турлича бўлиши мумкин, бироқ, асосан аккумуляторлар ҳам гальваник элементлар каби бир-биридан электролит қатлами — иккинчи жинс ўтказгичлар билан ажратилган иккита электрордан — биринчи жинс ўтказгичдан тузилган бўлади.

Хозирги вақтда қўроғинли ёки кислотали, кадмий-никелли, темир-никелли ёки ишқорли аккумуляторлар жуда кенг тарқалган.
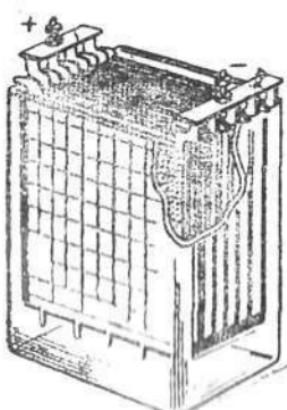
#### a) Қўроғинли (кислотали) аккумуляторлар

Қўроғинли аккумулятор электролитли идишга туширилган қўроғин пластинкаларнинг икки блокидан иборат (2-4-расм). Бир блок ўзаро қўроғин тасма ёрдамида кавшарланган мусбат пластинкалардан ҳосил бўлади. Иккинчи блок эса биринчи блок пластинкалари орасига жойлашган манфий пластинкалардан ташкил топади.

Мусбат пластинкалар металл қўроғиндан ясалган бўлиб, бу пластинкаларнинг электролитга тегадиган сиртини орттириш мақсадида уларни қиррали қилиб ясалади (2-5-расм).



2-4. расм. Қўроғинли аккумулятор.

Манфий пластинкалар ичига актив масса прессслаб киритилган қўрғошин қолиплардан иборат. Пластинкалар тайёрлангандан кейин уларга махсус электролитик ишлов берилади — формировка килинади.

Электролит вазифасини сульфат кислотанинг  $H_2SO_4$  сувдаги 25 — 35 % ли эритмаси ўтайди.

Зарядланган аккумуляторда мусбат пластинка — аноднинг актив массаси қўрғошин пероксидидан  $PbO_2$  манфий пластинканинг — катодниг актив массаси эса фовак қўрғошин ( $Pb$ ) дан иборат бўлади.

Зарядланган аккумуляторни истеъмолчига уласак, у ток манбай бўлиб хизмат қиласди; аккумуляторнинг бундай иш режими зарядси заланиши деб аталади.

Зарядсизланиш вақтида электродларнинг қўрғошин пероксиди билан металл қўрғошин сув ажратиб чиқариб, қўрғошиннинг сульфат кислотали ( $Pb SO_4$ ) биримасига айланади. Бу ҳодиса электролитнинг концентрациясини, унинг ўтказувчанигини ва аккумуляторнинг электр юритувчи кучини камайтиради

Зарядланган вақтда реакция тескари тартибда боради.


Зарядланган аккумуляторнинг электр юритувчи кучи 2,2 в.

Зарядсизланиш вақтида аккумуляторнинг қисқичларидағи кучланиш аввал 2,2 вольтдан 2 вольтгача жуда тез, кейин эса 1,8 вольтгача секин тушади. Кучланиш бундан кейин ҳам туша бошласа, аккумуляторни бузуб қўймаслик учун зарядсизланишни тўхтатиш лозим.

Зарядланиш вақтида аккумулятор орқали зарядсизланиш вақтидаги токнинг йўналишига тескари йўналишда ток ўтиши керак, шунинг учун аккумуляторни зарядлайдиган манбанинг мусбат қисқичи (плюс) аккумуляторнинг плюсига, аккумуляторнинг минуси эса манбанинг катодига уланиши зарур. Зарядлаш вақтида аккумулятордаги кучланиш дастлаб тезда 2,2 вольтгача, кейин эса аста-секин 2,3 вольтгача кўтарилади. Зарядлаш процесси тутагандан кейин, водород ажралиб чиқа бошлайди; бу водород пулакчалар ҳолида электролит сиртига кўтарилади (аккумулятор қайнайди). Бу вақтда кучланиш 2,6 ва 2,7 вольтгача етади, ана шундан кейин аккумуляторни узуб, зарядланиш процессини тўхтатиш керак.

Зарядланган аккумулятордан олиниши мумкин бўлган электр миқдори  $Q$  унинг сифими дейилади ва ампер-соатларда ўлчаниди.

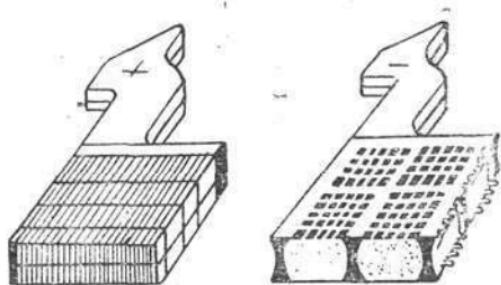Зарядсизланиш вақтида аккумулятор берган электр миқдорининг



2-5-расм. Қўрғошинли аккумуляторнинг пластинкалари.

зарядлаш вақтида олган электр миқдорига нисбати қайтариш коэффициенти дейилади:

$$\eta_0 = \frac{Q_{3\text{-сиз}}}{Q_3}; \quad (2-2)$$

қўрғошин аккумуляторнинг қайтариш коэффициенти 0,9—0,95.


Аккумулятор зарядсизланган вақтда ундан олинган  $W_{3\text{-сиз}}$  энергиянинг зарядлаш вақтида сарфланган  $W_3$  энергияга нисбати фойдалали иш коэффициенти дейилади:

$$\eta = \frac{W_{3\text{-сиз}}}{W_3}; \quad (2-3)$$

қўрғошинли аккумуляторнинг фойдалли иш коэффициенти 0,75 — 0,8.

Аккумулятордан хотўғри фойдаланиш унинг сифими камайиб кетиши ёки ишдан чиқишига олиб келади. Аккумулятор тоза бўлиши, уни оксидланишдан сақлаш учун қисқичларини техник вазелиннинг юпқа қатлами билан қоплаб қўйиш зарур. Декадада камидаги 1 марта электролитнинг сатҳини ва аккумуляторнинг зарядланганлигини текшириб туриш керак. Зарядланмаган аккумуляторни сақлаш мумкин бўлмаганидан аккумуляторни вақт-вақти билан зарядлаб туриш лозим.

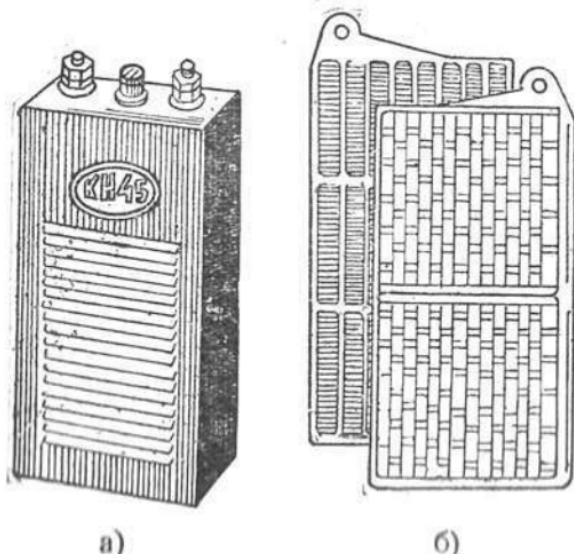Аккумуляторни зарядлаш вақтида хотўғри улаш етарли дараҷада зарядламаслик, зарядланмаган аккумуляторни сақлаш, электролит сатҳининг пасайиб кетиши ва унинг зичлиги ортиқча бўлиши аккумуляторларнинг сульфатацияланишига, яъни қўрғошиннинг майдаги кристаллик сульфидининг аккумулятор ишида иштирок этиладиган эримас химиявий бирикмаларга айланишига, натижада аккумуляторнинг бузилишига олиб келади.



2-6- расм. Ишқорли аккумулятор:  
а) умумий кўриниши; б) пластишканлар.

## б) Ишқорли аккумуляторлар

Ишқорли аккумуляторлар электролит билан тўлдирилган берк пўлат идишга туширилган пластинкаларнинг иккита блокидан иборат (2-6-расм).

Ишқорли аккумуляторнинг электродлари пўлат рамкалардан иборат бўлиб, уларга тешик-тешик пўлат тасмадан ясалган ясси тўртбурчак қутичалар жойлаштирилган. Бу қутичалар актив масса билан тўлдирилган. Кадмий-никелли элементда мусбат пластинкалардаги актив масса никель оксидининг гидрати ( $\text{Ni}_3\text{O}_2\text{H}_2$ ) дан, манфий пластинкалардагиси эса ғовак кадмийдан иборат бўлади. Темир-никелли элементдаги мусбат пластинкаларнинг актив массаси ҳам никель оксидининг гидратидан, манфий пластинкаларники эса ғовак темирдан иборат бўлади.

Электролит вазифасини ўювчи калий ( $\text{KOH}$ ) ёки ўювчи натрий ( $\text{NaOH}$ ) нинг сувдаги 21% ли эритмаси ўтайди.

Зарядсизланиш вақтида никель оксидининг гидрати никель зақиси гидратига, ғовак темир (кадмий) эса — темир (кадмий) гидратига айланади. Зарядлаш вақтида реакция тескари йўналишда боради. Зарядланган аккумуляторнинг электр юритувчи кучи 1,4 в.

Зарядсизланиш вақтида кучланиш дастлаб тезда 1,4 в дан 1,3 в гача, кейин эса секин 3,15 в гача тушади; ана шу кучланишда аккумуляторнинг зарядсизланишини тўхтатмоқ зарур. Зарядлаш вақтида кучланиш 1,15 в дан тезда 1,75 в гача кўтарилиб, сўнг бироз пасаяди, кейин эса аста-секин яна 1,85 в гача кўтарилади.

Ишқорли аккумуляторларнинг ички қаршилиги кислотали аккумуляторларнинг қаршилигидан каттароқ, шунинг учун бир томондан **уларнинг** фойдали иш коэффициенти паст — 0,5 — 0,6, иккинчи томондан қисқа туташувларга сезгирилиги камроқ.

Ишқорли аккумуляторлар қўрғошинли аккумуляторларга қарандан механик пухта ва енгилроқ ҳамда ортиқча қаровни талаб этмайди.


### 2-4. ТОК МАНБАЛАРИНИ УЛАШ

Агар истеъмолчининг номинал кучланиши билан токи ток манбанинг мос катталикларидан катта бўлса, у ҳолда ток манбаларини биргаликда ишлатиш мақсадида кетма-кет, параллел ёки группа қилиб улаб элеменитлар батареяси ҳосил қилинади.

Агар истеъмолчининг кучланиши  $U$  алоҳида элементнинг  $E_0$  э. ю. к. идан катта бўлиб, унинг номинал токи эса элементнинг зарядсизланиш токидан ортиб кетмаса, элементлар кетма-кет (2-7-расм) уланади.

Кетма-кет уланадиган элементлар сони  $n$  қўйидаги нисбат билан белгиланади:

$$n \geqslant \frac{U}{E_0}.$$

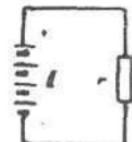

2-7-расм. Ток манбаларини кетма-кет улаш.

Элементларнинг Э.Ю.К. и ва бу Э.Ю.К. ларнинг йўналишлари бир хил бўлиши керак; бу эса биринчи элементнинг манфий қисқичи-ни иккинчи элементнинг мусбат қисқичига ва жоказо улашга имкон беради.

Бу ҳолда батареяниг Э.Ю.К. и

$$E = nE_0 \quad (2-4)$$

га, ички қаршилиги

$$r = nr_0 \quad (2-5)$$

га, зарядсизланиш токи эса битта элементнинг зарядсизланиш то-кига тенг бўлади.

Агар истеъмолчининг токи  $I$  элементнинг зарядсизланиш токи  $I_{3-си}$ -сиз дан катта, истеъмолчининг кучланиши эса элементнинг кучла-

нишига тенг бўлса, у ҳолда элементларни параллел улаш усулидан фойда-ланилади (2-8-расм). Параллел улашда элементларнинг мусбат қисқичлари бир ту-гунга, манфий қисқичлари эса иккинчи туғунга уланади.

Уланадиган элементларнинг Э.Ю.К. и ва ички қаршиликлари бир хил бўлиши лозим.

Параллел уланадиган элементлар сони  $m$  қўйидаги муносабат-дан аниқланади:

$$m \geqslant \frac{I}{I_{3-си}} \sim$$

Элементларни бундай улашда батареяниг Э.Ю.К. и битта эле-ментнинг Э.Ю.К.ига, яъни


$$E = E_0, \quad (2-6)$$

ички қаршилиги

$$r = \frac{r_0}{m} \quad (2-7)$$

га, батареяниг зарядсизланиш токи ҳар бир элементнинг зарядсиз-ланиш токининг элементлар сонига кўпайтмасига тенг, яъни:

$$I = I_{3-си} \cdot m. \quad (2-8)$$

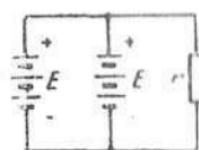

2-9- расм. Ток манбаларни группалаб улаш.

Группалаб улаш — ҳам кетма-кет, ҳам параллел улашдир (2-9-расм). Бу усул истеъмолчининг токи билан кучланиши элементнинг кучланиши билан зарядсизланиши токидан катта бўлган ҳолларда қўлланилади. Группадаги кетма-кет уланган элементлар сонининг ва параллел группалар сони  $m$  юқорида кўрилган формулалар ёрдами-да аниқланади.

**2-1-м исол.** Қуввати 1,75 квт ва кучланиши 110 в бўлган авария ёриткични таъминлаш учун неча аккумулятор зарурлигини ва уларни улаш усулини аниқланг. Аккумуляторнинг электр юритувчи кучи  $E = 2\text{v}$ , зарядсизланиш токи эса  $I_{\text{з-сиз}} = 6\text{a}$ .

Истеъмолчининг токи

$$I = \frac{P}{U} = \frac{31750}{110} \approx 16 \text{ a.}$$

Истеъмолчининг кучланиши билан токи элементнинг кучланиши билан зарядсизланиш токидан катта бўлганлиги учун группалаб улаш усулини қўллаймиз.

Бир группадаги кетма-кет уланган элементлар сони

$$n \gg \frac{U}{E_0} = \frac{110}{2} = 55;$$

параллел группалар сони эса

$$m \gg \frac{I}{I_p} = \frac{16}{6} = 2,5.$$

$m = 3$  ни танлаб оламиз.

Аккумуляторларнинг умумий сони  $nm = 55 \cdot 3 = 165$ .

## Учинчи боб ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

### 3-1. МАГНИТ ИНДУКЦИЯСИ. МАГНИТ ОҚИМИ


Магнит майдони ҳам электр майдон каби, электромагнит майдонининг бир қисми ва материянинг бир туридир. Магнит майдон, масалан электр зарядлар ҳаракатланган вақтда, хусусан, токли симлар атрофида юзага келади. Магнит майдони магнит майдон энергияси деб аталувчи энергияга эга бўлиб, бу энергия турлича, масалан, токли симнинг унинг магнит майдони турган иккичи токли симга таъсири орқали ёки токли сим магнит майдонининг магнит стрелкасига таъсири орқали намоён бўлади.

Магнит майдони таъсирида маълум вазиятни эгаллаган магнит стрелкасининг шимол қутби кўрсатадиган йўналиш магнит майдонининг йўналиши деб олинади.

Магнит майдони магнит чизиқлари (магнит индукцияси чизиқлари) билан тасвирланади. Улар чизиқнинг ҳар бир нуқтасига ўтказилган уринманинг йўналиши майдон йўналиши билан устма-уст тушадиган қилиб ўтказилади.

Магнит майдонининг йўналиши токнинг йўналиши билан боғлиқ. Бу боғланиш парма қоидасига асосан аниқланади: *агар парманинг илгариланма ҳаракати токнинг йўналиши билан устмадиган*.

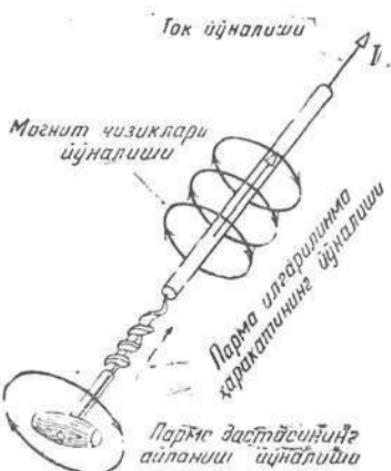уст түнисе (3-1- расм) бу ҳолда парма дастасининг айланиши йўналиши магнит чизиқларнинг йўналишини кўрсатади. Агар парма дастасининг айланиши йўналиши контурдаги токнинг йўналиши билан устма-уст түнисе (3-2- расм), у ҳолда унинг илгариланма ҳаракати контурини ўраб турган сиртни кесиб ўтувчи магнит чизиқларнинг йўналишини кўрсатади.



3-1- расм. Парма қоидаси.



3-2- расм. Ҳалқасимон ток учун парма қоидаси.

амперларда, узунлик метрларда ўлчамада, майдон йўналишига перпендикуляр жойланган бўлиши керак.

Ҳалқаро бирликлар системаси (СИ) да куч ньютоналарда, ток сабабли магнит индукциясининг ўлчов бирлиги қўйидагича бўлади:

$$[B] = \left[ \frac{F}{I} \right] = \frac{n}{A \cdot m} = \frac{N/m}{A \cdot m} = \frac{A \cdot K}{A \cdot m^2} = \frac{A \cdot A \cdot \text{сек}}{A \cdot m^2} = \frac{A \cdot \text{сек}}{m^2}$$

Вольт-секунд вебер (*вб*), вебернинг квадрат метрга нисбати эса тесла (*тл*) деб аталади. Шундай қилиб:

$$[B] = \frac{\text{вб}}{m^2} = \text{тл}.$$

Магнит майдонига унинг йўналишига перпендикуляр равишда *I* ток ўтаётган түғри чизиқли симнинг *l* узунликдаги участкасини киритайлик (3-3- расм).

Тажриба орқали симнинг ўша участкасига *F* куч таъсир этилишини ва бу куч катталик жиҳатдан токка, сим участкасининг узунлигига, ҳамда *B* магнит индукцияси инг катталиги билан характерланувчи магнит майдонининг интенсивлигига пропорционал эканига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Шундай қилиб, куч

$$F = IBl. \quad (3-1)$$

Ёзилганлардан қўйидаги келиб чиқади:

$$B = \frac{F}{Il}, \quad (3-2)$$

яъни магнит индукцияси ток ўтаётган симнинг участкасига таъсир этувчи механик кучнинг ток билан сим участкаси узунлигининг кўзпайтласига нисбати билан ўлчанар экан. Бунда сим, албатта, майдон йўналишига перпендикуляр жойланган бўлиши керак.

Ҳалқаро бирликлар системаси (СИ) да куч ньютоналарда, ток сабабли магнит индукциясининг ўлчов бирлиги қўйидагича бўлади:

Тесла бирлигидан ташқари, баъзан магнит индукциясининг СИ системага алоқаси бўлмаган бирлик гаусс (гс) ҳам ишлатилади, бунда

$$1 \text{ гс} = 10^{-4} \text{ тл}, \text{ ёки } 1 \text{ тл} = 10^4 \text{ гс}.$$

Магнит индукцияси — вектор катталиkdir. Магнит индукцияси векторининг йўналиши берилган нуқтадаги майдон йўналиши билан устма-уст тушади.

Ҳамма нуқталарида магнит индукциясининг векторлари катталик жиҳатдан бир хил ва бир-бираига параллел бўлган магнит майдони бир жиссли майдон дейилади.

Магнит чизиқларидан фақат майдоннинг йўналишини кўрсатиш учунгина эмас, балки унинг интенсивлигини характерлаш учун ҳам фойдаланиш мумкин. Бунинг учун магнит майдонига перпендикуляр бирлик юза орқали шартли равишда майдоннинг шу жойидаги магнит индукциясига тенг ёки пропорционал сондаги чизиқлар ўтказилади.

В магнит индукциясининг магнит индукцияси векторига перпендикуляр  $S$  юзга кўпайтмаси магнит оқими деб аталади, яъни

$$\Phi = BS. \quad (3-3)$$

Магнит индукцияси теслаларда ( $\text{тл}$ ), юз эса квадрат метрларда ўлчанганилигидан ва  $1 \text{ тл} = \frac{1 \text{ вб}}{1 \text{ м}^2}$  эканлигини ҳисобга олсак, магнит оқими веберларда ўлчанишини толамиш:

$$[\Phi] = \text{тл} \cdot \text{м}^2 = \frac{\text{вб}}{\text{м}^2} \cdot \text{м}^2 = \text{вб}.$$

Магнит оқимининг СИ системага алоқаси бўлмаган майдароқ бирлиги максвелл деб аталади:

$$1 \text{ мкс} = 10^{-8} \text{ вб} = \text{гс} \cdot \text{см}^2.$$


Магнит индукцияси магнит майдони йўналишига тик сиртнинг бирлик юзи орқали ўтувчи магнит чизиқлари сони билан характерланганлиги учун магнит оқими  $S$  юз орқали ўтувчи чизиқлар билан характерланади.

### 3-2. ЭЛЕКТРОМАГНИТ КУЧ
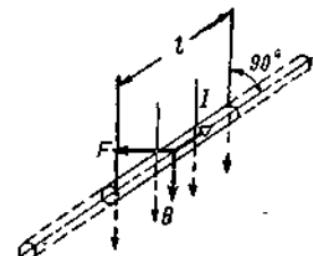
#### а) Магнит майдонидаги тўғри ўтказгич

Магнит майдони томонидан шу майдондаги токли ўтказгичга таъсир этувчи куч электромагнит куч деб аталади.

Олдинги параграфда айтилганларга асосан электромагнит куч  $I$  токка,  $B$  магнит индукцияга ва ўтказгичнинг актив узунлиги  $l$  га,



3-3. расм. Магнит майдонидаги токли сим.

яъни унинг магнит майдонида жойлашган қисмiga боғлиқдир. Агар сим билан магнит индукция вектори ўзаро перпендикуляр бўлса, у ҳолда куч энг катта қийматга эга бўлади ва (3-1) формулага биноан аниқланади. Электромагнит кучнинг йўналиши чап қўл қоидаси бўйича аниқланади: чап қўлнинг кафтини шундай тутайликки, магнит индукция вектори кафтимиизга кирсин, тўртма узатилган бармоқларимиз эса покнинг йўналиши билан устма-уст тушсин, ана шунда тўғри бурчак ҳосил қилиб жойлаширилган бош бармоғимиз электромагнит кучнинг йўналишини кўрсатади (3-4-расм). Агар сим билан  $B$  векторнинг йўналиши орасидаги  $\alpha$  бурчак  $90^\circ$  га тенг бўлмаса, у ҳолда электромагнит куч  $\sin \alpha$  га пропорционал бўлади, яъни бу ҳолда

$$F = BIl \sin \alpha. \quad (3-4)$$

**3-1- мисол.** Индукцияси 1,2 тл га тенг бўлган бир жинсли магнит майдонда актив узунлиги 30 см га тенг сим жойлашган. Симдан 500 а ток ўтади. Агар сим магнит индукцияси векторига перпендикуляр бўлса, унга таъсир этувчи электромагнит кучни топинг.

$$F = BIl = 1,2 \cdot 500 \cdot 0,3 = 180 \text{ н},$$

ёки 1 н = 0,102 кг бўлганлиги учун

$$F = 180 \cdot 0,102 = 18,36 \text{ кГ}.$$

Агар токли тўғри сим (3-5-расм) бир жинсли магнит майдонида электромагнит куч таъсирида ўзига параллел ҳолда магнит чизиқларига тик йўналишда в масофага кўчса, у ҳолда электромагнит куч қуйидаги механик ишни бажарган бўлади:

$$A = Fb = IBlb = IBS = I\Phi, \quad (3-5)$$

бунда  $S = lb$  — сим силжиган вақтда чизган юза.

Шундай қилиб, токли сим магнит майдонда кўчган вақтда электромагнит куч бажарган механик иш токнинг сим кесиб ўтган магнит оқимига кўпайтмасига тенг экан.

**3-2- мисол.** 40 см узунликдаги 200 а токли ўтказгич магнит индукцияси 1,5 тл га тенг бир жинсли майдонда кўчган вақтда бажарилган ишни топинг. Ўтказгич магнит чизиқларига перпендикуляр текисликда 25 см га кўчган.

Ўтказгич кесиб ўтган магнит оқими:


$$\Phi = BS = 1,5 \cdot 0,4 \cdot 0,25 = 0,15 \text{ об}.$$

Ўтказгич кўчган вақтда бажарилган иш:


$$A = \Phi \cdot I = 0,15 \cdot 200 = 30 \text{ ж}.$$
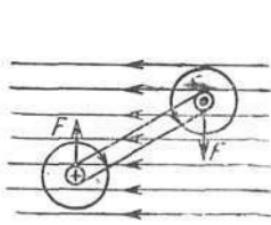
### б) Магнит майдонидаги контур

3-6- расмда түртбұрчак шаклидаги токли ғалтак (рамка) тасвирланған. Рамканинг расм текислигига перпендикуляр жойлашған томонлари бир жинсли магнит майдонида ётади. Шу сабабли рамканинг ана шу томонларига айлантирувчи момент ҳосил қыладыган  $F$  электромагнит күчлар таъсир қиласы. Ана шу айлантирувчи момент таъсирида токли рамка у күчлар ўзаро мувозанат-



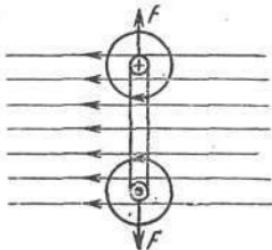3-6- расм. Магнит майдонидаги токли контурга таъсир ётадын айлантирувчи момент.



3-7- расм. Токли контурга таъсир әтувчи электромагнит күчлар рамканинг төмөнларини бир-биридан қочиришга интилади.

лашадын ҳолатни олишга интилади (3-7- расм); бу ҳолатда рамка чегаралаб турған сиртни энг күп магнит оқими кесиб ўтади. Бундан қуийдаги қоюда келиб чиқады: магнит майдонидаги токли контур электромагнит күчлар таъсирида контур орқали үтүвчи магнит оқими энг катта бўладиган ҳолатни олишга интилади.

### в) Магнит майдонидаги ҳаракатланувчи электрон

Үтказгичдаги ток эркин электронларнинг маълум йўналиши ҳаракатидир.  $l$  узунликдаги үтказгичга таъсир әтувчи электромагнит күч (3-1):


$$F = IBl.$$

Агар  $l$  узунликдаги үтказгичнинг ҳажмидаги эркин электронлар сонини  $N$  орқали белгиласак, у ҳолда алоҳида электронга таъсир әтувчи электромагнит күч

$$f = \frac{F}{N}.$$

Электронларнинг зарядини  $Q = Nq$  деб ва электронларнинг ўртаса ҳаракат тезлигини  $v = l/t$  деб белгилаб, майдон магнит чизиқларига тик ҳаракат қилаётган электронга таъсир әтувчи электромагнит күчнинг ифодасини қуийдагича ёзамиш:
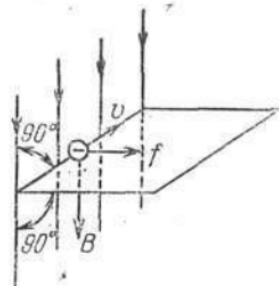
$$f = \frac{F}{N} = \frac{Q}{t} Bl \frac{1}{N} = \frac{Nq}{t} Bl \frac{1}{N} = Bqv. \quad (3-6)$$




3-8- расм. Ҳаракатланып жаткан электронга таъсир әтувчи электромагнит күчнинг йўналиши.

Бу күчнинг йўналиши чап қўл қоидасига асосан аниқланади, бироқ бунда қўлнинг узатилган тўртта бармоги электрон ҳаракати йўналишига тескари йўналтирилиши лозим (3-8- расм).
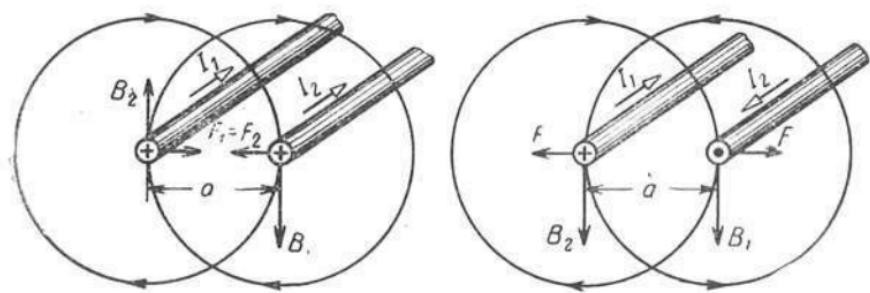
### 3-3. ТОКЛИ ЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Бир-биридан  $a$  масофада ётган иккита параллел тўғри чизиқли ўтказгичлар орқали  $I_1$  ва  $I_2$  токлар ўтаётган бўлсин (3-9 расм).

Ҳар бир токли ўтказгичнинг атрофида магнит майдони юзага келсанлиги учун  $I_2$  токнинг магнит майдонида ётган  $I_1$  (ўтказгич)га  $F_1$



3-9- расм. Токли симлар орасидаги ўзаро таъсир электромагнит кучлари.

электромагнит куч,  $I_1$  токнинг магнит майдонида ётган  $I_2$  токли ўтказгичга эса  $F_2$  электромагнит куч таъсир қиласди.

Симларга таъсир этувчи  $F_1$  ва  $F_2$  кучлар доим бир-бирига тенг, яъни  $F_1 = F_2$  эканлиги тажриба йўли билан аниқланган.

Токлари бир томонга йўналган ўтказгичлар ўзаро тортисса, токлари қарама-қарши йўналган ўтказгичлар эса ўзаро итаришади. Бунинг тўғрилигига парма ва чап қўл қоидаларини татбиқ этиш билан осонгина ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Агар ўтказгичлар ўзаро параллел жойлашган участканинг узунлиги ўтказгичлар яқинлашиш қисмининг узунлиги  $l$  улар орасидаги масофа  $a$  дан анча катта бўлса, у ҳолда  $F$  куч токлар билан ўтказгичлар яқинлашиш қисмининг узунлиги кўпайтмасига тўғри пропорционал ва улар орасидаги масофага тескари пропорционал ҳамда симлар жойлашган муҳитга боғлиқ бўлади, яъни

$$F_1 = F_2 = F = \mu_a \frac{I_1 I_2}{2\pi a} l. \quad (3-7)$$

Абсолют магнит киритувчанлик  $\mu_a$  магнит майдони юзага келадиган муҳитнинг магнит хоссаларини характерлайди.

Агар ўтказгичлардаги токлар бир-бирига тенг, яъни  $I_1 = I_2 = I$  бўлса, у ҳолда куч:

$$F = \mu_a \frac{l^2}{2\pi a} I.$$

Токли ўтказгичлар орасидаги ўзаро таъсир кучлари айниқса қисқа туташув вактларыда катта қийматларга эришиши мүмкін.

(3-1) ва (3-7) формулаларга мувофиқ токли ўтказгичларга таъсир этувчи куч

$$F = B_1 I_2 l = B_2 I_1 l = \mu_a \frac{I_1 I_2}{2\pi a} l,$$

токли ўтказгич ўқидан  $a$  масофада ётган нүкталардаги магнит индукцияси (3-2) га асосан қўйидагича:

$$B_1 = \mu_a \frac{I_1}{2\pi a} \text{ ва } B_2 = \mu_a \frac{I_2}{2\pi a}.$$

Шундай қилиб, токли ўтказгич ўқидан бир хил  $a$  масофада ётган ҳамма нүкталарда магнит индукция бир хил қийматларга эга бўлар экан:

$$B = \mu_a \frac{I}{2\pi a}. \quad (3-8)$$

### 3-4. МАГНИТ КИРИТУВЧАНЛИК

Майдоннинг магнит индукцияси токка, токли ўтказгичнинг ўлчамлари ва шаклига ҳамда магнит майдони ҳосил қилинаётган муҳитнинг хоссаларига боғлиқdir. Барча шароитлар бир хил бўлганда вакуумдаги магнит индукциясини турли муҳитлардаги магнит индукцияси билан солиштириш натижасида магнит майдони вакуумдагига нисбатан баъзи муҳитларда кучлироқ, баъзи муҳитларда эса заифроқ бўлиши аниқланган. Бунинг сабаби муҳитлар магнит хоссаларининг турличалигидир. Юқорида айтилганидек, муҳитнинг магнит хоссаларини характерловчи катталик абсолют магнит киритувчаникдири.

(3-8) тенгламадан:

$$\mu_a = B \frac{2\pi a}{l}.$$

Магнит индукцияси теслаларда, яъни  $t \cdot l = v \cdot \text{сек}/m^2$  ларда, масофа — метрларда, ток эса амперларда ўлчанганинидан:

$$[\mu_a] = \frac{\text{в. сек} \cdot \text{м}}{\text{м}^2 \cdot \text{а}} = \frac{\text{ом} \cdot \text{сек}}{\text{м}} = \frac{\text{гн}}{\text{м}}.$$

Ом·сек генри (гн) деб аталгани учун магнит киритувчанликнинг бирлиги генри тақсим метр бўлади.

Тажрибадан маълумки, ферромагнит материаллардан ташқари ҳаво ва барча моддаларнинг абсолют магнит киритувчанлиги вакуумнинг абсолют магнит киритувчанлигига яқин бўлади. Вакуумнинг магнит киритувчанлиги магнит доимийси дейилади:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ гн}/\text{м}. \quad (3-9)$$

Материалларнинг абсолют магнит киритувчанлиги магнит доимийси  $\mu_0$  билан магнит киритувчанликнинг кўпайтмаси билан ифоде

даланади бу магнит киритувчанлик берилган модданинг абсолют магнит киритувчанлиги магнит доимийсидан неча марта катталигини кўрсатади. Шундай қилиб,

$$\mu_a = \mu \cdot \mu_0.$$

Ҳаво учун  $\mu = 1$  эканлиги ҳисобга олинса,  $\mu_a = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Гн/м}$  бўлади. У вақтда (3-8) формуласи ҳисоб учун қулайроқ бўлган янги кўринишда ёзамиз:

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{l}{2\pi a} = \frac{2l}{a} \cdot 10^{-7}, \quad (3-10)$$

бунда  $B$  — теслаларда,  $I$  — амперларда,  $a$  — метрларда ифодаланган.

3-3- мисол. 800 а ток ўтаётган ўтказгичнинг ўқидан 5 см масофадаги магнит индукциясининг қийматини топинг:

$$B = \frac{2I}{a} \cdot 10^{-7} = \frac{2 \cdot 800}{0,05} \cdot 10^{-7} = 32 \cdot 10^{-4} \text{ Тл.}$$

3-4- мисол. Узунликлари 2 метрдан, ораларидаги масофа 10 см бўлган иккита параллел ўтказгич орқали қисқа туташув токи  $I_1 = I_2 = 10000 \text{ а}$  ўтаётган бўлса, улардан ҳар биршга таъсир этувчи кучни топинг:

$$F = \mu_a \frac{l}{2\pi a} l = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{10000^2 \cdot 2}{2\pi \cdot 0,1} = 400 \text{ Н.}$$

### 3-5. МАГНИТ МАЙДОНИНИНГ КУЧЛАНГАНЛИГИ. МАГНИТ КУЧЛАНИШ

Магнит майдонини ҳисоблаган вақтда кўпинча магнит майдонининг кучланганлиги деб аталувчи катталик ишлатилади. У майдонининг берилган нуқтасидаги магнит индукциясини абсолют магнит киритувчанликка нисбати билан аниқланади. Шундай қилиб, майдон кучланганлиги

$$H = \frac{B}{\mu_a} = \frac{B}{\mu \mu_0}. \quad (3-11)$$

Бирликларнинг халқаро системасида магнит индукцияси теслаларда ( $1 \text{ Тл} = 1 \cdot \text{сек}/\text{м}^2$ ), магнит киритувчанлик генри тақсим метрларда, майдон кучланганлиги эса ампер тақсим метрларда ўлчанади:

$$[H] = \frac{\text{тл}}{\text{гн/м}} = \frac{\text{в. сек}}{\text{м}^2} \cdot \frac{\text{м}}{\text{ом} \cdot \text{сек}} = \frac{\text{а}}{\text{м}}.$$

Магнит майдонининг баъзан ишлатиладиган, бироқ СИ система-сига алоқаси бўлмаган иккинчи бирлиги бу эрстед дир (9):

$$1 \approx 80 \text{ а/м.} \quad (3-12)$$

Магнит майдони кучланганлиги магнит индукциясига ўчаш вектор катталинидир, унинг йўналиши берилган нуқтадаги майдон йўналиши билан устма-уст тушади.

Магнит индукцияси  $\mu_a$ га пропорционал (3-8), майдон кучланганлиги эса магнит индукциясини  $\mu_a$ га бўлганига тенг (3-11) бўл-

ганидан, бир жинсли муҳитда майдон кучланганлиги магнит кири-түвчанликка, демак, муҳитнинг хоссаларига боғлиқ эмаслиги равшан.

Электр кучланиш каби магнит майдони кучланганлигининг магнит чизиги узунлигининг участкасига кўпайтмаси магнит кучланиши дейилади:

$$U_m = Hl. \quad (3-13).$$

Магнит кучланиши амперларда ўлчанади, чунки

$$[U_m] = \frac{a}{m} \cdot m = a.$$

Магнит индукциясининг бутун узунлиги бўйича олинган магнит кучланиши магнит юритувчи куч (м. ю. к.) ёки магнитловчи куч (м. к.) дейилади ва  $F_m$  ҳарфи билан белгиланади.

### 3-6. ТЎЛИҚ ТОК ҚОНУНИ

Токли ўтказгичнинг ўқидан  $a$  масофада ётган нуқтадаги (3-10-расм) магнит индукцияси (3-8) формулага биноан қўйидагича:

$$B = \mu_a \frac{I}{2\pi a}.$$

Ёзилган ифоданинг ўнг ва чап қисмини абсолют магнит киричанликка бўлиб, токли симдан  $a$  масофадаги магнит майдони кучланганлигини топамиз

$$H = \frac{B}{\mu_a} = \frac{I}{2\pi a}, \quad (3-14)$$

бундан

$$I = H 2\pi a = Hl,$$

бунда  $l = 2\pi a$  — айлана узунлиги ёки токли тўғри ўтказгич атрофидаги магнит чизигининг узунлиги.


Магнит майдонининг магнит чизиги узунлигига кўпайтмаси магнитловчи кучдан иборат, демак,

$$I = F_m.$$

Агар ўтказгич бир нечта симдан ташкил топган бўлса, у ҳолда  $I$  токни токлар йиғиндиси ёки барча симларнинг тўлиқ токи деб қараш мумкин, яъни  $I = \sum I'$  демак,

$$\sum I = F_m. \quad (3-15)$$

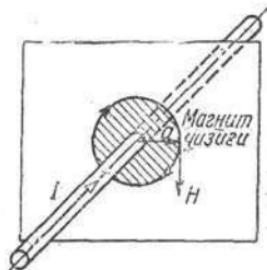Ёзилган формула қўйидагича ўқилади: магнитловчи куч берилган магнит чизиги билан чегараланган сиртни кесиб ўтuvchi тўла токка (токларнинг алгебраик йиғиндисига) тенг.



3-10- расм. Симнинг ўқига перпендикуляр жойлашган сирт устида ётган токли сим.

Езилган ифода түлиқ ток қонуни деб аталади. Биз бу қонуни энг содда мисолда күриб чиқдик.

Умумийроқ ҳолда—магнит майдонининг кучланганлиги магнит чизигининг турли участкаларида турли қийматларга эга бўлса:

$$F_m = H_1 l_1 + H_2 l_2 + H_3 l_3 + \dots \quad (3-16)$$

### 3-7. ТОКЛИ ҒАЛТАКНИНГ МАГНИТ МАЙДОНИ

Текис тақсимланган  $w$  чулғамдан иборат бўлган ҳалқасимон ғалтакнинг (3-11-расм) ўрта магнит чизиги билан устма-уст тушувчи  $R$  радиусли айлана чизамиз.

Ўрта магнит чизиги билан чегараланган сиртни кесиб ўтувчи тўла ток

$$\sum I = Iw.$$

Симметрия туфайли ўрта магнит чизигида ўтувчи нуқталардаги майдон кучланганлиги  $H$  бир хил бўлади. Магнитловчи куч

$$F_m = Hl = H2\pi R.$$

Тўлиқ ток қонунига бионан

$$Iw = Hl.$$

Ҳалқасимон ғалтакнинг ўрта магнит чизигидаги (ўқ чизигидаги) магнит майдони кучланганлиги

$$H = \frac{Iw}{l}. \quad (3-17)$$

Магнит индукцияси эса

$$B = \mu_a H = \mu_a \frac{Iw}{l}. \quad (3-18)$$

Ҳалқасимон ғалтакнинг ўқ чизигидаги магнит индукциясини унинг ўртача қийматига тенг деб олиб ( $R_1 - R_2 \ll R_1$  бўлганда ана шундай деб олиш мумкин), ғалтакнинг магнит оқими учун қўйидаги ифодани ёзамиз:

$$\Phi = BS = \mu_a \frac{IwS}{l} \quad (3-19)$$

ёки

$$\Phi = \frac{Iw}{l} = \frac{F_m}{R_m}. \quad (3-20)$$

(3-20) ифода электр занжири учун ёзилган Ом қонунига ўхшайди, шунинг учун ҳам у магнит занжири учун Ом қонуни деб аталади; бунда  $\Phi$ —магнит оқими; у токка ўхшайди;  $F_m$ —м. к. ё. к. га ўхшайди,  $R_m$ —магнит занжирининг—магнит узатувчининг қарши-

лиги эса электр занжирининг қаршилигига ўхшайди. Бу ерда магнит занжири деганда магнит узатувчини, яъни ўзакни тушунмоқ керак, бунда м. к. (магнитловчи куч) таъсири остида магнит оқими туташади.

Цилиндрик ғалтакни (3-12-расм) ўрами фақат ўзакнинг ғалтак узунлигига тенг қисмида жойлашган чексиз радиусли халқасимон ғалтакнинг бир қисми деб қарашиб мумкин. Ғалтакнинг маркази—ўқ чизигидаги майдон кучланганлиги билан магнит индукцияси ҳалқасимон ғалтак учун ишлатилган (3-17) ва (3-18) формулалардан топилади. Бироқ, бу формулалар цилиндрик ғалтак учун тақрибийдир. Улардан узунлиги диаметридан анча катта бўлган узун ғалтаклар ичидаги  $H$  ва  $B$  ларни аниқлашда фойдаланиш мумкин.

**3-5- мисол.** Агар узунлиги 40 см, диаметри 5 см ва ҷулғамлари сони  $w=1500$  га тенг цилиндрик ғалтак орқали 4 а ток ўтаётган бўлса, унинг магнит оқимини топинг. Ғалтакнинг ўзаги ферромагнит бўлмаган материалдан ясалган ( $\mu=1$ ):

$$\Phi = \mu_0 \frac{IwS}{l} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 4 \cdot 1500\pi \cdot 0,000625}{0,4} = 9,2 \cdot 10^{-6} \text{ бб.}$$


### 3-8. ЭЛЕКТРОМАГНИТ ИНДУКЦИЯ

#### a) Симда индукцияланган электр юритувчи куч


Магнит майдонида ҳаракатланиб магнит чизиқларини кесиб ўтувчи ҳар қандай симда электр юритувчи куч ўйғонади; бу электр юритувчи куч электромагнит индукция электр юритувчи кучи деб, ҳодисанинг ўзи эса электромагнит индукция деб аталади.

3-13-расмда бир жинсли майдонда ўзгармас  $v$  тезлик билан магнит чизиқларига перпендикуляр йўналишда ҳаракатланаётган сим кўрсатилган.

Сим ҳаракатланаётганда симнинг эркин электронлари билан мусбат иоилари ҳам ўша  $v$  тезлик билан кўчади. Демак, ҳар бир зарядли заррачага йўналиши чап қўй қоидасига асосан аниқланадиган электромагнит куч (3-2-§) таъсири қиласи. Электромагнит кучлар электронларни симнинг бир учига кўчириб, у ерда манфий зарядлар пайдо қиласи. Симнинг иккинчи учига эса электронларни шифошлаганини туфайли мусбат заряд ҳосил бўлади. Электромагнит кучлар электр майдони кучлари ёрдамида ажратилган зарядларни мувозанатлаштирганидан кейингина зарядларнинг ажралиш процесси тўхтайди. Магнит майдонида ҳаракатланаётган учлари узилган симнинг учларида потенциаллар фарқи электромагнит индукция электр юритувчи кучига тенг.

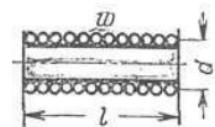

3-12- расм. Цилиндрик ғалтак.

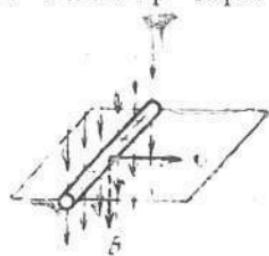

3-13- расм. Магнит майдонида симнинг ҳаракати.

(1-3) га биноан  $l$  узунликдаги симнинг учларидаги электр юритувчи куч

$$E = \mathcal{E}l.$$

Симдаги электр майдонининг кучланганлиги

$$\mathcal{E} = \frac{F}{q},$$

электронга таъсир этувчи куч эса (3-6) га кўра  $F = Bqv$ . демак

$$E = Bvl.$$

(3-21)

Шундай қилиб, индукцияланган электр юритувчи куч майдон магнит индукциясини симнинг узунлигига ва унинг магнит чизиқларига перпендикуляр йўналишда ҳаракатлашиш тезлигига кўпайтмасига тенг экан.

Индукцияланган электр юритувчи кучнинг йўналиши ўнг қўл қоидасига асосан аниқланади: ўнг қўлнинг кафтини магнит чизиқлари унга кирадиган қилиб жойлаштирасак, тўғри бурчак остида жойлашган бош бармоғимиз симнинг ҳаракат йўналишини, узатилган тўрлита бармоғимиз индукцияланган электр юритувчи кучнинг йўналишини кўрсатади (3-14- расм).

Майдон магнит индукцияси векторига нисбатан  $\alpha$  бурчак остида жойлашган текисликда ҳаракатланувчи ўтказгичдаги индукцияланган электр юритувчи кучни аниқлаётганда тезликнинг магнит индукция векторига перпендикуляр ташкил этувчини, яъни  $v_n = v \sin \alpha$  ни олиш керак.

Ўтказгич магнит чизиқлари бўйлаб ҳаракатланганда ( $v \cos \alpha$ ) электромагнит кучлар ҳосил бўлмайди.

Шундай қилиб э. ю. к.

$$E = Blv_n = Blv \sin \alpha. \quad (3-22)$$

3-14- рашм. Ўнг қўл қоидаси.

Агар сим майдон магнит чизиқларига перпендикуляр текисликда  $\Delta t$  вақт ичидаги  $\Delta b$  масофа га ҳаракатланадиган бўлса, у ҳолда унда индукцияланган э. ю. к.

$$E = Blv = Bl \frac{\Delta b}{\Delta t}.$$

Магнит индукцияси  $B$  билан  $\Delta S = l \Delta b$  юванинг кўпайтмаси сим ҳаракатланган вақтда кесиб ўтган  $\Delta \Phi = B \Delta S$  магнит оқимига тенг бўлганлиги учун симда индукцияланган э. ю. к.

$$E = \frac{B l \Delta b}{\Delta t} = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}.$$

(3-23)

Шундай қилиб, симда индукцияланган э. ю. к. симнинг магнит оқимини кесиб ўтиш тезлигига теңг экан.

### б) Контурда индукцияланган электр юритувчи куч

Магнит чизиқлари (крестчалар билан кўрсатилган) контур текислигига перпендикуляр бўлган бир жинсли эмас майдонда ҳаракатланётган контурда (3-15-расм) индукцияланган э. ю. к. ни аниқлайлик.

Контур стрелка билан кўрсатилган йўналишда ҳаракатланганда, унинг 3 ва 4 томонлари магнит чизиқларини кесмайди, демак, уларда э. ю. к. индукцияланмайди. Контурнинг 1 ва 2 томонларида  $e_1$  ва  $e_2$  э. ю. к. лар индукцияланади; уларнинг ўнг қўл қоидасига мувофиқ топилган йўналиши расмда стрелкалар билан кўрсатилган. (3-23) га кўра э. ю. к. нинг каталиги:

$$e_1 = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \text{ ва } e_2 = \frac{\Delta\Phi_2}{\Delta t},$$

бунда  $\Delta\Phi_1$  ва  $\Delta\Phi_2$ —контурнинг 1 ва 2 томонлари  $\Delta t$  вақт ичидаги кесиб ўтган оқимлар. 1 томон контурга кираётган  $\Delta\Phi_1$  оқимни, 2 томон эса контурдан чиқаётган  $\Delta\Phi_2$  оқимни кесади. Магнит оқимнинг йўналиши берилгандан парма қоидасига мувофиқ  $e_2$  нинг йўналиши мусбат,  $e_1$  нинг йўналиши эса манфий бўлади, демак, контурда индукцияланган э. ю. к.:

$$e = e_2 - e_1 = \frac{\Delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1}{\Delta t}.$$

Контур ҳаракатланмасдан аввал кесиб ўтган оқимни  $\Phi_1$ ,  $\Delta t$ : вақт ўтгандан кейин кесиб ўтилган оқимни  $\Phi_2$  (контурнинг ҳолатлари пунктир билан кўрсатилган) билан белгилаб, қўйидагини топамиз:

$$\Phi_2 = \Phi_1 + \Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2.$$

Контурни кесиб ўтувчи оқимнинг  $\Delta t$  вақт ичидаги орттирилмаси:

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = \Delta\Phi_1 - \Delta\Phi_2,$$


еки

$$\Delta\Phi_2 - \Delta\Phi_1 = -\Delta\Phi,$$

контурда индукцияланган э. ю. к.

$$e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \quad (3-24)$$

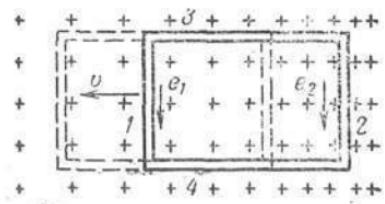Бу формула э. ю. к. нинг  $\Delta t$  вақт ичидаги ўртача қийматини кўрсатади. Вақтнинг ихтиёрий моментидаги э. ю. к. нинг қиймати-



3-15-расм. Магнит майдонидаги контурнинг ҳаракати.

ни аниқлаш учун оқимнинг чексиз кичик  $dI$  вақт оралиғидаги  $d\Phi$  орттирмасини топиб қойидаги ифодани ёзиш керак:

$$e = -d\Phi/dt. \quad (3-25)$$

(3-24) ва (3-25) ифодалар контурда э. ю. к. пайдо бўлиши учун контурни кесиб ўтувчи магнит оқимининг ўзгариши зарур шарт эканини кўрсатади.

Агар контур битта эмас, кетма-кет уланган  $w$  та чулғамдан ташкил топган, яъни ғалтакдан иборат бўлса, унда индукцияланган э. ю. к. бир чулғамдагидан  $w$  марта катта бўлади, яъни

$$e = -w \frac{d\Phi}{dt}. \quad (3-26)$$

Чулғамлар сонини уларни кесиб ўтувчи магнит оқимига кўпайти маси оқим илашиши дейилади ва  $\psi$  ҳарф билан белгиланади:

$$\psi = w\Phi, \quad (3-27)$$

демак, э. ю. к.

$$e = -w \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d\psi}{dt}, \quad (3-28)$$

яъни ғалтакда индукцияланган э. ю. к. оқим илашишнинг камайиш тезлигига тенг экан.


Контур 3-15-расмда тасвиirlанган йўналишда ҳаракатланганда контур магнит оқимининг орттирмаси манфий бўлади, чунки  $\Delta\Phi_2 > \Delta\Phi_1$  ва  $\Delta\Phi < 0$ , яъни контурни кесиб ўтувчи оқим камаяди. Демак, (3-25) га асосан э. ю. к. мусбат ва соат стрелкаси ҳаракати бўйича йўналган бўлади, э. ю. к. каби контурда у ҳосил қилган ток ҳам мусбат ва э. ю. к. билан бир томонга йўналган бўлади. Бу ток магнит оқимини вужудга келтиради, бу оқим эса парма қоидасига биноан камая бораётган магнит оқими билан бир томонга йўналган бўлади. Шундай қилиб, контурни кесиб ўтувчи оқимнинг камайиши контурга илашган оқимнинг камайишини компенсациялашга интигувчи ва оқим билан бир хил йўналган э. ю. к. ва ток вужудга келтиради.

Контур тескари томонга ҳаракатланганда  $\Delta\Phi > 0$ , (3-25) га асосан э. ю. к. манфий ҳамда соат стрелкаси ҳаракатига тескари йўналган бўлади, э. ю. к. га ўхшаб у вужудга келтирган ток ҳам манфий ва э. ю. к. бўйлаб йўналади, ток ҳосил қилган магнит оқими эса контурнинг ўсиб бораётган магнит оқимига тескари йўналга бўлади. Шундай қилиб, контурнинг оқими ўсганда э. ю. к. билан ток вужудга келади ва бу ток ўзининг магнит оқими ёрдамида контур оқимининг ўсишини компенсациялашга интилади.

Қўрилганлардан қойидагича хulosса чиқариш мумкин; агар э. ю. к. контурни кесиб ўтувчи магнит оқимининг ўзгариши сабабли вужудга келган бўлса, у ҳолда индукцияланган э. ю. к. ўзи вужудга келтирган ток контурдаги оқимнинг ўзгаришига қаршилик кўрсатадиган бўлиб йўналади

Бу қонуниятни 1833 йилда рус академиги Э. Х. Ленц очган бўлиб, Ленц қонуни деб аталади: индукцияланган э. ю. к. нинг йўналиши шундайки, у ҳосил қилган ток э. ю. к. ни вижудга келтирувчи сабабга тескари таъсир кўрсатади.

3-16-расмда устига металл ҳалқа жойлаштирилган ўзакли фалтак тасвиirlанган. Фалтакдаги ток ортганда ёки ҳалқа билан фалтак бир-бирига яқинлаштирилганда ҳалқани кесиб ўтувчи магнит оқими ортади ва унда э. ю. к. индукцияланниб, ток ўтади. Ленц қонунига биноан ҳалқада  $i$  ток юзага келтирган магнит оқимининг йўналиши фалтакнинг оқимига тескари бўлади. Парма қоидасидан фойдаланиб, индукцияланган  $i$  токнинг йўналишини осонгина аниқлашимиз мумкин.

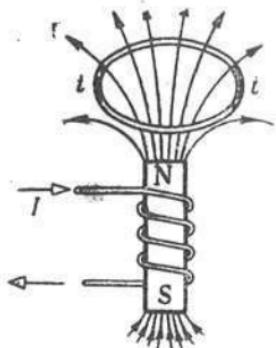


3-16- расм. Ҳалқада индукцияланган ток.

### 3-9. ЭЛЕКТР ГЕНЕРАТОРНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

3-17-расмда бир жинсли магнит майдонида  $R$  қаршиликка уланган сим тасвиirlанган. Сим магнит чизиқларига перпендикуляр текисликда  $v$  тезлик вектори бўйлаб ҳаракатланган вақтда  $E$  э. ю. к. юзага келади ва унинг таъсирида берк занжирда  $I$  ток ҳосил бўлади. Токли симга магнит майдонида  $F = BIl$  катталиктаги электромагнит куч таъсир кўрсатади, бу кучнинг чап қўл қоидасига асосан топилган йўналиши 3-17-расмда кўрсатилган. Электромагнит куч симнинг ҳаракат йўналишига тескари йўналганлигини, демак, тормозловчи куч эканлигини кўриши қийин эмас.

Сим ҳаракатланиши учун катталик жиҳатдан тормозловчи кучга тенг ва унга тескари йўналган ташки куч, бошқача айтганда, ушбу механик қувватни берадиган бирламчи двигатель кераклиги равшан:
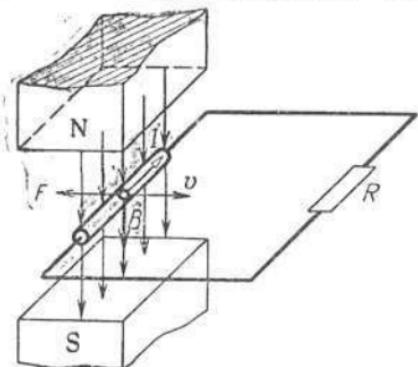
$$P_m = Fv, \text{ ёки } P_m = Fv = BIlv = E \cdot I = P.$$



3-17- расм. Электр генераторнинг ишлаш принципи.

Сим магнит майдонида ҳаракатланганда бирламчи двигатель берадиган механик қувват магнит майдони воситасида ёпиқ занжирдаги электр токи қувватига айланади. Демак, магнит майдонидаги симни унда механик энергия электр энергияга айланадиган энг содда электр генератор деб қараш мумкин экан.

(I-11) га мувофиқ генераторнинг э. ю. к. и

$$E = U + U_0 = IR + Ir_0,$$

бундан

$$P_m = EI = I^2R + I^2r_0 = UI + P_0 = P_u + P_0.$$

Шундай қилиб,  $P_m$  механик қувват истеъмолчининг  $P_u = I^2R$  қуввати билан генераторда исроф бўладиган  $P_0 = I^2r_0$  қувватга ажра-лувчи электр қуввата тига тенг экан.

### 3-10. ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Бир жинсли магнит майдонида жойлашган сим орқали ташки ток манбаидан олинаётган электр токи ўтади (3-18-расм). Симга катталиги

$$F = BIl$$

га тенг электромагнит куч таъсир қиласи: унинг йўналиши чап қўйл қоидасига биноан топилган ва 3-18-расмда кўрсатилган.

Электромагнит куч таъсири остида сим механик иш бажариб, магнит майдонида ҳаракат қиласи ва унинг бутун ҳаракати давомида унда  $E$  электр юритувчи куч индукцияланади.

Сим магнит чизиқларига перпендикуляр текисликда  $b$  масофага кўчганда, у бажарган механик иш қуйидагига тенг бўлади:

$$A_m = Fb = BIlb.$$

Худди шу  $t$  вақт ичидаги симни қизитиш учун сарфланадиган энергия

$$W_T = I^2r_0t.$$

Ток манбай  $t$  вақт ичидаги сарфлаган энергия

$$W = UIt = A_m + W_T = BIlb + I^2r_0t. \quad (3-29)$$

Сўнгги тенгламанинг ўнг ва чап томонларини  $It$  кўпайтмага таҳсимлаб ток манбанинг кучланиши учун қуйидаги ифодани то-памиш:

$$U = Bl \frac{b}{t} + Ir_0 = Blv + Ir_0 = E + Ir_0.$$

Ёзилганлардан  $U - E = Ir_0$ , бундан

$$I = \frac{U-E}{r_0}. \quad (3-30)$$

Сим магнит майдонида ҳаракатланган вақтда унда индукцияланган электр юритувчи куч токка тескари йўналган бўлиб, у акс э. ю. к. деб аталади.

Кучланишнинг ифодасини  $I$  токка кўпайтириб, ток манбанинг қуввати учун қўйидаги ифодани топамиш:

$$UI = EI + Ir_0 \text{ ёки } UI = P_m + P_o.$$

Шундай қалиб, сим магнит майдонида ҳаракатланган вақтда унга ташқи манбадан берилган электр қуввати магнит майдони воситасида механик қувватга айланади, бунда энергиянинг бошқа турга айланиш процесси акс—э. ю. к. индукцияланниши ёрдамида бўлади. Демак, магнит майдонида ётган ташқи манбадан ток олаётган симни энг содда электр двигателъ деб қараш мумкин экан.

3-6- мисол. Узунлиги 0,6 м га тенг сим 15 м/сек тезлик билан индукцияси 1,25 тл бўлган магнит майдони йўналишига перпендикуляр йўналишда ҳаракат қиласи. Симнинг қаршилиги 0,03 ом бўлиб, унинг қисқичларига 12 в кучланиш берилган. Қўйидагилар:

1) занжирнинг қуввати; 2) симнинг механик қуввати; 3) иссиқлик қуввати аниқлансан.

Сим магнит майдонида ҳаракатланган вақтда унда индукцияланган акс э. ю. к.

$$E = Blv = 15 \cdot 0,6 \cdot 1,25 = 11,25 \text{ в.}$$

Симдаги ток

$$I = \frac{U - E}{r_0} = \frac{12 - 11,25}{0,03} = 25 \text{ а.}$$

Занжирнинг қуввати

$$P = UI = 12 \cdot 25 = 300 \text{ вт.}$$

Механик қувват

$$P_m = EI = 11,25 \cdot 25 = 281,25 \text{ вт.}$$


Иссиқлик қуввати

$$P_u = I^2 r_0 = 25^2 \cdot 0,03 = 18,75 \text{ вт.}$$
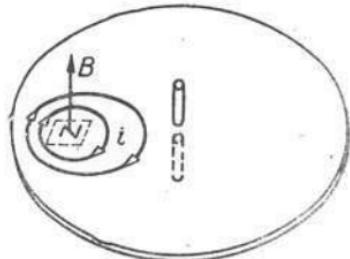
### 3-11. УЮРМА ТОКЛАР


3-8- § да ҳалқасимон ток ҳосил қилиш процессини кўрган эдик. Ўзаклиғалтакнинг устидаги ҳалқани (3-19- расм) металл диск билан алмаштирамиз. 3-19- расмда ана шундай диск ва дискнинг остидаги, бироқ расмда кўрсатилмаган электромагнит қутбининг изи тасвирланган. Электромагнит ғалтагидаги ток озгини ўзгарса, дискни кесиб ўтувчи магнит оқими ҳам ўзгаради ва унда ҳалқада пайдо бўлган токка ўхшаш ҳалқасимон ёки одатда аталишича, уюрма  $i$  ток индукцияланади. Уюрма токнинг йўналиши ҳам ҳалқасимон токнинг йўналиши каби топилади (3-8).

3-20- расмда худди ана шундай диск ва диск остига жойлашган, бироқ расмда кўрсатилмаган ўзгармас магнит қутбининг




3-19- расм. Дискда магнит оқими ўзгириши натижасида вужудга келган уюрма токлар.

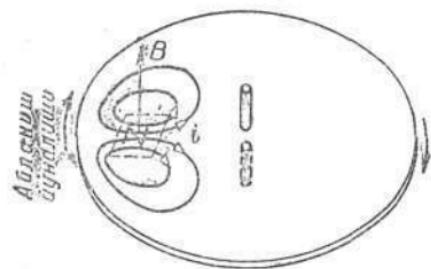изи тасвирланган. Диск айланган вақтда магнит қутби устида ётгаға участкалари магнитнинг магнит чизиқларини кесиб ўтади, натижада дискда э. ю. к. индукцияланади ва унинг таъсирида уюрма ток  $i$  вужудга келади (3-20-расм). Дискнинг қутб устида жойлашган қисмида индукцияланган э. ю. к. нинг йўналиши ва бу э. ю. к. га мос ўча участкадаги уюрма токниң йўналиши ўнг қўл қоидасига асосан топилади.



3-20-расм. Ўзгармас магнит оқимида айланётган дискда вужудга келган уюрма токлар.

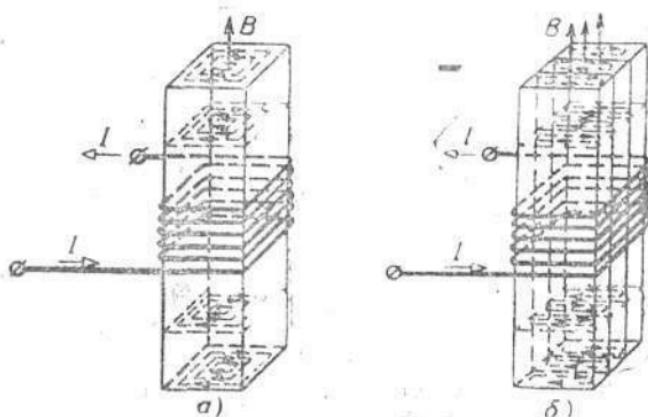Хусусан уюрма токлар ўтётган материалларни қизитади, шунингдек, улар Ленц қонунига биноан ўзларини вужудга келтирувчи сабабларга акс таъсир кўрсатадиган магнит оқимларини юзага келтиради.




3-21-расм. Пўлат ўзакдаги уюрма токлар.

Уюрма токларнинг қиздириши электр энергиянинг иссиқлик энергияяга айланishi ҳисобига амалга ошиши ўз-ўзидан маълум. Шундай қилиб, уюрма токлар ўтказгич орқали ўтганда энергия сарфланади: ана шу энергия уюрма токлар ҳисобига юз берадиган исрор деб аталади.

Уюрма токлар байзи ҳолларда иситгич ва тормозловчи (3-20-расм) қурилмаларда ёки айлантирувчи моментлар (3-19-расм) ҳосил қилишда ва автоматика ёки ўлчов техникиаси асбобларини ҳаракатга

келтиришда ишлатилади; кўпинча бундай токларнинг юзага келиши мақсадга мувофиқ эмас, чунки уюрма токларга кетадиган истрофлар ҳуфайли машина ва механизмларниг фойдали иш коэффициентлари пасайиб кетади, ундан ташқари, улар магнитсизловчи таъсир кўрсатади. Ана шундай ҳолларда уюрма токларни камайтириш чоралари кўрилади, бунинг учун алоҳида бир-биридан изоляцияланган ўлқа ( $0,1$ — $0,5$  мм) пўлат тахтачалардан ясалган (3-21, б ва 3-22-б-расмлар) ўзаклар, шунингдек солиштирма қаршилиги каттароқ бўлган — таркибида  $0,5$ — $4\%$  кремний бўлган пўлат навлари ишлатилади. Пўлатда уюрма токлар туфайли юз берадиган истрофлар, одатда, ватт тақсим килограммда ифодаланади. Бундай истрофлар пўлатнинг навига, максимум индукцияга ( $B_m$ ), магнит индукциянинг бир секундда ўзгариш цикллари сони ( $f$ ) га, пўлат тахтачаларининг қалинлигига боғлиқ бўлади.

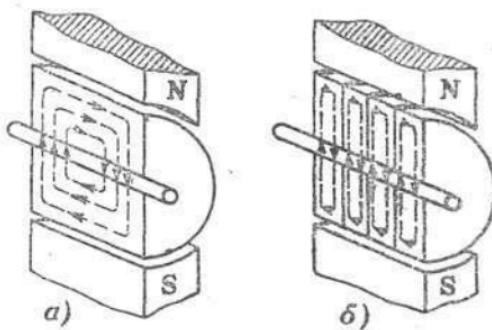

3-22- расм. Электр машинаси якоридаги уюрма токлар.

### 3-12. ФЕРРОМАГНЕТИКЛАРНИНГ МАГНИЛАНИШИ

Магнит киритувчанилиги катта бўлган материаллар пўлат, темир, чўян, кобалт ва бир нечта қотишмалар, масалан, никель билан алюминий қотишмаси ферромагнетиклар деб аталади. Ферромагнетик ўзакни заиф магнит майдонига, масалан, токли галтак майдонига кирилганда майдоннинг магнит индукцияси юз ёки минг марта ортиб кетади.

Ферромагнетикларнинг магнит хоссаларини уларда ўз-ўзидан магнитланган микроскопик соҳаларнинг мавжудлиги билан тушунириш мумкин. Бу соҳаларни соддалик учун элементар магнетиклар деб қаралса бўлади. Бу магнитчалар ташқи майдон, масалан, токли галтакнинг магнит майдони таъсирида майдон бўйлаб бурилиб, магнит индукциясини кучайтиради. Асосан ферромагнит участкалардан ташкил топган магнит занжирида, нисбатан кичик магнит юритувчи куч таъсирида ҳам анча катта магнит индукцияси ҳосил қилини мумкин.

1872 йилда Москва университетининг профессори А. Г. Столетов биринчи бўлиб, пўлатнинг магнит хоссаларининг магнит майдони кучланганлигига боғлиқ равишда ўзгаришини текширди. Майдон кучланганлигини ўзгартириш майдонига текширилаётган пўлат жойлаштирилган магнитланайётган галтакдаги токни ўзгартириш йўли билан амалга оширган.


А. Г. Столетов магнит индукцияси билан майдон кучланганлиги орасидаги бошланғич магнитланиш эгри чизиги билан (3-23- расм)



А. Г. Столетов (1839—1896).

магнетиклар майдон бўйлаб ориентирланади. Биз томондан қаралган чизиқлимас боғланиш ферромагнит материалларнинг абсолют магнит киритувчалиги ( $\mu_a = B/H$ ) нинг доимий эмаслигини ва магнит майдонининг кучланганлигига, демак, магнитловчи ғалтакнинг токига ҳам боғлиқ эканлигини кўрсатади. Ферромагнетикларни ўзгарувчан ток занжирларига улаганда юз берадиган қайта магнитланиш процессини текширайлик.

Магнитловчи ток, демак, майдон кучланганлиги  $H$  ортганда магнит индукцияси ўзининг максимал  $+B_m$  қийматига эришади (3-24- расм). Кейин майдон кучланганлиги камайганда магнит индукцияси ҳам камаяди, бироқ айни бир кучланганликда магнит индукцияси кучланганлик ортаётгандагидан бир қадар катта бўлади (эгри чизиқнинг  $AB$  қисми). Майдон кучланганлигининг ноль қийматида магнит индукцияси қолдиқ ишлаб чиради.

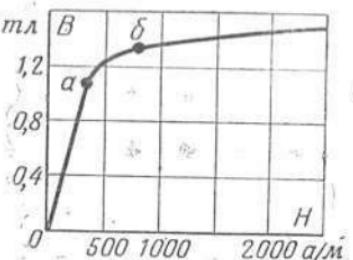

3-23- расм. Пўлат магнитланишининг бошлангич эгри чизиги.

индукция деб аталувчи  $B_r$  қийматга эга бўлади ( $OB$  кесма).

Магнит индукцияси ўзаришининг майдон кучланганлигининг мос ўзаришларидан орқада қолиши ёки кечикиши ҳодисаси магнит гистерезиси деб аталади ва унга ўз-ўзидан магнитланувчи соҳаларнинг ички қаршилиги туфайли юзага келадиган ҳодиса деб қаралади.

Магнитловчи токнинг йўналиши, демак, магнит кучланганлигининг йўналиши ўзарганда кучланганлик коэрцетив куч ( $OГ$  кесма) деб аталувчи  $H_k$  қийматига эришади, бунда магнит индукцияси  $B = 0$ .

Тескари йўналган ток ортган сари магнит индукцияси  $B_m$  қийматга эришади.

Сўнгра ток нолга қайта камайганда қолдиқ индукция ( $OE$  кесма) ҳосил бўлади. Ниҳоят, ток билан майдон кучланганлиги йўналишининг кейинги ўзгаришда кучланганлик ортса, яна  $+B_m$  максимал индукцияга эришилди.

Шундай қилиб, биз майдон кучланганлиги билан магнит индукциясининг бир цикл давомида ўзгаришини кузатиб чиқдик. Ферромагнетик цикликкада магнитланганда  $B = f(H)$  боғланиш графикеравиша гистерезисининг симметрик ҳалқаси деб аталувчи АБГДЕЖА берк эгри чизиқ билан тасвирланади. Берилган материал учун олиниши мумкин бўлган энг катта ҳалқа чегара ҳалқа деб аталади.


Агар берилган ферромагнитик учун  $B_m$  турлича бўлган бир нечта симметрик гистерезис ҳалқалари олиб, бу ҳалқаларнинг учларини ўзаро туташтирасак, у ҳолда асосий магнитланиш эгри чизири деб аталувчи ва бошлангич магнитланиш эгри чизигига жуда яқин бўлган эгри чизиқ ҳосил қиласиз.

Пўлатни қайта магнитлаш иссиқликка айланиб пўлатни қиздиришга сарфланадиган энергия исрофи билан боғлиқ.


Гистерезис ҳалқасининг юзи қайта магнитлашнинг бир циклига сарфланган энергияга пропорционал. Қайта магнитлаш процесси натижасида йўқотилган энергия гистерезис туфайли исроф дейлади.

Циклик қайта магнитлаш натижасида йўқотиладиган ватт тақсим килограммларда ифодаланадиган қувват пўлатнинг навига, максимал магнит индукцияга ва пўлатнинг бир секундда қайта магнитланиш цикллари сонига ёки частота ( $f$ ) га<sup>1</sup> боғлиқdir.

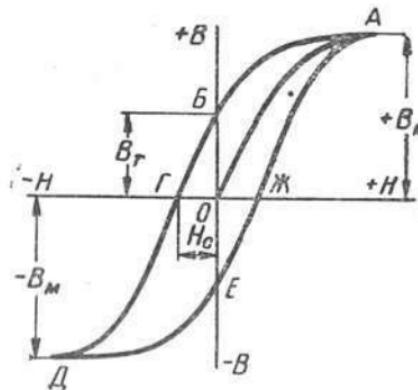Ферромагнит материалларнинг хоссалари асосий магнитланиш эгри чизиги ва гистерезис ҳалқаси билан характерланади. 3-26-расмда муҳим магнит материалларнинг учта типик гистерезис ҳалқалари келтирилган.




3-24- расм. Гистерезис тугуни.

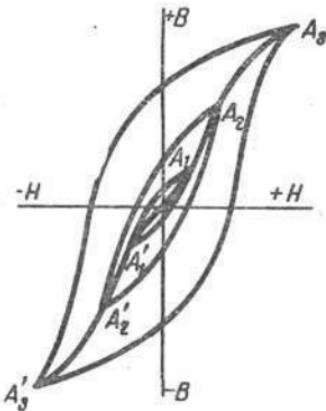

3-25- расм. Гистерезиснинг учтагуни ва пўлат магнитланишининг асосий эгри чизиги.
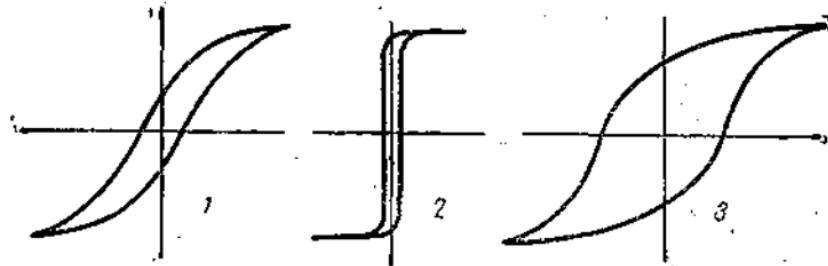
<sup>1</sup> Частота, 95-бетдаги 5-1- § га қаранг.



3-26- расм:

1-магнит-юмшоқ материал, электротехник пұлат; 2- магнит-юмшоқ материал, пермаллой; 3- магнит-қаттық материал.

### 3-13. ФЕРРОМАГНИТ МАТЕРИАЛЛАР

Ферромагнит материаллар иккى гуруұға: магнит-юмшоқ ва магнит-қаттық материалларға бүлинади.

**М а г н и т - ю м ш о қ** материаллар үзгармас ва үзгаруучан магнит оқимларнинг магнит үтказувчиси сифатыда ишлатилади. Уларда коэрцитив күч кичик ( $400 \text{ а/м}$  дан кам), магнит киритувчанлиги катта ва магнит йүқотишилар кам бўлади. Бу гуруұдаги материалларга техник темир ва углероди кам пұлат, электротехник пұлат таҳтачалари, магнит киритувчанлиги юқори бўлган темир-никель қотишилар (пермаллойлар) ва оксидли ферромагнетиклар — ферритлар ҳамда оксиферлар киради.


0,04% гача углероди бўлган техник темир, углеродли пұлатлар ва чўян үзгармас магнит майдонларида ишлайдиган магнит үтказувчилар тайёрлаш учун ишлатилади. Техник темир юқори тўйиниш индукциясига ( $2,2 \text{ тл}$  гача), юқори магнит киритувчанликка ва кичик коэрцитив кучга эга. ✓

Электротехник пұлатлар — бу темир билан кремнийнинг (1—4%) қотиши маси. Кремнийнинг миқдориниң үзгартирниш ва ҳар хил технологик усууллардан фойдаланиш орқали электромагнит хоссалари кенг миқёсда үзгарадиган пұлат навлари олинади.

Таркибида оз миқдорда кремний бўлган пұлатларнинг магнит киритувчанлиги паст, тўйиниш индукцияси катта ва солиштирма истрофлари катта бўлади. Бундай пұлатлар паст частотали үзгармас ва үзгаруучан токларда ишлатилади.

Таркибида кремний миқдори кўп бўлган пұлатлар заиф ва ўртача майдонларда юксак магнит киритувчанликка талаб этилганда, гистерезис ҳамда уюрма токлар туфайли бўладиган истрофлар кам бўлиши зарур бўлган ҳолларда ишлатилади, натижада улар юқори частотада ишлай олиши мумкин.

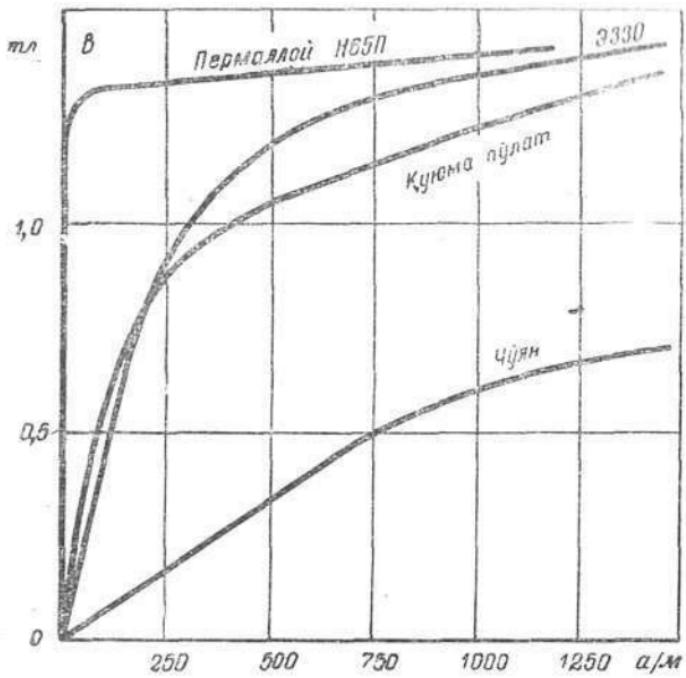ГОСТ 802-58 га биноан электротехник пұлатлар Э ҳарфи ва рақамлар билан белгиланади. Биринчи рақам кремнийнинг процент миқдорини, иккинчи рақам магнит хоссаларини, учинчи рақам О пұлат совуқ — прокат қилингандигини билдиради.



3-27- расм. Баъзи бир ферромагнит материалларнинг магнитланиш эрги чизиқлари.

Баъзи ферромагнит материалларнинг магнитланиш эгри чизиқлари 3-27-расмда тасвирланган.

Пермаллойлар темир билан никелнинг ҳар хил процентли қотишмаларидан иборатдир; баъзилари молибден, хром ва кобальтнинг қотишмасидан ҳам иборат бўлади. Бу қотишмаларнинг магнит кири тувшчалиги юқори бўлиб, электротехник пўлат тахталарнидан 10—50 марта катта бўлади. Бу қотишмалар майдоннинг кичик кучланишларида ҳам ўндан то бир неча юз ампер тақсим метрларга тенг тўйиниш индуksиясига эришади.

Улардан баъзиларининг тўйиниш индуksияси паст, тахминан 0,6—0,8 тл бўлса, баъзилариники нисбатан юқорироқ 1,3—1,6 тл бўлади.

Биринчи гурухга таркибида 4—5 % молибден бўлган пермаллой  $M_0$  ва хромли пермаллой киради. Иккинчи гурухга таркибида 50 % никель бўлган пермаллой 50Н ва пермаллой 65НП киради.

П ҳарфи гистерезис ҳалқасининг тўғри бурчакли эканини билдиради (3-28-расм). Ҳалқанинг тўғри чизиқлилик даражаси берилган ҳалқа учун  $B_u$  қолдиқ индуksиясининг  $B_m$  максимал индуksиясига нисбати билан характерланади. Бу нисбат 0,95—0,99 га боради.

Пермаллойларнинг коэрцетив кучи 1 билан 20 а/м орасида тебранади.

Пермаллойларнинг магнит хоссалари кўпроқ уларни тайёрланни технологиясига боғлиқдир.

Темир, рух ва бошқа элементларнинг оксидлари аралашмасидан олинадиган ферромагнит материаллар ферритлар деб аталади. Ўзаклар тайёрлашда аралашма майдаланади, прессланади.  $1200^{\circ}\text{C}$  температура атрофида қиздириб ишлов берилб юмшатилади ва керак шаклдаги ўзаклар тайёрланади. Ферритларнинг солиштирма қаршилиги жуда катта бўлганлиги сабабли уорма токлар натижасидаги истроф жуда оз бўлади, бу эса уларни юқори частотада ишлатиш имконини беради.

Тузларни термик йўл билан парчалаш орқали олинадиган никель-рухли ферритлар оксиферлар ёки оксидли ферромагнетиклар деган ном олдилар; улар магнит хоссалари бўйича ферритлардан кам фарқ қиласди.

Ўзларининг магнит хоссаларига кўра ферритлар ҳам, оксиферлар ҳам турли-тумандирлар. Улар асосий магнитланиш эгри чизифининг, бошланғич қисмида анчагина магнит киритувчаникка эга бўлиб, уларнинг тўйиниш индукцияси сезиларли эмас ( $0,18—0,32 \text{ тл}$ ) ва коэрцитив кучи жуда кичикдир ( $8—80 \text{ а/м}$ ).

3-28- расм. Гистерезиснинг тўғри бурчакли тугуни.

Индукцияси сезиларли эмас ( $0,18—0,32 \text{ тл}$ ) ва коэрцитив кучи жуда кичикдир ( $8—80 \text{ а/м}$ ).

Магнитодиэлектриклар булар майда ферромагнит кукуни билан диэлектрикнинг (поливинилхлорид ва полиэтилен) аралашмаларидан олинадиган материаллардир. Бу аралашма формовка қилинади, прессланади ва пиширилади.

Ферритлар бошқа магнитодиэлектрикларга ўхшаб алоқа ва радио-алоқа асбобларида, магнит кучайтиргичларда, ҳисоблаш машиналарида ва техниканинг бошқа соҳаларида ишлатиладиган турли трансформаторларда ўзаклар сифатида қўлланилади.


Тўғри бурчакли гистерезис ҳалқали ҳалқасимон ўзаклар жуда кенг қўлланилмоқда, чунки улар ток импульси таъсирида тўйиниш ҳолатига қадар магнитланиш ва импульсдан кейин тўйиниш индукциясидан кам фарқ қиласдиган қолдиқ индукцияни узоқ вақт сақлаб қолиш каби жуда бебаҳо хоссаларга эгадир.

Магнито-қаттиқ материаллар турли хил мақсадларда ишлатиладиган ўзгармас магнитлар ясаш учун мўлжалланган. Бу материаллар коэрцитив куч ва қолдиқ индукциянинг катталиги билан характерланади.

Магнито-қаттиқ материалларга углеродли, вольфрамли, хромли ва кобальтли пўлатлар киради. Уларнинг коэрцитив кучи  $5000—13500 \text{ а/м}$  ва қолдиқ индукцияси  $0,7—1 \text{ тл}$ .

Эслатиб ўтилган пўлатлар чўзиувчан бўлиб, уларни прокат қилиш ва уларга механик ишлов бериш мумкин. Улар саноатда тасма ва тахтачалар шаклида ишлаб чиқарилади.

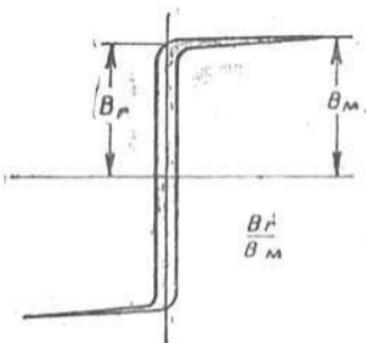Энг яхши магнит хоссасига эга бўлган магнито-қаттиқ материалларга қуйидаги қотишмалар киради: алини — темир билан  $15\%$



3-28- расм. Гистерезиснинг тўғри бурчакли тугуни.

Индукцияси сезиларли эмас ( $0,18—0,32 \text{ тл}$ ) ва коэрцитив кучи жуда кичикдир ( $8—80 \text{ а/м}$ ).

Магнитодиэлектриклар булар майда ферромагнит кукуни билан диэлектрикнинг (поливинилхлорид ва полиэтилен) аралашмаларидан олинадиган материаллардир. Бу аралашма формовка қилинади, прессланади ва пиширилади.

Ферритлар бошқа магнитодиэлектрикларга ўхшаб алоқа ва радио-алоқа асбобларида, магнит кучайтиргичларда, ҳисоблаш машиналарида ва техниканинг бошқа соҳаларида ишлатиладиган турли трансформаторларда ўзаклар сифатида қўлланилади.

Тўғри бурчакли гистерезис ҳалқали ҳалқасимон ўзаклар жуда кенг қўлланилмоқда, чунки улар ток импульси таъсирида тўйиниш ҳолатига қадар магнитланиш ва импульсдан кейин тўйиниш индукциясидан кам фарқ қиласдиган қолдиқ индукцияни узоқ вақт сақлаб қолиш каби жуда бебаҳо хоссаларга эгадир.

Магнито-қаттиқ материаллар турли хил мақсадларда ишлатиладиган ўзгармас магнитлар ясаш учун мўлжалланган. Бу материаллар коэрцитив куч ва қолдиқ индукциянинг катталиги билан характерланади.

Магнито-қаттиқ материалларга углеродли, вольфрамли, хромли ва кобальтли пўлатлар киради. Уларнинг коэрцитив кучи  $5000—13500 \text{ а/м}$  ва қолдиқ индукцияси  $0,7—1 \text{ тл}$ .

Эслатиб ўтилган пўлатлар чўзиувчан бўлиб, уларни прокат қилиш ва уларга механик ишлов бериш мумкин. Улар саноатда тасма ва тахтачалар шаклида ишлаб чиқарилади.

Энг яхши магнит хоссасига эга бўлган магнито-қаттиқ материалларга қуйидаги қотишмалар киради: алини — темир билан  $15\%$

алюминий ва 25% никель қотиши маси; алниси алнидан таркибида 1% кремний борлиги билан фарқ қиласы; алнико — алнидан таркибида 7% кобальт борлиги билан фарқ қиласы. Улар 20000 — 60000 а/м коэрцитив күч ва 0,4 — 1,25 тл қолдиқ индукция билан характерланади.

Айтиб ўтилган қотиши маларнинг магнитлари қуиши йўли билан тайёрланаб, уларга фақат силлиқлаш йўли билан ишлов берилади.

Металлокерамик магнитлар ални ва алнико куқунларини тошга айлантириш йўли билан олинади, уларнинг энг асосий афзалиги улардан жуда кичик ўлчамли магнитлар олиш мумкинлигига.

### 3-14. МАГНИТ ЗАНЖИРИНИ ҲИСОБЛАШ

Магнит занжири м. ю. к. маңбаи (токли фалтак) билан магнит узатувчидан иборат. Энг кичик магнит қаршилик олиш [(3-20) формула] мақсадида магнит узатувчи деярли бутунлай ферромагнит материаллардан тайёрланади, бу эса энг кичик м. ю. к. ёрдамида катталик ва шакл жиҳатдан талабни қаноатлантирадиган магнит оқими олишга имкон беради.

Энг содда магнит занжири — ҳалқасимон магнит узатувчили фалтак 3-7-§ да кўрилган эди.

Амалда ҳар хил даражадаги мураккаб магнит занжирлари ишлатилади. Улар тармоқланган ва тармоқланмаган бўлиши мумкин. Магнит узатувчининг қисмлари битта материалдан ёки бир неча материалдан ясалган бўлиши мумкин.

Магнит занжирини ҳисоблаш кўпчилик ҳолларда магнит узатувчи маълум бўлганда олдиндан берилган  $\Phi$  оқимни ҳосил қилиш учун магнит юритувчи  $F$  күч (м. ю. к) иш аниқлашни мақсад қилиб қўяди. Бунинг учун магнит узатувчи узунлиги бўйлаб  $l_1$  ва  $l_2$  ва ҳоказо участкаларга, ҳар бири бир хил материалдан ясалган кўндаланг кесими  $S_1$ ,  $S_2$  ва ҳоказо, участкаларга бўлинади. Ҳар бир участка учун магнит кучланиши ҳисобланаб, улар ўрта магнит чизиги бўйлаб бутун магнит узатувчи учун йиғилиб, изланаётган м. ю. к. топилади.

Масалан, ферромагнит материалдан иборат бўлган биринчи участкадаги магнит кучланиши

$$U_{M1} = H_1 l_1,$$

бунда  $l_1$  — чизмадан топилади, 3-7-мисолга қаранг,  $H_1$  — эса магнитланиш эгри чизигидан (3-27-расм) топилади, бунинг учун аввал қўйидагини топиш лозим:


$$B_1 = \frac{\Phi}{S_1}.$$

Ҳаво ва ферромагнитмас участкадаги майдон кучланганлиги

$$H_0 = \frac{B_0}{\mu_0} \approx 0,8 \cdot 10^6 B_0, \quad (3-31)$$

бунда, агар  $B_0$  теслаларда ифодаланган бўлса,  $H_0$  ампер тақсим метрларда ёки  $H_0 = 0,8B_0$ , агар  $H_0$  ампер тақсим сантиметрларда ифодаланган бўлса,  $B_0$  эса гауссларда ифодаланади.

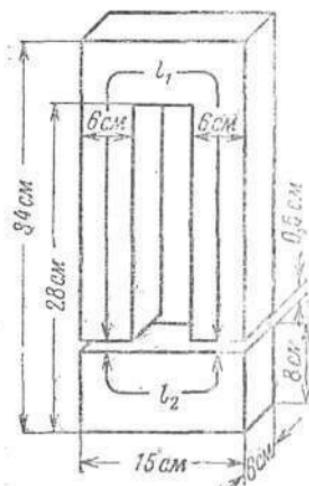**3-7- мисол.** Агар чулғамдаги ток  $10\text{a}$  бўлганда  $470 \cdot 10^{-5}$  вб магнит оқими зарур бўлса, ўзакка ўрадиган ўрамлар (3-29- расм) сони аниқланиси. Ўзакнинг юқори қисми электротехник пўлатдан, пастки қисми эса кўйма пўлатдан ясалган.



3-29- расм.

3-7- мисолга доир.

Магнит занжирини учта участкага бўламиз: биринчиси электротехник пўлатдан ясалган бўлиб, узунлиги  $l_1 = 56 \text{ см}$ , кўндаланг кесими  $S_1 = 36 \text{ см}^2$ ; иккинчиси кўйма пўлатдан:  $l_2 = 17 \text{ см}$  ва  $S_2 = 48 \text{ см}^2$ ; учинчи участка ҳаводан иборат бўлиб, тирқишилари  $l_0 = 0,5 \cdot 2 = 1 \text{ см}$  ва кўндаланг кесими  $S_0 = 36 \text{ см}^2$ .

Биринчи участканинг магнит индукцияси:

$$B_1 = \frac{\Phi}{S_1} = \frac{470 \cdot 10^{-5}}{36 \cdot 10^{-4}} = 1,3 \text{ тл.}$$

Магнитланинг эрги чизигига биноан электротехник пўлат учун (ЭЭЗО, 3-27- расм) 1,3 тл индукцияга майдонининг 750 а/м кучланганлиги мос келади.

Биринчи участкадаги магнит кучланиши

$$U_{m1} = H_1 l_1 = 750 \cdot 0,56 = 420 \text{ а.}$$

Иккинчи участканинг магнит кучланиши ҳам шунга ўхшаш топилади:

$$B_2 = \frac{\Phi}{S_2} = \frac{470 \cdot 10^{-5}}{48 \cdot 10^{-4}} = 0,98 \text{ тл.}$$

Иккинчи участка учун майдон кучланганлиги (3-27- расм).

$$H_2 = 400 \text{ а/м.}$$

Иккинчи участкадаги магнит кучланиши

$$U_{m2} = H_2 l_2 = 400 \cdot 0,17 = 61 \text{ а.}$$

Учийчи участка — ҳаво тирқиши учун

$$B_0 = \frac{\Phi}{S_0} = \frac{470 \cdot 10^{-5}}{36 \cdot 10^{-4}} = 1,3 \text{ тл.}$$

Майдон кучланганлиги

$$H_0 = 0,8 \cdot 10^6 \cdot B_0 = 0,8 \cdot 1,3 \cdot 10^6 = 1,04 \cdot 10^6 \text{ а/м.}$$

Магнит кучланиши

$$U_{m0} = H_0 l_0 = 1,04 \cdot 10^6 \cdot 0,01 = 10400 \text{ а.}$$

Магнит юритувчи куч

$$F = U_{m1} + U_{m2} + U_{m0} = 420 + 68 + 10400 = 10888 \text{ а.}$$

Чулғамдаги ўрамлар сони

$$\omega = \frac{F}{I} = \frac{10888}{10} = 1089 \text{ ўрам.}$$

Агар токли ғалтакнинг геометрик ўқининг яқириғига пўлат ўзак жойлаштирасак (3-30-расм), у ҳолда ўзак магнитланиб, электромагнит кучлар таъсири остида ғалтакнинг ўртасига жойлашишга ҳаракат қиласиди, ўзакнинг бу вазиятида магнит майдони ёнг катта бўлади.

Магнит узатувчи ва магнитловчи ғалтакдан ташкил топган қурилма электромагнит деб аталади (3-31-расм). Магнит узатувчининг битта ҳаракатланувчи қисми — якорь 2 иккинчи асосий қисми 1 ўзакка

$$F = 4B^2S \quad (3-32)$$

куч билан тортилади, бунда

$F$  — куч,  $kG$  ларда;

$B$  — магнит индукцияси,  $тл$  ларда;


$S$  — қутбларнинг кўндаланг кесим юзи,  $см^2$  ларда.

Агар магнит узатувчи магнитланиш эгри чизигининг тўйинмаган қисмida ишилаётган бўлса, магнитловчи токни ўзгартириб, электромагнитнинг кучини созлаш мумкин.

Электромагнитлар техникада, масалан, пўлат қисмларни маҳкамлашда, тормоз мосламаларида, автоматларда, рельелар ва ҳоказоларда кенг қўлланилади.

3-8- мисол. Агар электромагнитдаги индукция  $1,2 \text{ тл}$  га, қутбларнинг кесими эса  $1000 \text{ см}^2$  га тенг бўлса, электромагнитнинг тортиш кучи аниқлансин.
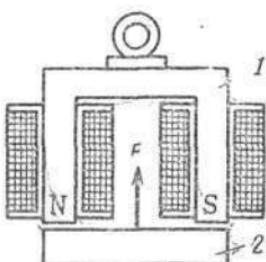
$$F = 4B^2S = 4 \cdot 12 \cdot 1000 = 5760 \text{ кГ}.$$



3-31- расм. Электромагнит.

### 3-16. ИНДУКТИВЛИК. ЎЗИНДУКЦИЯ ЭЛЕКТР ЮРИТУВЧИ КУЧИ

Токли электр занжирининг исталган контурини, масалан, ғалтакнинг ҳар бир ўрамини шу ўрамнинг хусусий магнит оқими кесиб ўтиб туради, бунда оқимларни алгебранк йигинидиси ғалтак ўзиндукциясининг  $\Psi_L$  оқим илашувчалиги дейилади. Ўзиндукция оқим илашувчанилигининг токка нисбатига тенг бўлган катталик контур ёки ғалтакнинг индуктивлиги ҳам доимийдир.

$$L = \frac{\Psi_L}{I_a}. \quad (3-33)$$

Муҳитнинг магнит киритувчанилиги ўзгармас бўлганда ўзиндукция оқимлари билан оқим илашувчаниклари токка пропорционал, демак ғалтакнинг индуктивлиги ҳам доимийдир.

Индуктивлик ғалтак (контур)нинг шаклига ва ўлчамларига, ундаги ўрамлар сонига, муҳит (ғалтак ўзаги)нинг магнит киритувчанилигига боғлиқдир.

Индуктивликнинг ўлчов бирлиги

$$[L] = \left[ \frac{\Psi_L}{I} \right] = \frac{бб}{a} = \frac{в \cdot сек}{a} = ом \cdot сек = гн.$$

Ом-секунд генри деб аталади. Генри жуда йирик бирлик, шу сабабли кўпинча майдароқ бирликлар: миллигенри  $= 1 \cdot 10^{-8}$  гн ва микрогенри  $= 1 \cdot 10^{-6}$  гн лар ишлатилади.

Ҳалқасимон ғалтакнинг магнит оқими (3-19)

$$\Phi = BS = \mu a \frac{lw}{l} S,$$

унинг оқим илашувланилиги эса (3-27):

$$\Psi_L = w\phi = \mu a \frac{lw^2}{l} S.$$

Шундай қилиб, ҳалқасимон ғалтакнинг индуктивлиги

$$L = \frac{\Psi_L}{I} = \mu a \frac{w^2 S}{l}. \quad (3-34)$$

3-9- мисол. Узун ўзаксиз ғалтакнинг индуктивлиги топилсан. Ғалтакнинг узунлиги 25 см, диаметри 5 см, ўрамлар сони 1000.

Ғалтакнинг индуктивлиги

$$L = \mu_0 \frac{w^2 S}{l} = 4\pi \cdot 10^{-7} \times \frac{10^6 \cdot \pi \cdot 5^2 \cdot 10^{-4}}{0,25 \cdot 4} = 39,2 \cdot 10^{-5} \text{ гн.}$$

Контурдаги токнинг ҳар қандай ўзгариши, масалан, нагрузка-нинг ўзгариши, занжирнинг уланиши ёки узилиши, ўзиндуция оқим-илашувланилигининг ўзгаришига олиб келади, бу эса э.ю.к. индукцияланисига олиб келади. Контурдаги токнинг ўзгариши на-тижасида худди шу контурнинг ўзида электр юритувчи кучнинг ҳосил бўлиши ўзиндуция ҳодисаси деб, индукцияланган электр юритувчи куч эса ўзиндуция электр юритувчи кучи деб аталади.

Ўзиндуция электр юритувчи кучи бошқа индукцион э.ю.к. лар каби (3-28) формулага асосан топилади:

$$e_L = - \frac{d\Psi_L}{dt}$$

ёки

$$\Psi_L = LI$$

ифодани ҳисобга олсак,

$$e_L = -L \frac{di}{dt}. \quad (3-35)$$

Бундан ўзиндуция э.ю.к.и  $L$  индуктивликка ва контурда токнинг ўзгариш тезлигига пропорционал эканлиги келиб чиқади.

Ўзиндуция э. ю. к. нинг йўналиши Ленц қонунига асосан аниқланади: занжирда ток камайганда ( $di/dt < 0$ ) э.ю.к. мусбат ва

Диэлектрикнинг солиширима ҳажм қаршилиги унинг параметрларидан бири ҳисобланади.

4-3- мисол. Агар  $U = 500$  в; ток  $I_V = 2 \cdot 10^{-8}$  а;  $S = 100 \text{ cm}^2$ , қалийлик  $l = 1 \text{ см}$  бўлса, электрокартоннинг (4-9- б расм) солиширима ҳажм қаршилиги топилсин. Солиширима ҳажм қаршилиги.

$$\rho_V = r_V \frac{S}{e} = \frac{U}{I} \frac{S}{e} = \frac{500 \cdot 100}{2 \cdot 10^{-8}} = 2,5 \cdot 10^{12} \text{ ом. см.}$$

Диэлектрик электр майдонига киритилганда майдон кучлари таъсирида электронларнинг орбиталари майдонга тескари томонга қараб силжийди бунинг натижасида атомларнинг ядролари электронлар орбиталарининг марказида эмас, балки бир оз четроқда қолади (4-10-расм). Майдон йўқолганда бундай силжиш ҳам йўқолади. Ана шундай силжиш ҳодисаси диэлектрикларнинг қутбланиши дейилади.

Қутбланган молекулалар ўзларининг электр майдонини ҳосил қилали; бу майдон асосий майдонга тескари йўналган бўлиб, уни заифлаширади. Диэлектрикнинг электр майдони таъсирида қутбланиш қобилияти қутбланиш натижасида асосий майдон неча марта заифлашганлигини кўрсатувчи диэлектрик киритувчанлик билан характерланади.


Ўзгарувчан электр майдонида диэлектрикдаги силжишлар ҳам ўзгарувчан бўлади. Бу процесс материя заррачалари ҳаракатини кучайтиради ва диэлектрикнинг қизишига сабаб бўлади. Электр майдонининг ўзгариш частотаси қанча катта бўлса, диэлектрик ҳам шунча кучлироқ қизийди. Бу ҳодисадан нам диэлектрикларни қуритиш ёки юқори температуralар талаб қилувчи химиявий реакцияларни амалга оширишда фойдаланилади. Силжишнинг даврий ўзгариши туфайли диэлектрикнинг қизишига кетган бирлик ҳажмдаги қувват солиширима диэлектрик йўқотишлиар дейилади.

Диэлектрик киритувчанлик билан солиширима диэлектрик йўқотишлиар диэлектрикнинг муҳим параметрлари ҳисобланади.

Диэлектрик жойлашган электр майдонининг кучланганлигини ортириб бориб, шундай қийматга эришиш мумкинки, бунда диэлектрик тешилади, яъни унинг маълум бир жойи емирилади. Майдоннинг бу кучланганлиги тешилиш кучланганлиги ёки диэлектрикнинг электр мустаҳкамлиги, диэлектрик тешиладиган кучланиш эса тешилиш кучланиши дейилади.

Тешилиш характеристи турлича бўлиши мумкин.

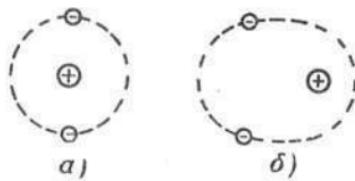Электр тешилишнинг дастлабки вақтида диэлектрикдаги озгинанинга эркин электронлар электр майдони таъсирида диэлектрикнинг нейтрал атомлари ва молекулаларидан янги электронларни уриб чиқаришга етадиган критик тезликка эришади. Натижада диэлек-



4-10- расм. Диэлектрикнинг атоми:

а—қутбланмаган атом; б—қутбланган атом.

трикнинг тешлишига олиб келувчи уриб ионлаш процесси юзага келади.

Иссиқлик тешлиши вақтида диэлектрик электр майдонида қизйиди ва натижада термик бузилиш ёки емирилиш, масалан, ёрилиш, кўмирга айланиш ва ҳоказолар юзага келади. Диэлектрик йўқотишлар ёки диэлектрик электр ўтказувчаникниң ортиши ва диэлектрик қаршиликнинг температура коэффициенти манфий бўлганлиги сабабли кучланиши ортгауда ҳажм токининг анчагина но-пропорционал ўсиши диэлектрикнинг қизинига сабаб бўлиши мумкин.

Диэлектрикнинг электр мустаҳкамлиги қатъий доимий эмас. У бир қатор сабабларга: кучланишининг турига, унинг ўзгариш тезлигига, кучланишининг таъсир этиб туриш вақтига, электр майдонининг шаклига (электродларнинг шаклига), диэлектрикнинг қалинлиги, унинг температурасига, намлигига, газларда эса босимга ҳам боғлиқ.

Электр қурилмалар ишончли ишланиши учун ундаги барча диэлектрик қисмлар рухсат этиладиган кучланишдан юқори бўлмаган кучланишларда ишланиши зарур. Рухсат этилган кучланиш одатда тешлиши кучланишидан бир неча марта кичик бўлади. Баъзи диэлектрикларнинг электр мустаҳкамлиги 4-7- параграфда келтирилган.

4-4- мисол. Қалинлиги 0,2 см бўлган электрокартон иккита ясси металл электродлар орасига олининган. Рухсат этилган ва тешлиши кучланишлар топилсан. Рухсат этилган кучланиши тешлиши кучланишидан 3 марта катта бўлиши керак.

Жадвалдан электрокартон учун тешлиши кучланганигини топамиш:

$$[\varepsilon_{\text{теш.}}] = 100 \text{ кв/см.}$$

Тешлиши кучланиши

$$U_{\text{теш.}} = \varepsilon_{\text{теш.}} \cdot d = 100 \cdot 0,2 = 20 \text{ кв.}$$

Рухсат этиладиган кучланиши:

$$U_{\text{рухс.}} = \frac{U_{\text{теш.}}}{3} = \frac{20}{3} \approx 7 \text{ кв.}$$

#### 4-5. ЭЛЕКТР МАЙДОНИДАГИ ГАЗ

Нормал шароитларда газ диэлектрикдир, чунки унда эркин электронлар ва ионлар сони жуда ҳам кам.

Газга рентген, радиоактив, космик ва бошқа нурлар, электр майдони, юқори температура ва шунга ўхшашлар таъсир этганда ионлашади. Масалан, электр майдонида электроннинг газнинг нейтрал атоми ёки молекуласи билан тўқнашуви газ нейтрал атомининг электрон ва мусбат ионга парчаланишига сабаб бўлиши мумкин. Бундай тўқнашиш вақтида ҳаракатланаётган электрон ўз энергиясининг бир қисмини газ атомига беради. Атомнинг ионлашиши учун зарур бўлган энг кичик энергия ионлаш потенциалидан аниқланади. Атомдан ажратилган электрон эркин ҳолда қолиши ёки нейтрал атом билан бирлашиб манфий ион ҳосил қилиши мумкин.

Ионлар билан электроннинг нейтрал атомларга қайта бирлашиши каби тескари процесс, деионланиш ёки рекомбинация

деб аталади ва у газнинг ионланиши билан бир вақтда содир бўлиб туради. Шундай қилиб, ионловчи узлуксиз таъсир қилиб турганда газнинг ионланиш даражаси тахминан бирдек қолади.

Агар ионлашган газ ичидаги ётган иккита металл электродларга (4-11-расм) ўзгармас кучланиши берилса, у ҳолда электр майдони мусбат ионларни майдон бўйлаб, электронлар билан манфий ионларни эса тескари йўналишда кўчишга мажбур этади, яъни газда электр токи вужудга келади.

Газнинг чет ионизатор таъсир этиб турган вақт давомидаги ўтказувчанилиги номустақил ўтказувчанилик дейилади.


Ўзгармас ионизатор бирдек ионлаштириб турган шароитда электродлар орасидаги кучланиши ортеа, аввал токнинг пропорционал ўсиши (4-12-расм), сўнгра эса ўсишнинг сусайиши ва ниҳоят бутунлай тўхташи кузатилади. Ток тўйинишига эришган шароитда, деионланиш содир бўлмайди ва ионланиш процессида ҳосил бўлган барча ион ва электронлар электродларга бориб этади.

Кучланишни бундан кейин ҳам орттириб, иккита электрод орасида шундай кучланганликни ҳосил қилиш мумкинки, бунда электронларнинг кинетик энергияси  $mv^2/2$  нейтрал атомларни ионлаш, яъни туртки ёки зарба билан ионлаш учун етарли бўлади. Атомлардан ажралган электронлар етарли даражада тезланиш олиб, янги нейтрал атомларни ионлайди ва ҳоказо. Ионлар ва электронларнинг ҳосил бўлиш процесси кўчкисимон ривожланади ва ток кескин ортиб (4-12-расм, ВГ қисм),  $r_0$  қаршилик билан белгиланувчи қийматига эришади (4-11-расм). Бунда электродлардаги кучланиш камаяди.


Разряд вақтида электродлар орасидаги фазо таркибида тахминан тенг миқдорда электронлар билан мусбат ионлар бўлган ионлашган газ билан тўлади. Ана шундай муҳит электрон-ион плаズмаси ёки тўёридан-тўғри плаズма деб аталади. Плазманинг электр ўтказувчанилиги жуда яхши бўлиб, металларнинг электр ўтказувчанилигига яқинdir.

Электронларнинг бир қисмидаги кинетик энергия газ атомларини ионлаш учун етарли бўлмайди. Бундай ҳолларда тўқнашиш вақтида атомга берилган энергия уни фақат уйғотади. Уйғотилган атом тез орада ортиқча энергияни ёруғлик нури ҳолида қайтариб чиқаради. Ана шу нурни бизнинг кўзимиз газнинг шуълаланиши сифатида қабул қиласи.

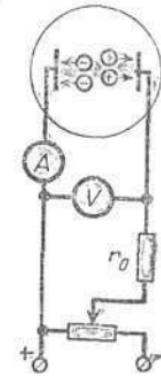Кучланганлиги етарли даражада юксак бўлган электр майдони газда мустақил разрядни вужудга келтириши мумкин. Маъ-



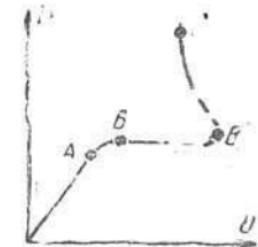4-11-расм.  
Газли оралиқ  
характеристикаси учун  
схема.



4-12-расм. Газли оралиқнинг вольт-ампер характеристикаси.

лум бир кучланганликда, демак, ёниш кучланиши деб аталувчи кучланишда ҳам ток кескин ортиб кетади (4-12- расмдаги ВГ қисм) ва газнинг шуълаланиши бошланади.

Газлардаги мустақил разряд бир неча: қоронғи, биқсима, учқун, ёйсимон босқичларга бўлинади.

Қоронғи разряд. Агар майдоннинг кучланганлиги унинг бирор қисмида, масалан, кичик диаметрли сим сиртининг ўткир учли қисмида берилган газ учун критик қийматга эришса, қоронғи разряд ҳосил бўлади. Баъзан бундай разряд вақтида ёруғлик чиқади — тож ҳосил бўлиб, характерли вишиллаган овоз тарқалиди.

Биқсима разряд қоронғи разряддан кейинги разряд сифатида паст босимли асбобларда юзага келади. У анодга яқин жойдаги газ қатламининг шуълаланиши — анод шуъласи билан характерлидир. Узун шиша найчаларда анод шуъласи найнинг каттагина қисмини эгаллайди ва газнинг табиатига қараб турли рангга эга бўлади, масалан, неон қизил рангли нур чиқаради. Бундай найчалар рекламали ёритгичларда қўлланилади.

Биқсима разрядли лампалар кучланиш индикаторлари сифатида ишлатилиди. Неон ёки аргон тўлдирилган баллон ичига иккита металл электрод киритилиди. Лампа маълум кучланишда ёнади. Лампанинг қуввати ваттларнинг улушларига тенг.

Учқун разряд кучланиш демак, майдон кучланганлиги ортганда, ионланиш электродлар орасидаги ҳамма участкага тарқалганда қоронғи разряддан ҳосил бўлади. Учқун разряд айrim каналлар бўйлаб — энг кам қаршиликли йўллар бўйлаб ўтади. Учқун каналида ҳаракатланётган электронлар кўчкиси температура билан босимни кескин ортириб юборади, шу сабабли учқун разряд вақтида характерли шовқин юзага келади. Яшин жуда катта учқун разряддан иборатдир.

Учқун разряд электр эрозия, яъни анод моддаси заррачаларини юлиб чиқариш ҳодисасини вужудга келтиради. Бу ҳодисадан металлларга электр учқуни ёрдамида ишлов беришда фойдаланилади.

Ёйсимон разядни дастлабки босқичсиз ҳам, масалан, ток манбай билан чегараловчи қаршилик орқали туташтирилган иккита кўмир электродлар орасида ҳосил қилиш мумкин. Ёй ҳосил қилиш учун кўмир стерженларнинг учлари бир-бирига тегадиган қилиб яқинлаштирилади. Юзага келган ток стерженларнинг яқинлашган учларини жуда юқори температурага қадар қиздиради. Кўмирлар бир-биридан узоқлаштирилганида улар орасидаги газ электронлар таъсирида ионлашади ва ток занжирини туташтирувчи плазма билан тўлади. Электродлар, айниқса электронлар бомбардимон қиласидиган анод қизийди. Анод билан плазманинг температураси  $4000^{\circ}\text{C}$  дан ортиб кетади, кучли ёруғлик оқими нурланади.

Плазманинг ўтказувчанилиги жуда катта, шу сабабли кучланиш кичик 15—30 в бўлганда ҳам занжирдан катта ток ўтади.

Ток ортган сари плазманинг температураси билан ўтказувчани-

лиги ортади, ёйдаги кучланиш эса пасаяди. Ёйнинг вольт-ампер характеристикаси камайиш характеристига эга (4-13- расм).

Учқун ва ёйли разрядлар электр занжирларини узган ҳамда истеъмолчиларни узган вақтларда ҳосил бўлади.

Ёйли разрядни 1802 йилда академик В. В. Петров кашф этган. У ёйли разряддан ёритиш ва бошқа мақсадларда фойдаланишини ҳам текширган.

П.-Н. Яблочков 1876 йилда электр ёйини ёритишга ишлатиб кўрган.

Бизнинг мамлакатимизда кенг қўлланиладиган металларни электр ёйи ёрдамида пайвандлаш усули илгор технологик процесслардан биридир.

#### 4-6. ЭЛЕКТР ИЗОЛЯЦИЯСИ

Ҳар қандай электр занжири ток ўтказувчининг ўзидан, яъни электр токи ўтадиган йўлнинг ўзидангина иборат бўлиб қолмай, балки унда токнинг шу ток ўтказувчидан ташқаридаги бошқа бирор йўлдан ўтишига имкон бермайдиган мослама ҳам бўлиши керак. Шундай қилиб, ток ўтказувчини атрофдаги муҳитдан ажратиб турувчи ва уни турли потенциаллар остидаги қисмларини бир-биридан айриб турувчи электр изолятори билан ўралган бўлиши керак.

Ундан ташқари, изолятор одамларни ток ўтказувчининг ер потенциалидан фарқли потенциал остида турган қисмларига тегиб кетиши тасодифидан сақлаши лозим.


Конденсаторларда ва қатор мосламаларда, масалан, кабелларда изолятор уларнинг сифимиға, параметрларига ва хоссаларига таъсир кўрсатувчи ишчи диэлектриклар сифатида ишлатилади.

Изоляторни тўғри ташлаш, унинг маъқул конструкциясини тошиш ва изоляторнинг ҳолатини назорат қилиб туриш, электр қурилмаларининг шикастсиз ишлашини таъминлайди. Бунда изолятор ток ўтказувчига нисбатан осонроқ ўзгариши ва осонроқ шикастланишини назардади тутиш лозим.

Изоляторларнинг ва электротехник мосламалар, айрим элементлари изоляциясининг тузилиши ва конструкцияси ҳамда уларнинг аҳволини назорат қилиш китобининг мос бобларида қаралган.

Электр изоляциясининг аҳамияти ва унинг баҳоси электр қурилманинг илчи кучланиши ортиши билан орта боради.

Электр мустаҳкамлиги юксак, иссиқликка чидамлилиги юқори, диэлектрик кирпичувчанилиги катта бўлган янги изоляцияловчи материаллар олиш ва уларни тўғри татбиқ этиш жуда катта техникиктиносидий аҳамиятга эга, чунки бу факторлар электр тармоқларида ва электр энергияни узатувчи линияларда ишлатиладиган электр машиналар, электр аппаратларнинг ўлчамлар ва оғирлигини ҳамда баҳосини камайтириш имконини беради.

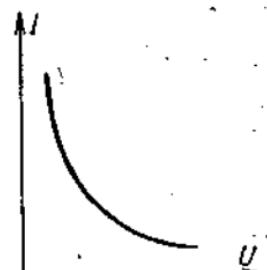

4-13- расм. Ёйнинг вольт-ампер характеристикаси.

Электр изоляцияловчи материалларга уларнинг хоссаларига ишбатан жуда турли-туман талаблар қўйилади; бу хоссаларнинг асосийлари қўйидагилардир:

- 1) электр мустаҳкамлик ётеш;
- 2) солиштирма ҳажм қаршилиги;
- 3) солиштирма сирт қаршилиги;
- 4) диэлектрик киритувчанилик  $\delta_a$ . ёки  $\delta$ ;
- 5) диэлектрик йўқотишлилар.

Бундан ташқари механик, термик, физик ҳамда химиявий хоссалари ҳам катта аҳамиятга эга.

Талабларнинг турли-туманилигига мос равишда электротехникада жуда кўп хилдаги электр изоляцияловчи материаллар ишлатилади.

#### 4-7. ЭЛЕКТР ИЗОЛЯЦИЯЛОВЧИ МАТЕРИАЛЛАР

Электр изоляцияловчи материалларни ҳар хил белгиларига қарб бир неча гуруҳларга ажратиш мумкин: 1) агрегат ҳолатларига кўра газсимон, суюқ, қаттиқ материалларга; 2) химиявий табиатига кўра органик ва неорганик материалларга; 3) иссиқликка чидамилилигига кўра 14-2-ს даги синфларга ва ҳоказо.

##### a) Газсимон диэлектриклар

Ҳаво табиий изолятордир. Қурилмаларнинг айрим қисмларида, масалац ҳаво электр узатиш линияларида таянчлар орасидаги ҳаво яланғоч симлар орасидаги табиий изолятордир.

Ҳавонинг электр мустаҳкамлиги бошқа газлардаги каби температурага, босимга ва қатор бошқа шароитларга боғлиқ. Нормал температура ( $+20^{\circ}\text{C}$ ) ва нормал босимда ҳавонинг электр мустаҳкамлиги кўпчилик суюқ ва қаттиқ диэлектрикларнидан кам, яъни  $30 \text{ кв/см}$  бўлади. Шу сабабли баъзида бевосита қаттиқ диэлектрикинг (изоляторнинг) сиртида ҳаво қатлами тешилади ва бу сирт бўйича разряз деб агалади. Сирт бўйича разряд изоляторнинг тешилишидан афзалроқ, чунки ҳавонинг электр мустаҳкамлиги қайта тикланади, тешилган изолятор эса ишдан чиқади ва уни алмаштириш зарур бўлиб қолади.

Бошқа газлардан водород, карбонат ангидрид, азот ва ишерт газлар: аргон ва неонлар татбиқ этилади. Аргон ва неон электр лампаларнинг колбаларини тўлдиришда ишлатилади.

Йирик электр машиналарини совитишда ҳаво ўрнига водород ишлатилади, чунки бу газнинг иссиқлик ўтказувчанилиги ва иссиқлик сифими катта бўлганлиги сабабли унинг совитиш учун ишлатилиши анча қулайдир.

##### b) Суюқ диэлектриклар

Суюқ диэлектрикларга: минерал мойлар, синтетик суюқликлар, мумлар, бўёқлар киради.

Минерал мойлар нефтни қайта ишлашдан олинган маҳсулотлардир. Улар суюқ углеводородларнинг аралашмаларидир. Улар асосийлари қўйидагилардир:

сан мойли трансформаторлар, мойли виключателлар, куч кабеллари ва конденсаторларда ишлатилади.

Трансформаторларда мой ток ўтказувчи қисмларни изоляциялашда ҳамда конвенция йўли билан совитишда, яъни мой циркуляцияси орқали иссиқликни узатишда ишлатилади.

Мойли виключателларда мой занжир узилгаида ҳосил бўладиган электр ёйини ўчириш учун хизмат қиласди.

Ишчи кучланиши 35 киловаттгача етадиган кабелларда мой изоляцияга шимдириш учун ишлатилади. Ишчи кучланиши 100 киловатт ва ундан юқори бўлган кабелларда бу кабель учун мўлжалланган каналлар мой билан тўлдирилади.

Мой юқори электр мустаҳкамликка ( $100 - 200 \text{ кв/см}$ ) эга бўлиши керак. Агар мойда намлик бўлса унинг мустаҳкамлиги кескин тушиб кетади, шу сабабли мой ускуналарга қуюлишдан аввал ва даврий равишда қуритилиб ва тозаланиб турилиши керак. Мойнинг диэлектрик мустаҳкамлиги  $\epsilon = 2 \div 2,3$ ; солиширма ҳажм қаршилиги  $\rho_v = 10^{14} \div 10^{15} \text{ ом/см}$ .

Сўнгги йилларда сунъий суюқ диэлектриклар жуда кенг қўлланилмоқда.

Совол ҳар хил даражада хлорланган дифенил молекулаларнинг аралашмасидан иборат. Бу синтетик суюқ диэлектрик конденсаторларга шимдириш ва уларни тўлдириш учун ишлатилади, чунки унинг диэлектрик киритувчанлиги минерал мойнидан иккимартадан ортиқроқ катта. Демак, конденсаторларнинг сифимини тахминан 2 марта ортиради.

Ёпишқоқлиги юқори бўлганлиги учун соволни трансформаторларга қўйиб бўлмайди, бу мақсадлар учун совтол ишлатилади. У трихлорбензол билан суюлтирилган соволдир.

Совтол ҳам соволга ўхшаб ёнмайди, шу сабабли улар билан тўлдирилган трансформаторлар ёнғин нуқтаи назаридан хавфсиз бўлади.

Смолалар паст температураларда аморф шишасимон масса бўлиб, иситганда юмшаб пластик, кейин эса суюқ ҳолатга келади. Смолалар гигроскопик эмас ва сувда эримайди, бироқ, спирт ва бошқа эритувчиларда эрийди.

Смолалар кўп лаклар, компаундлар, пластмассалар, бўёқларнинг муҳим таркибий қисмиидир. Табиий ва сунъий смолалар мавжуд.

Табиий смолалар баъзи ҳайвонлар организмларининг (масалан, шеллак) ёки ўсимликларнинг (масалан, смолонослар) ҳаёт кечириши натижасида ҳосил бўладиган маҳсулотdir. Синтетик смолаларнинг, масалан, полиэтилен, поливинилхлоридларнинг аҳамияти катта. Поливинилхлорид — хлорли винилнинг полимери бўлиб, симлар ва кабелларни изоляциялашда, ҳимоя қатламлари, лаклар тайёрлашда ишлатилади.

Сунъий смолаларнинг диэлектрик киритувчанлиги  $\epsilon = 4 \div 9$ ; электр мустаҳкамлиги  $U_{\text{тепл.}} = 150 \div 400 \text{ кв/см}$ ; солиширма ҳажм қаршилиги  $\rho_v = 10^{13} \div 10^{14} \text{ ом. см.}$

Лаклар юпқа парда ҳосил қиласидиган моддалар: смолалар, битумлар, қурийдиган ўсимлик, масалан, каноп мойлари, целлюлоза эфирларининг эритмаларидан иборат. Қуритиш процессида лак пардаси ҳосил бўлади.

Қаерларда ишлатилишига қараб лакларнинг шимдириладиган, қопланадиган ва ёпиштириладиган турлари бўлади. Шимдириладиган лаклар электр машиналари ва аппаратларининг намлика чидамлилигини орттириш мақсадида уларнинг чулғамларига шимдирилади. Қопланадиган лаклар атрофдаги муҳитнинг таъсиридан ҳимоя қиласидиган қатламлар ҳосил қилиш учун ишлатилади. Ёпиштириладиган лаклар слюда япроқчаларини бир-бири билан, қофоз ёки мато (миканит, микалента) билан ёпиштириш учун мўлжалланган.

Эмалла р таркибига анорганик тўлдирувчилар (улар эмаль пардаларининг қаттиқлигини, механик мустаҳкамлигини, намлика чидамлилигини орттиради) киритилган лаклардан иборатdir.

Эмаль лаклар чулғамлар (эмаль изоляцияли симлар) сиртида юпқа (0,05 м) ва эгилувчан изоляцияловчи қопламалар ҳосил қилиш учун ишлатилади.

### в) Қаттиқ диэлектриклар

Қаттиқ диэлектриклар изоляцияловчи материалларнинг анчагина турӯхини ташкил қиласиди. Улардан баъзи бир энг кўп қўлланиладиганларини кўриб чиқайлик. Ихчамроқ бўлиши учун улар ҳақидаги маълумотлар 4-1- жадвалда келтирилган.

4-1- жадвал

Баъзи электр изоляцияловчи материалларнинг характеристикалари

Диэлектрик	$\epsilon_{\text{теп.}}$	$\epsilon$	$\rho_V$
	кв/см.	—	ом. см.
Асбест . . . . .	30-60	—	$10^8$
Мой шимдирилган қофоз . . . . .	100-250	3,6	—
Гетинакс . . . . .	100-150	4-7	$10^{10}-10^{12}$
Ёроч . . . . .	25-50	2-3	$10^8-10^{11}$
Лакоткань . . . . .	70-400	3-4	$10^{11}-10^{18}$
Мармар . . . . .	30-50	7-8	$10^8-10^{11}$
Полистирол . . . . .	200-300	2,5	$10^{16}-10^{18}$
Парафин . . . . .	200-250	2-2,2	$10^{16}-10^{17}$
Поливинилхлорид . . . . .	325	3,2	$10^{14}$
Полиэтилен . . . . .	500	2,25	$10^{14}-10^{16}$
Резина . . . . .	150-250	3-6	$10^{13}-10^{14}$
Шиша . . . . .	100-150	6-10	$10^{14}$
Органик шиша . . . . .	400-500	3	$10^{14}-10^{16}$
Шиша мато . . . . .	300-400	3-4	$10^{12}-10^{14}$
Слюдя . . . . .	500-1000	5,4	$5 \cdot 10^{11}$
Совол . . . . .	140-180	5,3	$10^{13}-10^{15}$
Трансформатор мойи . . . . .	50-180	2-2,5	$5 \cdot 10^{14}-5 \cdot 10^{16}$
Текистолит . . . . .	10-75	4-8	$10^{10}-10^{18}$
Чинни . . . . .	150-200	5,5	$10^{14}-10^{15}$
Эбонит . . . . .	600-800	3-3,5	$10^{15}-10^{18}$
Электрокартон . . . . .	80-120	3-3,5	$10^8-10^{10}$

1. Толали органик материаллар: қофоз, картон, фибра, матолар, ёғоч, пахта, шойи толаларидан тайёрланади.

Улар эластик, етарли даражада механик мустаҳкам ва гиграскопикдир; гиграскопикликни камайтириш учун уларга мой ёки компаунд шимдирилади.

Қоғоз ёғочдан маҳсус ишлов бериш йўли билан тайёрланади. Қоғозлар электротехникада кабеллар, конденсаторлар тайёрлашда ишлатилади. Гетинакс тайёрлашда эса шимувчи қофоз, бакелит буюмлар тайёрлашда ўраладиган қоғозлар, пўлат тахтачаларни изоляциялашда эса ёпишириладиган қоғозлар ишлатилади.

Электрокартон (пресшпан) целялюзадан тайёрланиб прессланади. ЭВ маркали электрокартон ҳавода ишлатиш учун, ЭМ маркалиси эса мёйда ишлатиш учун мўлжалланган.

Электрокартон электр машиналари тирқишлирага қўйиладиган қатламлар учун, трансформатор чулғамларига ғалтаклар (каркаслар) ва турли буюмлар ясаш учун ишлатилади.

Фибра ғовак қоғозга хлорли рух билан ишлов бериб тайёрланади. У панеллар, тирговучлар, вгулкалар, ғалтакларга каркаслар ва бошқа электр буюмлари тайёрлашда ишлатилади.

Гетинакс — бакелит шимдирилиб прессланган қофоз; 0,2 дан то 500 мм гача қалинликдаги тахтча шаклида тайёрланади.

Текстолит — резол смоласи шимдирилган кўп қатламли прессланган мато.

2. Пластмассалар — иккита таркибий қисмдан — бирлашибтирувчи ва тўлдирувчидан ташкил топган материаллардир. Бирлашибтирувчи модда сифатида смолалар ва битумлар, шунингдек шиша (миколексда) ёки цемент (асбестцементда) ишлатилади. Тўлдирувчилар кукунсимон ва толасимон бўлиши мумкин.

Пластмассанинг мўртлигини камайтириш учун унинг таркибига пластификаторлар, буюмга ранг бериш учун эса бўёқ модда кўшилади.

Пластмассалар иссиқ ёки совук ҳолда прессланган бўлиши мумкин.

Пресс-формада пластмасса маълум шаклдаги тайёр буюмга айлантирилади.

Пластмассалар электротехникада изоляцияловчи ва конструкция материаллари сифатида кенг қўлланиллади.

3. Эластомерлар. Эластиклик материалнинг чўзилганда жуда ҳам чўзилиши ва нагрузка олинган вақтда дастлабки ўлчамларига қайта олиш хусусиятидир.

Эластиклик хосасига эга бўлган материаллар эластомерлар деб аталади.

Ўсимликлардан — таркибидан каучук бўлган ўсимликлардан олинидиган натурал каучук юксак эластикликка эга бўлиб, намлик ва газларни жуда кам ўтказади.

Сўнгги ўн йилликларда синтетик каучук кенг қўлланилмоқда.

Резина — каучукни олтингугурт билан ишлаб ҳосил қилинадиган эластик материалдир. Олтингугурт миқдори 1 — 3% бўлганда

юмшоқ, жуда ҳам эластик резина ҳосил бўлади, олтингугурт миқдори 25 — 50% бўлганда эса қаттиқ резина — эластикас, жуда яхши ишлов бериладиган материал — эбонит ҳосил бўлади.

Резина эластиклиги ва юқори электр хоссаларига эгалиги туфайли (4-1- жадвалга қаранг) электротехникада жуда кенг қўлланилади.

Таркибида олтингугурт кам бўлган резина сим ва кабелларни изоляциялашда ишлатилади. Эбонит изоляцияловчи деталлар тайёрлашда ишлатилади.

Резинанинг камчилиги унинг иссиққа ва минерал мойларнинг таъсирига чидамсизлигидир.

Сўнгги вақтларда резина ўринига резинага қараганда ишқорларга, кислоталарга, минерал мойларга, бензинга чидамлироқ бўлган пластмасса-эластомерлар масалан, поливинилхлорид, полиэтиленлар муваффақият билан ишлатилмоқда.

4. Шиша кремнеземни ( $\text{SiO}_2$ ) натрий, калий, кальций оксидлари билан бирга эритиб кейин кескин совитиш ва буюмга керакли шакл бериш учун унга ишлов бериш йўли билан олинади.

Оддий шиша мўрт бўлиб, маҳсус тайёрланган шишалар, масалан, сталинит эса юқори мустаҳкамлиқка эга.

Шишадан, масалан, юқори температураларга мўлжалланган симларни изоляциялаш учун ишлатиладиган тола ва шиша мато олиш мумкин.

5. Электрофарфор: каолин, ўтга чидамли гил, кварц, дала шпати майдаланиб аралаштирилади ва буюмга керакли шакл бериш учун ишлов берилади, гигроскоплигини камайтириш мақсадида сирланади ҳамда қиздирилиб ишлов берилади.

Чиннининг механик ҳамда электр мустаҳкамлиги ва иссиқликка чидамлилиги юқори. У юқори ва паст кучланишлар учун изоляторлар тайёрлашда кенг қўлланилади.

6. Слюдада — кристаллик тузилишга эга бўлган юпқа япроқчаларга ажраладиган минералдир. Унинг иссиқликка, намлика чидамлилиги юқори бўлиб, юксак электр хоссаларига эга (4-1- жадвалга қаранг). Слюдада электротехника ва радиотехникада кенг қўлланилади.

Миканит — лак ёки смёла ёрдамида бир-бирига ёпиширилган слюда япроқчаларидан иборат. У коллектор пластинкалари орасига қўйиш, турли мақсадлар учун изоляцияловчи қатламлар тайёрлаш, шунингдек фомовка йўли билан бир қолиндаги деталлар тайёрлаш учун ишлатилади.

7. Асбест — толали тузилишдаги минералдир. Асбестнинг асосий устунлиги унинг 300 — 400°C гача иссиққа чидамлилигидир. У гигроскопикдир. Унинг электр изоляциялаш хоссалари у қадар юқори эмас (4-1- жадвалга қаранг). Асбестдан калава, мато, тасма, шнурлар, картон тайёрланади.

Асбестоцемент асбест тола; цемент ва сувдан иборат массани совуқ ҳолатда пресслаш йўли билан олинади. У температура: га жуда чидамли, механик мустаҳкам ва ўтда ёнмайди.

Асбест цемент электр шчилларига түсиқлар, найлар ва бир қолданып даги деталлар тайёрлашда ишлатилади.

8. Мармар — төр жинси бўлиб, ундан электр шчиллари ва шчитчалари даги панеллар учун мармар тахтачалар тайёрланади.

9. Парафин — нефтни қайта ишлаш маҳсулоти — оқ мумсизмоддадир. Парафин гигроскопик эмас, у 55°C да суюлади.

Қороз, картон, ёғочларнинг гигроскопикигини камайтириш мақсадида уларга парафин шимдирилади.

## Бешинчи боб

### ЎЗГАРУВЧАН ТОК

#### 5-1. ЎЗГАРУВЧАН ТОКНИНГ ДАВРИ ВА ЧАСТОТАСИ

Ўзгарувчан токнинг кенг қўлланилишининг сабаби унинг оддий йўл билан деярли исрофсиз трансформациялаш мумкинлигидир, яъни турли кучланишили — узоқка электр Энергия узатиш учун юксак кучланишили ва истеъмолчи учун паст кучланишили — электр токи олиш мумкинлигидир.


Техникада ўзгарувчан ток деб барча қийматлари давр ( $T$ ) деб аталувчи бир хил вақт оралиқларида такрорланиб турувчи даврий токка айтилади; бунда ярим давр ичида ток бир томонга йўналса, иккинчи ярим давр ичида эса бошқа қарама-қарши йўналишга эга бўлди.

Ўзгарувчан синусоидал токнинг графиги 5-1-расмда кўрсатилган; графикда абсцисса ўқи бўйлаб вақт, ордината ўқи бўйича эса  $i$  токнинг қийматлари кўйилган. Ординаталарнинг абсцисса ўқидан юқорида ётган қисми токнинг мусбат қийматини, абсцисса ўқидан пастдагиси эса — токнинг манфиј қийматини билдиради.

Ўзгарувчан катталикнинг вақтнинг бирор моментидаги қиймати унинг оний қиймати дейилади ва стандартга мувофиқ кичик ҳарф билан белгиланади, масалан, токнинг оний қиймати  $i$  билан кучланишнинг оний қиймати эса  $i$  билан белгиланади.

Токнинг оний қиймати деб ўтказгичнинг кўндаланг кесими орқали кичик  $dt$  вақт ичида ўтган элементар  $dq$  электр миқдорининг шу вақтнинг давом этган вақтига нисбатига айтилади, яъни

$$i = \frac{dq}{dt}, \quad (5-1)$$

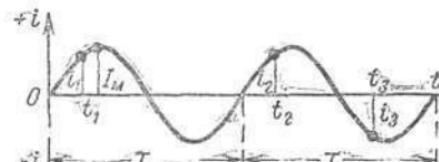

5-1-расм. Ўзгарувчан ток графиги.

Катталиктининг давр ичидағи энг катта қиймати унинг максимал ёки амплитуда қиймати дейилади ва стандартта биноан «М» индексли Ѽзма ҳарф билан белгиланади, масалан,  $I_m$  — токнинг амплитуда қиймати (5-1- расм). Давр давомида токнинг (кучланишнинг) ѿз берадиган Ѽзгаришлари тўплами Ѽзгарувчан токнинг цикли деб аталади. Даврга тескари катталик, яъни бир секунддаги даврлар сони Ѽзгарувчан токнинг частотаси дейилади, шундай қилиб, частота

$$f = \frac{1}{T}. \quad (5-2)$$

СИ системасида частота бирлиги герц (гц) бўлиб, у сон жиҳатдан секунди даврга тенгdir.

СССР да стандарт саноат частотаси 50 гц. Телефон алоқаси 300—3500 гц частоталарда (тovуш частоталарида) ишлайди. Радиотехникада  $10^5$  —  $10^{10}$  гц частоталар кўлланилади.

## 5-2. СИНУСОИДАЛ. Э. Ю. К. ОЛИШ

Техникада синуслар қонуни (5-1- расм) бўйича Ѽзгарадиган токлардан фойдаланилади, чунки токлар бундай Ѽзгарганда улар индукциялаган Э. ю. к. лар ҳам, кучланишлар ҳам худди ўша қонун бўйича Ѽзгаради. Ҳақиқатдан шундай бўлиши қуйида кўрсатилади.

5-2- расмда энг содда генераторнинг тузилиши тасвирланган. Электромагнитнинг  $N$  қутблари орасида пўлат тахтачалардан тузиленган ва сиртига сим ўрам маҳкамланган цилиндр — якорь жойлашган. Ўрамнинг учлари якорь ўқига изоляцияланаб, ўрнатилган мис ҳалқаларга туташтирилган. Ҳалқаларга ташки занжирга туташтирилган шчеткалар тегиб туради.

Қутбларга шундай шакл берилганки, бунда ҳаво тирқиши қутбнинг ўртасидан четига қараб ортиб боради ва тирқишдаги магнит индукцияси  $B$  якорнинг сиртида унинг айланаси бўйлаб синуслар қонуни бўйича Ѽзгаради, яъни

$$B = B_m \sin \alpha,$$

бунда  $B_m$  — қутб маркази остидаги максимал индукция,  $\alpha$  — якорь ўқи орқали ўтувчи  $OO'$  нейтрал текислик билан худди ўша ўқ ҳамда якорь сиртидаги ихтиёрий нуқта орқали ўтувчи текислик орасидаги бурчак.

Якорь Ѽзгармас  $\omega = \alpha/t$  бурчак тезлик билан айланган вақтда ўрамнинг ҳар бир актив томонида қуйидагича Э. ю. к. индукцияланади:

$e' = Blv = B_m l v \sin \alpha = B_m l v \sin \omega t$  ўрамнинг актив томонлари Ѽзаро кетма-кет уланган, шу сабабли ўрамда индукцияланган Э. ю. к.

$$e = 2e' = 2B_m l v \sin \omega t.$$

5-3- расмда  $e = f(t)$  ва  $e' = f'(t)$  э. ю. к. ларнинг графиклари келтирилган.

Агар якорда битта ўрам ўрнига  $\omega$  ўрамли ғалтак бўлса, у ҳолда э. ю. к. қўйидагича

$$e = 2B_m l \omega v \sin \omega t,$$

яъни  $\omega$  марта каттароқ бўлади.

$\sin \omega t = 1$  да э. ю. к. максимал қийматга эга бўлади

$$E_m = 2B_m l \omega v, \quad (5-3)$$

демак, якорь ғалтагида индукцияланган э. ю. к.

$$e = E_m \sin \omega t. \quad (5-4)$$

Бу ёзилган ифодадан ҳисоб боши деб қабул қилинган  $t = 0$  вақт моментида ўрам текислиги нейтрал текислик кўриниб турибди, чунки


$$\alpha = \omega t = 0.$$

Якорнинг айланиш тезлиги ўзгармас бўлса, у бир айланиб чиққанда  $\alpha = 2\pi$  э. ю. к. нинг бир  $t = T$  даврга мос тўла ўзгариш циклари амалга ошади, шу сабабли айланишининг бурчак тезлиги қўйидагича ифодаланиши мумкин:


$$\omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f. \quad (5-5)$$

Бир жуфт қутбли генераторлардан ташқари кўп жуфт қутбли генераторлар ҳам ишлатилади.  $r$  та жуфт қутбли генераторда (5-4-расм) якорь бир айланиб чиққанда э. ю. к. ўзгаришининг  $r$  цикли амалга ошади, чунки бир айланиш ичida ҳар бир ўтказгич  $r$  марта шимолий қутб остидан ва  $r$  марта жанубий қутб остидан ўтади.

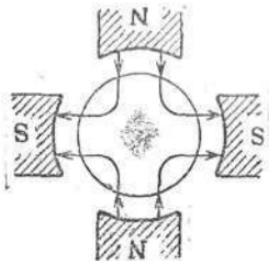5-5- расмда  $e = f(t)$  нинг икки жуфт қутбли генератор якори бир марта айланиб чиққан вақтдаги графиги келтирилган.



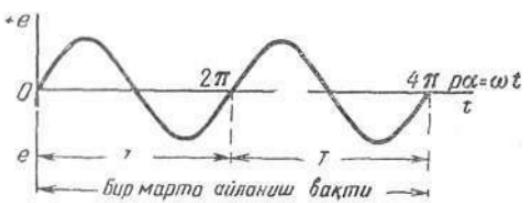5-4-расм. Икки жуфт қутбли ўзгарувчан ток генератори.



5-5-расм. Икки жуфт қутбли генератор ўзгарувчан э. ю. к. иининг графиги.

Синусоидал э. ю. к. олиш учун  $p$  жуфт қутбели генераторнинг якори сиртидағи магнит индукцияси қуйидаги қонун бўйича ўзгариши керак:

$$B = B_m \sin p\alpha. \quad (5-6)$$

$p(\alpha)$  кўпайтма геометриядаги  $\alpha$  бурчакдан фарқли равишда электр бурчаги деб аталади.

Электр бурчагининг вақтга нисбати  $p\alpha/t = \omega$  электр бурчак тезлиги ёки бурчак частотаси деб аталади.  $t = T$  да  $p\alpha = 2\pi$  бўлади ва кўп қутбели генераторнинг бурчак частотаси

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (5-7)$$

генератор қутбларининг неча жуфт эканлигига боғлиқ бўлмайди.

Агар якорь  $n$  тезлик билан айланса, яъни минутига  $n$  марта айланса, у ҳолда индукцияланган э. ю. к. нинг бир минутдаги цикллари сони  $pn$ , бир секунддаги цикллари сони, яъни частота эса

$$f = \frac{pn}{60}; \quad (5-8)$$

бурчак частотаси эса

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{pn}{60}. \quad (5-9)$$

5-1- мисол. Бур турбинаси билан биргаликда ишлаётган генераторнинг иккى жуфт қутби бор ( $p=2$ ). Унинг якори  $1500 \frac{\text{айл}}{\text{мин}}$  тезлик билан айланади. Ўзгарувчан токнинг частотаси аниқлансин:


$$f = \frac{pn}{60} = \frac{2 \cdot 1500}{60} = 50 \text{ гц}.$$

5-2- мисол. Номинал тезлиги  $250 \frac{\text{айл}}{\text{мин}}$  бўлган гидротурбина билан бирга ишлаётган генераторнинг частотаси  $f = 50 \text{ гц}$  бўлса, унда неча жуфт қутб бўлиши керак.

(5-8) га биноан

$$p = \frac{f \cdot 60}{n} = \frac{50 \cdot 60}{250} = 12 \text{ жуфт.}$$

### 5-3. ФАЗАЛАР СИЛЖИШИ

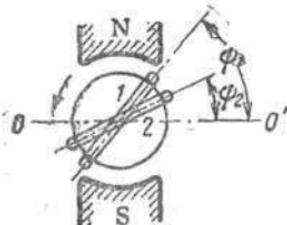

5-6- расм. Генератор якори чулғамининг иккى ўрами.

Фазода бир-бирига нисбатан силжиган (5-6-расм) иккита бир хил 1 ва 2 ўрамлар ўрнатилган якорь айланганда бу ўрамларда бир хил частотали ва бир хил амплитудали э. ю. к. лар индукцияланади. Бироқ улар фазода бир-бирига нисбатан силжиганлиги учун э. ю. к. лар бир вақтда амплитуда қийматларига эришмайди.

Агар якорь соат стрелкаси айланнишига тескари айланётган бўлиб, вақтнинг бошлан-

гич моментида ( $t = 0$ ) ўрамлар нейтрал  $OO'$  текислика нисбатан  $\Psi_1$  ва  $\Psi_2$  бурчаклар остида жойлашган бўлса, у ҳолда вақтнинг ихтиёрий  $t$  моментида ўрамларда индукцияланган э. ю. к.:

$$e_1 = E_m \sin(\omega t + \Psi_1) \text{ ва } e_2 = E_m \sin(\omega t + \Psi_2). \quad (5-10)$$

Сўнгги ифодалардаги  $(\omega t + \Psi)$  фаза бурчаги ёки фаза дейилади. Шундай қилиб, (5-10) ифодалардан э. ю. к. нинг оний қийматини  $E_m$  амплитуда билан фаза белгилashi келиб чиқади.

Вақтнинг бошлангич  $t = 0$  моментида ўрамларда индукцияланган э. ю. к. лар:

$$e_{10} = E_m \sin \Psi_1 \text{ ва } e_{20} = E_m \sin \Psi_2.$$

5-7- расмда бу э. ю. к. лар бошлангич ординаталар билан тасвирланган.

Э. ю. к. нинг вақтнинг  $t = 0$  моментидаги қийматини белгиловчи  $\Psi_1$  ва  $\Psi_2$  электр бурчаклар бошлангич фаза бурчаклари ёки бошлангич фазалар деб аталади. Мусбат бошлангич фаза координаталар системаси бошидан чапга қараб, манфийси эса ўнгга қараб қўйилади.

Иккита синусоидал катталиклар бошлангич фазаларининг фарқи фазалар силжиш бурчаги ёки фазалар силжиши деб аталади

$$\Psi = \Psi_1 - \Psi_2. \quad (5-11)$$


Фазалар силжишини бурчак частотага бўлсак, силжиш вақти ҳосил бўлади:

$$\frac{\Psi}{\omega} = \frac{\Psi T}{2\pi} = t_{12}.$$


Яъни, битта синусоидал катталик даврининг бошланиши иккинчи синусоидал катталик даврининг бошланиши иккичи синусоидал катталик даврининг бошланиши иккичининг бошланиши иккичинига қараганда қанча эртароқ эришилишини кўрсатувчи вақтни топамиз.

Даврининг бошланиши деб синусоидал катталик ўзининг мусбат қиймати бошланадиган 0 қийматидан ўтган вақт моментига айтилади.

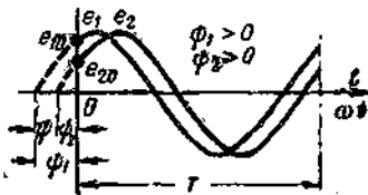Даврининг бошланиши иккичинига қараганда эртароқ юз берадиган катталик фаза бўйича илгариланма катталик, иккичиниша фаза бўйича кечикма катталик деб аталади. Масалан,  $e_1$  э. ю. к. (5-7- расм)  $e_2$  э. ю. к. дан фаза бўйича  $\angle \Psi$  га ёки  $t_{12}$  вақтга илгариланма ёки худди шунинг ўзи,  $e_2$  э. ю. к.  $e_1$  дан  $\angle \Psi$  га ёки  $t_{12}$  вақтга кечикмадир.



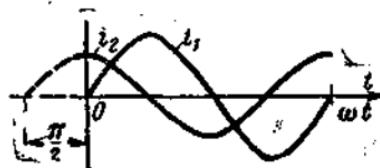5-7- расм. Иккита ўзгарувчан э. ю. к. нинг графиги.



5-8- расм. Иккита ўзгарувчан ток графиги.

Бир хил бошлангич фазали, яъни даврларнинг бошланнишлари устма-уст тушган иккита синусоидал катталиқ фаза бўйича мос деб аталади ( $\psi = 0$ ).

$i_1$  ва  $i_2$  токлар (5-8- расм) фаза бўйича чорак даврга ёки  $90^\circ$  га силжиган.  $i_1$  токнинг бошлангич фазаси ноль,  $i_2$  токнинг бошлангич фазаси эса  $\pi/2 = 90^\circ$ , шундай қилиб,

$$i_1 = I_m \sin \omega t; \quad i_2 = I_m \sin (\omega t + \pi/2).$$

Бошлангич фазаси  $\pi/2$  га тенг синусоида, бу бошлангич фазаси нолга тенг бўлган косинусоиданинг ўзгинасидир:  $i_2 = I_m \cos \omega t$ .

Фаза бўйича ярим даврга силжиган синусоидал катталиклар ҳақида улар бирри-бирларнига нисбатан тескари фазада ўзгаради дейинлади.

5-3- мисол. Иккита э. ю. к. берилган:

$$e_1 = E_m \sin (\omega t + 60^\circ); \quad e_2 = E_m \sin \omega t.$$

Частота  $f = 500$  гц.

$e_1$  ва  $e_2$  ларнинг фазалар силжинш бурчаги, фазалар силжинш вақти аниқлашини. Бошлангич  $\psi_1$  ва  $\psi_2$  фазаларни радианларда ифодалайлик:

$$\psi_1 = \frac{60 \cdot 2\pi}{360} = \frac{\pi}{3}; \quad \psi_2 = 0.$$

Фазалар силжинш бурчаги

$$\Psi = \psi_1 - \psi_2 = \frac{\pi}{3}.$$

Давр

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ сек.}$$

$e_1$  ва  $e_2$  ларнинг фазалар силжинш вақти

$$t_{12} = \frac{\Psi}{\omega} = \frac{\pi T}{3 \cdot 2\pi} = \frac{T}{6} = 0,0033 \text{ сек.}$$


#### 5-4. ВЕКТОРЛАР ДИАГРАММАСИ

Синусоидал катталиклар ё синусоидалар ёки айланувчи векторлар билан тасвирланади.

Тасвирлашнинг биринчи усули 5-1, 5-2, 5-3- параграфларда кўриб чиқилди. Бундай тасвирлаш усули амплитудани, бошлангич фазани ва даврни, яъни синусоидал катталикни характерловчи миқдорларни аниқлашга имкон беради.

Синусондал катталикни айланувчи вектор билан тасвирлагандага маълум масштабдаги векторнинг узунлиги катталикнинг амплитудасини ифода этади; вектор билан абсцисса ўқининг мусбат йўналиши орасидаги бурчак бошлангич моментда бошлангич фазага тенг, векторнинг айланниш бурчак тезлиги эса бурчак частотага тенг. Айланувчи вектор билан тасвирланган синусоидал катталикнинг онни қиймати векторнинг ординаталар ўқига проекцияси билан белтилашади.

Масалан,  $e = E_m \sin(\omega t + \psi)$  ә. ю. к. ни тасвирлаш учун абсцисса ўқининг мусбат йўналиши билан  $\psi$  бурчак ҳосил қилувчи (5-9- расм) танлаб олинган масштабда  $E_m$  амплитудани ифодаловчи вектор ўтказилади. Вектор мусбат йўналишда (5-9- расм)  $\omega$  бурчак тезлик билан айланганда унинг ордината ўқига ( $Y$  ўққа) проекциялари вақтнинг мос моментлари учун ә. ю. к. нинг оний қийматла-

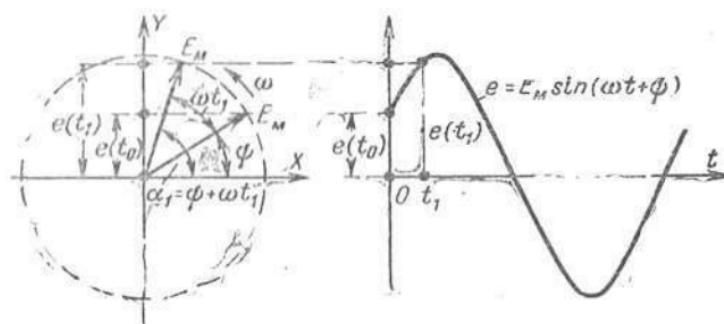

5-9- расм. Синусондал катталикин айланувчи вектор орқали тасвирлаш.

рини ифодалайди, чунки улар танлаб олинган масштабда қўйидаги катталиклардан иборат бўлади:

$$E_m \sin \alpha = E_m \sin(\omega t + \psi).$$

Графикда (5-9- расм) вақтнинг  $t_1$  моменти учун ә. ю. к.  $e(t_1)$  ордината билан тасвирланган; бу ордината шу моментда абсцисса ўқига нисбатан  $\alpha = (\omega t_1 + \psi)$  бурчак остида жойлашган айланувчи векторнинг  $Y$  ўққа проекциясига teng.

Бир хил частотали синусондал катталикларни тасвирловчи битта ёки бир неча векторлар вектор диаграмма дейилади.

Векторлар диаграммаси ташкил қилувчи векторлар айланганда уларнинг ўзаро вазияти ўзгармайди. Одатда айрим катталиклар орасидаги фазалар силжиши анча қизиқарлидир. Шу сабабли векторлар диаграммаси тузилаётганда биринчи ўтказилаётган вектор ихтиёрий равишида йўналтирилиб, диаграмманинг бошқа векторлари эса ўша векторга нисбатан фазалар силжиш бурчакларига teng бурчак остида жойлаштирилади.

Вектор диаграммалар ўзгарувчан ток занжирларидағи ҳоди аларни текширишда кенг қўлланилади.

5-10- расмда иккита  $E_{m1}$  ва  $E_{m2}$  ә. ю. к. векторлари ва уларнинг геометрик йиғиндиши —  $t = 0$  моментдаги йиғинди  $E_m$  ә. ю. к. нинг вектори тасвирланган. Вақтнинг исталган моменти учун айланувчи  $E_{m1}$  ва  $E_{m2}$  векторларнинг  $Y$  ўққа проекциялари йиғиндиши йиғинди  $E_m$  векторнинг худди ўша ўққа проекциясига teng, яъни  $e = e_1 + e_2$ , чунки векторлар айланган вақтда уларнинг ўзаро вазияти ўзгармайди.

Бир хил частотали иккита синусоидал катталиктай үзаро қүшилгандында худди шундай частотали синусоидал катталиктай ҳосил бўлади ва унинг амплитудаси йиғинди векторнинг, масалан,


$$\bar{E}_m = \bar{E}_{m_1} + \bar{E}_{m_2} \quad (5-12)$$

векторнинг узунлиги билан ифодаланади.

Ҳарфлар устидаги чизиқлар бу катталикларнинг вектор эканини, демак, уларни параллелограмм (учбурчак) қоидасига асосан қўшиш лозимлигини кўрсатади.

Йиғинди катталиктининг бошланғич фазаси (5-10- расм) қуйидаги формуладан топилади:
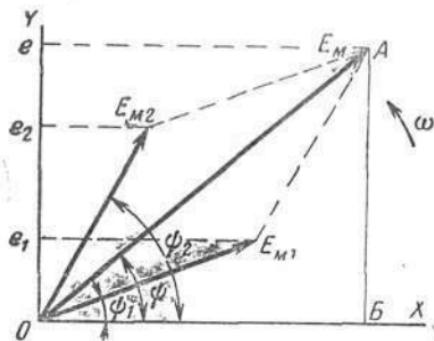
$$\operatorname{tg} \psi = \frac{AB}{OB} = \frac{E_{m_1} \sin \psi_1 + E_{m_2} \sin \psi_2}{E_{m_1} \cos \psi_1 + E_{m_2} \cos \psi_2}. \quad (5-13)$$



5-10-расм. Иккита ё. ю. к. лар векторларини қўшиш.

Икки синусоидал катталикини айриши амали камаяётган катталикини тескари ишора билан олинган айрилувчи катталиктай қўшиш орқали топилади, яъни

$$e_1 - e_2 = e_1 + (-e_2).$$

## 5-5. ТОК ВА КУЧЛАНИШНИНГ ЭФФЕКТИВ ҚИЙМАТЛАРИ

Ўзгарувчан токнинг таъсири этувчи (эффицитив қиймати) тушунчасидан фойдаланилса, ўзгарувчан ток занжирларини ҳисоблаш анча енгиллашади.

Ўзгарувчан токнинг эффицитив қиймати шундай ўзгармас эквивалент токнинг қийматига tengki, у шу ўзгарувчан ток ўтаётган қаршиликдан ўтганда унда бир давр ичидаги ўзгарувчан ток ажратиб чиқарадиган иссиқлик миқдорига teng иссиқлик миқдори ажратиб чиқаради.

ГОСТ га биноан эффицитив қийматлар бош ҳарфлар, яъни ток  $I$ , кучланиш  $U$  билан белгиланади.

Ўлчов асбобларининг шкаласига ҳамма вақт ток ёки кучланишнинг эффицитив қийматлари ёзилади.

Агар ток синуслар қонуни бўйича ўзгарса, унинг эффицитив қиймати амплитуда қийматининг 0,707 сига teng бўлади, яъни

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{I_m}{1,41} = 0,707 I_m. \quad (5-14)$$

Синусоидал кучланиш учун ҳам худди шундай муносабат ўринили, яъни

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,707 U_m. \quad (5-15)$$

Юқорида көлтирилгандык мұнисабаттарнан түбірі эквиваленттік. Үзгартас  $I$  токнанға  $r$  қаршиликта  $\dot{U}$  зертаруучы токнанға  $T$  даврда ичидә ажратып чиқарған иессиқлик мүндері:

$$Q' = I^2 r T.$$

Зертаруучы токнанға худын үша қаршиликта  $T$  даврда ичидә ажратып чиқарған иессиқлик мүндері  $\dot{U}$  зертаруучы ток қувватинаның үртата қийматы орқалы ифдаланышы мүмкін:

$$Q'' = P T.$$

Агар  $Q' = Q''$  болса, у ҳолда

$$I^2 r T = P T. \quad (5-16)$$

Юқорида берилгандык тәсілдегі мұнисабаттың сүнгигі ифодадагы  $I$  эквивалент токнанға қийматы  $\dot{U}$  зертаруучы токнанға әффектив қийматына тен. Шундай қилем, токнанға әффектив қийматы

$$I = \sqrt{\frac{P}{r}} \quad (5-17)$$

Синусондал токнанға оның қийматы

$$P = I^2 r = I_m^2 r \sin^2 \omega t,$$

екеү  $\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\alpha$  эквиваленттік қартияның ҳисоблаш мүмкін:

$$P = \frac{I_m^2 r}{2} - \frac{I_m^2 r}{2} \cos 2\omega t.$$

Синусондал токнанға оның қувватини иккита қүшилувчинаның, яғни  $\dot{U}$  зертарас  $\frac{1}{2} I_m^2 r$  ва даврий синуслар қонуны бүйінча  $\dot{U}$  зертаруучы иккита қүшилувчинаның би-ниндеси сифатыда ифодалаш мүмкін.

Синусондал ток қувватинаның үртата қийматы  $\dot{U}$  зертарас қүшилувчига тен болады

$$P = \frac{1}{2} I_m^2 r,$$

чүнки  $\frac{1}{2} I_m^2 r \cos 2\omega t$  синусондал қүшилувчинаның бир даврда ичидеги үртата қийматы нолға тен.

$\dot{U}$  зертаруучы синусондал токнанға әффектив қийматы (5-17) күйідағында тен:

$$I = \sqrt{\frac{P}{r}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2} I_m^2 r}{r}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,707 I_m.$$

Синусондал ток өткөн күчланишларнан әффектив қийматы амплитуда қийматлардан  $\sqrt{2}$  марта кичик бүлгелерге үчүн бир масштабда амплитуда қийматини ифодалаган вектор бошқа масштабда ҳам үша катталиктаның әффектив қийматини ифодалайды. Бундан бүйін векторларнан масштаблары әффектив қийматтарга қаралады.

5-4- мисол. Электр тармоғына уланған вольтметр 380 в күчланиш күрсатады. Тармоқдагы күчланишнан амплитудасын топыраңыз:

$$U_m = \sqrt{2} U = 1,41 \cdot 380 = 536 \text{ в.}$$

Ҳар қандай электр занжирининг ҳам ўз параметрлари:  $r$  қаршилиги,  $L$  индуктивлиги ва  $C$  сифими бўлади.

Ўзгармас ток занжирда кучланиш ўзгармаса, ток, қувват ва электр ҳамда магнит майдонларидағи энергия запаси ҳам ўзгармайди.

Занжирнинг тармоқларидағи кучланиш ўзгарувчан бўлса, ундан ўзгарувчан ток ўтади, электр ва магнит майдонларининг энергияси ҳам ўзгарувчан бўлади.

Техникада физик ҳодисаларни  $r$ ,  $L$  ёки  $C$  параметрлардан бирортаси белгилайдиган занжирлар ҳам учрайди. Қолган параметрлар жуда заиф таъсир кўрсатади, шу сабабли уларнинг таъсирини ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Масалан, чўғланма лампочка, иситгич асбоб ва реостатни  $r$  қаршиликли занжир деб қараш, уларнинг сифими ва индуктивлигини эътиборга олмаслик мумкин.

Нагрузка берилмаган трансформатор занжирини индуктивлик деб қараб, бу занжирнинг қаршилиги билан сифимини ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Ниҳоят, нагрузкасиз ишлаётган кабелни сифим деб ҳисобласа бўлади, чунки бу занжир индуктивлиги ва қаршилигининг таъсири ниҳоятда кичик.

### 5-7. ҚАРШИЛИКЛИ ЗАНЖИР

#### a) Кучланиш ва ток

5-11- расмда тасвириланган занжир  $r$  қаршиликка эга.

Занжирнинг қисқичларидағи синусоидал кучланиш:


$$u = U_m \sin \omega t$$

бўлганда ундаги ток Ом қонунига биноан қўйидагича бўлади:



$$i = \frac{u}{r} = \frac{U_m}{r} \sin \omega t = I_m \sin \omega t.$$

Ток кучланиш билан бир фазада синусоидал ўзгаради.

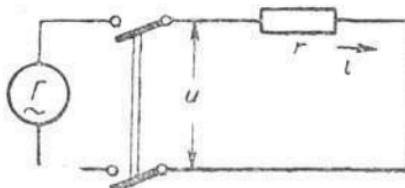5-12- а расмда кучланиш билан токнинг бир давр ичида юз берадиган ўзгаришлари, 5-13- расмда эса қаршиликли занжирнинг вектор диаграммаси кўрсатилган.



5-11- расм. Қаршиликли занжир.

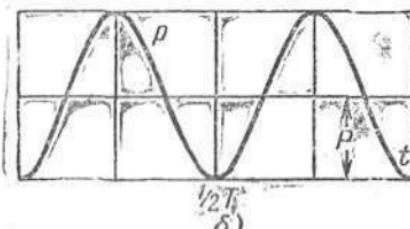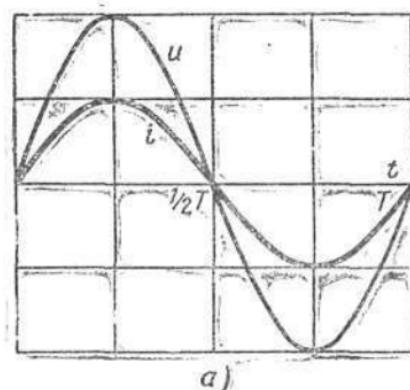

5-12- расм. Қаршиликли занжирнинг токи, кучланиши ва қувватининг графиги.

Текшириләтгән занжир учун Ом қонуни фақат оний ва амплиү туда қийматлари  $i = u/r$  ва  $I_m = U_m/r$  учунгина яроқлы бўлмасдан, балки эффектив қийматлар учун ҳам яроқлидир, чунки

$$I_m/\sqrt{2} = I \text{ ва } U_m/\sqrt{2} = U,$$

демак,

$$I = \frac{U}{r}. \quad (5-18)$$

### б) Қувват

Вақтнинг айниш бир моментидаги кучланиш ва ток оний қиймагларининг кўпайтмаси қувватнинг оний қийматини беради:

$$P = ui = i^2 r = I_m^2 r \sin^2 \omega t.$$

Ток тўғри йўналганда ҳам, тескари йўналганда ҳам оний қувват мусбатлигича қолади (5-12, а ва б. расмлар), чунки электр энергия токнинг қандай йўналганилигидан қатъи назар иссиқликка айланади.

$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2\omega t$  эквивалентнин ҳисобга олиб, оний қувватни қўйидагича ёзиш мумкин:

$$\begin{aligned} P &= I_m^2 r \sin^2 \omega t = \frac{1}{2} I_m^2 r - \frac{1}{2} I_m^2 r \cos 2\omega t = \\ &= I_r^2 - I_r^2 \cos 2\omega t. \end{aligned}$$

Чунки

$$\frac{1}{2} I_m^2 = (I_m/\sqrt{2})^2 = P.$$

Ўзгармас катталиқ

$$P = P_r = UI \quad (5-19)$$



5-13-расм. Қаршиликли занжирнинг вектор диаграммаси.

Бир давр ичидаги ўртача қувватни ифодалайди ва актив қувват деб аталади. Электр энергия ўртача  $P$  тезлик билан иссиқликка айланадиган  $r$  қаршилик актив қаршилик деб аталади.

Актив қувват ваттларда ўлчанади.

## 5-8. ИНДУКТИВЛИКЛИ ЗАНЖИР

### а) Кучланиши ва ток

5-14-расмда тасвириланган занжир индуктивликка ва жуда кичик актив қаршиликка эга ( $r = 0$ ).

Занжир орқали

$$i = I_m \sin \omega t$$


тоз ўтганда, унда ўзниндикция э. ю. к. и (3-16-§) индукцияланади:

$$e_L = -L \frac{di}{dt}.$$



Берк занжир учун Кирхгофнинг иккинчи қоидасига биноан  $i + e_L = ir = 0$ , демак, индуктивликнинг қисқичларида кучланиш

$$u = -e_L = L \frac{di}{dt}. \quad (5-20)$$

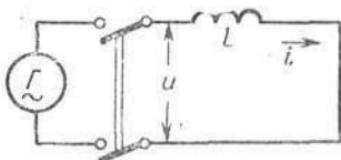Бу ёзилган тенглама бир томондан берилган кучланиш таъсирида занжирда ҳар бир вақт моментида ўзиндукия э. ю. к. ни индукциялайдиган ток вужудга келишини ва бу э. ю. к. катталик жиҳатидан берилган кучланишга тенг ва йўналиш жиҳатдан унга қарама-қарши бўлишини, яъни у ток берилган кучланишни мувознатловчи э. ю. к. ҳосил қилишини билдиради.



5-14- расм. Индуктивликли занжир

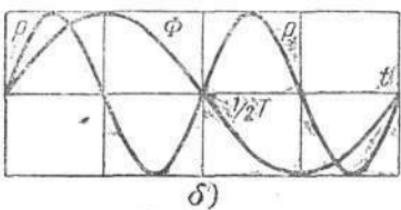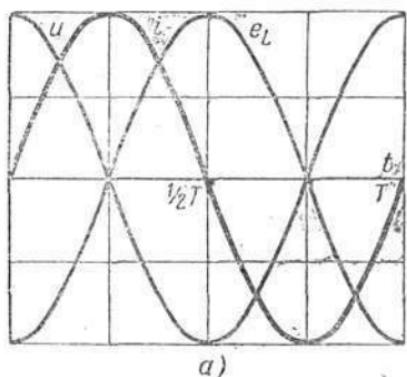

5-15- расм. Индуктивликли занжирнинг токи, магнит оқими, кучланиши ва қувватининг графиги.

Занжирда индукцияланган ўзиндукия э. ю. к.

$$\begin{aligned} e_L &= -u = -L \omega I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= L \omega I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned} \quad (5-22)$$

фаза бўйича кучланишдан ярим даврга силжигандир.

Иккинчи томондан, (5-20) тенглама индуктивликдаги кучланиш токининг вақт бўйича ўзгариш тезлигига пропорционал эканлигини кўрсатади.

Ток синусоидал бўлганда (5-15-расм), унинг ўзгариш тезлиги

$$\frac{di}{dt} = I_m \frac{d \sin \omega t}{dt} = \omega I_m \cos \omega t$$

га тенг, яъни ўзгариш тезлиги ко-синусга пропорционал. Демак, ток максимумдан ўтаётганда унинг ўзгариш тезлиги нолга тенг, ток ноль қийматдан ўтаётганида эса унинг ўзгариш тезлиги энг катта бўлар экан (5-15- расм).

Индуктивликдаги кучланиш

$$\begin{aligned} u &= L \frac{di}{dt} = L \omega I_m \cos \omega t = L \omega I_m \times \\ &\times \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned} \quad (5-21)$$

Шундай қилиб, ток синусондал бўлганда, индуктивликдаги кучланиш ҳам синусоидал, бироқ фаза бўйича токдан  $\pi/2$  бурчакка илгариланма бўлади (5-15- расм).

Занжирда индукцияланган ўзиндукия э. ю. к.

$$\begin{aligned} e_L &= -u = -L \omega I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \\ &= L \omega I_m \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned} \quad (5-22)$$

## б) Занжирнинг қаршилиги

(5-30) тенгламани қуйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$U = \sqrt{(Ir)^2 + (Ix_L)^2} = I\sqrt{r^2 + x_L^2} = Iz,$$

бундан занжирдаги ток

$$I = \frac{U}{r} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + x_L^2}}, \quad (5-32)$$


$$z = \sqrt{r^2 + x_L^2} = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2} \quad (5-33)$$

катталик занжирнинг тұла қаршилиги деб аталади.

$r$ ,  $x_L$  ва  $z$  қаршиликларин график усулда түғри бурчакли учбуручакининг — қаршиликлар учбуручагининг томонлари (5-20-расм) орқали тасвирлаш мумкин, бу учбуручакни күчланишлар учбуручагининг ҳар бир томонини  $I$  марта кичрайтириб ҳосил қилиш мумкин.

Қаршиликлар учбуручаги билан күчланишлар учбуручаги бир-бирига үхашаң бўлганилиги учун күчланиш билан ток орасидаги фазалар силжиш бурчагини (у учбуручакининг  $z$  ва  $r$  томонлари орасидаги бурчакка тенг) қуйидаги формулалар орқали топиш мумкин:
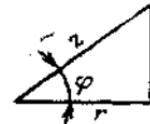
$$\cos \varphi = \frac{U_a}{U} = \frac{r}{z} \text{ ёки } \operatorname{tg} \varphi = \frac{U_L}{U_a} = \frac{x_L}{r}. \quad (5-34)$$



5-20-расм. Актив қаршиликли ва индуктивликли занжирнинг қаршиликлар учбуручаги.

## в) Қувват

### А) Қувватнинг онii қиймати

$$p = ui = U_m \sin(\omega t + \varphi) I_m \sin \omega t = U_m I_m \sin(\omega t + \varphi) \sin \omega t.$$

$$\sin(\omega t + \varphi) \sin \omega t = \frac{1}{2} \cos \varphi - \frac{1}{2} \cos(2\omega t + \varphi)$$

әканлинин ва (5-28) ни ҳисобга олиб, онii қувватни бошқача ҳам ифодалаш мумкин:

$$p = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi). \quad (5-35)$$

Бу ёзилган ифода иккита ҳаддан: вақтта боғлиқ бўлмаган  $UI \cos \varphi$  дан ва синусондай ўзгарувчи  $UI \cos(2\omega t + \varphi)$  дан ташкил топган. Қувватнинг бир давр ичидаги ўртача қиймати (бу қийматдан одатда ўзгарувчан ток занжирларини ҳисоблашда фойдаланилади) ўзгармас  $UI \cos \varphi$  ҳадга тенг, чунки синусондай функциянинг бир давр ичидаги ўртача қиймати нолга тенг.

Шундай қилиб, занжир қувватнининг ўртача қиймати күчланиш билан токнинг эффектив қийматининг  $\cos \varphi$  га кўпайтирилганига тенг, яъни

$$P = UI \cos \varphi, \quad (5-36)$$

$$\text{Чунки } U \cos \varphi = U \frac{r}{z} = Ir = U_a,$$


шу сабабли

$$P = U_a I = I^2 r.$$

Демак, занжирнинг ўртача қуввати актив қаршиликдаги қувватнинг ўртача қийматига тенг экан. Шу сабабли исталган занжирнинг ўртача қуввати актив қувват деб ҳам юритилади.

Занжирнинг реактив қуввати (5-28):
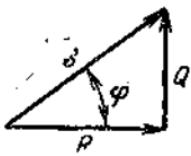
$$Q = U_L I = I^2 x_L = I^2 z \sin \varphi = U I \sin \varphi, \quad (5-37)$$



5-21-расм. Қувватлар учбурчачаси.

$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$  эканлиги ҳисобга олинса, қуйидагини ёзиш мумкин:

$$(U I \cos \varphi)^2 + (U I \sin \varphi)^2 = (U I)^2$$

ёки худди шунинг ўзи

$$P^2 + Q^2 = S^2.$$

Демак,

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}. \quad (5-39)$$

$P$ ,  $Q$  ва  $S$  қувватларни графикда учбурчакнинг — қувватлар учбурчагининг томонлари орқали тасвирлаш мумкин (5-21-расм), уни кучланишлар учбурчагининг барча томонларини  $I$  га кўпайтириб ҳосил қилиш мумкин.

$$\frac{P}{S} = \cos \varphi \quad (5-40)$$

нисбат, яъни актив қувватнинг тўла қувватга нисбати қувват коэффициенти деб аталади.

Тўла қувватнинг бирлиги вольт-ампердир (в. а).

Тўла қувват тушунчасидан фойдаланиш машина ёки аппаратнинг конструкцияси, ўлчамлари, оғирлиги ва баҳоси уларнинг номинал тўла қуввати  $S_n = U_n I_n$  билан белгиланади, бирор режимда ишлиган вақтдаги тўла қуввати  $S$  эса уларнинг ишлатилиш даражасини белгилаши зарурлигидан келиб чиқади.

5-8 мисол. Кучланиши 250 в ва частотаси 50 Гц бўлган тармоқка индуктивлиг 51 мкн ва актив қаршишиги 12 ом бўлган ғантак уланган. Қуйидаги катталиклар аниқлансин:  $x_L$ ,  $z$ ,  $I$ ,  $U_a$ ,  $U_L$ ,  $\cos \varphi$  ва  $P$ :

$$x_L = 2\pi f L = 2\pi \cdot 50, 0, 051 = 16 \text{ ом};$$


$$z = \sqrt{r^2 + x_L^2} = \sqrt{12^2 + 16^2} = 20 \text{ ом}; \quad I = \frac{U}{z} = \frac{250}{20} = 12,5 \text{ а;}$$

$$U_a = Ir = 12,5 \cdot 12 = 150 \text{ в; } U_L = Ix_L = 12,5 \cdot 16 = 200 \text{ в;}$$


$$\cos \varphi = \frac{r}{z} = \frac{12}{20} = 0,6; \quad P = UI \cos \varphi = 250 \cdot 12,5 \cdot 0,6 = 1875 \text{ вт.}$$
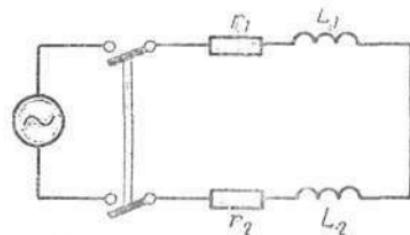
### 5-10. АКТИВ ҚАРШИЛИККИ ВА ИНДУКТИВИЛИ ТАРМОҚЛАНМАГАН ЗАНЖИР

Иккита кетма-кет уланган ғалтакларнинг (5-22- расм) актив қаршиликларидағи  $U_{a1} = Ir_1$  үшін  $U_{a2} = Ir_2$  кучланишлар  $I$  ток билан фаза бүйінча мөс келады. Ғалтакларнинг реактив қаршиликларида-



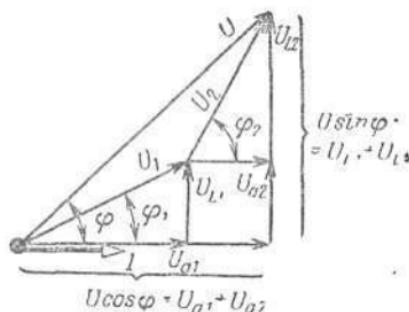5-22- расм. Иккита ғалтаккиң кетма-кет улаш схемасы.



5-23- расм. Тармоқланмаган занжирининг вектор диаграммасы.

ги  $U_{L1} = Ix_{L1}$  үшін  $U_{L2} = Ix_{L2}$  кучланишлар эса токдан  $90^\circ$  илгариланмадыр (5-23- расм).

Иккита ғалтакдан иборат тармоқланмаган занжирининг қисқичларидағи кучланишни учбұрчак қоидасыдан топамиз:

$$U = \sqrt{(U_{a1} + U_{a2})^2 + (U_{L1} + U_{L2})^2} = \sqrt{U_a^2 + U_L^2}.$$

Күшиласттаған кучланишларни ток билан қаршиликлар орқали ифодаласак, қуййндагиларни топамиз:

$$U = I \sqrt{(r_1 + r_2)^2 + (x_{L1} + x_{L2})^2} = I \sqrt{r^2 + x^2} = Iz,$$

бу ерда  $r = r_1 + r_2$  — занжирининг актив қаршилигі;

$x = x_{L1} + x_{L2}$  — занжирининг реактив қаршилигі.

Занжирининг тұла қаршилигі.

$$z = \sqrt{r^2 + x_L^2}.$$


5-24- расмда у қаршиликлар түғри бурчаклы учбұрчагининг гипотенузаси сифатыда тасвирланған; бу учбұрчакны векторлар диаграммасыдан кучланишлар учбұрчаги томонларининг ҳар биринің 1 марта камайтириш билан ҳосил қилиш мүмкін.

$$I = \frac{U}{z}$$

занжирдаги кучланишдан фаза бүйича  $\phi$  бурчакка кечикади, бу бурчакни унинг косинуси орқали аниқлаш мумкин:

$$\cos \phi = \frac{r}{z},$$

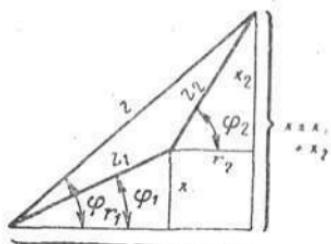ёки унинг тангенси орқали аниқласа ҳам бўлади:



5-24- расм. Тармоқланмаган занжир учун қаршиликлар учбурчаги.

Иккита ғалтакли занжирнинг ўртача ёки актив қуввати

$$P = P_1 + P_2 = UI \cos \phi.$$

Ўша занжирнинг реактив қуввати

$$Q = UI \sin \phi.$$

Занжирнинг тўла қуввати

$$S = UI.$$

## 5-11. АКТИВ ҚАРШИЛИКЛИ ВА ИНДУКТИВЛИКЛИ ТАРМОҚЛАНГАН ЗАНЖИР

Биринчи параллел тармоқдаги (5-25- расм) ток:


$$I_1 = \frac{U}{z_1} = \frac{U}{\sqrt{r_1^2 + x_{L1}^2}}$$

фаза бўйича кучланишдан маълум  $\phi$  бурчакка кечикади, бу бурчакни унинг тангенси орқали аниқлаш мумкин  $\operatorname{tg} \phi_1 = x_{L1}/r_1$ .

Иккинчи параллел тармоқдаги (5-25- расм) ток

$$I_2 = \frac{U}{z_2} = \frac{U}{\sqrt{r_2^2 + x_{L2}^2}}$$

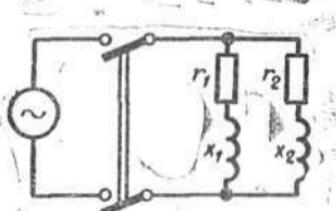ҳам фаза бўйича кучланишдан маълум  $\phi_2$  бурчакка кечикади, бу бурчакни унинг тангенси орқали аниқлаш мумкин:  $\operatorname{tg} \phi_2 = x_{L2}/r_2$ .




5-25- расм. Иккита ғалтакли параллел улаш схемаси.

Тармоқланган занжирларни ҳисоблашни соддалаштириш учун ҳар қайси тармоқдаги ток ташкил этувчиларига ажратилиди. Битта — актив ( $I_a$ ) қўшилувчи кучланиш билан фаза бўйича мос келади. Иккинчи қўшилувчи — реактив ( $I_p$ ) ток эса кучланишга нисбатан фаза бўйича  $90^\circ$  га силжиган.

Биринчи параллел тармоқдаги токнинг ташкил этувчилари (5-26- расм).

$$I_{a1} = I_1 \cos \varphi_1 \text{ ва } I_{p1} = I_1 \sin \varphi_1. \quad (5-41)$$

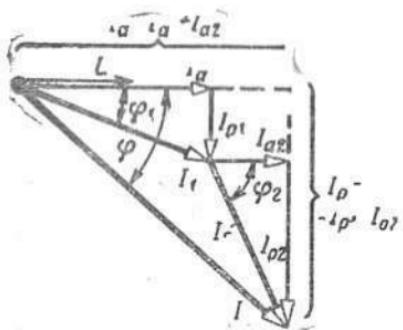Векторлар диаграммаси тузилаётганда токнинг актив ташкил этувчисининг вектори күчланиш вектори бўйлаб йўналтирилади. Реактив индуктив ташкил этувчисининг вектори эса соат стрелкаси айланиши томонга қараб  $90^\circ$  бурчак остида йўналтирилади. Токлар учбурчагидаги туташтирувчиси вектор биринчи тармоқдаги токнинг векторидан иборат бўлади:



5-26- расм. Ўзгарувчан ток тармоқланган занжирининг вектор диаграммаси.

$$I_1 = \sqrt{I_{a1}^2 + I_{p1}^2}. \quad (5-42)$$

Иккинчи параллел тармоқ учун

$$I_{a2} = I_2 \cos \varphi_2; \quad I_{p2} = I_2 \sin \varphi_2;$$

$$I = \sqrt{I_{a2}^2 + I_{p2}^2}$$

Тармоқлардаги токларнинг фазалари бир хил бўлган актив ташкил этувчиларининг йиғиндиси умумий токнинг актив ташкил этувчисига тенг

$$I_a = I_{a1} + I_{a2}.$$

Тармоқлардаги токларнинг бир хил фазали реактив ташкил этувчиларининг алгебраик йиғиндиси умумий токнинг реактив ташкил этувчисига тенгdir.

$$I_p = I_{p1} + I_{p2}.$$

Занжирининг тармоқланмаган қисмидан ўтвичи умумий ток

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2}.$$

Бу ток күчланишга нисбатан

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{I_p}{I_a}$$

бурчак орқали аниқланадиган фазаси бўйича  $\varphi$  бурчакка силжиган.

Занжирининг алоҳида тармоқларининг актив қувватлари йиғиндисига тенг бўлган актив қуввати

$$P = P_1 + P_2 = UI_1 \cos \varphi_1 + UI_2 \cos \varphi_2 = UI \cos \varphi.$$

Худди шунга ўхшаш занжирининг реактив қуввати

$$Q = Q_1 + Q_2 = UI_1 \sin \varphi_1 + UI_2 \sin \varphi_2 = UI \sin \varphi.$$

Занжирининг тўла қуввати

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

5-7- мисол. Иккита параллел тармоқли занжир (5-25- расм) 230 в кучланиши-ли электр тармоғига уланган. Параллел тармоқлардан бирига актив қаршилиги  $r_1 = 1$  ом ва реактив қаршилиги  $x_{L1} = 3$  ом бўлған ғалтак, иккичинсига эса мос равинда қаршиликлари  $r_2 = 3$  ом ва  $x_{L2} = 2$  ом га тенг ғалтак уланган. Ана шу тармоқлардаги токлар ва занжирдаги умумий ток топилсин:

$$I_1 = \frac{U}{z_1} = \frac{230}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = 72,8 \text{ а; } I_2 = \frac{U}{z_2} = \frac{230}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = 64 \text{ а;}$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{r_1}{z_1} = \frac{1}{3,16} = 0,317; \quad \sin \varphi_1 = \frac{x_{L1}}{z_1} = \frac{3}{3,16} = 0,95;$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{r_2}{z_2} = \frac{3}{3,6} = 0,833; \quad \sin \varphi_2 = \frac{x_{L2}}{z_2} = \frac{2}{3,6} = 0,556.$$

Биринчи параллел тармоқдаги токнинг ташкил этиувчилари

$$I_{a1} = I_1 \cos \varphi_1 = 72,8 \cdot 0,317 = 23 \text{ а;}$$

$$I_{p1} = I_1 \sin \varphi_1 = 72,8 \cdot 0,95 = 69 \text{ а.}$$

Иккенинч параллел тармоқдаги токнинг ташкил этиувчилари

$$I_{a2} = I_2 \cos \varphi_2 = 64 \cdot 0,833 = 53,2 \text{ а;}$$

$$I_{p2} = I_2 \sin \varphi_2 = 64 \cdot 0,556 = 35,4 \text{ а.}$$

Умумий токнинг ташкил этиувчилари

$$I_a = I_{a1} + I_{a2} = 23 + 53,2 = 76,2 \text{ а;}$$

$$I_p = I_{p1} + I_{p2} = 69 + 35,4 = 104,4 \text{ а.}$$

Зашоғининг умумий токи

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2} = \sqrt{76,2^2 + 104,4^2} = 129,4 \text{ а.}$$

## 5-12. СИГИМЛИ ЗАНЖИР


a) Кучланиши ва ток

Конденсаторнинг (5-27- расм) қисқичларига



$$u = U_m \sin \omega t$$

кучланиши берсеак, унинг қопламаларида кучланишига пропорционал ўзгарувчи заряд ҳосил бўлади (5-28- расм)

$$q = Cu = CU_m \sin \omega t.$$

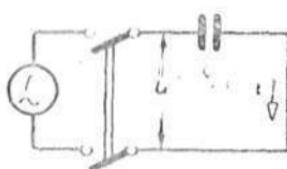

5-27- расм. Сигимли занжир.

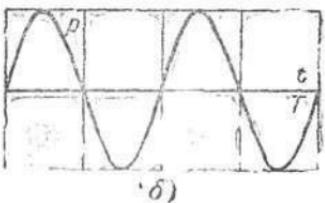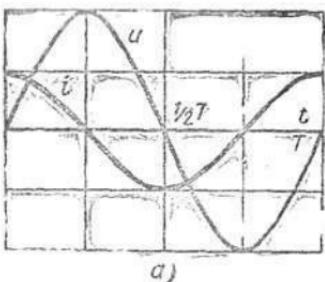

5-28- расм. Сигимли занжирнинг токи, кучланиши ва қувватининг графиги.

бүйіча ток билан бир хилда бўлади),  $U_L = Ix_L$  индуктив кучланишдан (у токка нисбатан  $90^\circ$  га илгариланма) ва  $U_C = Ix_C$  сиғим кучланишидан (у токдан  $90^\circ$  га орқада юради) иборат бўлади. Векторлар диаграммасидан (5-31-расм) занжирнинг қисқичларидағи кучланиши бир катети актив кучланишдан, иккінчи катети эса индуктивлик билан сиғимнинг кучланиш векторлари айрмасидан иборат бўлган тўғри бурчакли учбурачакдан топни мумкинилги келиб чиқади. Шундай қилиб, занжирдаги кучланиш

$$U = \sqrt{U_a^2 + (U_L - U_C)^2}. \quad (5-47)$$

Занжирнинг айрим участкаларидаги кучланишларни ток билан мос кучланишларнинг кўпайтмаси орқали ифодалаб, қўйнагани топамиз:

$$\begin{aligned} U &= \sqrt{(Ir)^2 + (Ix_L - Ix_C)^2} = \\ &= I \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2} = Iz, \end{aligned} \quad (5-48)$$

занжирдаги ток эса

$$I = \frac{U}{z}.$$

Занжирнинг тўла қаршилиги

$$z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2}. \quad (5-49)$$

Бу қаршилик графикда қаршиликлар тўғри бурчакли учбурачгининг гипотенузаси орқали ифодаланиши мумкин; бу учбурачкни кучланишлар учбурачагидан унинг томонларини 1 марта қисқартиш билан ҳосил қилиш мумкин.

Ток фаза бўйича занжирнинг кучланишидан  $\phi$  бурчакка силжиган, бу бурчакни унинг тангенси орқали аниқлаш мумкин:

$$\operatorname{tg} \phi = \frac{U_L - U_C}{U_a} = \frac{x_L - x_C}{r}.$$


$x_L > x_C$  демак,  $U_L > U_C$  (5-31-расм) бўлганда, ток фаза бўйича кучланишдан  $\phi$  бурчакка кечикма бўлади; аксинча,  $x_L < x_C$  ва  $U_L < U_C$  бўлганда ток кучланишидан илгариланма бўлади.

$x_L = x_C$  бўлганда, кучланишлар резонанси юзага келади ва бундай занжирнинг тўла қаршилиги актив қаршиликка tengлашади

$$z = \sqrt{r^2 + (x_L - x_C)^2} = r.$$

Демак, берилган кучланишда занжирнинг тўла қаршилиги энг кичик, токнинг эффектив қиймати эса занжир кучланиши билан бир фазада ўзгариб энг катта қийматига эрншади.

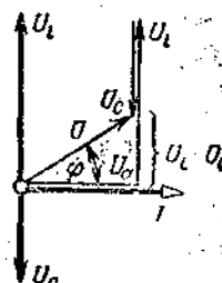Индуктив кучланиш  $U_L$  билан сиғим қаршилиги  $U_C$  ўзаро тенг



5-31-расм. Актив қаршиликни, индуктивликни ва сиғимни занжирнинг  $X_L > X_C$  бўлгандаги вектор диаграммаси.

юзачалар электр майдонини ҳосил қилиш учун сарфланган энергияни, «+» майдон йүқолганды ажралиб чиқкан энергиини, «-» тасвирлайды.

## 5-14. ТОКЛАР РЕЗОНАНСИ

Тармоқланған занжиринің (5-34- расм) қисқишлидеги күчләнеш синусоидал бүлганды биринчи параллел тармоқдаги — ғалтаклагы ток

$$I_1 = \frac{U}{z_1} = \frac{U}{\sqrt{r_1^2 + x_{11}^2}}.$$


Бу ток күчләнештән фаза бүйиче тангенис

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{x_{\text{L1}}}{r_1}.$$


га тенг  $\Phi_1$  бурчакка орқада қолади.

Фалтакдаги токнинг актив ташкил этувчиси  $I_{a1} = I_1 \cos \varphi_1$  реактив ташкил этувчиси эса  $I_{p1} = I_1 \sin \varphi_1$ .

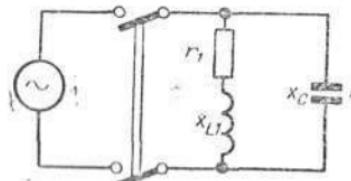
Иккинчи параллел тармоқдаги — конденсатордаги ток



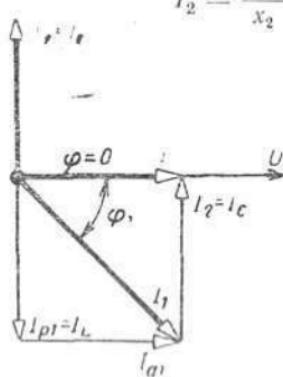5-34- рәсем. Тармоқланған заңжир-  
ниң схемасы.



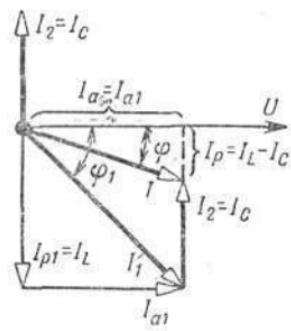5-35- расм. Тармоқлашған заңжиринің вектор диаграммасы.



5-36- расм. Токлар резонаанси пайтидаги векторлар диаграммаси.

У фаза бўйича кучланишидан  $90^\circ$  илгариланма бўлади.

Умумий токкиң тармоқдаги токларнинг геометрик йығындиси си-  
фатида топамиз (5-35-расм):

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2},$$

бүнда  $I_a = I_{a1}$  ва  $I_p = I_L - I_C = I_{p1} - I_{p2}$ .

Умумий токкинг күчләнишдан силжиш бурчагини унинг таңгеси орқали аниқлаш мумкин:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{I_p}{I_a} = \frac{I_L - I_C}{I_{a1}}.$$

Умумий ток  $I_L > I_C$  бўлганда кучланишдан фурчакка орқада қолиши ёки  $I_L < I_C$  бўлганда илгари юриши ва ниҳоят,  $I_L = I_C$  бўлганда кучланиш билан бир фазада ўзгариши (5-36-расм) мумкин. Сўнгги ҳолда занжирда токлар резонанси ҳодир бўлади.

Резонанс вақтида умумий ток

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2} = I_a,$$

яъни у ғалтакдаги токниң актив ташкил этувчисига тенг; бу ток ғалтакдаги умумий  $I_1$  токдан ҳамма вақт кичикдир. Демак, ғалтакка параллел қилиб маълум синимли ва тики ғалтакдаги токниң реактив ташкил этувчисига тенг конденсатор уласак,  $\phi = 0$  ва  $\cos \phi = 1$  ҳосил бўлади.

Шундай қилиб, истеъмолчининг, биз текшираётган ҳолда ғалтакниң қуввати  $P = UI \cos \phi = UI$  ўзгармаганда, туташтирувчи симларда ва қурилмага ток берувчи генераторда токниң  $I_1$  дан  $I_2$  гача (5-36-расм) камайганлигини кўрамиз.

Ток синусондал бўлганда даврнинг бир чораги давомида ғалтакдаги ток ортади ва унинг магнит майдонида энергия тўпланади. Даврнинг бундан кейинги чорагида ток камайиб магнит майдони йўқолганда энергия яна қайтариб берилади. Конденсаторда энергия даврнинг кучланиш ортаётган чорагида тўпланади, кучланиш насаётганда эса қайтариб берилади. Энергия магнит майдонини вужудга келишига сарфланаётган вақтда унга тенг миқдорда конденсатор разрядланиши вақтида ажралиб чиқиши ва аксинча бўлишини тушуниш осон. Демак, токлар резонанси вақтида магнит майдонида тўпланадиган энергия битта параллел тармоқдан иккинчисига ўтади. Туташтирувчи симларда токниң камайиб кетиши ана шу ҳодиса билан тушунтирилади.

### 5-15. ҚУВВАТ КОЭФФИЦИЕНТИ

Генератор номинал кучланиш, номинал ток ва  $\cos \phi = 1$  билан ишлаган вақтда унинг қуввати тўла фойдаланилади. Чунки шу ҳолдагина генератор ўзининг тўла номинал қувватига тенг бўлган энг катта актив қувват беради:

$$P = U_n I_n \cos \phi = U_n I_n = S_n. \quad (5-51)$$

Актив қувват  $\cos \phi$  га пропорционал бўлганлигидан, қувватнинг камайиши генератор қувватидан тўла фойдаланмасликка олиб келади.

Иккинчи томондан доимий актив қувват билан ишлаётган энергия истеъмолчisinинг токи кучланиш ўзгармаганда  $\cos \phi$  га тескари пропорционал равишда ўзгаради:

$$I = \frac{P}{U} \frac{1}{\cos \phi} = \text{const} \frac{1}{\cos \phi}.$$

Шундай қилиб, энергия истеъмолчисига боғлиқ бўлган  $\cos \phi$  нинг камайиши токниң оғишига, демак, симларда ва ток манба-

да қизитиши учун истроф бўладиган қувватининг ҳам ортишига сабабчи бўлади.

$\cos\varphi$  қамайганда станциядаги генераторларнинг белгиланган қувватидан тўла фойдалашмаслик ва электр энергия истрофининг ортиши ҳар бир қурилма  $\cos\varphi$  сини бирга яқинлаштириш заруратини туғдиради.

Кўпчиликдвигателларда  $\cos\varphi$  нагруззакага боғлиқ бўлиб, нагруззакисиз ишлаган вақтда 0,1 — 0,3 дан нормал нагруззакада 0,8—0,9 гача кўтарилади.

Демак,  $\cos\varphi$  ишинг ортишинидвигателлар нагруззасининг ортишини талаб этади. Ундан ташқари,  $\cos\varphi$  ни ортириш учундвигателларга параллел қилиб конденсаторлар уланади.

Электр қурилмаларининг  $\cos\varphi$  сини ортириш халқ хўжалиги учун жуда муҳим вазифадир, чунки бу ортириш паст  $\cos\varphi$  туфайли тармоқларда ва генераторларда йўқотиладиган кўп миқдордаги электр энергияни тежашга ва электростанциялардаги генераторларнинг жуда катта қувватларидан яхшироқ фойдаланишга имкон беради.

5-9- мисол. Кучланниши 380 в ва частотаси 50 гц бўлган тармоқка қуввати 14 квт,  $\cos\varphi = 0,6$  двигатель уланган.

Қурилманинг  $\cos\varphi$  сини 0,9 гача ортириш учун конденсатор улаш керак. Конденсаторнинг сиғими ашиqlансан.

Электродвигателининг токи

$$I_1 = \frac{P}{U \cos\varphi} = \frac{14000}{380 \cdot 0,6} = 61,4 \text{ а.}$$

Тригонометрик жадваллардан топамиз:

$$\Phi_1 = 53^\circ 10' \text{ ва } \sin\Phi_1 = 0,8.$$

Электродвигатель токининг реактив ташкил этиувиси

$$I_{p1} = I_1 \sin\Phi_1 = 61,4 \cdot 0,8 = 49,1 \text{ а.}$$

$\cos\varphi = 0,9$  да двигатель билан конденсатордан иборат қурилма

$$I_2 = \frac{P}{U \cos\varphi} = \frac{14000}{380 \cdot 0,9} = 41 \text{ а}$$

ток истеъмол қилиади.

Тригонометрик жадваллардан қўйидагиларни топамиз:  $\cos\varphi = 0,9$  ва  $\Phi = 25^\circ 50'$  бурчак ва  $\sin\varphi = 0,436$  мос келади.

Курпилмадаги токининг реактив ташкил этиувиси

$$I_{p2} = I_2 \sin\varphi = 41 \cdot 0,436 = 17,9 \text{ а.}$$

Конденсаторни узини шатижинда ток реактив ташкил этиувисининг камайши (у конденсатордаги токка тенг):

$$I_C = I_{p1} - I_{p2} = 49,1 - 17,9 = 31,2 \text{ а.}$$

Конденсаторнинг реактив қаринлигиги

$$x_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{U}{I_C} = \frac{380}{31,2} = 12,2 \text{ ом.}$$

Бундан қидирилаётган сиғим

$$C = \frac{1}{x_C \cdot 2\pi f} = \frac{1}{12,2 \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 50} = 0,00026\varphi = 260 \mu\text{ф.}$$

Актив  $P$  қувватынинг шу қувват доимий қоладиган  $t$  вақтга күпайтмаси билан аниқланадиган катталик актив энергия деб атлади.

$$W_a = Pt = UI \cos \phi \cdot t. \quad (5-52)$$

Бу қувват ўзгарувчан ток занжирида сарфланган электр энергияни характерлайди.

Агар  $t$  вақт ичида қувват ўзгарса, у ҳолда  $t$  вақт ҳар бирининг давомида қувват ўзгармайдиган қилиниб,  $t_1, t_2, t_3$  ва ҳоказо оралиқларга бўлинади ва энергия шу вақтлар ичидаги энергиялар йиғиндиси сифатида аниқланади:

$$W_a = P_1 t_1 + P_2 t_2 + \dots = W_{a1} + W_{a2} + \dots$$

Актив энергия актив энергия счётчиклари ёрдамида ўлчанади.

Реактив қувват  $Q$  ва  $t$  вақтининг кўнайтмаси билан аниқланадиган катталик реактив энергия деб атлади.

$$W_p = Qt = UI \sin \phi \cdot t. \quad (5-53)$$

У хисоблаш учун ишлатиладиган катталиkdir.

Реактив қувват ўзгарувчан бўлса, реактив энергия қуйидаги формулага асосан топилади:

$$W_p = Q_1 t_1 + Q_2 t_2 + \dots = W_{p1} + W_{p2} + \dots$$

Реактив энергия реактив энергия счётчиклари ёрдамида ўлчанди.

Бир хил вақт ораликлари учун актив ва реактив энергияларни ўлчаб, занжирнинг қувват коэффициентини топиш мумкин

$$\begin{aligned} \frac{W_a}{\sqrt{W_a^2 + W_p^2}} &= \frac{UI \cos \phi \cdot t}{\sqrt{(UI \cos \phi \cdot t)^2 + (UI \sin \phi \cdot t)^2}} = \\ &= \frac{\cos \phi}{\sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}} = \cos \phi. \end{aligned} \quad (5-54)$$

Қувватлар ўзгарувчан бўлса, счётчикларнинг кўрсатишига асосланаб, келтирилган формула ёрдамида қувват коэффициентининг ўртача қиймати топилади.

5-10- мисол. Ойнинг бошида актив энергия счётчиги 1762 квт соатни, реактив энергия счётчиги эса 736 квар соатни кўрсатган. Ойнинг охирига келиб биринчиси 1922 квт соатни, иккинчиси эса 846 квар соатни кўрсатган.

Курилманинг қувват коэффициентининг бир ой ичидаги ўртача қиймати топилсин.

Бир ой давомида сарфланган актив энергия

$$W_a = 1922 - 1762 = 160 \text{ квт соат};$$

ўша вақт ичида сарфланган реактив энергия

$$W_p = 846 - 736 = 110 \text{ квар соат};$$

$$\cos \phi_{\text{урт.}} = \frac{W_a}{\sqrt{W_a^2 + W_p^2}} = \frac{160}{\sqrt{160^2 + 110^2}} = 0,82.$$

## 5-17. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. АКТИВ ҚАРШИЛИКЛІ ҲАМДА СИҒИМЛІ УЗГАРУВЧАН ТОК ЗАҢЖИРИ

Ишни бажарылған атвап 5-13- § шын мазмуні билап ташишиб чықың.

### Иш плани

1. Ишни бажарып ушун зарур бұлған асебблар ҳамда усқуналар билап ташишиб чықың; улар қақындығы ассоци техник маңымоттаршыңдың олишін.

2. Схеманы йиғиб (5-37-расем) уин раҳбарнаның күрсегінен.

3.  $x_L > x_C$  қылыш олшіб, занжирининг ҳар қайсы участкасындағы  $AB$ ,  $BB$  ва  $VG$  нүкталар орасындағы на бутун занжирдагы  $AG$  нүкталар орасындағы күчләнеш билап актив құйыннан үлшашын.

4. Олнигай маңымоттарға ассоци ҳар қайсы участка на бутун занжир учун қүйи-дагиларни ҳисоблаңы:

$$r = \frac{P}{I^2}; \quad z = \frac{U}{I};$$

$$x = \sqrt{z^2 - r^2}; \quad U = Ir; \quad U_p = Ix; \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{x}{r}.$$


5. Үлчаш ва ҳисоблаш натижаларини 5-1- жадвалга ёзинг.

6. Олинган маңымоттарға ассоци маңым масштабда күчләнешлар вектор диаграммасини ҳамда қаршиликтердиң диаграммасини чизинг.

7.  $x_L = x_C$  шартын үрнатынг. (Бу шарт занжирдагы ток энг катта бұлған-да үрнатылады.) Шу ҳол (күчләнешлар резонаси) учун юқорида айтилған барча үлчаш ва ҳисоблашларни тақрорлаңын. Үлчаш ва ҳисоблаш натижаларини 5-1- жадвалга ёзинг.

8. Олинган маңымоттарға ассоци маңым масштабда күчләнешлар вектор диаграммасини ҳамда қаршиликтердиң диаграммасини чизинг.

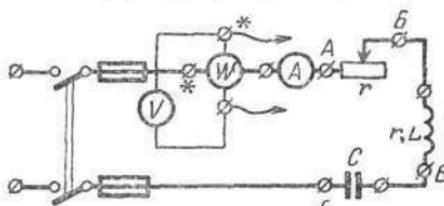9.  $x_L < x_C$  ҳол учун юқоридаги барча үлчаш ва ҳисоблашларни тақрорлаңын. Олинган натижаларни 5-1- жадвалга ёзинг. Маңым масштабда күчләнешлар вектор диаграммасын билап қаршиликтердиң диаграммасини чизинг.



5-37- Лаборатория ишни бажарып  
учун схема.

### 5-1- жадвал

Тәріб нөмөри	Қаршилик- тарининг үзаро ниесіні	Занжиринің Участкасы	<i>U</i>	<i>I</i>	<i>P</i>	<i>r</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>U<sub>a</sub></i>	<i>U<sub>p</sub></i>	$\operatorname{tg} \varphi$	$\angle \varphi$
			а	а	вт	ом	ом	ом	в	в	-	-
1	$x_L > x_C$	Реостат Фалтак Конденсатор Бутун занжир										
2	$x_L = x_C$	Реостат Фалтак Конденсатор Бутун занжир										
3	$x_L < x_C$	Реостат Фалтак Конденсатор Бутун занжир										


**5-18. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ.  
ФАЛТАК БИЛАН КОНДЕНСАТОРНИ ПАРАЛЛЕЛ УЛАШ**

Ишни бошлашдаи аввал 5-14- § ва 5-15- § нинг мазмунни билан танишиб чиқинг.

**Иш плани**

1. Ишни бажариш учун зарур бўлган асбоблар билан танишиб чиқинг. Ўлчаш асбоблари ҳамда ускуналарининг асосий техник характеристикаларини ёзиб олинг.

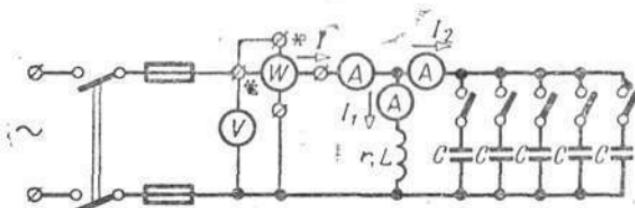2. Схеманийнг (5-38- расм) учун раҳбарингизга кўрсатинг.



5-38- расм. Лаборатория ишини бажариш учун схема.

3. Конденсаторнинг сифимини орттира бориб (фалтакининг  $r$  ва  $L$  ларини ўзgartирмасдан) ўлчаш асбобларининг кўрсатишларини ёзинг. Олинган маълумотларга асосан  $r_1$ ;  $x_C$ ;  $I_a$ ;  $I_{p1}$ ;  $\cos \varphi_1$ ;  $\cos \varphi$ ;  $\angle \varphi$  ларни топинг.

Асбобларнинг кўрсатишини ҳамда ҳисоблаш натижаларини 5-2- жадвалга ёзинг.

4. Тажрибадан олинган маълумотлардан фойдал ниб

$$I_1 = f(x_C); I_2 = f(x_C); I = f(x_C) \text{ ва } \cos \varphi = f(x_C)$$

ларнинг графикларини чизинг.

5.  $I_{p1} > I_2$ ;  $I_{p1} = I_2$ ;  $I_{p1} < I_2$  бўлган учала ҳол учун маълум масштабда векторлар диаграммасини чизинг.

**5-2- жадвал**

$U$	$I$	$I_1$	$I_2$	$P$	$z_1$	$x_C$	$I_{a1}$	$I_{p1}$	$\cos \varphi_1$	$\sin \varphi_1$	$\cos \varphi$	$\angle \varphi$
$\sigma$	$a$	$a$	$a$	вт	ом	ом	$a$	$a$	-	-	-	-

## УЧ ФАЗАЛИ ТОК

## 6-1. УЧ ФАЗАЛИ ТОК ОЛИШ

Уч фазали ток системаси ҳамма жойда кенг қўлланилади; чунки бу системада энергия энг қулай узатилади ва оддий ҳамда ишончли ишлайдиган электр двигателлар, генераторлар ва трансформаторлардан фойдаланиш мумкин бўлади.

Уч фазали токининг асосчиси М. О. Доливо-Добровольский уч фазали генератор, уч фазали электр двигатель, уч фазали трансформаторларни яратган ва дунёда биринчи бўлиб, уч фазали ток энергиясини узатишни амалга оширган.

Уч фазали система деб, Э. ю. к. лари бир хил частотали ва бир-бирига нисбатан фаза бўйича  $\frac{1}{3}$  даврга силжиган учта электр занжирининг тўпламига айтилади. Э. ю. к. ларининг амплитудалари ўзаро тенг бўлса, уч фазали система симметрик деб аталади.

Уч фазали токнинг энг содда генератори (6-1-расм) бир фазали генератордан якорга цилиндр айланаси бўйлаб бир-бирига нисбатан  $120^\circ$  бурчакка силжиган учта чулғам — фалтак кийдирилганилиги билан фарқ қиласи. Генераторнинг чулғамлари фазалар деб аталади.


Якорь ўзгармас тезлик билан айланганда чулғамларда бир хил частотали ва бир хил амплитудали Э. ю. к. лар индукцияланади. Якорь бир айланниб чиққандаги ҳар бир чулғамнинг Э. ю. к.—тўла ўзгаришлар циклини ўтади, бу эса Э. ю. к. нинг ( $T$ ) даврига мос келади. Чулғамлар фазада  $120^\circ$  бурчакка силжиганлиги учун уларда индукцияланган Э. ю. к. лар ҳам фаза бўйича бир-бирига нисбатан  $\frac{1}{3}$  даврга ёки  $\frac{2}{3}\pi$  бурчакка силжигандир.

Агар вақтнинг ҳисоб боши биринчи фазадаги Э. ю. к. нинг бошланғич моменти билан бир хил бўлса, у ҳолда бу Э. ю. к. ни қўйидаги тенглама билан ифодалаш мумкин:

$$e_A = E_m \sin \omega t. \quad (6.1)$$



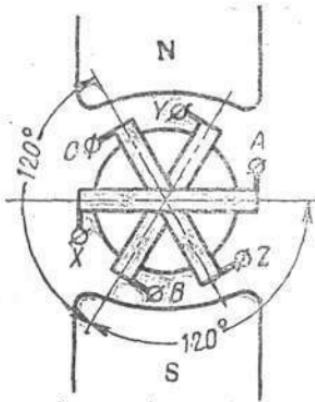М. О. Доливо-Добровольский  
(1862—1919).




6-1-расм. Уч фазали токининг энг содда генератори.

Генератор иккинчи фазасининг э. ю. к.  $e_A$  дан  $\frac{1}{3}$  даврга орқада қолувчи электр юритувчи кучи  $e_B$  қўйидагида ёзилади:


$$e_B = E_m \sin \left( \omega t - \frac{2}{3} \pi \right). \quad (6.2)$$

Генератор учинчи фазасининг э. ю. к.  $e_B$  дан  $\frac{1}{3}$  даврга орқада қолувчи ёки биринчи фазанинг э. ю. к.  $e_A$  дан  $\frac{1}{3}$  даврга илгарилмана электр юритувчи кучи  $e_C$  қўйидаги тенглама билан ифодаланади:
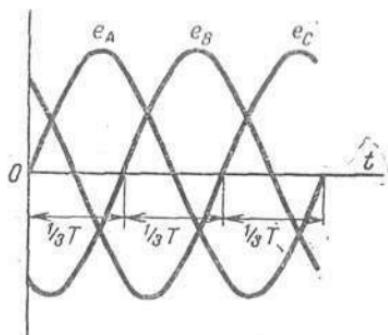
$$e_C = E_m \sin \left( \omega t - \frac{4}{3} \pi \right) = E_m \sin \left( \omega t + \frac{2}{3} \pi \right). \quad (6.3)$$



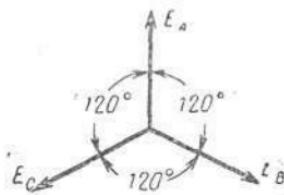6-2- расм. Уч фазали система симметрик э. ю. к. ларнинг графиги.



6-3- расм. Симметрик э. ю. к. ларнинг вектор диаграммаси.

Бу э. ю. к. ларнинг графиги 6-2- расмда, векторлар диаграммаси эса 6-3- расмда тасвирланган.

Э. ю. к. нинг генератор чулғамларида фазаларининг охирни ( $x$ ,  $y$ ,  $z$  қисқичлар) дан учлари ( $A$ ,  $B$ ,  $C$  қисқичлар) га қараб йўналишини мусбат йўналиш деб оламиз.

Уч фазали генераторнинг ҳар бир чулғами ўзининг ташқи занжирига туташиши мумкин. Бу ҳолда ўзаро соғланмаган олтита симли уч фазали система ҳосил бўлади. Амалда уч фазали генераторнинг чулғамлари юлдуз ёки учбурчак усулида туташтирилади. Бу ҳолда олтита сим ўрнига учта ёки тўртта сим ишлатилиб, анча сим тежалади.

#### 6-2. ГЕНЕРАТОР ЧУЛҒАМЛАРИНИ ЮЛДУЗ УСУЛИДА УЛАШ

Юлдуз усулида линия симлари генератор чулғамларининг  $A$ ,  $B$ ,  $C$  учларига уланади. Чулғамларининг  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  охирлари генераторнинг нейтрални ёки нуль иуқтаси деб аталадиган тугунга туташтирилади. Ана шу нуқтага нейтрал сим уланади (6-4-расм).

Фазанинг учи билан охири орасидаги кучланиш фаза кучланиш деб аталади ва  $U_A$ ,  $U_B$  ёки  $U_C$  орқали, умумий ҳолда эса  $U_\Phi$  орқали белгиланади. Ҳар бир линия сими билан нейтрал сим орасида ҳам фаза кучланиши бўлади.

Агар генератор чулғамларида кучланиш тушинши эътиборга олмасак, у ҳолда фаза кучланишилари фаза ё. ю. к. ларига тенг бўлади.

Чулғамларининг бошлари (ёки уларга уланган симлар) орасидаги кучланишилари линия кучланишилари деб агалади ва  $U_{AB}$ ,  $U_{BC}$  ёки  $U_{CA}$  орқали, умумий кўринишда эса  $U_\Phi$  орқали белгиланади.

Биринчи фазанинг охири  $X$  иккинчи фазанинг боши билан эмас, унинг охири  $Y$  билан туташтирилган, шу сабабли  $A$  ва  $B$  симлар орасидаги линия кучланишинг оний қиймати мос кучланишиларининг йиғиндисига эмас, балки айрмасига тенгdir.

$$u_{AB} = u_A - u_B.$$


Худди шунга ўхшаш бошқа линия кучланишиларининг оний қийматлари

$$U_{BC} = U_B - U_C \text{ ва } U_{CA} = U_C - U_A.$$


Фаза ва линия кучланишилари синусоидал ўзгаради, шу сабабли бу катталикларнинг эффектив қийматлари орасидаги муносабатларни векторлар диаграммасидан (6-5- расм) топиш мумкин.

Фаза кучланишиларининг векторлари бир бирларига нисбатан  $120^\circ$  га бурилган. Линия кучланиши вектори  $U_{AB}$  ни топиш учун фаза кучланишининг вектори  $U_A$  га  $180^\circ$  га бурилган  $U_B$  кучланиш вектори қўшилади. Худди шу каби линия кучланиш вектори  $U_{BC}$ ,  $U_B$  ва  $U_C$  векторларининг айрмаси каби, кучланиш вектори  $U_{CA}$ ,  $U_C$  ва  $U_A$  векторларининг айрмаси каби топилади.

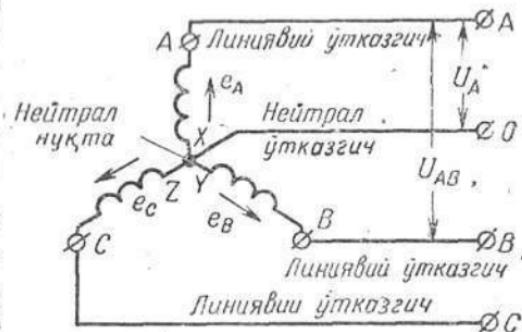Линия кучланиши вектори масалан,  $U_{BC}$  ўртасидан перпендикуляр ўтказиб,  $OHM$  тўғри бурчакли учбурчакни (6-5- расм) ҳосил қиласиз, бу учбурчакдан



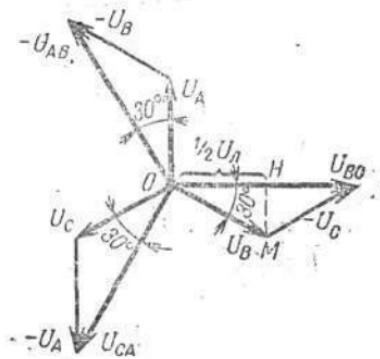6-4- расм. Генератор чулғамларини юлдуз усулида улаш схемаси.



6-5- расм. Уч фазали занжир кучланишиларининг вектор диаграммаси.

$$\frac{1}{2} U_a = U_\Phi \cos 30^\circ = U_\Phi \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$U_a = \sqrt{3} U_\Phi. \quad (6-4)$$

Шундай қилиб, юлдуз усулида улаганда фазалар күчланишларининг симметрик системаси учун линия күчланишининг эфектив қиймати фаза күчланишининг эфектив қийматидан  $\sqrt{3}$  марта катта бўлар экан. Ундан ташқари, векторлар диаграммасидан - кўринишicha (6-5-расм)  $U_{AB}$  линия күчланиши  $U_A$  фаза күчланишидан  $30^\circ$  га илгари юради ва  $U_{BC}$  ҳамда  $U_{CA}$  линия күчланишлари мос  $U_B$  ҳамда  $U_C$  фаза күчланишларидан ўша бурчакка илгари юради. Линия күчланишлари векторлари юлдузи фаза күчланишлари векторлари юлдузига нисбатан соат стрелкаси айланishiга тескари йўналишда  $30^\circ$  бурчакка бурилгандири.

6-1- мисол. Чулғамларни юлдуз усулида уланган генератор фаза күчланишини топинг; линия күчланиши  $380\text{ в}$  тенг.

$$U_\Phi = \frac{U_A}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = \frac{380}{1,73} = 220\text{ в.}$$

### 6-3. ГЕНЕРАТОР ЧУЛҒАМЛАРИНИ УЧБУРЧАК УСУЛИДА УЛАШ

Учбурчак усулида генератор фазаларининг  $A, B, C$  учларига линия симлари уланади (6-6-расм); биринчи фазанинг охирги  $X$  уни иккинчи фазанинг боши  $B$  билан, иккинчи фазанинг охирги  $Y$  уни учинчи фазанинг боши  $C$  билан ва ниҳоят, учинчи фазанинг охирги  $Z$  уни биринчи фазанинг боши  $A$  билан туташтирилади. Демак, учбурчак усулида улаганда линия күчланишлари, яъни линия симлари орасидаги күчланиш фаза күчланишларига тенг бўлади

$$U_{AB} = U_A; U_{BC} = U_B \text{ ва } U_{CA} = U_C. \quad (6-5)$$

Учбурчак усулида уланганда кичик қаршиликли  $AXBYCZA$  ёпиқ контур юзага келади. Демак, контурда катта токлар юзага чиқмаслиги учун унда таъсир этаётган э. ю. к. лар йиғиндиси нолга тенг бўлиши керак.

Учта симметрик э. ю. к. ларнинг йиғиндиси нолга тенг (6-7-расм), чунки фазалардаги э. ю. к. ларнинг икки векторини, масалан,  $\vec{E}_A$  билан  $\vec{E}_B$  ни қўшганимизда катталик жиҳатдан учинчи векторга тенг, бироқ ишораси тескари бўлган  $\vec{E}_C$  вектор ҳосил бўлади;


$$\vec{E}_A + \vec{E}_B = -\vec{E}_C; -\vec{E}_C + \vec{E}_C = 0.$$

Генератор чулғамларини учбурчак усулида нотўрги улашига асло йўл қўймаслик керак, масалан, чулғамларнинг  $X$  ва  $B$  учларини

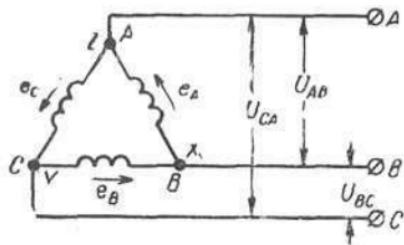
(6-6 ва 6-7- расмлар) түғри улаб,  $Y$  ва  $Z$  ҳамда  $C$  ва  $A$  учларини нотүғри улаб қуйидагини топамиз:

$$\bar{E}_A + \bar{E}_B = -\bar{E}_C; -\bar{E}_C - \bar{E}_C = -2\bar{E}_C$$

яъни бу ҳолда ёпиқ контурдаги э. ю. к. ларнинг йифиндиси каттаки жиҳатдан фаза э. ю. к. ининг иккиланган қийматига тенг бўлади, бу эса қисқа туташувнинг ўзгинасидир.



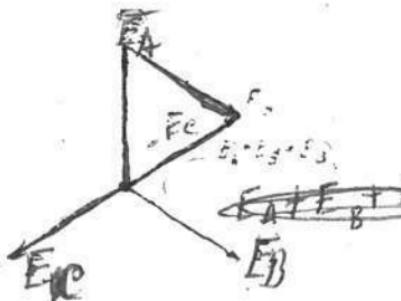6-6-расм. Генератор чулғамларини учбуручак усулида улаш.




6-7-расм. Генераторни учбуручак усулида уланганда э. ю. к. ларнинг вектор диаграммаси.
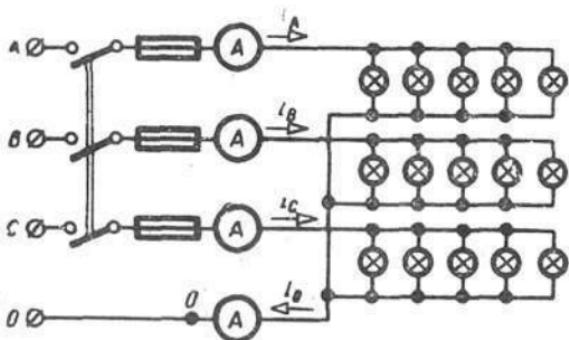
#### 6-4. ИСТЕММОЛЧИЛАРНИ ЮЛДУЗ ҮСУЛИДА УЛАШ

Истеъмолчиларни юлдуз усулида улган вақтда уч фазали система тўрт симли (ёритувчи нагрузка) ёки уч симли (куч нагрузкаси) бўлиши мумкин.

Биринчи ҳолда лампалар ҳар бир линия сими билан нейтралсим орасига уланади (6-8-расм). Бунда нейтрал сим истеъмолчиларнинг алоҳида фазаларидағи кучланишлар билан генераторнинг



6-8-расм. Нейтрал симни юлдуз усулида улаш схемаси.

мос фазаларидаги кучланишларнинг тенглигини таъминлайди. Шундай қилиб, истеъмолчиларнинг иш шароитлари худди бир фазали системадагидек қола беради.

Бундай усулда улаганда (6-8- расм) линия симларидаги токлар истеъмолчи билан генераторнинг мос фазаларидағи токларга тенг бўлади, яъни

$$I_{\Phi} = I_L. \quad (6-6)$$

Истеъмолчиларнинг алоҳида фазала идаги токлар маълум формулаларга асосан ҳисобланади:

$$I_A = \frac{U_A}{Z_A}; \quad I_B = \frac{U_B}{Z_B} \text{ ва } I_C = \frac{U_C}{Z_C}.$$

Фаза токларининг фаза кучланишларига нисбатан силжиш бурчаклари уларнинг косинуслари орқали топилади.

$$\cos \varphi_A = \frac{r_A}{z_A}; \quad \cos \varphi_B = \frac{r_B}{z_B}; \quad \cos \varphi_C = \frac{r_C}{z_C},$$

бу ерда  $r_A, r_B, r_C, z_A, z_B, z_C$  лар истеъмолчилар фазаларининг актив ва тўла қаршиликлари.

Кирхгофнинг биринчи қоидасига биноан нейтрал симдаги токнинг оний қиймати фаза токлари оний қийматларининг йиғиндишига тенг.

$$i_0 = i_A + i_B + i_C.$$

Нейтрал симдаги токнинг вектори фаза токлари векторлари йиғиндиши сифатида аниқланади.

$$i_0 = I_A + I_B + I_C. \quad (6-7)$$


**6-2- мисол.** Генераторнинг фаза кучланиши  $220 \text{ в}$ , истеъмолчи фазаларининг қаршиликлари  $z_A = z_B = r_A = r_B = 22 \text{ ом}$ ,  $z_C = r_C = 44 \text{ ом}$ .

Нейтрал симдаги ток топилени.

Фаза токлари

$$I_A = I_B = \frac{U_{\Phi}}{z_A} = \frac{220}{22} = 10 \text{ а}; \quad I_C = \frac{U_{\Phi}}{z_C} = \frac{220}{44} = 5 \text{ а}.$$

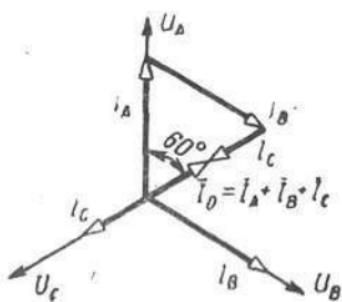Векторлар диаграммасида (6-9- рәсм) фаза кучланишлари билан токларнинг вектори чизилган. Фаза токлари векторларининг йиғиндиши нейтрал симдаги ток векторларини беради, бундай  $I_0 = 5 \text{ а}$ . У фаза бўйича  $U_A$  кучланишдан  $\varphi = 60^\circ$  бурчакка орқада қолади.




6-9- расм. Актив нагрузжали уч фазали тўрт симли ток занжирининг вектор диаграммаси.

Нейтрал симнинг кўндаланг кесими линия симларининг кўндаланг кесимига тенг (ёки бир оз кичикроқ) қилиб олиниади, чунки нейтрал сим орқали ўтадиган ток линия симларидаги токларга қарандага кичикроқ бўлади.

Борди-ю, истеъмолчиларнинг фазалари қаршиликлари турлича бўлса, нейтрал сим борлигига истеъмолчиларнинг ҳар бир фазадаги кучланиши  $U_n/V\sqrt{3} = 0,58 U_L$ ; бу эса истеъмолчининг номинал куч-

ланишидир. Нейтрал сим узилса, истеъмолчиларнинг фазаларида кучланиш ўзгариб кетади. Истеъмолчининг кичикроқ қаршилики фазасида кучланиш камайиб кетади ва  $I_\Phi = 0$  бўлса, ҳатто нолга ҳам тенглашиб қолниши мумкин. Қаршилиги каттароқ бўлган фазада кучланиш ортиб кетади ва  $U_\Phi$  га тенглашиб қолниши ҳам мумкин; бунга асло йўл қўйиб бўлмайди, чунки у истеъмолчининг номинал кучланишидан  $\sqrt{3}$  марта катта ва нагрузка ёритгичдан иборат бўлса, бу фазага уланган лампалар куйиб кетади. Нейтрал симнинг уэилиб қолнишига йўл қўймаслик учун унинг занжирига сақлагачилар ва виключателлар қўйилмайди.

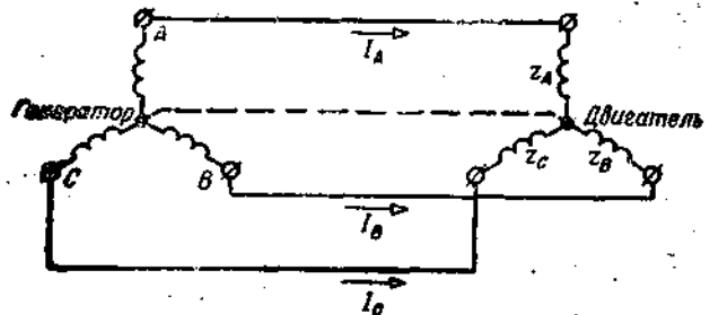

6-10- расм. Уч фазали генератор ва истеъмолчинын  
юлдуз усулида улаш.

Агар истеъмолчининг фазалари қаршилиги бир хил (масалан, электр двигатель) ва генераторнинг фаза э. ю. к. лари симметрик бўлса, у ҳолда фаза токлари ўзаро тенг ва мос фаза кучланишларидан бир хил бурчакларга силжиган, яъни токлар системаси ҳам симметрик бўлади. Бу ҳолда нейтрал симдаги ток, у фаза токлари ингиндисига тенг, нолга тенг бўлади ва бу симни ишлатиш учун зарурат қолмайди. Уни узиб қўйиш мумкин ва натижада биз уч фазали учта симли системага эга бўламиз.

Кучланишлар системаси симметрик ва фазалардаги нагрузжалар бир хил (текис) бўлган шаронтда уч фазали занжирни ҳисоблаш битта фазани ҳисоблашга келтирилади.

Фараз қиласийлик, юлдуз усулида туташтирилган истеъмолчи занжирга уланган бўлсин (6-10-расм). Агар истеъмолчи фазаларининг қаршиликлари  $z_A = z_B = z_C = z_\Phi$  бўлса, у ҳолда истеъмолчининг фаза кучланишлари

$$U_A = U_B = U_C = U_\Phi = \frac{U_\Phi}{\sqrt{3}}.$$

Фаза токлари

$$I_A = I_B = I_C = I_\Phi = \frac{U_\Phi}{z_\Phi}.$$

Фаза токининг фаза кучланишидан силжиш бурчагини унинг косинуси орқали

$$\cos \varphi_{\Phi} = \frac{r_{\Phi}}{\varepsilon_{\Phi}}$$

ёки тангенси орқали аниқлаш мумкин:

$$\operatorname{tg} \varphi_{\Phi} = \frac{x_{\Phi}}{r_{\Phi}}.$$

Фазанинг актив қуввати

$$P_{\Phi} = U_{\Phi} I_{\Phi} \cos \varphi_{\Phi}.$$

Симметрик система учун нагру́зка текис бўлганда, ҳамма фазаларининг актив қуввати

$$P = 3P_{\Phi} = 3U_{\Phi} I_{\Phi} \cos \varphi_{\Phi}. \quad (6-8)$$

Юлдуз усулида улаганда  $I_{\Phi} = I_L$  ва  $U_{\Phi} = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$ , эканлигиниң ҳисобга олсак, қуйидагини топамиз:

$$P = 3U_{\Phi} I_{\Phi} \cos \varphi_{\Phi} = 3 \frac{U_L I_L}{\sqrt{3}} \cos \varphi_{\Phi} = \sqrt{3} U I \cos \varphi. \quad (6-9)$$

Сўнгги формуладаги  $U$  ва  $I$  лар чизиқли катталиклар,  $\varphi$  эса — фаза кучланиши билан фаза токи орасидаги силжиш бурчаги.

Уч фазали системанинг реактив қуввати

$$Q = \sqrt{3} U I \sin \varphi, \quad (6-10)$$

тўла қуввати эса

$$S = \sqrt{3} U I. \quad (6-11)$$

Фазалардаги нагру́зкалар текис бўлмаса ёки система носимметрик бўлса, уч фазали системанинг қувватлари учала фаза қувватларининг йигиндиси сифатида топилади.

6-3- мисол. Юлдуз усулида туташтирилган уч фазали ток электрдвигатели 380 в ли тармоққа уланган. Двигателнинг қуввати 5 квт, токи 9 а. Қувват коэффициенти топилсин.

Электр двигателнинг қуввати

$$P = \sqrt{3} U I \cos \varphi,$$

бундан


$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} U I} = \frac{5000}{1,73 \cdot 380 \cdot 9} = 0,84.$$

#### 6-5. ИСТЕММОЛЧИЛАРНИ УЧБУРЧАК УСУЛИДА УЛАШ

Истеъмолчиларапни учбурчак усулида улаш (6-11- расм) учун унинг ҳар бир фазаси линия симларига уланади, яъни бир вақтда истеъмолчининг фаза кучланиши ҳам бўлган линия кучланишига уланади:

$$U_{AB} = U_A; \quad U_{BC} = U_B; \quad U_{CA} = U_C.$$

6-12-расмда энергия истеъмолчиларини учбурчак усулида уланганда уч фазали занжир учун векторлар диаграммаси келтирилган. Бу диаграммада барча векторлар битта нүктадан бошлаб чизилганд. 6-13-расмда худди ўша занжир учун векторлар диаграммаси тасвирланған бўлиб, бу диаграммада кучланишлар векторлари учбурчак ҳосил қиласи, ҳар бир фаза токининг вектори эса мос фаза кучланиши билан биргаликда бир нүктадан бошлаб чизилган.

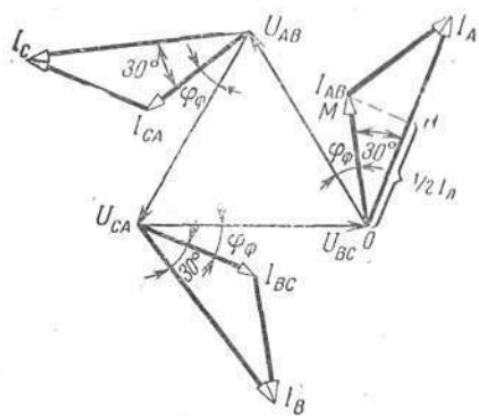

6-14-расм. Фазалардаги нагрузкалар бир хил бўлган ҳол учун учбурчак усулида уланган занжирининг вектор диаграммаси.

Линия токлари ҳам симметрик системадан иборат бўлади (6-14-расм).

Линия токи, масалан  $I_A$ , векторининг ўртасидан перпендикуляр ўтказсак,  $OHM$  тўғри бурчакли учбурчак ҳосил қиласи, ундан қўйидаги келиб чиқади:

$$\frac{1}{2} I_\lambda = I_\Phi \cos 30^\circ = I_\Phi \frac{\sqrt{3}}{2}$$

ёки

$$I_\lambda = \sqrt{3} I_\Phi \quad (6-12)$$

Шундай қилиб, истеъмолчиларни учбурчак усулида улаганда фазалардаги нагрузкалар бир хил бўлса, линия токлари фаза токларидан  $\sqrt{3}$  марта катта бўлар экан.

Ундан ташқари, худди ўша векторлар диаграммасидан линия токлари мос фаза токларидан  $30^\circ$  бурчакларга орқада қолиши кўринади.

Истеъмолчиларни учбурчак усулида улаганда фазалардаги нагрузкалар бир хил бўлса, уч фазали занжирни ҳисоблаш бир фаза-ни ҳисоблашга келтирилади.

Бу ҳолда фаза кучланиши  $U_\Phi - U_\lambda$ .

Фаза токи

$$I_\Phi = \frac{U_\Phi}{z_\Phi}$$

Агар линия кучланишлари системаси симметрик бўлганда, фазалардаги нагрузкалар бир хил, яъни

$$z_{AB} = z_{BC} = z_{CA} = z_\Phi$$

ва

$$\Phi_{AB} = \Phi_{BC} = \Phi_{CA} = \Phi_\Phi$$

бўлса, у ҳолда фаза токларининг эфектив қийматлари ўзаро teng ва фаза бўйича мос кучланишлардан бир хил бурчакларга (6-14-расм) демак, бир-бирига нисбатан  $120^\circ$  бурчакларга силжиган бўлади. Демак, фаза токлари симметрик система ташкил қилас экан.

$$I_a = \sqrt{3} I_\phi.$$

Фаза токининг фаза кучланишига нисбатан силжиш бурчагининг косинуси ва тангенси қуйидаги ифодалардан топилади:

$$\cos \varphi = \frac{r_\Phi}{z_\Phi}; \quad \operatorname{tg} \varphi_\Phi = \frac{x_\Phi}{r_\Phi}.$$

Битта фазанинг актив қуввати

$$P_\Phi = U_\Phi I_\Phi \cos \varphi_\Phi.$$

Учта фазанинг актив қуввати

$$P = 3P_\Phi = 3U_\Phi I_\Phi \cos \varphi_\Phi = \sqrt{3} UI \cos \varphi. \quad (6.13)$$

Учта фазанинг реактив қуввати

$$Q = 3U_\Phi I_\Phi \sin \varphi_\Phi = \sqrt{3} UI \sin \varphi. \quad (6.14)$$

Уч фазали занжирнинг тўла қуввати

$$S = 3U_\Phi I_\Phi = \sqrt{3} UI. \quad (6.15)$$

Фазалардаги нагрузкалар ҳар хил бўлганда, уч фазали занжирнинг қуввати алоҳида фазаларнинг қувватлари йифиндиси сифатида топилади.

**6-4- мисол.** Қуввати 4,5 квт га тенг уч фазали электр двигателъ 127 в кучланиш билан ишлади;  $\varphi = 0,8$ . Двигатель учбурчак усулида уланган.

Линия ва фаза токлари топилсин.

Қувват  $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi$  бўлганини учун двигателнинг линия токи

$$I_a = \frac{P}{\sqrt{3} U \cos \varphi} = \frac{4500}{1,73 \cdot 127 \cdot 0,8} = 25,6 \text{ а.}$$

Фаза токи

$$I_\Phi = \frac{I_a}{\sqrt{3}} = \frac{25,6}{1,73} = 14,8 \text{ а.}$$

**6-5- мисол.** Кучланиши  $U_a = 125$  в бўлган уч фазали ток тармогига қуйидагича қаршиликларга эга бўлган истеъмолчилик уланган:

$$r_{AB} = 10 \text{ ом} \text{ ва } r_{BC} = r_{CA} = 15 \text{ ом.}$$

В симдаги сақлагич қуйиб кетса, истеъмолчилик қандай кучланиш таъсирида колишини аниқланг.

Сақлагич қуйиб кетса,  $AB$  ва  $BC$  истеъмолчилик кетма-кет уланган ва  $U_a = 125$  в кучланишига уланган бўлади.

Истеъмолчиликдаги ток

$$I_{AB} = I_{BC} = \frac{U_{AC}}{r_{AB} + r_{BC}} = \frac{125}{25} = 5 \text{ а.}$$

Истеъмолчиликнинг қисқиличидаги кучланиш:

$$U'_{AB} = I_{AB} r_{AB} = 5 \cdot 10 = 50 \text{ в.}$$

$$U_{BC} = I_{BC} r_{BC} = 5 \cdot 15 = 75 \text{ в.}$$

$$U_{CA} = U_a = 125 \text{ в.}$$

Агар истеъмолчилар юлдуз усулида уланган ва линия токларининг мусбат йўналиши учун генератордан истеъмолчига қараб йўналиш қабул қилинган бўлса, Кирхгофнинг биринчи қондасига биноан нейтрал нуқта учун қуйидагини ёзиш мумкин:

$$i_A + i_B + i_C = 0.$$

Агар истеъмолчилар учбурчак усулида уланган бўлса, у ҳолда линия токларининг йиғиндиси:

$$i_A + i_B + i_C = i_{AB} - i_{CA} + i_{BC} - i_{AB} + i_{CA} - i_{BC} = 0.$$

Демак, истеъмолчиларни ҳар қандай усул билан улаганда ҳам уч фазали уч симли занжирдаги линия токлари оний қийматларининг алгебраик йиғиндиси нолга тент экан.

Шунинг учун, масалан уч фазали кабелнинг учта ўзагининг магнитловчи кучи нолга тент. Демак, кабелни механик бузилишлардан сақлайдиган пўлат совут магнитланимас экан.

#### 6-6. ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИ УЧ ФАЗАЛИ ТОК ТАРМОГИГА УЛАШ

Электр лампочкалар 127 ва 220 в номинал кучланишларга, уч фазали электр двигателлар эса 127, 220 ва 380 в номинал фаза кучланишларига мўлжаллаб тайёрланади.

Истеъмолчини уч фазали ток тармоғига улаш усули тармоқнинг линия кучланишига ва истеъмолчининг номинал кучланишига боғлиқ бўлади.

Номинал кучланиши 127 в бўлган лампочкалар тармоқнинг линия кучланиши 127 в бўлганда учбурчак усулида ва тармоқнинг линия кучланиши 220 в бўлганда эса нейтрал симли юлдуз усулида уланади. Номинал кучланиши 220 в бўлган лампочкалар линия кучланиши 220 в бўлган тармоққа учбурчак усулида ва линия кучланиши 380 в бўлган тармоққа эса нейтрал симли юлдуз усулида уланади.

Уч фазали электр двигатель линия кучланиши электр двигателнинг номинал фаза кучланишига тенг бўлган тармоққа учбурчак усулида уланади. Агар тармоқнинг линия кучланиши электр двигателнинг номинал фаза кучланишидан 3 марта катта бўлса, бу ҳолда у юлдуз усулида уланади.

#### 6-7. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. УЧ ФАЗАЛИ ТОКНИНГ ТЎРТ СИМЛИ ЗАНЖИРИ

Ишни бажаришдан аввал 6-2 ва 6-4-§ ларнинг мазмунин билан танишиб чиқинг.

##### Иш плани

1. Ишни бажариш учун зарур бўлган асбоблар билан танишиб чиқинг. Уларга доир асосий техник маълумотларни ёзиб олинг.

2. Схема (6-8-расм) йигиб, уни ўқитувчига кўрсатинг.

3. Нейтрал (00') симни узиб қўйиб, фазалардаги нагрузкаларни бир хил қилинг, фаза ҳамда линия кучланишларини, 00' нуқталар орасидаги  $U_0$  кучланишини ҳамда линия токларини ўлчанг.

$P_A$ ,  $P_B$  ва  $P_C$  фаза қувватларини ҳисобланг.

4. Нейтрал симни узиб қўйиб, А ва В фазалардаги лампочкалар сонини ўзгартирасдан, С фазадаги нагрузкани ўзгартиринг. С фазадаги қаршиликнинг турли қийматларида фаза ҳамда линия кучланишларини ва линия токларини ўлчанг [бунга С фазанинг қаршилиги нолга (фазада қисқа туташув) вя чексизликка (фазада нагрузка йўқ) тенг бўлган ҳоллар ҳам киради]. Фазалар қувватларини ҳисобланг.

5. Асбобларнинг кўрсатишими ва ҳисоблаб топилган натижаларни 6-1- жадвалга ёзинг.

### 6-1- жадвал

Кузатмалар №	$r_C$	$I_A$	$I_B$	$I_C$	$I_0$	$U_A$	$U_B$	$U_C$	$U_0$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{CA}$	$P_A$	$P_B$	$P_C$	$P$
	ом	а	а	а	а	в	в	в	в	в	в	в	вт	вт	вт	вт

6. Нагрузкалар бир хил бўлган ва ҳар хил бўлган ҳоллар учун векторлар диаграммасини чизинг.

7. Нейтрал симни улаб туриб, С фазадаги қаршиликнинг турли қийматларида (С фаза қисқа туташган ҳол бундан мустасно) фаза ҳамда линия кучланишларини, линия токларини ва нейтрал симдан ўтаётган токни ўлчанг. Фаза қувватларини ҳисобланг. Нейтрал симмининг қаршилиги занжирнинг иш режимига қаандай таъсир кўрсатишими аниқланг. Асбобларнинг кўрсатишими ва ҳисоблаб топилган натижаларни 6-1- жадвалга ёзинг. Вектор диаграммаларини чизинг.


### 6-8. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. УЧ ФАЗАЛИ ТОКНИНГ УЧ СИМЛИ СИСТЕМАСИ

Ишни бажаришдан аввал 6-5- § нинг мазмунин билан танишиб чиқинг.

#### Иш плани

1. Иш бажариш учун керак бўладиган асбоблар билан танишинг. Ўлчашиб асбоблари ҳамда қурилмаларининг асосий техник маълумотларини ёзинг.

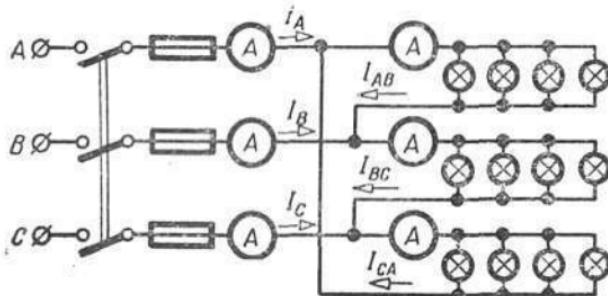2. Схема йириб (6-15- расм), уни раҳбарингизга кўрсатинг.



6-15- расм. Электр лампочкаларини учбурчак усулида улаш схемаси.

3. Фазадаги нагрузкалар бир хил бўлгандан фаза ҳамда линия токларини ўлчанг,  $I_d = \sqrt{3} I_\phi$  эквивалентни ишонч ҳосил қилинг. Фаза кучланишларини ўлчанг ва фаза қувватларини ҳисобланг. Векторлар диаграммасини чизинг.

4. Асбобларнинг кўрсатишини ва ҳисоблаш натижаларини 6-2- жадвалга ёзинг.

5. Иккита ( $r_{AB}$ ,  $r_{BC}$ ) фазанинг қаршиликларини бир хил қилиб олиб, учиячи фазанинг қаршиликини ўзгартиринг. Ҳар бир тажриба учун асбобларнинг кўрсатишини 6-2- жадвалга ёзинг. Фаза қувватларини ҳисобланг. Тажрибалардан бирин учун маълум масштабда векторлар диаграммасини чизинг.

#### 6-2- жадвал

Кузатишлар №	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{CA}$	$I_{AB}$	$I_{BC}$	$I_{CA}$	$I_A$	$I_B$	$I_C$	$I_d/I_\phi$	$P_{AB}$	$P_{BC}$	$P_{CA}$	$P$
	в	в	в	а	а	а	а	а	а	вт	вт	вт	вт	вт

6. Фазалардаги нагрузкаларни бир хил қилиб туриб, С фазадаги сақлагачини олиб қўйинг. Асбобларнинг кўрсатишини ёзиб олинг ва шу ҳол учун маълум масштабда вектор диаграмма чизинг.  $r_{BC}$  қаршиликнинг ўзариши занжирини иш режимига қандай таъсири кўрсатишини текширинг.

#### Еттинчи боб.

### ЭЛЕКТР ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ ВА ЎЛЧАШЛАР

Ўлчаш—ўлчанаётган катталикини шартли равища ўлчов бирлиги сифатида қабул қилган худди шу жинсдаги катталик билан солишириш процессидир.

Ўлчов бирлигининг моддий намунаси, унинг каср ёки каррали қиймати ўлчов дейилади.

Ўлчанаётган катталикини ўлчов бирлиги ёки ўлчов билан солишириш учун мўлжалланган мослама ўлчов асбоби дейилади.

Амалий ўлчашлар учун мўлжалланган ўлчов ва асбоблар ишчи асбо́лар дейилади.

Бирликларни сақлаш ёки қайта тиклаш учун, шунингдек, асбобларни текшириш ва даражалаш учун мўлжалланган ўлчовлар ҳамда асбоблар намунавий асбоблар деб аталади.

Ҳар қандай ўлчаш натижаси ўлчанаётган катталикининг ҳақиқий қийматидан бир оз фарқ қиласи. Ўлчанаётган катталикининг ҳақиқий қиймати—намунавий ўлчовлар ёрдамида аниқланадиган қийматdir.

Катталикинг ўлчаб олинган қиймати билан ҳақиқий қиймати орасидаги фарқ ўлчашнинг абсолют хатолигидан иборат. Абсолют хатоликнинг ўлчанаётган катталикинг ҳақиқий ёки ўлчангандык қийматига нисбати нисбий хатолик дан иборатдир. Нисбий хатолик процентларда ифодаланади. Бу хатолик ўлчаш сифатини баҳолаш учун ишлатилади.

**7-1- мисол.** Токиш ўлчаш шатижасида  $I_1 = 41$  а экани топилган. Токишнинг ҳақиқий қиймати  $I = 40$  а.

Ўлчашнинг абсолют хатоси

$$\Delta I = I_1 - I = 41 - 40 = 1 \text{ а.}$$

Нисбий хатолик

$$\gamma = \frac{\Delta I}{I} \cdot 100\% = \frac{1}{40} \cdot 100\% = 2,5\%.$$

## 7-2. ЭЛЕКТР ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ

Электр ўлчов асбоблари бевосита баҳолаш асбобларига ва таққослаш асбобларига бўлиниади.

Бевосита баҳолаш асбобларига, масалан, амперметр, вольтметр счётчик, яъни ўлчанаётган катталикинг қийматини ўзларидаги саналадиган мосламалари ёрдамида кўрсатадиган асбоблар киради.

Солишириш асбоби ўлчанаётган катталикинг ўлчов билан солишириш учун, масалан, кўпприк қаршиликларини ўлчаш учун (7-7- §) ишлатилади.

Техник ўлчашлар учун бевосита баҳолаш асбоблари ишлатилади, чунки бу асбоблар содда, арzon ва ўлчаш учун кам вақт талаб қиласди.

Солишириш асбоблари аниқроқ ўлчашлар ва электрик бўлмаган катталикларни ўлчаш учун ишлатилади.

**7-1-** жадвалда ўлчов асбобларининг улар ўлчайдиган катталикинг табнатига қараб бўлиниши берилган. **7-2-** жадвалда асбобларнинг системаларига, яъни уларнинг тузилишига ва ишлаш принципига қараб бўлиниши келтирилган.

Ҳар хил хоссаларга эга бўлган ўлчов асбобларининг турли туман бўлишига сабаб электр катталикларни ўлчашдаги шароитлар ҳамда талабларнинг турли туманлигидир.

Аниқлик даражасига қараб бевосита баҳолаш асбоблари (ГОСТ 1845—59) саккизта аниқлик синфига бўлиниади: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 ва 4. Асбобларнинг шкаладаги аниқлик синфи айланади.

Асбобнинг аниқлик синфини ифодаловчи сон унинг асосий руҳи сат этилган, келтирилган хатолигини кўрсатади. Асосий руҳи сат этилган келтирилган хатолик деб, нормал иш шароитида турган асбобнинг стандарт бўйича йўл қўйиладиган энг катта абсолют хатоси ( $\Delta x$ )нинг асбобнинг номинал катталиги ( $x_0$ )га нисбатига айтилади. Бу нисбат процентларда ифодаланилади.

## Электр ўлчов асбоблари системаси ва уларнинг шкаласидаги шартли белгилар

Система-ниг белги-си	Система	Асбобларнинг шкала-ларидағи белгилар	Изоҳлар
	Магнитоэлектрик	Аниқлик синфлари-нинг белгилари	Асосий келтирилган хатоликлар, %
	Магнитоэлектрик логометр		0,05; 0,1; 0,2; 0,5;
	Түғрилагичли		1; 1,5; 2,5; 4
	Термоэлектрик	—	Ўзгармас ток
	Электромагнит	~	Ўзгарувчан ток
	Электродинамик	—	Уч фазали ток
	Электродинамик логометр	—	Шкаланинг вертикал ҳолати Шкаланинг горизонтал ҳолати Шкаланинг қия ҳо-лати
	Ферродинамик	—	—
	Ферродинамик логометр		Ўлчаш занжири асбоб гилофидан изоляцияланган ва 2 кв кучланиш остида текширилган
	Индукцион	—	Генератор қисқичи
	Электростатик	  	Филоғ билан уланган қисқиҷ Ерга улаш учун қисқиҷ

Система-нинг белги-си	Система	Асбобларнинг шкала-ларидағи белгилар	Изоҳлар
	Вибрацион	Мисол 	Электромагнит сис-темадаги, аниқлик синфи 1,5, ўзгарув-чан токка мүлжалланған, шкаласи го-ризонталга писбатан 60° бурчак остида ўрнатыладиган асбоб

$x_1$  катталиқни асбоб билан ўлчагандаги нисбий хатолик деб, асбобнинг энг катта әхтимолий абсолют хатолиги  $\Delta x$  нинг  $x_1$  катталиктининг ўлчанган қийматыга нисбатига айтилади (у процентларда ифодаланади), яъни

$$\gamma x_1 = \frac{\Delta x}{x_1} \cdot 100\%. \quad (7-2)$$

Сўнгги ифодани асбобнинг номинал катталигига кўпайтириб ва бўлиб, қўйидагини топамиз:

$$\gamma x_1 = \frac{\Delta x}{x_1} \cdot 100 \% \frac{x_n}{x_n} = \frac{\Delta x}{x_n} \cdot 100 \% \frac{x_n}{x_1} = \gamma_{\text{асб}} \frac{x_n}{x_1}. \quad (7-3)$$

Шундай қилиб, ўлчаш хатолиги асбоб номинал катталигининг шу катталиктининг ўлчанган қийматга нисбат билан асбоб хатолигининг кўпайтмасига тенг экан.

7-2- мисол. Номинал токи  $I_n=25$  а, аниқлик синфи 1,5 бўлгали амперметр ёрдамида  $I_1 = 15$  а ток ўлчашган. Токни ўлчашда йўл қўйиладиган хатолик топилиши. Токни ўлчашдаги энг катта әхтимолий хатолик

$$\gamma_I = \gamma_A \frac{I_n}{I_1} = \pm 1,5 \% \frac{25}{15} = 2,5\%.$$

Ўлчанаётган катталиқ асбобнинг номинал катталигидан қанча кичик бўлса, бу катталиқни ўлчаш хатолиги шунча катта бўлади демак, ўлчанаётган катталиктининг қиймати асбоб номинал катталигининг ярмидаи кам бўлмаслиги керак.

### 7-3. АСБОБЛАРНИНГ ЎЛЧАШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Ўлчаш механизми ҳар бир ўлчаш асбобининг асосий қисмидир.

Ўлчаш механизмига ўлчанаидиган ёки у билан функционил боғланган ёрдамчи катталиқ таъсир кўрсатганда унинг ҳаракатчан қисми силжийди. Ўлчанаётган катталиктининг қиймати ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги ёки чизиқли кўчишига қараб аниқлайди.

## a) Магнитоэлектрик ўлчаш механизми

Магнитоэлектрик ўлчаш механизмининг ҳаракатчан қисми (7-1-расм) түғри бу чакли  $B$  фалтакдан (рамкадан) иборат. Юпқа изоляцияланган мис симдан ясалган чулғам алюминий асосга (каркасга) ўрнатилади. Рамкага иккита ярим ўқ маҳкамланган бўлиб, бу ярим ўқлар таянчларга ўрнатилган. Ярим ўқлардан биттасига стрелка билан рамка чулғамига ток келтирадиган спираль пружиналарниң учи маҳкамланган.

Рамканинг ён томонлари пўлат  $B$  цилиндр билан қутб бошмоқлар  $N'$ ,  $S'$  орасидаги ингичка  $A$  ҳаво тирқишида ётади. Кучли ўзгармас  $N$ ,  $S$  магнит ҳаво тирқишида бир жинсли радиал магнит майдони ҳосил қиласди.

Рамка чулғамларининг магнит майдонида ётган ён томонларига чулғамдан ток ўтаётганда  $F$ ,  $F$  жуфт куч (7-2-расм) таъсири қиласди. Шундай қилиб, рамкадаги токка горизонтал бўлган айлантирувчи момент юзага келади,

$$M = kI,$$

бу ерда  $k$  — пропорционаллик коэффициенти.

Бу момент таъсирида рамка  $\alpha$  бурчакка бурилади, бунда айлантирувчи момент пружинанинг акс таъсири кўрсатувчи моменти билан мувозанатлашади. Акс таъсири кўрсатувчи момент буралиш бурчагига пропорционал

$$M_{\text{акс}} = D\alpha,$$

бу ерда  $D$  — пропорционаллик коэффициенти.


Айлантирувчи ва акс таъсири кўрса тувчи моментларниң тенглигидан, яъни

$$D\alpha = kI$$


дан рамканинг бурилиш бурчаги учун қўйидаги ифодани топамиз

$$\alpha = \frac{k}{D} I,$$

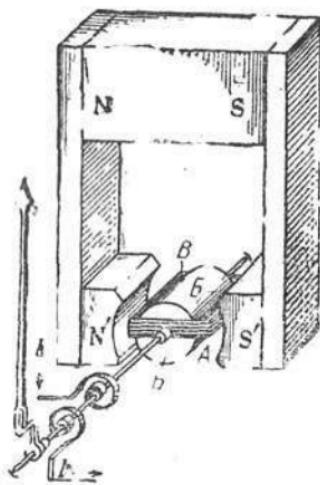бундан бурилиш бурчаги токка пропорционал деган холосага келамиз.



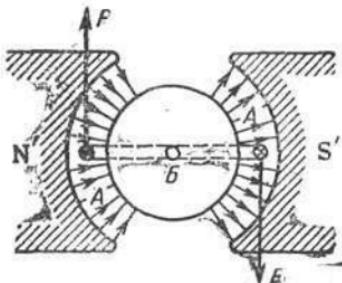7-1-расм. Магнитоэлектрик ўлчаш механизми.



7-2-расм. Магнитоэлектрик ўлчаш механизмида айлантирувчи момент ҳосил қиласди.

## Үлчаш механизми ғалтагидаги ток

$$I = \frac{D}{k} \alpha = C\alpha;$$

бу ерда  $C = D/k$  — ток бүйича ҳар бир асбоб учун маълум бўлган доимийдир.

Шундай қилиб, ўлчанаётган ток рамканинг бурилиш бурчагини санаш ва уни асбобнинг доимийсига кўпайтириш орқали топилар экан. Бурчак стрелка билан стрелканинг учи орқасига маҳкамланган шкала бўйича аниқланади.

Асбобни улагандан кейин ҳосил бўладиган ҳаракатчан қисмнинг тебраниш вақтини камайтириш учун мўлжалланган мослама тинчлантиргич деб аталади.

Магнитоэлектрик ўлчаш механизмида рамканинг алюминий асоси тинчлантирувчидир. Ҳаракатчан қисм бурилганда асоси кесиб ўтувчи магнит оқими ўзгаради. Асосда токлар индукцияланади ва улар магнитнинг магнит майдони билан ўзаро таъсири ҳаракатчан қисмни тинчлантирадиган тормозловчи момент юзага келтиради.

Текширилаётган ўлчаш механизми пружина ва чулғамлардаги симнинг кўндаланг кесими кичик бўлганлиги сабабли кичик номинал токларга (10—100 мА ва ундан ҳам кичик) мўлжаллаб тайёрланади.

Биз кўриб чиқсан тузилишдаги магнитоэлектрик ўлчаш механизми ўзгарувчан ток занжирига улаганда, айлантирувчи момент токнинг оний қийматига пропорционал равишда ўзгаради. Момент бундай тез ўзгарганда инерция туфайли ҳаракатчан қисм момент кетидан, ўзгариб улгурмайди ва у айлантирувчи моментнинг бир давр ичидаги ўртача қийматига пропорционал бўлган бурчакка оғади. Синусоидал ток учун токнинг, демак, моментнинг ҳам ўртача қиймати нолга teng ва ҳаракатчан қисм оғмайди. Шундай қилиб, қаралган ўлчаш механизми фақат ўзгармас ток занжиридаги токни ўлчаш учунгина яроқлидир, холос.

### б) Электромагнит ўлчаш механизми


Электромагнит ўлчаш механизми 7-3-расмда кўрсатилган. У А кўчмас ғалтакдан ва ҳаракатчан қисм—Б—пўлат ўзакдан, кўрсатувчи стрелкадан, битта ўқса ўрнатилган пружинадан ва В секторсимон алюминий япроқча—тинчлантирувчидан ташкил топган.

Ўлчанаётган ток қўзгалмас ғалтакдан ўтиб, Б ўзакни магнитловчи магнит майдони вужудга келтиради ва уни ғалтак ичига қараб тортади. Ғалтакдаги токнинг қиймати ўзакнинг бурилиш бурчаги орқали аниқланади.

В япроқча М магнитнинг магнит майдонида ҳаракатланган вақтда унда уюрма токлар индукцияланади. Ана шу токларнинг магнит майдони билан таъсири натижасида тормозловчи момент юзага келиб, рамкани тинчлантиради.

Электромагнит ўлчаш механизми ҳам ўзгармас, ҳам ўзгарувчан ток занжирлари учун ярай беради, чунки ўзакнинг ғалтак ичига тортилиши токнинг йўналишига боғлиқ эмас.

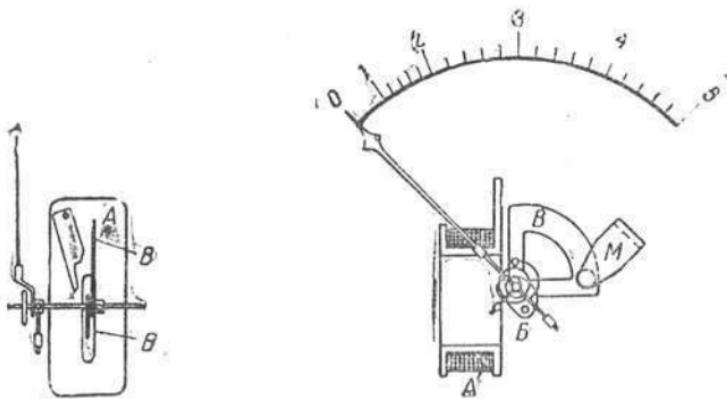Ўзакнинг қолдиқ индукцияси таъсирида токнинг бир хил қийматларида ўзакнинг тортилиши, демак, ўлчаш механизмининг кўрсатиши ҳам ток ортаётганда ва камаяётганда ҳар хил бўлиши мум-



7-3- расм. Электромагнит ўлчаш механизми.

кин. Демак, қолдиқ индукция туфайли хатолик юзага чиқиши мумкин. Бундай хатоликни камайтириш мақсадида ўзаклар қолдиқ индукцияси жуда кичик бўлган пермэллойдан ясалади.

Ташқи майдонлар таъсирида юзага чиқадиган хатоларни камайтириш мақсадида ўлчаш механизми экранлар ёки гилофлар билан ўралади. Худди ўша мақсадлар учун иккита кетма-кет уланган ғалтакли ва мос равишда бир ўқقا ўрнатилган иккита ўзакли астатик ўлчов механизмлари ишилатилади. Ўлчанаётган ток ғалтакларда қарама-қарши йўналган майдонлар ҳосил қиласиди. Ташқи бир жинсли майдон битта ғалтакнинг магнит майдонини камайтираса, иккимишли ғалтакнинг магнит майдонини ортиради, шундай қилиб, ташқи майдоннинг натижавий таъсири жуда кам бўлади.

### в) Электродинамик ўлчаш механизми

Электродинамик ўлчаш механизми (7-4 ва 7-5-расмлар) иккита—икки қисмдан иборат кўчмас  $A$  ва кўрсатувчи стрелка билан бир ўқقا ўрнатилган қўзғалувчан  $B$  ҳамда ҳаволи тинчлантирувчи  $B$  нинг қаноти ва иккита спиралсимон пружинадан иборат.

Кўчмас ғалтакдан  $I_1$  ток ва ҳаракатчан ғалтакдан  $I_2$  ток ўтганда улар орасида электродинамик ўзаро таъсирилашув юзага келади. Натижада ҳаракатчан ғалтакка  $FF$  (7-5-расм) жуфт куч, яъни айлантирувчи момент таъсир кўрсатади. Ҳаракатчан ғалтак, айлан-

тирувчи момент пружинанинг акс таъсир кўрсатувчи моменти билан мувозанатлашмагунча бурилади.

Ўзгармас ток учун айлантирувчи момент ва ҳаракатчан фалтакнинг бурилиш бурчаги фалтаклардаги токларниң кўпайтмасига пропорционалдир.

$$\alpha = k_1 I_1 I_2. \quad (7-4)$$

Ўзгарувчан ток учун оний айлантирувчи момент токлар оният қийматларининг кўпайтмасига пропорционал бўлиб, бир давр ичидаги ўртача айлантирувчи момент ва ҳаракатчан фалтакнинг унга пропорционал бўлган бурилиш бурчаги эса фалтаклардаги токларниң эфектив қийматлари ҳамда улар орасидаги силжиш бурчаги косинусининг кўпайтмаси орқали аниқланади, яъни

$$\alpha = k_1 I_1 I_2 \cos \psi. \quad (7-5)$$

Ана шу бурилиш бурчаги ўлчанаётган катталиктининг қийматини аниқлайди. Буни биз пастроқда кўрсатамиз.


Ўлчаш механизмида пўлатнинг йўқлиги, демак, қолдиқ индукция юзага келтирадиган хатоликнинг йўқлиги бундай механизмларни юқори аниқликдаги ўлчашларни ўғказишга мўлжаллаб тайёрлаш имконини беради.

Ўлчаш механизми заиф магнит майдони юзага келтирадиган ташқи магнит майдонлари таъсирида ҳосил бўладиган хатоликларни камайтириш учун электромагнит ўлчаш механизмида қўлланилган воситаlardan фойдаланилади.


Заиф магнит майдонига заиф айлантирувчи момент мос келади. Демак, бундай асбобларда юксак аниқликка эришиш учун ишқалиш туфайли юзага чиқадиган хатоликни камайтириш керак. Бунга ҳаракатчан қисмнинг оғирлигини камайтириш, ўқлар ҳамда таяичларни бежирим қилиб ишлаш билан эришилади. Ундан ташқари, ҳаракатчан фалтакнинг пружиналари билан симининг кўндаланг кесими кичик, шу сабабли электродинамик ўлчаш механизми ортиқча нагрузкаларга жуда сезгир.
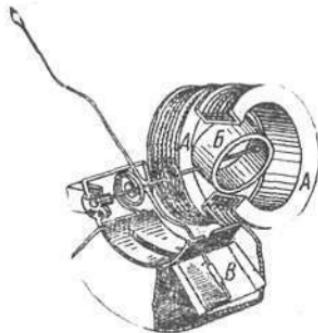
### г) Ферродинамик ўлчаш механизми

Бу ўлчаш механизмининг ишлаш принципи худди электродинамик ўлчаш механизмининг ўзинаси. У электродинамик ўлчаш механизмидан кўчмас фалтак кийдирилган пўлат ўзак ва ўша пўлат-



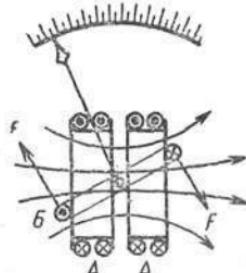7-4- расм. Электродинамик ўлчаш механизми.




7-5- расм. Электродинамик ўлчаш механизмида айлантирувчи момент ҳосил қилиш.


ҳаракатчан фалтакнинг пружиналари билан симининг кўндаланг кесими кичик, шу сабабли электродинамик ўлчаш механизми ортиқча нагрузкаларга жуда сезгир.

дан ясалған ва ҳаракатчан ғалтак билан үралған құзғалмас цилиндрі билан фарқ қиласы (7-6-расм).

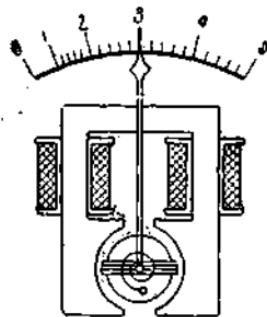Пұлат магнит узатувчи ўлчаң механизмининг майдонини күчайтиради, натижада айлантирувчи момент ҳам ортади, бу эса асбобининг мустақамроқ бўлишига шаронит яратади ҳамда ўлчаң механизмининг кўрсатишига ташқи магнит майдонларининг таъсирини камайтиради. Пұлат ишлатилиши қолдиқ индукция ва магнит узатувчидаги уюрма токлар таъсирида юзага чиқадиган хатоликларни орттиради.



7-6-расм. Ферродинамик ўлчаң механизми.

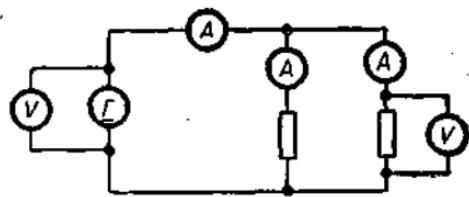

7-7-расм. Амперметрлар ва вольтметрларни улаш

#### 7-4. ТОК КУЧЛАНИШИНИ ЎЛЧАШ

##### a) Амперметр ва вольтметрни улаш схемалари

Амперметрнинг кўрсатиши унинг ўлчаң механизми орқали ўтатётган ток билан белгиланади. Шу сабабли электр занжирининг бирорта участкасидаги, истеъмолчидаги ёки генератордаги токни ўлчаш учун амперметрни ўлчанаётган ток у орқали ўтадиган қилиб улаш керак. Демак, амперметр истеъмолчига, генераторга ёки занжир участкасига кетма-кет уланар экан (7-7-расм).

Амперметри улаганда занжирнинг иш режими ўзгармаслиги керак, демак, унинг қаршилиги истеъмолчининг ёки занжир участкасининг қаршилигига нисбатан кичик бўлиши керак. Амперметрнинг ( $r_a$ ) қаршилиги кичик ва ундан номинал ( $I_{a,n}$ ) ток ўтатётган бўлса, унда йўқотиладиган номинал қувват ҳам кичик бўлади:

$$P_{a,n} = I_{a,n}^2 r_a .$$

Агар ўлчанаётган ток ўлчаң механизмининг (амперметрнинг) номинал токидан катта бўлса, у ҳолда ўлчаң чегарасини кенгайтириш мақсадида ўзгармас ток занжирда (кейинроқ кўрамиз) шунтлар, ўзгарувчан ток занжирда эса ток трансформаторларидан (9-10-§) ишлатилади.

Вольтметрнинг кўрсатиши унинг қисқичларидаги кучланиш билан аниқланади. Шу сабабли истеъмолчи ёки генераторнинг қисқичларидаги кучланиши ўлчаш учун унинг қисқичларини вольт-

метрнинг қисқичлари билан туташтириш, яъни вольтметрни истеъмолчига ёки генераторга параллел улаш керак (7-7-расм).

Вольтметрни занжирга улаганда у ўлчанаётган кучланишига (занжирнинг иш режимига) таъсир кўрсатмаслиги учун унинг қаршилиги вольтметр параллел уланаётган истеъмолчининг (генераторнинг) қаршилигига нисбатан катта бўлиши керак. Вольтметрнинг  $r_{\text{в}}$  қаршилиги катта бўлганда, ундаги номинал ток  $I_{\text{в.н}}$  кичик ва ундағи йўқотиладиган номинал қувват ( $P_{\text{в.н}}$ ) ҳам кичик бўлади, чунки

$$I_{\text{в.н}} = \frac{U_{\text{в.н}}}{r_{\text{в}}} \quad \text{ва} \quad P_{\text{в.н}} = \frac{U_{\text{в.н}}^2}{r_{\text{в}}}.$$

Ўлчаш механизмининг қисқичларидағи кучланиш

$$U_y = I_y r_y,$$

Температура  $10^{\circ}\text{C}$  га ўзгарганда ўлчаш механизмидаги мис чулғанинг қаршилиги  $4\%$  га ўзгарғанлиги учун  $U_y$  кучланиш  $I_y$  токка, демак, ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчагига пропорционал бўлмайди. Шундай қилиб, кучланишини аниқ ўлчаш мумкин эмас.

Ўлчаш механизмига кетма-кет қилиб, температура коэффициенти нолга яқин бўлган манганиндан ясалган катта қўшимча қаршилик ( $r_k \gg r_y$ ) уласак, вольтметрнинг қаршилиги  $r_{\text{в}} = r_y + r_k$  деярли температурага боғлиқ бўлмай қолади. Шундай қилиб, вольтметр ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги фақат токкагина эмас, қисқичларидағи кучланишга ҳам пропорционал бўлади:

$$U_{\text{в}} = I_y (r_y + r_k) = I_y r_{\text{в}} = I \text{const}. \quad (7-6)$$

Одатда қўшимча қаршилик ўлчаш механизмининг номинал кучланиши кичик бўлганлиги сабабли вольтметрнинг номинал кучланишини орттириш учун ҳам ишлатилади.

Юқсан кучланишли ўзгарувчан ток занжирларидаги кучланишнинг чегараларини кенгайтириш учун қўшимча қаршилик билан бир қаторда кучланиши ўлчаш трансформаторлари ҳам ишлатилади (9-10- §).

Баён этилганлардан амперметр билан вольтметр фақат ўзларининг параметрлари билан фарқ қилувчи бир хил тузилишдаги механизмларга эга бўлиши мумкин деган холоса чиқади. Бироқ, амперметр ва вольтметр ўлчанаётган занжирга турлича уланади ва турлича ички ўлчаш схемасига эга.

### б) Магнитоэлектрик амперметрлар ва вольтметрлар

Юқорида магнитоэлектрик ўлчаш механизмлари кўпи билан  $100 \text{ мА}$  номинал токка мўлжаллаб тайёрланишини қайд қилиб ўтган эдик. Шундай қилиб, кичик токларни ўлчаш учун мўлжалланган магнитоэлектрик асбоблар (галванометрлар, микроамперметрлар, миллиамперметрлар) ғалтаги асбобнинг филофига жойлашган

қисқичларга уланган, шкалалигига бевосита ўлчанадиган токнинг қийматлари ёзилган ўлчаш механизмидан иборат экан.

Магнитоэлектрик амперметр ҳам ўлчаш чегараларини кенгайтириш учун шунт билан жиҳозланадиган ўша системадаги ўлчаш механизмидан иборат. Шунт ўлчаш механизмига параллел уланади (7-8- расм).

Ўлчанадиган ток  $I$  тугунда икки қисмга: шунтдаги ток  $I_{\text{ш}}$  ва ўлчаш механизмидаги ток  $I_{\text{y}}$  га ажралади.  $ab$  тармоқдаги күчланишнинг тушуви (7-8- расм)

$$U_{ab} = I_{\text{y}} r_{\text{y}} = I \frac{r_{\text{n}} r_{\text{ш}}}{r_{\text{n}} + r_{\text{ш}}},$$

бундан

$$I = I_{\text{y}} \frac{r_{\text{y}} + r_{\text{ш}}}{r_{\text{ш}}} = I_{\text{y}} p. \quad (7-7)$$


Шунтнинг қаршилиги  $r_{\text{ш}}$  ва ўлчаш механизмининг қаршилиги  $r_{\text{y}}$  ўзгармас бўлса, ўлчанаётган  $I$  ток билан ўлчаш механизмидаги  $I_{\text{y}}$  токнинг нисбати доимий ( $p$ ) бўлади. Демак, ўлчаш механизми ҳаракатчан қисмининг бурилиш бурчаги орқали ўлчанаётган токни аниқлаш мумкин экан. Шунт қизимаслиги ва унинг натижасида хатоликка йўл қўйилмаслиги учун шунтларнинг кўндаланг кесими етарли бўлиши керак. 25 — 50 амперларгача токларга мўлжалланган шунтлар асбоннинг филофи ичига жойлаштирилади, ундан каттароқ токларга мўлжалланганлари эса асбодан ташқарида алоҳида ўрнатилади.

Техник амперметрларнинг битта чегарали шунтлари, намунаий ва лаборатория амперметрларининг эса кўп чегарали шунтлари бўлади (7-9- расм). Штепселни бир уячадан иккинчисига кўчириб, шунтнинг қаршилигини ўзgartириш орқали турли ўлчаш чегараларига эришилади.


Магнитоэлектрик вольтметр ҳам ўша системадаги ва күчланиши ўлчаш чегарасини кенгайтириш учун қўшимча қаршилик билан жиҳозланган ўлчаш механизмидан иборат (7-10- расм). Вольтметрнинг шкаласига унинг қисқичларидаги күчланишни кўрсатувчи даражалар ёзилади:

$$U = I(r_{\text{y}} + r_{\text{k}}),$$

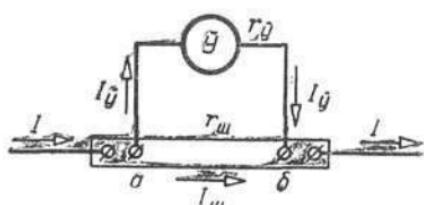
бу күчланиш ўлчаш механизмидаги  $U_{\text{y}} = Ir_{\text{y}}$  күчланишдан  $p = \frac{r_{\text{y}} + r_{\text{k}}}{r_{\text{y}}}$  марта катта.



7-8- расм. Шунтли ўлчаш механизми.

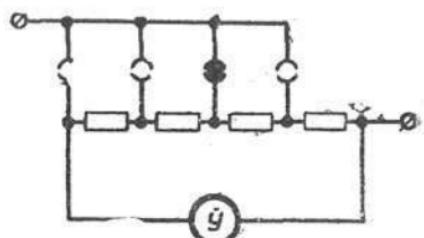


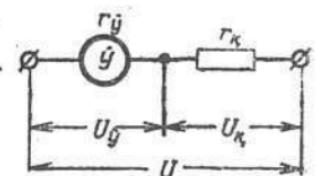7-9- расм. Кўп чегарали шунт билан жиҳозланган амперметр.



7-10- расм. Қўшимча қаршиликли ўлчаш механизми.

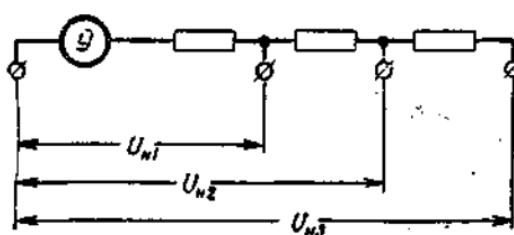Техник вольтметрнинг бир чегарали, намунавий ва лаборатория вольтметрларининг эса кўп чегарали қўшимча қаршиликлари (7-11-расм) бўлади. Турли номинал кучланишларга эришиш учун турли қўшимча қаршиликлардан фойдаланилади. Бунга эса симлардан бирини вольтметрнинг бир қисқичидан иккинчисига ўтказиш, переключитель ёки штепселини бураш билан эришилади.



7-11-расм. Кўп чегарали қўшимча қаршиликли вольтметр.


Магнитоэлектрик амперметрлар ва вольтметрлар намунавий ҳамда лаборатория учун (аниқлик синфи 0,1 — 2,5), шунингдек, техник мақсадлар учун (аниқлик синфи 1 — 2,5) ҳам тайёрланади.

Уларнинг сезгириллиги юқори бўлиб, уларга ташки магнит майдонлари, температура кам таъсир кўрсатади. Шу билан бирга бу асбобларда қувват кам йўқолади ҳамда улар ортиқча нагрузкаларга жуда сезгир бўлади.
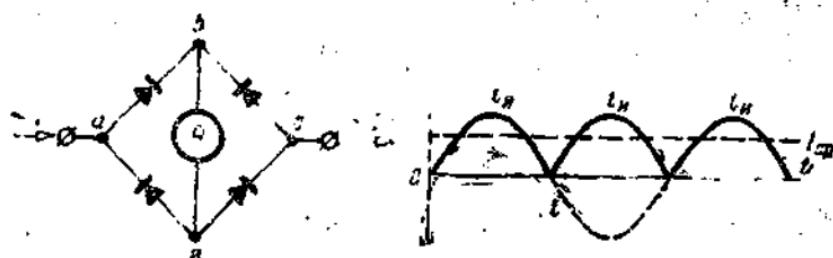
### в) Тўғрилагичли амперметрлар ва вольтметрлар

Тўғрилагичли амперметрлар магнитоэлектрик ўлчашиб механизми билан ярим ўтказгичли тўғрилагичдан иборат (7-12-расм).

Биринчи ярим давр ичида ток  $a - b - g - e$  йўл билан ўтади, иккинчи ярим давр ичида эса  $e - b - g - a$  йўл билан ўтади. Демак, ўлчашиб механизми орқали ўзгарувчан токнинг ҳар бир ярим даври ичида токнинг бир томонга йўналган ярим тўлқинлари ўтади. Ўртача айлантирувчи момент ва ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги ўртача текка боғлиқ бўлиб, бу ток эса синусоидал ток



7-12-расм. Тўғрилагичли амперметрнинг схемаси ва ўлчашиб механизми даги токчилик әрги чизиги.

уучун токнинг эффектив қийматига пропорционал бўлади. Амперметрларнинг шкаласига токнинг худди ана шу қиймати ёзилади.

Токни ўлчаш чегаралари шунтлар ёрдамида кенгайтирилади.

Тўғрилагичли вольтметрлар чала ўтказгичли тўғрилагичи бўлган магнитоэлектрик ўлчаш механизми билан қўшимча қаршиликдан иборат (7-13- расм).

Ҳаракатчан қисмнинг buquerque, худди амперметрдагидек ўлчанаётган катталик синусоидал бўлганда токнинг эффектив қийматига пропорционал, вольтметрнинг қаршилиги ўзгармас бўлганда эса кучланишининг эффектив қийматига пропорционал бўлади. Вольтметрнинг шкаласига худди ана шу қийматлар ёзилади.

Тўғрилагичли амперметрлар ҳамда вольтметрларнинг аниқлик синфи 1,5—2,5 бўлади. Улар асосан 10 кгц га қадар юқори частотали ўзгарувчан ток занжирларида ишлатилади.

### г) Термоэлектрик амперметрлар ва вольтметрлар


Термоэлектрик амперметрлар магнитоэлектрик механизм билан термоўзгартиргичдан иборат (7-14- расм). Термоэлектрик вольтметрларда эса булардан ташқари қўшимча қаршилик ҳам бўлади.

Турли металлдан ясалган иккита симнинг бир-бира кавшарланган учи термопара дейилади. Термопаранинг кавшарланмаган учлари эркин учлар, кавшарланганлари эса ишчи учлар дейилади.


Термопаранинг ишчи учлари қизитилганда эркин учларидан термоэлектр юритувчи куч — термо ё.ю.к. деб аталувчи потенциаллар фарқи ҳосил бўлади. Термо ё.ю.к. термопарани ҳосил қиливчи металларга, термопаранинг ишчи ва эркин учлари орасидаги температуралар фарқига, эркин учларнинг температураси доимий бўлса, унинг ишчи учининг температурасига боғлиқ бўлади.

Термопаранинг ишчи учига ўтказгич — қизитгич кавшарлаб, термоўзгартигич ҳосил қиласиз.

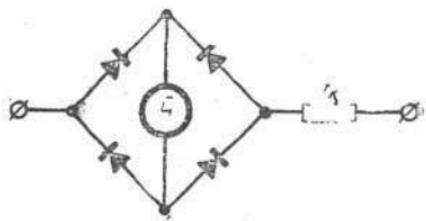Қизитгич орқали ўзгарувчан ток ўтганда, у қизиб, термопаранинг ишчи учларини қиздиради ва унинг эркин учларидан термо ё.ю.к. ҳосил бўлади. Агар шу учларга ўлчаш механизми уланса, у ҳолда ундан ток ўтади ва ҳаракатчан қисм маълум бурчакка бурилади. Бу бурчак ҳам термо ё.ю.к. га, ҳам қизитгич орқали ўтувчи ўлчанаётган токка боғлиқ бўлади. Амперметрнинг шкаласига токнинг эффектив қиймати ёзилади.



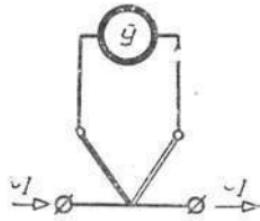7-13- расм. Тўғрилагичли вольтметрнинг схемаси.



7-14- расм. Термоэлектрик амперметр.

Вольтметр амперметрдан термоўзгартиргичнинг қизитгичига кетма-кет уланган қўшимча қаршилик билан фарқ қилади. Бу ҳолда ҳаракатчан қисмниш бурилиш бурчаги фақат токка боғлиқ бўлмасдан, вольтметрнинг қисқичларидағи кучланишга ҳам боғлиқ бўлади. Асбоннинг шқаласига ана шу кучланишнинг эффектив қиймати ёзилади.

Термоэлектрик асбобларнинг аниқлиги 1,5 — 2,5 синфларга мос келади.

Термоэлектрик асбоблар юқори ва юксак частотали (10 — 50 мгц гача) ўзгарувчан ток занжирларида ишлатилади.

### *д) Электромагнит амперметрлар ва вольтметрлар*

Электромагнит ўлчаш механизмининг кўрсатиши ғалтакдаги токнинг қийматига боғлиқ; шу сабабли асбоннинг шқаласига ана шу токнинг қиймати ёзилади. Электромагнит амперметрнинг ғалтаги қўзғалмас бўлганлиги учун унинг оғирлиги ишқалиш туфайли юзага келадиган хатоликка таъсир кўреатмайди. Шу сабабли унинг ғалтагини исталган кесимдаги симдан, демак, исталган номинал токка мўлжаллаб тайёрлаш мумкин. Шчитларга ўринатиладиган амперметрлар бизнинг заводларимизда 300 ампергача номинал токка мўлжаллаб тайёрланади.

Электромагнит вольтметр шу номли 20 — 30 ма номинал токка мўлжалланган ўлчаш механизми ҳамда у билан кетма-кет уланган манганиндан ясалган қўшимча қаршилиқдан иборат (7-10- расм).

Қўшимча қаршилик актив бўлиб, ўлчаш механизми ғалтагининг реактив қаршилигидан жуда ҳам катта, шу сабабли вольтметрнинг умумий қаршилиги деярли актив ва токнинг тури ҳамда частотасига деярли боғлиқ эмас.


Вольтметрнинг қаршилиги доимий бўлса, ҳаракатчан қисмниш бурилиш бурчаги фақат ғалтакдаги токқагина эмас, унга пропорционал бўлган вольтметр қисқичларидағи кучланишга ҳам боғлиқ бўлади. Ана шу кучланишнинг қиймати асбоннинг шқаласига ёзилади.

Электромагнит амперметр ва вольтметрлар техник частотали ўзгарувчан ток қурилмаларида шчитларга ўринатиладиган аниқлик синфи 1,5 — 2,5 бўлган асбоблар сифатида кенг қўлланилади. Саноатимиз техник асбоблар билан бир қаторда ўзгарувчан ва ўзгармас токлар учун мўлжалланган аниқлик синфи 0,5 га teng бўлган кўчма амперметрлар ҳамда вольтметрлар ҳам ишлаб чиқаради.

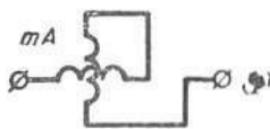
### *е) Электродинамик ва ферродинамик амперметрлар ва вольтметрлар*

Электродинамик амперметр ўша номли ва ғалтаклари унинг номинал токига қараб кетма-кет ёки параллел уланган, шқаласига амперметр орқали ўтувчи токнинг қийматларига мос даражалар ёзилган механизмдан иборат.

Ҳаракатчан ғалтак ишқалиш туфайли ҳосил бўладиган хатоликни камайтириш мақсадида 100 мА дан ортиқ бўлмаган номинал токка мўлжалланган кичик кесимли симдан енгил қилиб ясалади. Кўчмас ғалтак эса номинал токнинг қийматига қараб, ҳар хил ке-



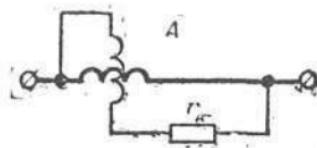7-15- расм. Электродинамик миллиамперметрнинг схемаси.



7-16- расм. Электролинамик амперметрнинг схемаси.

симли симдан ясалади. Унинг номинал токи 5 а ва ундан ҳам каттароқ бўлиши мумкин. Шунинг учун миллиамперметрларда ғалтаклар кетма-кет (7-15- расм), амперметрларда эса параллел (7-16-расм) уланади.

Ғалтаклар кетма-кет уланганда улардаги токлар тенг ва фаза бўйича бир хил, демак, асбоб ҳаракатчан қисмининг бурилиш бурчаги токнинг квадратига пропорционал бўлади:

$$\alpha = k_1 I_1 I_2 \cos \Psi = k_2 I^2. \quad (7-8)$$


Амперметрнинг ғалтаклари параллел уланса ва тармоқларнинг қаршиликлари ўзгармас бўлса, ғалтаклардаги  $I_1$  ва  $I_2$  токларнинг ҳар бири ўлчанаётган  $I$  токка пропорционал бўлади. Ундан ташқари, агар тармоқларнинг актив ва реактив қаршиликлари  $I_1$  ва  $I_2$  токларнинг фазалари бир хил ( $\phi = 0$ ) бўлдиган қилио танлаб олинган бўлса у ҳолда худди аввалги ҳолдагидек амперметр ҳаракатчан қисмининг бурилиш бурчаги ўлчанаётган токнинг квадратига пропорционал бўлади:

$$\alpha = k_1 I_1 I_2 \cos \psi = h_2 I^2.$$

Электродинамик вольтметрлар ўша номли ва ғалтаклари 20 — 50 мА номинал токка чидайдиган кичик кесимли симдан ўралган ва ўзаро ҳамда қўшимча қаршилик билан кетма-кет (7-17- расм) уланган ўлчаш механизмидан иборат.

Қўшимча қаршилик кучланишини ўлчаш чегарасини кенгайтириш ва температуранинг, ток турининг ва частотанинг асбоб кўрсатишига таъсирини камайтириш учун қўйилади.

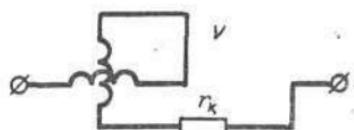Электродинамик амперметрлар билан вольтметрлар намунавий ва лабо-



7-17- расм. Электродинамик вольтметрнинг схемаси.

ратория асбобларни (аниқлик синфи 0,1 — 0,5) сифатида стандартта юқоригоқ (2000 гц га қадар) частотали ўзгарувчан ток занжиринга мұлжаллаб ясалади.

Электродинамик асбобларнинг сезгирилигиги жуда юқори бўлиб, ўзгармас ҳамда ўзгарувчан ток занжирлари учун ҳам ярай беради. Улар ортиқча нагрузкаларга ва ташқи магнит майдонларининг таъсирига жуда сезгирилар.

Ферродинамик амперметрлар ва вольтметрларниң ички схемаси электродинамик асбобларнидан фарқ қилмайди. Улар асосан ўзгарувчан ток занжирларида ўзи ёзар асбоблар сифатида ишлатилади. Ферродинамик асбобларнинг аниқлиги юқори эмас (аниқлик синфи 1,5 — 2,5), уларнинг айлантирувчи моменти катта, тузылиши мустаҳкам ва ишончлидир. Улар деярли ташқи магнит майдонининг таъсирини сизмайди.

### 7-5. ҚУВВАТИННИ ҮЛЧАШ

Ўзгармас ток занжирининг  $P$  қувватини ампермстр ва вольтметр ёрдамида  $I$  ток билан  $U$  кучланишини үлчаш билан аниқлаш мумкин, чунки

$$P = UI.$$

Ўзгармас ток занжирининг қувватини электродинамик ваттметр ёрдамида қулай ва аниқроқ үлчаш мумкин.

Электродинамик ваттметр ўша номли үлчаш механизмидан ташкил топган (7-3- § нинг 6 пункти). Ваттметрнинг кўчмас ғалтаги (7-18- расм) кетма-кет ёки ток ғалтаги деб юритилади ва истеъмолчига кетма-кет уланади. Ҳаракатчан ғалтак билан қўшимча қаршилик  $r_U$  параллел занжир ёки ваттметрнинг кучланиш занжирини ҳосил қиласди. Бу занжир қуввати үлчанаётган истеъмолчига параллел уланади.

Ўзгармас ток занжирига уланган электродинамик үлчаш механизми ҳаракатчан қисмининг бурилиш бурчаги кетма-кет ғалтакдаги  $I$  ток билан кучланиш ғалтагидаги  $I_U$  токнинг кўпайтмасига пропорционал (7-1) бўлганлиги сабабли

$$\alpha = k_1 I U_U.$$

Қўшимча қаршилик кучланиш занжирининг қаршилиги ўзгармай қолишини таъминлади, шунинг учун ҳам параллел занжирдаги ток кучланишга пропорционал ( $I_U = U/r_U$ ) демак,

$$\alpha = k_1 I U_U = k_1 I \frac{U}{r_U} = k_3 I U = k_3 P. \quad (7-9)$$


Шундай қилиб, ҳаракатчан қисмининг бурилиш бурчаги қиймати ваттметрнинг шкаласига ёзиладиган қувватга пропорционал экан.

Ўзгарувчан ток занжиридаги


$$P = UI \cos \varphi$$

актив құвватни ўлчаш учун электродинамик ва ферродинамик ватт-мегрлар ишлатилади.

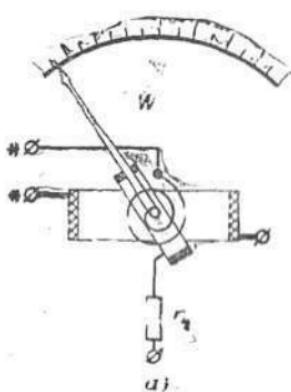Бу ҳолда ўлчаш механизми ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги (7-5);



$$\alpha = k_1 I U \cos \psi.$$

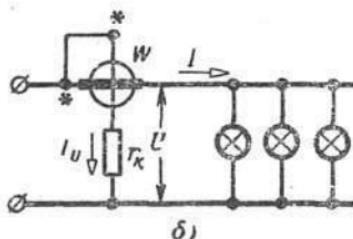

7-18- расм. Электродинамик ваттметрнинг түзилиши (а) ва улаш схемаси (б).

Ваттметр параллел занжирининг қаршилиги ўзгармас ва деярли реактив бўлмаса, ундаги ток ( $I_U = U/r_U$ ) кучланишга пропорционал бўлади ва у билан фаза бўйича мос бўлади (7-19- расм). Шундай қилиб ғалтакдаги токлар орасидаги силжиш бурчаги  $\psi$  ваттметр кетма-кет ғалтагидаги кучланиш  $U$  билан  $I$  ток орасидаги силжиш бурчагига тенг.

Ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги


$$\begin{aligned} \alpha &= k_1 I U \cos \psi = k_1 I \frac{U}{r} \cos \varphi = \\ &= k_3 I U \cos \varphi = k_3 P^U, \end{aligned} \quad (7-10)$$

яъни у актив құвватга пропорционал бўлади.

Ваттметр кетма-кет чулғамининг ток манбаидан келадиган симга уланадиган қисқичи генератор қисқичи, параллел занжирнинг ваттметр ток ғалтагига уланган сим билан уланадиган қисқичи ҳам генератор қисқичи деб аталади. Генераторнинг қисқичлари схемалар ва асбобларда юлдузча (\*) билан белгиланади.

Схема йиғаётгандан ваттметр қисқичларининг белгиларига ахамият бермоқ керак, чунки ваттметрнинг бирорта ғалтаги қисқичларининг ўринин алмаштириб қўйсак, токнинг йўналишини ўзгартирамиз ёки бу ғалтакдаги токнинг фазасини ярим даврга ўзгартирамиз, натижада ҳаракатчан қисм тескари томонга қараб қолади.

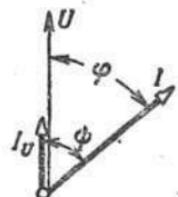Токи 5 ампердан ва кучланиши 220 вольтдан катта бўлган ўзгарувчан ток занжирларидағи құвват одатда, ўлчов трансформаторлари орқали уланадиган ваттметрлар ёрдамида ўлчанади (9-10- §).




7-19- расм. Электродинамик ваттметрнинг вектор диаграммаси.

Уч фазали ток түрт симли занжирининг

$$P = P_A + P_B + P_C = I_A U_A \cos \varphi_A + I_B U_B \cos \varphi_B + I_C U_C \cos \varphi_C \quad (7-11)$$

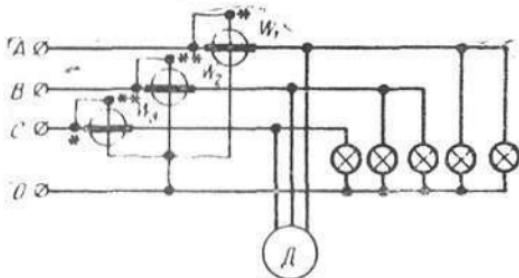
актив қуввати учта ваттметр ёрдамида ўлчанади. Бунда уларнинг ҳар бири алоҳида фазанинг қувватини ўлчайдиган қилиб уланади (7-20- расм). Ваттметрлар кўрсатган қувватларнинг йиғинидиси қидирилаётган қувватни беради.




7-20-расм. Уч фазали ток түрт симли занжирининг қувватини ўлчаш учун ваттметрларни улаш схемаси.

Учта элементли ваттметрлардан фойдаланган қуайроқ. Бу ваттметр кўрсатувчи стрелкали битта ўққа ўрнатилган учта кўчмас ва учта қўзғалувчан ғалтакдан иборат бўлади. Асбонинг шкаласига уч фазали занжир қувватининг қиймати ёзилади. Уч фазали уч симли занжирининг фазаларидағи нагрузкалар бирор хил бўлса, битта фазанинг қувватини ўлчаб, уни учга кўпайтириб уч фазали занжирининг қувватини топиш мумкин. 7-21-расмда ноль нуқтасини топиш мумкин бўлган ҳол учун двигатель қувватини ўлчаш мақсадида ваттметрни улаш схемаси кўрсатилган.

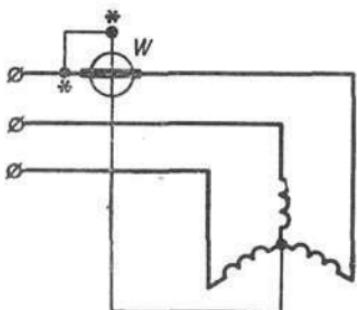7-22-расмда учбурчак усулида уланган двигателнинг қувватини ўлчаш учун ваттметрии улаш схемаси кўрсатилган.



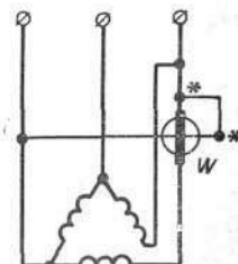7-21-расм. Ноль нуқтаси чиқарилган двигателнинг қувватини ўлчаш учун қўлланиладиган схема.



7-22-расм. Учбурчак усулида уланган двигателнинг қувватини ўлчаш учун ваттметрии улаш схемаси.

Нагрузкаси бир хил ҳам, ҳар хил ҳам бўлиши мумкин бўлган уч фазали уч симли занжирнинг қуввати икки элементли ваттметр ёрдамида ўлчанади. Икки элементли электродинамик ёки ферродинамик ваттметрда иккита қўзғалмас ток ғалтаги ва стрелка билан битта ўққа ўрнатилган кучланишнинг иккита ҳарачатчан ғалтаги бўлади (7-23-а расм).

Уч фазали занжирнинг оний қуввати

$$P = P_A + P_B + P_C = i_A u_A + i_B u_B + i_C u_C, \quad (7-12)$$

бунда  $P_A$ ,  $P_B$ ,  $P_C$  — алоҳига фазаларнинг оний қувватлари. Истеъмолчилик ноль нуқтаси учун қўйидагини ёзиш мумкин:

$$i_A + i_B + i_C = 0,$$

бундан

$$i_C = -i_A - i_B. \quad (7-13)$$


(7-13) тенглигни қувват формуласига қўйсак:

$$\begin{aligned} p &= i_A u_A + i_B u_B - i_A u_C - i_B u_C = i_A (u_A - u_C) + \\ &+ i_B (u_B - u_C) = i_A u_{AC} + i_B u_{BC} = p_1 + p_2, \end{aligned} \quad (7-14)$$

фаза кучланишларининг айрмаси линия кучланишига тенг бўлганилиги учун

$$u_A - u_C = u_{AC} \text{ ва } u_B - u_C = u_{BC}.$$

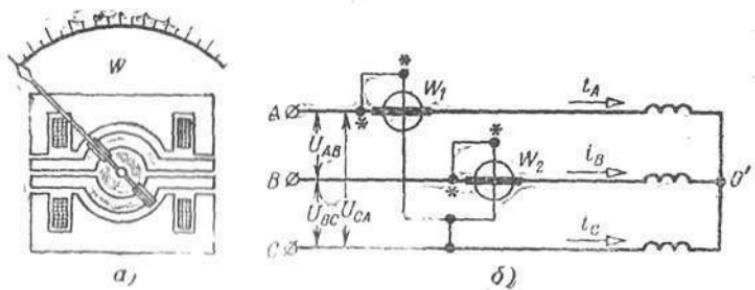Шундай қилиб, уч фазали занжирнинг қувватини иккита  $p_1$  ва  $p_2$  қўшилувчиларнинг йигинидеси сифатида ёзиш мумкин экан.



7-23-расм. Икки элементли ваттметринг тузилиш схемаси (а) ва уни уч фазали ток занжиридаги қувватни ўлчаш учун улаш (б).

Икки элементли ваттметрни (7-23-б расм) 7-14 ифодага мос равинида улайлик! Биринчи элементнинг кетма-кет чулгамини  $A$  симга кетма-кет ( $i_A$  ток), унинг параллел занжирини эса  $A$  ва  $B$  симлар орасига ( $u_{AC}$  кучланиш) улаймиз, иккинчи элементнинг кетма-

кет чулғамини  $B$  симга кетма-кет ( $i_B$  ток), унинг параллел занжирини эса  $B$  ва  $C$  симлар орасига ( $u_{BC}$  кучланиш) улаймиз. Бу ҳолда ваттметрнинг ҳаракатчан қисмiga таъсир кўрсатувчи оний айлантирувчи момент уч фазали занжирнинг оний қувватига пропорционалдир. Ҳаракатчан қисмнинг ўртача айлантирувчи моментга пропорционал бўлган бурилиш бурчаги уч фазали занжирнинг ўртача ёки актив қувватига пропорционал бўлади; бу қувват 7-14-ифодага мувофиқ қўйидагича ёзилиши мумкин:

$$P = I_A U_{AC} \cos \Phi_{A-AC} + I_B U_{BC} \cos \Phi_{B-BC}, \quad (7-15)$$

бунда  $\Phi_{A-AC} I_A$  ва  $U_{AC}$  орасидаги,  $\Phi_{B-BC}$  эса  $I_B$  ва  $U_{BC}$  орасидаги силжиш бурчаги.

Ваттметр схемасини йиғиншда кетма-кет ғалтакларнинг генератор қисқичлари ток манбаидан келаётган симларга уланиши, параллел занжирларнинг генератор қисқичлари эса мос кучланишларнинг индексларида биринчи ўринда турган ҳарфлар (бизнинг ҳол учун  $A$  ва  $B$  ҳарфлар) билан белгиланган симларга уланиши керак. Қаралган схема истеъмолчилар учбурчак усулида уланган занжир учун ҳам ярай беради, чунки ҳар қандай учбурчакни актив қуввати шундай бўлган юлдуз билан алмаштириш мумкин.

Ваттметрнинг иккита кетма-кет ғалтагини уч фазали занжирнинг  $A$  ва  $B$  симларигагина эмас, балки, унинг ихтиёрий танлаб олинган симига улаш мумкин. Ваттметрнинг ҳар бир параллел занжирининг генератор қисқичи «ўз» элементининг кетма-кет ғалтаги уланган линия симига уланиши керак. Параллел занжирларнинг генератор эмас қисқичлари ваттметрнинг кетма-кет ғалтаги йўқ линия симига уланади

Икки элементли ваттметр бўлмаганда юқоридагидек схема бўйича (7-23- б расм) уланган иккита бир фазали ваттметрдан фойдаланиш мумкин. Уч фазали занжирнинг актив қувватини топиш учун ваттметрларнинг кўрсатишлари алгебраик қўшилади. Агар ваттметрлардан бирининг стрелкаси тескари томонга оғса, у ҳолда шу ваттметр параллел занжирни қисқичларининг ўрнини алмаштириш, унинг кўрсатишини эса манфий деб ҳисоблаш керак.

## 7-6. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯНИ ЎЛЧАШ

Электр энергияни ўлчаш учун электр энергия счётиклари ишлатилади. Турли системадаги счётиклар ичida ўзгармас ток занжирларида электродинамик счётиклар ва ўзгарувчан ҳамда уч фазали ток занжирларида эса индукцион счётиклар кўпроқ ишлатилади.


Электр счётиклар йиғувчи асбоблардир. Уларнинг кўрсатувчи асбоблардан асосий фарқи ҳаракатчан қисмларнинг бурилиш бурчаги пружина билан чегараланмаганлигидадир. Вакт

ўтиши билан бурилиш бурчаги орта боради, счётиккниң күрсатишлари йиғила боради, бунда ҳаракатчан қисмнинг ҳар бир айланишига ўлчанаётган катталиктиннинг мәйлум қиймати мос келади.

Бир фазали индукцион счётик (7-24- расм) ўққа ўрнатылған алюминий диск билан иккита: кетма-кет  $A$  ва параллел  $B$  электромагнитдан иборат.

Истеъмолчи олаётган  $I$  ток  $A$  электромагнит чулғамидаи ўтиб,  $I$  токка пропорционал  $\Phi_1$  магнит оқимини уйғотади. Параллел электромагниттеги  $I_B$  токка пропорционал  $\Phi_2$  магнит оқимини уйғотади.

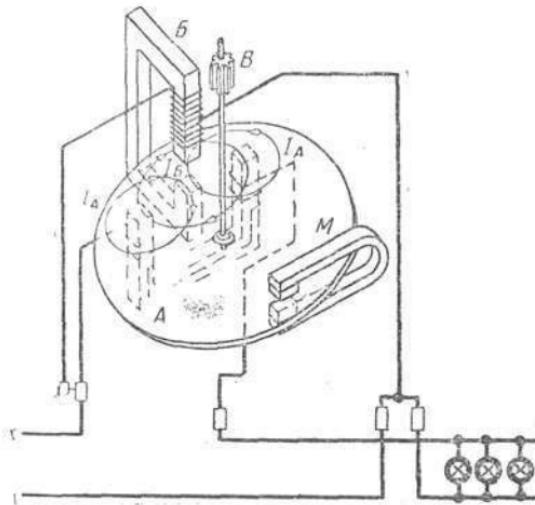7-24- расм. Индукцион счётиккниң түзилиши  
ва зәнижирга улаш схемаси.



Электромагнит чулғамидаи ток тармоқнинг  $U$  күчланишига пропорционал бўлган  $\Phi_U$  магнит оқимини уйғотади. Бу магнит оқимлари дискка кириб, унда  $I_A$  ва  $I_B$  уюрма токлар уйғотади. Бунда  $I_A = \Phi_I = I$  ва  $I_B = \Phi_U = U$ . Ток  $I_A$  нинг  $\Phi_1$  магнит оқими билан ва  $I_B$  токнинг  $\Phi_2$  магнит оқими билан ўзаро таъсиридан истеъмолчининг қувватига пропорционал бўлган айлантирувчи момент юзага келади:

$$M = k_1 I U \cos \varphi = k_1 P. \quad (7-16)$$

Бу момент счётик дискини айланышга мажбур этади. Диск доимий тормозловчи  $M$  магнит майдонида айланганда дискда уюрма токлар индукцияланади (3-20- расм). Бу токларнинг ўша  $M$  магнит майдони билан ўзаро таъсири натижасида счётик дискининг айланыш тезлиги  $n$  га пропорционал бўлган тормозловчи момент юзага келади, яъни

$$M_T = k_2 n. \quad (7-17)$$

Доимий нагрузкага счётикнинг доимий айланиш тезлиги мос келади, чунки бундай шароитда айлантирувчи ва тормозловчи моментлар тенг бўлади:

$$M = M_T,$$

демак,

$$k_1 p = k_2 n,$$

буидан қуйидаги ҳосил бўлади:

$$p = \frac{k_2}{k_1} n = kn,$$

яъни счётикнинг айланиш тезлиги истеъмолчининг қувватига пропорционал бўлар экан.

Истеъмолчининг қуввати  $P$  бўлса,  $t$  вақт ичидаги сарфлаган энергия

$$W = Pt = kn t = kN. \quad (7-18)$$


Шундай қилиб, сарфланган энергия счётик дискининг айланишлари сони  $N$  га пропорционал экан.

Счётик доимийси деб аталувчи

$$k = \frac{W}{N} \quad (7-19)$$

коэффициентининг сон қиймати счётик дискининг бир айланиши ичидаги тармоқда сарфланган энергия миқдорига тенг.

Сарфланган энергияни ҳисоблаш механизми (7-25-расм) қайд қилиб боради; бу механизм счётик ўқига ўринатилган червякли узатма (ёки шестерия) В ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Дискининг ҳаракати ён сиртларига О дан 9 гача рақамлар ёзилган бешта роликка узатилиб турилади. Роликлар А ўққа эркин кийдирилиб қўйилади. Биринчи ролик (7-25-расмда ўнг томонга) шестерияга туташган бўлиб, счётик диски ҳаракатланганда узлуксиз айланниб туради. Ўнг ролик бир айланганда иккинчи роликни 1/10 қисмга айлантиради ва ҳоказо. Роликлар алюминий тўсиқ билан ўраб қўйилган бўлиб, ундан ташкидланади.

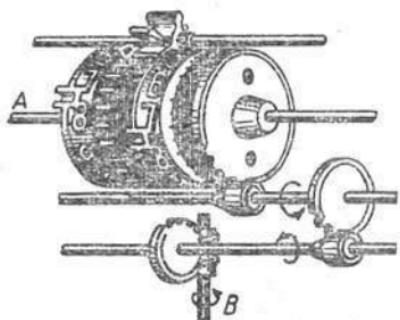

7-25- расм. Ҳисоблаш механизми нинг схемаси.

Тешикдан ҳар бир роликнинг фақат биттадан рақами кўриниб туради. Ана шу тўсиқдаги тешикдан ўқилган сон счётик ноль рақами кўрсатган моментдан бошлаб ўтган вақт ичидаги қайд қилинган энергиянинг миқдорини кўрсатади.

Бирор вақт давомида сарфланган энергияни аниқлаш учун ўлчаш охирида счётик кўрсатган рақамдан дастлаб кўрсатган рақамини айришиб ташлаш керак.


ГОСТ 6570-60 га биноан актив энергия счётчикларининг аниқлик синфлари 1, 2 ва 2,5 га тенг, реактив энергия счётчикларники эса 2 ва 3 га тенг.

Уч фазали тўрт симли занжирларидағи электр энергияни ўлчаш учун уч элементли счётчик ишлатилади. Бу счётчик бир фазали счётчикдагига ўхшаш электромагнит системадан учтасини ўз ичига олади. Бу учта электромагнит система битта ўққа ўрнатилган учта дискка таъсир кўрсатади. Счётчикнинг битта ҳисоблаш механизми бўлади. Счётчики занжирга улаш схемаси принципига кўра уч элементли ваттметрии улаш схемасининг (7-20-расм) ўзгинасидир.


Уч фазали уч симли занжирлардаги энергияни ўлчаш учун икки элементли икки дискли ёки бир дискли счётчиклар ишлатилади (7-26-расм).

Икки элементли счётчики иккита бир фазали счётчиклар (жуфт счётчиклар) билан алмаштириш мумкин. Икки элементли ёки жуфт счётчикларни улаш схемаси принципига кўра икки элементли ваттметрии улаш схемасининг ўзгинасидир (7-23-б расм.)

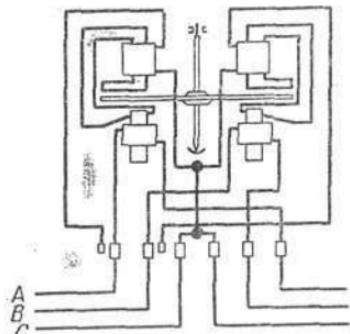Уч фазали токнинг реактив энергияси реактив счётчиклар масалан, схемаси 7-27-расмда кўрсатилган ИР типидаги счётчиклар ёрдамида ўлчанади.



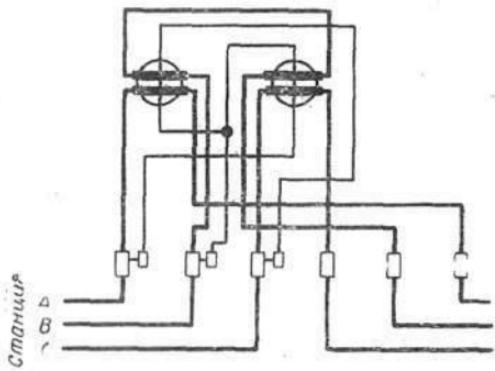7-26-расм. Икки элементли бир дискли счётчикнинг тузилиши ва занжирга улаш схемаси.



7-27-расм. ИР типидаги реактив энергия счётчигининг занжирга улаш схемаси.

Бу счётчик икки элементли индукцион счётчик бўлиб, кетма-кет электромагнитларининг ҳар бирида иккитадан ўрами бўлади. Бу ўрамлар ўзакларда катталиқ ва фазаси бўйича параллел электромагнитларнинг оқимлари билан биргаликда реактив қувватга пропорционал бўлган айлантирувчи момент ҳосил қилувчи магнит


оқими ҳосил қиласы. Ҳисоблаш механизми бевосита реактив энергияни қайд қиласы.

Ваттметрлар ва счётиккларнинг ток ҳамда кучланишни ўлчаш чегаралари ўлчаш трансформаторлари ёрдамида кенгайтирилади (9-10-§).


### 7-7. ҚАРШИЛИКЛАРНИ ҮЛЧАШ

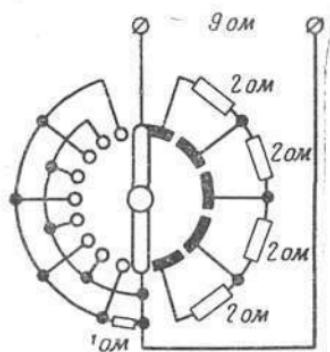a) Қаршиликни ўлчайдиган күпrik

Электр қаршилик ўлчови, яъни қаршилик бирлиги намунаси—намуна вий қаршилик ғалтагидир. Маълум схема бўйича туташтирилган қаршилик ғалтаклари тўплами қаршилик магазини деб аталади.



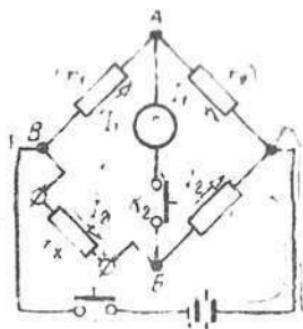7-28- расм. Ричагли беш  
ғалтакли қаршиликлар  
магазинни.



7.29-расм. Қаршиликтарни  
үлчаш күпрги.

Қаршилик магазинлари штепсelli ёки ричагли бўлади. Биринчиларида ғалтаклар штепселлар ёрдамида, иккинчиларида ричагли переключателлар ёрдамида узиб ёки уланади. 7-28-расмда беш ғалтакли ричагли қаршиликлар магазинининг битта «декада»синг схемаси берилган. Бу магазин қисқичлар орасидаги қаршиликни 0 дан 9 ом гача 1 ом ли босқичлар билан ўзгартиришга имкон беради.

Қаршиликларни ўлчаш учун ишлатиладиган схемаси 7-29-расмда берилган кўприк учта елкадан —  $r_1$ ,  $r_2$  ва  $r_3$  учта қаршиликлар магазинларидан тузилган. Ўлчанаётган  $r_x$  қаршилик тўртинчи елка бўлади. Кўприкнинг бир диагоналига ток манбай, иккинчи диагоналига эса гальванометр уланади.

$k_1$  кношка берк турған вақтда уч елканинг қаршилигини ўзгарытириб,  $A$  ва  $B$  пунктларнинг потенциалларини тенглаштириш мумкин, буни  $k_2$  кношкини беркитганда гальванометр стрелкаси оғнашындан пайқаш мумкин. Бу ҳолда  $U_{VA} = U_{VB}$  ва  $U_{AG} = U_{BG}$

кучланиш ёки  $I_1 r_1 = I_2 r_x$  ва  $I_1 r_2 = I_2 r$ . Бу тенгликларни ҳадма-ҳад бўлсак;

$$\frac{I_1 r_1}{I_1 r_2} = \frac{I_2 r_x}{I_2 r},$$

бундан

$$r_x = r \frac{r_1}{r_2}. \quad (7-20)$$

Изланаётган қаршилик музозанатлашган кўприк учун топилган формуладан ҳисобланади.

Агар кўприкнинг схемасида учта елканинг қаршиликлари ва майнбанинг кучланиши ўзгармас бўлса, у вақтда гальванометрдаги ток фақат  $r_x$  қаршиликка боғлиқ бўлади. Бу гальванометрнинг шкаласига қидирилаётган қаршиликнинг ёки қаршилик боғлиқ бўлган катталиктининг, масалан, температуранинг қийматини ёзишга имкон беради. Ана шундай ўлчаш кўприклари музозанатлашмаган кўприклар деб аталади.

### б) Қаршиликларни амперметр ва вольтметрлар ёрдамида ўлчаш

Қаршиликнинг амперметр билан вольтметр кўрсатишига асосан (7-30-расм) топилган


$$r_x' = \frac{U}{I}$$

қиймати, қидирилаётган  $r_x$  қаршиликнинг ҳақиқий қийматидан амперметрнинг қаршилиги қадар катта, чунки 7-30-расмдаги схемада вольтметр  $r_x$  қаршилик билан амперметрга тўғри келган кучланишлар йиғиндисини ўлчайди. Агар ўлчанаётган қаршилик амперметрнинг қаршилигидан анчагина катта бўлса, ўлчаш хатолиги деярли катта бўлмайди.


Асабобларнинг кўрсатишига (7-31-расм) мос келувчи

$$r_x'' = \frac{U}{I}$$

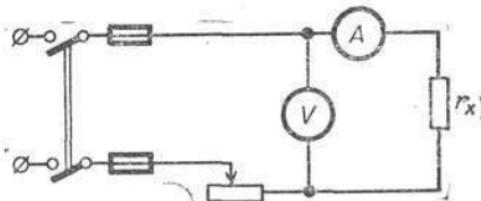қаршиликларниң қиймати изланаётган  $r_x$  қаршиликларниң ҳақиқий қийматидан кичикроқ бўлади, чунки амперметр  $r_x$  қаршилик билан вольтметрдаги токларнинг йиғиндисини ўлчайди. Агар ўлчанаётган қаршилик вольтметрнинг қаршилигидан анча кичик бўлса, хатолик деярли катта бўлмайди.



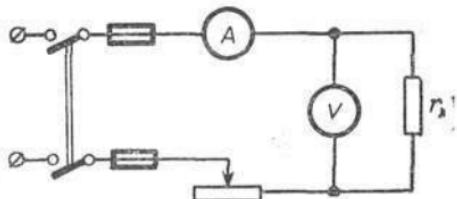7-30-расм. Қаршиликларни амперметр ва вольтметр ёрдамида ўлчаш учун уларни занжирга улаш схемаси (катта қаршиликлар учун).



7-31-расм. Қаршиликларни амперметр ва вольтметр ёрдамида ўлчаш учун уларни занжирга улаш схемаси (кичик қаршиликлар учун).

## в) Омметрлар

Омметрлар ва мегомметрлар қаршиликларни бевосита ўлчаш учун ишлатиладиган асбоблардир.

Улар икки гурухга бўлинади: кўрсатиши ток манбанинг кучланишига боғлиқ бўлган омметрлар ва кўрсатиши ток манбанинг кучланишига боғлиқ бўлмаган омметрлар.

Биринчи гуруҳ омметр (7-32-расм)  $r_k$  қўшимча қаршиликли магнитоэлектрик ўлчаш механизми билан кетма-кет уланадиган ўлчанаётган  $r_x$  қаршиликдан ташкил топган — кетма-кет схемадир. Омметр кўпинча қуруқ элементлар батареяси билан таъминланади.

$k$  кнопка узилганда занжирдаги ток

$$I = C\alpha = \frac{U}{r_x + r_y + r_k}, \quad (7-21)$$

бу ерда  $\alpha$  ва  $C$  — ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги ва ўлчаш механизмининг ток бўйича доимийсидир.

(7-21) ифодадан қўйидаги келиб чиқади:

$$\alpha = \frac{U}{C} = \frac{1}{r_x + r_y + r_k}.$$

Шундай қилиб, ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги билан ўлчанаётган қаршилик орасидаги бир қийматли боғлинишни топиш учун, демак, шкалага бу қаршиликнинг қийматини ёзиш имкониятiga эга бўлиш учун  $r_y + r_k$  доимий бўлганда  $U/C$  нисбатнинг доимийлигини таъминламоқ зарур.

Ток манбаниши ўзгарганида ҳам  $U/C$  нисбатни ўзгартирай сақлаш учун  $C$  катталикни созлаш керак, бунга ўлчаш механизмининг тирқишидаги магнит индукцияни магнит шунти ёрдамида ўзгартириш билан эришилади. Магнит шунти винтни бураш срқали қутбларнинг  $N'$ ,  $S'$  бошмоқларига яқинлаштирилиб ёки улардан узоқлаштирилиб туриладиган темир тахтачадир.


$C$  катталикни созлаш учун батарея билан  $r_x$  қаршилик уланганда  $k$  кнопкa уланаб, омметрнинг стрелкаси шкаладаги нолга келгунча магнит шунтининг вазияти ўзгартириб борилади. Сўнгра кнопкa узилиб шкаладан ўлчанаётган катталикнинг қиймати топилади.

7-33-расмда худди ўша омметрнинг параллел схемаси берилган. Бу схемага биноан ўлчанаётган  $r_x$  қаршилик ўлчаш механизмига параллел уланади.  $r_y + r_k$  доимий бўлиб,  $U/C$  нисбат ўзгармаса,


ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги ўлчанаётган қаршиликка бир қийматли боғлиқ бўлишини исбот қилиш мумкин.

Иккинчи гуруҳ омметрнинг бир ўққа ўрнатилган қўш рамкали магнитоэлектрик ўлчаш механизми бўлади (7-34- расм). Рамкаларга ток акс момент ҳосил қилмайдиган моментсиз тасмачалар ёрдамида келтирилади.

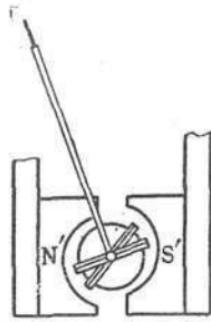Рамкалардаги токлар бир-бирига қарама-қарши йўналган бўлиб, улар магнит майдонларининг таъсири натижасида турли томонга



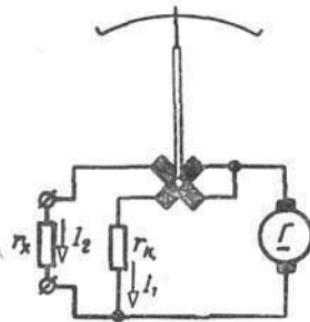7-34- расм. Лого-  
метрининг ўлчаш  
механизми.



7-35- расм. Логометр ом-  
метрининг схемаси.

йўналган иккита момент юзага келади. Бу моментларнинг айирмаси ҳаракатчан қисмни моментлар ўзаро мувозанатлашадиган бурчакка буради. Ҳаракатчан қисмнинг бурилиш бурчаги рамкалардаги токларнинг нисбати билан белгиланади, яъни

$$\alpha = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right).$$

Бурилиш бурчаги токларнинг нисбатига боғлиқ бўлган ўлчаш механизмлари логометрлар деб аталади.

Логометр омметрнинг битта параллел тармоғи (7-35- расм) рамка ва ўлчанаётган  $r_x$  қаршиликдан, иккинчи тармоғи эса иккинчи рамка билан қўшимча  $r_k$  қаршиликдан иборат. Параллел тармоқлардаги токлар уларнинг қаршиликларига тескари пропорционал тақсимланишини ҳисобга олиб, қуйидаги теңгликни ёзиш мумкин:

$$\alpha = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = f\left(\frac{r_x}{r_k}\right).$$

$r_k$  ўзгармас бўлганидан бурилиш бурчаги фақат ўлчанаётган қаршиликнинг қийматига боғлиқ бўлади.

Одатда бу асбода ток манбай вазифасини омметрнинг гилофига ўрнатилиб, қўл билан айлантириладиган магнитоэлектрик генератор ўтайди.

## г) Изоляция қаршилигини ўлчаш

Курилманинг изоляция қаршилиги осонгина ўзгариб кетиши мүмкун, шунинг учун уни даврий равишда ўлчаб турish керак.

Электр курилманинг тузилиш қоидаларига биноан (ПЭУ):

а) ёритиш ва куч узатиш линияларининг изоляция қаршилиги кучланиши 1000 вольтга тенг мегомметр ёрдамида текширилади;


б) йўл қўйиладиган энг кичик изоляция қаршилиги 0,5 Мом га тенг;

в) эрувчан сақлагичлар олиб қўйилганда изоляция қаршилиги қўшни сақлагичлар орасидаги участкада ёки энг сўнгти сақлагичдан кейин исталган сим билан ер орасида, шунингдек, исталган иккита сим орасида ўлчаниди.

Ишчи кучланиши уланмаган тармоқнинг изоляция қаршилиги мегомметр ёрдамида аниқланади. Изоляцияни ўлчаш учун қисқичларнинг *L* ҳарфи билан белгиланган биттаси текширилаётган симга, мегометрнинг *E* ҳарфи билан белгиланган иккичи қисқичи эса ерга уланади (7-36-расм). Мегометрнинг дастасини *Моминал* тезлик билан айлантирилиб, шкаладан текширилаётган қаршилик топилади.

Мегометрнинг *L* қисқичини иккичи симга улаб, иккичи симнинг изоляция қаршилиги аниқланади. Иккита сим орасидаги изоляция қаршилигини аниқлаш учун уларга мегометрнинг иккита қисқичи уланади (7-37-расм). Электр машиналари ва аппаратурининг изоляция қаршиликлари ҳам худди шундай йўл билан аниқланади.

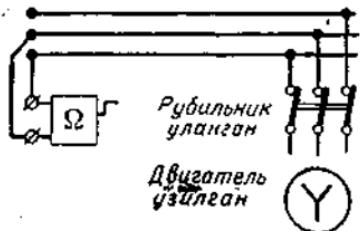7-36-расм. Симнинг ерга иисбатан изоляция қаршилигини ўлчаш учун схема.



7-37-расм. Симлар орасидаги изоляция қаршилигини ўлчаш учун схема.

ерга иисбатан изоляция қаршилиги аниқланади. Иккита сим орасидаги изоляция қаршилигини аниқлаш учун уларга мегометрнинг иккита қисқичи уланади (7-37-расм). Электр машиналари ва аппаратурининг изоляция қаршиликлари ҳам худди шундай йўл билан аниқланади.

## 7-8. ЭЛЕКТРМАС КАТТАЛИКЛАРНИ ЭЛЕКТР УСУЛЛАРИ БИЛАН ЎЛЧАШ

Электрмас катталикларни электр усуллари билан ўлчаш — бу ўлчаш техникасининг кенг, тез ривожланаётган соҳасидир.

Унинг бундай тез ривожланиши узлуксиз, масофадан турриб, юқори аниқлик ва юқори сезгирлик билан ўлчаш имкониятларининг борлиги билан тушунтирилади.

Исталган технологик процессга риоя қилиниши фақат ўлчаш техникаси ва автоматика ёрдамидагина амалга оширилиши мүмкун.

Кўпгина ҳолларда электрмас катталикларни ўлчаш учун электрмас катталик унга боғлиқ бўлган электр катталиктан айлантирилади ва уни ўлчаш орқали электрмас катталик аниқланади.

Ўлчайдиган мосламанинг электрмас катталикин электр катталика айлантирадиган элементи ўлчаш ўзгартичи деб атади.

Агар электрмас катталик  $r$ ,  $L$  ёки  $C$  электр параметрлардан бирор тасига айлантирилса, у ҳолда ўзгартичи параметрик, агар электрмас катталик э.ю.к. га айлантирилса, у ҳолда у генератор ўзгартиригич дейилади.

Параметрик ўзгартиргичлар ишлаш принципларига қараб қўйидаги группаларга бўлинади:

1. Реостат ўзгартиргичлар. Реостатнинг қаршилиги унинг ҳаракатчан контактига таъсир кўрсатувчи электрмас катталика боғлиқлигидан суюқликнинг ҳажми ва баландлигини, деталларнинг кўчишини ўлчаш ва ҳоказолар учун фойдаланилади.

2. Контакт қаршиликли ўзгартиргичлар. Улар контакт қаршилигининг ўлчанаётган катталика, масалан, босимга, деформацияга ва ҳоказоларга боғлиқлигига асосланган.

3. Симли ўзгартиргичлар. Уларнинг иш принципи симни деформациялаганда унинг қаршилиги ўзгаришига асосланган.

4. Термоқаршиликли ўзгартиргичлар. Иссенқлик мувозанати шаронтида симнинг температураси ҳамда қаршилиги фақат токка боғлиқ бўлмасдан, атрофдаги муҳитни белгиловчи қатор физик катталикларга боғлиқлигидан температуранарни, газларнинг ҳаракат тезлигини, газларнинг таркиби ва бошқаларни аниқлаш учун фойдаланилади.

5. Электролитик ўзгартиргичлар. Электролит эритмасининг электр қаршилиги унинг концентрациясига қараб ўзгаришидан электролитлар эритмаларининг концентрациясини аниқлашга ҳамда суюқликларни ва суюқликларда эрийдиган газларни миқдорий анализ қилиш учун фойдаланилади.

6. Индуктив ўзгартиргичлар. Ўзгартиргич бирор қисмининг ўлчанаётган катталик таъсирида ўзгариши ўзгартиргичнинг индуктивлиги билан боғлиқ бўлади. Бундан кучларни, босимни, чизиқли силжишни ўлчашда фойдаланилади.

7. Магнитоэластик ўзгартиргичлар. Ўзгартиргич ферромагнит ўзаги магнит киритувчалигининг, демак, ўзгартиргич индуктив қаршилигининг ҳам, ўзакка таъсир кўрсатувчи механик кучланишларга боғлиқлигидан механик катталикларни ўлчашда фойдаланилади.

8. Сигимли ўзгартиргичлар. Ўзгартиргичнинг сигимини куч, босим, чизиқли силжиши бурилиш бурчаги, модда миқдори, намлик таъсирида ўзгаришидан шу катталикларни ўлчашда фойдаланилади.

9. Фотоэлектрик ўзгартиргичлар. Ўлчанаётган электрмас катталика боғлиқ бўлган ёруғлик билан аниқланадиган фототок ҳосил қилиш ёки частоталарни ўлчанаётган катталика боғлиқ бўлган импульсли фототок ҳосил қилиш чизиқли ўлчамларни, температурани, суюқликнинг ҳамда газли муҳитнинг шаффофлигини ва хираганин ўлчашда қўлланилади.

10. Ионизацион ўзгартиргичлар. Ионловчи токнинг қатор факторларга боғлиқлигидан газни анализ қилиш ва унинг зичлигини аниқлаш, буюмларнинг геометрик ўлчамлари ва ҳоказоларни билишда фойдаланилади.

Генераторли ўзгартиргичлар ишлаш принципига қарб қўйидаги группаларга бўлинади:

1. Индукцион ўзгартиргичлар. Ўлчанаётган электрмас катталикни индукцияланган э.ю.к. га айлантиришдан тезликни, чизиқли ва бурчакли силжишларни ўлчашда фойдаланилади.

2. Термоэлектрик ўзгартиргичлар. Ўзгартиргичлар занжирида термо э.ю.к. нинг вужудга келиши ва унинг температурага боғлиқлигидан температурани ўлчаш учун фойдаланилади.


3. Пьезоэлектрик ўзгартиргичлар. Пьезоэлектрик эффект, яъни баъзи кристалларда механик куч таъсирида э.ю.к. нинг вужудга келиши ҳодисасидан шу кучларни, босимларни ва буюмларнинг геометрик ўлчамларини ўлчашда фойдаланилади.

Электрмас катталикларни электр усули билан ўлчаш учун ишлатиладиган мослама энг содда ҳолда ўзгартиргичдан, туташтирувчи симлардан ва шкаласига одатда ўлчанадиган электрмас катталикнинг қийматлари ёзиб қўйиладиган ўлчаш механизмидан иборат бўлади. Кўпчилик ҳолларда эса ўлчайдиган мосламалар мураккаброқ бўлиб, улар: а) солиштириш асбобларидан, б) ток манбаларидан, в) стабилизаторлардан, г) тўғрилагичлардан, д) кучайтиргичлардан ва ҳоказолардан иборат бўлади.

Баъзи бир энг кўп тарқалган ўлчаш ўзгартиргичларининг ишлаш принциплари ва соддалаштирилган схемаларини қараймиз.
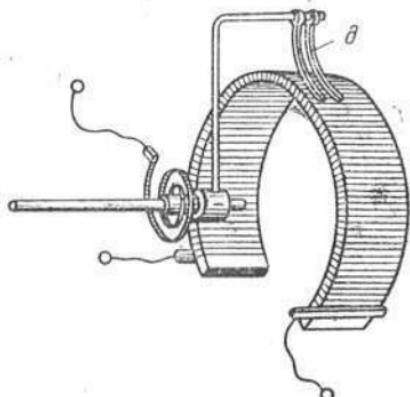
### a) Реостатли ўзгартиргичлар

Реостатли ўзгартиргич—ҳаракатчан контакти ўлчанаётган электрмас катталик  $x$  нинг таъсирида кўчиб юрадиган реостатдир (7-38-расм). Демак, реостатнинг  $r$  қаршилиги  $x$  катталикка боғлиқ бўлади:




7-38- расм. Реостатли ўзгартиргич.

$$r = f(x).$$

$r$  ни ўлчаб,  $x$  ни топиш мумкин.

7-39-*a* ва *b* расмдаги схемаларда реостатли ўзгартиргич билан бир рамкали магнитоэлектрик ўлчаш механизмлари, 7-39-*v* расмдаги схемада эса логометрнинг икки рамкали механизми ишлатилган.

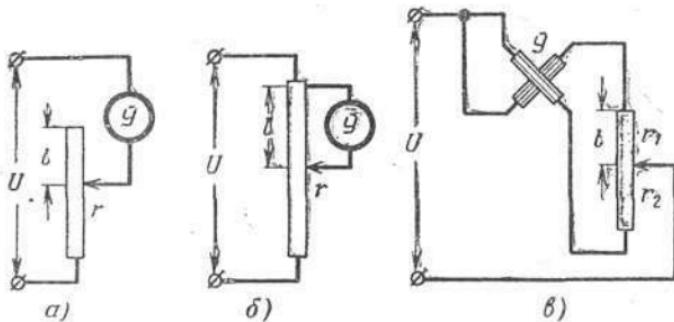Суюқликнинг сатҳи ёки ҳажмини ўлчаш учун реостатли ўзгартиргични татбиқ этиш 7-40- расмда кўрсатилган.



7-39- расм. Реостатли ўзгартиргични ўз ичига олган схема.

Сузгичнинг суюқликнинг сатҳи ёки ҳажми билан белгиланадиган ҳолати ўзгарганда, логометрнинг ғалтакларига кетма-кет уланган  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликлар ўзгаради. Натижада ғалтаклардаги токларнинг нисбати ҳамда асбобнинг кўрсатиши ҳам ўзгаради. Асбобнинг шкаласи суюқликнинг ўлчанаётган ҳажми ёки сатҳини кўрсатувчи рақамлар билан даражаланади.


### б) Контакт қаршиликлари ўзгартиргичлар

10—15 дона кўмир шайбадан ( $d = 0,5 \div 1$  см) тузилган ва учларига ўлчаш занжирига улаш учун электродли жез дисклар ўрнатилган устунча слюода қатлами ёрдамида изоляцияланган иккита  $a$  ва  $b$  винтлар орасига (7-41-расм) қисиб қўйилган.


Устунчанинг электр қаршилиги унинг қисилиш даражасига борлиқ, чунки бунда шайбалар орасидаги ўтиш қаршилиги ўзгаради. Шундай қилиб, устунчанинг электр қаршилигининг ўзгаришига қараб  $b$  винтга таъсир кўрсатувчи  $P$  механик кучни аниқлаш мумкин.

Ўлчанаётган  $P$  куч иккита устунчага таъсир этганда, бири кўпроқ, иккинчиси эса камроқ қисилади (7-42-расм). Бунда эса ўлчаш аниқлиги анча ортади.

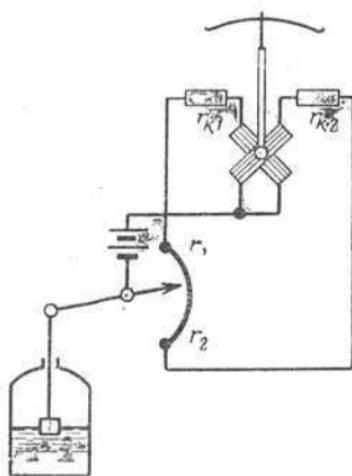
Ўлчаш кўпригининг иккита қўшни елкасига иккита устунча уланса, ўлчаш натижасига температуранинг таъсирини бартараф қилиш мумкин, чунки температура ўзгарганда иккала устунчанинг қаршиликлари бир хилда ўзгаради ва кўприкнинг мувозанати сақланиб қолади.



7-40- расм. Сатҳ ўлчагич схемаси.

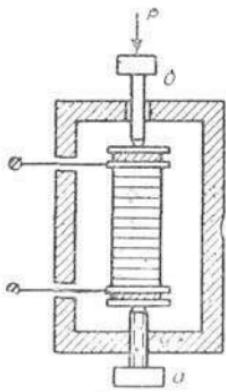

7-41- расм. Күмир шайбали ўзгартиргич.

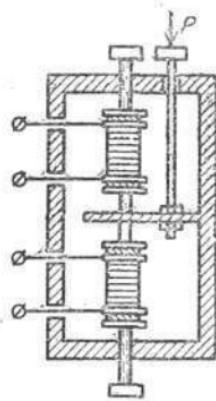

7-42- расм. Күмир шайбали дифференциал ўзгартиргич.

### б) Симли ўзгартиргичлар

Бу ўзгартиргичлар учлари мис электродларга кавшарланган ингичка ( $d = 0,02 \div 0,04 \text{ mm}$ ) симдан ясалади. (7-43- расм). Сим юзи  $0,1 \div 10 \text{ cm}^2$  та тенг бўлган иккита юпқа қоғоз япроқчалар орасига маҳсус елим ёрдамида маҳкамланади.

Ўзгартиргич текширилаётган деталь ёки мосламанинг сиртига ёпиширилади ва у деталнинг деформациясини қабул қиласди.

Материалнинг ўлчамлари, солиштирма қаршилиги ўзгарганда, ўзгартиргичнинг қаршилиги ҳам ўзгариади. Қаршиликнинг нисбий ўзгаришига қараб, деталь ёки мосламада вужудга келган механик кучланишларни аниқлаш мумкин.


Симли ўзгартиргичлар ясашда константан, никром ёки темир хромел-алюминий қотишмасидан, яъни нисбий сезгирилиги  $k = \frac{\Delta r/r}{\Delta T/T}$  катта, қаршилигининг температура коэффициенти кичик ва солиштирма қаршилиги катта бўлган симлар ишлатилади.

Ўзгартиргичнинг қаршилиги бир неча юз омга, қаршиликнинг нисбий ўзгариши эса прцентнинг ўндан бир улушларига тенг.

Температуранинг таъсирини бартараф қилиш учун иккита бир хил: бирни «ишчи», иккинчиси «ишчи эмас» ўзгартиргичлар ишлатилади. Бу ўзгартиргичлар ўлчаш кўпригининг иккита қўшни елкасига уланади. Ишчи ўзгартиргич текширилаётган деталнинг сиртига, ишчи эмас ўзгартиргич эса худди текширилаётган деталь ясалган металлга ёпиширилади.

Симли ўзгартиргичлар фақат бир марта ўлчаш учун ярайди.

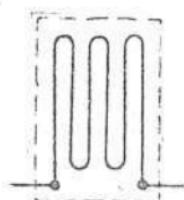Бир симдан бир хил қаршиликли ва бир хил технология билан



7-43- расм. Симли ўзгартиргичнинг схемаси.

тайёрланган ўзгартиргичлар партиясининг характеристикалари 1% гача аниқликда ва бир хил бўлади. Ўзгартиргичларнинг бу хусусияти берилган партияга тегишли ўзгартиргичлардан биттаси учун топилган характеристикани, қолганлари учун ҳам татбиқ этиш имконини беради.

## 2) Термоқаршиликлар

Электр токи симдан ўтган вақтда унда иссиқлик ажralиб чиқади. Бу иссиқликнинг бир қисми симни қизитишга сарф бўлади, қолган қисми эса конвекция, иссиқлик ўтказиш ва нурланиш йўли билан атрофдаги муҳитга тарқалади.

Ўрнатилга иссиқлик мувозанатида симнинг температураси ва унинг қаршилиги симдан ўтаётган токнинг катталигига ҳамда атрофдаги муҳитга иссиқлик берилиши сабабларига боғлиқ бўлади. Бундай сабабларга: симнинг ўлчамлари, унинг арматураси ва конфигурацияси, сим ва муҳитнинг температураси, муҳитнинг ҳаракат тезлиги, унинг таркиби, зичлиги ва бошқалар киради.

Кўрсатилган боғланишлардан симнинг қаршилиги бўйича газ муҳитининг температурасини, тезлигини, зичлигини ва таркибини ўлчашда фойдаланилади. Ана шу мақсадларга мўлжалланган сим ўлчашиб ўзгартиргичи бўлиб, у термоқаршилик деб юритилади.

Термоқаршиликлардан фойдаланган вақтда термоқаршиликтининг катталигига ўлчанаётган электрмас катталик энг кучли таъсир кўрсатадиган, қолган катталиклар эга аксинча, мумкин қадар кам таъсир кўрсатадиган шароит яратиш лозим. Симнинг ташқи симлар билан уланадиган қисқичларининг иссиқлик ўтказниши ва нурланиш натижасида ташқарига бериладиган иссиқлик миқдорини камайтиришга интилиш керак. Симнинг узунлиги ўз диаметридан 500 ва ундан ҳам кўпроқ марта ортиқ бўлган ҳолларда симнинг ташқи симлар билан уланадиган қисқичлари орқали бериладиган иссиқликни эътиборга олмаса ҳам бўлади. Агар сим температураси билан муҳит температураси орасидаги фарқ  $100^{\circ}\text{C}$  дан ортиқ бўлмаса, нурланиш йўли билан ташқарига бериладиган иссиқликни ҳисобга олмаса бўлади.

Термоқаршиликтининг газ анализаторида газлар аралашмасидаги маълум газнинг миқдорини аниқлашда ишлатилишини кўрайлик.

Бир-бiri билан химиявий реакцияга киришмайдиган икки хил газдан ташкил топган аралашманинг иссиқлик ўтказувчанлиги унинг таркибидаги газлар иссиқлик ўтказувчанликларининг ўртacha арифметик қийматига teng бўлади, яъни

$$\lambda_{12} = \frac{\lambda_1 a + \lambda_2 b}{100},$$

бунда  $\lambda_{12}$ ,  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  — аралашманинг ва аралашма ташкил этувчиларининг иссиқлик ўтказувчанликлари;

$a$  ва  $b$  — аралашмани ташкил этувчи газларининг процентларда олинган миқдорлари.

$b = 100 - a$ , эканлигини эътиборга олиб, қуйидаги тенгламани ёзишимиз мумкин:

$$\lambda_{12} = \frac{\lambda_1 a + \lambda_2 (100 - a)}{\lambda_1 - \lambda_2},$$

бундан эса


$$a = 100 \frac{\lambda_{12} - \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}.$$

$\lambda_1$  ва  $\lambda_2$  ларнинг иссиқлик ўтказувчанлигини билган ҳолда аралашманинг  $\lambda_{12}$  иссиқлик ўтказувчанлигини ўлчаб, аралашманинг таркибидағи газлардан биттасининг процентларда ҳисобланган миқдорини аниқлаш мумкин экан. Бунда термоқаршиликтан  $I = \text{const}$  ток ўтганда унинг температураси, демак, унинг қаршилиги ҳам, фақат аралашманинг  $\lambda_{12}$  иссиқлик ўтказувчанлигига боғлиқ бўлиши, яъни

$$r = f(\lambda_{12}) \text{ ёки } r = f_1(a)$$

бўлиши керак.

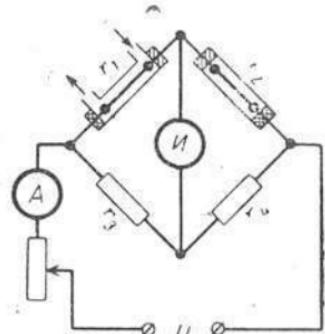Карбонат ангидрид гази учун ишлатиладиган газоанализаторининг (7-44-расм) кўприкнинг иккита қўшни елкасига уланган иккита бир хил  $r_1$  ва  $r_2$  термоқаршиликлари бўлади. Биринчи ишчиси газ аралашмаси оқиб ўтадиган камерага жойлашган, иккинчи ишчи бўлмагани эса ҳаво тўлдирилган камерага жойлаштирилган. Асбобнинг шкаласига  $\text{CO}_2$  нинг миқдорини кўрсатувчи дарражалар чизилган.




7-44- расм.  $\text{CO}_2$  гази учун газоанализатор.

Қаршилик термометрларида термоқаршиликлар температура-ларни ўлчаш учун ишлатилади. Улар одатда температура коэффициенти катта бўлган симлардан ( $500^\circ\text{C}$  гача пла-тинадан,  $300^\circ\text{C}$  гача никелдан,  $150^\circ\text{C}$  гача мисдан) ясалади. Сим пластмасса ёки слюда асосга ўралиб ҳимоя қобигига жойлаштирилади. Бу қобиқнинг ўлчамлари билан шакли термо-метрнинг вазифасига қараб ҳар хил бўлади.

Термометрнинг қаршилиги одатда 50 ёки 100 омга тенг бўлади.

Ўзgartиргич қаршилигининг миқдорига қараб, унинг температураси ва уни ўраб турган муҳитнинг темпе-ратураси аниқланади.

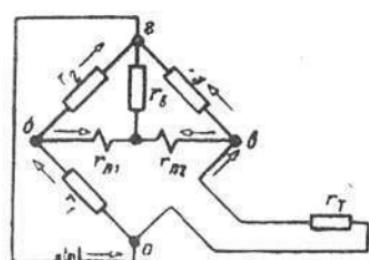Ўлчашлар учун кўпинча магнито-электрик логометрли мувозанатлаш-маган кўприк схемасидан (7-45-расм)



7-45- расм. Қаршилик термомет-ри логометрли кўпригининг схе-маси.

фойдаланилади. Кўприкнинг учта  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  елкалари манганиндан ясаётган бўлиб, тўртичиси ( $r_t$ ) термоқаршиликдир. Логометрнинг иккита рамкаси ( $r_{l1}$  ва  $r_{l2}$ ) кўприкнинг диагоналнга уланган бўлиб уларнинг умумий нуқтаси  $r_5$  қаршилик орқали кўприкнинг гучи билан туташтирилган.

Баъ ва в нуқталарнинг потенциаллари тенглашиб, кўприк мувозанатлашганда ( $r_2 = r_3$ ;  $r_1 = r_t$ ;  $r_{l1} = r_{l2}$ ) логометр рамкаларида тенг ва қарама-қарши йўналган токлар ўтади. Мувозанат бузилса, логометр рамкаларидағи токлар ўзгаради. Уларнинг  $\Delta I_{l1}$  ва  $\Delta I_{l2}$  ортишмалари бир-бирига тенг эмас ва ишоралари қарама-қарши бўлганлиги сабабли логометр стрелкаси бурилади. Бурилиш бурчаги

$$\alpha = f\left(\frac{I_1}{I_2}\right) = f\left(\frac{I_{l1} + \Delta I_{l1}}{I_{l2} + \Delta I_{l2}}\right) f_1(r_t) = f_2(\theta).$$

Чала ўтказгич термоқаршиликларнинг қўлланилиши 13- бобда кўрилган.


#### д) Электролитик ўзгартиргичлар

Электролитнинг солиштирма электр ўтказувчанлиги унинг концентрациясига боғлиқ бўлганлиги учун концентрацияни электролитнинг қаршилигига қараб аниқлаш мумкин

Электролитик ўлчаш ўзгартиргичи текширилаётган суюқлик ва иккита электрод туташтирилган идишдан иборат (7-46- расм).

Электролизнинг олдини олиш учун электролитнинг қаршилиги ўзгарувчан ток ёрдамида ўлчанади. Температуранинг таъсирини бартараф қилиш учун температура компенсатори қўлланилади. Термокомпенсаторлардан биттаси 7-46-расмда тасвирланган. У эритмага туширилган ва  $r_x$  қаршиликдан келган термоқ билан кетма-кет уланган ва  $r_1$  манганин қаршиликни шунтловчи  $r_k$  мисни кель қаршиликдан иборат.  $r_1$  ва  $r_k$  қаршиликлар электролитнинг температураси ўзгариши натижасида унинг қаршилигининг ўзгариши 1—2% гача аниқлик билан  $r_k$  қаршилигининг ўзгариши орқали компенсацияланадиган қилиб танлаб олинган.

Ўлчанадиган  $r_x$  қаршилик схема а, б нуқталари орасидаги  $r_a$ ,  $b$  қаршилик орқали топилади.  $r_a$ ,  $b$  қаршилик эса одатда елкалари нинг бирига электролитик ўзгартиргичнинг а, б қисқичлари уланган мувозанатлашмаган ўлчаш кўприги ёрдамида (7-7- а §) аниқланади. Кўприк токни ўзгарувчан ток занжиридан стабилизатор орқали олади. Кўприкнинг чиқишига тўғрилагичли миллиамперметр уланади. Бу миллиамперметрларнинг шкаласи электролит эритмасининг концентрациясини кўрсатадиган қилиб даражаланади.

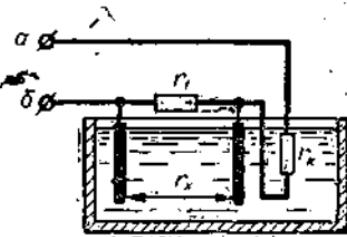


7-46- расм. Электролитик ўзгартиргичнинг схемаси.


## Индуктив ўзгартыргичлар

Индуктив ўзгартыргич (7-47-а расм) бу якори ўлчанаётган  $P$  механик катталиқ: күч, босым, чизиқли силжиш таъсирида ҳара-катланадиган электромагнитдир. Якорь вазиятининг ўзгариши б ҳаво тирқишининг, демак электромагнит фалтаги индуктивлигининг ва унинг тұла қаршилигининг ўзгаришига сабаб бўлади, яъни

$$z = f(P).$$

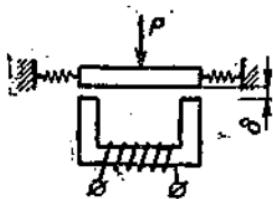

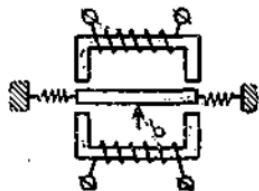
7-47-а расм. Индуктив ўзгартыргичининг схемаси.



7-47-б расм. Индуктив дифференциал ўзгартыргичининг схемаси.

Дифференциал ўзгартыргичда (7-47-б расм) якорь силжиганда бир фалтакининг индуктивлигини орттираса, иккинчи фалтакининг индуктивлигини камайтиради; бу эса ўзгартыргичнинг сезгирилигини орттиради. Иккита фалтак ўлчаш күпргининг құшни елкаларыға уланса, температура компенсацияси ҳосил бўлади.

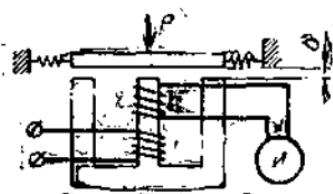Трансформатор типидаги индуктив ўзгартыргичининг (7-48-расм) бирламчи чулғами эффектив қиймати доимий бўлган ўзгарувчан ток билан таъминланади. Ўлчанаётган  $P$  механик катталиқ таъсирида ҳаво тирқиши б занжирнинг магнит қаршилиги, демак, қисқичларига вольтметр уланган иккиламчи чулгами кесиб ўтувчи магнит оқими ҳам ўзгаради. Шундай қилиб, иккиламчи индукцияланган э.ю.к. ва вольтметрининг



7-48-расм. Индуктив ўзгартыргич-трансформаторнинг схемаси.

курсатишлари ўлчанаётган катталикка боғлиқ бўлади, яъни

$$E_2 \approx U_2 = f(P).$$

## Сифимли ўзгартыргичлар

Сифим ўзгартыргич сифими ўлчанаётган электрмас катталиқ таъсирида ўзгарадиган конденсатордан иборат.


Конденсаторнинг сифими электродларнинг юзига, уларнинг шаклига, улар орасидаги масофага, шунингдек, диэлектрикнинг ўлчамларига ва унинг диэлектрик кири тувшанлигига боғлиқ бўлганлиги

учун бу ўзгартыргичлардан қиймати сифимли ўзгартыргичнинг юқорида санаб ўтилган параметрларидан бирор тасига таъсир кўрсатадиган электрмас катталикларни ўлчашда фойдаланиш мумкин.


Сифимли манометрлар ва динамометрларда ўлчанаётган  $P$  босим ёки  $F$  куч таъсирида конденсаторнинг иккита қопламалари орасидиги ҳаво тирқиши  $\delta$  ўзгаради (7-49-расм).

Иккита ҳаракатсиз электрод  $Z$  лар орасидан (7-50-расм) тортиб ўтказиладиган резина тасма  $I$  нинг қалинлигини ўлчайдиган сифимли ўзгартыргичнинг ишлаш принципи тасма қалинлигининг ҳаво тирқишининг, демак, ўзгартыргич сифимнинг ўзаришига асосланган.

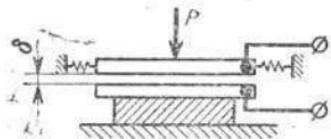
Доннинг, порошокнинг, толанинг, калаванинг намлигини ўлчаш учун ишлатиладиган ўзгартыргич цилиндр конденсатордан иборат (7-51-расм). Ички электрод цилиндрик стержень шаклида, ташқиси эса — стакан шаклида бўлиб, ички бўшлиқ маълум баландликкача текширилаётган материал билан тўлдирилади. Текширилаётган



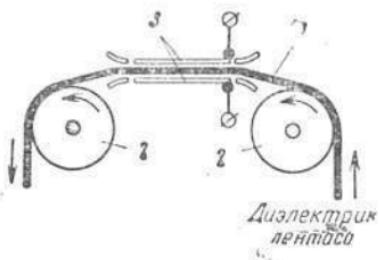7-49-расм. Сифимли манометр ва динамометрнинг ишлаш принципи.



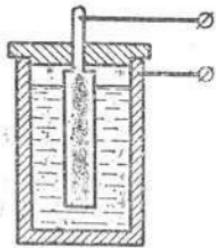7-50-расм. Тасманинг қалинлигини ўлчаш учун ишлатиладиган сифимли ўзгартыргичнинг тузилиш схемаси.



7-51-расм. Намлини ўлчайдиган сифимли ўзгартыргичнинг тузилиши.

материалдаги намлик сувнинг диэлектрик киритувчанлиги катта ( $\epsilon = 80$ ) бўлғанлиги учун сифимни кескин ортириб юборади.

Сифимли ўзгартыргичларнинг сифими жуда кичик бўлғанлиги сабабли уларнинг сифими юқори ёки юксак частотада электрон күчайтиргичлар ёрдамида ўлчаниди.

### в) Ионловчи ўзгартыргичлар


Ҳаракатланаётган тасма ёки пўлат прокатнинг қалинлигини тўхтовсиз ўлчайдиган радиоактив изотопли ионловчи ўзгартыргичлардан бирининг схемаси 7-52-расмда кўрсатилган.

Изотоп  $I$  нинг радиоактив нури 2 буюм томонидан қисман ютилади. Индикатор  $3$  га тушган энергия миқдори буюмнинг қалинлиги ҳамда унинг материалига борлиқ. Индикатор  $3$  кучайтиргич


4 орқали ўлчаш механизми 5 билан туташтирилган бўлиб, у ўлча-наётган катталикнинг қийматларини кўрсатади.

Газ босимини ўлчайдиган асбобининг идиши 2 да (7-53- расм). изотоп 1 нинг нурлари таъсирида газ ионлашади. Ионланиш интен-сивлиги ва  $U$  кучланиш таъсирида занжирдан ўтадиган ток газнинг

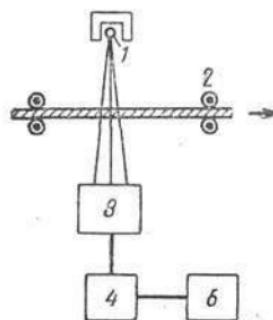босимига боғлиқ бўлади. Ўлчаш механизми 5 кучайтиргич 4 орқали ионланиш токига пропорционал кучланиш тушувчи ҳосил бўладиган қаршилик 3 га туташтирилган.



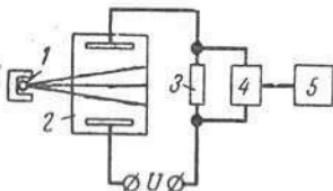7-52- расм. Таスマнинг қа-  
линлигини ўлчаш учун  
ишлатиладиган ионли ўз-  
гартиргиччининг схемаси.




7-53- расм. Газ босимини ўлчаш учун  
ишлатиладиган асбобининг схемаси.

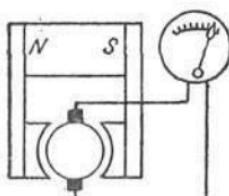
#### и) Индукцион ўзгартиргичлар

Индукцион тахометрда, яъни айланиш тезлигини ўлчайдиган асбода, ўлчанаётган катталик унга пропорционал бўлган э. ю. к. га айлантирилади. Тахометр (7-54- расм)—якори ўзгармас магнит қутблари орасида айланадиган, демак, қисқичлардаги кучланиш якорнинг айланиш тезлигига пропорционал бўлган кичкинагина магнито-электрик генератордир. Якор тезлиги ўлчанаётган машинанинг ўқи билан механик боғланган, шу сабабли якорнинг қисқичларига уланган вольтметрнинг кўрсатиши ўлчанаётган айланиш тезлигига про-порционал бўлади.

Магнити айланадиган индукцион тахометр (7-55- расм) 2 стрел-кали ўққа ўрнатилган алюминий диск 1 ҳамда тезлиги ўлчанаётган машинанинг ўқи билан механик боғланган ўзгармас магнитдан ибо-рат.



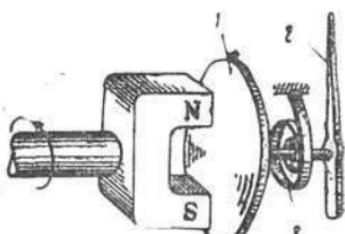7-54- расм. Индук-  
циоң тахометрининг  
схемаси.



7-55- расм. Айланувчи магнит  
майдонли тахометрининг ту-  
зилиши.

Үзгармас магнит айланганда дискда э. ю. к. билан уюрма токлар индукцияланади. Уюрма токларнинг үзгармас магнит майдони билан ўзаро таъсири натижасида айлантирувчи момент юзага келиб, дискни З пружинанинг моменти билан мувозанатлашадиган бурчакка буради. Айланишининг ҳар бир тезлигига ҳаракатчан қисмининг маълум бурилиш бурчаги мос келади.

### к) Пъезоэлектрик үзгартиргичлар

Үзгартиргичларда қўлланиладиган пъезоэлектрик эффект баъзи кристаллик диэлектриклар (кварц) нинг сиртида механик кучланишлар ёки деформациялар таъсирида электр зарядларининг пайдо бўлишидан иборат.

Ўлчанаётган  $P$  босим үзгартиргич корпусининг мемранадан иборат бўлган тагига (7-56- расм) таъсир қилади. Кварцнинг иккита пластинкаси учта металл қатламлар орасига олиб қисилган. Устки қатлами билан корпус қопқоғи орасида шарча бўлиб, у ўлчанаётган босимнинг текис тақсимланишини таъминлайди. Ўртадаги қатламга — манфий электродга корпусдан втулка ёрдамида изоляцияланган сим уланган.

Манфий электрод билан корпус орасидаги потенциаллар фарқи  $P$  босимга пропорционал бўлиб, худди шу босим потенциаллар фарқи билан аниқланади.


Босим олингандан кейин зарядлар йўқолиб кетади, шунинг учун манфий электрод яхши изоляцияланган бўлиши лозим.

Манфий электрод кучайтиргич биринчи лампасининг тўрига уланаиди (13-11- §). Кучайтиргичнинг чиқишига ўлчаш механизми уланаиди.

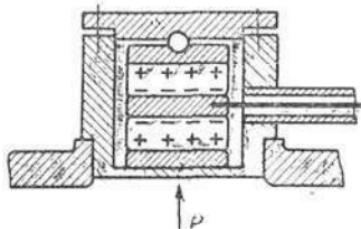
### л) Термоэлектрик үзгартиргичлар

Магнитоэлектр ўлчаш механизми билан термоэлектр үзгартиргичдан — термопарадан (7-57-расм) ташкил топган ва температурани ўлчаш учун мўлжалланган асбоб термоэлектр пиrometr деб аталади.

Термопара ишчи учининг қизиши термо э. ю. к. ва ўлчаш механизми занжирида ток ҳосил қилади. Температура ўлчаш механизми ҳаракатчан қисмининг оғишига қараб аниқланади. Термопаранинг эркин учлари пирометр даражалан-



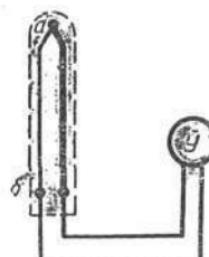7-56- расм. Босимни ўлчаш учун ишлатиладиган кварцли пъезоэлектрик үзгартиргич.



7-57- расм. Термоэлектрик пирометрнинг схемаси.

ган температурали мұхитда туриши учун унинг симлари етарлы даражада узун бўлиши керак. У қадар юқори бўлмаган температуранарни ўлчашда термопара эркин учлари температурасининг таъсири жуда катта бўлиши мумкин. Ана шу таъсири бартараф қилиш учун одатда эркин учлар ўзгармас температурали термостатга солиб қўйилади.

Термопаралар учун қўйидагилар ишлатилади: мис — константан ( $300^{\circ}\text{C}$  гача), мис — копель ( $600^{\circ}\text{C}$  гача), темир — копель ( $800^{\circ}\text{C}$  гача), хромель — копель ( $800^{\circ}\text{C}$  гача), хромель — алюмель ( $1300^{\circ}\text{C}$  гача), платина — платинородий ( $1600^{\circ}\text{C}$  гача).

Юқоридаги қотишмаларнинг таркиби қўйидагича: копель  $56,5\%$  Cu +  $43,5\%$  Ni; хромель  $90\%$  Ni +  $10\%$  Cr; алюмель  $1\%$  Si +  $2\%$  Al +  $17\%$  Fe +  $2\%$  Mn +  $78\%$  Ni.

Механик шикастланиш ва газларнинг таъсиридан сақлаш учун термопаралар жездан, пўлатдан, чиннидан ёки бошқа материаллардан ясалган ҳимоя найларига жойлаштирилади.

## 7-9. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. ИЗОЛЯЦИЯ ҚАРШИЛИГИНИ ЎЛЧАШ

Ишни бажаришдан аввал 7-7- § даги *в* ва *г* пунктларнинг мазмунни билан танишиб чиқинг.

### Иш плани

1. Ўлчашиб асбобларига доир асосий техник маълумотларни ёзиб олинг.
2. Мегометрдан фойдаланиб:
  - а) ёритиш курилмаси ҳар қайси симининг ерга ишебати изоляция қаршилигини (7-36- расм);  - б) симлар орасидаги изоляция қаршилигини ўлчаниг (7-37- расм).

Ўлчашибдан аввал ҳамма виключатель ва рубильникларни уланг, чўғланма лампочкаларни патронларидан олиб қўйинг, қолгаи истеъмолчиларни бутуайлай узуб қўйинг.

3. Текширилаётган курилманинг изоляцияси электроустановка курилмаси қоидаларининг талабларига жавоб бериш-бермаслигини аниқланг.

3. Мегомметрдан фойдаланиб:
  - а) ун фазали асинхрон двигатель статори ҳар бир фазасининг корпус (ер) га ишебат изоляцияси қаршилигини;
  - б) ўша двигатель статори ҳар бир икки фазаси орасидаги изоляция қаршилигини ўлчайг.

5. Двигателнинг изоляция қаршилиги ишлатиш қоидаларининг талабларига жавоб бериш-бермаслигини аниқланг.

## 7-10. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. ИНДУКЦИОН СЧЁТЧИКНИ ТЕКШИРИШ

Ишни бажаришдан аввал 7-6- § ининг мазмунни билан танишиб чиқинг.

### Иш плани


1. Ўлчашиб асбобларига доир асосий техник маълумотларни ёзиб олинг.
2. Счётчикни текшириш учун ишлатиладиган схеманинг (7-58- расм) йиғиб, уни раҳбарингизга кўрсатинг.
3. Счётчикнинг кетма-кет чулғамидан ток ўтмаётгандан ва унинг параллел занжирига номинал кучланиш берилгандан счётчикнинг дискаси айланмаслигига, яъни счётчикда салт юриш ўйқулигига ишонч ҳосил қилинг.
4. а) Занжирдаги кучланиш номинал бўлгандан счётчикка унинг номинал нагрузкасининг  $10\%$  га тенг нагрузка берилб 100—150 секунд ичida диск неча марта

түлүнк айланып чындаштырып анықлатып. Ваттметр, амперметр, вольтметр ва секундометр күреатын қыйматларин 7-3- жадвалында берилген.
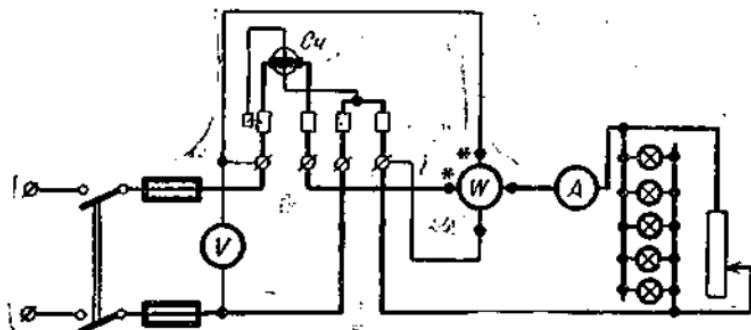
### 6) Ушбу

$$k = \frac{pt}{N}$$

формулалан фойдаланиб, сүттүккүнүң ҳақиқий доминиенчи, яшىн сүттүк бир-мартта айланып чиңкүнчү кеттөн наңт тишида замжырса сарфланган ҳақиқий энергияны ганаңланг.



7-58-расм. Счётчики текшіріш үчүн үніт үлаш схемасы.

### 7-3- жадвал

a) Ушбу

$$\gamma = \frac{k_{\text{H}} - k}{k} \cdot 100\%$$

формулалан фойдалапиб, юқоридагилек нагрузка билан ишләтгән счётиккүнг хатолигини төплиг, буңда  $k$  — счётиккүнг номинал доимийси, у счётиккүнг шитига ёйилган бўлади.

5. 4 бандда айнеган күзатылыш ҳамда ұсисоблашларни счётчикининг нормал нағрузкасы 25; 50; 95 ва 100% га тейнг бўлган ҳоллар учун тақрорланади.

6. Стандартга бінші анықтап сыйын 2,5 бүлгін сұтқаруучи іюкөрдагидек нағарузыларда хатолик — 25% даң ортиқ бұлмасынғи талаб этилады. Шу мағымнотта асосан сұтқаруучи үлчаш хатолиги жоқтан пазаридан стандартда қўйилған талабға жавоб беріши-бермасынғини анықтайды.

## 7-11. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ

УЧ ФАЗАЛИ ТОК ЗАНЖИРИДА КУВВАТНИ ҮЛЧАШ

Иштің бажарылған аввал 7-5- § шығ мазмұнні билан тапшылған.

Иш планк

1. Асбобларга доир аесөй техник маълумотларни ёзиб олинг.
  2. Схема йиғиб (7-59- расм), уни раҳбарнингизга кўрсатинг.
  3. Схемани занжирга уланг, бир текис актив нагрузка ҳосил қилинг, сўнгра:

токларини, кучланишларни ва икки элементли ваттметр ёрдамида ўлчайдиган  $P$  қувватини (бир қутбلى рубильниклар туташтирилгандык); ваттметрининг биринчи элементи ўлчайдиган  $P'$  қувватини (бир қутбلى рубильник 2 узилгандык) ва ваттметрининг иккинчи элементи ўлчайдиган  $P''$  қувватини (бир қутбلى рубильник 1 узилгандык) 7-4- жадвалга ёзинг.

Хақиқатан


$$P = P' + P'' = \sqrt{3} I U$$

әканлигига ишонч ҳосил қилинг ва

$$P/P' \text{ ва } P/P''.$$

нисбатларни аниқланып.

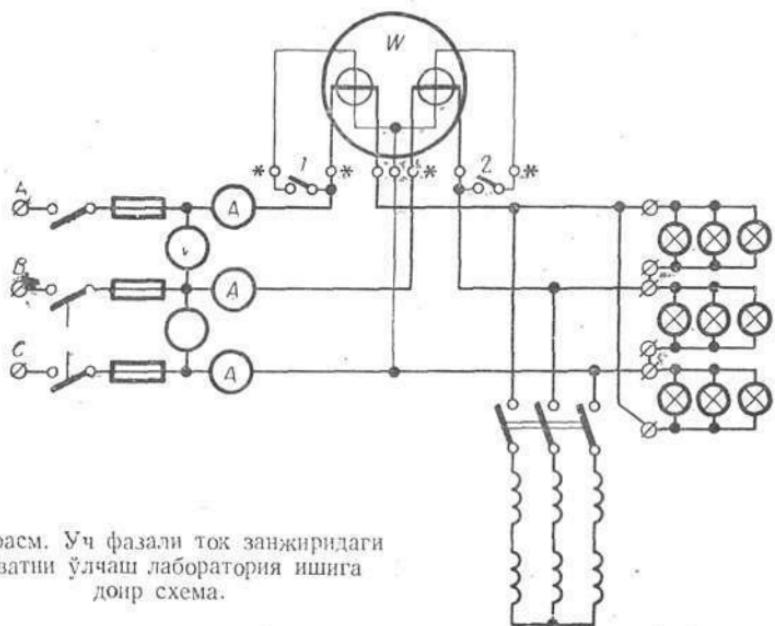4. 3- банддаги ўлчаш ва ҳисобларни нагружканинг бошқа қийматлари учун тақрорлаңып.



7-59- расм. Уч фазали ток занжиридаги қувватини ўлчаш лаборатория ишига доир схема.

5. Фазаларга бир хил аралаш (актив — реактив) нагружкалар уланып ва 3- бандда күрсатилған катталиктарни 7-4- жадвалга ёзинг.

$$P = P' + P''$$

әканлигига ишонч ҳосил қилинг ва қийидагиларни аниқланып:

$$\cos \varphi = \frac{P}{\sqrt{3} I U};$$

$$\angle \varphi; P/P' \text{ ва } P/P''.$$

6. Реактив нагружкаси ўзгартыриб, 5- бандда күрсатилған ўлчаш ва ҳисобларни тақрорлаңып.

Тұрақ нагружкалардаги  $P/P'$  нисбатларни бир-бirlари билан, шунингдек, түрли нагружкалардаги  $P/P''$  нисбатларни ҳам бир-бirlари билан солишибириб, бу нисбатлар доимий әмаслыгига ишонч ҳосил қилиш мүмкін. Бу эса ваттметр

битта элементининг кўрсатишига қараб, уч фазали ток занжиридаги қувват ҳақида фикр юритиш мумкин эмас, деган холосага олиб келади.

7. Қувватни уч фазали ток занжиридаги нагрузкалар бир хил бўлмаган ҳол учун икки марта ўлчанг. Асбобларнинг кўрсатишини 7-4- жадвалга ёзинг.

7-4- жадвал

Кузатишилар №	$I_A$	$I_B$	$I_C$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{CA}$	$P$	$P'$	$P''$	$P'_P''$	$\sqrt{3}IU$	$P/P'$	$P/P''$	$\cos \alpha$	$\varphi$	Изоҳлар
	$a$	$a$	$a$	$a$	$a$	$a$	$вт$	$вт$	$вт$	$вт$	$вт$	$-$	$-$	$-$	грод	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

## 7-12. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. ТЕРМОЭЛЕКТР ПИРОМЕТРИ ДАРАЖАЛАШ ВА УНДАН ТЕМПЕРАТУРАЛАРНИ ЎЛЧАШ УЧУН ФОЙДАЛАНИШ

Ишни бажаришдан аввал 7-8- § даги л ва 7-7- даги б пунктларнинг мазмуни билди танишиб чиҳнинг.

### Иш плани

1. Асбобларга донр асосий техник маълумотларни ёзиб олинг.
2. Термоэлектр пиromетри даражалаш учун схема (7-60- расм) йигиб, уни раҳбарнингизга кўрсатинг.

Изоҳ. Пирометри даражалаш учун этalon қилиб олинган термопара ва термометр ўзгарувчан ток занжирига уланадиган ғалтакнинг пўлат ўзагидаги ковакка (чуқурчага) жойлаштирилади. Ўзакда ҳосил бўладиган уюрма токлар ўзакни қиздиради.

3. Рубильникни улаб, температура-ларнинг турли қўйматларида термометр ва пирометр ўлчаш асбобининг кўрса-тишиларни 7-5- жадвалга ёзинг.

4. Олинган маълумотлардан фойда-ланиб, даражалаш эгри чизиги  $n = f(\theta)$  ни чизинг.


5. Ғалтакнинг температурасини ўл-чаш учун схема (7-61- расм) йигиб, уни раҳбарнингизга кўрсатинг.

Изоҳ. Термопара ғалтак ўрамлари орасидаги тирқишига жойлантирилади.

6. Рубильникни улаб, 60 минут да-воминда асбобларниң ҳар 5 минутда кўрсатган қўйматларни 7-6- жадвалга ёзиб беринг.

Биринчи қўйматни рубильник улангандан кейиниқ ёзиинг. Олинган маълумотлардан фойдаланиб қўйнагиларни аниқланг:

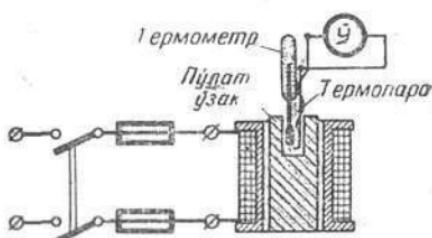1) Термоэлектр пирометр кўрсатган қўйматларга асосан, ғалтакнинг турли моментларидаги температураларни; 2) ғалтак қаршилигининг ўзгаришига қараб вақтнинг худди шу моментлари учун ғалтакнинг температурасини (1-21- формула-дан фойдаланиб) аниқланг.



7-60- расм. Термоэлектрик пирометри даражалаш учун занжирига улаш схемаси


0 температурадаги  $r_0$  қаршилик ва мос  $\theta_n$  температурадаги  $r_n$  қаршилик амперметр билан вольтметрнинг кўрсатишларига асосан  $r = U/I$  формуладан топлади.

#### 7-5- жадвал

θ терм	°C							
n ўлч.мех.	даражалар							

7. Олииган маълумотлардан фойдаланиб, ғалтак температурасининг вақтга қараб ўзгариш эрги чизигин чизинг:

$$0 = f(t).$$

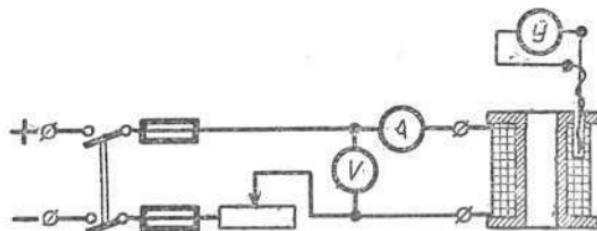

7-61- расм, Ғалтакнинг температурасини ўлчаш учун уни занжирга улаш схемаси.

8. Агар ғалтакнинг йўл қўйилган температураси  $90^{\circ}\text{C}$  бўлса, ғалтакдан ўтга ток унинг номинал токидан катта ёки кичиклигини таниқланг.

#### 7-6- жадвал

Кузатишлар №	$U$	$I$	$r = \frac{U}{I}$	$t$	$n$	ғалтак		Эслатма
						Пирометр кўрсатишига биноан	Ғалтакнинг қаршилигига қараб ҳисобланган	
	в	а	ом	мин	—	°C	°C	

## САККИЗИНЧИ БОБ ҮЗГАРМАС ТОК ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРИ

### 8-1. ҮЗГАРМАС ТОК МАШИНАЛАРИНИНГ ВАЗИФАСИ


Механик энергияни электр энергиясига айлантириш ва, аксинча, электр энергияни механик энергияга айлантиришга мүлжалланган қурилмалар электр машиналари дейилади. Механик энергиини электр энергияга айлантирувчи машина генератор дейилади. Агар машина электр энергиини механик энергияга айлантиrsa, электр двигатели деб аталади.

Үзгармас ток генераторлари электролиз қурилмаларида, үзгармас ток двигателларнга энергия беришда, аккумуляторларни зарядлашда ишлатилади; электр двигателлари эса катта айлантириш моменти ҳосил қилиш ва тезликни кенг чегараларда ростлаш керак бўлган жойларда — электр ёрдамида тортиш, шахта подъёмниклари ва прокат станларида ишлатилади. Улар автоматикада айланниш тезлигини ўлчаш берилган сигналларни ижро этиш ва сигналларни ўзгартиришда ишлатилади.

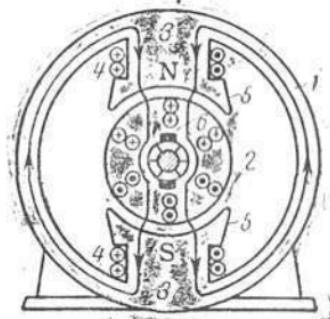
### 8-2. ҮЗГАРМАС ТОК МАШИНАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Үзгармас ток машиналарининг ишлаши 3-9, 3-10- § ларда баён қилинган принципларга асосланган. 8-1- расмда икки қутбли үзгармас ток машинасининг эскизи берилган. Машина икки асосий қисмдан: кўзғалмас станица  $I$  ва айланувчи якорь  $2$  дан иборат. Станинага қутб  $3$  лар маҳкамланган бўлиб, уларда уйғотиш чулғамлари  $4$  жойлашган. Уйғотиш чулғамиининг магнитловчи кучи чулғамдан  $I_y$  уйғотиш токи ўтганида, 8-1- расмда кўрсатилганидек, қутблар, якорь станица орқали туташадиган  $\Phi$  магнит оқимини ҳосил қиласди.

Машинанинг станицаси пўлатдан, қутблари пўлат варақлар (листлар) дан йифилади (8-2- расм). Қутблар қутб учлари деб атала-



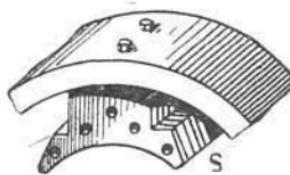
8-1- расм. Икки қутбли үзгармас ток машинаси.



8-2- расм. Машинанинг қутби.

лувчи 5 чиқиқлар билан тугалланади, қутб учлари уйғотиш чулғамини маҳкамлаш ва магнит индукцияси  $B$  ни қутблар ва якорь орасидаги ҳаво оралиғида кераклича тақсимлаш имконини беради.

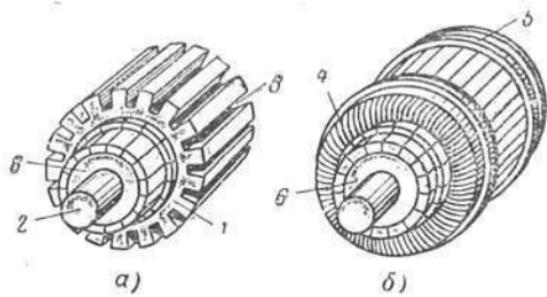
Машинанинг якори 8-3- расмда күрсатилған. Якорь штампланған ва вал 2 га прессланған пұлат дисклардан йиғилған цилиндр 1 дан



8-3- расм. Машина якори.

*a*—чулғамсиз; *b*—чулғамлы.

иборат бўлиб, унинг сиртида 3 ариқчалар бор. Ариқчаларга якорь чулғами 4 ни ҳосил қилувчи якорь симлари ётқизилади. Ариқчалардаги чулғам маҳсус поналар ва бандажлар 5 ёрдамида маҳкамланади ва валга маҳкамланған ҳамда ундан электрик изоляцияланған 6 коллектор билан электрик уланади. Коллектор якорнинг айланувчи чулғамини кўзғалмас чўтка 6 лар (8-1- расм) ёрдамида кўзғалмас ташқи тармоқ билан электрик улаш учун хизмат қиласди. Бундан ташқари, коллектор якорь чулғами симларида ўзгарувчан э. ю. к. ҳосил бўлишига қарамасдан (5-2- §), чўткаларда катталиги ва ўйналиши доимий бўлган э. ю. к. (машинанинг Е э. ю. к.) ҳосил бўлишини таъминлайди.

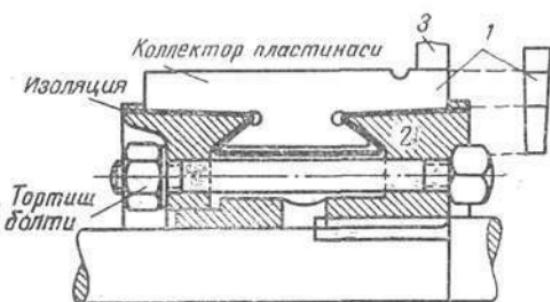


8-4- расм. Коллектор конструкцияси.


Цилиндрик коллектор (8-4- расм) маҳсус втулка 2 га йиғилған ва унга болтлар билан маҳкамланған понасимон мис пластинка 1 лардан иборат. Пластинкалар бир-биридан ва валдан меканик

ёрдамида изоляцияланган. Кейинги вақтларда кичик машиналар учун коллектор пластинкалар мikanит қистирмалар билан биргаликда пластмассага тегишили термик ишлов билан пресс slab қўйиладиган бўлди. Якорь чулғамининг алоҳида нуқталари коллектор пластинкаларининг «хўрзча» («петушок») деб аталган З чиқиқларига кавшарлаб қўйилади.

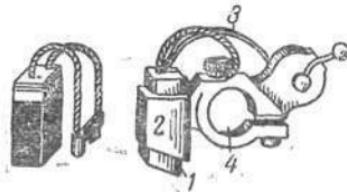Машинанинг чўткалари (8-5- расм) кўмири ёки график призма 1 лар бўлиб, улар обойма 2 лар — чўтка тутқичларга кири-



8-5- расм. Чўтка ва чўтка тутқич.

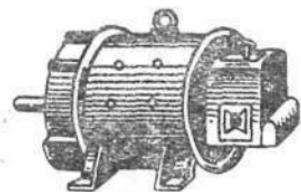

8-6- расм. Кичик қувватли ўзгармас ток машинасининг ташқи кўриниши.

тиб қўйилади. Чўткалар коллекторда пружина 3 билан сиқиб турилади. Чўтка тутқичлар тешик 4дан ўтувчи изоляцияланган болтларга ўрнатилган ва машинанинг корпусига маҳкамланади. Чўтка болтлари машина тутқичларига симлар ёрдамида уланади.

Тутқичлар қўйидагича белгиланади:  $Y_1 Y_2$  — якорь чулғами;  $W_1 W_2$  — параллел (шунитли) ўйғотиш чулғами;  $C_1 C_2$  — кетма-кет ўйғотиш (сернес) чулғами;  $D_1 D_2$  — қўшимча қутблар чулғами. 8-6-расмда ўзгармас ток машинасининг ташқи кўриниши берилган.

### 8-3. ЎЗГАРМАС ТОК МАШИНАСИННИНГ ИШ ПРИНЦИПИ

8-7- расмда ўзгармас ток машинасини улаш схемаси кўрсатилган. Айтайлик, мустақил энергия манбаси 1 дан ўйғотиш чулғамига бериладиган  $I_u$  ўйғотиш токи йўналиши 8-7- расмда кўрсатилгандек бўлсин, переключатель 2 эса пастки тутқичларга туташган. Агар машина якори бирламчи двигатель (ички ёнуб двигатели ва ҳоказо) ёрдамида айлантирилса, якорь чулғамида  $E$  э. ю. к. пайдо бўлади, унинг таъсирида ташқи занжир  $r$  ва якорь чулғами  $r_a$  да йўналиши жиҳатидан э. ю. к. билан бир хил бўлган ўзгармас  $I$  ток оқади.

Ом формуласига кўра


$$I = I_a = \frac{E}{r + r_a} \quad (8-1)$$

ва бундан

$$E = Ir + Ir_a = U + Ir_a \quad (8-2)$$

экани, яъни машинанинг э. ю. к. унинг тутқичларидаги кучланиш ва якорь чулғамидаги кучланиш тушувининг йигиндиндисига тенг экани келиб чиқади.

Магнит майдонидаги тоқли ўтказгичга йўналиши чап қўл қоидаси билан аниқланадиган  $F$  электромагнит кучлар таъсир қилади (8-7- расмдаги стрелкалар). Э. ю. к. ва  $I_a$  якорь тоқининг йўналиши ўнг қўл қоидаси билан аниқланган.  $F$  кучлар якорнинг айланисига акс таъсир кўрсатади, яъни машина валида  $M_t$  тормоз моменти ҳосил қилади.  $M_t$  тормозлаш моментини енгиз учун бирламчи двигател унга қарама-қарши  $M_a$  айлантирувчи момент ҳосил қилиши керак. Бинобарин, 3-9- § да тушунтирилганидек, машина механик энергияни электр энергияга айлантиради ва генератор режимидан ишлайди. Бу режимидан  $E$  э. ю. к.  $U$  кучланишдан кучланишнинг якорь чулғамида тушувчи  $I_{r_a}$  миқдор қадар катта бўлади.

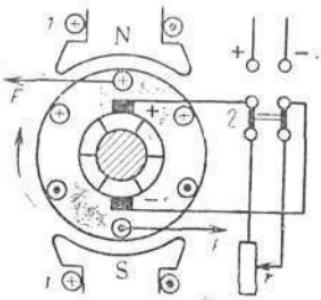

8-7- расм. Ўзгармас ток машинасининг ишлаш принципи.

ланиш моменти ҳосил қилади. Якорь дастлабки йўналишда айланади. 3-10- § га мувофиқ электр энергиянинг механик энергияга айланиш процесси рўй беради — машина электр двигател бўлиб ишлайди.

Ўнг қўл қоидасидан фойдаланиб, якорь симларида ҳосил бўлган э. ю. к. нинг  $I_a$  токига қарама-қарши йўналганига ишонч ҳосил қилиш мумкин, маълумки, бу э. ю. к. тескари ёки қарама-қарши (учрашма) э. ю. к. деб аталади. Бунда Кирхгофнинг иккинчи қоидасига кўра

$$U - E = I_a r_a \text{ ёки } E = U - I_a \cdot r_a \quad (8-3)$$

ток эса

$$I_a = \frac{U - E}{r_a}. \quad (8-4)$$

Машина электр двигатели бўлиб ишлаганида  $E$  э. ю. к. тутқичлардаги  $U$  кучланишдан кучланишнинг якорь чулғамида тушиши  $I_{r_a}$  миқдорича кам бўлади.

Электр двигателнинг айланиш йўналишини ўзгартириш учун якорь чулғамидаги токнинг йўналишини ёки уйғотиш чулғамидаги токнинг йўналишини ўзгартириш етарли, бунга 8-7- расмни қараб чиқиб осон ишониш мумкин. Иккала чулғамда ҳам токнинг йўналишини бир вақтда ўзгартирганда айланиш йўналиши ўзгармайди.


Шундай қилиб, айни бир машина ҳам генератор, ҳам электр двигатель бўлиб ишлаши мумкин. Бу қондани биринчи бўлиб Э. Х. Ленц исбот қилган эди.

#### 8-4. ЯКОРЬ ЧУЛГАМИНИНГ ТУЗИЛИШИ


Ўзгармас ток машинасининг чулгами секциялар деб аталувчи бир хил қисмлардан тузилган. 8-8-расмда бир ўрамдан иборат ( $w = 1$ ) бир секция ва икки ўрамдан ( $w = 2$ ) иборат иккинчи секция кўрсатилган. Секция ўрамларининг сони кўп бўлиши ҳам мумкин. Ҳар бир секциянинг боши ва охри иккита коллектор пластинкаларининг «хўрзча» ларига кавшарлаб қўйилади, улар ёнма-ён ёки бирор масофада жойлашган бўлиши мумкин. Ҳар бир секциянинг охри ва ундан кейин келадиган секциянинг боши битта коллектор пластинкасига кавшарланганидан берк чулғам ҳосил бўлади.

Секцияларнинг ён қисмлари (8-8-расм) ариқчаларда ётади. Айланганда уларда э. ю. к. ҳосил бўлади, шунинг учун ҳам улар секциянинг актив томонлари дейилади. Секцияларнинг қолган қисмлари ариқчалардан ташқаридан якорнинг учида ётади. Улар секциянинг пешана қисмлари дейилади ва уларда э. ю. к. вужудга келмайди. Секциянинг актив томонлари икки қават бўлиб: тоқлари устида, жуфтлари эса остида — ариқчалар тубида ётади. 8-8-расмдаги рақамлар ариқчанинг номерини, ёнида турган ҳарфлар эса катламини: (ю) юқори ва (н) пасткисини билдиради. Секциялардан тузилган якорь чулғами нинг соддалаштирилган схемаси 8-9-расмда берилган. Секциялардаги ўрамлар сони битта деб олинган.

Ўқувчидан расм текислиги ортига кетувчи ариқчаларда ётган актив томонлар доирачалар билан, пешана қисмлар — якорь учининг ўқувчи (бет) томонида жойлашганлари туташ чизиқлар билан, якорнинг расм текислигининг ортида жойлашган учида гилар пунктир чизиқлар билан кўрсатилган. Шундай қилиб, №1 коллектор пластинкадан сим 1 ариқчанинг юқори қатламига боради, сўнг кўринмайдиган учи орқали (пунктир) 4 ариқчанинг пастки қатламига, ундан эса №2 коллектор пластинкага боради. №2 коллектор пластинкадан сим 2 ариқчанинг юқори қатламига ва ҳ. к. кетади.

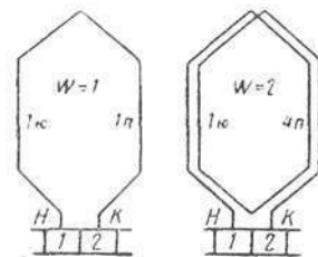


8-8-расм. Якорь чулғамиини секцияси.

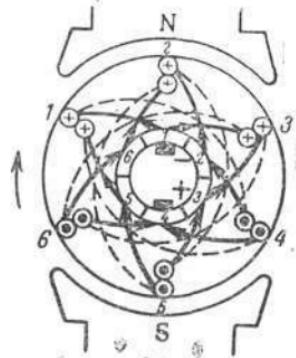

8-9-расм. Якорь чулғамиини схемаси.

Якорни тұла айланиб чиққандан кейин чулғам №1 коллектор пластиналып туташади.

Агар якорь чулғами 8-9-расмда күрсатылған йұналиш бүйіча айланса, унинг симларининг актив қисмларида йұналишиң үнг құлқондаси билан аниқланған ә. ю. к. лар пайдо бўлади. Ҳар бир секцияда  $e = E_m \sin \omega t$  ә. ю. к. ҳосил бўлади (3-8- § ва 5-2-расмга қаранг), табиийки, ҳамма ә. ю. к. ларнинг ўзига туташган чулғамдаги йиғиндиси нолга teng. Бироқ, чулғамниң ҳаммасини айланиб чиққанда симларининг бир қисмидә ә. ю. к. лар бир томонга, иккинчи қисмидә эса қарамақарши томонга йұналғаннан сезиш мумкин. Бу чулғамниң иккита параллел тармоғи бор эканини билдиради.

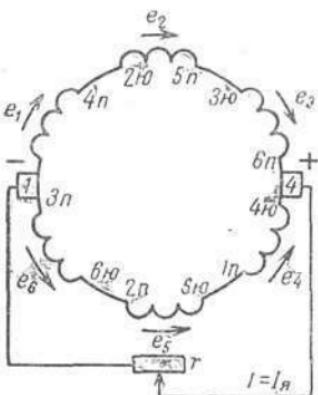

8-10- расм. 8-9-расмдаги схеманинг соддалаштирилған тасвири.

Жойлаштирилғандек күрсатылған, аслида эса улар ҳамма вақт коллекторнинг ташқы сиртiga жойлаштирилади.

Якорнинг 8-9-расмда күрсатылған вазиятига мес келадиган вақт моментида чўткалар орасида машинанинг кучланишига teng, яъни

$$U = e_1 + e_2 + e_3 = e_6 + e_5 + e_4$$

потенциаллар фарқи мавжуд бўлади.

Якорни  $60^\circ$  бурчакка бурганда  $U$  кучланиш катталиги ва чўткаларниң қутби аввалгидек сақланади, чунки олтинчи ариқча биринчининг, биринчи иккинчининг ва ҳ. к. ўринини эгаллайди. 8-10-расмдаги схемада ( $3p-6p$ ) секция юқори параллел тармоқдан пастки тармоққа, унга teng кучли бўлган ( $3p-6p$ ) секция пастки тармоқдан юқори тармоққа уланади.  $60^\circ$ га карраги бўлган ҳар қандай бурчакка бурилганда ҳам худди шундай аҳвол рўй беради.

Бироқ, якорь  $60^\circ$  дан кичик бурчакка бурилганда аҳвол бошқача бўлади.

8-11-расмда якорнинг  $30^\circ$  бурчакка бурилгандаги холати күрсатылған. Пешана қисмлар соддароқ бўлсин учун факат ( $3p-6p$ ) ва ( $3p-6p$ ) секциялар учун күрсатылған. Бу вазиятда күрсатылған секциялар чўткалар билан қисқа туташган, бинобарин, якорь чулғамниң параллел тармоқларидан узиб кўйилған. Машинанинг кучланиши энди қуйидаги ә. ю. к. лар йиғиндисидан иборат бўлади:

$$U = e_1 + e_2 = e_4 + e_5.$$

$e_1$  ва  $e_2$  ларининг ўзи эса якорниң биринчи вазиятидагидан бошқача дний қийматларга эга бўлади. Кучланиш эса якорниң 8-10-расмда кўрсатилган вазиятидагидан кичик бўлиши равшан. Машина айланганида унинг кучланиши бирор чегараларда узлуксиз тебраниб туради, яъни

$$U_{\max} > U > U_{\min}$$

Параллел тармоқса қанча кўп секциялар қўшилган бўлса,  $U$  кучланишнинг пульсланиши катталиги шунча кам бўлади. Ҳозирги замон машиналарида пульсланиши жуда ҳам кам бўлганидан, кучланиши доимий деб ҳисобланади.

Машина валининг ўқидаи ўтиб, қутблар орасидаги масофани тенг иккига бўлувчи текислик машинанинг геометрик нейтрали дейилади. Геометрик нейтрал орқали ўтган чулғам секциясида вужудга келган электр юритувчи куч нолга тенг ёки жуда кам бўлади. Вақтининг худди шу пайтида секция чўтка билан қисқа тулашиди. Секциялар бир параллел тармоқдан иккинчисига уланганда содир бўладиган процесслар ҳақида 8-9-§ га қаранг.

### 8-5. ЯКОРЬ ЧУЛҒАМИНИНГ ЭЛЕКТР ЙОРИТУВЧИ КУЧИ

Генератор ёки двигателнинг якорини магнит майдонида айлантирилса, унинг чулғамида э. ю. к. вужудга келади.

Якорь айланасининг турли нуқталардаги магнит индукция қиймати турлича, бинобарин, якорь чулғамишинг айрим симларида вужудга келадиган э. ю. к. ҳам турлича бўлади. Электр машина якорь чулғамишинг ихтиёрий параллел тармоғи симларида вужудга келган э. ю. к. лар йигинидисига тенг бўлган электр юритувчи кучини аниқлаш учун сим э. ю. к. нинг ўртача қийматини шу тармоқ симлари сонига кўпайтириш керак.


Агар бир қутбнинг магнит оқими  $\Phi$  бўлса, у ҳолда машина қутбларининг сони  $2r$  ва якорь сирти  $S$  бўлганда, якорь сиртидаги магнит индукциясининг ўртача қиймати

$$B_{yp.} = \frac{\Phi \cdot 2p}{S} = \frac{\Phi \cdot 2p}{\pi dl}, \quad (8-5)$$

бунда  $d$  — якорь диаметри,  $l$  — эса унинг узунлиги.

Якорниң айланниш тезлиги  $n$  айл/мин бўлганда симларининг ҳар биридаги э. ю. к. нинг ўртача қиймати
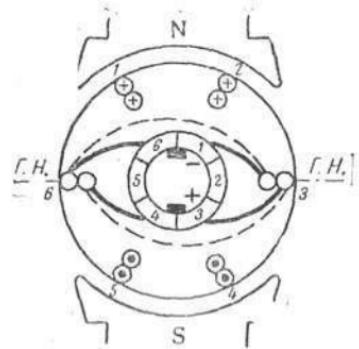
$$E_{yp.} = B_{yp.} l v \frac{\Phi \cdot 2p}{\pi dl} \cdot l \frac{\pi dn}{60} = \Phi 2p \frac{n}{60}.$$



8-11-расм. Якорь  $30^\circ$  га бурилганида чулғамишинг жойлашиши 8-9-расм билан солиштирилган.

Якорь чулғами симлари сонини  $N$ , унинг параллел тармоқлари сонини  $2a$  билан белгилаймиз. У ҳолда якорь чулғамининг ҳар бир параллел тармоғида  $\frac{N}{a}$  дона кетма-кет уланган симлар бўлади. Якорь чулғамининг ҳар бир параллел тармоғида вужудга келган ё. ю. к., ва бинобарин, машинанинг электр юритувчи кучи

$$E = E_{\text{жр.}} = 2p \frac{n}{60} \frac{N}{2a} \Phi = \frac{P}{a} \frac{n}{60} N \Phi. \quad (8-6)$$

Мазкур машина учун доимий бўлган  $N \frac{P}{a \cdot 60}$  катталикини  $C_E$  билан белгиласак қўйнадагини ҳосил қиласиз:

$$E = C_E \cdot \Phi N. \quad (8-7)$$

Шундай қилиб, машинанинг электр юритувчи кучи магнит оқимига ва якорнинг айланиш тезлигига пропорционал бўлар экан.

#### 8-6. МАШИНА ВАЛИДАГИ МОМЕНТ

Машина қандай режимда — генератор ёки электр двигатели режимида ишлашидан қатъи назар якорнинг ҳар бир симига қўйнадига тенг электрон магнит куч таъсир қиласи

$$F_{\text{сим.}} = B_{\text{жр.}} II = \frac{\Phi \cdot 2P}{\pi d l} II,$$

бу ерда  $B_{\text{жр.}}$  — магнит индукциянинг ўртача қиймати;

$d$  ва  $l$  — якорнинг диаметри ва узунлиги;

$\Phi 2p$  — кўп қутбли машинанинг тўла оқими;

$I = I_a/2a$  — бир параллел тармоқнинг, яъни бир симнинг токи.

Якорнинг  $N$  та симига якорь айланасига уринма равишда таъсир қиласётган тўла куч

$$F = F_{\text{сим.}} \cdot N = \frac{\Phi \cdot 2P}{\pi d} \frac{I_a}{2a} N = \frac{P}{\pi da} \cdot N \Phi I_a.$$

Машинанинг моменти

$$M = F \frac{d}{2} = \frac{P}{2\pi a} N \cdot \Phi \cdot I_a = C_m \Phi I_a, \quad (8-8)$$

бу ерда  $C_m = \frac{P}{2\pi a}$  — доимий катталик.

Агар машина генератор бўлиб ишласа, момент тормозлаш моменти бўлади ( $M_t$ ); агар у электр двигатели бўлиб ишласа, момент ўйлантирувчи ( $M_a$ ) бўлади. Момент якорь токи билан машина оқимининг кўпайтмасига тенг.

## 8-7. ҮЗГАРМАС ТОК МАШИНАСИННИГ МЕХАНИК ҚУВВАТИ

Электр машина механик энергияни электр энергиясига ёки электр энергияни механик энергияга айлантиради. Бунда механик қувват  $P_m = Fv$ .

$$F = \frac{2M}{d} \quad \text{ва} \quad v = \omega \frac{d}{2} \quad \text{бўлгани учун}$$

$$P_m = \frac{2M}{d} \omega \frac{d}{2} = M\omega. \quad (8-9)$$

Бу ерда момент ўрнига (8-8) ифодани қўйиб, қўйидагини ҳосил қиласиз:

$$P_m = \frac{P}{2\pi a} N \Phi I_a \frac{2\pi n}{60} = \Phi N \frac{P}{a} \frac{n}{60} \cdot I_a = EI_a. \quad (8-10)$$

Шундай қилиб, аввал кўрсатилганда (3-10- §), машина якори ҳосил қиласидан механик момент унинг электр қувватига, яъни электр юритувчи куч билан якорь токи кўпайтмасига тенг экан. Машина генератор бўлиб ишлаганида  $EI_a$  қувват истеъмолчига бериладиган  $UI_a$  қувватдан катта, чунки  $E > U$ . Машина электр двигатели бўлиб ишлаганида,  $E < U$  бўлганидан,  $EI_a$  қувват тармоқдан бериладиган  $UI_a$  қувватдан кичик бўлади. Қувватлар орасидаги бу фарқ сон жиҳатидан якорь чулғамида ииссиқлик истрофлари қуввати  $I^2 r_a$  га тенг.

## 8-8. ЯКОРЬ РЕАКЦИЯСИ


Машина генератор бўлиб салт ишлаганида, яъни  $I_a = 0$  бўлганда,  $F_{yag}$  магнитловчи куч ҳосил қиласан  $\Phi_{yag}$  уйрошиб магнит оқимининг ўзигина мавжуд бўлади ва у якорь орқали шимолий кутбдан жанубий кутбга ўгади (8-12- расм). Бу ҳолда ҳаво оралиғидаги  $B_0$  индукция қутб учлари атрофида амалда ўзгармайди.

Агар генераторга нагрузка берилган, яъни якорь чулғамида ток ўтадиган бўлса, якорнинг ўзи электромагнит бўлиб қолади ва унинг  $F_a$  магнитловчи кучи иккинчи — якорнинг кўндаланг  $\Phi_a$  оқимини ҳосил қиласи. Бу оқим машинанинг ҳаво оралиғи орқали машина қутбларига кўндаланг туташади ва қутбнинг бир (шинолий қутбнинг чап чеккаси ва жанубий қутбнинг ўнг) чеккаси остида ҳаво оралигига  $B_a$  индукцияни камайтиради, бошқа (шинолий қутбнинг ўнг ва жанубий қутбнинг чап) чеккаси остида  $B_a$  индукцияни ортиради (8-13- расм). Якорнинг айланиш йўналишига нисбатан қутбнинг яқинлашувчи чеккаси магнитсизланади, узоқлашувчи чеккаси магнитланади дейиш мумкин.


Машинанинг  $\Phi$  йиғинди оқими якорнинг айланиш йўналишида силжийди; худди шу йўналишда машинанинг нейтрали ҳам силжийди, машинанинг нейтрали бу ҳолда физик нейтрал дейилади (8-13- расм). Натижада  $\Phi$  оқим нагрузка бўлганда бирмунча камаяди, чунки пўлатнинг тўйиниши туфайли қутбнинг яқинлашувчи чек-

касида магнитсизланиш узоқлашувчи чеккасидаги магнитланишига қараганда каттароқ бўлади. Нагрузка бўлган пайтда якорь магнитловчи кучининг машина магнит оқими катталигига таъсири якорь реакцияси дейилади.

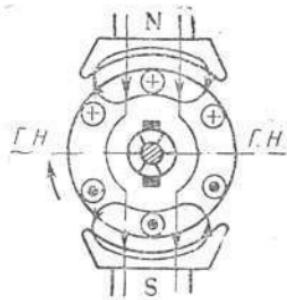Нормал ясалган ҳозирги замон ўзгармас ток машиналарида магнит оқимининг якорь реакцияси туфайли камайиши жуда кам бўлади.



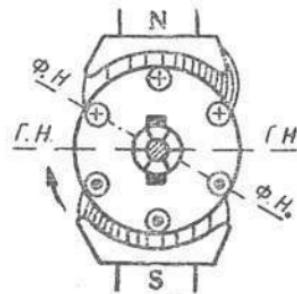8-12- расм. Якорнинг кўндаланг реакцияси.



8-13- расм. Магнит индуксиясининг якорь реакцияси таъсирида қайта тақсимлаши.

Бу ҳодисанинг асосий ҳавфи қутб чеккаси остидаги ҳаво оралигида магнит индукциясининг жуда ҳам ортиб кетиши мумкинилигидир. Бу ҳақда қўйида гапирамиз.

Агар машина электр двигатели бўлиб ишлаётган бўлса, якорь токи 8-12-расмда кўрсатилган йўналишда бўлганда якорь тескарига айланади. Бинобарин, якорь реакцияси  $\Phi$  оқим ва физик нейтрални якорнинг айланенишига тескари томонга силжитади.


### 8-9. ТОК КОММУТАЦИЯСИ

Ўтган параграфларда (8-9 ва 8-10-расм) якорь айланганда чулғамнинг ҳар бир секциясини коллектор бир параллел тармоқдан иккинчисига қайта улаши ва бунда секциясиниг бирмунча вақт қисқа туташувда бўлиши кўрсатилган эди. Секцияларнинг қайта улашини ва бунда секцияда бўладиган барча ҳодисалар йигиндиси коммутация дейилади. Секция қисқа туташув ҳолида турадиган вақт ( $T$ ) коммутация даври дейилади.


Агар коммутация вақтида коллекторда учқун чиқса, чўткани яроқсиз ҳолга келтириши ва коллектор билан машинани ишдан чиқариши мумкин. Коммутациясининг ёмон бўлиш сабаблари ва уни яхшилаш усуллари билан қисқача танишайлик.

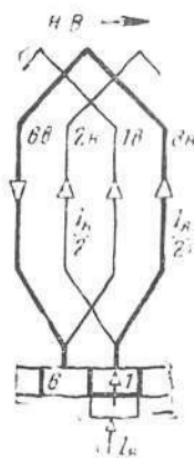8-9 ва 8-10-расмлардаги ( $3p - 6b$ ) секцияни алоҳида 8-14-расмда кўз олдимизга келтирайлик ва секция жуда секин айланади ( $T \approx \infty$ ) ва чўтканинг кенглиги коллектор пластинкасининг кенглигига teng, чўтка билан коллектор орасидаги ўтиш қатлами


ниң қаршилигидан бошқа ҳамма қаршиликларни назарга олмас-  
лук мүмкін, деб фараз қылайлык.  $I_a$  ток чүткадан ўтиш қатлами-  
нинг қаршилиги  $r_g = R$  орқали 1 коллектор пластинкасига ўтади,  
сүнгра иккита тенг  $I = 0,5 I_a$  токка бўлинади: бу токлардан бири  
 $3n - бю - I_a$  ва ҳ. к. симли параллел тармоқдан ва иккинчиси  $2n$   
ва ҳ. к. симли параллел тармоқдан ўтади.



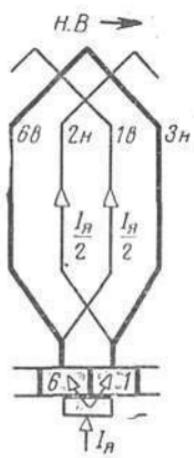8-14- расм. Ком-  
мутациянинг  
бошланishi  
( $t=0$ ).



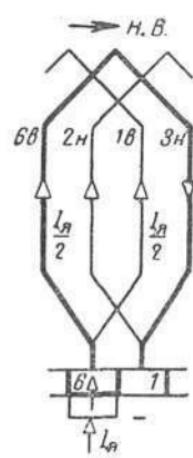8-15- расм. Ком-  
мутация вақти-  
нинг ўртаси  
( $t = \frac{T}{2}$ ).




8-16- расм. Ком-  
мутациянинг  
охри ( $t=T$ ).

Чүтка 6 коллектор пластинкасига тегиши биланоқ коммутация бошланади ва секцияда ток қамая бошлайди. Ҳақиқатан ҳам, агар  $t = \frac{T}{10}$  вақт давомида чүтка контакт сиртининг 0,9 қисми 1 коллектор пластинкасига, қолган 0,1 қисми эса 6 пластинкага тегиб турған бўлса, у ҳолда 1 коллектор пластинкасидан ўтаётган ток  $0,9 I_a$  га, 6 пластинкадан ўтаётган ток эса  $0,1 I_a$  га тенг.  $I_a$  ўз-  
гармаганида параллел тармоқлардаги токлар аввалгисича  $0,5 I_a$  га тенг бўлиши керак, бинобарин, қисқа туташган секциядаги  $i_c$  ток аввалги йўналишда бўлади ва унинг катталиги  $0,9 I_a - 0,5 I_a = 0,4 I_a$  га тенг бўлади. Иккинчи параллел тармоқдаги ток қисқа туташтирилган секциядаги  $0,4 I_a$  ток билан чүткадан 6 коллектор пластинкасига келаётган  $0,1 I_a$  токнинг йифиндинсига, яъни  $0,4 I_a + 0,1 I_a = 0,5 I_a$  га тенг. Шундай қилиб, қисқа туташтирилган секциядаги ток  $t$  вақтга пропорционал камаяр экан ва 8-15-расмда кўрсатилган вазиятда, яъни  $t = T/2$  да нолга тенг бўлар экан. Сўнгра секциядаги ток орта бошлайди, аммо тескари томонга йўналган бўлади ва 8-16-расмда келтирилган  $t = T$  пайтда яна  $0,5 I_a$  га тенг бўлади, чунки энди секция ажралди ва бошқа ўнг параллел тармоққа уланди.  $i_c = f(t)$  боғланиш 8-17-а расмда кўрсатилган ва


түғри чизиқдан иборат. Ҳар бир яхши ясалган машинада коммутация ана шундай бўлиши керак.

$T \approx \infty$  бўлганда, яъни айланиш тезлиги жуда кичик ва қисқа туташтирилган секцияда э. ю. к. ҳосил бўлмаганида коммутация юқоридагидек содир бўлади. Аслида эса коммутация вақти секунднинг мингдан бир улушларича давом этади, демак, секциядаги  $i_C$  ток жуда тез ўзгаради. Маълумки, бунда секцияда ўзиндукация э. ю. к.  $e_S$  вужудга келади  $i_C = f(t)$

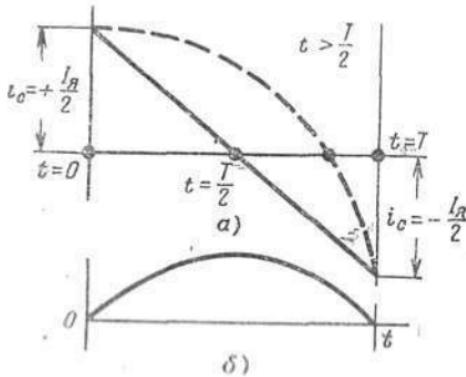боғланиш түғри чизиқ, яъни  $di_C/dt = \tan \alpha =$   
 $= \text{const}$  бўлганидан  $e_S = -L_C \frac{di_C}{dt}$  катталик доимийдир.  $e_S$  катталикийни қисқа



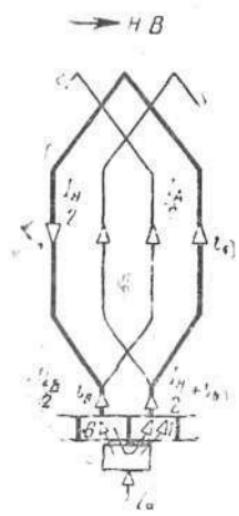8-17-расм. Табиний шаронитлардаги коммутация.



8-18-расм. Секцилашган коммутацияда тоқлариниг тақсимланиши.

туташтирилган секциянинг қаршилигига бўлиб,  $e_S$  ўзиндукация э. ю. к. юзага келтирилган қўшимча  $i_S$  ток қийматини келтириб чиқариш мумкин:

$$i_S = \frac{e_S}{r_0 + r_1},$$

бу ерда  $r_0$  ва  $r_1$  — чўтканинг олтинчи коллектор пластинкасига яқинлашувчи ўтиш қатлами қисми қаршилиги ва чўтканинг  $I$  пластинкадан узоқлашувчи қолган қисмининг қаршилиги. Секциянинг ўзи қаршилиги  $r_0$  ва  $r_1$  қаршиликларга қараганда жуда кам.

$t = T/2$  пайт учун (8-15-расм)  $r_0 + r_1 = 2R + 2R = 4R$ ,  $t = T$  ва  $t = 0$  пайт учун  $r_0 + r = \infty$ . Бу мулоҳазалар асосида ҳисобланган тоқнинг  $i_S = f(t)$  қийматлари 8-17-б расмда келтирилган. Ўзиндукация э. ю. к. и бўлганда, яъни реал шаронитларда секция тоқларининг йиғинидиси ( $i_C + i_S$ ) 8-17-а расмда пунктир билан кўрсатилган.

Бу ҳолда коммутация секцилашган дейилади, чунки  $e_S$  э. ю. к. ток камаяётганда уни кўпайтириб (тутиб туриб), коммутация

даврининг охирида токнинг ортишига тўсқинлик қилиб, токнинг ўзгариш процессини секинлаштиради. 8-18-расмда  $e_s$  э. ю. к. бўлганда  $t = T/2$  пайтда токларнинг тақсимланиши кўрсатилган. Бунда чўтканинг яқинлашувчи чеккасида ток зичлиги камаяр, узоқлашувчи чеккасида эса ортар экан ва бу чўтканинг мўлжалланганидан кўра ортикроқ қизишинга ва емирилишига сабаб бўлар экан.

Бирек, секинлаштиган коммутациянинг асосий хавфи чўтканинг узоқлашувчи чеккасида чўтка билан коллектор орасида учқун ҳосил бўлишидир. Бу учқунланиш коммутация охирида қисқа туташтирилган секциянинг ажралиш эффициентдан ҳосил бўлади. Бу вақтда секцияда йигилган электромагнит энергия  $\frac{1}{2} B_{c1} i_s^2$  чўтканинг узоқлашувчи чеккасидағи электр ёнида ажралади. Номинал иш режимида учқунланиш кўз билан баҳолангандан қўйидаги даражалардан ортмаса машинани ишлатиш мумкин:

1 даража — учқунлар бўлмайди (қоронги коммутация).

1 1/4 даража — чўтканинг унча катта бўлмаган қисми остида заиф нуқтавий учқунланиш. Бу ҳолларда коллектор қораймайди ва чўткаларда куюнди ҳосил бўлмайди.


1 1/2 даража — чўтканинг катта қисми остида заиф учқунланиш.

Бунда коллекторда қорайиш излари пайдо бўлади, бу изларни коллектор сиртини бензинда ҳўлланган латта билан артиб осон кеткашиш мумкин. Бу даражада чўткаларда ҳам куюнди излари ҳосил бўлади.

Коммутацияни яхшилаш учун қатор тадбирлар кўрилади.  $i_s$  токни камайтириш учун нормал хилдаги машиналарда графит чўткалар, тортиш кран машиналари ва прокат станларидвигателларида кўмир-графит ёки электр-графитланган чўткалар ишлатиш йўли билан ўтиш қаршилиги катталаштирилади. Кичик вольтли машиналарда (автотрактор, электролиз машиналари ва ҳоказоларда) мисграфит чўткалар ишлатилади. Чўткалар заводнинг стендларида тажриба йули билан танланади, шунинг учун ишдан чиқсан чўткани фақат ўша типдаги чўтка билангина алмаштириш мумкин.

Коммутацияни яхшилашнинг радикал тадбирларидан бирни қўшимча қутблар ишлатишdir (8-19-расм). Бунда ўзиндукия э. ю. к. йўқ қилинади, бинобарин, қўшимча  $i_s$  ток ҳам йўқ бўлади, қўшимча қутублар машинанинг геометрик нейтралида жойлашади ва машина генератор бўлиб шиниланганида, якорининг айланниш йўналишида асосий қутблар билан павбатлашади, бу 8-19 а расмда кўрсатилган. Улар қўйидагича ишлайди. Секция машинанинг геометрик нейтралига тушиб чўтка билан қисқа туташганда, машинанинг  $E$  э. ю. к. и ва секциянинг камаювчи токи  $i_c$  бир хил йўналишда бўлади (8-17-б расм).  $e_s$  ўзиндукия электр юритувчи кучи камаювчи токни тутиб туради, демак, у ҳам  $E$  э. ю. к. сингари йўналган. Шунинг учун  $e_s$  ни компенсация қилиш учун секцияда ўзиндукия э. ю. к. га қарама-қарши йўналган қўшимча коммутация э. ю. к.  $e_k$  ҳосил бўлиши

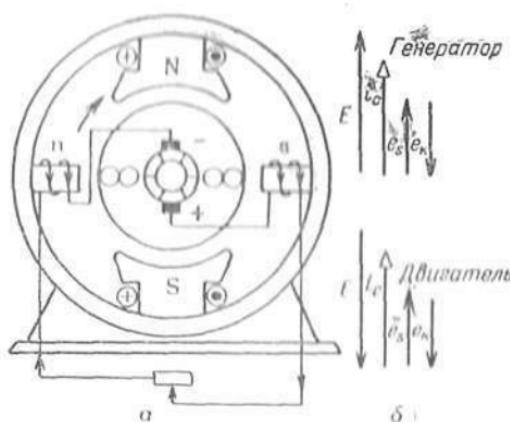керак. Бу шартларда 8-19-б расмда күрсатилған. Агар асосий құтбдан кейин айланыштың йүнәлишида қүшімчада  $s$  құтб үрнатылса, генераторда ҳам қарордагидек бўлади (8-19-а расм). Агар  $e_k = e_s$  бўлишига эринилса, секциянинг қүшімчада токи нолга тенг ва коммутация тўғри чизикли бўлади.



8-19-расм. Қүшімчада қутблар.

Машина двигатель бўлиб ишлаганида ва якорь токи ўша йўналишда бўлганида ҳамда асосий қутбларнинг қутблиги аввалгича бўлганида якорнинг айланыш йўнаниши тескари бўлади ва  $E$  э. ю. к. ҳам ток билан учрашадиган бўлиб йўналади. Демак  $e_k$  э. ю. к.  $E$  электр юритувчи куч билан мос тушиши керак (8-19-б расм) ва бу ҳол учун қутблар  $NnSs$  тарзда навбатлашади.

Ўзиндукия э. ю. к. ҳамма нагрузкаларда автоматик компенсацияланиши учун қүшімчада қутблар чулғами якорь чулғами билан кетма-кет уланиди (8-19-а расм) ва қутблар тўйинмайдиган қилиб ясалади. Бу ҳолда  $e_k = \Phi \cdot I_a$ ,  $e_s = I_a$  бўлганидан у  $e_k$  э. ю. к. билан ихтиёрий нагруззкада компенсацияланиди. Аслида коммутация процесси биз баён қылганимиздан мураккаброқ.

Ўзгармас ток машиналарини ишлатишда «коллектор бўйлаб олов» ҳосил бўлиши билан ҳисоблашишга тўғри келади, бу ҳодиса машинани оғир аварияга олиб келади. Бу ҳодисанинг можияти қуидагича.

Агар ҳаво оралигидаги  $B_b$  магнит индукция доимий бўлса, машина кучланишини турли ишорали иккى чўтка орасида ётган коллектор пластинкалари сонига бўлиб, иккита ёнма-ён ётган коллектор пластинкалари орасидаги ўртача кучланишини ( $U_{sp}$ ), ёки худди шунинг ўзи, битта секция ҳосил қилаётган кучланишини топиш мумкин (8-9-расм). Бу кучланиш бирор сабаб билан пластинкалар орасида электр ёни ҳосил бўлганда, ўша ёйни тутиб турувчи кучланишдан кичик бўлиши керак.

Амалда баъзи пластинкалар орасидаги кучланиш  $U_{\text{ср}}$  дан катта бўлади, бунга айниқса қутб чеккалари остида якорнинг индукцияни 30 — 50% га кўпайтирувчи кўндаланг реакцияси (8-8-§) сабаб бўлади. Бунда секцияда, демак у кавшарланган коллектор пластинкалар орасида, юксалган кучланиш ҳосил бўлади. Бу айниқса, катта туртки нагруззка билан ишлатётган қудратли машиналарда кузатилади.

Нагрузка ортиб кетгандан чўтканинг узоқлашувчи чеккаси остида коллектор атрофидаги ҳавони ионлаштирувчи кучли учқунланиш ҳосил бўлади. Агар иккита коллектор пластинка орасидаги кучланиш электр ёйини сақлаб туришга қодир бўлса, ёй ҳосил бўлади, у коллектор пластинкалар бўйлаб ёйилади, турли ишорали чўткаларни қоплаб, машина корпусига кўтарилиши мумкин. Ўзгармас ток машиналаридан бу ҳодисага қарши маҳсус канструктив тадбирлар кўрилади.


#### 8-10. ЎЗГАРМАС ТОК ГЕНЕРАТОРИНИНГ ТУРЛАРИ

Генераторлар ўзларининг ишлатилиш хусусиятларига кўра бир-бирларидан фарқ қилувчи бир неча турларга бўлинади, ишлатилиш хусусиятлари асосан уларнинг уйғотиш чулғамлари қандай манбалардан таъминланаётганига боғлиқ бўлади.

Уйғотиш чулғамига  $I_y$  ток ташқи мустақил энергия манбайдан келадиган генератор мустақил уйғотишли генератор дейилади (8-20-а расм). Бу генераторлар автоматик қурилмаларда ва якорь тутқичларида кучланиш кам (6-8 в) ёки катта (500 в дан юқори) бўлган жойларда ишлатилади. 8-20-расмда кўрсатилган қолган ҳамма машиналар ўз-ўзидан уйғотишли генераторлар дейилади. Уларнинг уйғотиш чулғамлари ўз якорларидан ток олади.

Уйғотиш чулғами  $R$  якорь тутқичларига ташқи занжир  $r$  билан параллел уланадиган генератор параллел уйғотишли ёки шунтгенератор дейилади (8-20-б расм). Бу генераторнинг қулиялиги унинг уйғотиш чулғамини таъминлаш учун қўшимча энергия манбай ке рак бўлмаслигидадир. Шу сабабли у жуда кенг тарқалган.

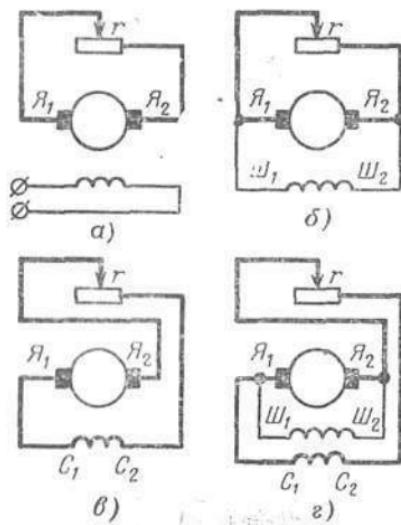Уйғотиш чулғами ташқи занжир билан кетма-кет уланган генератор кетма-кет уйғотишли ёки сериес генератор дейилади (8-20-в расм). Бундай генератор фақат маҳсус мақсадли машиналар сифатида ишлатилади.



8-20-расм. Уйғотиш чулғамларининг якорга уланиш схемалари.  
а—мустақил; б—параллел; в—кетма-кет;  
г—аралаш.

Аралаш уйғотишли генераторнинг (8-20-г расм) иккита уйғотиши чулғами кетма-кет (серис С) ва параллел (шунтли Ш) уланган чулғами бўлади. Унинг хоссалари параллел уйғотишли генераторнинг хоссаларидан яхшироқ, аммо ундан қиммат туради.

Электр машиналарининг ишлатилиш хоссалари характеристикалар деб аталувчи эгри чизиқлар (графиклар) билан характерланади. Бу эгри чизиқлар қолган ҳамма катталикларнинг қийматлари доимий сақлаиган ҳолда икки катталик орасидаги боғланишни билдиради. Масалан, генераторнинг айланиш тезлиги  $n$  ва  $I_y$  уйғотиши токи доимий бўлганида, унинг  $U$  кучланиши ва  $I$  нагрузка токи орасидаги боғланиш,  $n = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлгандаги қўйидагича бўлади:

$$U = f(I)$$

Абсцисса ва ордината ўқлари бўйлаб катталикларнинг абсолют қийматлари ёки уларнинг шеърий қийматлари (улушларда ёки процентларда ифодаланган номинал қийматлари) қўйилади.

Машинанинг шчитида ёки унинг паспортида белгиланган қийматлари номинал қийматлари дейилади, бу қийматларда маълум муҳит шароитларида машина нормал ишлаши таъминланади. Бу катталиклар «н» индекси билан белгиланади, масалан, қувват  $P_n$  кучланиш  $U_n$ , ток  $I_n$  айланиш тезлиги  $n_n$  ва ҳоказо.

### 8-11. МУСТАҚИЛ УЙҒОТИШЛИ ГЕНЕРАТОР

Генераторнинг схемаси 8-21-расмда берилган. Унинг уйғотиши чулғамига уйғотиши токи  $I_y$  мустақил энергия манбаидан берилади. Бу ток қўшимча контактли  $r_m$  реостат ёрдамида ростланади. Реостат сургичини бу контактга ўрнатилаётгандага уйғотиши чулғами қисқа туташади. Бу контакт бўлмагандага магнит майдонида йиғилган энергия уйғотиши занжирини ажратишада шу контакт ва реостат сургичи орасида электр ёни ҳосил қиласди. Натижада контактлар эрийди. Бундан ташқари, уйғотиши чулғамишининг индуктивлиги катта бўлгандага унинг ажралинишида шунчалик катта ўзиндуқция э.ю.к. ҳосил бўладики, чулғамишиниг ўрамлараро изоляциясини тешини ва ишлайтган кишилар учун хавф туғдириши мумкин.

Якорь тутқичларига  $z$  нагрузка орқали ўтувчи  $U$  кучланиш ва  $I = I_y$  токни ўлчайдиган вольтметр ва амперметр уланади. Генератор 8-21-расмда кўрсатилмаган бирламчи двигателдан айлантирилади деб фараз қилинади.

Айланиш тезлиги ўзгармас ва нагрузка токи  $I = 0$  бўлгандаги салт юрни э.ю.к.  $E_0 = U_0$  нинг уйғотиши токи  $I_y$  га, яъни  $n = \text{const}$  ва  $I = 0$  бўлгандаги

$$E_0 = f(I_y)$$

боғланиш салт ишлаш характеристикаси дейилади.

$E_0 = \Phi$  бўлгани учун бу характеристика бошқа масштабда машинанинг магнит характеристикаси бўлади. У машинанинг магнит занжирини назарий ҳисоблашларини текшириш учун олинади (3-12-ѓа қаранг).

Бу характеристикани олиш үчүн якорь тутқычлари ажратылган ҳолда генератор якори  $n = n_n$  доимий тезлик билан айлантирилади. Үйғотиш занжирининг рубильнигини құшиб,  $I_y$  үйғотиш токини генераторнинг  $U_0$  кучланиши ( $1,1 - 1,2$ )  $U_n$  катталиктарда эришгүнча бир текис орттириб борилади  $I_y$  ва  $U_0$  нинг қийматларини ёзіб олиб, үйғотиш токи тобора камайтирилади ва үлчашни давом этирилган ҳолда  $I_y$  ва  $U_0$  нинг катталиклари ёзіб борилади. Олинган маълумотлардан 8-22-расмда қўрсатылган график чизилади. Үйғотиш занжирин ажратылган бўлса,  $I_y = 0$  бўлганда кучланиш  $U_0 = (2; 2,5) \% U_n$  бўлиши кўриниб турибди. Бу кучланиш қолдиқ э.ю.к.  $E_{\text{пол}}$  дейилади. Номинал кучланиш  $U_n$  га мос бўлган нуқта одатда эгри чизиқнинг эгилиш жойида — салт ишлashedаги үйғотиш токи деб аталувчи  $I_{c.y}$  ва номинал кучланишда бўлади.

Генераторнинг ташқи характеристикаси — генератор кучланиши катталигини нагрузка нинг ўзгаришига боғлиқлиги, яъни айланниш тезлиги ва үйғотиш токи ўзгармас бўлганда кучланишнинг ташқи занжирдаги токка боғлиқлиги ( $I_y = \text{const}$  ва  $n = \text{const}$  бўлганда):

$$U = f(I).$$

Бу характеристика 8-23-расмда қўрсатылган.


Генератор якори  $n = n_n$  тезлик билан айлантирилади ва  $U \approx (1,1 - 1,2) U_n$  кучланиш ҳосил қилинади. Шундан кейин ташқи занжирнинг рубильниги тулаштирилади ва үйғотиш токини  $I = I_n$  да номинал  $U_n$  кучланиш қарор топгунча ростлаб  $r$  нагрузка қаршилиги ўзгартирилади. Бу характеристиканинг биринчи нуқтаси бўлади. Сўнгра, ўзгармас үйғотиш токи ва айланниш тезлигига  $r$  қаршиликни орттириб, генераторни салт юришгача нагрузкаси олинади.  $U$  ва  $I$  нинг қийматларини ёзіб, характеристика ясалади.

Нагрузка олинганда якорь реакциясининг магнитсизловчи таъсирин камайиши ва якорь чулғамида кучланиш тушиши  $I_{r_a}$  камайиши туфайли генераторнинг э.ю.к. ва кучланиши ортади, чунки  $U = E - I_{r_a}$ . 8-23-расмдаги характеристика процентларда ясалган, бунда 100% учун  $U_n$  ва  $I_n$  нинг номинал қийматлари олинган.


Ҳар бир тур генератор

$$\Delta U \% = \frac{U_0 - U_n}{U_n} 100 \% \quad (8-11)$$

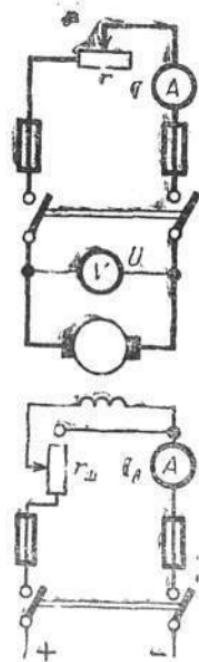
катталик билан характерланади, бу катталик кучланишиниң процентли ўзгариши дейилади. Мустақил үйғотишли генераторлар учун  $\Delta U \% = 5 - 10 \%$ . Кўп истеъмолчилар учун нагрузка



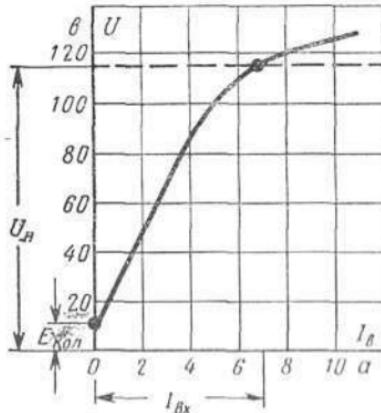8-21-расм. Мустақил үйғотишли генераторнинг уланиш схемаси.



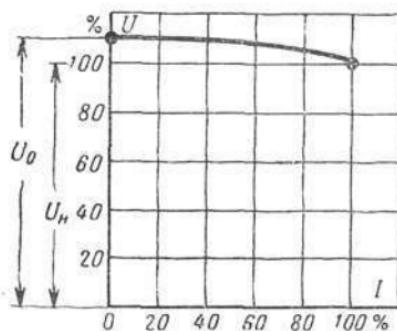8-22- расм. Генераторнинг салт юриш характеристикаси.



8-23- расм. Мустақил уйғотишли генераторнинг ташқи характеристикаси.


Үзгарганида кучланишнинг бундай үзгариши маъқул эмас ва уни үзгартмасдан сақлаш зарурати туғилади.

Ростлаш характеристикаси  $I$  ток үзгарганида  $U$  кучланиш үзгартмасдан қолиши учун  $I_y$  уйғотиш токини қандай ростлаш кераклигини, яъни  $U = \text{const}$  ва  $n = \text{const}$  бўлганида

$$I_y = f(I)$$

боғланиш кўрсатилади.

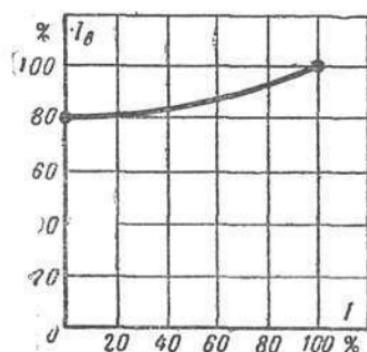$U = U_n$  ни ўрнатиб,  $I = I_n$  бўлганда генераторнинг нагрузкаси салт ишлашгача олинади, бунда  $I_y$  уйғотиш токи кучланиш үзгармай қоладиган қилиб үзгартириб борилади.  $I$  ва  $I_y$  токларни ёзиб олиб, ростлаш характеристикаси ясалади (8-24- расм).



8-24- расм. Мустақил уйғотишли генераторнинг ростлаш характеристикаси.

## 8-12. ПАРАЛЛЕЛ УЙҒОТИШЛИ ГЕНЕРАТОР

Параллел уйғотишли генератор схемаси 8-25- расмда берилган. Уйғотиши чулғами якорь тутқичларига уланади ва номинал кучланишда ундаги уйғотиш токи якорь номинал токининг 2 — 3% ини ташкил қиласди.


Бу генератор уйғотиш токи ҳосил қилган магнит оқими йўналиши бўйича қолдик индукция оқими билан мос тушгандагина уйғонади. Бу ҳолда уйғотиш чулғамида  $E_{\text{кол}}$  қолдик э. ю.к. туфайли ҳосил бўлган ток машинани магнитлайди, генераторнинг магнит оқими кўпаяди ва э. ю.к. ортади. Бунинг натижасида уйғотиш токи ортади ва магнит оқимининг янгидан кўпайишига са-

баб бўлади. Бундай ўз-ўзидан уйғотиш процесси э.ю.к. уйғотиш чулчамида кучланиш тушишига тенглашгунча, яъни  $E = I_y r_y$  бўлгунча давом этади.


Бу генераторнинг салт ишлаш характеристикаси худди мустақил уйғотишли генераторнинг характеристикаси кўринишида бўлади ва юқорида баён қилингани усулда ҳосил қилинади.

Параллел уйғотишли генераторнинг ташки характеристикаси, яъни  $n = \text{const}$  ва  $r_y = \text{const}$  бўлгандағи

$$U = f(I)$$

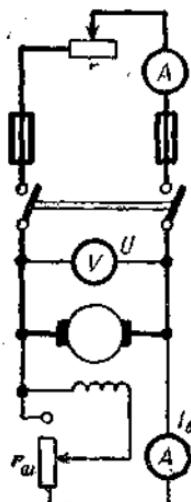

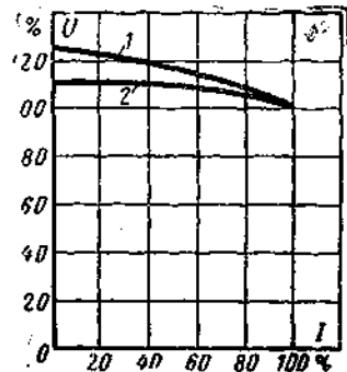8-25- расм. Параллел уйғотишли генераторнинг уланиш схемаси.



8-26- расм. Параллел уйғотишли генераторнинг ташки характеристикаси.

боғланиш (8-26-расмдаги 1 эгри чизик) ҳам мустақил уйғотишли генераторнинг ташки характеристикаси (2 эгри чизик) сингари олиниади, фақат ундан тикроқ бўлади. Гал шундаки, параллел чулғамдаги ток генератор нагрузкасини олишда ўзгаришсиз қолмайди, балки кучланишнинг ортиши билан ортиб боради, чунки  $r_y$  қаршилик ўзгармасдир. Натижада магнит оқими ва генераторнинг э.ю.к. ортади, кучланишнинг процент ўзгариши  $\Delta U \%$  эса 30% га этади.

Юқорида баён қилингани иккى генераторни ростлаш характеристикаси бир хил усулда олиниади, кўриниши ҳам бир хил.

### 8-13. КЕТМА-КЕТ УЙҒОТИШЛИ ГЕНЕРАТОР

Кетма-кет уйғотишли генераторнинг уланиш схемаси 8-20-в расмда кўрсатилган эди. Уйғотиш чулғами орқали якорь токининг ҳаммаси ўтганидан унинг қаршилиги якорь қаршилигига тенг қилиниади. Бу генератор тутқичларидаги кучланиш, э.ю.к. дан чулғам-


ларда кучланиш тушишлари йиғиндисининг айрмаси сингари аниқланади:

$$U = E - I(r_a + r_y). \quad (8-12)$$

Генераторнинг ташқи характеристикаси 8-27-расмда берилган ва айланиш тезлиги ўзгармас, ҳамда уйғотиш токи якорь токига тенг бўлганида генератор кучланишининг нагрузка токига боғланишини, яъни  $n = \text{const}$  ва  $I_y = I$  бўлгандаги ушбу боғланишини ифодалайди:

$$U = f(I).$$

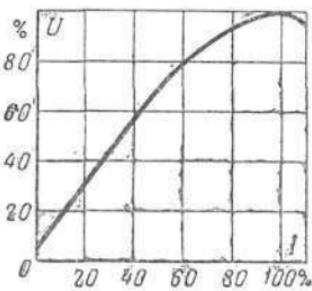Ток ортиши билан унинг кичик қийматларида магнит оқими токка пропорционал ортади. Шунингдек, генераторнинг магнит оқимига пропорционал бўлган э. ю. к. дан кам фарқ қилувчи  $U$  кучланиши ҳам ортади.



8-27-расм. Кетма-кет уйғотишли генераторнинг ташқи характеристикаси.


#### 8-14. АРАЛАШ УЙҒОТИШЛИ ГЕНЕРАТОР

Генераторнинг икки уйғотиш чулғами—параллел (шунт) ва кетма-кет (серіес) чулғамлари айни бир қутб ўзакларида бўлади (8-28-расм). Шундай қилиб, генераторда параллел ва кетма-кет уйғотишли машиналарнинг хоссалари мужассамлашган [бўлади]. Одатда иккала чулғам якорь билан уларнинг магнитловчи кучлари қўшиладиган қилиб уланади. Бундай улаш мос улаш деб аталади.


Бу генераторнинг ташқи характеристикаси, яъни  $n = \text{const}$  ва  $r_y = \text{const}$  бўлгандаги

$$U = f(I)$$

боғланиш 8-29-расмда кўрсатилган. Нагрузка нолдан номинал қийматигача ўзгарганида генератор кучланишининг амалда ўзгармаслиги кўриниади. Бунинг сабаби нагрузка ортиши билан кетма-кет чулғам генераторни магнитлаб, унинг э. ю. к. ни сақлаб туришидир. Генераторнинг кучланишини автомитик равишда деярли ўзгаришсиз сақлаб туриш қобилияти кучли ва тез-тез ўзгариб турувчи нагруззали тармоқлар учун катта аҳамиятга эга.

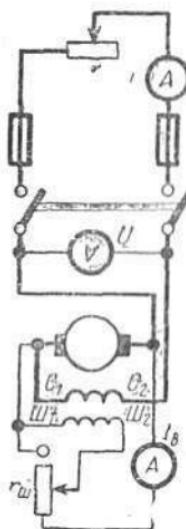

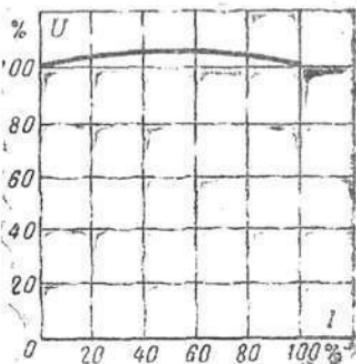8-28-расм. Аралаш уйғотиши генераторнинг уләниш схемаси.



8-29-расм. Аралаш уйғотиши генераторнинг ташқи характеристикаси.

### 8-15. ГЕНЕРАТОРЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

Генераторларнинг параллел ишлаши учун иккита зарурат бор. Биринчиси генераторларнинг фойдали иш коэффициентини ошириш. Ҳақиқатан ҳам, истеъмолчи учун битта генераторни тўла қувватига қўйиш ёки иккита генераторнинг ҳар бирини ярим қувватига қўйиш мумкин. Агар сутка давомида нагруззаканинг катталиги ўзгарса, биринчи ҳолда қудратли генератор кўп соат давомида тўла нагруззакада ишламайди, яъни фойдали иш коэффициенти паст бўлади. Иккинчи ҳолда эса истеъмол қуввати тўла бўлганда иккала генератор параллел ишлаши, нагруззака камайганда эса битта генераторга тўла нагруззака бериб, иккинчисини узиб қўйиш мумкин. Бунда генератор тежкамли ишлайди.


Иккинчи сабаб — камроқ авария резервига эга бўлишидир. Биринчи ҳолда истеъмолчининг 100% қувватига мос резерв генератор бўлиши керак, иккинчи ҳолда эса фақат 50% қувватига мос резерв генератор бўлиши етарли.

Генераторларнинг бир ишорали тутгичлари билан умумий шиналарга уланиб ишлатилиши уларнинг параллел ишлаши дейилади. Қўйида фақат параллел уйғотиши генераторларнинг параллел ишлашини кўриб чиқамиз.

8-30-расмда параллел ишлаши керак бўлган икки генератор кўратилган. Бунинг учун дастлаб уларни қўшиш керак. Агар № 1 генератор шиналарга қўшилган ва ишлаётган бўлса, № 2 генераторнинг якорини номинал тезлик билан айлантириб, унинг  $I_{yz}$  уйғотиши токини то  $U_2$  кучланиш  $U_1 = U_w$  кучланишга тенглашгунча

кўпайтирилади. №2 генератор рубильнигининг чап пичоини туташтириб, унинг ўнг, ажратилган тутқичлари орасидаги потенциаллар фарқи текширилади.  $U_1 = U_2$  бўлганда вольтметрнинг кўрсатиши нолга teng бўлиши керак. Бунда рубильникнинг ўнг пичоини туташтириш мумкин ва шу билан қўшиш тамом бўлади. Агар бу вольтметр  $U_0 = U_1 + U_2$  ни кўрсатса, №2 генераторни қўшиб бўлмайди ва унинг шиналарга келувчи симлари ўрнини алмаштириш керак.

Улангандан сўнг иккинчи генераторнинг токи  $I_2$  нолга teng, чунки унинг  $E_2 = U_2$  э. ю. к.  $U_{\text{ш}}$  га teng. Уланган генераторга нагрузка берилиши керак. Нагрузка бериши икки ҳолда: ёки шиналарда нагрузка ортганида, ёки нагрузка ўзгармагани ҳолда №1 генераторни нагрузкадан озод қилиш керак бўлганда лозим бўлади. Бироқ, генераторлар нагрузкаси ўзгаришига тегишли барча операциялар энергия истеъмолчисининг ишига халақит бермаслиги керак, бу эса шиналардаги кучланиш доимий туриши лозим дегани. №1 генератордан нагрузкани №2 генераторга ўтказишини оддий мисолда кўриб чиқайлик.

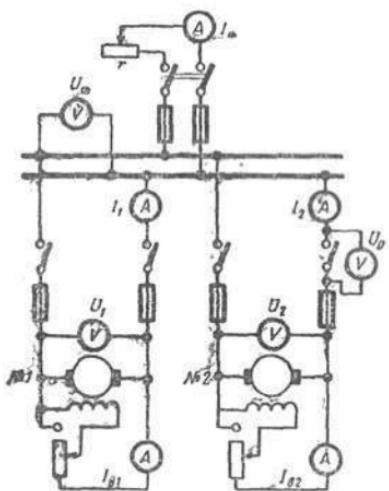

8-30-расм. Параллел генераторларни параллел ишлаш учун қўшиш схемаси.

№1 ва №2 генераторлар якорларининг қаршиликлари бир хил бўлсин ( $r_{y1} = r_{y2} = 0,02 \Omega$ ). Генератор №1  $U_1 = U_{\text{ш}} = 115 \text{ в}$  ва  $I_1 = I_{\text{ш}} = 200 \text{ а}$  да ишлаётган бўлсин. Бу ҳолда унинг э. ю. к.  $E_1 = U_{\text{ш}} + I_1 r_{y1} = 115 + 200 \cdot 0,02 = 119 \text{ в}$ . №2 генератор улангандан кейин унинг  $U_2 = U_{\text{ш}} = E_2 = 115 \text{ в}$  ва  $I_2 = 0$ . Агар №2 генераторнинг  $I_{y2}$  ўйғотиш токини унинг  $E_2$  э. ю. к., масалан,  $116 \text{ в}$  га teng бўладиган қилиб ўзгаририлса, у ҳолда бир вақтнинг ўзида №1 генераторнинг  $I_y I$  ўйғотиш токини шиналардаги кучланиш ўзгаришиз қоладиган қилиб камайтириш лозим. Шунда иккинчи генератордан қўйидаги миқдорда ток ўтади:

$$I_2 = \frac{E_2 - U_{\text{ш}}}{r_{y2}} = \frac{116 - 115}{0,02} = 50 \text{ а.}$$

$U_{\text{ш}}$  кучланиши  $\text{const}$  бўлгани учун  $I_{\text{ш}} = 200 \text{ а} = \text{const}$ , бинабарин, биринчи параллел тармоқдаги ток (№1 генератордаги)  $I_1 = I_{\text{ш}} = I_2 = 200 - 50 = 150 \text{ а}$  гача камаяди. Бунга сабаб  $I_{y1}$  ток камайганида  $E_1$  э. ю. к. нинг  $E_1 = U_{\text{ш}} + Ir_1 = 115 + 150 \cdot 0,02 = 118 \text{ в}$  қийматгача камайишидир.

Шундай қилиб, нагрузканни ўтказишида нагрузка бериладиган генераторнинг ўйғотиш токи кўпайтирилади, нагрузкаси олинадиган

Генераторники эса шиналардаги кучланиш ўзгаришсиз қоладиган қилиб камайтирилади.

Табиийки, нагрузка бериладиган генераторда тормозлаш моменти ортади, нагрузка олинадиган генераторда эса камаяди. Биринчи ҳолда бирламчи двигателларининг автоматик ростлагичлари энергия беришни кўпайтиради, иккинчи ҳолда эса камайтиради.

Агар генераторларнинг ўйғотиш токлари ўзгаришсиз қолдирилса, умумий нагрузка генераторлар орасида тахминан уларнинг якорлари қаршилигига тескари пропорционал ҳолда тақсимланади. Одатда, генераторлар якорларининг чулғам қаршиликлари катталиклари генераторларнинг номинал қувватларига тескари пропорционал бўлади, бинобарин,

$$\frac{r_{\text{я2}}}{r_{\text{я1}}} : \frac{I_1}{I_2} : \frac{P_{1\text{H}}}{P_{2\text{H}}},$$

яъни генераторлар номинал қувватларининг тартиби бир хил бўлса, нагрузка уларнинг бу қувватларига тескари пропорционал равища тақсимланади.

#### 8-16. ЎЗГАРМАС ТОК ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИ

Электр двигателни 1834 йилда Б. С. Якоби ихтиро қилди.

Юқорида айтганимиздек, айни бир машинанинг ўзи ҳам генератор, ҳам электр двигатели бўлиб ишлаши мумкин. Генератор бўлиб ишлаётган машина якорь чулғамида кучланишнинг тушиши  $I_g$ , номинал токда  $U_n$  номинал кучланишнинг 4 — 10 % ига тенг бўлади. Табиийки, бу машина электр двигатели бўлиб ишлаётганида ҳам унда кучланишнинг тушиши ўшандай бўлиши керак. Бироқ агар қўзғалмас электр двигателга  $U = U_n$  кучланиш берилса, унинг токи

$$I_g = \frac{U_n}{r_g}$$

номинал токдан 25 — 10 марта катта бўлади. Бундай қилиш мумкин эмас, шунинг учун ишга тушириш вақтида двигатель якорига берилган кучланиш номинал кучланишнинг 96 — 90 % га камайтирилиши керак. Двигатель якорига берилётган кучланишни пасайтириб берувчи аппарат юргизиб юбориш реостати дейилади ва у якорь чулғамига кетма-кет уланади.

У ҳолда юргизиб юбориш токи

$$I_{\text{ю}} = \frac{U_n}{r_g + r_p}, \quad (8-13)$$

Реостатнинг қаршилиги  $r_p$  юргизиб юбориш вақтидаги  $I_{\text{ю}}$  ток (1,5 — 2,0)  $I_n$  га тенг бўладиган қилиб олинади.

Агар якорь айлана бошласа, унинг чулғамида аста-секин тескари э. ю. к. ўса боради. Бу ҳолда ток қўйидагича аниқланади:

$$I_{\text{я}} = \frac{U - E}{r_g + r_p}.$$

Тезлик бинобарин, ғазири ток куч қанча катта бўлса, ток шунча кам бўлади ва реостатнинг  $r_p$  қаршилиги керак бўлмай қолади. Юргизиб юборишинг охирида реостат батамом узилади ва якорь токи қўйидагига тенг бўлади (8-4-формула):

$$I_a = \frac{U - E}{r_p}. \quad (18-14)$$

Барқарорлашган иш режимида  $I_a = I_n$  да якорда вужудга келувчи тескари э.ю.к. ( $96 - 90\%$ )  $U_n$  ни ташкил қиласди, салт юрицида эса (валда нагрузка полга тенг бўлганда) якорь токи  $I_a = I_c \approx (5 - 10)\% I_n$  бўлганда, тескари э.ю.к. катта бўлиб  $99\%$   $U_n$  га етиши мумкин.

(8-7) формула

$$E = C_E n \Phi$$

га асосан электр двигателнинг айланыш тезлиги қўйидагича:

$$n = \frac{1}{C_E} \frac{E}{\Phi}. \quad (8-15)$$

Айланыш тезлиги якорда ҳосил бўлган э.ю.к. га тўғри ва  $\Phi$  магнит оқимига тескари пропорционал.

(8-14) ва (8-15) формулаларни солиштириб, қўйидагини ҳосил қиласмиш:

$$n = \frac{1}{C_E} \frac{U - I_a r_p}{\Phi}. \quad (8-16)$$

Электр двигателнинг айлантирувчи моменти ва унинг ишқаланиши ҳам ҳисобга олгандаги қуввати (8-8) ва (8-10) формулаларга мувофиқ қўйидагича ифодаланиши мумкин:

$$M = C_m I_a \Phi.$$

$$P = E I_a = C_E I_a \Phi n.$$

Валдаги нагрузка ортганда электр двигателнинг  $I$  токи ортади, чунки истеъмол қилаётган  $P_i = UI_a$  қувват ортади, кучланиш  $U$  эса ўзгаришсиз қолади. Электр двигателнинг ортиб бораётган айлантирувчи моменти валдаги тормозлаш моментини мувозанатга келтиргунча ток ортиб боради. Двигателнинг ҳар бир нагрузкасида унга мос айланыш тезлиги қарор топади. Ишлатилиш хусусиятларига кўра электр двигателлари ҳам, генераторлар сингари, тўрт турга: мустақил уйғотишли, параллел, кетма-кет ва аралаш уйғотишли электр двигателларга бўлинади.

## 8-17. ПАРАЛЛЕЛ УЙҒОТИШЛИ ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛИ

Параллел уйғотишли электр двигателининг схемаси 8-31-расмда кўрсатилган. Рубильникни туташтиришдан аввал 2 юргизиб юбориши реостатининг  $I$  дастаси салр  $\theta$  контактда турганлигига ишонч ҳосил қиласиши керак. Уйғотиш занжиридаги реостатининг (шунт реостати —

ШР) дастаси реостатнинг қаршилиги минимал бўлган вазиятда туриши керак (8-31-расм).

Рубильникни туташтириб, даста  $I$  ни биринчи ишчи kontaktга ўтказганда электр двигателига келадиган  $I$  ток иккита: юргизиб юбориш реостати  $r_p$  инг ҳамма секциялари орқали якорга келувчи  $I_y$  ва 3 металл ёй орқали уйғотиши чулғамига келадиган  $I_y$  токка бўлинади.

Шундай қилиб,

$$I = I_y + I_y, \quad (8-17)$$


бунда  $I_y \approx (1 - 7)\% I_n$ .

Токнинг биринчи  $I_y \approx (1,5 - 2,0)\%$   $I_n$  сакрашидан кейин, айланыш тезлиги ортган сари якоръ токи камая бошлади ва юргизиб юбориш реостатининг 1 дастаси иккинчи kontaktга ўтказилади. Ток яна сакраш билан кўпайиб, яна камая бошлади ва реостатнинг дастаси келгуси kontaktга ўтказилади ва ҳоказо. Реостатнинг ҳамма қаршилиги  $r_p$  узилганда ишга тушириб юбориш тамом бўлади. Юргизиб юбориш қаршилиги  $r_p$  ни узоқ муддат ток остида қолдириб бўлмайди, чунки бу қаршилик қисқа муддатли ишга мўлжалланган.


Ишга туширишда  $I$  токнинг тезроқ камайиши мақсадга мувофиқ, ток тез камайиши учун эса тескари э.ю.к. тезроқ ортиши керак. Шунинг учун ишга тушириб юборишда  $I_y = I_{y,\text{ макс}}$  токни барқарор қилиб, энг катта магнит оқими ҳосил қилинади. Электр двигателини юргизиб юбориш вақтида катта айлантириш моменти ҳосил қилиши лозим, маълумки, бу момент магнит оқимига пропорционал (8-8 формула), ана шунинг учун ҳам катта магнит оқими ҳосил қилиш зарур.

Электр двигателини ажратиш учун дастлаб юргизиб юбориш реостатининг дастаси нолинчи kontaktга ўтказилади, сўнгра рубильник ажратилади. Бунда рубильник kontaktлари куймайди. Двигателни улаш схемаси уйғотиши чулғами занжирининг ажралишига имкон бермайдиган ҳолда бўлиши лозим (8-31-расм).

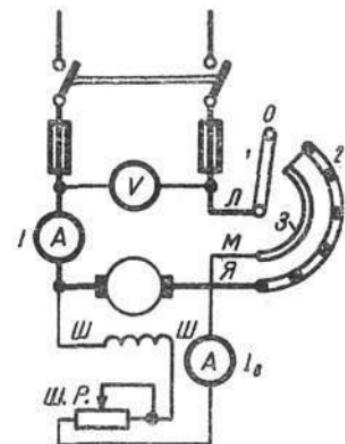Монтаж қулай бўлиши учун юргизиб юбориш реостатининг тутқичлари қуйидаги ҳарфлар билан белгиланади:  $L$  — энергия берув-



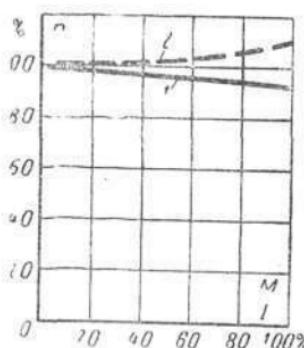8-31-расм. Параллел уйғотишли двигателнинг уланиш схемаси.



8-32-расм. Параллел уйғотишли двигателнинг тезлик характеристикаси.

чи линияга улаш учун;  $\mathcal{Y}$  — якорга улаш учун ва  $M$  — уйготиши чулғамига улаш учун.

Электр двигателларининг характеристикалари асосан машина меканик хоссаларининг ўзгариши графикларидир.

$U$  кучланиш ва  $I_y$  уйготиши токи доимий бўлганда  $n$  айланиш тезлигининг  $I$  токка боғлиқлиги тезлик характеристикаси дейилади, бошқача  $U = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлганда

$$n = f(I)$$

боғланишга айтилади. Бу характеристика 8-32-расмда  $I$  эгри чизик билан тасвирланган.  $I_C < 10\% I_y$  бўлганда салт ишлашдаги тезлик ёнг катта бўлади, чунки  $I_C \cdot r_n \approx 0$ ;

$$n_{C_1} = \frac{1}{C_E} \frac{U - I_C r_n}{\Phi} \approx \frac{1}{C_E} \frac{U}{\Phi}. \quad (8-18)$$

Валда нагрузка ортиши билан  $I_{r_n}$  ортади ва тезлик камайиши керак. Айни шу вақтда якоръ реакцияси  $\Phi$  магнит оқимини камайтиради (8-8-§), бунинг натижасида тезлик ортиши керак. Мавжуд электр двигателларидан кучланиш тушишининг ортиши тезликка кучлироқ таъсир қиласида ва тезлик валда нагрузка ортганида ҳамма вақт камаяди, бу камайиши унча катта эмас ( $5-10\% n_u$ , чунки  $I_{r_n}$   $10\% U_u$  дан ошмайди). Тезликнинг бундай характеристикаси қаттиқ характеристика дейилади.

$I_y = \text{const}$  бўлганда магнит оқими жуда ҳам кам камаяди, шунинг учун ҳам  $\Phi \approx \text{const}$  дейиш мумкин. Бунда электр двигателларининг

$$M = C_m I \Phi \approx (C_m \Phi) I \quad (8-19)$$

айлантириш моменти  $I$  токка пропорционал бўлади. Шу сабабли 8-32-расмдаги абсциссалар ўқи бўйлаб масштабни ўзгартириб, электр двигателининг механик характеристикаси, яъни  $U = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлганда

$$n = f(M)$$

боғланиш ҳосил қилиниади.

Электр двигателининг барча каталоглари ва тавсифларида бериладиган ишчи характеристикалар двигателларни ишлатишда алоҳида аҳамиятга эга ва улар  $U = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлганда

$$n, M, I, \eta = f(P_2)$$

боғланишни ифодалайди, бу ерда  $\eta$  — машинанинг фойдали иш коэффициенти,  $P_2$  — валдаги фойдали қувват (8-33-расм).

8-33-расм. Параллел уйготишили двигателларининг ишчи характеристикалари.

Электр двигателнинг валида эришиладигам (фойдали) қувват:

$$P_2 = \frac{M \cdot 2\pi n}{60},$$

айлантирувчи момент эса

$$M = \frac{P_2 \cdot 60}{2\pi n}. \quad (8.20)$$

$M = f(P_2)$  боғланиш айланиш тезлиги ўзгармас бўлганида координаталар бошидан ўтувчи ( $M \equiv P_2$ ) тўғри чизиқ бўлар эди. Бироқ,  $P_2$  ортиши билан тезлик бирмунча камаяди ва момент тўғри чизиқка нисбатан тезроқ ортади.  $I$  ток ҳам валдаги  $P_2$  қувватга деярли пропорционал, чунки ўзгармас кучланишда у истеъмол қуввати  $P_1 = UI$  га пропорционал, электр двигателдаги ( $P_1 - P_2$ ) исроф кам. Салт ишлашда  $P_2 = 0$ ,  $I_C$  ток нолга teng эмас ва эгри чизиқ координаталар бошидан ўтмайди.

Параллел ўйғотишلى электр двигатель ростланувчи электр двигателларининг энг яхшисиdir. У айланиш тезлигини бир текис ва тежамли ростлашга имкон беради. Ростлаш кўп ҳолларда ўйғотиш токини ўзартириш билан амалга оширилади. Бунинг сабаби қуидагича: электр двигателининг  $M = C_m I \Phi$  айлантирувчи моменти  $\Phi$  оқим ўзгармас бўлганда  $I$  токка пропорционал бўлади. Ўз навбатида ток

$$I = \frac{U - E}{r_a}$$

нисбат билан, яъни  $(6 - 10)\%$   $U_n$  дан ортмайдиган  $U - E$  айрма билан аниқланади.  $U_n = 100\%$ ,  $E = 95\%$   $U_n$  ва  $(U - E) = 5\% U_n$  деб фараз қиласли. Агар ўйғотиш токини тахминан  $5\%$  га камайтирилса, магнит оқими ва э. ю. к. ҳам  $5\%$  га камаяди. У ҳолда  $U - E$  айрма деярли  $10\% I_n$  катталикка ортади, ток эса деярли 2 марта ортади. Бундан электр двигатель айлантирувчи моментининг ортиши ва тезликнинг катталасини маълум.  $I_y \approx (1 - 7)\% I_n$  ва ростлашда энергия исрофи  $I_y^2 r_y$  кам бўлгани учун бу усул жуда ҳам тежамлидир.

Якорга кетма-кет қўшимча қаршилик улаш билан ҳам айланиш тезлигини ростлаш мумкин. Бироқ, бу усул деярли тежамли эмас ва кам қўлланилади. Максус қурилмаларда (8-24- §) тезлик ҳам ўйғотиш токини, ҳам якорь тутқичларидағи кучланишни ўзартириш билан ростланади.

Параллел ўйғотишلى электр двигателлари нагрузкалар турлича бўлганда амалда ўзгармас тезлик талаб этилган жойларда ёки тезликни  $1:1,5$  нисбатда, максус ясалган двигателларда ҳатто  $1:8$  нисбатда ростлаш талаб этилган жойларда ишлатилади.

Кетма-кет уйфотишили электр двигателни улаш схемаси 8-34-расмда берилган. Двигателни улаш учун юргизиб юбориш реостати керак, чунки якорь чулғами ва уйфотиши чулғамларининг йиғинди қаршилиги жуда ҳам кам. Электр двигателларни юргизиб юбориш ҳақида юқорида баён қилинган барча фикрлар бу хилдаги электр двигателларга ҳам тегишли. Иш вақтида электр двигатель сарф қиласидан ток

$$I = I_a = I_y = \frac{U - E}{r_a + r_y}. \quad (8-21)$$

Кичик (25—50 %  $I_n$ ) токларда машина-нинг оқими токка пропорционал ( $\Phi \equiv I$ ) ва

$$M = C_m I \Phi = cII = cI^2, \quad (8-22)$$

яъни момент ток квадратига пропорционал. Номинал токка яқин ёки ундан кўп токларда момент, худди параллел уйфотишили электр двигателидаги сингари, токнинг биринчи даражасига пропорционал бўлади.


Электр двигателининг тезлиги

$$n = \frac{1}{C_E} \frac{U - I(r_a + r_y)}{\Phi} \quad (8-23)$$

нагрузка ортиши ва  $\Phi$  магнит оқими ҳамда кучланиш тушиши  $I(r_a + r_y)$  нинг ортиши туфайли кескин пасайди. Бундай характеристика юмшоқ характеристика дейилади. Шунинг учун электр двигателни нагрузка ортганида тезликни анчагина камайтириш мумкин бўлган жойларда, шунингдек, юргизиб юбориш вақтида электр двигатель катта айлантирувчи момент ҳосил қилиши керак бўлган жойлардаги қурилмаларда ишлатилади. Подъёмниклар, кранлар, айниқса электр транспорти ана шундай қурилмалар жумласидандир.

Айланыш тезлиги ва моментниң балдаги фойдали қувватга боғлиқлиги юқорида айтилган ва 8-35- расмда кўрсатилган.

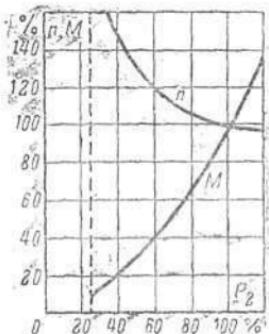8-34- расм. Кетма-кет уйфотишили двигатель.



8-35- расм. Кетма-кет уйфотишили двигателниң тезлик ва айлантирувчи моменти характеристикалари.

(25—30) %  $P_{2n}$  нагрузкаларда электр двигатель йўл қўйиб бўлмайдиган даражада катта тезлик билан айланади, чунки бунда унинг магнит оқими жуда камайиб кетади. Марказдан қочирма кучлар натижасида якорнинг механик шикастланиш хавфи туфайли двигателни бундай режимда ишлатиб бўлмайди.

Бундай электр двигателларнинг тезлигини ростлаш фақат кўп двигателли приводлар (электрлаштирилган йўллар) дагина тежам, лиdir, бунга маҳсус схемалар ишлатиш билан эришилади.

## 8-19. АРАЛАШ УЙГОТИШЛИ ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛИ

Аралаш уйғотишли электр двигатели параллел ва кетма-кет уйғотишли электр двигателлари хоссаларига эга бўлиши кераклиги равшан (8-36- расм). Иккала уйғотиш чулғамлари мос қилиб, яъни уларнинг магнитловчи кучлари, демак,  $\Phi_{\text{ш}}$  ва  $\Phi_{\text{с}}$  оқимлари ҳам қўшиладиган қилиб уланади,

У ҳолда

$$n = \frac{1}{C_E} \frac{U - I_a (r_a + r_C)}{\Phi_{\text{ш}} + \Phi_{\text{с}}} \quad (8-24)$$

ва


$$M = C_M I_a (\Phi_{\text{ш}} + \Phi_{\text{с}}). \quad (8-25)$$

Аралаш уйғотишли электр двигателлари икки ҳолда ишлатилади.

Биринчи ҳоли, электр двигателнинг тезлик характеристикаси юмшоқ бўлиши, бироқ кетма-кет уйғотишли электр двигателларидан қаттиқроқ бўлиши керак бўлганда. Бу маховиклардан фойдаланилайдиган электр юритмалар (қайчилар, пресслар ва ҳоказолар) дир. Айланувчи маховикнинг энергиясидан фақат айланиш тезлиги ўзгарадиган ҳоллардагина фойдаланиши мумкин эканлиги равшан. Нагрузка (туртки билан) тез ортганида юмшоқ характеристикали электр двигатели тезликни камайтиришга интилади, маховик эса инерция бўйича бу тезликни сақлаб туришга интилади ва у ғамлаб олган кинетик энергия механизмининг ишига айланади. Маховик билан электр двигателнинг бундай биргаликда ишлаши электр двигателни кичик қувватли қилиб танлашга имкон беради.

Иккинчи ҳолда электр двигатели параллел уйғотишли машина бўлгани ҳолда унинг тезлик характеристикаси қаттиқ бўлади. Якорь ва қутблари орасидаги ҳаво оралиғи кичик ва якорь айланаси бирлигига тўғри келган ток миқдори катта бўлган ўзгармас ток электр двигателлари мавжуд. Бундай электр двигателларда якорь реакциясининг айланishi тезлигига таъсири кучланиш тушишининг таъсирига қараганда қўпроқ бўлади (8-18 формулага қаранг) ва нагрузка ортиши билан тезлик камаймайди, балки ортади (8-32- расмдаги 2 эрги чизик), бунга эса йўл қўйиш мумкин эмас. Агар қўшимча (стабиллаштирувчи) кетма-кет чулғам қўйилса, электр двигателнинг ишлаши барқарор бўлади.

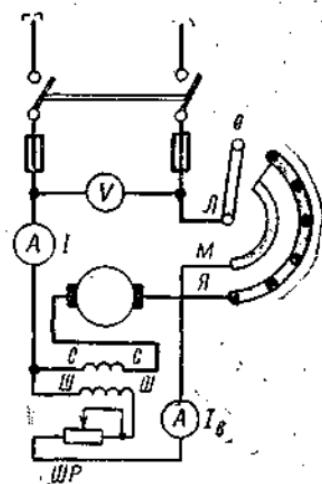Мустақил уйғотишли ўзгармас ток электр двигателлари махсус вазифаларга мўлжалланган двигателлардир. Улар тўғрисида 12-бобда гапирилган.



8-36- расм. Аралаш уйғотишли двигателни улаш схемаси.

## 8-20. ИСРОФЛАР ВА ФОЙДАЛИ ИШ КОЭФФИЦИЕНТИ

Ҳар бир электр машина ишлаганида энергия исроф бўлади: бундай исрофлар пўлатда, ишқаланишда, чулғамлар симларида ва қўшимча симларда содир бўлади.

Пўлатдаги исрофлар  $P_n$  ёки магнит исрофлар якорь жисми ва қутб учларининг қайта магнитланишидан, гистерезис ва уорма токлардан вужудга келади. Исрофлар қуввати қайта магнитланиш частотаси  $f = p_n/60$  ва магнит индуksиясининг максимал қиймати  $B_m$  га боғлиқ.

Механик исрофлар  $P_{\text{мех.}}$  ёки ишқаланишдан бўладиган исрофлар подшипникларининг ишқаланиши, айланувчи қисмларнинг ҳавога ва чўткаларининг коллекторга ишқаланиши туфайли содир бўлади. Механик исрофлар қуввати машинанинг айланиш тезлиги  $n$  га пропорционал бўлади,  $P_n + P_{\text{мех.}}$  айланиш тезлиги ўзгармас ва  $I_y$  уйғотиш токи ўзгармас бўлганда доимий бўлади ва машинанинг нагрузкасига боғлиқ бўлмайди. Бу исрофлар салт ишлаш исрофлари  $P_c$  дейилади.

Электрик исрофлар ток якорь чулғами ва чўткалар билан коллектор орасидаги ўтиш контактидан ўтганида, шунингдек, барча уйғотиш чулғамларида ва қўшимча қутбларда юзага келади:

$$P_s = I_n^2 r_a + P_q + I_a^2 r_{\text{куш.}} + I_a^2 r_c + U I_y.$$

Чўтка контактидаги исрофлар  $P_q = \Delta U_q I_a$  кучланишининг  $\Delta U_q$  тушиши билан белгиланади ва кўмир чўткалар, графит ва электрланган графит чўткалар учун 2 в, металл кўмир чўткалар учун эса 0,6 в қабул қилинган.

Якорь чулғами ва пўлатдаги қўшимча исрофлар  $P_{\text{куш.}}$  магнит майдонининг якорь реакцияси туфайли ва секциялар атрофида ҳосил бўлиб, коммутацияланувчи майдонлар туфайли магнит майдонининг бузилишидан вужудга келади. Бу исрофлар 0,01 дан 0,005  $U_n I_n$  гача бўлади ва  $I^2$  га пропорционал деб ҳисобланади.

Маълумки, машинанинг фойдали қуввати  $P_2$  нинг машинанинг тўла қуввати  $P_1$  га нисбати фойдали иш коэффициенти деб аталади. У ҳолда генератор учун фойдали иш коэффициенти:

$$\eta_r = \frac{P_2}{P_1} = \frac{UI}{UI + (P_n + P_{\text{мех.}} + P_s + P_{\text{куш.}})} 100\%. \quad (8-26)$$

Электр двигатели учун эса:


$$\eta_{\text{дв.}} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{UI - (P_n + P_{\text{мех.}} + P_s + P_{\text{куш.}})}{UI_1} 100\%. \quad (8-27)$$

Фойдали иш коэффициентининг нагрузкага боғлиқ равишда ўзгариши 8-33-расмда кўрсатилган. Кичик нагрузкаларда фойдали иш коэффициенти кичик, чунки  $P_2$  фойдали қувват кичик, салт ишлаш исрофи  $P_c$  эса  $P_2$  га инебатан катта. Салт ишлаш исрофи доимий,

шу сабабли фойдали қувват ортганда фойдали иш коэффициенти ҳам тез ортади. Сүнгра  $P_s$  электрик истрофлар ток квадратига пропорционал равишда ортади, чунки фойдали иш коэффициентининг катталашиши секинлашади ва унинг катталиги бирор максимумга етиб, камая бошлайди. Фойдали иш коэффициентининг катталашиши секинлашади ва унинг катталиги бирор максимумга етиб, камая бошлайди. Фойдали иш коэффициентининг энг катта қиймати одатда (75—100)%  $P_n$  да бўлади ва 70—93% га тенг бўлади. Бунда катта рақамлар катта қувватли машиналарга тегишилдири.
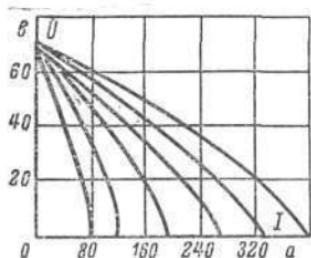
### 8-21. ЭЛЕКТР ПАЙВАНДЛАШ ГЕНЕРАТОРЛАРИ

Электр ёйи билан пайвандлашда электрод ва пайванд қилинадиган деталь орасидаги кучланиш кескин ўзгаради. Электрод деталга текканда қисқа туташув бўлади ва кучланиш нолга тенг бўлади. Электр ёйи пайдо бўлганидан сўнг электрод деталдан қанча узоқ турса, кучланиш шунча катта бўлади. Бироқ пайвандлаш сифатли бўлиши учун ток катталигини иложи борича доимий сақлаб туриш керак. Бу ҳолда генераторнинг ташқи характеристикиси 8-37- расмда кўрсатилган




8-37- расм. Электр ёйи билан пайвандлаш генераторининг ташқи характеристикалари.

кўринишда, яъни кескин пасаючи бўлиши лозим. Характеристикиси кескин пасаючи бўлган машинада кучланишининг каттагина ўзгаришларида ҳам ток жуда кам ўзгаради.

Бундай характеристикиали генератор 8-38- расмда кўрсатилган. Унинг  $N_1N_2$  ва  $S_1S_2$  қутблари худди парчалангана ўхшайди. Қутбларнинг кетма-кет уланган уйғотиш чулғамлари  $B$  ва  $B'$  чўткаларга уланган.  $N_1S_1$  қутблар заиф тўйинтирилган,  $N_2S_2$  қутблар эса ўзаклар кесимини камайтириш йўли билан кучли тўйинтирилган.

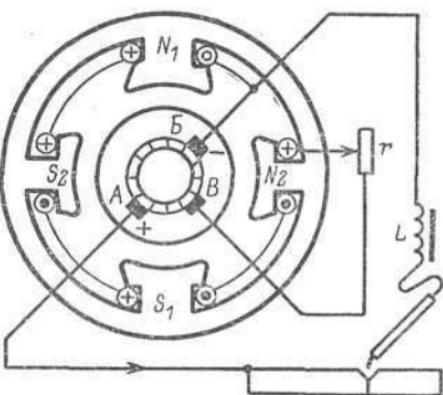Пайвандлашда  $A$  ва  $B$  асосий чўткалардан  $I_a$  ток олинаётганда, якорь реакцияси  $N_1S_1$  қутбларни кучли магнитсизлайди ва  $N_2S_2$



8-38- расм. Электр ёйи билан пайвандлаш генератори.

кутблар оқимига деярли таъсир құлмайды. *A*, *B* чүткалар орасыда кучланиш кескин пасаяди, *B*, *V* чүткалар орасыда эса амалда ўзгармайды, шу сабабли үйғотиш токи ўзгаришсиз қолади. Пайвандлаш токининг энг катта қийматига  $r$  реостат ёрдамида эришилади. Электрод ва деталь орасидаги масофа ўзгариши туфайли бўладиган ток пульсацияларини  $L$  дроссель ёрдамида текисланади.

## 8-22. УЧ ЧҮТКАЛИ ГЕНЕРАТОР

Уч чүткали генератор автомашиналарда ток манбаи сифатида ишлатилади (8-39- расм). Унинг асосий *A* ва *B* чүткалари ҳамма вақт ўзаро параллел уланган аккумулятор ва ёруғлик манбаларидан иборат занжирга уланган бўлади. Аккумуляторсиз генератор ишлай олмайди.

Автомашиналарда генераторнинг айланиш тезлиги кенг чегараларда (6:1) ўзгаради, унинг кучланиши ҳар қандай тезликда ҳам

ўзгармай қолиши керак. Бунга генераторнинг үйғотиш чулғамини якорь чулғамининг қисмларидан кучланишни олиб ташловчи *A* ва *B* чүткаларга улаш билан эришилади. Бу қисм ҳамма вақт қутбларнинг узоклашувчи учлари остида бўлади, бу учлар иш вақтида якорь реакцияси билан кучли магнитсизланади. Тезлик органида э. ю. к. ва ток ортади; айни вақтда якорь реакциясининг магнитсизлаш таъсири ҳам ортади. Якорь реакциясининг магнитсиз таъсири якорь чулғамининг *A* ва *B* чүткалар орасыда жойлашган қисмида э. ю. к. ни, демак үйғотиш чулғамидаги токни ҳам ка-

8-39- расм. Автомашиналар генераторнинг схемаси.

майтиради. Шу сабабли амалда *A* ва *B* чүткалар орасидаги кучланиш доимий қолади.

Агар айланиш тезлиги жуда кам бўлиб, генераторнинг э. ю. к. аккумулятор кучланишидан кичик бўлса, генератор маҳсус реле ёрдамида ажратиб қўйилади. Шундай қилиб, ёруғлик манбалари, статор, сигнал аккумулятордан энергия олади, маълум тезликда эса параллел ишлаганида агар генераторнинг э. ю. к. аккумулятор кучланишидан катта бўлиб қолса, у аккумулятор батареясини зарядлаб туради.

Баъзан автомашиналарда одатдаги генераторлар ишлатилади, кучланиш эса маҳсус вибрацион типдаги ростлагичлар ёрдамида бир хилда сақлаб туриласди.


Саноатнинг қатор соҳаларида катта қувватларни датчиклар юборадиган (7-8- §) жуда кичик сигналлар ёрдамида бошқаришга тұғри келади. Бу сигналлар кучайтиргич ёрдамида кучайтирилиши керак. Улардан бири 8-40- расмда күрсатилған, электр машина кучайтиргичидir.

Бу одатдаги якорли ўзгармас ток машинаси бўлиб, унинг якори ўзгармас ток двигатели ёки асинхрон двигатель ёрдамида айлантирилади. Қутбларнинг чулғамлари 10-6 ва 10-7- расмда күрсатилганидек станица ариқчаларида жойлашади ва бу ерда улар бошқариш чулғамлари деб аталади. Соддалаштириш мақсадида 8-40- расмда қутблар ўзгармас ток машинасидаги сингари чиқиқли қилиб, бир бошқариш чулғами билан күрсатилған. Датчикдан келган бошқариш токи  $I_6N$  қутбдан  $S$  қутбга йўналган бўйлама магнит оқими ҳосил қиласди. Якорь айланганида унинг 8-40- расмда тўғаракчалар билан күрсатилған симларида  $E_1$  э. ю. к. ҳосил бўлади.  $A, A$  чўткалар қисқа туташган ва шунинг учун якорь чулғамларидан каттагина  $I_1$  ток ўтади, бу токнинг якорь сиртига яқинроқ бўлган симлардаги йўналиши күрсатилған. Агар бошқариш чулғамига берилған қувват  $U_y I_y$  га тенг бўлса, якорь чулғамидаги  $E_1 I_1$  қувват ундан кўп марта катта бўлади. Албатта, бундай «кучайиш» якорни айлантирувчи бирламчи электр двигатели қуввати ҳисобига бўлади.

$I_1$  ток якорнинг кўндаланг магнит майдонини ҳосил қиласди (8-8- §), бу майдон фазода қўзғалмас бўлиб, машинанинг ишчи майдони бўлади. Якорь чулғами шу майдонда айланади ва унда иккинчи  $E_2$  э. ю. к. ва ток ҳосил бўлади, бу ток 8-40- расмда якорь марказига яқин симларда күрсатилған. Кўндаланг оқим катта бўлганидан сигнал бажарувчи двигател БД (электр двигатели) га юбориляётган  $E_2 I_2$  қуввати  $E_1 I_1$  қувватдан аинча катта. Сигналнинг умумий кучланиши

$$R = \frac{E_2 I_2}{U_6 I_6}$$

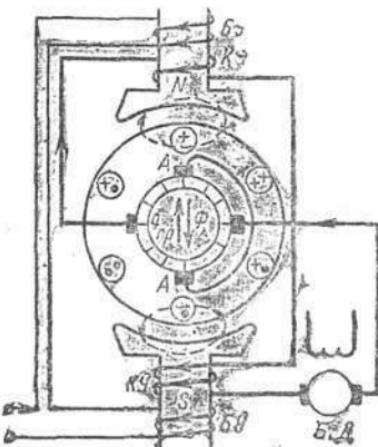10 000 гача бўлиши мумкин. Шундай қилиб, сигналнинг 1 вт қуввати 10 квт гача кучайтирилиши мумкин. Ҳозирги замон ЭМҚлари киловаттнинг ўндан бир улушидан бир неча ўнлаб киловаттга мўлжаллаб тайёрланади. Электр машина кучайтиргичининг ажойиб хоссаси унинг инерцияси камлиги, яъни сигналга тез жавоб бершидир.




8-40-расм. Электрмашина кучайтиргичи.

ЭМК қутбларида (8-40- расм) ишчи занжир билан кетма-кет уланадиган яна бир чулғам бор. Бу чулғам компенсация чулғами (КЧ) дейилди ва у бўлмаса кучайтиргич ишлай олмайди. Бу чулғаминиг магнитловчи кучи  $I_2$  ток ҳосил қилган магнитловчи кучга қарама-қарши йўналган ва уни автоматик равишда компенсация лайди. Акс ҳолда якорнинг  $I_2$  токи ҳосил қилган ва қутблар оқимига қарама-қарши йўналган бўйлама оқим машинани магнитсизлаб қўйган бўлар эди.
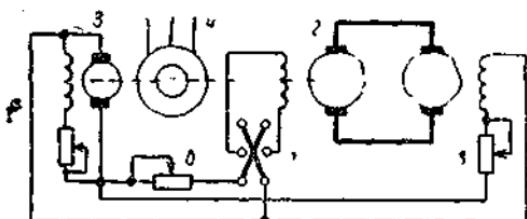
#### 8-24. ГЕНЕРАТОР — ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛИ (Г — ЭД) СХЕМАСИ

8-41- расмда кўрсатилган генератор-электродвигатель схемаси станокни ҳаракатлантираётган электр двигателининг айланиш тезлигини тежамли, текис ва кенг чегараларда ўзгартриш имконини беради.




8-41- расм. Генератор-электр двигателси схемаси.

Электр двигателни 1 нинг ўзи юргизиб юбориш реостатисиз шу двигателни энергия билан таъминловчи генераторга уланади. Генератор ва электр двигателининг ўйғотгич деб агаладиган маҳсус 3 генератор 3 дан бериладиган мустақили ўйғотишга эга. Агрегат генератор 2 ва ўйғотгич 3 ни асинхрон электр двигатель 4 айлантиради.

Уйғотиш токини реостат 5 билан ростлаш ва генератор 2 нинг уйғотиш токини, бинобарин, генераторнинг кучланишини реостат 6 билан ўзгартриб, электр двигательни 1 нинг айланиш тезлигини ўзгартриш мумкин. Генератор 2 нинг уйғотиш токи йўналишини ўзгартриб, переключатель 7 ёрдамида генератор чўткаларининг қутблигини, бинобарин, электр двигатель 1 нинг айланиш йўналишини ҳам ўзгартриш мумкин.

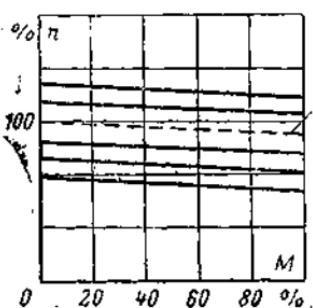Бу схема шахта установкаларида, кемаларининг сузиш винтларининг юритмаларида, металлургия заводларида ва металл кирқиши стапоклари юритмаларида кенг қўлланилади. 8-42- расмда Г—ЭД агрегатининг 8-32- расмда келтирилганда-



8-42- расм. Генератор-электр двигателси схемасининг механик характеристикалари

гига ўхшаш механик характеристикалари күрсатилган. 1 эгри чи-зиқ соф назарий характеристикадир. У двигателнинг  $r_1$  қаршилиги нолга тенг бўлганида ҳосил бўлар эди. Ундан пастда тезликни генератор кучланишини ўзгартиш билан ростлагандаги, юқорида эса двигателнинг уйғотиш токини ўзгартириш билан ростлагандаги характеристикалари жойлашган.

Бу характеристикалар деярли бир-бирига параллел бўлган тўғри чизиқлардир ва улар ростлашда ўз қаттиқлигини сақлайдилар, бу эса металл қирқувчи станоклар учун жуда муҳимдир. Ростлаш диапазони тахминан 1:20, ЭМК қўлланилганда эса 1:100 ва ундан хам ортиқ.

### 8-25. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ ПАРАЛЛЕЛ УЙҒОТИШЛИ ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛИ

Ишин бажаришдан олдин 8-16 ва 8-17- параграфларнинг мазмунин билан та нишинг.

#### Иш плани

- Синалаётган электр двигателининг асосий техник маълумотларини ёзиб олинг. Бу маълумотлар асосида керакли ўлчаш аппаратлари ва ёрдамчи аппаратларни таъланг ҳамда бу аппаратларнинг техник маълумотларини ёзиб олинг.
- 8-31-расмда кўрсатилган схеманий йиғинг ва уни раҳбарнингизга кўрсатинг.

3. Электр двигателенинг юргизиб юборинг. Унинг айланиш йўналишини аниқланг. Электр двигателини тўхтатинг.

4. а) уйғотиш чулғамидаги ток йўналишини ўзгартириш билан;

б) якорь чулғамидаги ток йўналишини ўзгартириш билан электр двигателининг айланиш йўналишини ўзгартиринг.

5. Электр двигателенинг юргизиб юборинг. Номинал кучланиш ва номинал уйғотиш токида тормоз лентасининг тарағлигини ўзгартириш билан электр двигателни нагрузжасини нолдан номинал қийматгача ўзгартиринг (8-43- расм).

Турли нагрузкаларда  $U$ ,  $I$ ,  $I_y$ ,  $n$  ва  $F$  ни белгилаб олинг. Бунда  $F$  миқдор—  $l$  елканинг учига қўйилган ва  $ab$  ричагни горизонтал вазиятда тутиб турувчи куч.

6. Олинган маълумотларга кўра қўйидагиларни аниқланг:

а) электр двигателининг айлантирувчи моменти

$$M = Fl \text{ (кг} \cdot \text{м),}$$

8-43- расм. Электр двигателни тормозлаш қурилмасининг схемаси.

бунда  $F$  — килограмм-кучларда,  $l$  — метрларда;

б) электр двигателни вужудга келтирган қувват:

$$P_2 = \frac{M2\pi n}{60} = F \frac{2\pi nl}{60} \text{ (кг} \cdot \text{м/сек);}$$

$P_2$  ни ваттларда ифодаласак:

$$P_2 = \frac{M 2\pi n}{60 \cdot 0,102} = 1,03 M n;$$

в) электр двигателининг фойдали иш коэффициенти

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{10,3 \text{ Mn}}{IU} \cdot 100\%.$$

Агар  $F$  — куч ньютоналарда ифодаланса,  $M = Fl$  (н. м) бўлади, қувват эса:

$$P_2 = \frac{M \cdot 2\pi \cdot n}{60} = F \frac{2\pi nl}{60} (\text{вт}).$$

Кузатиш ва ҳисоблаш натижаларини 8-1- жадвалга ёзинг.

8-1- жадвал

Кузатишлар номери	Кузатишлардан						Ҳисоблашлардан				Эслатма
	$U$	$I$	$I_y$	$n$	$F$	$I$	$M$	$P_i = UI$	$P_2$	$\eta$	
	в	а	а	айл/мин	кг	м	кГм	вт	вт	%	

7. Кузатишлардан ва ҳисоблашлардан олинган маълумотларга кўра электр двигателининг иш характеристикаларини, яъни  $U = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлганда  $n$ ;  $I$ ;  $M$ ;  $\eta = f(P_2)$  ларни ясанг.

8. Номинал кучланишда электр двигатели нагрузкасини нолдан номинал қийматгача ўзгаришинг, буида уйғотиш токини шундай ростлаб турингки, электр двигателининг айланиш тезлиги ўзгаришсиз қолсин.

Олинган маълумотларга кўра электр двигателининг ростлаш характеристикасини, яъни  $U = \text{const}$  ва  $n = \text{const}$  бўлганда  $I_y = f(I)$  ни ясанг.

## 8-26. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ, ПАРАЛЛЕЛ УЙГОТИШЛИ ГЕНЕРАТОР

Ишин бажариндан олдин 8-10, 8-11 ва 8-12- параграфлариниң мазмуни билан тақишинг.

### Иш плани

1. Синалётган генератор ва генераторни айлантиришга мўлжалланган электр двигателининг асосий техник маълумотларини ёзиб олинг. Бу маълумотларга кўра керакли ўлчаш аппаратлари ва ёрдамчи аппаратларни таилим ҳамда бу аппаратларини техник маълумотларини ёзиб олинг.

2. Электр двигатели (8-31- расм) ва генератор (8-25- расм) схемаларини йигинг ва уларни раҳберингизга кўрсатинг.

3. Генераториниң номинал айланиш тезлиги  $n_n$  да уйғотиш токи  $I_y = 0$  дан  $I_y = I_{y,n}$  гача ўзгартганда электр юритувчи куч катталигини аниқланг. Аниқланган қийматларни 8-2- жадвалга ёзинг.

8-2- жадвал

Кузатишлар номери	$E$	$I_y$	$n$	Эслатма
	в	а	айл/мин	

Олинган маълумотларга кўра салт юриш характеристикасини, яъни  $n = \text{const}$  ва  $I = 0$  бўлганда  $U = f(I_y)$  ни ясанг.

4. Худди шу уланиш схемасининг ўзидан фойдаланиб, номинал айланни тезлигини, генераторнинг номинал токини ва иоминал кучланишини аниқланг. Сўнгра генераторнинг ўйғотиш токи ва унинг айланниш тезлигини ўзгаришсиз сақланган ҳолда, генератор токини  $I = I_n$  дан  $I = 0$  гача камайтиринг, турли нагруззкаларда  $I$ ,  $U$ ,  $I_y$  ва  $n$  катталикларни 8-3- жадвалга ёзиб боринг.

### 8-3- жадвал

Кузатилилар номери	$U$	$I$	$I_y$	$n$	Эслатма
	$\text{в}$	$a$	$a$	аил/мин	

5. Уйғотиш занжири қаршилигини ва генераторнинг айланниш тезлигини ўзгаришсиз қолдириб, тажрибани тақрорланг.

6. Олинган маълумотларга кўра генераторнинг ташки характеристикасини, яъни:

- a)  $n = \text{const}$  ва  $I_y = \text{const}$  бўлганда  $U = f(I)$ ;
- б)  $n = \text{const}$  ва  $r_y = \text{const}$  бўлганда  $U = f(I)$  ни ясанг.

Кучланишининг ўзгаришини процент ҳисобида аниқланг (8-11) формула.

7. Худди шу уланиш схемасидан фойдаланиб, генераторнинг номинал айланниш тезлигига уйғотиш токи катталигини генератор токининг турли ( $I = 0$  дан  $I = I_n$  гача) қийматларида генератор қисгичларидаги кучланиш ўзгаришсиз қоладиган қилиб ўзгартиринг.

8-3- жадвалга  $U$ ,  $I$ ,  $I_y$ ,  $n$  катталикларни ёзиб олинг.

Олинган маълумотларга кўра, генераторни ростлаш характеристикасини, яъни  $U = \text{const}$  ва  $n = \text{const}$  бўлганда  $I_y = f(I)$  ни ясанг.

## Тўққизинчи боб ТРАНСФОРМАТОРЛАР

### 9-1. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ВАЗИФАСИ

Электр станциялардаги генераторлар ишлаб чиқарган электр энергия кўп ҳолларда станциялардан узоқ масофалардаги истеъмолчиларга узатилади (19-1- § га қаранг). Электр узатишнинг танинхини арzonлаштириш ва унда энергия истрофини камайтириш учун электр узатишда кучланишини юзлаб киловольтгача кўтаришга тўғри келади. Энергияни истеъмолчилар орасида тақсимлашда эса кучланишини ўнларча ёки юзларча вольтга пасайтириш зарур. Буларнинг ҳаммаси кучланишни кўп марталаб ўзгартиринг (трансформациялаш) заруратини туғдиради. Кучланиш трансформаторларда ўзгартирлади.



П.Н. Яблочков (1847 — 1894).

Бирор кучланишли ўзгарувчан токнинг частотасини ўзгартирган ҳолда бошқа кучланишли ўзгарувчан токка айлантириш учун ишлатиладиган статик аппарат трансформатор дейилади; трансформаторда ўзгарувчан магнит майдони билан боғлиқ бўлган ва ўзгарувчан токни трансформациялашига хизмат қилувчи иккита (баъзида кўпроқ) чулғам бўлади.

Станциядан истеъмолчигача кучланиш кўп марта трансформацияланади, шунинг учун станцияда ўрнатилган генераторнинг 1 квт қувватига трансформаторларнинг 4—5 квт ҳақиқий қуввати тўғри келади. Электр энер-

гиянинг трансформаторларда бўладиган истрофлари йиғиндиси бутун энергосистемада бўладиган истрофларнинг анчагина қисмини ташкил қилади. Шунинг учун трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти анча катта бўлиши зарур. Ҳозирги замон катта қувватли трансформаторларда фойдали иш коэффициенти номинал қувватда 0,995 га етади.

Трансформаторни машҳур конструктор ва олим П. Н. Яблочков (1847—1894) ихтиро қилган.

## 9-2. БИР ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ ВА ТУЗИЛИШИ

Трансформаторнинг ишлаши ўзаро индукция ҳодисасидағи фойдаланишга асосланган. Трансформаторнинг одатда магнитли боғланган ва ўрамлари сони турлича бўлган иккита 2—2 ва 3—3 чулғамлари бўлиб (9-1- расм), бу чулғамлар магнитли боғланишни кучайтириш учун пўлатдан қилинган берк магнитопровод ўзаклар 1 га жойлаштирилган бўлади. Уюрма токлар туфайли бўладиган энергия истрофини камайтириш мақсадида ўзак қалинлиги 0,5—0,35 мм бўлган пўлат варақалардан, токлар юқори частотали бўлганда эса анча юпқароқ (0,2—0,1 мм) варақлардан йиғилади. Варақларни бирбиридан изоляция қилиш учун уларни йиғишдан аввал икки томонига лак суркалади. Трансформатор пўлатининг таркибида 4—5% кремний бўлади, шу туфайли гистерезис ва уюрма токлар туфайли бўладиган истроф жуда камаяди.

Ўзакнинг чулғамлар жойлашган қисмлари стерженлар деб, уларни туташтирувчи қисмлари эса бўйинтуруқ дейилади. Стержень ва бўйинтуруқ орасидаги фазога чулғамлар жойлаштирилади, бу қисм дарча дейилади.

Ўзак варақлари «айқаш-үйқаш», яъни бир қатlam варақлари улоғини иккинчи қатlam варақлари босадиган қилиб йиғилади. 9-2-расмда варақларнинг икки қатлами кўрсатилган, трансформатор ўзагини йиғишда улар устма-уст қўйилади. Бундай йиғишда улоғларда ҳаво тирқиши энг кам бўлади.

Варақлар дастлаб изоляция қилинган болтлар билан кейин уларга тайёр ҳолдаги чулғамларни кийдириш мумкин бўладиган қилиб пакетларга тортилади (9-3-расм), чулғамларни ўрнатгандан кейин эса магнитопровод беркиладиган қилиб маҳкамлаб қўйилади. Бунда ҳосил бўладиган стерженларнинг кесимлари 9-4-расмда кўрсатилган: кичик қувватли трансформаторлар учун квадрат шаклида, катта ва ўрта қувватли трансформаторлар учун доира га яқин крест шаклида бўлади.


Трансформатор чулғамлари турли конструкциядаги ғалтклардир. Икки хил чулғам — трансформаторнинг паст кучланишига мўлжалланган ва стерженга яқинроқ жойлаштириладиган паст кучланиши (ПК) чулғами ва юқори кучланишига мўлжалланган, (ЮК) чулғам устига унинг билан концентрик қилиб жойлаштириладиган юқори кучланиши (ЮК) чулғами бўлади.

9-1-расмда ПК ва ЮК чулғамлар расмни соддалаштириш мақсадида бирбирига нисбатан сурилган ҳолда кўрсатилган.

Бир фазали трансформаторларда (9-1-расм) ҳар бир чулғам teng иккига бўлинади ва иккала стерженга жойлаштирилади. ПК чулғам ва ЮК чулғамнинг иккала учлари бу ярим чулғамлар электр юритувчи кучлари қўшиладиган қилиб уланади.

Трансформаторлар чулғамларининг боци ва охирги учлари латин алфавитининг ҳарфлари билан белгиланади. Чулғамларнинг учлари  $A$ ,  $B$ ,  $C$  ва  $a$ ,  $b$ ,  $c$  билан охирги учлари эса  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  ва  $x$ ,  $y$ ,  $z$  билан белгиланади. Катта ҳарфлар билан юқори кучланиш чулғамлари, кичик ҳарфлар билан эса паст кучланиш чулғамлари белгиланади (9-1-расм).

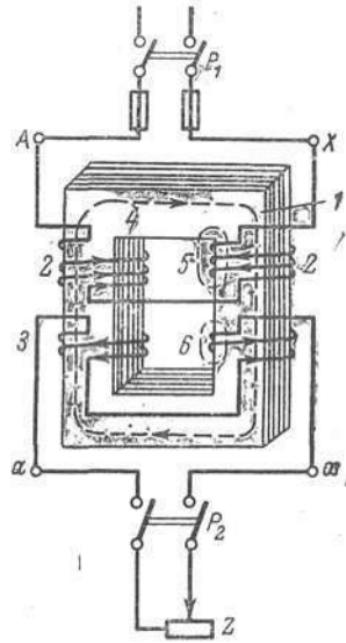Трансформаторнинг энергия оладиган чулғами бирламчи чулғам, энергияни истеъмолчига узатадиган чулғами иккиласми чулғам дейилади. Энергия бирламчи чулғамдан иккиласми чулғамга чулғамларни боғловчи магнит оқими ёрдамида берилади. Иккиласми чулғамдаги кучланиш бирламчи чулғамдан кучланишдан




9-1-расм. Бир фазали трансформатор


1 — магнитопровод; 2 — юқори кучланиш чулғами; 3 — паст кучланиш чулғами; 4 — фойдали оқим йўли; 5 — бирламчи чулғам сочилини оқимларининг йўли; 6 — иккиласми чулғам сочилини оқимларининг йўли.

кичик бўлса, трансформатор пасайтирувчи трансформатор дейилади; иккиламчи чулғамдаги кучланиш бирламчи чулғамдаги кучланишдан катта бўлса, кучайтирувчи трансформатор дейилади.

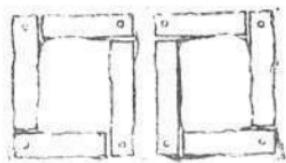Шундай қилиб, 9-1-расмда кўрсатилган трансформатор пасайтирувчидир. Бироқ, агар *Aх* чулғамга энергия бу чулғам учун номинал кучланишда берилса, *AХ* чулғамга эса истемолчи уланса, трансформатор кучайтирувчи бўлади.




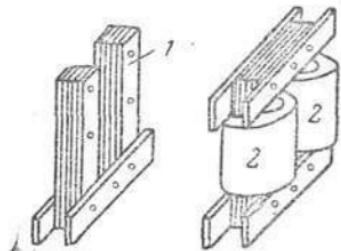9-2- расм. Бир фазали трансформатор пўлат ва рақдарининг йигишда жойлашиши.




9-3- расм. Трансформатор ўзагини йигиши:

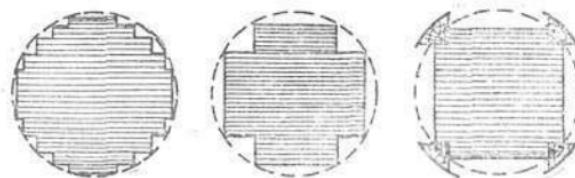1 — магнитопровод стержени; 2 — чулғамлар.



9-4- расм. Трансформаторлар ўзакларининг кесими.

Юқорида кўрсатилган типдаги ўзакли трансформатор с терженили трансформатор деб аталади. Бироқ, брон типидаги трансформаторлар ҳам бор (9-5- расм), бу хил трансформаторларда магнитопровод тармоқланга бўлиб, чулғамларни гүё брондай қоплаб олади. Бундай трансформаторларнинг ЮК ва ПК чулғамлари айни бир стерженнинг ўзида жойлашириладиган ясси ғалтаклар шаклида тайёрланади. Брон типидаги трансформаторлар, масалан; радиотехника қурилмаларида ишлатилади.

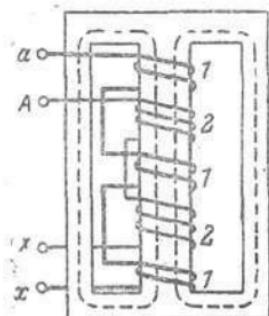


9-5- расм. Бронли (зирҳли) трансформатор.

Трансформатор иккиламчи чулғамишиниң қуввати трансформаторнинг номинал қуввати дейилади. Трансформаторнинг номинал қуввати унинг шитогида ёзиб қўйилади ва вольт-амперларда ёки киловольт — амперларда ифодаланади.

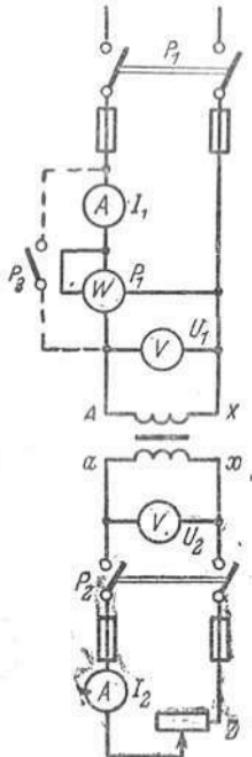
### 9-3. ТРАНСФОРМАТОРНИНГ САЛТ ИШЛАШИ

Трансформаторнинг бирламчи чулғами ток манбаига уланиб, иккиламчи чулғами уланмаган ва унда ток бўлмаган режими унинг салт ишлаши дейилади. 9-1 ва 9-6-расмда агар  $P_1$  рубильник уланган ва  $P_2$  рубильник узилган бўлса, трансформатор салт ишлаш режимида бўлади.



9-6-расм. Трансформаторни кўшиш схемаси.

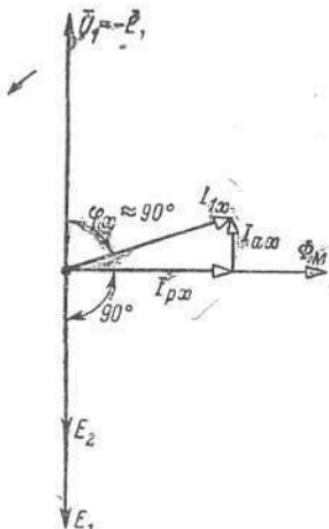$AX$  чулғамга келтирилган бирламчи  $U_1$  кучланиш синусоидал ( $u_1 = U_{1m} \sin \omega t$ ) ўзгаради ва унинг таъсирида салт ишлаш ўзгарувчан токи  $I_{1c}$  ўтади. Пўлат ўзак бўлмаганда эди, салт ишлаш токи реактив  $I_{px}$  бўлар эди (5-8- § га қаранг) ва  $\Phi$  оқим билан фаза бўйича устма-



9-7-расм. Трансформаторнинг салт ишлашдаги вектор диаграммаси.

уст тушиб,  $U_1$  кучланишдан  $90^\circ$  орқада қолган бўлар эди, бу 9-7-расмдаги вектор диаграммада кўрсатилган. Амалда бирламчи чулғам занжиридаги ваттметр салт ишлашда ўзак пўлатидаги истроф қувватига тенг бирор  $P_c$  қувватни кўрсатади. Салт ишлашда чулғамни қиздиришга кетадиган қувват истрофи пўлатидаги истрофларга мисбатан жуда кам, шунинг учун ҳам уни ҳисобга олинмайди. Шундай қилиб, салт ишлаш токи  $I_{1c} = \sqrt{I_{ax}^2 + I_{px}^2}$ , бу ерда  $I_{ax} \equiv P_x$  бирламчи чулғамдаги токнинг актив ташкил этувчиси.

Пўлатнинг сифати юқори бўлгани учун  $I_{ax}$   $I_{px}$  дан анча кичик ва  $I_{1x}$  ток  $U_1$  кучланишдан  $90^\circ$  га яқин бурчакка орқада қолади,  $\cos \phi_c$  эса  $0,1$  га яқин бўлади. Салт ишлаш токи бирламчи чулғам номинал токининг  $4-10\%$ ини ташкил қиласди.

$I_{1x}$  ток билан бирламчи чулғам ўрамлари сони  $\omega_1$  нинг кўпайтэ маси трансформаторнинг магнитловчи кучи— $F_{1x} = I_{1x}w_1$  дейилади. Бу куч трансформаторнинг магнит оқимини ҳосил қиласди, бу  $\Phi_m$  оқимнинг кўп қисми пўлат бўйлаб туташади (9-1-расм). Бу оқим иккала чулғамни ўраб олган ва фойдали ёки ишчи оқим деб аталади. Бу оқим чулғамларда эффектив қийматлари (5-29 формулага асосан)

$$E_1 = 4,44f w_1 \Phi_m, \quad (9-1)$$

$$E_2 = 4,44f w_2 \Phi_m \quad (9-2)$$

бўлган электр юритувчи куч ҳосил қиласди. Бу ерда  $\Phi_m$ —оқимнинг максимал қиймати,  $w_1$  ва  $w_2$  чулғам ўрамлари сони. Иккала э.ю.к.  $E_1$  ва  $E_2$  ҳам оқимдан  $90^\circ$  бурчакка орқада қолади (5-8- § га қаранг) ва фаза жиҳатидан устма-уст тушади (9-7-расм).

Оз сондаги магнит чизиқлар 9-1-расмда кўрсатилганидек, ҳавода туташади. Бу чизиқлар  $\Phi_{1c}$  сочилиш оқимини ҳосил қиласди ва у фақат бирламчи чулғам ўрамларини кесиб ўтади ва унда сочилиш э.ю.к. ҳосил қиласди:

$$E_{1c} = 4,44f_1 w_1 \Phi_{1c}. \quad (9-3)$$

(5-8- §) га асосан:

$$E_{1c} = I_{1x} \omega L = I_{1x} x_1, \quad (9-4)$$

буида,  $x_1$  бирламчи чулғам сочилишининг индуктив қаршилиги дейилади ва сочилиш оқимига боғлиқ бўлади. Пўлатнинг тўйинганлиги қанча катта ва магнитопровод қанча ёмон йигилган бўлса, сочилиш ва  $x_1$  ҳам кўп бўлади, демак, кучланишнинг бирламчи чулғамда тушиши ҳам шунча кўп бўлади. Одатда, трансформаторлар пўлатида индукция  $1,0 - 1,45$  ва  $1,65$  тл гача олинади. Қам қувватли трансформаторларда индукциянинг кичик қийматлари қабул қилинади.

Салт ишлашда бирламчи чулғамда кучланиш тушиши  $I_{1c} \sqrt{r_1^2 + x_1^2}$  жуда кичик бўлади ва Кирхгофнинг иккичи қонунига кўра кучланишнинг оний қиймати

$$u_1 = -e_1,$$

яъни бу катталиклар бир-бирига teng ва фазаси бўйича  $180^\circ$  га силжиган бўлади.

$$u_1 = U_{1m} \sin \omega t$$

бўлгани учун,

$$e_1 = -U_{1m} \sin \omega t = U_{1m} (\sin \omega t + 180^\circ).$$

Бинобарин, эффектив қийматлар teng

$$U_1 = E_1 = 4,44f w_1 \Phi_m$$

ва фазаси бўйича  $180^\circ$  силжиган бўлади (9-7-расмга қаранг).

Салт ишлашда иккиламчи чулғамдаги ток  $I_2$ , демек, кучланиш тушиши ҳам нолга теңг. Шунинг учун э.ю.к. ва кучланишнинг оний қийматлари теңг.

$$U_2 = E_2$$

ва

$$U_2 = E_2 = 4,44 f \omega_2 \Phi_M.$$

Катта э.ю.к. нинг кичик э.ю.к. га иисбати

$$k = \frac{E_1}{E_2} = \frac{4,44 f \omega_1 \Phi_M}{4,44 f \omega_2 \Phi_M} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \quad (9-5)$$

трансформация коэффициенти дейилади.

Салт ишлашда

$$k = \frac{U_1}{U_2}. \quad (9-6)$$

$\frac{\omega_1}{\omega_2} > 1$  бўлганда трансформатор пасайтирувчи,  $\frac{\omega_1}{\omega_2} < 1$  да эса кучайтирувчи бўлиб ишлайди.

Салт ишлашнинг вектор диаграммасида (9-7- расм) иккала э.ю.к.  $E_1$  ва  $E_2$  ҳам  $\Phi_M$  оқимдан  $90^\circ$  га орқада қолади. Бирламчи чулғамда кучланиш тушиши нолга теңг деб олинигани учун,  $U_2 = E_2$  ва  $U_1 = E_1$  бўлади.

#### 9-4. НАГРУЗКАЛИ ТРАНСФОРМАТОРНИНГ ИШЛАШИ

Агар  $p_2$  рубильник туташтирилса (9-1 ва 9-6- расм), у ҳолда  $E_2$  э.ю.к. таъсирида иккиламчи чулғам ва истеъмолчи қаршилиги  $z$  орқали  $I_2$  ток ўтади, бу токнинг катталиги Ом формуласидан аниқланади:

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{(r_2 + r_b)^2 + (x_2 + x_b)^2}},$$

бунда  $r_2$  ва  $r_b$  иккиламчи чулғам ва истеъмолчининг актив қаршиликлари;

$x_2$  ва  $x_b$  чулғам ва истеъмолчининг реактив қаршиликлари.

Иккиламчи чулғамнинг (индуктив) реактив қаршилиги унинг сочилиш оқими  $\Phi_{2c}$  нинг бўлишига боғлиқ.

Леңц қонунига кўра ҳосил қилинган  $E_2$  э.ю.к. ҳамма вақт унинг ҳосил қилған токи  $I_2$  трансформатор магнитопроводидаги магнит оқимининг ўзгаришига тўқсқилик қиласидиган йўналишда бўлади. Бундан чулғамларнинг  $I_1$  ва  $I_2$  токлари 9-1- расмда кўрсатилганидек, амалда бир-бири билан учрашидиган йўналишда ўтар экан деган холоса чиқади. Бу ҳолда  $\Phi_M$  оқим чулғамлар ҳосил қилған  $F_1 = I_1 \omega_1$  ва  $F_2 = I_2 \omega_2$  магнитловчи кучларнинг биргаликдаги таъсиридан ҳосил бўлади, яъни

$$\bar{F}_1 + \bar{F}_2 = \bar{F}_x, \quad (9-7)$$

бу 9-8- расмда кўрсатилган.

Күйидаги сабабларга күра  $F_x$  катталик трансформаторнинг барча нагрузкаларида ўзгармасдан доимийлигича қолади.

Трансформаторларда ҳатто  $I_1 = I_{1n}$  бўлганда ҳам бирламчи чулғамда кучланиш тушиши  $I_1 \sqrt{r_1^2 + x_1^2} U_{1n}$  нинг (2—2,5)% ини ташкил қиласи.  $U_1 = U_{1n}$  доимий бўлгани учун,  $E = 4,44/\omega_m \Phi_m \approx U_{1n} = \text{const}$ ; демак,  $\Phi_m$  оқим ва магнитловчи  $F_e$  куч ҳам амалда доимийdir.

$I_2$  ток кўпайгандан  $F_2$  нинг магнитсизлаш таъсири ҳам ортади, бинобарин, бирламчи чулғамнинг токи автоматик равишда магнитловчи  $F_2$  кучнинг миқдори қанчага ортса  $F_1$  магнитловчи кучнинг миқдори ҳам шунчага ортади, яъни

$$\bar{F}_1 = \bar{F}_{1x} + (-\bar{F}_2).$$

9-8- расмдаги диаграммадан кўриниб турибдики,  $I_2$  ток ортганида  $I_1$  ток ортади ва  $\varphi_1$  бурчак камайиб, трансформаторнинг қувват коэффициенти  $\cos \varphi_e$  қийматдан  $\cos \varphi_1$  гача ортади.

Агар магнитловчи  $F_e$  куч катталиги ҳисобга олинмаса (ҳисобга олмаслик мумкин), у ҳолда

$$F_1 = F_2 \text{ ёки } I_1 w_1 = I_2 w_2,$$

9-8- расм. Магнитловчи кучларнинг вектор диаграммаси.

бундан

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{w_2}{w_1} = \frac{1}{k}. \quad (9-8)$$

Энергия истеъмолчиси учун одатда трансформатор кучланишининг процент ўзгариши

$$\Delta U \% = \frac{U_{2c} - U_2}{U_{2x}} \cdot 100\%, \quad (9-9)$$

яъни трансформатор салт ишлашдан номинал нагрузкага ўтганда кучланишининг иккиламчи тутқицлардаги ўзгариши аҳамиятлидир. Бунда  $U_{2x} = U_{2n}$  — иккиламчи номинал кучланиш.

Бу катталик фақат  $I_2$  гагина эмас, балки  $\cos \varphi_2$  га ҳам боғлиқ.


Хозирги замон трансформаторларида иқтисодий ва техник сабабларга кўра  $I_2 = I_{2n}$  ва  $\cos \varphi_2 = 1$  бўлганда  $\Delta U \%$  ни 2—3% га яқин қилиб олинади.

$U_{2c} - U_2$  айирма чулғамларнинг қаршилигига боғлиқ.


Трансформатор  $U_2$  кучланишининг нагрузка таъсирида ўзгаришини 5-9- § да кўрилгандаек вектор диаграммани қараш билан кўриш мумкин (9-9- расм). Салт ишлашда  $E_2$  э.ю.к.  $U_2$  га айнан тенг. Нагрузка бўлганда иккиламчи чулғамда  $I_2 \sqrt{r_2^2 + x_2^2}$  кучланиш тушиши рўй беради ва  $U_2$  кучланиш  $E_2$  дан кичик бўлиб қолади. Кучла-

нишининг ўзи сон жиҳатидан истеъмолчида кучланиш тushiшига, яъни  $U_2 = I_2 \sqrt{r_{ii}^2 + x_{ii}^2}$  га тенг.

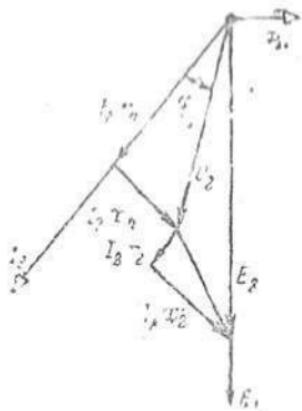Бироқ  $E_2$  э.ю.к. доимий қола олмайди, чунки  $\Phi_m$  магнит оқими бирмунча камаяди. 9-10-расмда трансформатор бирламчи чулғами нинг вектор диаграммаси берилган. Бирламчи чулғам томонидан трансформатор энергия приёминиги бўлади, унда хам электр двига-



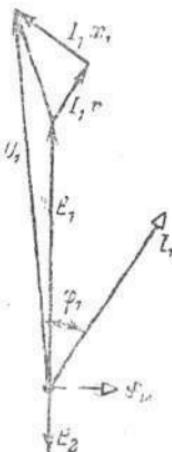9-9-расм. Трансформатор иккиламчи занжирининг вектор диаграммаси.



9-10-расм. Трансформатор бирламчи занжирининг вектор диаграммаси.

телдаги сингари  $E_1$  қарши э.ю.к. ҳосил бўлади. Бинобарин, ўзгармас  $U_{1ii}$  кучланиш бирламчи чулғамда кучланиш тushiши  $I_1 \sqrt{r_1^2 + x_1^2}$  га тенг ва  $E_1$  э.ю.к. ии мувозанатловчи —  $E_1$  қисмлардан иборат, яъни

$$U_{1ii} = -E_1 + I_1 z_1. \quad (9-10)$$

$I_1$  ток ортиши билан  $I_1 z_1$  ортади,  $E_1$  ва  $\Phi_m$  оқим камаяди, бинобарин  $E_2$  ҳам камаяди.

Шундай қилиб, (9-9) формулада кучланишнинг иккала чулғамдаги тushiши ҳисобга олинган.


### 9-5. УЧ ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОР

Уч фазали ток кучли трансформатор подстанцияларида учта бир фазали трансформаторлар ёрдамида трансформацияланади. Бу бир фазали трансформаторларининг уч фазали группага уланиш қоидалари илгари 6-2, 6-3-§ ларда кўриб ўтилган эди. Бироқ, тақсимловчи подстанцияларда кўнича маҳсус уч фазали стерженли трансформаторлар ишлатилади, бундай қурилмаларнинг уч фазали группага қараганда нархи арzonпроқ.

Уч фазали трансформаторнинг тузилиши 9-11-расмда кўрсатилган. Ўзакни йиғишда варакларнинг жойлашиши 9-12-расмда, стерженларнинг кесими эса 9-4-расмда беришади.


Ҳар бир стерженда бир фаза чулғамлари жойлашади. Чулғамлар концентрик жойлашади, бунда паст кучланиш чулғамлари стерженга яқинроқ бўлади. 9-11-расмда чулғамлар шартли равишда стерженлар ўқи бўйлаб бир-биридан силжитилган ҳолда кўрсатилган. Бирламчи чулғамлар ҳам, иккиламчи чулғамлар ҳам юлдуз ( $Y$ ) ёки учбурчак ( $\Delta$ ) шаклида уланиши мумкин. Бироқ, ГОСТ га кўра фақат уч хил схемада: юлдуз — ноли чиқарилган юлдуз ( $Y/Y_0$ ), юлдуз — учбурчак — ( $Y/\Delta$ ) ва нолли юлдуз — учбурчак ( $Y_0/\Delta$ ) схемаларида улаш мумкин. Бу белгилашлардаги сурат юқори кучланиш ЮК чулғамларининг уланишини кўрсатади.

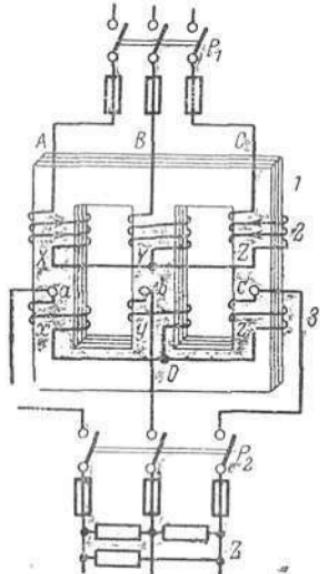Уч фазали трансформаторларда бирламчи ва иккиламчи чулғамларни юлдуз ёки учбурчак шаклида улашда чулғамларнинг магнитли боғланганинг назарда тутини керак (9-11-расм):  $\Phi_A$  оқим



9-11-расм. Уч фазали трансформатор:

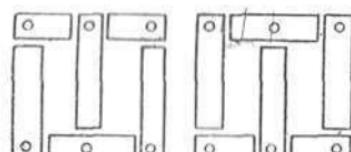1 — магнитопровод; 2 — юқори кучланиш чулғами; 3 — паст кучланиш чулғами.



9-12-расм. Уч фазали трансформатор пўлат варакларини йиғиш.

$B$  ва  $C$  стерженлар орқали  $\Phi_B$  оқим  $A$  ва  $C$  стерженлар орқали ва  $\Phi_C$  оқим  $A$  ва  $B$  стерженлар орқали туташади. Чулғамлардаги магнитловчи токлар, масалан,  $AX$ ,  $BY$ ,  $CZ$  ҳамма вақт 9-13-расмда кўрсатилганидек, фаза бўйича силжиган. Стерженларнинг токлар билан мос тушувчи  $\Phi_A$ ,  $\Phi_B$ ,  $\Phi_C$  оқимлари вақтнинг ҳар бир моментидаги

$$\bar{\Phi}_A + \bar{\Phi}_B + \bar{\Phi}_C = 0 \quad (9-11)$$

йиғиндини бериши равшан.


Жўмладан, вақтнинг бир моменти учун 9-13-расмда  $\bar{\Phi}_A + \bar{\Phi}_B + \bar{\Phi}_C = -0,5\bar{\Phi}_{BM} + \bar{\Phi}_{BM} - 0,5\bar{\Phi}_{BM} = 0$ . Бу шартга, масалан, фақат  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  охирги учлар ёки  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , бош учлар юлдуз шаклида улангандан амал қилинади. Агар  $X$ ,  $B$ ,  $Z$  тутқичлар битта қилиб улангандан (9-11) шартга амал қилинмайди. Шундай қилиб, юлдуз ёки учбурчак шаклда улашда чулғам учларини ва охирларини номлаш ўз-ўзидан зарур бўлиб қолади, ҳолбуки, магнитли боғланмаган чулғамларда бундай зарурият йўқ.

Агар трансформаторга устидан қаралса (9-11-расм), чулғамлар соат стрелкаси бўйича (ўнгга) ўралганини кўриш мумкин. Бундай ўраш ўнг ўраш дейилади (чап ўраш ҳам бўлади). Бу ҳолда


симларнинг юқори учларини бошланиш  $A$ ,  $B$ ,  $C$  деб, пасткиларини охирги  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  лар деб олиш керак; ёки аксинча қилиш мумкин. Айтилганлар иккиламчи чулғамга ҳам тааллуқли. 9-11-расмда кўрсатилган чулғамларнинг уланиши учун фаза э. ю. к. лари юлдузи 9-14-расмда кўрсатилган.  $x$ ,  $b$ ,  $z$  тутқичларни бирга улаш мумкин эмас, чунки бу ҳолда  $E_b$  э. ю. к. вектори  $180^\circ$  га бурилади ва  $a$ ,  $c$  тутқичлар орасидаги кучланиш линия кучланиши бўлиб,  $ay$  ва  $cy$  тутқичлар орасидаги кучланиш эса фаза кучланиши бўлиб қолади.

Трансформатор шитогида чулғамларни улаш схемасининг белгисидан кейин  $Y/Y_0\text{-}12$ ,  $Y/\Delta\text{-}11$ ,  $Y_0/\Delta\text{-}11$  синиги ракамлар туради. Бу рақам шартли равишда трансформаторнинг уланиши группасини белгилайди. Группа паст кучланиши чулғами линия э. ю. к. иниг юқори кучланиши чулғами линия э. ю. к. ига нисбатан бурчак силжини соат стрелкаси йўналишида кўрсатади.  $30^\circ$  бурчак бирлик қилиб олинган. Шундай қилиб, 12 групсада силжини  $360^\circ$  га, 11 групсада эса силжини  $330^\circ$  га тенг. Трансформаторларни параллель улаб ишлатишда группани билиш шарт.


9-11-расмда кўрсатилган трансформаторнинг уланиши группасини аниқлайдик. Агар  $p_2$  рубильник узук бўлганда  $p_1$  рубильник уланса,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  тутқичларнинг потенциаллар диаграммаси 9-15-расмда кўрсатилгандек тасвирланади ( $A$ ,  $B$ ,  $C$  нуқталар)  $A$  ва  $a$  электр тутқичларни улайлик. У ҳолда  $A$  ва  $a$  нуқталар диаграммада тенг потенциалли нуқталар бўлиб устма-уст тушади. Барча чулғамлар ўнг, демак, барча фазаларда иккиламчи э. ю. к. лар бирламчи э. ю. к. лар билан устма-уст тушади. Шунинг учун  $a$  нуқтадаи  $E_a$  векторини  $E_A$  вектор билан фаза бўйича қўйиб, диаграммада иккиламчи чулғам иоль нуқтасининг потенциалини топамиз (0 нуқта).  $U_b$  ва  $U_c$  векторларни  $U_B$  ва  $U_C$  векторлар билан фаза бўйича қўйиб, иккиламчи э. ю. к. ларнинг юлдузини ҳосил қиласиз. Диаграммадан иккиламчи линия кучланиши  $U_{ab}$  нинг бирламчи линия кучланиши  $U_{AB}$

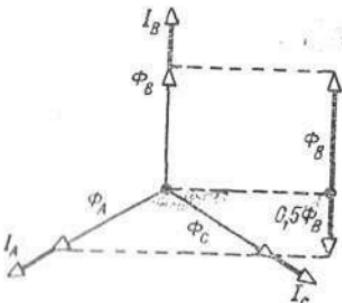

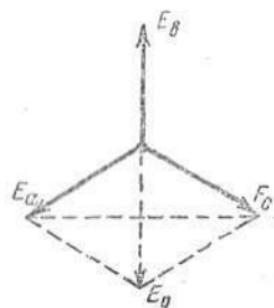9-13-расм. Уч фазали трансформатор оқимларнинг вектор диаграммаси.



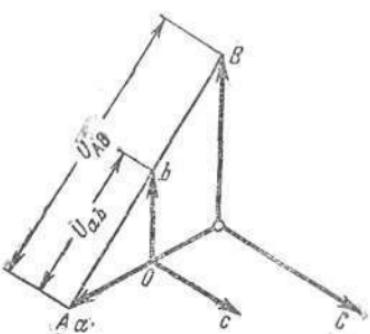9-14-расм. Иккиламчи чулғам фаза э. ю. к. ларнинг юлдузи.




9-15-расм. Улаш группасини аниқлашдаги потенциал диаграммаси.

га нисбатан силжиши нолга ёки  $360^\circ$  га тенг эканини кўриш мумкин. Бунинг уланиш группаси ўн иккинчи бўлади, чунки  $360:30=12$ .
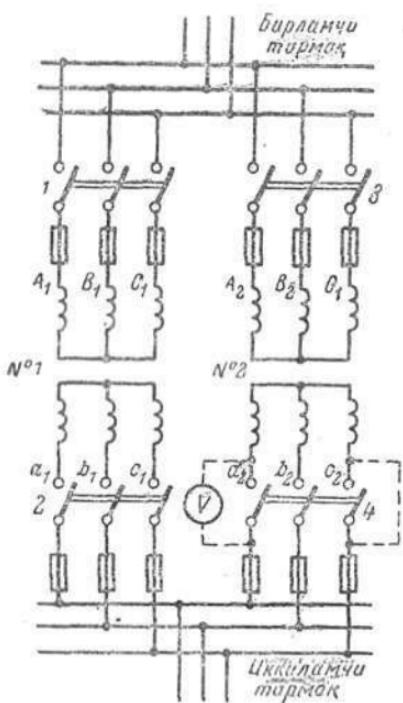
#### 9-6. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

Истеъмолчиларни энергия билан узлуксиз таъминлаш, шунингдек, трансформаторларни ремонт қилиш имконига эга бўлиш учун трансформаторларни параллел улаб ишлатиш зарурати туғилади. Трансформаторларнинг бирламчи чулғамлари уига ток келтирувчи



9-16-расм. Трансформаторларни параллел ишлашга улаш.

бир умумий шиналарга, иккиминчалик чулғамлари энергияни истеъмолчиларга тақсимловчи бошқа умумий шиналарга уланиши уларнинг параллел уланиши дейилди. Икки трансформаторни параллел улаш схемаси 9-16-расмда кўрсатилган.

Трансформаторларни параллел улаш ва ишлатиш учун қўйидагилар бўлиши зарур:

1. Бирламчи чулғамлар бир умумий шиналарга, иккиминчалик чулғамлар бошқа умумий шиналарга уланиши сабабли, табиийки, трансформаторларнинг номинал кучланишлари тенг бўлиши керак. Трансформаторларнинг трансформация коэффициентларидағи фарқ  $0,5\%$  дан ортиқ бўлмаслиги лозим.

2. Трансформаторларнинг қисқа туташув кучланишлари  $u_{kI} = u_{kII}$  тенг бўлиши керак, бунда I ва II индекслар трансформаторнинг номерини кўрсатади. Трансформаторнинг бир чулғами қисқа туташган ҳолда иккинчи чулғамига берилади.

га чулғамларда номинал токни таъминлайдиган  $u_k$  пасайган кучланиш қисқа туташув кучланиши дейилади. Қисқа туташув кучланиши одатда номинал кучланиш  $U_{1n}$ нинг  $(5-10)\%$  ини ташкил қиласи. Қисқа туташув кучланиши  $u_k$  уланаётган трансформаторлар учун ўзининг ўртача қийматидан  $\pm 10\%$  дан ортиқча фарқ қўймаслиги керак.

Бу параллел уланаётган трансформаторларда нагрузка ўзаро уларнинг номинал қувватларига пропорционал равишда тақсимланадан келиб чиқади. Трансформаторларнинг э. ю. к катталигига, масалан, ўзгармас ток генераторларида қилинганидек, таъсир қилиб бўлмайди. Қисқа туташув кучланишлари тенг ( $u_{kI} = u_{kII}$ ) бўл-

ганды, күчланиш түшишнининг нисбий катталиклари барча нагрузкаларда тенг бўлади, яъни

$$\left(\frac{I_{1r_1}}{U_{1n}}\right)_1 + \left(\frac{I_{2r_2}}{U_{2n}}\right)_1 = \left(\frac{I_{1r_1}}{U_{1n}}\right)_H + \left(\frac{I_{2r_2}}{U_{2n}}\right)_H,$$


трансформаторларининг токлари эса уларнинг номинал қувватларига пропорционал бўлади:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{P_{u1}}{P_{u2}}, \quad (9-12)$$


9-17-расмда икки трансформаторниң ташқи характеристикалари кўрсатилган. Агар  $u_{k1} = u_{k2}$  бўлса, трансформаторларнинг номинал қувватлари тенг бўлганда, токлар ҳамма вақт тенг бўлади, чунки ташқи характеристикалар устма-уст тушади ( $I$  эгри чизик). Агар  $u_{k2} > u_{k1}$  бўлса, у ҳолда иккинчи трансформаторнинг ташқи характеристикинга пастроқдан кетади (2 эгри чизик) ва биринчи трансформаторнинг нагруззаси ортиб кетади, иккичисида эса нагрузка етарли бўлмайди ( $I_1 > I_2$ ).

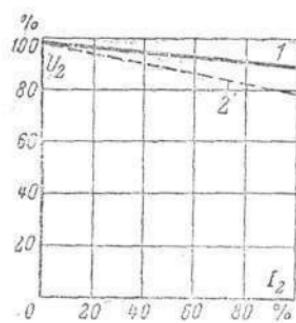3. Трансформаторларнинг уланиш группалари бир хил бўлиши керак. Агар бир трансформаторнинг группаси 12, бошқасиники 11 бўлса, бу трансформаторларни параллел улаб бўлмайди, чунки бирламчи  $U_1$  күчланишлар фаза бўйича устма-уст тушгани ҳолда (9-18-расм), иккиласмчи  $U_2$  күчланишлар устма-уст тушмайди.

Параллел ишлатиш учун трансформаторлар куйидагича уланади (9-16-расм). № 1 трансформаторнинг 1 ва 2 рубильниклари уланади. Бунда № 2 трансформаторнинг 4 рубильниги пастки тутқичларининг потенциаллари № 1 трансформаторнинг иккиласмчи чулғами күчланишлари, яъни  $U_{a1}, U_{b1}, U_{c1}$  лар билан берилган бўлади. № 2 трансформаторнинг 3 рубильниги улангандага 4 рубильникнинг юқори тутқичлари потенциаллари  $U_{a2}, U_{b2}, U_{c2}$  күчланишлар билан аниқланади. Агар 4 рубильникнинг  $a_1 - a_2, b_1 - b_2$  ва  $c_1 - c_2$  ишқатлари орасидаги потенциаллар фарқи нолга тенг бўлса, бу трансформаторларни параллел улаш мумкин. Буни 4 рубильникнинг иккита мос тутқичини сим билан (масалан,  $c_1$  ва  $c_2$ ) туташтириб, вольтметр билан текшириш мумкин. Агар вольтметрни  $a_1 - a_2$  ва



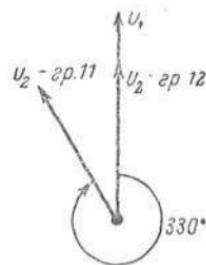9-17-расм. Параллел ишлатишган трансформаторларда нагрузжанинг тақсимланиши.




9-18-расм. Турли улаш группаларида иккиласмчи күчланишлар вектор диаграммаси.

$b_1$  —  $b_2$  тутқичларга уланганда потенциаллар фарқи нолға тенг бўлмаса, трансформаторларнинг турли группаларга мансублиги ёки шиналарга мос бўлмаган тутқичлар уланганлиги сабабли уларни параллел ишлашга улаб бўлмайди.


Подстанцияларда трансформаторларни параллел улаш масъулиятли операция бўлиб, маҳсус инструкцияларга риоя қўйган ҳолда бажарилади.
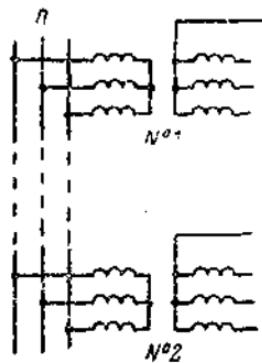
### 9-7. ТРАНСФОРМАТОРЛАР КУЧЛАНИШИНИ РОСТЛАШ

9-19-расмда бирни энергия берувчи линиянинг бошига (№ 1), иккинчиси линиянинг охирига (№ 2) уланган икки трансформатор кўрсатилган. Линияда кучланиш тушиши туфайли № 2 трансформаторнинг бирламчи кучланиши номинал кучланишдан паст бўлиши мумкин, демак, иккиласми кучланиши ҳам пасайган бўлади. Бунда одатда № 2 трансформаторнинг бирламчи кучланишини  $\pm 5\%$   $U_n$  миқдорида ростлашга тўғри келади.



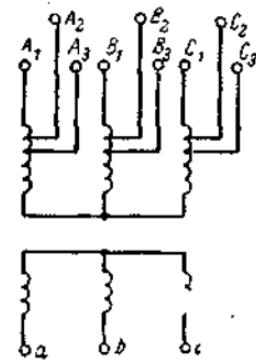9-19- расм. Трансформаторларни (тармоқка) улаш схемаси.



9-20- расм. Трансформатор чулғамига тарлоқларининг жойлашиши.

Бунинг учун юқори кучланиш чулғамида, 9-20-расмда кўрсатилганидек, тармоқлаш керак бўлади.  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  тармоқланишлар бирламчи чулғамнинг номинал кучланишига мос келади. Агар бирламчи кучланиш пасайган бўлса, бу трансформаторни линияга  $A_3$ ,  $B_3$ ,  $C_3$  тутқичлари билан уланади. Бунда трансформация коэффициенти камайди, иккиласми кучланиш эса ортади.

Бунда трансформатор унинг бакига қурилған ва дастаси ташқарига чиқиб турадиган маҳсус переключатели ёғдамида уланади. Улаб бўлганига қадар иккиласми тармоқ узиб қўйилган бўлиши керак. Нагрузка бўлганида кучланиши ростлаш учун эса маҳсус қурилмалардан фойдаланилади.

Чулғамларда қувват иерофи фақат  $I_1$  ва  $I_2$  токларга бөглиқ ва  $P_q = I_1^2 r_1 + I_2^2 r_2$  га тең, бунда  $r_1$  ва  $r_2$  чулғамларнинг актив қаршиликлари. Бу иерофларни трансформаторниң қисқа туташтириш тажрибасида осонгина аниқлаш мүмкун. Бунинг учун чулғамлардан бирин кичик қаршиликни сим воситасида қисқа туташтирилади, бошқасига иккада чулғамда ҳам ( $I_{1n}$ ,  $I_{2n}$ ) номинал токлар барқарор бўладиган, пасайтирилган  $U_{\text{к.т}}$  кучланиш берилади ва тармоқдан  $P_{\text{к.н}}$  қувиат бериб турилади. Маълумки, бу пасайтирилган кучланиш қисқа туташув кучланиши дейилади ва бу кучланиш ҳамма вақт трансформатор шчитогида кўрсатилган бўлади. Асбобиниг ўзида ва уловчи контактларда энергия қўшимча иерофи бўлмаслиги учун иккиламчи занжирга амперметр уланмайди.

$U_{\text{к.т}} (5 - 10) \% U_{1n}$  дан ошмаганлигидан қисқа туташув вақтилаги индукция, бинобарин, пўлатдаги иерофлар  $P_{\text{пўл. к.т.}}$  жуда кичик ва улар назарга олинмайди. У ҳолда чулғамлардаги иерофлар қўйидагича:

$$P_{\text{к.н}} = P_{\text{ч.н}} + P_{\text{пўл. к.т.}} \approx P_{\text{ч.н}}, \quad (9-15)$$

бунда  $P_{\text{ч.н}}$  номинал токларда чулғамлардаги иерофлар.

Пўлатдаги иерофлар трансформаторни салт ишлатиш тажрибасида аниқланади. Частота доимий бўлганда улар фақат пўлатдаги магнит индукциянинг максимал қийматига бөглиқ бўлади. Агар бирламчи кучланиш ўзгармас бўлса,  $B_m = \text{const}$  ва пўлатдаги иерофлар салт ишлашда ҳам, нагрузка билан ишлашда ҳам бир хил. Трансформаторни иккиламчи чулғами узилган ҳолда  $U_{1n}$  номинал кучланишга уланади (вольтметр олиб қўйилади). Бирламчи чулғамдаги  $I_c$  ток жуда кичик,  $I_s$  ток эса 0. Шунинг учун тажрибада чулғамлардаги  $P_{\text{ч.с.}}$  иерофи ҳисобга олмаслик мүмкун.

У ҳолда

$$P_c = P_{\text{пўл.}} + P_{\text{ч.с.}} \approx P_{\text{пўл.}} \quad (9-16)$$

Электр ўлчаш асбобларини улаш схемаси 9-6-расмда кўрсатилган. Салт ишлаш тажрибасида амперметр ва ваттметрнинг кетма-кет уланган чулғамини шунтловчи  $p_3$  рубильник  $p_1$  рубильникдан аввал туташтирилиши керак, чунки улаш вақтида токнинг катталиги ( $6 - 8$ )  $I_n$  гача ортиб кетиши мүмкун.  $p_3$  рубильникни  $p_1$  рубильник улангандан кейин узиб қўйилади.

Бу тажрибалар билан  $I_{1n}$ ,  $I_{2n}$  номинал токларда ва  $U_{1n}$  кучланишда ишлаётган трансформатордаги иерофлар аниқланади:

$$\sum P = P_{\text{ч.н.}} + P_{\text{пўл.}} \quad (9-17)$$

#### 9-12. ТРАНСФОРМАТОРНИНГ ФОЙДАЛИ ИШ КОЭФФИЦИЕНТИ

Трансформатор бераётган  $P_2$  қувватнинг у олаётган  $P_1$  қувватга нисбати трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти  $\eta$  дейилади. Бу нисбат актив қувват бирликларида, яъни ватт ёки киловаттларда ифодаланади.

## Трансформатор учун

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{пүл.}} + P_{\text{q}}} \cdot 100\%. \quad (9-18)$$

Пүлатда бўладиган истрофлар доимий, чулғамларда бўладиган истрофлар эса ток квадратига ёки иккиламчи қувват  $S_2$  нинг квадратига пропорционал бўлади. Айтайлик,  $S_2 : S_{2H} = k_{n2}$ , яъни трансформаторнинг нагрузка коэффициентига тенг бўлсин. У ҳолда  $P_{\text{пүл.}}$  ва  $P_{\text{ч.н.}}$  ни билган ҳолда трансформаторнинг ихтиёрий нагрузкаси учун фойдали иш коэффициентини ҳисоблаш мумкин:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{k_{n2} \cdot S_{2H} \cos \varphi_2}{k_{n2} \cdot S_{2H} \cos \varphi_2 + P_{\text{пүл.}} + k_{n2}^2 P_{\text{ч.н.}}} \cdot \quad (9-19)$$

Бу формулага асосан ҳисобланган фойдали иш коэффициентининг иккиламчи қувватга боғлиқлиги 9-26-расмда кўрсатилган.

Аввал (9-1-§) кўрсатиб ўтилганидек, трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти жуда юқори. Чулғамлардаги истрофлар пўлатдаги истрофга тенг бўлгандағи нагруззакада ф. и. к. ўзининг максимал қийматига эришади. Тежамкорлик мулоҳазаларига кўра, ҳисоблаш вақтида бу нагруззакни номинал нагруззакдан кичик қилиб белгиланади. Трансформатор учун каталогларда берилган маълумотларни  $P_c = P_{\text{пүл.}}$  ва  $P_{\text{ч.н.}} = P_{\text{к.н.}}$  деб олинса, бу нагруззакни осонгина ҳисоблаш мумкин. У ҳолда

$$P_c = k_{n2}^2 P_k \quad \text{ёки} \quad k_{n2} = \sqrt{\frac{P_c}{P_k}}. \quad (9-20)$$

9-26-расм. Трансформатор фойдали иш коэффициентининг иккиламчи қувватга боғланниши графиги.

Мисол. Қуввати  $P_k = 560 \text{ квт}$ , кучланиши 35 ва  $10,5 \text{ квт}$  бўлган трансформаторнинг номинал кучланишда салт ишлашдаги истрофи  $3350 \text{ амп}$ . Трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти энг катта бўладиган нагруззакни топинг.

$$k_{n2} = \sqrt{\frac{3350}{9400}} = 0,579 \text{ номинал.}$$

## 9-13. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ҚИЗИШИ ВА УЛАРНИ СОВИТИШ

Трансформатор ишлаганида унинг чулғамларида ва пўлатида ажраладиган иссиқлик туфайли қизийди ва изоляцияси эскиради, шунинг учун бу иссиқликни атрофдаги мухитга чиқариб юбориш керак. Йўл қўйиладиган температура атрофига ҳаво температураси  $35^\circ \text{C}$  бўлганда: чулғамлар учун  $105^\circ \text{C}$ , ўзакнинг сиртлари учун  $110^\circ \text{C}$  ва мойнинг юқори қатламлари учун  $95^\circ \text{C}$  белгиланган.


Ҳаво билан совитиладиган ва мой билан совитиладиган трансформаторлар бўлади. Катта қувватли трансформаторлар одатда мой билан совитилади. Мой чулғамларни яхши совитади ва изоляцияни ҳавонинг зарарли таъсиридан сақлайди. Бунинг учун трансформатор минерал мой солинган пўлат бакка жойлаштирилади. Қуввати унча катта бўлмаган ( $20 - 30$  ква) трансформаторларда бак текис қилинади. Катта қувватли трансформаторларда эса бак трубали қилиб ясалади ва бу билан совитиладиган сярт орттирилади (9-27). Чулғамларининг чиқишлари бак қопқогидаги ўтиш изоляторлари орқали чиқариб қўйилади. Жуда катта қувватли трансформаторларда радиаторли баклар ишлатилади.

Қувват 100 ква дан катта бўлганда, 6300 в дан катта кучланишлар ва қувват кичик бўлганда ҳам бак мой кенгайтиргич билан таъминланади (9-27-расмдаги 1). Бу бак билан труба орқали уланган резервуардир. Трансформатор қизиганда кенгайтиргичдаги мой сатҳи кўтарилади ва совиганда пасаяди. Унинг сифими трансформаторнинг ҳар қандай нагрузкасида ва атрофдаги ҳаво температураси —  $35^{\circ}$  дан  $+35^{\circ}$  га ўзгарганида ҳам бакда мой бўладиган қилиб ясалсан. Мой сатҳи мой кўрсаткич орқали кузатилади. Мой кенгайтиргич мой билан ҳавонинг бир-бирига тегиб туришини камайтиради ва мойнинг ифлосланишини намланишини камайтиради.

$S > 1000$  ква бўлган трансформаторларда 2 чиқариш трубаси ҳам бўлади. Бу бакка уланган ва усти ойна мембрана билан бекитилган пўлат трубадир. Трансформаторнинг авария ҳолатида мойнинг бурланишидан ҳосил бўлган газлар мембранинни босади ва ундан чиқиб, трансформаторни ёрилиб кетишидан сақлайди.
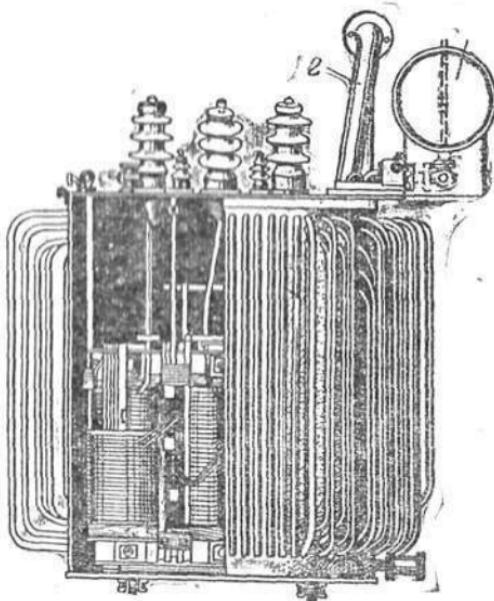
#### 9-14. ЭЛЕКТР ПАЙВАНДЛАШДА ИШЛАТИЛАДИГАН ТРАНСФОРМАТОРЛАР

Электр пайвандлашда ишлатиладиган трансформаторлар маҳсус аппаратлар бўлиб, улар пайвандлаш билан бирга электр ёйи билан кесишиб эритишида ҳам ишлатилади. Улар узлукли режимда иш-



9-27- расм. Найсимон бакли трансформаторнинг ташқи кўрниши.


## Трансформатор учун

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\% = \frac{P_2}{P_2 + P_{\text{п.л.}} + P_{\text{ч.н.}}} \cdot 100\%. \quad (9-18)$$

Пўлатда бўладиган истрофлар доимий, чулғамларда бўладиган истрофлар эса ток квадратига ёки иккиламчи қувват  $S_2$  нинг квадратига пропорционал бўлади. Айтайлик,  $S_2 : S_{2\text{н}} = k_{\text{н.2}}$ , яъни трансформаторнинг нагрузка коэффициентига тенг бўлсин. У ҳолда  $P_{\text{п.л.}}$  ва  $P_{\text{ч.н.}}$  ни билган ҳолда трансформаторнинг ихтиёрий нагрузкаси учун фойдали иш коэффициентини ҳисоблаш мумкин:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{k_{\text{н.2}} \cdot S_{2\text{н}} \cos \varphi_2}{k_{\text{н.2}} \cdot S_{2\text{н}} \cos \varphi_2 + P_{\text{п.л.}} + k_{\text{н.2}}^2 P_{\text{ч.н.}}}. \quad (9-19)$$

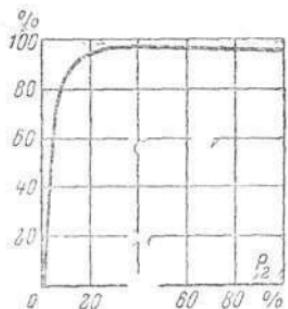Бу формулага асосан ҳисобланган фойдали иш коэффициентининг иккиламчи қувватга боғлиқлиги 9-26-расмда кўрсатилган.



9-26-расм. Трансформатор фойдали иш коэффициентининг иккиламчи қувватга боғлашибири гравити.

Аввал (9-1-§) кўрсатиб ўтилганидек, трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти жуда юқори. Чулғамлардаги истрофлар пўлатдаги истрофга тенг бўлгандағи нагрузкада ф. и. к. ўзининг максимал қийматига эришади. Тежамкорлик мулоҳазаларига кўра, ҳисоблаш вақтида бу нагруззкани номинал нагруззкадан кичик қилиб белгиланади. Трансформатор учун каталогларда берилган маълумотларни  $P_c = P_{\text{п.л.}}$  ва  $P_{\text{ч.н.}} = P_{\text{н.2}}$  деб олинса, бу нагруззкани осонгина ҳисоблаш мумкин. У ҳолда

$$P_c = k_{\text{н.2}}^2 P_{\text{н.2}} \text{ ёки } k_{\text{н.2}} = \sqrt{\frac{P_c}{P_{\text{н.2}}}}. \quad (9-20)$$

Мисол. Қуввати  $P_{\text{н.2}} = 560 \text{ квт}$ , кучланиши 35 ва 10,5 кв бўлган трансформаторнинг номинал кучланишида салт ишлайдиги истрофи 3350 вт ва номинал токларада қисқа туташувдаги истрофи 9400 вт. Трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти энг катта бўладиган нагруззкани топинг.

$$k_{\text{н.2}} = \sqrt{\frac{3350}{9400}} = 0,579 \text{ номинал.}$$


## 9-13. ТРАНСФОРМАТОРЛАРНИНГ ҚИЗИШИ ВА УЛАРНИ СОВИТИШ

Трансформатор ишлаганида унинг чулғамларида ва пўлатида ажраладиган иссиқлик туфайли қизийди ва изоляцияси эскиради, шунинг учун бу иссиқликни атрофдаги муҳитга чиқариб юбориш керак. Йўл қўйиладиган температура атрофига ҳаво температураси  $35^\circ \text{C}$  бўлганда: чулғамлар учун  $105^\circ \text{C}$ , ўзакнинг сиртлари учун  $110^\circ \text{C}$  ва мойнинг юқори қатламлари учун  $95^\circ \text{C}$  белгиланган.

Ҳаво билан совитиладиган ва мой билан совитиладиган трансформаторлар бўлади. Катта қувватли трансформаторлар одатда мой билан совитилади. Мой чулғамларни яхши совитади ва изоляцияни ҳавонинг зарарли таъсиридан сақлайди. Бунинг учун трансформатор минерал мой солинган пўлат бакка жойлаштирилади. Қуввати унча катта бўлмаган ( $20 - 30$  ква) трансформаторларда бак текис қилинади. Катта қувватли трансформаторларда эса бак трубали қилиб ясалади ва бу билан совитиладиган сирт орттирилади (9-27). Чулғамларниң чиқишилари бак қопқогидаги ўтиши изоляторлари орқали чиқариб қўйилади. Жуда катта қувватли трансформаторларда радиаторли баклар ишлатилади.

Қувват 100 ква дан катта бўлгандан, 6300 в дан катта кучланишлар ва қувват кичик бўлгандан ҳам бак мой кенгайтиргич билан таъминланади (9-27-расмдаги 1). Бу бак билан труба орқали уланган резервуардир. Трансформатор қизиганда кенгайтиргичдаги мой сатҳи кўтарилади ва совиганда пасаяди. Үнинг сифими трансформаторнинг ҳар қандай нагрузкасида ва атрофдаги ҳаво температураси  $-35^{\circ}$  дан  $+35^{\circ}$  га ўзгарганида ҳам бакда мой бўладиган қилиб ясалган. Мой сатҳи мой кўрсаткич орқали кузатилади. Мой кенгайтиргич мой билан ҳавонинг бир-бирига тегиб туришини камайтиради ва мойниң ифлосланишини ва намланишини камайтиради.

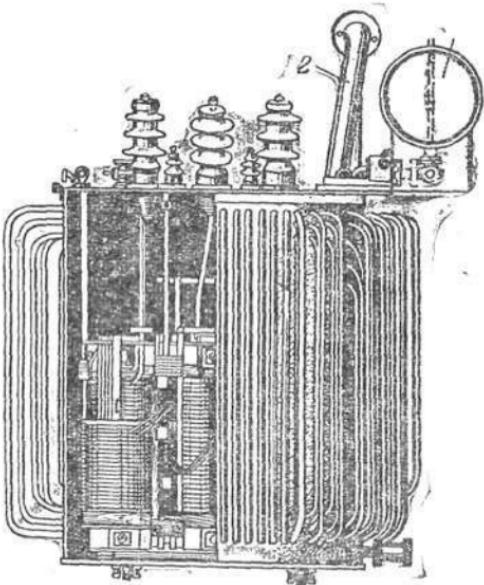$S > 1000$  ква бўлган трансформаторларда 2 чиқариш трубаси ҳам бўлади. Бу бакка улангани ва усти ойна мембрана билан бекитилган пўлат трубадир. Трансформаторнинг авария ҳолатида мойниң бугланишидан ҳосил бўлган газлар мембранини босади ва ундан чиқиб, трансформаторни ёрилиб кетишидан сақлайди.




9-27- расм. Найсимон бакли трансформаторнинг ташки кўрининиши.
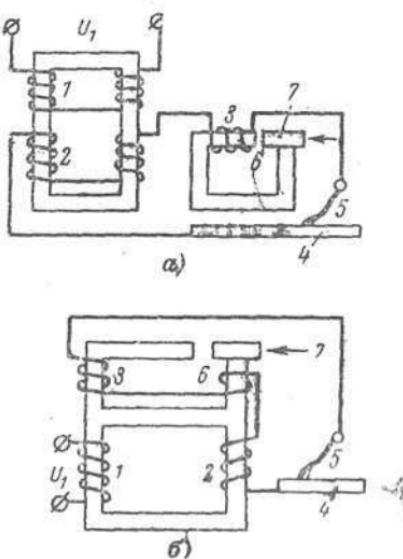
#### 9-14. ЭЛЕКТР ПАЙВАНДЛАШДА ИШЛАТИЛАДИГАН ТРАНСФОРМАТОРЛАР

Электр пайвандлашда ишлатиладиган трансформаторлар маҳсус аппаратлар бўлиб, улар пайвандлаш билан бирга электр ёйи билан кесиши ва эритишда ҳам ишлатилади. Улар узлукли режимда иш-

лайди; тұла ишлаш цикли (пайванд + пауза) 5 мин ва пайвандлаш муддати  $PM = 60 - 100 \%$ . Бұ трансформаторларда: иккіламчи тутқычлардаги күчланиш осонгина ёй ҳосил қиласы да одамларнинг ишлаши учун хавфсиз, нагружка берилгенде күчланиш пайванд токини деярли ўзгартырмайдыган (ташқи характеристика тик бўлиши керак 8-21- § га қаранг) қилиб ясалади, қисқа туташув вақтидаги ток ишчи токнинг 20 — 40 % идан ортмайди, пайванд токини эса осонгина ростлаш мумкин. Бұ трансформаторлар бир фазали, қуруқ, табии ҳаво билан совитиладиган қилиб ясалади.




9-28-расм. Электр ёни билан пайвандлаш трансформатори.

Трансформаторлар вазифасига күра: құл билан пайвандлаш, флюс билан автоматик пайвандлаш, электр шлакли ва җимоя газлари билан пайвандлаш трансформаторларига бўлинади. Улардаги токларга күра: 100 — 150 а гача, 350 — 380 а гача ва 2000 — 2500 а гача токларда ишловчи трансформаторларга бўлинади. Трансформаторларнинг фойдали иш коэффициентлари 83 — 90 % га,  $\cos\phi$  эса  $0,52 \div 0,62$  га тенг.
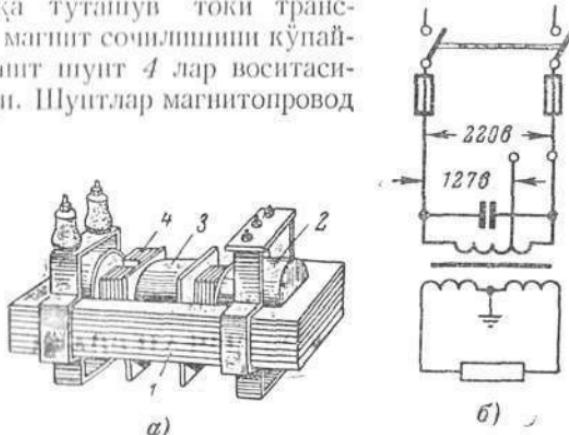
#### 9-15. ГАЗ ЁРУГЛИК ТРАНСФОРМАТОРЛАРИ

Газ ёргулук трансформаторлари қозон қурилмаларидағи ёкишни автоматлаш схемаларида, биқсими разрядли газ-ёргулук найларини, реклама қурилмалари ва ёргулук сигналлари ёзувларини ток билан таъминлаш заижирларида ишлатилади.

Трансформаторнинг гилофсиз ташқи кўриниши (а) ва унинг уланиш схемаси 9-29-расмда (б) тасвирланган. Магнитопровод 1 тўғри тўртбурчак шаклида; юқори кучланиш чулгами 2 каркасиз ва икки ғалтакдан иборат бўлиб, магнитопровод орқали ерга уланган; трансформаторнинг салт ишланишида унинг кучланиши 10 кв, нагрузка бўлганда эса 6 кв. Паст кучланиш (бирламчи) чулгами 3 каркасга ўралган 127 ва 220 в га мўлжалланган икки қисмдан иборат. Трансформаторнинг ташқи характеристикаси тик пасаювчи ва у туташувга яқин режимда ишлади. Кисқа туташув токи трансформаторда магнит сочилишини кўпайтирувчи магнит шунт 4 лар воситасида чекланади. Шунтлар магнитопровод



9-29-расм. Газ-ёргулик трансформатори.

дарчасига жойлаштирилган тўртта пўлат пакетдан иборат. Конденсатор 5 қувват коэффициентини ортиришга мўлжалланган.

#### 9-16. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. БИР ФАЗАЛИ ТРАНСФОРМАТОР

Ишни бажаришдан аввал 9-3, 9-4, 9-11, 9-12-§ ларининг мазмунин билан ташнишиб чиқинг.

##### Ишиниг тавсифи

Трансформатор 9-6-расмда кўрсатилган схема бўйича уланади. Трансформаторнинг салт ишлани тажрибасида  $r_2$  рубильникни узуб,  $r_1$  рубильник туташтирилади ва  $I_{1c}$ ,  $P_{1c}$ ,  $P_{2c}$  ўлчанади.  $r_1$  рубильникоши улашдан аввал амперметр ва ваттметр ток занжирине кичик қаршиликни (9-6-расмда пунктир билан кўрсатилган) сим билан шутказиади. Занжир улангандан кейин  $r_2$  рубильник узилади ва ўлчашлар бажарилади.  $U_{1c}$  кучланиши трансформатор шцитогида кўрсатилган кучланишга, яъви  $U_{1H}$  га тенг бўлиши керак.  $P_{1c}$  қувват ўлчанаётганида иккиламчи занжирдаги вольтметр ажратилган бўлиши керак.

Кисқа туташувга оид тажрибада иккиламчи чулғамниг ах тутқинларини кичик қаршиликни сим билан кисқа туташтириб кўйини керак, бирламчи  $AH$  чулғамга бирламчи чулғамдаги ток номинал токка тенг ( $I_1=I_{1H}$ ) бўладиган қилиб пасайтирилган кучланиш берилади.

1. Трансформатор билан танышыб чиқнинг ва трансформатор ҳамда ўлчаш асбобларининг асосий техник маълумотларини ёзиб олинг. Схемаки йиригиг (9-брасм) ва ўқитувчига кўрсатинг.

2. Трансформаторни салт ишлатинг ва бирламчи ҳамда иккита магнити  $U_{1o}$ ,  $U_{2o}$  кучланышларни ўлчанг. Салт ишлаш қуввати  $P_o$  ва салт ишлаш токи  $I_{1o}$  ни ўлчанг. Трансформация коэффициентини, пўлатдаги исроғини ва  $\frac{I_{1c}}{I_{1n}} \cdot 100\%$  нисбатни ҳисобланг.

3. Қисқа туташувга оид тажрибани қилинг ва қисқа туташувдаги кучланыш  $U_{1kk}$ , қисқа туташувдаги қувват  $P_{k-t}$  ва бирламчи чуяғамдаги  $I_t = I_{1n}$  токни ўлчанг.

4.  $U_{k-t} = U_{1k-t}$ . ( $U_{1n}$  ни,  $I_t = I_{1n}$  номинал токда) а)  $\cos \varphi_2 = 1$ ; б)  $\cos \varphi_2 = 0,8$  бўлганда трансформаторнинг фойдали иш коэффициентини ҳисобланг.


## УНИНЧИ БОБ АСИНХРОН ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИ

### 10-1. АСИНХРОН ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИНИНГ ВАЗИФАСИ

Ҳозирги вақтда энг кўп тарқалган асинхроний электр двигателларининг пайдо бўлишига айланувчалик магнит оқимини ҳосил қиливчи қурилмаларни яратиш имконини берган уч фазали ўзгарувчан ток системаси сабаб бўлди. Уларнинг асинхрон деб аталишининг сабаби машинанинг айланувчи қисми — ротор ҳамма вақт магнит оқими тезлигига тенг бўлмаган тезлик билан, яъни у билан синхрон бўлмаган ҳолда айланади. 127, 220, 380, 500, 600, 3000, 6000 ва 10 000 в кучланышларда ваттнинг улушларидан то минглаб киловатт қувватга мўлжаллаб ясаладиган бу электр двигателининг конструкцияси содда, бошқа электр двигателларга қараганда ишлатишига ишончли ва арzonдир. Уни айланыш тезлигини доимий сақлаш зарур бўлмаган ҳар қандай ишларда, шунингдек, бир фазали қилиб кичик қувватларда турмушда ҳам ишлатиш мумкин. 1889 йилда М. О. Доливо-Добровольский кашф қилган уч фазали асинхрон электр двигателида унинг ўзи кашф этган уч фазали айланувчалик магнит майдонидан фойдаласилган. Бундан ташқари, Доливо-Добровольский уч фазали генератор, уч фазали трансформаторни ёратди ва жаҳонда биринчи бўлиб электр энергиясини уч фазали ток ёрдамида узатишни ишлаб чиқди; юқоридаги уч фазали генератор—двигатель—трансформатор энергияни ани шундай узатишнинг ажралмас қисми бўлган.

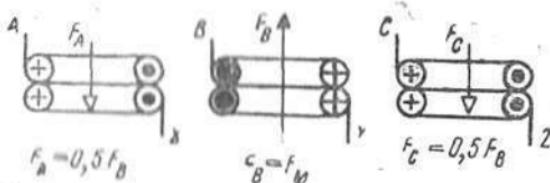
## 10-2. АЙЛАНУВЧИ МАГНИТ ОҚИМИНИ ҲОСИЛ ҚИЛИШ

Уч фазали трансформаторларни баён қилишда учала стержень пульс-ланувчи (ўзгарувчи) магнит оқимларининг оний қийматлари йигинидиси ҳамма вақт нолга тенг бўлиши кўрсатилган эди (9-5- §). Буниш сабаби учала  $AH$ ,  $BY$ ,  $CZ$  чулғамларининг ўқлари 10-1-




10-1-расм. Уч фазали трансформатор магнит оқим қийматларини қўшиш.

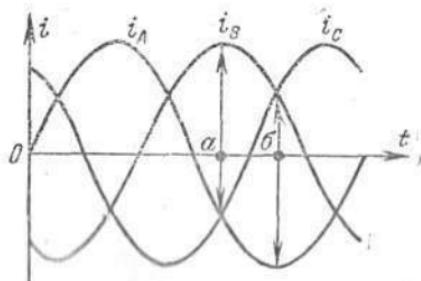расмда кўрсатилганидек бир-бирига параллел бўлганлигидир. 10-2-расмда уч фазали ток учун вақтнинг  $a$  моментида токлар оний йўналишларининг диаграммаси кўрсатилган. Агар чулғамлар биргина умумий ўқ бўйлаб жойлашган бўлса ҳам шундай эффект ҳосил бўлар эди (10-3- расм).



10-2-расм. Уч фазали ток өгри чизиқлари.

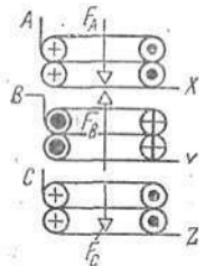

10-3-расм. Бир ўқда жойлашган учта чулғам магнит оқимлари ни қўшиш.


Бироқ чулғамлар фазода ўқлар сингари 120 өл. град бурчак остида жойлашганда аҳвол анча ўзгаради. Чулғамларни пўлат цилиндрининг ички сирти бўйлаб бундай жойлаштириш 10-4-расмда кўрсатилган. Вақтнинг  $a$  моментида чулғамлар симларидағи токлар 10-2-расмдаги диаграммада кўрсатилган ва у 10-3-расмдагига мос келади.

$BY$  чулғамининг магнитловчи  $F_{BM}$  кучи  $b_y$  чулғамнинг ўқи бўйлаб йўналгани ва  $i_B = I_{BM}$  бўлгани учун максимал қийматга эга.  $AH$


чулғамнинг  $F_A$  магнитловчи кучи ўзининг  $a$  чулғамининг ўқи бўйлаб йўналган, бироқ ток  $i_A = 0.5I_{BM}$  бўлгани учун  $0.5 F_{BM}$  га тенг. Худди шунингдек,  $F_C = 0.5F_{BM}$  ва сх ўқи бўйлаб йўналган. Чулғамлар шундай жойлашганида йигинди магнитловчи куч ҳосил қилиши равшан:

$$F = F_A + F_C + F_{BM} = 1.5F_{BM}.$$

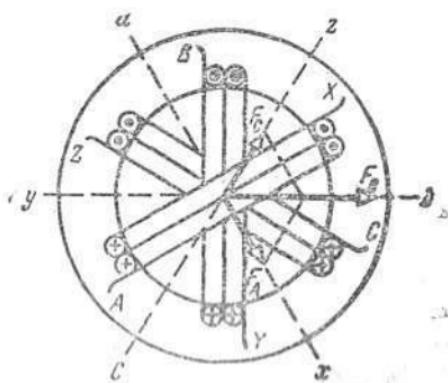Агар ҳодисани даврининг  $1/6$  дан кейин кўрсак (10-2-расмдаги бинуқта), у ҳолда натижавий магнитловчи куч ўзининг қийматини сақлаган ҳолда, айлананинг  $1/6$  сига, яъни  $60^\circ$  га бурилганини кўриш мумкин (10-5-расм).



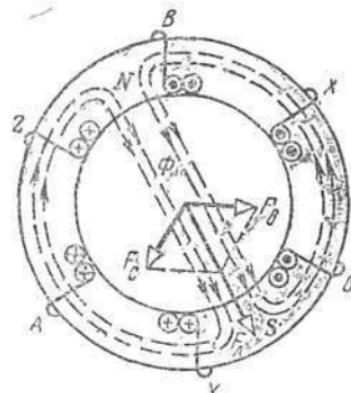10-4-расм. Асинхрон двигатель уч фазали чулғамишине йигинди магнит оқими.



10-5-расм. Двигателнинг  $b$  вақт момента учун йигинди магнит оқими (10-2-расм).

Уч фазали чулғамнинг магнитловчи кучи билан бирга у ҳосил қилган  $\Phi$  йигинди магнит оқими ҳам айланади. Чулғамларниг айни шу конструкциясида оқим икки қутбли ( $p = 1$ ) экан, бу 10-5-расмда кўрсатилган.

Токнинг бир даврида магнит оқими битта айланиши, секундига  $f$  давр ичида ёки минутига  $f \cdot 60$  давр ичида икки қутбли оқим

$$n = \frac{f \cdot 60}{p} \text{ айл/мин}$$

айланиши мумкин.

Агар чулғамларни қутблар жуфти сони бирдан ортиқ ( $p = 2, 3, 4, \dots$ ) бўладиган қилиб ясалса,  $p > 1$  дан неча марта катта бўлса, магнит оқимининг айланиш тезлиги шунча марта камаяди.


Уч фазали ток уч фазали чулғамдан ўтар экан, ўзгармас тезлик билан айланувчи магнит оқими ҳосил қиласи, бу оқимининг амплитудаси битта фаза оқимининг амплитудасидан  $1,5$  марта катта бўлиб сақланади:

$$\Phi = 1.5_{\text{фаза}}. \quad (10-1)$$


Асинхрон электр двигателларидан уч фазали чулғам машина құзгалмас қисми — статорнинг ички цилиндрик сиртидағи ариқчаларга жойлаштырылады (10-6-расм). Статор 1 ташқи пүлат корпуса унга прессланған пүлат ўзак 2 дан иборат бўлиб, пүлат ўзакнинг ариқчалари бор. Ўзак штампланған пүлат вараклардан (10-7-расм) йигилади, бу вараклар бир-биридан махсус лак билан изоляцияланған. Расмда күрсатилған двигатель статорининг корпуси ташқи томондан вентилятор ёрдамида ҳаво билан шамоллатылади, совитиладиган сирт каттароқ бўлсин учун у қирралы қилиб ясалған.

Чулғамларнинг махсус ясалыши туғайли (10-12-расм) айрим фазалар магнит оқимлари ва уч фазали йиғинди оқим катталиклари статорнинг ҳаво зазорида синусоидал тақсимланған.


Статор ичига машинанинг айланувчи қисми — ротор жойлаштырылади, шуннинг учун чулғамнинг ариқчаларда ётмаган чекка қисмлари 10-4-расмда күрсатылғандек эмас, балки статор ўзагининг чекка қырқым қисми 2 да (10-8-расм) жойлаштырилиши керак. Бундан ташқари, секцияларнинг актив қисмлари ариқчаларда 10-4-расмда күрсатылғандек ёнма-ён эмас, ўзгармас ток машинасининг якори сингари икки (пастки ва устки) қатлам қилиб жойлаштырылади (8-9-расм). Фазаларнинг A,

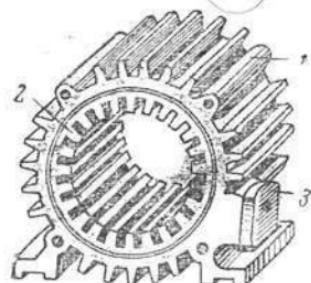

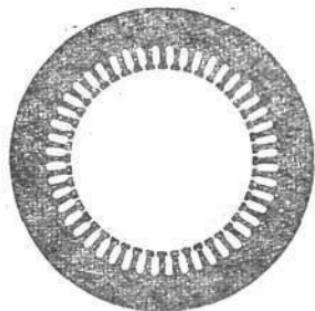10-6-расм. Асинхрон двигательнинг чулғамсız статори.



10-7-расм. Статорнинг пүлат вараги.

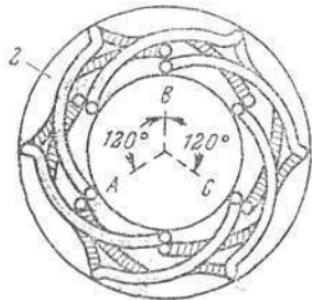


10-8-расм. Статор чулғами-нинг ариқчаларда жойлашиши.


B, C бошланиш учлари фазода бири-биридан 120 эл. град суріб (10-8-расм), уларнинг учлари эса тақсимлаш қутиси 3 га жойлаштырилған (10-6-расм).
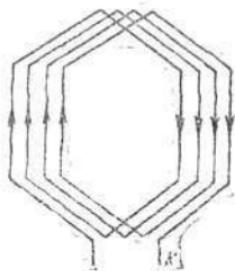
### 10-3. СТАТОР ЧУЛГАМИ


Статор чулгами, ўзгармас ток машиналаридаги сингари, айрим секциялардан тузилади. Ўзгармас ток машинаси якорининг чулгамларида секция ўрамлари сонини иложи борича камроқ қилининг ҳаракат қилинади. Бунга сабаб шуки, якор секциясига коммутация вақтида ажралади ва туташади ҳамда унда кераксиз ўзиндукуция э. ю. к. ҳосил бўлади, бу э. ю. к. ўрамлар сони қанча кўп бўлса, шунча катта бўлади.



10-9-расм. Статор чулгами секцияси.

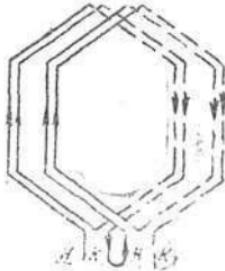

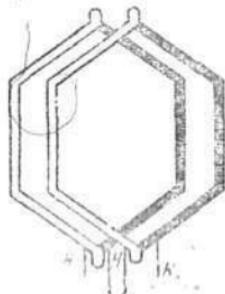10-10-расм. Статор чулгаминиң иккисекциясини улаш.



10-11-расм. Секцияларнинг белгиланиши.

Асинхрон двигателининг коллектори бўлмайди ва ишлани вақтида секциялар узилмайди, шунинг учун уларда ўрамлар сонини катта қилиб олиш мумкин, бу айниқса чулгамда катта э. ю. к. ҳосил қилиш учун муҳимдир.

10-9-расмда статор чулгаминиң тўрт ўрамли секцияси кўрсатилган. Бироқ, секция ўрамлари сони катта бўлса, ариқчалар катта бўлиб кетади ва ариқчалар орасидаги ўзак сирти фойдаланилмай қолади (10-4, 10-5, 10-8-расмлар). Шунинг учун секцияларни 10-10-расмда кўрсатилгандек, қисмларга бўлиш афзалдир. Бу ҳолда ҳар бири ўз жуфт-жуфт ариқчаларига жойлаштирилган кетма-кет уланган бир неча секциядан иборат ғалтак ҳосил бўлади. Шу туфайли ариқчалар сони ортади, ариқчаларнинг кенглиги кичрайди, ўзакнинг пўлатидан эса яхшироқ фойдаланилади (10-6-расм).

Секцияларнинг барча актив томонлари ариқчаларга иккиси қатлам қилиб жойлаштириллади: пастки қатлам 10-10-расмда пунктир чизиқ билан, юқори қатлам эса туташ чизиқ билан кўрсатилган. Юқори ва пастки қатламларнинг, шунингдак, кўндаланг кесим томонларнинг жойлашиши 10-8-расмда кўриниб турибди. Секцияларнинг барча симлари биргаликда изоляция қилинади ва келгусида секция унинг ўрамларнинг сонидан қатъи назар бир ўрамли қилиб тасвирланаверади (10-11-расм).

Чулгамдан ўтаётган токнинг частотаси ўзгармас бўлганда, магнит оқимининг айланиш тезлиги, фақат статор чулгами тайёрланган қутблар жуфтининг сонига боғлиқ бўлади. Масалан,  $f = 50$  гц

ва  $p = 1, 2, 3, 4$  ва ҳоказо бўлганда оқимнинг айланиш тезлиги мос равиша  $n_1 = 3000, 1500, 1000, 750$  айл/мин ва ҳоказо бўлади. Бундан ташқари, берилган  $p$  да ҳар бир қутбга ҳар бир фазадан бирор сондаги ариқчалар келиши равшан. Шунинг учун статор ҳамма ариқчаларининг сони қўйидагига тенг бўлиши лозим:

$$z = 2ptq, \quad (10-2)$$

бунда  $2p$ —қутблар ёки қутб бўлаклари сони (қутб бўлаклари  $\tau$ —деб иккита ёнма-ён ётган турли исмли қутбларнинг ўрталари орасидаги ҳамма вақт 180 эл. град га тенг бўлган масофага айтилади);  $t$ —чулғам фазалари сони;


$q$ —қутб ва фазага тўғри келадиган ариқчалар сони, яъни ҳар бир фазанинг ҳар бир қутб бўлагига банд бўлган ариқчалар сони.

$2p = 2, t = 3, q = 2$  бўлсин. 10-2-формулага мувофиқ статор ариқчаларининг сони 12 та бўлади. Ҳар бир ариқчада секциянинг иккита актив томони ётади, бинобарин, секциялар сони ҳам 12 та. Чулғам уч фазали бўлгани учун ҳар бир фаза тўрт секциядан иборат, бу секциялар иккитадан бўлиб кетма-кет уланган иккита ғалтак ҳосил қиласди (10-11-расм). Чулғам 10-12-расмда одатда қабул қилинганидек ёйилган ҳолда кўрсатилган, чунки энг содда схемаларни ҳам 10-8-расмдагидек диск кўринишида тасвирлаш жуда қийин.

Айлана ёйилмасида (10-12-расм) икки қутб бўлинмаси  $\tau$  нинг зоналари кўрсатилган. Ҳар бир қутб бўлинмасида ҳар бир фаза иккита ариқчани эгаллайди, яъни  $q = 2$ , шунинг учун алоҳида фазаларга тегишли ариқчаларни белгилаш осон. Агар ихтиёрий равиша ариқча 1, 2 лар  $A$  фазага тегишли деб олнса, у ҳолда худди шу фазанинг келгуси икки ариқчаси иккинчи қутб бўлинмасида бўлиши, яъни 180 эл. град га сурилган бўлади. Бу 7, 8 ариқчалар бўлади. Белгилар секциялар актив томонларининг юқори қатламига қўйилади.

Ғалтакларга уланган 1, 2 ва 7, 8 секцияларнинг э. ю. к. лари қўшилиши керак бўлгани учун улар 10-10-ва 10-11-расмда кўрсатилганидек қилиб уланади. Энди бу икки ғалтак  $A$  фазанинг чулғамига уланиши керак. Бироқ, ғалтаклар турли қутб бўлинмаларирига жойлаштирилган, бинобарин, уларнинг э. ю. к. лари фаза жиҳатидан  $180^\circ$  га сурилган. Шундай қилиб, фазанинг

$$e_A = e_1 + e_2 + (-e_7 - e_8)$$

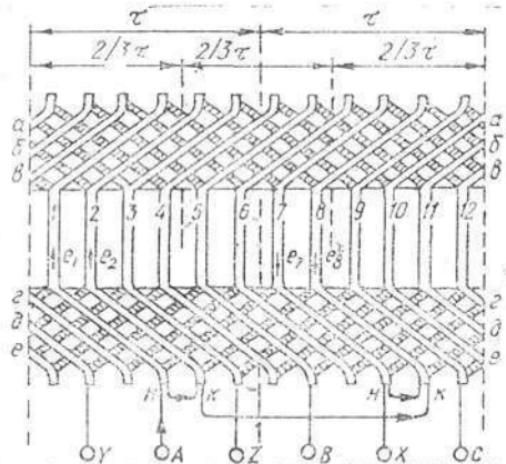


10-12-расм. Статор икки қатламли чулғамининг ёйилмаси.

Э. ю. к. ни топиш учун галтакнинг охири 1, 2 ни галтакнинг охири 7, 8 га улаш керак, 10-12-расмда шундай қилинган. Агар A фазанинг учи деб 1 ариқчадан чиққан сим олинса, фазанинг X охири ариқча 7 дан чиқади.


В фазанинг боши ариқча 5 да, яъни A фазанинг бошланишига нисбатан 2/3 т га, ёки 120 эл. град га сурилган бўлади. ВY фазани 5, 6 ва 11, 12 ариқчалар тегишли бўлади. С фазанинг бошланиши ариқча 9 да жойлашади, яъни яна 2/3 т га силжиган бўлади. Cz фазага 9, 10 ва 3, 4 ариқчалар тегишли. Иккинчи ва учинчи фазаларнинг уланиши 10-12-расмда кўрсатилмаган, балки B, C учлари ва Y, Z охирлари белгилаб қўйилган, холос. Статор чулғами энергия берувчи тармоқса, трансформатордаги сингари, ўлдуз ёки учбурчак шаклида уланади.
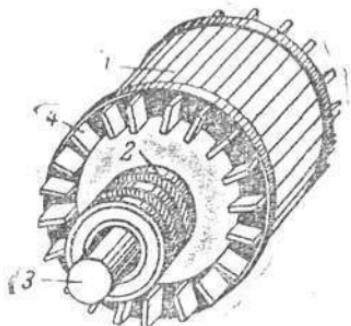
#### 10-4. РОТОР ЧУЛҒАМЛАРИ

Асинхрон двигателнинг айланувчи қисми — роторнинг ҳам чулғами бўлади. Бу чулғам статор ўзаги сингари пўлат варақалардан (10-14-расм) йифилган бўлиб, 1 пўлат цилиндрнинг ариқчалари жойлаштирилади (10-13-расм). Чулғам фазали бўлиши, яъни



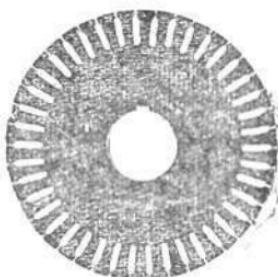10-13-расм. Асинхрон двигатель роторининг чулғами.




10-14-расм. Роторнинг пўлат варағи.


статор чулғамининг тайёрланиш принципи бўйича ясалishi ҳам мумкин. Чулғам фазасига двигателни юргизиб юбориш ёки тезлигини ростлашда зарур бўладиган қўшимча қаршилик (реостат) уланганида шундай қилинади. Чулғам ўлдуз шаклида уланади, учлари эса роторнинг вали 3 га кийдирилган ҳамда валдан ва бир-биридан изоляция қилинган учта контакт ҳалқалар 2 га уланади (10-13-расм). Цилиндрнинг чекка кесим учларига двигателни совитувчи вентиляторларнинг парраклари 4 маҳкамланади. Бундай двигатель фаза роторли ёки ҳалқали двигатель деб аталади.

Кўпинча двигателлар қисқа туташтирилган қилиб ясалади, уларда пўлат стержень ариқчаларида мис стерженлар бўлиб, улар чекка кесимлардаги мис ҳалқаларга қисқа туташтирилган бў-


лади (10-15- расм). Чулғам 10-16-расмда алоқида] қилиб күрсатилған қафас күринишида бўлади. 100 квт гача двигателларда бу чулғам ариқчаларига алюминий қуйиб ясалади. Бунда 10-13-расмда күрсатилганидек, чекка ҳалқалар ва двигателини совитувчи вентилятор парраклари ҳам бир вақтда бира тўла қўйиб қўйилади. Двигателнинг ҳалқалари ва ташқи совитиш қисми билан қисқа туташтирилган ҳолдаги кўриниши 10-17- ва 10-18-расмларда күрсатилған.

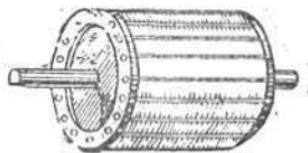

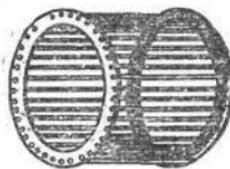
10-15-расм. Қисқа туташтирилган двигатель ротори.



10-16-расм. «Олмахон» фидираги.

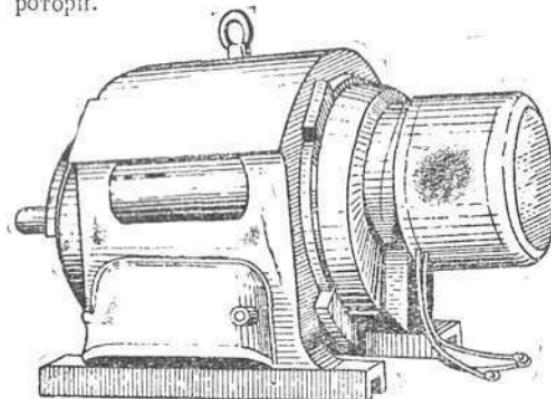


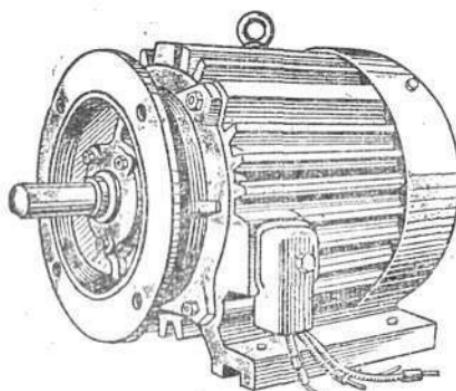10-17-расм. Уч фазали ҳалқали асинхрон двигатель.



10-18-расм. Уч фазали қисқа туташтирилган асинхрон двигатель.

Статорга берилган  $U_1$  тармоқ кучланиши (10-19-расм) таъсирида унинг чулғамида  $I_1$  ток ўтади, бу токниң оний йўналиши  $\alpha$  пайтга мос равишда (10-2-расмда) кўрсатилган. Бу ток статор ва ротор орқали туташувчи айланувчан  $\Phi$  магнит оқими ҳосил қиласди. Бу оқим трансформаторнинг бирламчи ва иккиламчи чулғамида ҳосил қиласди, иккала чулғамда ҳам  $E_1$  ва  $E_2$  э. ю. к. ҳосил қиласди. Шундай қилиб, асинхрон двигатель айланувчи магнит оқими э. ю. к. ҳосил қиласидиган уч фазали трансформаторга ўхшайди.

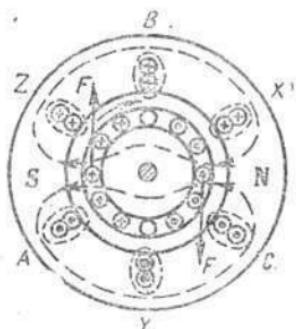

10-19-расм. Асинхрон двигательнинг  $\cos \varphi_2 = 1$  бўлгандаги иши.

Оқим соат стрелкаси ҳаракати йўналишида айланётган бўлсин.  $E_2$  э. ю. к. таъсирида ротор чулғамида йўналиши 10-19-расмда кўрсатилган  $I_2$  ток ўтади; бу ток фаза жиҳатидан  $E_2$  билан бир хил дейлик.  $I_2$  ток ва  $\Phi$  оқимининг ўзаро таъсиридан роторни магнит оқими айланиси кетидан айлантирувчи  $F$  электромагнит кучлар вужудга келади. Шундай қилиб, асинхрон двигательни иккиламчи чулғами айланувчи ва  $E_2 I_2 \cos \varphi_2$  қувватни механик қувватга айлантира олувчи трансформатор дейиш мумкин.

Ротор ҳамма вақт айланувчи магнит оқимидан орқада қолади, чунки фақат шу ҳолдагина  $E_2$  э. ю. к. ва, бинобарин,  $I_2$  ток ҳамда  $F$  кучлар вужудга келиши мумкин. Роторнинг айланиси йўналишини ўзгартириш учун оқимининг айланиси йўналишини ўзгартириш керак. Бунинг учун тармоқдан статорга ток келтирувчи иктиёрий иккита симнинг ўрнини алмаштириш кифоя. Бу ҳолда фазаларнинг кетма-кетлиги  $ABC$  дан  $ACB$  га ёки  $BAC$  га ўзгаради ва оқим қарама-қарши томонга айланади.

#### 10-6. РОТОРНИНГ СИРПАНИШИ

Асинхрон двигателнинг ротори ҳамма вақт айланувчи магнит оқимидан орқада қолиши кераклиги юқорида айтилган эди. Оқимнинг айланиси тезлиги  $n_1$  билан белгиланади,  $p = \text{const}$  ва  $f_1 = \text{const}$  бўлгани учун бу тезлик ўзгармас. Роторнинг айланиси тезлигини  $n_2$  билан белгилаш мумкин.

$$S = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \text{ ёки } S\% = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \cdot 100\% \quad (10-3)$$

катталик сирпаниш дейилади.

Назарий жиҳатдан сирпаниш 1 дан 0 гача ёки 100% дан 0 гача ўзгаради, чунки биринчи ишга тушириш моментида ротор қўзғалмай турганда  $n_2 = 0$ , агар ротор оқим билан синхрон айланяпти деб фараз қиласак,  $n_2 = n_1$ .

Валга бериладиган нагрузка қанча катта бўлса, шунчалик катта тормозлаш моменти катта айлантирувчи момент билан мувозанатланиши лозим. Бу фақат  $I_2$  ни, демак,  $E_2$  ни кўпайтирилганидаги на бўлиши мумкин. Қўйида  $E_2$  нинг  $n_2$  камайганида, яъни  $S$  кўпайтирилганида кўпайиши кўрсатилади. Шундай қилиб, валга берилган нагрузка ортганида роторнинг тезлиги  $n_2$  камаяди. Номинал  $S_n$  нагрузкада асинхрон двигателларда сирпаниш 1 дан 6% гача тенг бўлади; кичик рақамлар катта қувватли двигателларга тегишли.

#### 10-7. РОТОР ЧУЛҒАМИДАГИ Э. Ю. К. ВА ТОКНИНГ ЧАСТОТАСИ

Магнит оқими  $n_1$  тезлик билан, ротор эса  $n_2$  тезлик билан айланади. Маълумки, ротордаги э. ю. к. ва токнинг частотаси оқимнинг роторга ишбатан айланнишинга, яъни  $n_1 - n_2$  катталикка пропорционал бўлади. У ҳолда

$$f_2 = \frac{P(n_1 - n_2)}{60} = \frac{Pn_1 S}{60} = f_1 S. \quad (10-4)$$

Ротор ҳаракатланмаганида  $f_2 = f_1 \cdot 1 = f_1$ ; агар ротор синхрон айланётган бўлса,  $f_2 = f_1 \cdot 0 = 0$ . Номинал айланниш тезлигига, яъни  $S_n \approx 2-4\%$  бўлганда  $f_2$  частота жуда кичик:  $f_2 = f_1 S = 50 \cdot 0,02 \div 50 \times 0,04$ , яъни 1-2 гц.

#### 10-8. СТАТОР ВА РОТОР ЧУЛҒАМЛАРИНИНГ ЭЛЕКТР ЙОРИТУВЧИ КУЧЛАРИ

Агар ротор ҳаракатсиз бўлса, у ҳолда статор ва ротор чулғамларида, трансформаторнинг бирламчи ва иккиласмачи чулғамларидаги сингари,

$$E_1 = 4,44 f_1 \omega_1 \Phi_m k_1; \quad (10-5)$$

$$E_2 = 4,44 f_1 \omega_2 \Phi_m k_2 \quad (10-6)$$

электр юритувчи кучлар вужудга келади. Бу  $k_1$  ва  $k_2$  коэффициентларда статор ва роторнинг цилиндрик сиртлари бўйлаб тақсимланган чулғамларнинг хусусиятларини назарга олиш билан фарқ қиласди. Ротор айланганида унинг э. ю. к. ҳамма вақт ўзгариб туради, чунки  $f_2 = f_1 \cdot S$ . Бу ҳолда айланувчи роторнинг э. ю. к.

$$E_{2s} = 4,44 f_2 \omega_2 \Phi_m k_2. \quad (10-7)$$

Бу э. ю. к. ни роторнинг айланмаётганидаги э. ю. к. орқали ифодалаш қабул қилинган:

$$\frac{E_{2s}}{E_2} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{f_1 S}{f_1} = S$$

ёки

$$E_{2s} = E_2 \cdot S. \quad (10-8)$$

Бинобарин, роторнинг электр юритувчи кучи двигателнинг ишлаш процессида жуда кучли ўзгаради.  $S = 1$  бўлганда,  $E_{2s} = E_2$ ,  $S = 0$  бўлганда эса  $E_{2s} = 0$ .

Трансформатордаги сингари, статор оқимининг бир қисми сочилиш йўллари билан, яъни роторга кирмасдан статор симлари атрофидан туташади (10-19). Бу оқимлар  $x_1$  чулғамнинг реактив (индуктив) қаршилигини вужудга келтириши равshan. Ротор чулғамидан ток ўтганида ротор чулғами симлари атрофида ҳам шундай сочилиш оқимлар вужудга келади. Бу оқимлар роторнинг  $x_2$  қаршилигини ҳосил қиласди.

Ротор айланмаётганда

$$x_2 = \omega_1 L_2 = 2\pi f_1 L_2.$$

Ротор айлананаётганда

$$x_{2s} = 2\pi f_2 L_2 = 2\pi f_1 S L_2.$$

У ҳолда

$$\frac{x_{2s}}{x_2} = \frac{f_1 S}{f_2} = S$$

ёки

$$x_{2s} = x_2 S. \quad (10-9)$$

Бундан двигателнинг иш рёжими ўзгарганида роторнинг реактив қаршилиги ротор айланмаганидаги  $x_{2s} = x_2 \cdot 1 = x_2$  катталикдан ротор синхрон айланганидаги  $x_{2s} = x_2 \cdot 0 = 0$  катталиккача узлуксиз ва жуда кучли ўзгариши келиб чиқади.

Нормал ясалган двигателларда частота 50 Гц дан 0 гача ўзгарганида роторнинг актив қаршилиги ўзгаришини назарга олмаслик мумкин ва  $r_2 = \text{const}$  деб ҳисоблаш керак.

#### 10-10. РОТОР ЧУЛҒАМИДАГИ ТОК

Ротор чулғамининг э. ю. к. ва реактив қаршилигининг ўзгариши ҳақида юқорида баён қилинган фикрлардан айланниш тезлиги ўзгарганида ротордаги ток

$$I_2 = \frac{E_{2s}}{\sqrt{r_2^2 + x_{2s}^2}} \quad (10-10)$$

ҳам ўзгаради деган холосага келиш мүмкин.  $E_2$  жуда катта, чулғамининг  $x_2$  реактив қаршилиги одатда  $r_2$  актив қаршилигидан 8-10 марта катта бўлгани учун  $I_{2s}$  юргизиш токи катта бўлиши ва э. ю. к. дан каттагина  $\Psi_2$  бурчакка орқада қолиши керак. Ротор айланганида  $E_{2s}$  ва  $x_{2s}$  камаяди. Бунинг натижасида  $I_2$  ток ва  $\Psi_2$  бурчак ҳам камаяди. Бу нарса жуда муҳим, чунки трансформатор билан асинхрон двигатель орасидаги асосий фарқ ана шунда (10-12- §).

## 10-11. АСИНХРОН ДВИГАТЕЛНИНГ ИШ ПРОЦЕССИ

Уч фазали  $I_1$  ток статорнинг уч фазали чулғамидан ўтиб,  $n_1 = \frac{f_1 \cdot 60}{P}$  тезлик билан айланувчи  $F_1$  магнитловчи кучни ҳосил қиласди (10-4, 10-5-расмлар). Роторнинг уч фазали токи  $I_2$  роторнинг уч фазали чулғамида ротор атрофида  $n_3 = \frac{f_2 \cdot 60}{P}$  тезлик билан айланувчи  $F_2$  магнитловчи кучни ҳосил қиласди. Роторнинг ўзи магнитловчи куч томонга  $n_2$  тезлик билан айланади. У ҳолда  $F_2$  магнитловчи кучнинг статорга нисбатан айланыш тезлиги қу йидагига тенг бўлади:

$$n_2 + n_3 + n_2 - \frac{f_2 \cdot 60}{P} = n_2 + \frac{f_1 \cdot S \cdot 60}{P} = \\ = n_2 + n_1 S = n_2 + n_1 \frac{n_1 + n_2}{n_1} = n_1.$$

Шундай қилиб,  $F_1$  ва  $F_2$  магнитловчи кучлар бир хил  $n_1$  тезлик билан айланади ва бир-бирига нисбатан қўзғалмас ҳамда биргаликда  $\Phi$  магнит оқимини ҳосил қиласди. Бинобарин, 9-4-§ да в2 ҳамда 9-9-расмларда келтирилган барча нарсалар асинхрон двигатель учун ҳам ўринлидир.

Шуни қайд қилиш керакки, ротор ва статор орасидаги ҳаво ғазори туфайли двигателнинг салт юриш токи (9-7-расм) жуда катта (20—40)%  $I_{1\text{и}}$  бўлади. Бинобарин, тармоқнинг  $\cos\phi_1$  сини яхшилаш учун двигателни тўла нагруззкалаш лозим.


## 10-12. ДВИГАТЕЛНИ АЙЛАНТИРУВЧИ МОМЕНТ

Ўзгармас ток двигателларида айлантирувчи момент  $M \equiv \Phi I_2$  ифода билан белгиланади, яъни у оқимга ва якордаги токка пропорционал бўлади. Асинхрон двигателда моментни  $\Phi$  айланувчи оқим ва ротор токи  $I_2$  ҳосил қиласди. Уни қўйнадигича ифодалаш мумкин:

$$M = \Phi I_2 \cdot \cos \psi_2, \quad (10-11)$$

Демак, момент оқимга ва ротор токининг актив ташкил этувчиси  $I_2 \cos \psi_2$  га пропорционал, чунки қувватни токнинг фақат актив ташкил этувчисигина аниқлайди. Бинобарин, у моментни ҳам аниқлайди.


10-20-расмда қисқа туташтирилган двигателни улаш схемаси кўрсатилган. Агар 1 руబильникни улаб, двигатель юргизилса, юргизнинг биринчи  $n_2 = 0$  ва  $S = 1$  бўлган моментида ротор 2 да ҳосил қилинган э. ю. к.  $E_2$  ва юргизиш токи  $I_{210}$  максимал бўлади. Бироқ, юргизиб юбориш моменти  $M_{10}$  максимал эмас, [максималдан 2—2,5 марта кичик бўлади. Ротор занжири учун 9-9-расмда тасвиirlангандағига ўхшаб ясал-

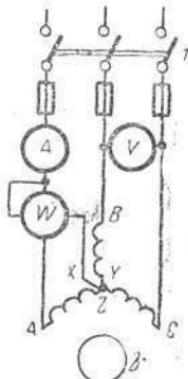


10-20-расм. Қисқа туташтирилган асинхрон двигателнинг улаш схемаси.

ган вектор диаграмма бунинг сабабини күрсатиб беради (10-21-расм). Одатда роторда  $x_2$  қаршилик  $r_2$  дан күп марта катта ва  $I_{2\text{ю}}$  ток  $E_2$  кучланишдан орқада қоладиган  $\psi_2$  бурчак катта бўлади. Шу сабабли токнинг актив ташкил этувчиси  $I_{2\text{ю}} \cdot \cos \psi_2$ , демак,  $M_{\text{ю}}$  юргизиб юбориш моменти кичик бўлади. Ҳозирги замон асинхрон двигателларида  $\frac{M_{\text{ю}}}{M_{\text{н}}}$  = 1 – 1,5, ҳолбуки  $\frac{I_{2\text{ю}}}{I_{\text{н}}} \approx 4,5 - 6,5$ .

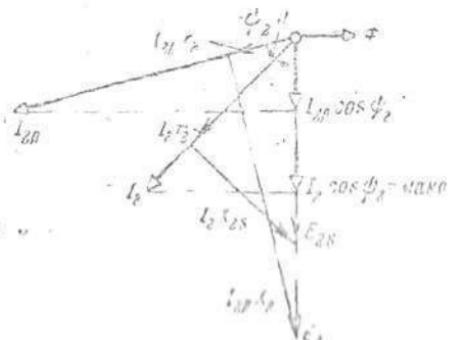10-19 ва 10-22-расмда худди шу ҳодисанинг ўзи бошқача тушунирилади. Двигателнинг иш принципини баён қилишда (10-19-



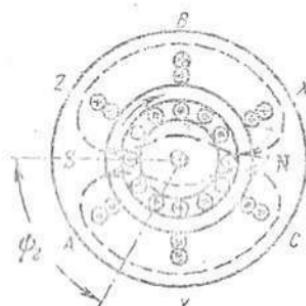10-21-расм. Ротор зангиришиниң вектор диаграммаси.



10-22-расм. Юргизиши пайтида двигателъ роторидаги ток.

расм),  $I_2$  ток фаза жиҳатидан  $E_2$  э. ю. к. га мос тушади, яъни ўз актив ( $\psi_2 = 0$ ) деб фараз қилинган эди. 10-22-расмда ротор симларида э. ю. к. йўналиши 10-19-расмда белгиланганнига мос тушган, токнинг э. ю. к. дан  $\psi_2$  бурчакка орқада қолган юргизиш пайти кўрсатилған. У вақтда роторнинг олтига сими ( $N$  қутб остида учта ва  $S$  қутб остида учта) оқимнинг айланниши йўналишида куч ҳосил қиласди, иккита сим эса аке таъсири этувчи куч ҳосил қиласди. Натижада  $I_2$  ток билан  $E_2$  э. ю. к. фазалари орасидаги силжиш қанча катта бўлса, айлантирувчи момент шунчак кичик бўлади.

Роторнинг айланниши тезлашган сари ротор чулғамишининг  $x_{2S} = x_2 \cdot S$  реактив қаршилиги камаяди, шу билан бирга қаршилик  $r_2 \approx \text{const}$  бўлгани учун  $\psi_2$  бурчак ҳам камаяди. Шундай вазият вужудга келадики (10-21-расм) бунда бирор  $S_m \approx 0,1 - 0,15$  сирпанишда  $x_{2S}$  реактив қаршилик  $r_2$  актив қаршилиникка, бурчак эса  $\psi = 45^\circ$ га teng бўлади ва  $E_{2S}$  э. ю. к. кучланишининг  $I_{2r_2}$  ва  $I_2 x_{2S}$  дан иборат иккала teng тушишини мувозанатлади. Бу вақтда  $I_2$  токнинг бирмунча камайишига қарамай, токнинг  $I_2 \cos \psi_2$  актив ташкил этувчиси ва айлантирувчи  $M_m$  момент максимал қийматга эришади. Одатда  $\frac{M_m}{M_n} = 1,8 - 2,5$  бўлади ва ўта нагруззка қобилияти дейилади.

Ротор янада тез айланганда  $x_{2S}$  қаршилик  $r_2$  дан анча кичик бўлади ва уни назарга олмасдан ротор токини актив ( $I_2 \approx I_2 \cos\psi_2$ ) деб ҳисоблаш мумкин.  $E_{2S} - E_2 S$  ҳам камая боргани учун  $I_2$  ток билан бирга айлантирувчи момент ҳам камаяди. Двигатель салт ишлаганида айланниш тезлиги максимал бўлади ва бунда  $n_2 \approx n_1$   $S \approx 0$  бўлади. Айлантирувчи моментнинг сирпанишга боғлиқлиги  $M = f(S)$  10-23-расмда тасвиранган.

Двигатель эгри чизиқнинг сирпаниш  $S$  нолдан  $S_M$  гача бўлган оралиқдагина нормал ишлайди, чунки бу ҳолда тормозловчи момент, демак,  $S$  айлантирувчи момент ҳам ортади.  $S = S_M$  дан  $S = 1$  гача оралиқда двигателнинг ишлаши барқарор бўлмайди. Одатда  $M_H$ номинал момент номинал  $S_H = 1 - 6\%$  сирпанишга мос келади.

Аввал ўқратиб ўтилганидек (9-14-§),  $\Phi$  оқим трансформаторга келтириладиган  $U_1$  кучланишга пропорционал бўлади. Бу айтилгандар асинхрон двигатель учун ҳам ўринли.  $M \equiv \Phi I_2 \cdot \cos\psi_2$  бўлгани учун қўйидагини ёзиш мумкин:

$$I_2 \cos\psi_2 \equiv E_{2S} \equiv \Phi \equiv U_1,$$


Бундан асинхрон двигателлар учун жуда муҳим бўлган қўйидаги хulosани чиқариш мумкин:

$$M \equiv U_1 U_1 = U_1^2, \quad (10-12)$$


яъни айлантирувчи момент статорга келтирилган кучланишнинг квадратига пропорционал. Шундай қилиб, тармоқда кучланиш, масалан  $0,9 U_{1n}$  га камайганида момент  $0,9 \cdot 0,9 M_n = 0,81 M_n$  га камаяди ва нагрузкали двигатель тўхтаб қолиши мумкин. Асинхрон двигателлар ток оладиган тақсимловчи тармоқларда кучланиш тушишини нормалаш қисман ана шу билан тушунирилади.

Амалда истеъмолчини кўпинча двигателнинг механик характеристикиси,

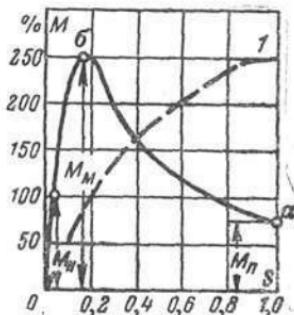$U_1 = \text{const}$  ва  $f_1 = \text{const}$  бўлганда,  $n_2 = f(M)$  қизиқтиради. Фойдаланишга қулай бўлиши учун ўқлар бўйлаб  $\frac{n_2}{n_1} \cdot 100\%$  ва  $\frac{M}{M_n} \cdot 100\%$ , қийматлар қўйилади. Бу характеристикани 10-23-расмни осонгина қўйта ясаш билан ҳосил қилиш мумкин, у 10-24-расмда кўрсатилган ва



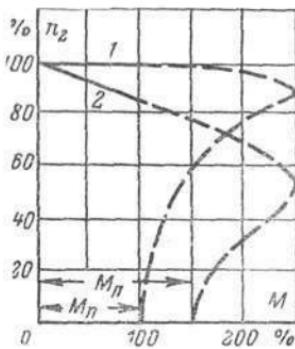10-23-расм. Двигатель айлантирувчи моментнинг сирпанишга боғлиқлиги.




10-24-расм. Двигательнинг механик характеристикиси.

характеристиканинг ишчи қисми туташ чизиқ билан белгиланган. Нормал қурилган двигателлар учун ясалган I эгри чизиқ асинхрон двигателниң тезлик характеристикаси параллел уйғотишلى үзгартас ток двигателининг тезлик характеристикаси сингари қаттиқ бўлишини кўрсатади. Айланиш тезлигини ростловчи фаза роторли асинхрон двигателниң характеристикаси бирмунча юмшоқроқ бўлади (2 эгри чизиқ). Бундай двигателлар, масалан, кранли ва кўтариш қурилмаларида ишлатилади.

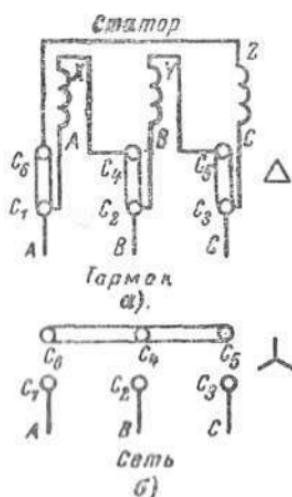
### 10-13. АСИНХРОН ДВИГАТЕЛЛАРНИ ЎРГИЗИБ ЮБОРИШ

Статор чулғамининг  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  чиқишилари двигателниң шитига уланади, шчитда стандартга мувофиқ равишда уларниң бошлари  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  ва охирлари  $C_4$ ,  $C_5$ ,  $C_6$  билан белгиланган бўлади. Чиқишилар уларни 10-25-a ва б расмда кўрсатилганидек, юлдуз ёки учбурчак шаклида улаш қулай бўладиган қилиб жойлаштирилади.

Статор ҳар бир фазасининг чулғамлари маълум фаза кучланиши  $U_\phi$  га мўлжалланган. Шу сабабли чулғамни юлдуз ёки учбурчак шаклида улаш билан двигателни кучланишилари бир-биридан  $\sqrt{3}$  марта фарқ қилувчи тармоқларга улаш мумкин. Масалан, агар  $U_\phi = 127 \text{ в}$  бўлса, статорни учбурчак шаклида улашда уни  $U_1 = 127 \text{ в}$  кучланишили тармоққа улаш керак. Агар  $U_1 = 220 \text{ в}$  бўлса, у ҳолда статор чулғамларини юлдуз шаклида улаш лозим. Худди шунингдек, бошқа двигателни  $U_\phi = 220 \text{ в}$  ва  $U_1 = 380 \text{ в}$  бўлган тармоқларга улаш мумкин.



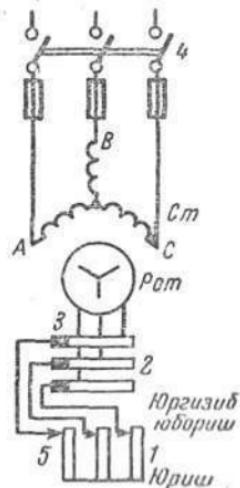10-25-расм. Статор чулғами тутқиҷларининг жойлашниш.



10-26-расм. Ҳалқали асинхрон двигателниң схемаси.

а) Фаза роторли (ҳалқали) асинхрон двигатель ротор занжирига уланган реостат ёрдамида ишга туширилади (10-26- расм). Ротор ҳалқалари 2 га чўтка 3 лар ёрдамида уланган реостат 1 нинг қаршилиги (юргизиб юбориш) энг катта қийматига эга эканлигига қаноат ҳосил қилингач рубильник 4 уланади. Ротор тезлаша борган сағи унинг эло к. ва токи узлуксиз камая боради. Натижада қўзгалувчан контакт 5 ни босқичма-босқич суриш билан реостат 1 нинг қаршилигини камайтириш имкони туғилади. Юргизиб юборишнинг охирида ротор қисқа туташган (ишга тушган) бўлиб қолади. Реостат фақат двигателни юргизиб юбориш вақтига ҳисобланган. Баъзи вақтда чўткаларнинг ҳалқаларга ишқаланишидан бўладиган истрофни камайтириш мақсадида двигателга ҳалқаларни қисқа туташтирувчи ва юргизиб юбориш охирида чўткаларни ҳалқалардан кўтариб қўйовчи мослама ўрнатилади. Бироқ кейинги вақтларда двигателни ишлатища дуч келинадиган иокулайликлар туфайли бундай мосламалардан воз кечилмоқда. Куйидаги мақсадларни кўзда тутиб ротор занжирига  $r_p$  қаршилик уланади: роторда, демак, статорда юргизиб юбориш токини камайтириш ва актив қаршилик  $r_2 + r_p$  ни  $x_2$  қийматгача орттириб,  $I_2 \cos\varphi_2 =$  макс. ҳосил қилиш (10-21- расм) ва бу билан юргизиб юбориш моментини кўпайтириш (10-23- расмдаги I эгри чизик). Двигателни тўхтатиша ротор қисқа туташтирилган ҳолда ток берувчи тармоқдан узилиши керак.

б) Қисқа туташтирилган двигатель тўғридан-тўғри тармоққа улаш билан юргизиб юборилади (10-20- расм). Бу усулнинг камчилиги юргизиб юбориш моменти нисбатан кичик  $M_{10} = (1 - 1,5) M_n$  бўлгани ҳолда, юргизиб юбориш токининг анча катта (4,5 — 6,5)  $I_{1n}$  бўлишидир.


Ротори 9-15 ва 9-16- расмда кўрсатилган жуда кичик қувватли двигателларнинг ариқчалари доиравий шаклда бўлади (10-27-а расм). Бу ариқчаларга қаршиликлари  $x_2$  қаршиликка нисбатан катта бўлган мис стерженлар жойлаширилган, шу сабабли двигателларнинг юргизиб юбориш моменти ҳам етарлича катта бўлади.

Қуввати 2 — 3 квт дан катта бўлган двигателларда ротор ариқчаларининг шакли 10-27-б расмда кўрсатилгандек бўлади, қуввати 20 — 30 квт дан ҳам катта бўлган двигателларда эса ариқчалар яна ҳам чуқурроқ. Бу ариқчалар алюминий қуймаси билан тўлдирилган бўлади. Двигателларнинг қуввати 120 — 150 квт дан ортиқ бўлганда ариқчалар тор чуқур тирқашлар шаклида қилиниб (10-27-в расм), уларга ингичка баланд мис стерженлар ётқизилади.

Чуқур ариқчалар қилишининг маъноси қўйидагича. Юргизиб юборишнинг дастлабки онида,  $f_2 = f_1$  бўлганда, чуқур ариқчада ётган сим магнит чизиқлари билан 10-27-в расмда кўрсатилгандек ўраб олинади. Симнинг ариқча тубида ётган 1 қисмини энг кўп сондаги чизиқлар ўраб олади, 2, 3, 4 қисмларини кам чизиқлар ўраб олган, яъни уларнинг ариқча тубидан қанча узоқ бўлса, шунча кам сондаги чизиқлар ўраб олади. Шунинг учун сим метали пастки қатламларининг индуктив қаршилиги юқори қатламларининг индуктив қаршилигидан анча катта ва  $f_2 = f_1$  бўлганда роторнинг

барча токи ариқча сиртига сиқиб чиқарилади. Бунда симнинг кесимидан тұла фойдаланылмайды, чулғамнинг актив қаршилиги  $r_2$  каталашады ва юргизиб юбориш моменті катта бўлади. Ротор тезлаша борган сари частота  $f_2 = f_1 S$  камаяди, токни сиқиб чиқариш ҳодисаси түхтайды ва  $r_2$  автоматик равишда камаяди. Юргизиб юбориш ротор занжирида реостати бўлган асинхрон двигателни юргизиб юборишга ўштайди.

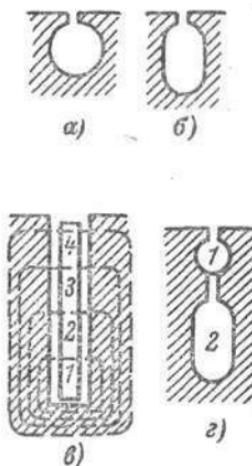М. О. Доливо-Добровольский роторида икки қатлам ариқчалар



10-27-расм. Асинхрон двигателлар роторларининг ариқчалари.

бўлган двигателни таклиф қилган эди (10-27-г расм). Устки 1 ариқчаларда  $r_2 > x_2$  бўлган ва жез ёки бронзадан қилингага қисқа туташтирилган чулғам жойлаштирилди. Пастки ариқчалар 2 да  $x_2 > r_2$  бўлган бошқа қисқа туташтирилган чулғам жойлаштирилган. Юргизиб юбориш вақтида,  $f_2 = f_1$  бўлганда, айлантирувчи момент асосан актив ток ўтадиган устки чулғам томонидан вужудга келтирилди, чунки  $r_2$  катта. Бу юргизиб юбориш чулғами дейилади. Пастки чулғамда  $x_2$  индуктив қаршилик катта бўлгани учун юқорида баён қилинган сиқиб чиқариш сабабига кўра ток кам.  $f_2 \approx 0$  бўлган ишчи ҳолатида ток асосан пастки чулғам орқали оқади, чунки унинг  $r_2$  актив қаршилиги кам. Момент ишчи чулғами деб аталувчи ана шу чулғам томонидан ҳосил қилинади.

ССР нинг ҳозирги замон завод ва электр станцияларида катта қувватли тармоқларнинг мавжудлиги қуввати бир неча юз киловатт бўлган қисқа туташтирилган двигателлардан фойдаланиш имконини беради. Одатда уланаётган қисқа туташтирилган двигателнинг қуввати двигателни юргизиб юбориш вақтида унга ток берәётган тармоқда кучланишининг мумкин бўлган тушишига боғлиқ бўлади.

Қисқа туташтирилган двигателлар тузилишининг соддалиги, ишлатишнинг қулайлиги ва нисбатан арzonлиги туфайли кенг тарқалган.

Статори учбурчак усулида уланиб ишлаётган қисқа туташтирилган двигателларнинг юргизиб юбориш токини камайтириш учун кўпинча юргизишнинг биринчи босқичида статорни қайта юлдуз усулида улаш схемасидан фойдаланилади (10-28-расм). Агар переключательнинг 2 пичоқлари пастга

10-28-расм. Статорни юлдуздан уч бурчакка қайта улаш йўли билан двигателни юргизиш схемаси.

туташтирилса ва сўнгра 1 рубильник уланса, фазадаги кучланиш номинал кучланишдан  $\sqrt{3}$  марта кам бўлади ва ток тахминан 3 марта камаяди. Ротор айлана бошлаганида переключатель пичоқлари юқорига тортиб қўйилади ва двигатель номинал кучланишда ишлайди. Бундай юргизиб юбориш юргизиш моментини техминан 3 марта, яъни  $U_1^2$  га пропорционал камайтиради ва двигатель деярли салт ҳолда юргизиб юбориладиган жойларда, масалан вентилятор юритмасида ишлатилиди.

Қисқа туташтирилган двигателлар статорни тармоқдан оддийги на ажратиш билан тўхтатилиди.


#### 10-14. АСИНХРОН ДВИГАТЕЛНИНГ АЙЛАНИШ ТЕЗЛИГИНИ РОСТЛАШ

Асинхрон двигатель асосан айланиш тезлигини ростлаш талаб қилинмайдиган механизмлар приводида ишлатилиди. Асинхрон двигатель айланиш тезлигини ростлаш энергиянинг анча истроф бўлишига олиб келади ёки маҳсус конструкциядаги двигателларни ишлатишни талаб қиласи.

Ҳалқали двигатель тезлигини ростлаш принципи 10-29-расмда тушунирилди. Двигателнинг статори 1 га  $P_1$  қувват берилади, у эса ўнгдаги энергетик диаграммада кўрсатилган. Статорда истроф бўладиган  $P_{ct}$  қувватни айириб ташлаганда айланувчи оқимнинг  $P_{zm} = M\omega_1$  қуввати қолади, бу қувват электромагнит қувват деб юритилиди; у ротор 2 га берилади. Двигателнинг 3 валидаги  $P_2 = M\omega_2$  қувватни ҳосил қилиш учун электромагнит қувватдан ротордаги истрофлар  $P_p$  ни айриш керак. Реостатни улаб (10-26-расм), ротор занжиридаги истрофларни сунъий равишда кўпайтириш билан  $P_2$  ни камайтириш мумкин, бу 10-29-расмда пунктир чизиқ билан кўрсатилган. Агар двигатель айлантираётган механизмнинг қаршилик моменти доимий бўлса, у ҳолда двигателнинг айлантирувчи моменти ҳам доимий бўлади ва  $P_2 = M\omega_2$  нинг камайиши айланиш тезлигининг камайиши ҳисобига бўлади. Айни ҳолда масалан, тезликни 20% га камайтириш керак бўлса, реостатни қиздиришга энергиянинг 20% ини истроф қилиш лозим бўлади.


Қисқа туташтирилган двигателлар тезлигини ростлашнинг иккичи усули оқимнинг айланиш тезлигини ўзгартиришdir:

$$n_1 = \frac{f_1 60}{P}.$$

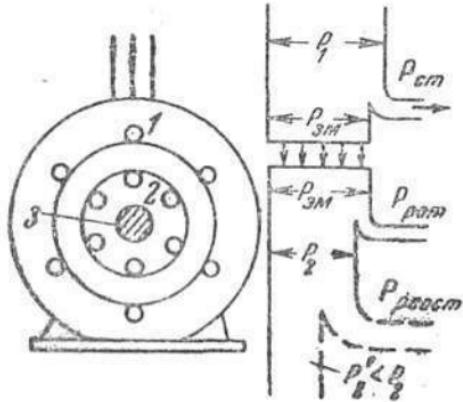

10-29-расм. Асинхрон двигателнинг энергетик диаграммаси.

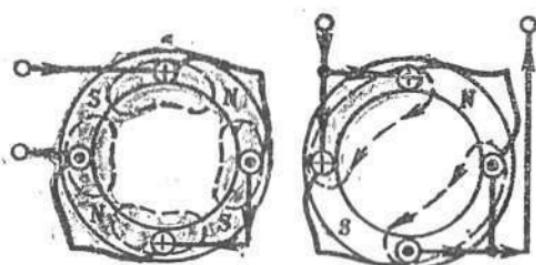Бунинг учун  $n_1$  тезликни босқичлаб (3000 — 1500 *аїл/мин*, 1000 — 500 *аїл/мин*, яъни икки марта ўзгартиришга имкон берадиган кўп тезликли маҳсусдвигателлар мавжуд. Чулғамининг ҳар бир фазаси тенг икки қисмга бўлиниши ва улар ё параллел, ёки кетма-кет уланиши мумкин (10-30- расм). Параллел уланганда  $n_1$  кетма-кет улангандагига қараганда икки марта катта ва бунига мос



10-30- расм. Икки тезликли двигатель чулғамларининг уланиш схемаси.

равинцида ротор тезлиги  $n_2$  ҳам ўзгаради. Тўртта тезлик ҳосил қилиш учун статорга иккита алоҳида чулғам жойланади ва уларнинг ҳар бири ўзининг икки тезлигига уланади. Қутблари қайта уланиши мумкин бўлгандвигателлар вентиляторлар ва металл қирқувчи станоклар приводларида ишлатилади. Уларнинг металл қирқувчи станокларда ишлатилиши тезликлар қутисини соддалаштириш имконини беради.


Асинхрондвигателлар жуда кам ҳолларда — маҳсус қурилмалардагина ўзгарувчан  $f_1$  частотали генератордан ишлайди. Бу ҳолда  $f_1$  ўзгарганида магнит оқимининг  $n_1$  ва роторнинг  $n_2$  тезлиги ўзгаради.

Двигателлар ишлайдиган ток частосини ўзгартириш билан асинхрондвигателларнинг тезлигини ўзгартириш қобилияти туфайли саноатда жуда катта айланниш тезлиги керак бўлган соҳаларни қаноатлантириш имкони яратилди; масалан, жуда кичик диаметрли тешникларни силлиқлаш шариқли подшипникларни ишлаб чиқаришда ички қисмларни силлиқлаш ишлари ана шундай катта тезликларни талаб қиласди. Бу ҳолларда силлиқлаш доираси шпинделининг айланниш тезлиги 200 000 *аїл/мин* га етади. Бундай тезликни бирорта ҳам механик узатма бера олмайди.


Юқори частотали қисқа туташтирилгандвигателлар ана шу сабабларга кўра яратилди. Уларнинг ротори юқори сифатли пўлатдан қилинган бутун цилиндр кўринишида, статори эса юқори частота генераторидан ток оладиган бўлади.  $p = 1$  ва  $f_1 = 2000$  *гц* бўлганда айланувчи оқим тезлиги  $n_1 = 120\,000$  *аїл/мин* бўлади. Агар сирпаниш, масалан,  $S = 0,08$  бўлса, роторнинг тезлиги  $n_2 = 110\,400$  *аїл/мин* бўлади. Бундай электр шпинделларини конструкция қилишдаги энг қийин масала подшипникларнинг тузилиши ва уларни совитишdir.

Бир хил амплитудали, бир хил частотали, лекин фаза жиҳатидан  $1/4$  даврга силжиган иккита ўзгарувчан ток икки фазали ток системаси дейилади. Фазода  $90^\circ$  өл град га силжитиб жойлаштирилган икки чулғамдан ўтказилган икки фазали ток худди уч фазали ток сингари айланувчи магнит оқими ҳосил қиласи.

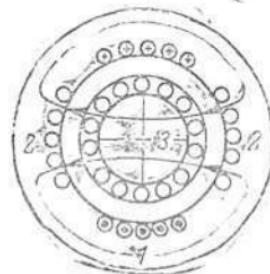
а) Икки фазали асинхрон двигатель автоматика схемаларида кенг тарқалган. Бу двигателниг статори  $I_1$ ,  $I_2$  да иккита чулғами ва қисқа туташтирилган ротори  $3$  бўлади (10-31-расм). Двигателни улаш схемаси 10-32-расмда кўрсатилган. Фазалардан бирига конденсатор улаб,  $I_1$  ва  $I_2$  токлар орасида фазалар силжишига эришилади. Фазалар-



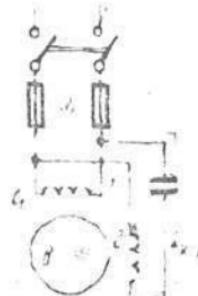10-31-расм. Икки фазали асинхрон двигательниг тузилиш принципи.



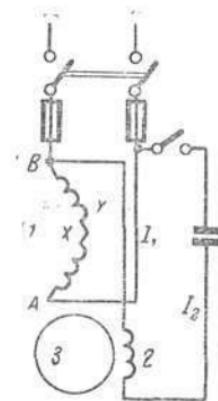10-32-расм. Икки фазали двигательни юргизиш схемаси.



10-33-расм. Бир фазали асинхрон двигатель схемаси.


дан бирида ток йўналишини ўзгартириш билан айланиш йўналишини ўзгартириш мумкин, роторниг тезлигини эса кучланышлардан бирини камайтириш ёки кўпайтириш билан ростланади.

б) Бир фазали асинхрон двигательларниг қуввати  $0,5 \text{ квт}$  дан ҳам кам бўлади. Бир фазали двигатель статори  $I$  ниң (10-33-расм) бир фазали ишчи чулғами уч фазали чулғамниг икки фазасига ўхшаш юлдуз усулида уланган ва қисқа туташтирилган ротори  $3$  бор. Статор  $I$  ниң чулғамидан ўтувчи  $I_1$  ўзгарувчан ток пульсланувчи магнит оқими ҳосил қиласи, бу оқим юргизувчи момент ҳосил қилмайди. Бу моментни ҳосил қилиш учун статорда ишчи чулғамга иисбатан  $90^\circ$  силжитиб ёрдамчи чулғам  $2$  жойлаштириллади. Чулғам  $2$  га конденсатор ёрдамида  $I_1$  токка иисбатан  $1/4$  даврга силжитилган  $I_2$  ток берилади. Айланувчи магнит оқими роторни айлантира бошлайди, шундан сўнг ёрдамчи чулғам узиб қўйилади, ротор эса  $I$  чулғамниг пульсланувчи оқимида айланишда давом этади. Агар конденсатор орқали уланган чулғам иш даврида узиб қўйилмаса, двигатель конденсаторли деб аталади.

Бундай ҳодиса уч фазали асинхрон двигателда кузатилади. Ишлаб турган двигателниг фазаларидан бирида сақлагич куйиб қол-

са, фаза узилади, агар роторнинг нагрузкаси номинал нагрузканинг 50 — 55% идан ортмаса, у пульсланувчи магнит майдонида айланышда давом этади. Бироқ уч фазали двигателни унинг бир фазаси узилган ҳолда юргизиб юбориш мумкин эмас.

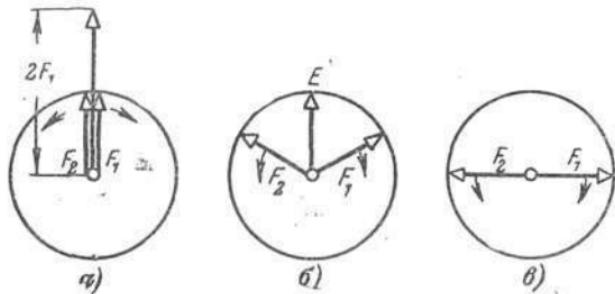Бунинг сабаби қуидагича. 10-34-а расмда икки тенг  $F_1$  ва  $F_2$  магнитловчи кучларнинг векторлари тасвирланган. Улар тенг  $n_1$  тезлик билан турли томонга айланади ва бир давр давомида бир марта айланади. 10-34-а расмда кўрсатилган вазиятда магнитловчи



10-34- расм. Пульсланувчи магнитловчи кучни икки айланувчи кучларга ажратиш.

кучларнинг оний қийматлари йигиндиси  $F_1 + F_2 = 2F_1$  га тенг. Йигинди магнитловчи кучнинг ўқи бу икки магнитловчи кучларнинг ўқи билан усма-уст тушади. 1/6 даврдан кейин (10-34-б расм) магнитловчи кучлар  $60^\circ$  га бурилади, ва қўшилгач, натижаловчи  $\bar{F} = \bar{F}_1 + \bar{F}_2$  магнитловчи кучни беради. 1/4 даврдан кейин (10-34-в расм) уларнинг йигиндиси нолга тенг ва ҳ. к. Бироқ пульсланувчи магнитловчи кучнинг ўқи қўзғалмайди. Бундан иккита айланувчи магнитловчи куч қўзғалмас ўқ бўйлаб ток частотаси билан пульсланувчи ҳамда мусбат ва манфиј максимумларига эришувчи йигинди магнитловчи куч берар экан деган хулоса келиб чиқади. Бу максимумлар икки айланувчи магнитловчи кучларнинг арифметик йигиндисига тенг бўлади.

Шундай қилиб, агар бир фазали двигател юргизиб юборувчи чулғамсиз ёки уч фазали двигател ажратилган фаза билан юргизилса, статорнинг пульсланувчи  $F_n$  магнитловчи кучи ҳосил қиласан  $\Phi_n$  пульсланувчи магнит оқимини иккита турли томонга бирхил тезлик билан айланувчи ва ҳар бири ўзининг магнитловчи кучи томонидан ҳосил қилинган тенг оқимларнинг қўшилишидан иборат деб олиш мумкин экан. Оқимлар ротор чулгамида иккита э.ю.к. ва иккита ток ҳамда бу токлар билан бирга турли томонга таъсир қилувчи иккита тенг айланувчи момент ҳосил қиласади. Табиийки, бу ҳолда ротор айланна олмайди.


Бироқ роторни бирор йўл билан ихтиёрий томонга айлантирилса, у ҳолда статорнинг ротор билан бир томонга айланётган оқими уни айлантиришда давом эттиради. Бу оқим ва уни ҳосил қиласан магнитловчи куч тўғри оқим  $\Phi_T$  ва тўғри магнит-

ловчи куч  $F_T$  дейилади. Оқим  $n_2$  тезлик билан айланыётган роторда  $E_{2\text{tp}}$  э.ю.к. ва  $I_{2\text{tp}}$  ток ва натижада уч фазали двигателдаги сингари  $M_T$  айлантирувчи момент ҳосил қиласи. Бу ҳолда  $n_2 \approx n_1$  бўлгани учун сирпаниш  $S_T = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \approx 0$  бўлади.

Иккинчи магнитловчи куч ва у ҳосил қиласи айланувчи оқим ротор айланшига қарши айланади ва тескари магнитловчи куч  $F_{\text{tesc}}$  ҳамда тескари айланувчи оқим  $\Phi_{\text{tesc}}$  дейилади. Бу куч ва оқим роторга нисбатан  $n_1 + n_2 \approx 2n_1$  тезлик, яъни  $S = \frac{n_1 + n_2}{n_1} \approx 2$  сирпанишда айланади. Статорнинг тескари оқими роторда ҳосил қиласи  $E_{2\text{tesc}}$  ва  $I_{2\text{tesc}}$  нинг частоталари тахминан  $2f_1$  га teng. Буида роторнинг реактив қаршилиги  $x_{2\text{tesc}} = 2\pi f_2 L_2$  шунчалик каттаки,  $I_{2\text{tesc}}$  ток э.ю.к.дан деярли  $90^\circ$  га орқада қолади. Буларнинг ҳаммаси 10-35-расмда кўрсатилган, бунда  $F_{\text{tesc}}$  ва  $\Phi_{\text{tesc}}$  статорнинг тескари магнитловчи кучи ва унга мос тескари оқим,  $E_{2\text{tesc}}$  ва  $I_{2\text{tesc}}$ , эса оқимдан  $90^\circ$  орқада қолган роторнинг э.ю.к. ва э.ю.к. дан деярли  $90^\circ$  орқада қолувчи ток.

Табиийки,  $I_{2\text{tesc}}$  ўзи роторнинг  $F_{2\text{tesc}}$  магнитловчи кучини вужудга келтиради. У куч  $I_{2\text{tesc}}$  билан бир фазада ва статорнинг  $F_{\text{tesc}}$  магнитловчи кучи билан деярли тескари фазада бўлади. Бу икки магнитловчи куч амалда бир-бирини компенсация қиласи ( $F_{\text{нат.}} \approx 0$ ) ва тескари оқим жуда кичик. Шу сабабли  $I_{2\text{tesc}}$  ток ҳосил қиласи  $M_{\text{tesc}}$  айлантирувчи моменти жуда кичик ва двигателнинг натижаловчи айлантирувчи моменти қўйидагича:
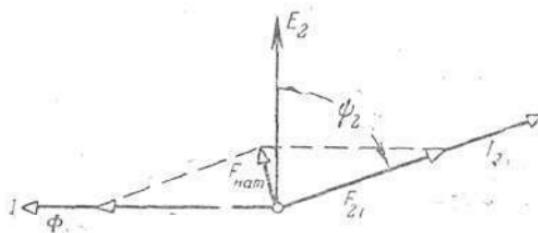
$$M = M_{\text{түрги}} - M_{\text{tesc}} \approx M_{\text{түрги}}.$$



10-35-расм. Тескари айланувчи магнитловчи кучини компенсациялаш диаграммаси.

в) Қутблари экраилаиган бир фазали асинхрон двигатель 0.5 — 30  $wt$  қувватга мўлжаллаб қурилади, унинг тузилиши жуда содда бўлиб, катта юргизиб юборувчи момент талаб қилинмайдиган жойларда кенг ишлатилади. 10-36-расмда 1 қутблари чиқарилган статор кўрсатилган, бу қутбларга иккита 2 галтакдан иборат бир фазали чулғам жойлаштирилган. Бу чулғам пульс-

ланувчи оқим ҳосил қиласи. Кутблар чиқиқларининг бир томонида ариқчалар бўлиб, уларга трансформаторнинг иккиласми чулғами ро-  
линни ўйновчи қисқа туташтирилган ҳалқалар киритилган. Бу ҳал-  
қаларда фаза жиҳатидан қутблар чулғамидаги токка нисбатан сил-

жиган токлар вужудга келади ва чулғамларнинг фазода бир-биридан бир оз сиљиб жойлашганилиги туғайли ҳаво зазорида заиф ўткинчи ток ҳосил бўла-  
ди. Қисқа туташтирилган 4 ротор  $n_1$  тезликдан кичик  $n_2$  тезлик билан айлана бошлилди. Двигателнинг ишчи харак-  
теристикасини яхшилаш учун қутблар орасига пўлат пластинкадан қилинган  
5 магнит шунтлар қўйилади.

#### 10-16. АСИНХРОН ДВИГАТЕЛДАГИ ИСРОФЛАР ВА УНИНГ ФОЙДАЛИ ИШ КОЭФФИЦИЕНТИ

Асинхрон двигателнинг тезлигини ростлаш усуулларини баён қилишда 10-  
29-расмда унинг энергетик диаграммаси кўрсатилган эди. Двигателга бериладиган  
куват

$$P = \sqrt{3} U_1 I_1 \cos \varphi_1. \quad (10-13)$$

Агар  $P_1$  дан двигателдаги барча исрофларни айириб ташланса, валдаги фой-  
дали қувват қўйидагича бўлади:

$$P_2 = P_1 - (P_{01} + P_{\text{пўл}} + P_{02} + P_{\text{мех}}), \quad (10-14)$$

бунда  $P_{01}$  — статор чулғамидаги исроф-  
лар;

$P_{02}$  — ротор чулғамидаги исрофлар;

$P_{\text{пўл}}$  — статор пўлатидаги исрофлар;

$P_{\text{мех}}$  — ишқаланишдаги исрофлар.

Ротор пўлатидаги исрофларни ҳисобга олмаслик мумкин, чунки  
 $f_2$  частота нолга якин.

У ҳолда двигателнинг фойдали иш коэффициенти

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100 \% = \frac{P_1 - \Sigma P}{P_1} \cdot 100 %. \quad (10-15)$$

Асинхрон двигателнинг 10-37-расмда келтирилган ишчи харак-  
теристикалари параллел уйғотишни ўзгармас ток двигателининг ха-  
рактеристикаларига ўхшаш. Электр машиналар уларнинг фойдали  
иш коэффициентлари номинал нагрузка ёки унга якин бўлган наг-  
рузкада максимум қийматга эришади ан қилиб ясалади.

ёрдамида айлантириладиган синхрон генераторлар турбогенераторлар дейилади, уларнинг айланыш тезлиги одатда  $n = 3000$ ,  $1500$  *айл/мин* бўлади. Қутблар жуфти сони  $1,2$  та бўлади.


Дарёлар ва сув омборларининг сув энергиясидан фойдаланиб гидравлик турбиналар ёрдамида айлантириладиган синхрон генераторлар гидрогенераторлар дейилади. Бу ҳолда гидравлик турбина тез айланга олмайди, шунинг учун стандарт 50 *гц* частотадаги ток олиш учун гидрогенератор қутблари жуфти сони кўпайтирилади. Масалан, Братск ГЭСининг гидрогенераторларининг қуввати 225 000 *квт* дан, кучланиши  $15\ 750$  *в.*  $\cos \varphi = 0,85$  бўлиб, қутблар жуфти сони  $p = 24$ , айланыш тезлиги  $n = 125$  *айл/мин*. Красноярск ГЭСининг гидрогенератори 500 000 *квт* қувватга,  $15\ 750$  *в* кучланишга мўлжалланган ва  $\cos \varphi = 0,85$ ,  $n = 93,8$  *айл/мин* ва қутблар жуфти сони  $p = 32$ .

Синхрон машиналар ҳам бемалол катта қувватли асинхрон электр двигателлари ўрнини босиб, электродвигателлар режимида ишлаши мумкин. Улар кучли насослар ва ҳаво дамлари приводларида ишлатилади.

Салт ишлайдиган, шу сабабли енгил механик конструкцияли синхрон двигателлар синхрон компенсаторлар дейилади ва тармоқларниң  $\cos \varphi$  сини ҳамда электр станцияларининг фойдали иш коэффициентини яхшилашида ишлатилади.
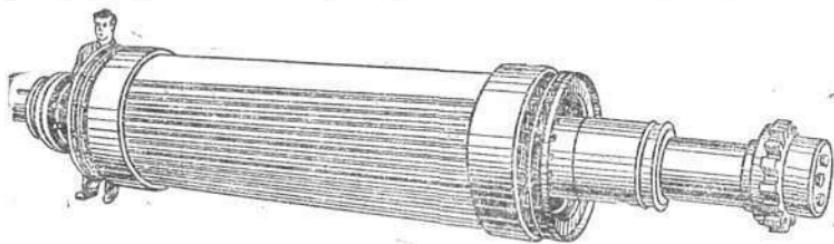
## 11-2. СИНХРОН МАШИНАНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Синхрон машиналарининг иккита асосий қисми бўлади: э. ю. к. ҳосил бўладиган чулғам жойлаштирилган статор (бу чулғам якорь чулғами дейилади) ва ротор. Нормал қурилган машиналарининг роторида уйғотиш чулғами қутблар ўрнатилган бўлади. Статор (якорь) чулғами асинхрон двигателнинг статор чулғамига та-



11-1-расм. Турбогенератор роторининг умумий кўрининиши.


моман ўхшаш бўлади (10-9—10-12-расмлар). Турбогенераторлар ротори ариқчаларига уйғотиш чулғами жойлаштирилган цилиндр кўринишида бўлади (11-1-расм). Ротор ариқчалари ва уйғотиш чулғами секцияси 11-2-расмда схематик равишда тасвирланган. Секин айланувчан машинанинг роторида 11-3-расмда схематик кўрсатилганидек чиқиқ қутблар бўлади.

Барча ҳолларда ҳам 1 уйғотиш чулғамига ток  $u_{\text{rf}}$  уйғотувчидан 2 чўткалар ва 3 контакт ҳалқалар орқали келтирилади; уйғотувчи—


ротор билан умумий валга ёки механик бирлаштирилган валга ўрнатылған параллел үйготишли махсус ўзгармас ток генераторидар (11-4-расм). Кейинги вақтларда үйготиши учун ўзгармас ток баъзан симболи ёки ярим ўтказгичли түғрилагичлардан олинади.

Кам құватлы машиналар баъзан тескари принципда, яъни қутблари құзғалмайдынан, якорь чулғами эса айланадынан қилиб ясалади.

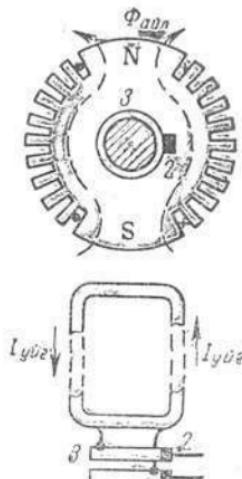Генератор қуидагиша ишлайди. Машинанинг роторини бирламчи двигатель (11-3, 11-4-расм) номинал тезликда айлантириб беради,



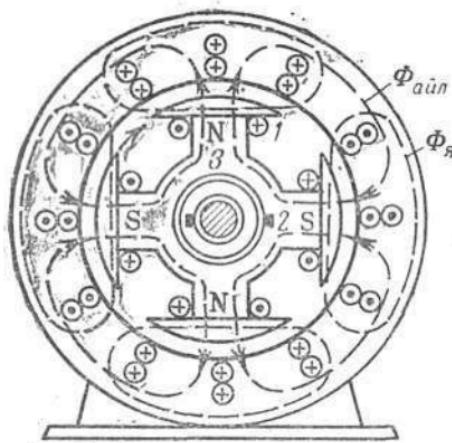11-2-расм. Турбогенератор роторининг чулғаменіз күрнешін ва үйготиши чулғамининг битта секциясы.



11-3-расм. Секин айланувчи синхрон генератор схемаси.

бу тезлик эса двигатель тезлигини автоматик ростловчы регулятор ёрдамида бирдей сақлады туралади. Бундан кейин 1 ротор чулғамига  $I_y$  үйготиши токи берілб, генератор үйготилади. Қутбларнинг доимий тезликда айланувчи  $\Phi_a$  оқими 4 якорь чулғамини кесиб (11-4-расм) унда

$$E_o = 4,44 \Phi_a f m k_o \quad (11.1)$$

э. ю. к. ҳосил қиласы, бу э. ю. к. салт ишлеш электр юритувчи кучи дейилади.

Синхрон генераторнинг  $I = 0$  ва  $f = \text{const}$  бўлгандаги салт ишлеш характеристикаси  $E_o = f(I_y)$  мустақил үйготишли ўзгармас ток генераторнинг ана шундай характеристикасига батамом ўхшайди.

### 11-3. УЧ ФАЗАЛИ СИНХРОН ГЕНЕРАТОРНИНГ НАГРУЗКА БИЛАН ИШЛАШИ

Синхрон генераторларда якорь — истеъмолчи занжиридан ўтувчи  $I$  нагружка токи (11-3, 11-4-расм) одатда қутблар оқимлари  $\Phi_a$  томонидан вужудга келтирилган  $E_o$  э. ю. к. га нисбатан бирор  $\Psi$

бүрчакка сиљиган бўлади. Бу сиљиши истеъмолчининг  $\varphi$  нагрузкасига ва генератор параметрларига боғлиқ бўлади. Одатда ток орқада колади.

Якорь токи  $I$  якорининг магнитловчи кучи  $F_A$ ни, бу куч эса якорь оқими  $\Phi_A$ ни ҳосил қиласди (11-3-расм), натижада якорь реакцияси вужудга келади. Агар  $I$  ток фаза жиҳатидан э. ю. к. га мос келади деб фарз килинса (11-3-расм), у ҳолда якорининг групна (учталаб) симлари ҳосил қиласган  $\Phi_A$  оқими кутб учларига кўндаланг йўналган бўлади. Ўзгармас ток генераторидаги сингари (8-8-§ га қаранг) якорь кўндаланг реакцияси вужудга келади. Бироқ ток орқада қолганда синхрон машинада якорь реакцияси иш режимига ўзгармас ток генераторидагига нисбатан кўпроқ таъсир қиласди. Бу ҳолда якорь магнит чизиқларининг бир қисми қутблар бўйлаб туташиб, машинани кучли магнитсиzlайди.  $I$  ток билан  $E_0$  э. ю. к. орасидаги фаза силжиш бурчаги 90 эл. град га қанча кўп яқинлашае, якорининг бу бўйлама реакциясининг таъсири шунча кўп бўлади.

11-5-расмда икки қутбли генератор учун роторининг 11-3-расмда кўрсатилгандагидек вазияти кўрсатилган. Якорь симларида э. ю. к. ларининг йўналиши 11-13-расмдагидек, бироқ 11-5-расмда симларда э. ю. к. нинг йўналишиб эмас, ундан  $\psi$  бурчакка орқада қолган  $I$  якорь токи кўрсатилган.

Якорь реакцияси таъсирида машинанинг натижавий магнит оқими  $\Phi$  камаяди ва нагрузкалланган машинанинг  $E$  э. ю. к.  $E_0$  дан анчагина кичик. Якорь симларида кучланиш тушиши  $I\sqrt{r_A^2 + x_S^2} \approx Ix_S$  ҳам, ўзгармас ток машиналаридагидан катта, шунинг учун орқада қолувчи токда синхрон генератор кучланишининг процент ўзариши жуда катта;


$$\Delta U = \frac{E_0 - U_n}{U_n} 100\% = (20-40)\% U_m. \quad (11-2)$$

11-6-расмда синхрон генераторининг орқада қолган токдаги ташки характеристикиси, яъни  $I_n = \text{const}$ ,  $f = \text{const}$ ,  $\cos \varphi \leqslant 1$  бўлгандаги


$$U = f(I)$$

богланиш кўрсатилган.

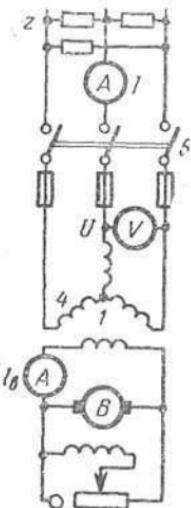Баён қилинганларининг ҳаммаси, трансформатор иккиламчи занжирининг диаграммасига ўхшаёт (9-9-расмга қаранг),



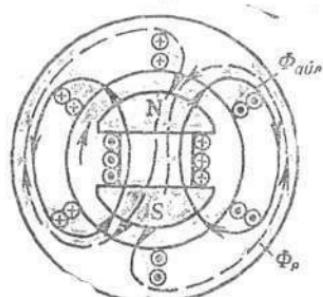
11-4-расм. Генераторининг уланиш схемаси.




11-5-расм. Синхрон генераторининг якорь реакцияси.

генераторнинг вектор диаграммасида (11-7-расм) тасвирланган. Роторнинг  $F_{\text{маг.}}$  магнитловчи кучи салт ишлашда  $E_o$  э. ю. к. ҳосил қилувчи  $\Phi_{\text{маг.}}$ , оқимини ҳосил қиласди. Агар якорь чулғамида  $E_o$  э. ю. к. дан  $\psi$  бурчакка орқада қолувчи  $I$  ток оқса, у ҳолда якорнинг  $I$  ток билан фаза жиҳатидан мос бўлган  $F_y$  магнитловчи кучи  $F_{\text{маг.}}$ , магнитловчи кучдан  $90^\circ$  дан катта бурчакка силжиган бўлади.

Нагрузкалланган машинанинг йиғинди оқими  $\Phi$  камроқ натижавий магнитловчи куч  $\bar{F} = \bar{F}_{\text{маг.}} + \bar{F}_y$  томонидан ҳосил қилинади, демак, нагрузка бўлганда  $E < E_o$  э. ю. к. ҳосил бўлади.  $E$  дан якорда кучланиш тушиши  $Ix_s$  айриб ташланса, генератор тутқичларидаги кучланиш  $U$  келиб чиқади. Айни ҳолда  $x_s$  якорь чулғамишининг сочилиш оқимлари ҳосил қилган қаршиликдир,  $r_y$  қаршилик эса ҳисобга олинмайди.

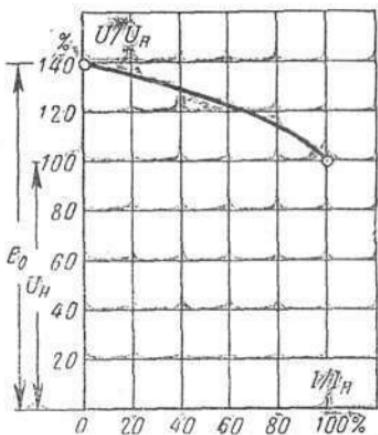

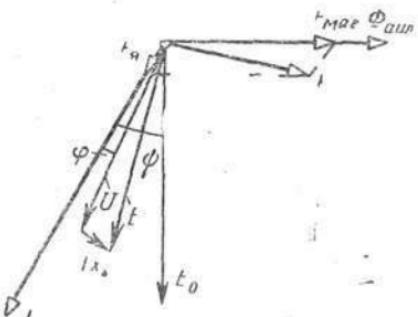11-6-расм. Синхрон генераторнинг ташки ҳарактеристикаси.



11-7-расм. Синхрон генераторнинг вектор диаграммаси.

умумий шиналарга кўшилган. Худди шу шиналарнинг ўзига № 2 генераторни қўшиш керак. Генераторларнинг роторлари ўзларининг бирламчи двигателлари томонидан айлантирулувчи икки магнит кўринишида тасвирланган. № 1 генератор  $U_1 = \text{const}$ ,  $f_1 = \text{const}$  ва  $I_1 = \text{const}$  бўлганда ишлайди.

№ 2 генераторни шиналарга улаш учун унинг ротори айлантирилади, ўйғотилади ва  $U_2 = U_1$ ;  $f_2 = f_1$  бўлишига эришилади. Агар булаар трансформаторлар бўлганида,  $a - a$  ва  $x - x$  тутқичлар орасидаги потенциаллар фарқи нолга тенг, № 2 генераторнинг рубильниги туташган эканини текшириб кўриш етарли бўлар эди. Биз

#### 11-4. СИНХРОН ГЕНЕРАТОРЛАРНИ ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАТИШ УЧУН УЛАШ


Электр машиналарнинг параллел ишлатиш учун улашнинг зарурати тўғрисида ўзгармас ток машиналари ва трансформаторларни ўрганишда гапирилган эди (8-15 ва 9-6-§ лар). Иккита бир фазали синхрон генераторларни параллел ишлатишга улаш схемаси 11-8-расмда кўрсатилган. Икки генератор статорларнинг якори шартли равишида  $A_1 X_1$  ва  $A_2 X_2$  спираль чулғамили пўлат ҳалқалар кўринишида тасвирланган. № 1 генератор 2 истеъмолчи линиясига ток берувчи  $I$

умумий шиналарга кўшилган. Худди шу шиналарнинг ўзига № 2 генераторни қўшиш керак. Генераторларнинг роторлари ўзларининг бирламчи двигателлари томонидан айлантирулувчи икки магнит кўринишида тасвирланган. № 1 генератор  $U_1 = \text{const}$ ,  $f_1 = \text{const}$  ва  $I_1 = \text{const}$  бўлганда ишлайди.


№ 2 генераторни шиналарга улаш учун унинг ротори айлантирилади, ўйғотилади ва  $U_2 = U_1$ ;  $f_2 = f_1$  бўлишига эришилади. Агар булаар трансформаторлар бўлганида,  $a - a$  ва  $x - x$  тутқичлар орасидаги потенциаллар фарқи нолга тенг, № 2 генераторнинг рубильниги туташган эканини текшириб кўриш етарли бўлар эди. Биз

күраётган ҳолда у етарли эмас, чунки генераторлар механик ҳам, электрик ҳам бирлашмаган ва уларнинг роторлари бир-биридан фарқ қилувчи  $n_1$  ва  $n_2$  тезликлар билан айланавериши мумкин. № 1 генераторнинг  $U_1$  вектори (11-9-а расм) кўрсатилган йўналишида доимий  $\omega_1$  бурчак тезлик билан айлансан. Агар  $U_2$  вектор қўзғалмас деб фараз қилинса, у ҳолда  $n_2 \neq n_1$  да № 2 генераторнинг  $E_2$  э. ю. к. нинг вектори  $U_1$  векторга нисбатан секинроқ ёки тезроқ айланishi, демак, унга нисбатан  $\omega_1 - \omega_2$  тезлик билан силжиши мумкин. № 2 генераторнинг рубильнигини  $U_1$  ва  $E_2$  фаза жиҳатидан устма-уст тушган вақтдагина, яъни  $a-a$  ҳамда  $x-x$  тутқичлар орасидаги потенциаллар фарқи нолга teng бўлгандагина улаш мумкин. Бу пайтда якорлар чулғамларининг берк контурларини, масалан,  $X_1-A_1$ , 1 шина, лампа  $A_2-X_2$ , лампа 2 шина,  $X_1$  йўналишида айланганда  $U_1$  ва  $E_2$  нинг бир-бiri билан учрашувчи таъсир қилишини пайқаш мумкин ва 11-9-а расмда тескари фазада тасвирланган.

Бу пайтни синхронизация мосламаси ёрдамида билиш мумкин. Бу ҳолда синхронизация масаласи 11-8-расмда иккита сигнал лампаси шаклида кўрсатилган. Синхронизация процесси давомида бу лампалар даврий ёниб, ўчиб туради.  $n_1 - n_2$  қанча кичик бўлса, бу лампаларнинг лишиллаш даври шунча катта бўлади ва улаш вақти осонгина аниқланади. Лампалар ўчганда рубильник уланади; шу пайтдан бошлаб генераторлар синхрон ишлай бошлайди, яъни уларнинг роторлари бир хил ўзгармас бурчак тезлик билан айланади. Агар генераторларнинг қутблари сони бир хил бўлмаса, уларнинг роторлари қутблар сонига тескари пропорционал бўлган бурчак тезликлар билан айланар эди. Уч фа-

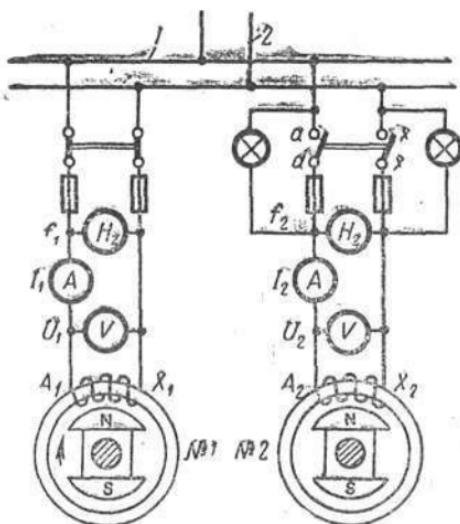

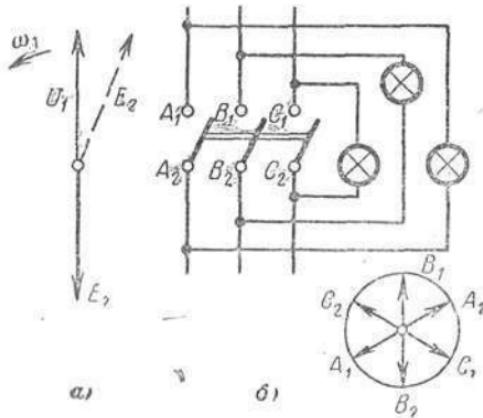11-8-расм. Бир фазали генераторларни параллел ишлаш учун улаш.



11-9-расм. Уч фазали генераторларни параллел ишлаш учун улаш.

зали генераторлар ҳам худди шундай синхронланади. Бунда улар-нинг қарама-қарши тутқычларига учта ламна уланади (11-9-б расм). Генераторлар учала лампа ҳам ўчган вактидагина уланади.  $U_1$  ва  $E_2$  векторларининг юлдузчалари, яъни  $A_1B_1C_1$  ва  $A_2B_2C_2$  шу пайт учун қарама-қарши фазада кўрсатилган. Амалда эса электр станцияларда синхронлаш учун фақат улаш пайтини кўрсатувчи эмас, балки уланадиган генератор роторининг керагидан тез ёки секундайланадиганини ҳам пайкашга имкон берувчи синхронизаторлар ишлатилади.

### 11-5. ЎЗГАРМАС УЙГОТИШ ТОКИДА СИНХРОН ГЕНЕРАТОРНИНГ ТАРМОҚ БИЛАН ПАРАЛЛЕЛ ИШЛАШИ

11-8-расмдаги № 2 генератор № 1 генератор билан параллел улангандан деб фаза қиласлий. № 1 генераторининг  $P_{1n}$  қуввати № 2 генераторининг  $P_{2n}$  қувватидан жуда катта бўлсин. Бу ҳолда № 2 генераторда бажарилган ҳар қандай операция ҳам № 1 генераторининг  $U_1$  ва  $I_1$  ни ўзгартира олмайди. Фақат бир фаза учун текшириб кўрайлий.

№ 2 генератор улангандан кейин генераторларининг роторлари бир хил  $n_1 = n_2 = \text{const}$  тезлик билан айланади,  $U_1$  ва  $E_2$  векторлар эса қарама-қарши фазада бўлиб (11-9-а расм), бир томонга  $\omega_1 = \omega_{\text{синх}} = \text{const}$  тезлик билан айланади. № 2 генераторининг бирламчи двигатели шундай қувватга эришадики, бунда ток  $I_2 = 0$  бўлгани учун генераторининг салт ишлашига кеттан истрофлар қолланади.

Агар № 2 генераторининг бирламчи двигателига бериладиган энергия миқдори орттирилса (сув, буғ ва ҳоказо), двигательнинг айлантирувчи моменти қаршилик моментидан катта бўлиб қолади ва № 2 генераторининг ротори тезланиш билан айланада бошлади. Унинг ротори № 1 генераторининг роторига нисбатан

секунд сурилади ва роторлар ўқлари орасида номувофиқлик бурчаги  $\theta$  пайдо бўлади.  $E_2$  э. ю. к. салт ишлашдаги вазиятига нисбатан шу 0 бурчакка илгари кетади, бу 11-10-расмда кўрсатилган.

Энди  $U_1$  ва  $E_2$  мувозанатлашмайди ва  $\Delta E$  фарқ пайдо бўлиб, якорлар чулғамларининг берк контуридан

$$I_2 = \frac{\Delta E}{x_1 + x_2} = \frac{\Delta E}{x}, \quad (11-3)$$

ток ўтади, бунида  $x = x_1 + x_2$  — якорлар чулғамларининг реактив қаршилиги; актив қаршиликтин жуда кичик бўлгани учун назарга олинмайди.

$I_2$  ток  $\Delta E$  дан  $90^\circ$  га (чорак даврга) орқада қолади, бироқ фаза жиҳатидан  $E_2$  га деярли мос тушади. Генераторнинг қуввати  $P_2 = E_2 I_2 \cdot \cos \psi_2$  бўлади. Токнинг  $I_2 \cdot \cos \psi_2$  актив ташкил этувчиси  $\theta$  бурчак қанча катта бўлса, шунча катта тормозловчи момент ҳосил қиласи.  $\theta$  нинг бирор қийматида тормозловчи момент ортиқча айлантирувчи моментни мувозанатлайди, роторнинг тезланиши нолга тенглашади ва у яна  $\omega_1 = \text{const}$  билан айланади.


Шундай қилиб, генераторга нагрузка бериши учун бирламчи двигателнинг айлантирувчи моментини орттириш, яъни унга берилаётган энергия миқдорини кўпайтириш керак экан.

Агар № 2 генератор улангандан кейин унинг бирламчи двигателнинг айлантирувчи моменти камайтирилса, у ҳолда  $\theta$  бурчак ва  $P_2$  қувват камаяди, яъни генератор нагрузка ташлайди. Айлантирувчи момент янада камайтирилса, ротор салт ишлаши ҳолатидан орқада қола бошлиши мумкин. Яна номувофиқлик бурчаги  $\theta$  пайдо бўлади, бироқ энди у тескари томонга йўналади; электр юритувчи куч салт юриш ҳолатидан орқада қолади (11-11- расм), э. ю. к. нинг  $\Delta E$  фарқи ва  $I_1$  ток пайдо бўлади. Бу ток  $\Delta E$  дан  $90^\circ$  га орқада қолади, бироқ фаза жиҳатидан  $U_1$  билан деярли мос тушади. Бу ҳолда № 1 гинераторнинг қуввати  $P_1 = U_1 I_1 \cdot \cos \varphi_1$  га эришади, бунинг ҳисобига айлантирувчи момент вужудга келади ва № 2 синхрон машина двигатель режимига ўтади. Электр станцияларда бундай режимга йўл қўйилмайди, шу сабабли машина тескари қувват релеси ёрдамида шиналардан автоматик равишда ажратиб қўйилади.
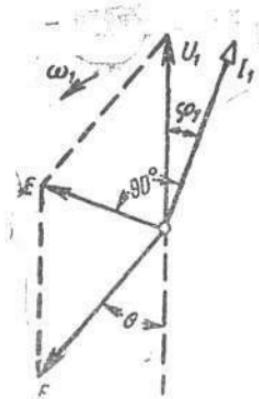
## 11-6. СИНХРОН ДВИГАТЕЛЬ

Юқорида синхрон машинанинг двигатель режимида ишлаши мумкин эканлиги кўрсатилган эди, бироқ двигатель режимига ўтказишининг бу усули қўлланилмайди. Синхрон двигателни юргизиб юборишнинг кўпгина схемаларидан бири 11-12- расмда кўрсатилган. Бу ҳолда роторнинг одатдаги ўйготиш чулғами  $I$  дан ташқари (бу чулғам расмда шартли равишда пунктир билан кўрсатилган), асинхрон двигателдаги сингари иккинчи — қисқа туташтирилган чулғами 4 ҳам бўлади. У юргизиш чулғами хизматини ўтайди.


Юргизиб юбориш қўйидагича. Ўйготиш чулғами  $I$  переключатель 2 билан қаршилик 3 га туташтирилади, бу қаршилик чулғамнинг ўз қаршилигидан 8—10 марта катта бўлади. Статор 5, рубильник 6 билан ток берувчи тармоққа уланади ва айланувчи магнит оқими роторнинг қисқа туташтирилган чулғами 4 да токлар ҳосил қилиб, роторни  $n < n_1$  тезликка эриштиради. Ротор  $n_1$  тезлик билан, яъни оқим билан синхрон айланана бошлиши учун



11-11-расм. Ўйготиш токи ўзгармаганда синхрон машинанинг иш диаграммаси.

переключатель 2 пічоқларини пастга, уйғотгич якори тутқылары 7 га бирлаштириб, ротор уйғотилади. Бунда машина синхронликка яқынлаша бошлады.

Юқорида айтиб ўтганимиздек, бу двигателлар құввати юз ва мінглаб кіловват бұлған насослар ва ҳаво дамлари приводлары да ішлатилади. Синхрон двигателларнинг нагрузка ортишіга бұлған қобиляти, яғни  $M_m/M_n \approx 1.8 - 2.5$ . Бир неча юз ваттдан ошмайдын кічиқ құвваттарда, бу двигателлар уйғотиш чулғамисыз ясалады ва реактив синхрон двигателлар дейилади. Бу двигателлар ўзгармас айланыш тезлиги талаб қилинады (овозли кино, телемеханика) соҳаларда ішлатилади.

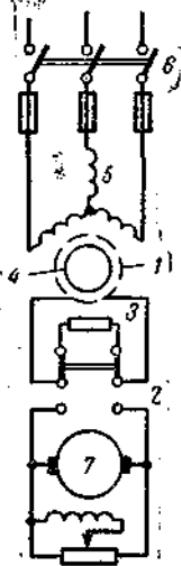


11-12- расм. Синхрон двигательнің үргазыптырылған схемасы.

№ 2 генераторни параллел ишлашга улаш пайтида (11-9-а расм) якорь чулғамыда унинг токи ҳосил бўймайди. Агар улангандан кейин, генераторнинг уйғотиш токи кўпайтирилса, унинг  $E_2$  э. ю. к.  $U_1$  дан катта бўлади ва  $\Delta E = E_2 - U_1$  фарқ таъсирида генераторлар якорлари чулғамларнда  $I_2$  ток ўта бошлади, бу ток юқорида баён қилинган сабабларга кўра  $\Delta E$  дан фаза бўйича  $90^\circ$  орқада қолади. Бу ҳолнинг диаграммаси 11-13-расмда кўрсатилган. Бу ток  $E_2$  дан ҳам фаза бўйича  $90^\circ$  орқада қолади; шунинг учун № 2 генератор ҳосил қиласиды актив құвват  $P_2 = E_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2 = 0$  бўлади.


Шундай қилиб, параллел ишлашда уйғотиш токинининг ўзгариши генератор актив құвватининг ўзгаришига олиб келмас экан. Бироқ генератор шчитогидан ҳамма вақт орқада қолувчи токда ишловчи генераторга мўлжалланған  $\cos \varphi$  (одатда у 0,85 га тенг бўлади) кўрсатилади. Бу генераторнинг  $P = E_2 I_2 \cdot \cos \varphi_2$  актив құвват ва  $Q = E_2 I_2 \sin \varphi_2$  реактив құвват ҳосил қилиши кераклигини кўрсатади. Бу ҳолга тегишли диаграмма 11-14-расмда кўрсатилган. У 11-10- расмдаги диаграммадан  $\theta$  номувофиқлик бурчагини ўзгартирмасдан  $E_2$  векторни катталаштириш йўли билан ҳосил қилинган.

11-12- расмда двигатель режимида ишлашга мўлжалланган синхрон машинанинг уланиш схемаси кўрсатилган. Бироқ кўпинча синхрон компенсатор режими ўрнатилади, бундай режимда синхрон двигатель актив құвватнинг жуда кам қисмиши сарф қиласиган ҳолда, кучли илгариланма ток билан салт ишлади. Бу ҳол учун ишлаш диаграммаси 11-15-расмда кўрсатилган. Роторнинг салт ишлаш вазиятидан силжишини кўрсатувчи  $\theta$  бурчак кічиқ, демак, актив құвват ҳам салт ишлашга мувофиқ кічиқ бўлади. Ротор

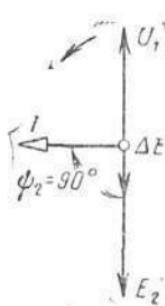
чулғамида үйротиши токининг катталиги туфайли машинанинг электр юритувчи кучи  $E_2 > U_1$ . Ток  $I \Delta E$ дан  $90^\circ$  бурчакка орқада қолади, бироқ деярли батамом реактив бўлиб,  $U_1$  кучланишдан  $90^\circ$  га яқин бурчакка илгариланма бўлади.



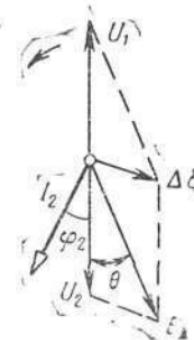11-13- расм. Уйротиши токи ўзгарувчан бўлганинда синхрон машинасининг иш диаграммаси.



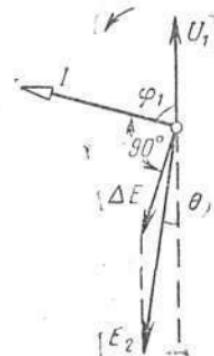11-14- расм. Актив ва реактив ток билан нагрузкаланган синхрон генераторининг иш диаграммаси.



11-15- расм. Синхрон компенсаторининг иш диаграммаси.

Агар бундай машина, 10-38-расмда кўрсатилгандек, 5 ёки 6 пунктларда уланган бўлса, у конденсатор сифатида ишлаб, тармоқда токлар резонанси ҳосил бўладиган шароитга яқин шароитни вужудга келтиради (5-14- § га қаранг). Бундай айланувчи конденсатор одатдаги конденсаторлардан уйротиши токини ўзгартириш билан илгариланма ток катталигини, демак,  $E_2$  нинг катталигини ҳам ўзгартириш ва тармоқда энг фойдали соз ф ҳосил қилиш мумкинлиги билан афзалдир.

#### 11-8. ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРИНИНГ ПАРВАРИШИ

Нормал ишлаётган машинашниң парвариши машинани тоза ҳолда сақлашдан ва унинг контакт қисмларининг бекам-кўст бўлишини кузатиб турishiдан иборатdir. Шуингедек, машина айрим қисмларининг нормадан ортиқ қизиб кетишига йўл қўймай, температурани кузатиб борши керак.

Машинашниң кирлари тоза қуруқ латта билан тозаланади, чангни тозалаш учун эса метал учлиги (сплоси) бўлмаган дастаки дам ишлатилади.

Машинашниң энг «инжин» қисми коллектордир. Тўғри ишлаётган коллектор учкун чиқармаслиги керак. У аниқ цилиндр шаклида бўлиши (коллектор «тепмаслиғи») керак. Циаликалар орасига қўйцилган изоляция коллекторининг ташки сиртидан чиқиб қолмаслиги, бу сирт силлиқ қилиб ишланиши, тирналган ва куйган жайлари бўлмаслиги керак.

Машинани юргизиш олдидан коллекторни қуруқ ёки бензинда сал ҳўлланган тоза суруп латта билан тозаланади. Агар коллекторининг сиртида сал-пал тирналган жойлар, ғадир-булурликлар, ифлосланиш, сал-пал куйган жойларнинг борлиги ёки слоданинг бир оз чиқиб қолгани сезилса, у қайта силлиқланади. Коллектор кинич номерли шиша қоғоз ёрдамида силлиқланади; жилвир қоғоздан мутлақо фойдаланмаслик керак, чунки жилвир қоғоз чанглари ток ўтказади.

Шиша қ оғоз ёғоч дастага маҳкамланади, дастанинг ботиқ қисми коллекторниң өзгелигига қатын мос бўлиши керак. Қоғозли даста коллекторга қистириб қўйилади ва якорь айлантирилади. Коллектор унинг сирти тоза ва силлиқ бўлгунча силлиқланади. Коллектор сиртиниң бир текисда қорамтири (кўнгир) бўдиши зарарсиз ва бундай ҳолда уин силлиқлаш керак эмас. Чўткалар ва коллекторниң нормал ишлаши коллектор сиртиниң жигар раиг ва ҳатто қўнгир-хаво ранг бўлиши билан характерланади.

Коллекторни жуда зарур бўлгага ҳоллардагина йўйилади. Коллектор пластинкаларини бир-биридан ажратиб турувчи миканит (слюда) изоляция мис пластинкаларига қараганда камроқ ейилади, шу сабабли вақт ўтиши билан бу изоляция коллектор сиртига чиқиб қолади. Коллектордан учқун чиқишига сабаб бўладиган бу ҳодисани бартараф қилиш учун коллекторни «равонлаштирилади», яъни пластинкалар орасидаги изоляцияни 0,5—1 мм чуқурликда арраланади ёки фрезерланади. Бу иш ножовка ишлотини парчасидан қилинган ва ёғоч дастага маҳкамланган маҳсусе кичик арри ёрдамида қўлда ёки электр двигатели билан айлантириладиган маҳсусе кичик ( $d = 20 - 25$  мм) фрезерлар ёрдамида амалга оширилади. Равонлаштирилганидан сўнг коллектор юқорида тавсифланган усул билан силлиқланади.

Чўтка тутқичлар маҳкамланган трансформатор завод томонидан кўрсатилган белги чизиқларига аниқ ўринатилиши керак, шундагина чўткалар коллекторга тўғри жойлаштирилади.

Ўзгарувчан ток машиналарининг ҳалқалари коллекторга ишбатан кам қаров талаб қиласиди. Контакт ҳалқалар «тепмаслиги» керак; уларниң сиртида тирнаган, налоқланган ва кемтик жойлар бўлмаслиги лозим. Чўткалар ҳалқаларга бутун сиртлари билан тегиб туришлари, уларда осилил қолмасликлари лозим.

Машинанинг мазкур хили учун чўткаларининг машинани тайёрлаб берган завод тавсия этган маркаларинингина ишлатиш керак. Чўткаларниң потўғри танланган тури ҳаддан ташқари кўп учқун чиқариб, машинани мутлақо яроқсиз қилиб қўяди. Тўғри ишлатётган кўмир чўткаларининг коллектор ёки контакт ҳалқасига тегиб тураган сиртиниң ҳамма юзи кўзгу сингари ярқираб туриши лозим.

Чўткалар чўтка тутқичининг обоймаларида осон силжиши ва коллекторга ҳамда ҳалқаларга маълум босим билан ёпишиб туриши керак. Кўмир-графит, графит электрографит, мис-графит, бронза-графит чўткалар бўлади. Биринчи уч хил чўткалар ўзгармас ток машиналарига, кейинги иккى хили эса асинхрон ва синхрон машиналарга ўринатилади.

Янги чўткаларни ўринатишда уларни албатта коллекторга мослаб қайта силлиқлани керак. Бунииг учун чўтка тутқичига ўринатилган чўтка остига силлиқловчи сирти билан чўткага қараган шиша қоғоз солинади ва у олдинга ҳамда орқага ҳаракатлантирилади. Тўғри силлиқлаш учун қоғозни коллектор бўйлаб қисиб қўйини лозим.

Электр машиналарида сирпанини подшипниклари ҳам, юмалаш подшипниклари ҳам ишлатилади. Ҳозирги замон кам қувватли ва ўртача қувватли машиналарида, одатда, шариклар ва роликлар подшипниклар бўлади, йирик машиналарда эса сирпани подшипниклари, кўпинча эса ҳалқа ёрдамида мойланадиган подшипниклар ишлатилади.

Роликлар ва шариклар подшипниклар жуда кам қаров талаб қиласиди. Улар куюқ мой (тавот) билан мойланади; мойни 3—4 ойда бир марта алмаштириш етарли, бироқ ҳар бир навбатдаги текшириш — тозалаш ва мойланаш пухта бажарилини керак. Очилган подшипникнинг эски мойни тозаланади, унинг барча деталлари (обойма, шариклари) безини билан тозалаб ювалиб, сўнгра янги мой қўйилади. Подшипник камераси ҳажмининг тахминан  $\frac{2}{3}$  қисми мой билан тўлдирилади, бу подшипникнинг яхши ишлашини таъминлайди. Подшипникнинг нуқсонасиз эканигигига бир оз бўлса-да, шубҳа қилинса, яхшини подшипникни очиб кўриш, ундан кичкинагина нуқсонларни ҳам бартараф этиш керак. Шундагина жиддий бузилишлар ва катта маблағлар сарф бўлишининг олдини олиш мумкин.

Сирпани подшипниклари катта эътибор ва парвариши талаб қиласиди. Подшипникларининг ҳамма қопқоқлари зич ёпишлиши керак. Бу подшипникларда мой сатҳини узлуксиз кузатиб бориш ва ўз вақтида қўшимча мой қўйиб турниш лозим. Одатда, мой ҳафтасига бир марта қўйилиши керак. Ҳатто қопқоғи

жуда зич ёшыладиган подшипниктердә ҳам мой вакт ўтиши билди инфлюзиянади. Шунинг учун мойны камиды 1—2 ойда бир марта алмаштыриб түриш лозим. Бунинг учун зеки мой чиқарыш тешиги орқали чиқарып юборилиб, подшипник камерасын көрсөн билди ювилади. Камерадан оқиб чиқаётгандай көрсөн мутлақо тоза бўлгач, чиқарыш тешигини ёнмасдан подшипникка тоза мой қўйилади. Бунда подшипник камераси қолган көрсенидан тозаланади. Ниҳоят, чиқарыш тешиги ёнилиб, мой қўйиб қўйилади.

Подшипникларни мойлаш учун ишлатиладиган мойда чўкка ҳамда таркибида смола ва кислота бўлмаслиги керак.

Подшипникларни мойлаш турини билан бирга вкладишларининг ейилишини ҳам кузатиб турини керак. Бу нарса асинхрон двигательлар учун айниқса муҳимдир, чунки уларда ҳаво зазори жуда кичик ( $0,3$ — $0,5$  мм) бўлади ва подшипник вкладиши синхронда ротор статорга тегиб қолиши мумкин. Шунинг учун ротор билан статор орасидаги ҳаво зазорини ҳар хил қалибрланган ленталар шаклидаги ичмушлар ёрдамида вакт-вақти билан текшириб турилади. Роторнинг айча ўтириб қолиши сезилса, подшипникларни вкладишлари қайта қўйилади. Подшипниклар (мойдининг  $80^\circ$  гача қизишига йўл қўйилади. Подшипникларни қизиши, кўнича қўл теккингизб кўриши йўли билан (сутка давомида бир неча марта), масъулнитли ҳолларда эса подшипникнинг мойига ботириладиган символи термометрлар билла текшириб турилади.

Машинада изоляциясининг қаршилиги даврий равишда бутун иш давомида, иш орасида узоқ вақт узилиш бўлганда, шунингдек, машина монтаж қелингандан ва ўринатилганда ўлчаниди. Изоляция қаршилигининг катта бўлиши изоляциянинг етарлича электрик пухта эканлигини билдиради.

Машина чулғамилари, коллектор ҳалқа ва машина корпуси (ер) орасидаги изоляция қаршилиги индуктор ёки мегомметр ёрдамида ўлчаниди.

Кизиган машина изоляцияси қаршилигининг катталиги мегомметр билан ўлчангандан синхрон генератор статорининг ҳар бир фазаси учун 1 Мом; ротор чулғами учун 0,5 Мом; асинхрон электр двигателининг статор чулғами учун 1 Мом дан; ротор учун 0,2 Мом дан кам бўлмаслиги керак. Ўзгармас ток машиналари изоляция қаршилиги катталигининг нормаси бўлмайди.

Агар машина изоляциясининг қаршилиги етарли бўлмаса (машинада намаланиб қолганда кўнича шундай бўлади), у ҳолла машина қуритилади. Қуритиш печлари бўлганда, жуда катта бўлмаган электр двигателларини қуритишдагина улардан фойдаланиш мумкин. Нечининг температураси  $90$ — $100$  С. Қуритиш 8—10 соат давом этади. Статор ва ротор айрим-айрим қуритилади. Қуритиш печлари ёки бошқа қуритиш қурилмалари бўлмагандан машинани электр токи ўтказиб қизитиш йўли билан қуритилади.

Ўзгармас ток машинасини генератор режимида ишлашга ўтказишда мустақил ўйғотиши схема бўлиши керак. Ўйғотиш чулғами кичик кучланишига ( $2$ — $4$  в) уланади, якоғъ аминерметр орқали қисқа туташтирилади. Ўйғотиш чулғаминга ток бериш мутлақо керак бўлмайдиган ҳоллар ҳам бўлиши мумкин, бундай ҳолларда якорда етарли ток ҳосил қилиш учун қолдиқ индукция оқимининг ўзи етарли бўлади. Ўйғотиш чулғамидағи токни ва якорнинг айланниш тезлигини ростлаб, якордаги токни чулғамларининг термометр билан ўлчарган температураси  $70$ — $75$  С дан ошмайдиган катталиккача етказилади. Ўйғотиш чулғамлари қизиган якорнинг исеркелиги билан қуритилади.

Асинхрон двигательларини қўйидаги усул билан қуритиш мумкин. Двигатель ротори қисқа туташтирилади (багар у фазали бўлеа) ва термозланади. Статор чулғамларига машина чулғамлариди уларни  $70$ — $75$  С температуррагача қиздирадиган ток ҳосил қилиувчи пасайтирилиш кучланиши берилади. Берилган кучланиш катталиги машинанинг номинал кучланишиндан 5—7 марта кам бўлади.

Шу нарсанни қайд қилиб ўтиши керакки, айтиб ўтилган температура қуритишнинг охирги температураси бўлиб, қуритиш процесси эса гича паст температуранан бошланиши зарур. Машинани қуритиш процесси (машинани кувватига қараб) бир неча соатдан 5—6 суткагача давом этади. Қуритиш процесси изоляция қаршилиги нормал катталикка етганида тугалланади.

Металл реестатларга ўтириб қолган чапи ёки инфлюзникларни латта билди артиб ёки ҳаво пуркаб тозаланади. Конактларининг бекам-куст ҳолатда бўлинини кузатиб бориши: қўйиб қораётган жойларини қўриб ташлаш, кўзгалувчи кон

тактининг сиқиб туришини, спиралларнинг салқиланиб қолмаганлигини, бир-бирига ёки кориусга тегиб қолмаганлигини текшириб туриш керак.

Мойли реостатларда мойнинг сатхини кузатиб бориш, агар керак бўлса, мой қўйиб туриш лозим. Одатда минерал мой — трансформатор мойи ишлатилади. Мойни 1—2 ойда бир марта алмаштириб туриш тавсия қилинади, бунда бак ва қаршиликларни керосин билан ювиб ташлаш керак.

## Ўн иккинчи боб


### АВТОМАТИК ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРИ

#### 12-1. МАШИНАЛАРНИНГ ВАЗИФАСИ

Автоматик бошқариш қурилмаларида ишлатиладиган электр машиналар одатдаги электр машиналардан ишлаш принципи жиҳатидан фарқ қиласа ҳам, конструкцияси ва хоссалари жиҳатидан фарқ қиласи. Бундай машиналар кичик — ваттнинг улушларидан ўнлаб ваттгача кувватларга мўлжаллаб ясалади ва микромашиналар деб аталади.

Бизнинг саноатимиз турли типдаги кўплаб микромашиналар ишлаб чиқаради. Биз мазкур бобда улардан баъзиларининг тузилиши ва ишлаш принципи ҳақида қисқачагина маълумот берамиз.

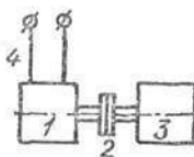Вазифаларига қараб бу машиналар ижро қилувчи двигателларга, тахогенераторларга, бурилма трансформаторларга, синхрон алоқа машиналарига бўлинади ҳамда автоматика, телемеханика ва ҳисоблаш техникасида ишлатилади. Бу машиналар ва уларнинг автомат қурилмалардаги ролига қараб, нормал ясалган машиналарни ўрганишда учрамаган баъзи тушунчалар ҳақида шартлашиб оламиз.



12-1. Сигнални ўзгартириш схемаси.

12-1- расмда генератор 3 билан муфта 2 орқали улаиган электр двигателни 1 кўрсатилган. Агар энергия тармоғи 4 дан двигателга энергия берилса, двигатель уни механик энергияга айлантиради, бу механик энергия эса генератор 3 да яна электр энергияга айлантирилади. Бироқ бу ерда асосий масала энергиянинг бир турдан иккинчи турга айланниши эмас, балки сигнални узатиш ва ўзгартиришdir.

Двигателга доимий  $U$  кучланиш бериш, двигателга айланана бошлиш ҳақида берилган команда (буйруқ) бўлиб хизмат қиласи. Двигатель сигнал — кучланиш олиши билан айланана бошлиди, яъни буйруқни бажара бошлиди. Иккинчи томондан, двигателнинг айланана бошлагани унинг сигнални олганлигидан дарак беради. Шундай қилиб, электр сигнални (кучланиш) механик сигналга (валнинг айланнишига) айланади. Двигатель генератор 3 ни айлантиради ва гене-

ратор тутқыларыда күчланиш пайдо бўлади, бу күчланиш айни вақтда генераторга механик сигнал келганлигидан дарак беради. Демак, бу мисолда сигналнинг узатилиши ва икки марта ўзгариши рўй беради, чунки сигнал доимий күчланиш тарзида берилган эди, масалан, синусоидал кўринишда олинди.

## 12-2. ЎЗГАРМАС ТОК ИЖРО ҚИЛУВЧИ ДВИГАТЕЛИ

Схемаси 12-2- расмда кўрсатилган мустақил уйғотишли ўзгармас ток ижро қилувчи двигатели иккита турли манбадан энергия олади. Уйғотиш чулғами  $I_y$  га  $U_y$  күчланиш берилади, бу күчланиш одатда ўзгармайди. Якорь чулғамига бошқа сигнал —  $U_b$  бошқариш күчланиши берилади ва двигатель унинг катталиги ҳамда ўналишини ўзгартириш билан бошқарилади.


Ҳар бир ижро қилувчи двигатель қўйидаги сифатларга эга бўлиши керак. У сигнал пайдо бўлиши биланоқ юриши ва сигнал тўхтаган заҳоти тўхташи лозим. У ўз-ўзида и юрмаслиги, яъни сигнал йўқолганда ҳам айланишини давом эттириш қобилиятига эга бўлмаслиги керак. Двигателнинг айланиш тезлиги бир текис бўлиши ва кенг чегараларда ростланадиган бўлиши керак, унинг айланиш ўналиши эса сигналнинг қутблилиги ёки фазаси ўзгарганда дарҳол ўзгариши лозим. Мустақил уйғотишли ижро қилувчи двигатель ана шу талабларнинг ҳаммасини қаноатлантиради.

Ҳар қандай электр двигателининг ҳам энг муҳим характеристикаларидан бири унинг механик характеристикаси дир (10-24- расм). Бу характеристика, яъни  $U_y = \text{const}$  ва  $U_b = \text{const}$  бўлганда  $n = f(M)$  мазкур двигатель учун 12-3- расмда кўрсатилган. Абсцисса ўқи бўйлаб  $M\% = \frac{M}{M_{10}}$ . 100% миқдор қўйилган, бу ерда  $M$  — айлантирувчи момент,  $M_{10}$  эса двигатель учун доимий бўлган юргизиш моменти.

Ўзгармас ток машиналарида  $M = c\Phi I_y$  ва  $U_y = \text{const}$  бўлганда  $I_y$  ҳамда  $\Phi = \text{const}$  бўлгани учун  $M = c_m I_y$ . Тезлик  $n = 0$  бўлганда момент  $M = M_{10}$  бўлади ва  $I_y = 0$  бўлганда нолга тенг бўлади. Якорь токи

$$I_y = \frac{U_y - E}{r_y}. \quad (12-1)$$

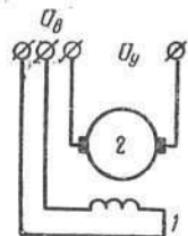$U_y \neq 0$  ва  $r_y \neq \infty$  бўлгани учун  $U_y = E$  бўлганда  $I_y$  нолга айланади. Қарама-қарши э. ю. к. факат бирор  $n_0$  назарий тезликда, тормозлаш моменти  $M_t$  мутлақо йўқ бўлгандагина күчланишга тенг бўлиши мумкин. Бу тезлик идеал салт ишлаш тезлиги деийлади ва асинхрон двигателнинг  $n_1$  синхрон тезлигига ўшайди.




12-2. расм. Ўзгармас ток ижро қилувчи двигатели.


Реал  $n$  тезликкінг  $n_0$  га нисбати, яғни  $n\% = \frac{n}{n_0} 100\%$  12-3-расмда ординаталар ўқи бүйлаб жойлаштырылған

$$\alpha = \frac{U_b}{U_y} \quad (12-2)$$

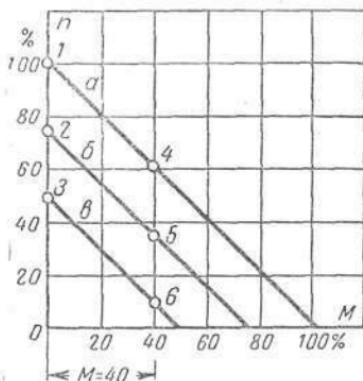нисбат бошқарыш коеффициенті дейилади. 12-3-расмда  $\alpha$  әгри чизик,  $\alpha = 1$  учун,  $b$  ва  $a$  әгри чизиклар эса мос равишида  $\alpha = 0.75$  ва  $\alpha = 0.5$  учун ясалған. Механик характеристикалар түр-



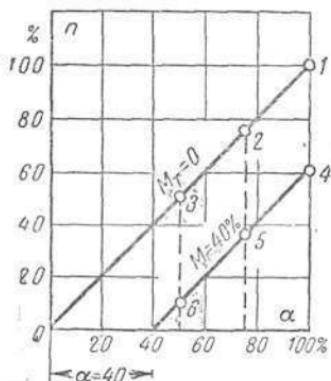12-3-расм. Ижро құлувчи двигателниң механик характеристикалари.



12-4-расм. Ижро құлувчи двигателниң ростлаш характеристикалари.

ри чизиклар экан. Ызгармас үйғотиш ва якорь кучланишларыда айланиш тезлиги  $n$  нинг валдаги момент  $M$  га пропорционаллығы ижро құлувчи двигателниң автоматтік курилмаларда ишлатын мүмкілігінинг зарурий шартидир.

Механик характеристикаси түрі чизикдан иборат бүлган двигатель барча айланиш тезликтерде двигателниң турғуи ишлешін таъминлады, чунки  $n$  тезлик ҳар қандай пасайғанида уига пропорционал равишида айланып-турған момент ортади ва мувозанат сақладади. Ижро құлувчи двигатель учун бу шарт ҳам зарурийдір. 12-4-расмда  $U_y = \text{const}$  ва  $M = \text{const}$  бүлгандан

$$n = f(U_y) \text{ ёки } n = f(\alpha)$$

ростлаш характеристикаси күрсатылған. Айланиш тезлиги якорга берилған сигналга пропорционал бўлиши учун бу характеристика ҳам түгри чизикли бўлиши керак.

У механик характеристикадан қуйидагича ясалыши мүмкін.  $M_t = 0$  моментта (идеал ҳолда)  $\alpha = 1, 0, 0.75, 0.5$  бўлганда 12-3-расмдаги 1, 2, 3 нуқталар мос келади. Мос равишида  $\alpha = 1, 0, 0.75$  ва  $0.5$  учун 12-4-расмда бу нуқталарни ясаш ва  $M_t = 0$  учун идеал ростлаш характеристикасини ҳосил қилиш мүмкін. 12-3-расмда  $\alpha = 1, 0.75, 0.5$  лар учун бироқ  $M_t = 40\%$  га мос келувчи 4, 5, 6 нуқталарни олиб, 12-4-расмда  $\alpha$  нинг ўша қийматлари учун, бироқ

$M_t = 40\%$  даги иккүнчү характеристиканы олиш мүмкін. Бу кейинги характеристиканың абсолюттесеңиң үқи билан кесишиши бошқарыш күчланиши  $U_b$  нинг катталигини күрсатади, күчланишининг бүткізгіштіктерінде  $M = 40\%$  момент ұсул қилиб үрнидан қўзғалади.

Мустақил үйғотишили ўзгаруvsчан ток ижро қилувчи двигатели шу типдаги двигателлар орасыда энг яхшиси ҳисобланади ва автоматик ростлашда ва айниқса, кузатиш системаларида ишлатилади.


### 12-3. ЎЗГАРУВЧАН ТОК ИККИ ФАЗАЛИ ИЖРО ҚИЛУВЧИ ДВИГАТЕЛИ

Саноатда ишлаб чиқарыладиган барча микродвигателларнинг 90% га яқини ўзгаруvsчан ток двигателларидир.

Автоматик системалар ва ҳисоб-ециш техникаси системаларида энг күп қўлланиладиган ўзгаруvsчан ток двигатели магнитсиз ғовак роторли икки фазали асинхрон двигателдир. Бу двигателлар саноат частотасидаги ( $f = 50 \text{ Гц}$ ) тармоқлардан ҳам, юқори (330, 400, 500, 800 ва 1000  $\text{Гц}$ ) частотали тармоқларда ҳам ишлайверади, бунда айланиш тезлиги 1500 дан 30 000 айл/минга етиши мүмкін. Бу двигателларга ҳам 12-2- § да саналган талаблар қўйилади. Бироқ, бу талабларни тўла равишда қаноатлантириб бўлмайди, буни қўйида кўрсатамиз.


12-5- расмда икки фазали двигательнинг 10-15- § да келтирилганга ўхшаш улаш схемаси тасвирланган. Конденсатор билан кетма-кет уланган 1 үйғотиш чулғами  $U_c$  күчланиши тармоқка уланади ва чулғамнинг  $U_n$  күчланиши ўзгаришсиз қолади.  $U_y$  сигнал бошқарыш чулғами деб аталган чулғам 2 га берилади. Конденсатор туфайли чулғамлардаги токлар фаза бўйича  $90^\circ$  га силжиган бўлади. Кисқа туташган 3 ротор  $U_y$  күчланиш берилдиши билан айлана бошлайди ва бу күчланиш йўқолиши ҳамоно тўхташи керак.

Двигатель 12-6- расмда кўрсатилганидек, махсус конструкцияга эга. Кўзғалмас статор икки қисмга эга; ҳамма чулғамлар жойлашадиган ташки қисм 1 ва системанинг магнит қаршилигини камайтирадиган ички қисм 2. Массасини камайтириш, демак, ҳаракат тезлигини ошириш мақсадида ротор 4 алюминий қотишмадан юпқа деворли стакан шаклида ясалади ва ўқ 3 га маҳкамланади. Ўқ ички статор 2 орқали ўтказилади ва двигатель чекка қолқоқларидаги подшипникларда айланади. Бундай двигателлар 4—70  $\text{вт}$  кувватга мўлжаллаб ясалади; 0,1—1,5  $\text{вт}$  кувватга мўлжалланганида уларнинг конструкцияси 12-7- расмда кўрсатилганидек бўлади. Статорнинг 1 ташки қисми магнит қаршиликни камайтириш учун хизмат қилади, ички қисми 2 да эса чулғамлар жойлаштирилади. Бундан аввалги двигателдагидек, бунда ҳам ротор 3 алюминий қотишмасидан юпқа деворли стакан шаклида ясалади.

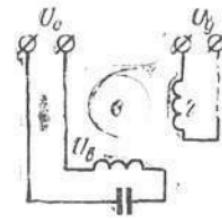

12-5- расм. Икки фазали ўзгаруvsчан ток ижро қилувчи двигатели.

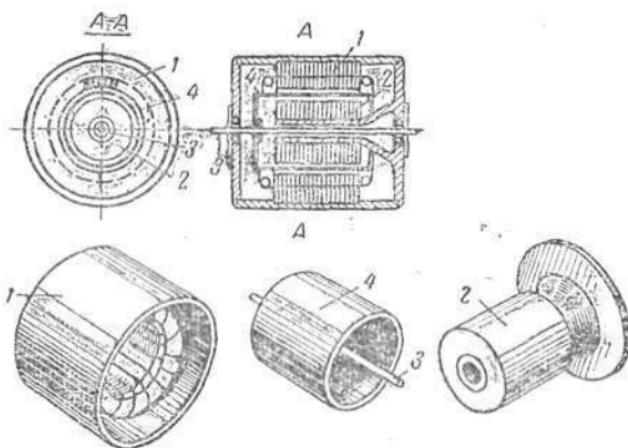
Нормал ясалған ўзгарувчан ток иккі фазали асинхрон двигателнинг битта нүқсони бор, двигателни автоматик қурилмаларда ишлатиш учун бу нүқсонни бартараф қилиш лозим.



12-6- расм. Магнитсиз ғовак роторлы двигатель конструкцияси.

Нүқсон шундан иборатки, иккі чулғам майдони таъсирида айланыётган двигатель майдонлардан бири, яъни бошқариш чулғами узилганды ҳам айланышда дәвом этаверади, яъни у ўзидан-ўзи айланаверади. Бунинг сабаби 10-15- § да баён қилинган эди (10-35-расм).

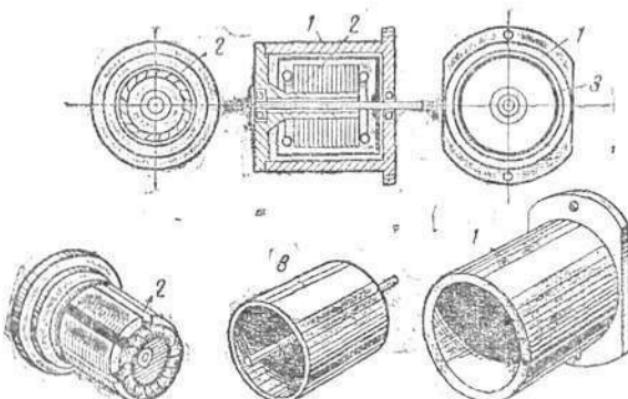Биз юқорида күрган двигателларда (12-6, 12-7- расм)  $r_2$  актив қаршиликлари  $x_2$  реактив қаршиликтан катта бўлган магнитсиз ғовак роторлардан фойдаланиш натижасида двигателлар ўз-ўзидан




12-7- расм. Магнитсиз ғовак роторлы ва ички статорида чулғами бўлган двигатель конструкцияси.

айланмайди. Бу ҳолда 10-35- расмда тасвирланган диаграмма 12-8-расмда күрсатилганидек ўзгари.  $x_2$  нинг қиймати  $r_2$  нинг қийматига нисбатан кичик бўлгани учун, ҳатто бу  $x_2$  қаршилик иккяланган частотада катталашганда ҳам ( $s = 2$  бўлганда), унчалик роль ўйнамайди. Шунинг учун  $E_2$  тес. ток ундан фаза бўйича 10-35- расмда күрсатилгандагидан анча кичик  $\psi_2$  тес. бурчакка орқада қолади. Демак,  $F_{2\text{tes}}$  магнитловчи куч  $F_{\text{tes}}$  магнитловчи кучни компенсацияламайди ва айланётган двигателда  $\Phi_{\text{tes}}$  тескари оқим мавжуд бўлади, бу оқим  $I_{2\text{tes}}$  ток билан бирга  $M_t$  тормозловчи моментни вужудга келтиради. Бу тормозловчи момент тўғри  $\Phi_t$  оқим ҳосил қилган айлантирувчи моментдан катта бўлади, чунки бунда  $r_2$  қаршилик катталиги туфайли тўғри  $E_2$  э. ю. к. томонидан ҳосил қилинган  $I_{2\text{tot}}$  кичик бўлади. Бу ҳолда тормозланиши иккала  $U_6$  ва  $U_y$  кучланишини олгандагидан кўра тезроқ бўлади. Ҳолбуки, бу иккя кучланиши олингана ҳеч қандай оқимлар бўлмайди ва ротор инерцияси


Бундан ташқари,  $r_2 \geq x_2$  бўлганда  $s$  сирпаниш ортиши билан айлантирувчи момент узлуксиз ортади ва двигатель ҳар қандай нагруззкада ҳам турғун ишлайди, бу 10-23- расмда 1 эгри чизиқ билан кўрсатилган.

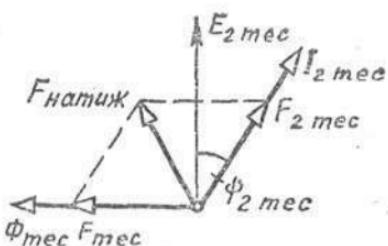Бу двигатель учун 12-9- расмда кўрсатилган механик характеристикаларни, мустақил ўйғотишли ўзгармас ток двигателидаги сингари, тўғри чизиқли деб ҳисоблаш мумкин. Аксинча, ростлаш характеристикалари (12-10- расм) фақат  $\alpha = 30-50\%$  гачагина таҳ-




12-8-расм. Магнитсиз говак роторли икки фазали асинхрон двигательни ўз-ўзидан юрмаслигини изоҳловчи диаграмма.

бўйича айланishi мумкин.

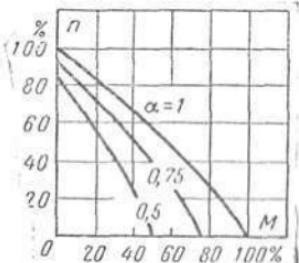

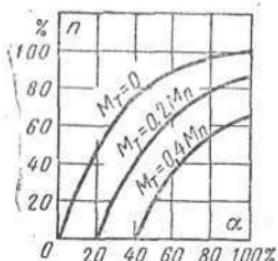12-9-расм. Икки фазали ижро қилувчи асинхрон двигательнинг механик характеристикалари.



12-10-расм. Икки фазали ижро қилувчи асинхрон двигательнинг ростлаш характеристикалари.

минан түғри чизиқ деб ҳисобланиши мумкин. Шу сабабли двигательнинг номинал тезлиги учун тахминан салт ишлашдаги тезлигининг ярмiga тенг катталик олинади.

Двигатель ҳаракатлантираётган система тез айланмаслиги мумкин бўлган ҳолларда магнитсиз говак роторли асинхрон двигатель ўрнига бемалол одатдаги ротори қисқа туташтирилган асинхрон двигатель ишлатилиши мумкин. Бу двигателда ҳаво зазори кичик бўлгани сабабли магнитлаш токи, демак, статор чулғамидаги ирофлар ҳам кам бўлади, натижада двигательнинг фойдали иш коэффициенти ва  $\cos \phi$  ортади. Салт ишлашдан то двигатель тўхтагунича ( $s = 0 \div 1$ ) двигатель турғун ишлаши керак бўлгани учун, роторнинг  $r_2$  актив қаршилиги  $x_2$  реактив қаршиликтан анча катта қилинини керак. Бундай двигателларнинг қуввати ваттнинг улушларидан то бир неча ваттгача бўлади.

#### 12-4. ФЕРРОМАГНИТЛИ ГОВАК ЁКИ ЯХЛИТ РОТОРЛИ ИККИ ФАЗАЛИ АСИНХРОН ДВИГАТЕЛЬ

Бу двигатель одатдаги икки фазали чулғамга ва говак ёки яхлит ферромагнит роторга эга. Айланувчи магнит оқими ферромагнит ротор орқали туташгани учун, бунда 12-6- расмда кўрсатилганни сингари, ички статор бўлмайди. Айланувчи оқим ротор сиртида уюрма токлар ҳосил қиласи, бу токлар ҳам оқим билан биргаликда айлантирувчи момент ҳосил қиласи. Роторнинг актив қаршилиги катта ( $r_2 > x_2$ ), шунинг учун юргизиш моменти катта бўлиб, двигатель барча ишлаш диапазонида турғун ишлайди ва ўз-ўзидан айланмайди. Механик ва ростлаш характеристикалари (12-9 ва 12-10- расмлар) түғри чизиқка яқин ва улар ток олаётган тармоқ частотаси қанча катта бўлса, характеристикалар ҳам түғри чизиқка шунча яқинлашади. Двигательнинг тезлигини кенг диапазонда ростлаш мумкин, тузилиши содда ва ишлатиш учун ишончли. Унинг нуқсони двигатель фойдали иш коэффициенти ва  $\cos \phi$  нинг кичиклигидир. Бу двигателлар қуввати 5—300  $wt$  бўлганда автоматикада кенг қўлланилади ва конденсаторли двигателлар бўлади.

Айланувчи қисмларнинг инерция моментини ортириш керак бўлган қурилмаларда (магнитофонлар, гироскоплар) юқорида баён қилинган двигателлар тескари ясалышда, яъни статор чулғами, 12-7- расмда кўрсатилганидек цилиндрда қўзғалмас қилиб жойлаштирилади, ротор эса говак пўлат цилиндр қўринишида статор атрофига айланади.

#### 12-5. ЮРГИЗИШ ҚАРШИЛИГИ УРНАТИЛГАН БИР ФАЗАЛИ АСИНХРОН ДВИГАТЕЛЬ

Бир фазали асинхрон двигательнинг ишлаш принципи 10-15- § да, унинг схемаси 10-33- расмда кўрсатилган эди. Бундай двигателларни юргизиш учун конденсатор улаш талаб қилинар эди, бу конденсаторнинг сифими ҳатто двигатель қуввати 50—200  $wt$  бўлганда

жам 20—30 мкФ эди. Бу конденсаторнинг ўлчамлари одатда двигатель ўлчамларидан катта бўлиб, уларни автоматик схемаларда ишлатишга мутлақо имкон бермайди.


Мазкур тиидаги двигатель конденсаторсиз ишлайди (12-11-расм) ва куйидагича тузишган. Двигатель статорининг, 10-31-расмда кўрсатилгандек, иккита чулгами бор. Ишчи чулғам 1 статор ариқчаларининг учдан икки қисмини эгалайди, ўрамлари сони кўп ва индуктив қаршилиги катта. Юргизиш чулғами 2 қолган қисм ариқчаларда жойлашган ва ўрамлари сони кам бўлган ҳолда, актив қўршилиги индуктив қаршилигидан катта. Шундай қилиб,  $90^\circ$  эл. град га суринган икки чулғам орқали фаза жиҳатидан деярли чорак даврга силжиган иккита ток ўтади ва ротор 3 ни эрганитирувчи айланувчи магнит оқими ҳосил қиласди. Бу двигателлар юргизиш сигимли уч фазали двигателлардан ўзларининг юргизшини характеристикалари билан фарқ қиласди ва  $p=1-2$  та қилиб, 18—600 вт қувватларга мўлжаллаб, берк шамоллатиладиган қилиб ясалади.

## 12-6. БИР ФАЗАЛИ СИНХРОН РЕАКТИВ ДВИГАТЕЛЬ


Кичик қувватли барча тиидаги синхрон двигателларда энг кўп тарқалгани реактив двигателлар. Реактив двигатель синхрон алоқа системаларида, овозли кино установкаларида, овоз ёзиб олувчи аппарат (магнитофон)ларда, ҳисоблаш қурилмалари магнит хотирасининг лента тортувчи механизмларида, медицина ва рўзгор аппаратураларида юритма двигатели сифатида ишлатилади. Двигателнинг конструкцияси содда ва арzon.

Синхрон реактив двигатель қисқа туташтирилган роторли асинхрон двигателдан кам фарқ қиласди. Унинг статорида иккита чулғам бўлиб, булардан бирига айланувчи магнит оқими ҳосил қилиш учун конденсатор кетма-кет уланган (12-5-расм). Ротор қисқа туташтирилган чулғамли, лекин унинг доирасида ўқ бўйлаб тешиклар бор (12-12-расм), бу тешиклар туфайли чиқиқлар ҳосил бўлади, бу чиқиқларсиз двигатель синхрон режимда ишлай олмайди. Двигателнинг ишлаши принципи 12-13-расмда тушунтирилган.

Тўрт қутбли оқим шартли равища магнитлар қутблари билан алмаштирилган. Агар улар орасига цилиндрсиз ротор жойлаштирилса, у ҳамма вазиятда ҳам тинч туради. Бироқ чиқиқлар сони қутблар сонига тенг бўлганда у фақаг икки вазиятда: қутблар ўқи ва чиқиқлар ўқлари орасидаги бурчак нолга тенг ( $\theta = 0$ ) ёки бу бурчак  $90^\circ$  эл. град. га тенг бўлганда гина (12-13-а ҳамда 12-13-б расм) мувозанат ҳолатда туради. Бироқ кейинги ҳолда мувозанат

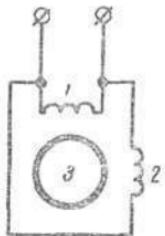


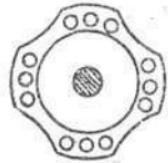12-11-расм. Юргизиш қаршилиги ичига ўринатилган бир фазали асинхрон двигатель.



12-12-расм. Бир фазали синхрон реактив двигателнинг ротори.

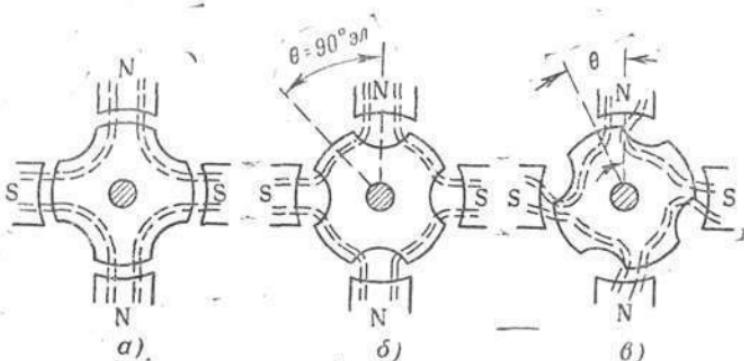турғын бўлмайди. Мувозанат вазиятидан бир оз оққандада ҳам ротор магнит қаршилик энг кам бўлган, яъни  $\theta = 0$  бурчакка мос келувчи вазиятга қайтади. Агар кутблар (оқим) айланана бошласа (12-13-в расм) ва  $\theta$  номувофиқлик бурчаги пайдо бўлса, у ҳолда ротор ҳамма вақт оқим (кутблар) билан синхрон айланади, чунки бунда  $\theta$  бурчакни камайтиришга интилувчи куч мавжуд бўлади.



12-13- расм. Бир фазали синхрон реактив двигателнинг иш принципи.


Юқорида айтилган вазият вужудга келиши учун ротор дастлаб синхрон тезликка яқин тезлик билан айлантирилиши керак. Шунинг учун ротор қисқа туташтирилган чулғам билан таъминланган ва дастлабки вақтда у асинхрон двигатель тарзида ишлайди, сўнгра ротор синхронликка эришади. Ротор чулғамидаги ток нолга тенглашади ва двигатель айланувчи оқим ва ротор чиқиқлари орасидаги реактив момент ҳисобига айланади. Бу двигателлар бир фазали бўлганда йигирма ваттгача қувватларга мўлжаллаб,  $n = 1000 \div 1500$  айл/мин тезликда айланадиган қилиб ясалади. Бу двигателларнинг иуқсонлари уларнинг қувват бирлигига тўғри келадиган оғирлигининг катталиги, ф. и. к. нинг ва  $\cos\phi$  нинг пастлигидир.

#### 12-7. УЧ ФАЗАЛИ ВА БИР ФАЗАЛИ ГИСТЕРЕЗИСЛИ СИНХРОН ДВИГАТЕЛЛАР


Реактив синхрон двигателларнинг юқорида қайд қилинган камчиликлари қувватлар кичик (3—20 вт) бўлганда гистерезисли синхрон двигателлардан фойдаланишга мажбур қиласди. Бу хил двигатель статорида уч фазали ва бир фазали (ишчи ва юргизиш) чулғамлари ва яхлит (ёки шихталанган) ферромагнит ротори бўлади. Бироқ электр машиналар учун одатда гистерезис ҳалқаси тор бўлган пўлат ишлатилса, гистерезисли двигатель ротори учун гистерезис ҳалқаси кенг бўлган магнитли-қаттиқ материал—викеллой ишлатилади. Двигатель арzonга тушиши учун унинг ротори йигма қилиб ясалади (12-14- расм) ва вал 2 га ўтказилган втулка I ҳамда

магнитли-қаттиқ материалдан қилингани ташқи цилиндрлар 3 дан иборат бўлади.

Агар ротор айланувчи магнит оқимида жойлаштирилган деф-фараз қилинса (у 12-15-расмда иккита кутб билан алмаштирилган), у ҳолда ташқи цилиндрда элементар магнитчалар ишиқаланиш туфайли бир оңда айланувчи оқимининг ўқи бўйлаб бурила ололмайди. Бу магнитчаларга  $F_t$  тангенциал кучлар таъсир қилиб  $M_r$  гистерезис моменти ҳосил қиласди. Ротор синхрон тезлик билан оқим орқасидан эргашади. Айланувчи

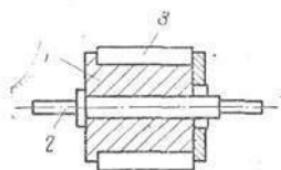

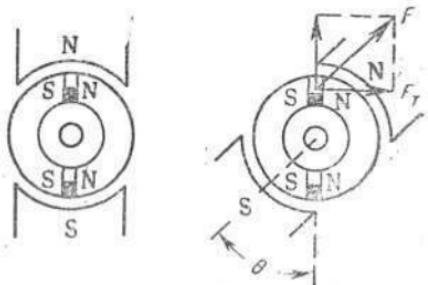12-14- расм. Синхрон гистерезисли двигателнинг ротори.




12-15- расм. Гистерезисли синхрон двигателнинг иш принципи.

магнит оқими ва элементар магнитчалар ўқи орасида номувофиқлик бурчаги 0 ҳосил бўлади, бу бурчак фақат материалнинг коэрцитив кучига боғлиқ бўлади.

Двигателин юргизишда натижавий момент гистерезис моменти ва уюрма токлар ҳосил қилган  $M_y$  момент йигиндисидан иборат бўлади. Шунинг учун юргизиш моменти анча катта. Нормал режимда двигатель гистерезис моменти ҳисобига синхрон айланади, чунки синхрон тезликда роторда уюрма токлар бўлмайди.
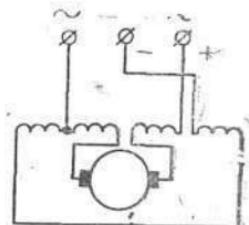
## 12-8. КОЛЛЕКТОРЛИ УНИВЕРСАЛ ДВИГАТЕЛЬ

Маълумки, ток берувчи тармоқ тугқичларининг кутблиги ўзгарганда ўзгармас ток двигатели ўзининг айланниш йўналишини ўзгартирилади (8-3- §). Шунинг учун коллекторли двигателга баъзи конструктив ўзгартирилар киритилса, у ўзгарувчан ток тармогидан ҳам ишлани мумкин. Бу ўзгартирилар қисқача қўйидагилардан иборат. Ҳар қандай ўзгарувчан ток машиналарида сингари бутун магнитонпровод пўлат варақлардан йигилиши керак. Индуктивликни камайтириш мақсадида уйғотиш чулғамидаги ўрамлар сони камайтирилиши лозим. Шунинг учун ҳам ўзгарувчан токда ишловчи коллекторли двигателларнинг ҳаммаси кетма-кет уйғотишли бўлади. Ўзгарувчан токда коммута-



12-16- расм. Коллекторли универсал двигатель схемаси.

ция жуда мураккаблашиб кетиши туфайли уни яхшилаш усуллари кўзда тутилган бўлиши керак.

Ўзгармас токда 110 ва 220 в кучланишларда ҳамда ўзгарувчан токда 127 ва 220 в кучланишлар ва 50 гц частотада ишлашга мослаштирилган 5—600 вт қувватли кетма-кет ўйғотишли коллекторли двигателлар универсал двигателлар дейилади. Двигателларнинг айланиш тезлиги 2000 дан 8000 айл/мин гача.

Двигатель ўзгарувчан токда ишлаганида истрофларнинг кўпайиб кетиши туфайли унинг кўрсатгичлари ўзгармас токда ишлаганида-гидан кўра анча ёмон бўлади.

Двигателнинг уланиш схемаси 12-16- расмда кўрсатилган. Двигатель турли хилдаги электр асбобларнинг приводларида ва турмушда ишлатилади. Двигатель радио бузилишларни йўқотувчи фильтр билан таъминланади.

#### 12-9. ЎЗГАРМАС ТОК ТАХОГЕНЕРАТОРИ


12-1- расмда генераторни айлантирувчи ижро қилувчи двигатель иўрсатилган эди. Генераторда  $\omega$  тезлик кириш сигнални, тутқичлардаги  $U$  кучланиш эса чиқиш сигнални эди. Агар кириш ва чиқиш сигналлари орасидаги  $U = f(\omega)$  боғланиш амалда чизиқли бўлса, бундай генератор тахогенератор деб юритилади. 12-17- расмда

1 тўғри чизиқ билан кўрсатилган бу боғланиш тахогенераторнинг идеал чиқиш характеристики дейилади.

Тахогенераторнинг асосий вазифаси ижро қилувчи двигатель валининг айланиш тезлигини ўлчашдир. Тезликни автоматик ростловчи системаларда тахогенератор тезликнинг кўрсатилган катталиктан четга чиқиб кетганинг кўрсатувчи ва сигнал берувчи ўлчаш элементи ролини ўйнайди. Тахогенератор берган сигнал ўзгартирилиб узатилгандан сўнг тезлик қайта тикланади. Бундан ташқари, тахогенераторлар турли хил механик ҳисоблаш операцияларида кенг қўлланилади.

Одатда мустақил ўйғотишли генератор ўзгармас ток тахогенератори вазифасини ўтайди. Баъзи ҳолларда доимий магнитлар билан ўйғотиладиган тахогенератор ишлатилади.

Агар тахогенераторнинг тутқичлари тутаётганимаган ҳолда ишлатган бўлса, унда  $E = c_E \Phi_n = c\Phi \omega$  бўлади, яъни магнит оқими  $\Phi$  ўзгармас бўлганда бурчак тезлик  $\omega$  га боғлиқ ҳолда тўғри чизиқ қонуни бўйича ўзгаради. Агар тахогенератор тутқичларига қаршилик уланган ва якорь чулғамидан  $I_a$  ток ўтса, у ҳолда якорь реакцияси ва кучланишнинг симларда ҳамда якорь чўткаларида тушиши натижасида, тутқичларга уланган қаршиликнинг қанчалик кичик бўлишига боғлиқ ҳолда,  $U$  кучланиш  $E$  дан шунча кичик бўлади. Бу ҳолда 12-17- расмда кўрсатилган эгри чизиқ 2 ва 3 лар билан кўрсатилган  $U = f(n)$  тўғри чизиқ 1 дан четга сгади. Шунинг

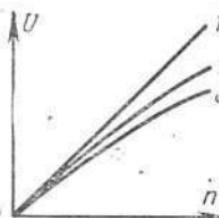

12-17- расм. Тахогенераторнинг чиқиш характеристикалари.

учун тахогенератор нагрузкасининг қаршилиги ҳамма вақт ўзгармас бўлиб қолиши ва якорь чулғами қаршилигидан бир неча марта катта бўлиши керак.


## 12-10. ХОВОЛ МАГНИТМАС РОТОРЛИ ЎЗГАРУВЧАН ТОК ТАХОГЕНЕРАТОРИ

Ўзгарувчан ток асинхрон тахогенератори кам қувватли кузатиш приводида, ўзгарувчан токда ишловчи автоматик бошқариш системаларида ва ҳисоблаш қурилмаларида ишлатилади.

Конструкция жиҳатидан асинхрон тахогенератор, одатда ховол магнитмас стакан кўринишидаги ротордан ҳамда ўзгарувчан ток ижро қилувчи двигателидаги сингари (12-6- расм) ташки ва ички қисмли статордан иборат бўлади. Ички статорнинг чулғами бўлмайди, ташки статорда эса фазода  $90^\circ$  га силжитилган иккита чулғам бўлади. Чулғамлардан бири — уйғотиш чулғами 1 (12-18- расм) га доимий амплитудали ва ўзгармас частотали  $U_y$  кучланиш берилган бўлиб, бу чулғам 12-18- расмда унинг ўқи вертикал ҳолда жойлашган. Бошқа — генератор чулғами деб аталувчи чулғам 2 нинг ўқи горизонтал жойлашган. Фовак ротор деворининг қалинлиги 3- расмда катта қилиб кўрсатилган.

$I_y$  ўзгарувчан ток статор чулғами 1 орқали ўтиб, пульсланувчи  $F_{ст}$  магнитловчи қуч ва  $\Phi_{ст}$  оқимни ҳосил қиласди, бу оқим қўзғалмас ротор жисмида, трансформаторнинг иккиласи чулғамида сингари, э. ю. к. ва уюрма токлар ҳосил қиласди. Бу ток ва э. ю. к. нинг йўналиши уйғотиш чулғамида токнинг йўналишига қарама-қарши бўлади, бироқ улар расмда кўрсатилмаган. Бу токлар роторнинг  $F_{рот}$  магнитловчи кучини вужудга келтиради ва у статорнинг  $F_{ст}$  магнитловчи кучи билан қўшилиб  $\Phi_{бүл}$  бўйлама оқим ҳосил қиласди, бу оқимнинг йўналиши уйғотиш чулғамининг ўқи билан устма-уст тушади.

Агар ротор айлана бошлаган бўлса, унинг жисмида  $E_{айл}$  айлантирувчи э. ю. к. ҳосил бўлади, демак, 12-18- расмда йўналиши ўнг қўйл қондаси билан аниқланадиган ва роторда кўрсатилган токни вужудга келтиради. Ротор токи кўндаланг  $\Phi_{кунд}$  оқим ҳосил қиласди, бу оқимнинг йўналиши статор чулғами 2 нинг ўқи билан устма-уст тушади. Шундай қилиб, ўзига хос трансформатор ҳосил бўлади: бу трансформаторнинг бирламчи чулғами ротор, иккиласи чулғами эса чулғам 2 бўлади. Кўндаланг оқим чулғам 2 да трансформатор э. ю. к. ни вужудга келтиради, бу э. ю. к. нинг частотаси ротордаги токнинг частотасига, демак,  $\Phi_{бүл}$  оқимнинг частотасига тенг

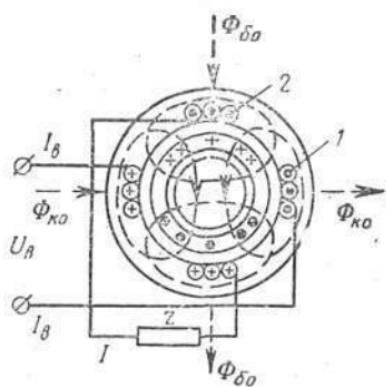


12-18- расм. Ўзгарувчан ток тахогенератори.

Бўлади. Ўз навбатда  $\Phi_{\text{бўл}}$  оқимнинг частотаси статор уйготиш чулғами 1 нинг токи частотасига teng, бу частота эса ўзгармасдири. Шундай қилиб, статор чулғами 2 да вужудга келтирилган э. ю. к. нинг частотаси ўзгармас, унинг амплитудаси эса роторнинг айланниш тезлигига пропорционал, чунки бу тезликка ротор токининг ва  $\Phi_{\text{кунд}}$  оқимнинг амплитуда қийматлари пропорционалдир.

Ўзгармас ток тахогенераторидаги сингари нагрузканинг з қаршилиги статор чулғами 2 нинг қаршилигидан бир неча марта катта бўлиши керак.
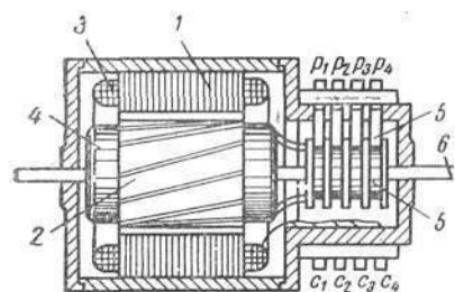
## 12-11. БУРИЛМА ТРАНСФОРМАТОРЛАР

Бурилма (айланувчи) трансформаторлар бурилиш бурчаги  $\alpha$  ёки  $\sin \alpha$  ва  $\cos \alpha$  га пропорционал кучланиш олиш учун ишлатилади. Бурилма трансформаторлар ҳисоблаши қурилмаларида тригонометрик масалаларни ечишда, масалан, тўғри бурчакли учбуручакнинг катетларига кўра гипотенузасини топишда ишлатилади.




12-19- расм. Бурилма трансформатор.

тирилган. Роторнинг бурилиш бурчаги  $\pm 360^\circ$  билан чекланган ҳолларда ротор чулғамларининг учлари контакт ҳалқалар ва чўткалар кўрнишида эмас, роторнинг вали 6 га маҳкамланган изоляция барабанига ўралган лента 5 лар кўрнишидаги юмшоқ симлар кўринишида чиқарилади.

Трансформатор чулғамларининг уланиш ва жойланиш схемаси 12-20-*a* расмда кўрсатилган. Масалан,  $c_1c_2$  чулғамга ўзгарувчан кучланиш берилса,  $p_1p_2$  ротор чулғамида, одатдаги трансформаторнинг иккиласми чулғамида сингари,  $E_{p12} = E_m$  э. ю. к. вужудга келади, чунки  $c_1c_2$  ва  $p_1p_2$  чулғамларининг ўқлари устма-уст тушади. Бошқа иккиси чулғамнинг  $E_{c31}$  ва  $E_{p31}$  электр юритувчи кучлари нолга teng, чунки бу чулғамларнинг ўқлари  $c_1c_2$  чулғамнинг ўқига перпендикуляр. Агар ротор  $\alpha$  бурчакка бурилса (12-20- *b* расм) у ҳолда  $E_{p12} = E_m \cdot \cos \alpha$  ва  $E_{p34} = E_m \cdot \sin \alpha$  бўлади. Шунинг учун  $p_1p_2$  чулғам косинус чулғами,  $p_3p_4$  чулғам эса синус чулғами деб аталади.  $E_{p34} = f(\alpha)$  боғланишини ифодаловчи эгри чизик, яъни синусоида 12-21- расмнинг юқори тармоги билан кўрсатилган. Бироқ бундай

Бурилма трансформатор (12-19- расм) статор 1 ва ротор 2 дан иборат бўлиб, улар варақли электротехник пўлатдан йигилган. Статор ва роторнинг ариқчаларида 3 ва 4 чулғамлар жойлаштирилган, бу чулғамлар ҳам бир-бирига нисбатан  $90^\circ$  силжитилган, икки чулғамдан иборат. Статор чулғамишининг  $c_1, c_2, c_3, c_4$  ва ротор чулғамишининг  $p_1, p_2, p_3, p_4$  учлари трансформаторнинг чекка қопқоқларидан бирига жойлаштирилган.

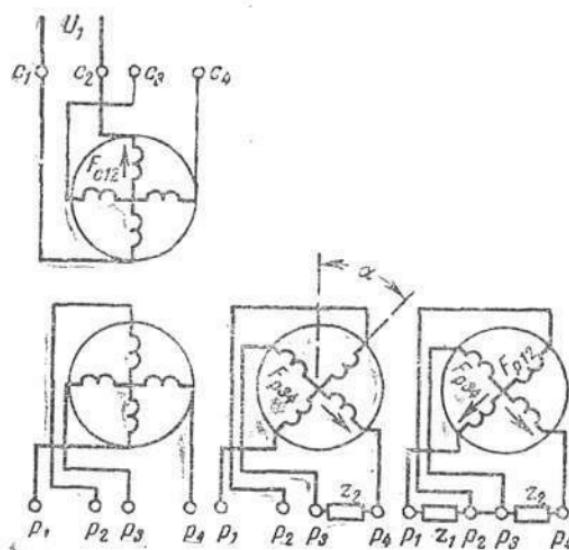
богланиш  $p_3 p_4$  чулгам нағразуаланмаганда ҳосил бўлади. Агар  $p_3 p_4$  чулғамни  $z_2$  қаршилик билан туташтирилса (12-20-б расм),  $I_{p34}$  ток туфайли  $F_{p31}$  магнитловчи куч юзага келади, унинг йўналиши  $p_3 p_4$




12-20- расм. Бурилма трансформатор чулғамларининг қўшилиши схемаси.

чулғамнинг ўқи билан устма-уст тушади, бу 12-22- расмда кўрса-тилган.

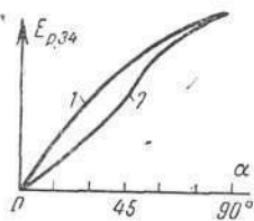Бу магнитловчи куч  $F_{бўйл}$  бўйлама магнитловчи куч ва кўндаланг  $F_{кўнд.}$  магнитловчи кучдан иборат; бўйлама магнитловчи куч, одатдаги трансформатордаги сингари, бирламчи чулғамдаги токни



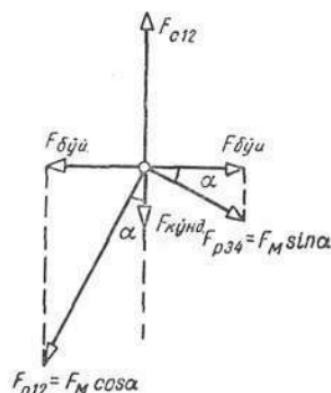12-21- расм. Бурилма трансформатор э.ю.к. нинг ротор бурилиш бурчагига боғлиқлиги.




12-22- расм. Бурилма трансформатор кўндаланг магнитловчи кучни компенса-циялаш диаграммаси.

күпайтириш билан батамом компенсация қилинади. Күндаланг, магнитловчи күч  $F_{c12}$  магнитловчи күчлар йиғиндисидан иборат бўлиб трансформаторнинг магнит оқимини, ва бинобарин, 12-21- расмда кўрсатилганидек,  $E_{P34} = f(\alpha)$  эгри чизиқни бузади (2 эгри чизиқ). Кўндаланг магнитловчи күчни турли усууллар билан компенсация қилиш мумкин. Улардан бири қўйидагича.

$P_1 P_2$  чулғамга  $z_1$  қаршиликни  $z_1 + z_{12} = z_2 + z_{34}$  бўладиган қилиб ҳисоблаб уланади, бунда  $z_{12}$  ва  $z_{34}$  мос равища  $P_1 P_2$  ва  $P_3 P_4$  чулғамларнинг қаршиликлари. Бундай улаш 12-20- в расмда кўрсатилган. Бунда ҳар қандай  $\alpha$  бурчак учун магнитловчи күч  $F_{P34} = F_m \cdot \sin \alpha$  ва кўндаланг магнитловчи күч  $F_{k\ddot{y}nd.} = F_m \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ . Иккинчи томондан, магнитловчи күч  $F_{P12} = F_m \cdot \cos \alpha$  ва унинг кўндаланг магнитловчи кучи  $F_{k\ddot{y}nd.} = F_m \cdot \cos \alpha \cdot \sin \alpha$ . Шундай қилиб, иккала кўндаланг магнитловчи күч бир-бирига тенг ва бир-бирини компенсация қилади, 12-21- расмда кўрсатилган 2 эгри чизиқ синусоида бўлади. Ҳар қандай  $\alpha$  бурчакда ҳам ординаталарнинг йўл қўйиш мумкин бўлган фарқи синусоида ординатасининг 0,05 % дан ортиқ бўлмаслиги керак.
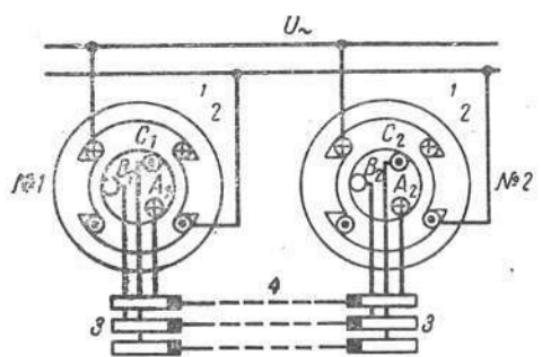
## 12-12. СИНХРОН АЛОҚА УЧУН АСИНХРОН МАШИНАЛАР

Кузатувчи электроприводда сельсинлар деб аталувчи кичик габаритли индукцион электр машиналар қўлланилади. Бу аслида айланувчи трансформаторлар бўлиб, уларнинг роторида ҳалқали ва чўткали чулғамлари бўлади. Бундай электр машиналар ўз-ўзидан синхронлашиш хоссасига эга бўлиб, уларнинг номи ана шу хоссасига асосланган.



12-23- расм. Номувофиқлик бурчаги бўлмаганда сельсинлар схемаси.

12-23- расмда ясаш усуулларидан бири бўйича қурилган иккита сельсин кўрсатилган. Ҳар бир сельсин қўйидагича тузилган. Ҳамма вақт фақат иккита чиқиқ қутби бўлган статорлар 1 да умумий ўзгарувчан ток тармоғига уланган бир фазали уйғотиш чулғамлари 2 жойлаштирилган. Роторлар ариқчаларида юлдуз қилиб уланган уч фазали синхронлаш чулғамлари жойлаштирилган, бу чулғамларнинг учлари контакт ҳалқалари 3 га уланган. Чўткалар орқали сельсинлар алоқа линияси 4 билан бир-бирига уланган. Сельсинлар ҳамма вақт жуфтжуфти билан (датчик—приёмник типида) ишлайди. 12-23- расмда № 1 сельсин сигналлар датчиги, № 2 сельсин эса сигналлар приёмниги бўлиб хизмат қилсин. Схема индикатор режимида ишлаётган, яъни ўзаро механик боғланмаган машина ва аппаратларнинг икки

ёки бир неча валининг бурчак силжишларини масофадан туриб узатишида ишлаётган сельсинларни кўрсатади.


12-23-расмда кўрсатилган роторларнинг вазиятида уйғотиш чулғамлари ҳосил қылган ўзгарувчан оқимлар роторлар фазаларида  $E_{A1} = E_{A2}$ ,  $E_{C1} = E_{C2}$  э. ю. к. лар ҳосил қиласди,  $E_{B1}$  ва  $E_{B2}$  лар айни вақтда нолга тенг бўлади. Алоқа линияси 4 да ток нолга тенг бўлади, чунки  $A_1$  ва  $A_2$ ,  $C_1$  ва  $C_2$  фазаларнинг берк контурида иккита тенг ва фаза жиҳатидан мос бўлган э. ю. к. бир-бира қарама-қарши таъсир қиласди. Бу ҳолат икки синхрон машинани параллел ишлатиш учун улаш моментига тўғри келади (12-24-а расм).

Агар №1 сельсиннинг ротори билан боғланган механизм бурилса ёки у бирор сабабга кўра, масалан,  $30^\circ$  бурчакка бурилса, у ҳолда №1 сельсиннинг ротори фазаларида э. ю. к. нинг йўналиши 12-25-расмда кўрсатилгандаидек бўлади.  $E_1$  ва  $E_2$  электр юритувчи кучлар барча фазаларда ҳам номувофиқлик бурчаги  $\theta$  нинг синусига пропорционал равишда ўзгаради, буни 12-24-б расмда  $E_1$  нинг  $\theta$  бурчакка силжиши билан кўрсатиш мумкин. Ротор чулғамларининг берк контурида ҳар бир фазада э. ю. к. лар фарқи  $\Delta E$  бўлади ва


$$I = \frac{\Delta E}{2z}$$

ток оқади. Ротор фазасининг актив қаршилиги унинг реактив қаршилигига нисбатан катта бўлгани учун  $z \approx x$  деб ҳисоблаш мумкин ва ток  $\Delta E$  дан  $90^\circ$  бурчакка орқада қолади. Бироқ, синхрон машинадаги сингари, бу ток  $E_1$  э. ю. к. билан мос тушади ҳамда №1 сельсиннинг ўқида эса айлантирувчи момент ҳосил қиласди. Токларнинг йўналиши 12-25-расмда кўрсатилган ва №2 сельсиннинг бурилиш бурчаги ҳамма вақт талаб қилинганидан  $0,25^\circ - 0,75^\circ$  бурчакка кичик бўлади.

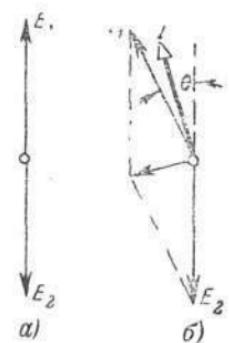Сельсинлар конструкцияларига кўра датчикларга ва приёмникларга бўлинади; улар, юқорида кўрсатилганидек, контактли ва kontaktsiz бўлиши мумкин; чулғамлари жамланган ва тақсимланган қилинishi; уйғотиш чулғами роторда ёки статорда бўлиши мумкин. Сельсинлар жуфти агар улар команда берувчи ва ижро қилувчи ўқлар-



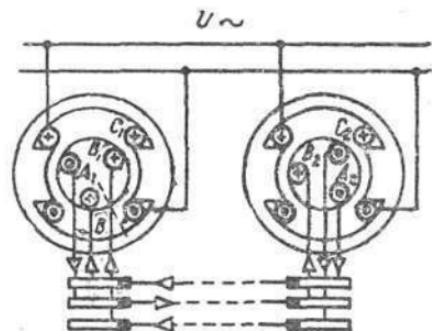12-24-расм. Номувофиқлик бурчаги бўлмаганда ба бурчак бўлганида сельсинлар э. ю. к. ларининг диаграммаси.




12-25-расм. Номувофиқлик бурчаги бўлганида сельсинлардаги токларнинг ўзаро таъсирни.


нинг номувофиқлик бурчакларини датчик-сельсин роторининг силжышига пропорционал бўлган приёмник-сельсиннинг чиқиш кучланиши катталигига кўра ўлчаш учун ишлатилса, трансформатор режимида ҳам ишлаши мумкин. Сельсинларининг чиқиш қувватлари 20 ет дан ортиқ эмас, частотаси 50 ва 400, 500 гц.
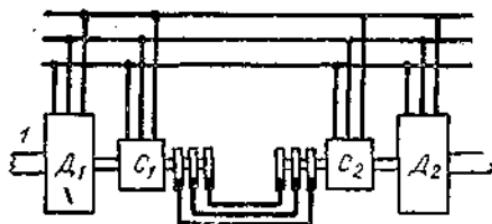
### 12-13. ЭЛЕКТР ВАЛИ

Юқорида баён қилинган машиналарининг синхрон алоқада ишлаш принципи электр вали деб аталувчи қурилмаларда ишлатилади (12-26-расм). Мазкур ҳолда  $C_1$  ва  $C_2$  лар энергияни схеманинг бир қисмидан иккинчи қисмига узатишга мўлжалланган нормал ясалган асинхрон машиналардир.



12-26-расм. Электрик вал схемаси.

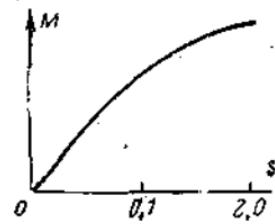

12-27-расм. Электрик вал учун моментниң сирпанишга боғлиқлиги диаграммаси.

Бир-бiri билан механик боғланмаган ва ўзларининг  $D_1$  ва  $D_2$  алоҳида двигателлари билан айлантириладиган икки 1 ва 2 вал синхрон ишлаши керак. Бу валлар орасидаги масофа валларни механик боғлашни қийинлаштиради ёки батамом йўл бермайди дейлик. Масалан, қозоз тайёрловчи машиналар, порталъ кранлар, оғир токарлик станокларида юргизувчи винтларни алмаштириш, карусель станоклари ва ҳоказоларда шундай бўлади. 1 ва 2 валлар орасида номувофиқлик бурчаги ҳосил бўлганда  $C_1$  ва  $C_2$  ёрдамчи машиналар  $D_1$  ва  $D_2$  асосий двигателларни синхрон ишлшини таъминловчи қўшимча айлантирувчи моментлар ҳосил қиласди. Айлантирувчи моментниң сирпанишга  $M = f(s)$  боғлиқлиги 12-27-расмда кўрсатилган. Кичик сирпанишларда  $C_1$  ва  $C_2$  машиналарининг роторлари магнит оқими йўналишида айланганида ҳосил бўлган моментлар кичик.  $C_1$  ва  $C_2$  машиналарининг айланиш тезлиги кенг ўзгарганда катта моментларни узатиш учун улар оқимга қарши ишлайди, бунда сирпаниш, бинобарин, момент ҳам катта бўлади.

## Үн учинчи боб САНОАТ ЭЛЕКТРОНИКАСИ

### 13-1. ЭЛЕКТРОН АСБОБЛАРНИНГ КЛАССИФИКАЦИЯСИ ВА УЛАРНИНГ ВАЗИФАСИ

Электроника электрон, ион ва чала ўтказгичли асбобларнинг тузилиши, ишлаш принципи ва қўлланишини ўрганади.

Ток ҳодисаси фақат электронларнинг ҳаракати билангина боғлиқ бўлган асбоблар электрон асбоблар дейилади, бу асбобларда электронларнинг газ атомлари билан тўқнашмаслигини таъминлайдиган юқори вакуум мавжуд бўлади. Масалан, икки ва уч электродли электрон лампалар, баъзи фотоэлементлар, электрон нур трубкалар ва ҳоказолар ана шу групга асбобларга киради.

Электрон асбоблар тўғрилагичларда, кучайтиргичларда, генераторларда, юқори частотали қабул қиливчи қурилмаларда, шунингдек автоматика, телемеханика, ўлчаш ва ҳисоблаш техникасида ишлатилади.

Ток ҳодисаси электронларнинг ва учиб бораётган электронларнинг газни ёки симоб буғларини ионлаши туфайли ҳосил қилган ионларининг ҳаракати билан боғлиқ бўлган асбоблар ион асбоблар дейилади. Ион асбобларга газотронлар, тиратронлар, симобли вентиллар ва шу сингарилар киради.

Ион массаси электрон массасидан жуда катта бўлгани туфайли ион асбоблар электрон асбоблардан инерциясининг кўплиги билан фарқ қилади. Шу сабабли ион асбоблар частотаси бир неча кило герцдан ошмайдиган частотали қурилмалардан, ўрта ва катта қувватли тўғрилагичларда, механизмларни автоматик бошқариш схемалари ва бошқаларда ишлатилади.

Ток электронлар ва тешикларининг ҳаракати туфайли ҳосил қилинадиган ва чала ўтказгичларнинг баъзи хусусиятларидан фойдаланиладиган асбоблар чала ўтказгичли асбоблар дейилади.

Чала ўтказгичли асбобларнинг электрон ва ион асбоблардан қатор афзаликлари туфайли кейинги вақтларда чала ўтказгичли асбоблардан тобора кенгроқ фойдаланилмоқда. Бу афзаликлардан асосийлари: энергиянинг кам исроф бўлиши, ўлчамлари, оғирлиги ва таннахининг кичиклиги механик мустаҳкамлигининг юқорилиги, узоқ мурдат ишлатилиши ва ишлатишнинг қулайлигидир. Радиотехника, энергетика, автоматика, телемеханика ва ҳисоблаш техникасининг қатор соҳаларида чала ўтказгичли асбоблар электрон ва ион асбобларни муваффақият билан сиқиб чиқармоқда.

### 13-2. КАМ ҚУВВАТЛИ ЭЛЕКТРОН ТЎҒРИЛАГИЧЛАР. ФИЛЬТРЛАР

Икки электродли электрон лампа — диод — иккита металл электроди *A* анод ва *K* катоди бўлган металл, керамика ёки шиша баллондан иборат (13-1-расм).

Баллонда ток ўтказмайдиган даражадаги вакуум ҳосил қилинган. Лампанинг электр ўтказувчалигини таъминлайдиган электронлар катоддан уни юқори температурагача ( $700 - 2400^{\circ}\text{C}$ ) қиздирганда ажралиб чиқади. Катод батарея накалидан ёки нақал трансформаторидан ток берилганда қизийди.

Металлнинг сирт қатламида бўлган эркин электронлар катодни ташлаб кетиши учун ўзларига металлнинг мусбат ионлари томонидан таъсир қилувчи кучни енгишлари, яъни электронлар чиқиши иши деб аталган бирор  $W_0$  ишни бажаришлари керак. Бу иш  $e_0$  электрон зарядини чиқиш потенциали  $\varphi$  га кўпайтмасига тенг, яъни

$$W = e_0 \cdot \varphi.$$

Ф катталик ҳар бир металл учун доимий, демак,  $W_0$  чиқиши иши ҳам ҳар бир металл учун доимийдир.


Бу иш электронвольтларда ўлчанади (эв) ва одатда 1 — 6 эв бўлади.

Нормал температурада катод эркин электронларининг кинетик энергияси катодни ташлаб чиқиши учун етарли бўлмайди. Катод температураси ортганида эркин электронларнинг ҳаракат тезлиги ортади, улардан бир қисми  $W_0$  чиқиши ишини бажариш учун етарли бўлган  $m v^2 / 2$  кинетик энергия олади ва улар катодни ташлаб чиқади. Қизиган металлдан электронларнинг чиқиши процесси термоэлектрон эмиссия деб юритилади.

Кўпинча вольфрам катодлардан фойдаланилади, уларнинг иш температурасини пасайтириш ва эмиссияни ортириш учун вольфрам катод чиқиши потенциали вольфрамницидан кичик бўлган металлар — кальций, стронций, барийнинг юпқа оксид пардаси билан қопланади.

Лампа катодини ток манбанинг манфий тутқичи, анодини эса мусбат тутқичи билан улаб, яъни лампага анод кучланиши деб аталган  $i_a$  кучланиш бериб, лампа электродлари орасида электр майдони ҳосил қилиш мумкин, бу майдон таъсирида электронлар катоддан анодга қараб силжийди ва  $i_a$  анод токи ҳосил қиласи. Бу токнинг йўналиши, ўтказгичлардаги сингари, электронларнинг ҳаракат йўналишига тескари бўлади.

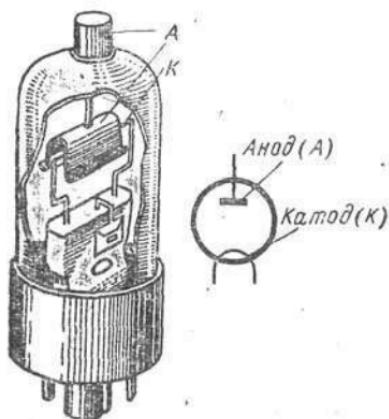Катод яқинида жойлашган электронларга анод кучланиши ҳосил қилган майдон кучларидан ташқари, анод яқинида турган электронлар ҳосил қилган тескари йўналишдаги кучлар ҳам таъсир қиласи. Натижада катод яқинида электронлар тормозланади ва тўпланиб электронларнинг катоддан учиб чиқиши ва анодга қараб



13-1. расм. Икки электродли электронларнинг тузилиши ва шартли белгиси.

13-1. расм. Икки электродли электронларнинг тузилиши ва шартли белгиси.

Кўпинча вольфрам катодлардан фойдаланилади, уларнинг иш температурасини пасайтириш ва эмиссияни ортириш учун вольфрам катод чиқиши потенциали вольфрамницидан кичик бўлган металлар — кальций, стронций, барийнинг юпқа оксид пардаси билан қопланади.

Лампа катодини ток манбанинг манфий тутқичи, анодини эса мусбат тутқичи билан улаб, яъни лампага анод кучланиши деб аталган  $i_a$  кучланиш бериб, лампа электродлари орасида электр майдони ҳосил қилиш мумкин, бу майдон таъсирида электронлар катоддан анодга қараб силжийди ва  $i_a$  анод токи ҳосил қиласи. Бу токнинг йўналиши, ўтказгичлардаги сингари, электронларнинг ҳаракат йўналишига тескари бўлади.

Катод яқинида жойлашган электронларга анод кучланиши ҳосил қилган майдон кучларидан ташқари, анод яқинида турган электронлар ҳосил қилган тескари йўналишдаги кучлар ҳам таъсир қиласи. Натижада катод яқинида электронлар тормозланади ва тўпланиб электронларнинг катоддан учиб чиқиши ва анодга қараб

ҳаракатланишига қаршилик қилувчи ҳажми каттагина манфий за-  
ряд ҳосил қиласи.

Анод кучланиш  $i_a$  нинг ортиши анод токи  $i_a$  нинг фақат маъ-  
лум бир катталиккача — түйиниш токигача ортишига олиб  
келади (13-2-расм). Бунда катоднинг айни шу температурасида  
эмиттирланган электронларнинг ҳаммаси анодга етиб келади, бино-  
барин, вақт бирлиги ичидаги катоддан чиққан  
электронлар сони анодга келувчи электрон-  
лар сонига тенг бўлади.


Лампа катодини ток манбанинг мусбат  
тутқичига, анодини манфий тутқичига улаб,  
электродлар орасида катоддан учидаги чиққан  
электронлар яна катодга қайтиб кела-  
диган, яъни лампа орқали ток ўтишига  
йўл қўймайдиган электр майдон ҳосил қиласи.  
Бинобарин, лампа фақат бир йўналишда  
ток ўтказади, яъни бошқача айтганда, лам-  
па бир томонлама ўтказиши қобилия-  
тига эга бўлади. Ана шундай хоссага эга  
бўлган асборлар электр вентиллар  
дейилади.

Иккии электродли лампалар кўпинча ўзгарувчан токни тўғри-  
лашда ишлатилади. Саноат частотасидаги токни тўғрилашда ишла-  
тиладиган лампа кенотрон дейилади.


Ўзгарувчан токни битта ярим даврли тўғрилаш схемаси  
13-3-расмда кўрсатилган.

Трансформатор иккиламчи чулғамининг битта тутқичи анодга,  
шу чулғамнинг иккинчи тутқичи энергия приёмниги орқали накал  
трансформатори иккиламчи чулғамининг ўрта нуқтаси  $O$  га уланган.


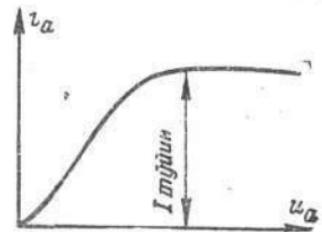
Лампа бир томонлама ўтказгани учун  $AKO + - xA$  занжирда-  
ги  $i$  ток трансформатор иккиламчи кучла-  
ниши  $u_{ax}$  лампанинг аноди катодга нисбатан  
мусбат потенциалга эга бўла оладиган ярим  
давр давомида ўтади. Демак, приёмник зан-  
жирида давр давомида токнинг битта ярим  
тўлқини ўтади (13-4-а расм).



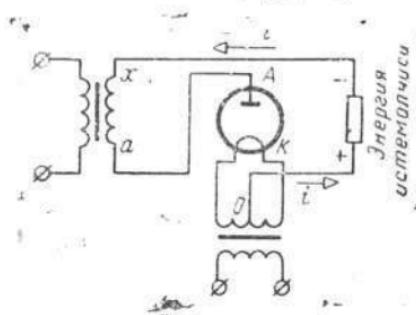13-2-расм. Диоднинг вольт-ампер характеристикаси.




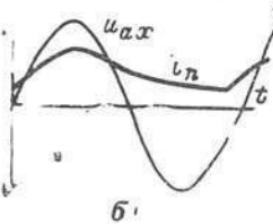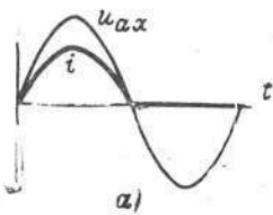13-3-расм. Ўзгарувчан токни элек-  
tron лампа ёрдамида тўғрилаш.



13-4-расм. Битта ярим  
даврли тўғрилаш.

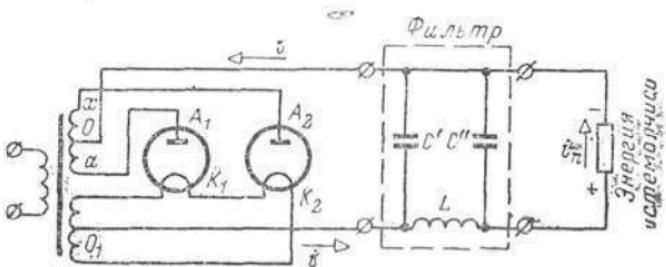Ток пульсациясини камайтириш учун приёмникка параллел қилиб  $C$  конденсатор уланади. Бу ҳолда даврнинг биринчи чораги давомида, трансформатор иккиласми кучланиши нолдан максимумга-ча ортганида конденсатор зарядланади. Даврнинг қолган давомида конденсатор приёмник орқали разрядланади. Шундай қилиб,  $i_n$  ток приёмникдан бутун давр давомида ўтади (13-4-б расм).



13-5-расм. Кенотронлар ёрдамида иккита ярим даврли түғрилаш схемаси.

Токнинг пульсациясини камайтириш учун реактив фалтак (дрессель) ҳам ишлатилади, у энергия приёмнигига кетма-кет уланади. Фалтак магнит майдонида ток ортганида энергия йигилади. Ток камайғанда ўзиңдукция э. ю. к. шу йўналишдаги токни тутиб туради.


Энг кичик пульсацияли ток олиш зарурати туғилганда фалтак ва конденсатор ёки фалтак ва икки конденсатордан иборат текисловчи фильтр ишлатилади (13-5-расм). Икки кенотронли (ёки уни

иккита анодли бир кенотрон билан алмаштириш ҳам мумкин) иккита ярим даврли түғрилаш схемасида (13-5-расм) анодлар трансформатор иккиласми чулғамининг тутқичларига уланган, чулғамининг ўрта нуқтаси занжирнинг минуси бўлиб хизмат қиласди. Кеноғроилар катодини ток билан таъминловчи накал чулғамининг ўрта нуқтаси занжирнинг плюсидир.  $i_{n_1}$  кучланишининг битта ярим даври давомида ток  $a$ ,  $A_1$ ,  $K_1$ ,  $O_1$ , фильтр, энер-

гия приёмниги,  $O$ ,  $a$  орқали, яъни бир кенотрон орқали ўтади. Иккинчи ярим давр давомида ток  $x$ ,  $A_2$ ,  $K_2$ ,  $O_1$ , фильтр энергия приёмниги,  $O$ ,  $x$  орқали, яъни иккинчи кенотрон орқали ўтади. Приёмник токи  $i_n$  нинг фильтрдан фойдаланилмаган ва иккита ярим давр учун түғрилангандаги эгри чизиги 13-6-расмда кўрсатилган. Фильтрдан фойдаланилганда приёмнигда жуда кичик пульсацияли ток ҳосил қилиши мумкин.

Уч фазали түғрилагичда (13-7-расм) ҳар бир кенотрон орқали ток даврнинг фақат  $1/3$  қисми давомидагина ўтади (13-8-расм),

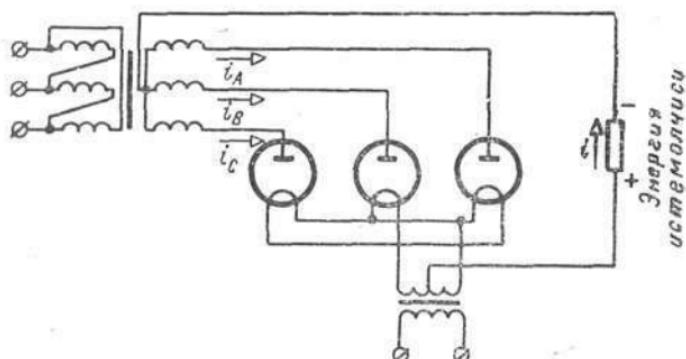чунки кенотроннинг ўзаро уланган катодлари бир хил потенциалга эга бўлади, ток эса қайси кенотроннинг анод потенциали каттароң бўлса, шундан ўтади (13-8-расм). Уч фазали тўғрилагичнинг тўғриланган токининг пульсацияси ўзгарувчан токни иккита ярим даврли тўғрилашдагидан анча кичик бўлади — бу уч фазали тўғрилагичнинг энг катта афзаллигидир.



13-7-расм. Уч фазали тўғрилагич схемаси.

Фильтрсиз ҳар қандай иккита ярим даврли тўғрилагич учун (унда кучланишининг тушишини ҳисобга олмагандан) тўғриланган кучланиши ўзгарувчан кучланишини ярим даврдаги ўртача қиймати тенг бўлади. Анод кучланишининг амплитудаси  $U_m = 1/2 U_{m\text{-ах}}$  бўлганда (13-5-расм), ўртача қиймат.

$$U_{\text{урт.}} = U_{\text{доим.}} = \frac{2}{\pi} U = 0,637 U_m.$$

Тўғриланган кучланишининг ҳақиқий қиймати синусоидал кучланишники сингари бўлади:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,707 U_m.$$


Шундай қилиб, иккита ярим даврли тўғрилагич учун

$$\frac{U_{\text{доим.}}}{U} = \frac{U_{\text{урт.}}}{U} = \frac{0,637 U_m}{0,707 U_m} = \frac{1}{1,11} = 0,9;$$

уч фазали тўғрилагич учун

$$\frac{U_{\text{доим.}}}{U_{\text{фаза}}} = 1,17,$$

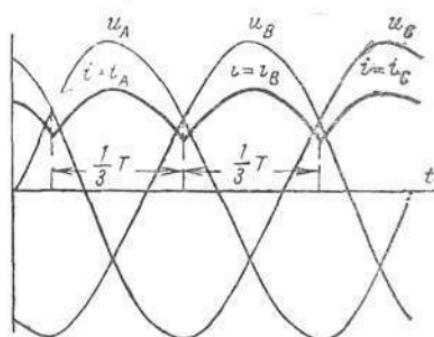
бунда  $U_{\text{фаза}}$  — трансформатор фаза кучланишининг ҳақиқий қиймати (13-7-расм).




13-8-расм. Занжир (13-7-расм) даги ток ва кучланишининг эгри чизиқлари.
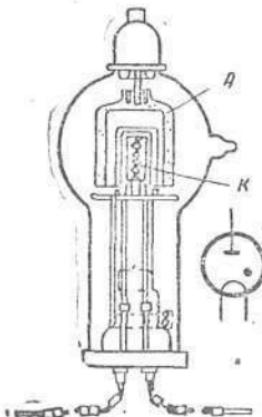
## а) Газотрон

Газотрон ион асбобдир. Унинг шиша ёки металл баллонида вакуум ҳосил қилингандан сўнг у  $0,1 - 0,5$  мм сим. уст. босимида симоб бүглари ёки инерт газ билан тўлдирилади. Газотроннинг иккита электроди бор (13-9-расм). Анод никель ёки графитдан қилинади, катод эса оксид қопламли вольфрамдан қилинади. Катта қувватли газотроналардан катод иссиқлик исрофларини камайтирувчи цилиндрик экран ичига жойлаштирилади.



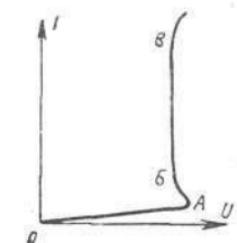13-9-расм. Газотрон ва унинг шартли белгиси.



13-10-расм. Газотроннинг вольт-ампер характеристикаси.

Газ ионлашганда ҳосил бўлган мусбат ионлар катод яқинидаги ҳосил бўлган ҳажмли манфий зарядни компенсация қиласи, натижада электрон эмиссия бирмунча ортади.

Нагрузка ўзгарганда анод занжирни қаршилигининг камайиши ёки ток манбаи кучланишининг ортиши натижасида токнинг ортиши анод ва катод орасида кучланишининг тушиш катталигига деярли таъсир қилмайди.

Газотроннинг иш режимига унинг вольт-ампер характеристикасининг *БВ* қисми мос келади. Кучланиш ва токнинг (*B* нуқтадан)

кейинги ортишига йўл қўймаслик керак, чунки бунда газотрон ишдан чиқиши мумкин.

Газотроннинг вакуум диоддан афзаллиги унда кучланиш тушишининг камлигидир, шу туфайли газотронли тўғрилагичларнинг фойдали иш коэффициентлари анча юқорироқ бўлади.


Юқорида қайд қилинганидек, газотрон катодни ишчи температурагача қиздириб олиш учун кўп вақт талаб қиласди, катоддаги эмиссиянинг исроф бўлишига йўл қўймаслик учун катодни ўша температурагача анод кучланиши улагунча қиздириб олиш керак.

Газотронли тўғрилагичларнинг схемалари ҳам вакуумли диодларнинг схемасига ўхшашиб бўлади, фақат уларда фильтрнинг кириш тутқичларида конденсатор бўлмаслиги (13-5-расмдаги С) керак, акс ҳолда конденсаторнинг заряд токи катод эмиссиясининг исрофланишига, яъни газотроннинг ишдан чиқишига олиб келиши мумкин.
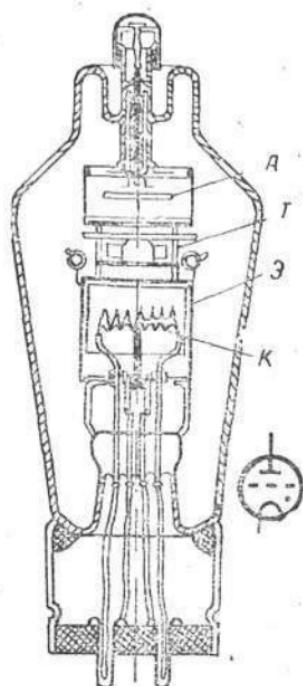
### б) Тиратрон

Тиратрон газотрондан учинчи электроди — тўрининг борлиги билан фарқ қиласди (13-11-расм), тиратроннинг тўри анод токига йўл очиб ёки ёпиб турувчи эшик ролини ўйнайди. Тиратроннинг катоди металл экран билан ўралган бўлиб, унинг ташқи тешиги диск шаклидаги тешикли тўр билан ёпилган. Экран анод ва катод орасида тўрдан ташқари электр майдони ҳосил бўлишига йўл қўймайди.


Агар тўрга катодга нисбатан манфий потенциал берилса, тўр ва катод орасидаги электр майдони тиратроннинг асосий майдонига қарама-қарши йўналган бўлади ва электронларнинг катоддан анодга ҳаракати секинлашади. Шундай қилиб, анод кучланишининг ҳар бир қийматига тўр манфий потенциалининг шундай қийматлари мавжуд бўладики, бу қийматларда электронлар газ ёки симоб бутларни ионизация қилиш учун етарли бўлмаган тезликда ҳаракатланади. Тўрнинг манфий потенциалини бирор критик қийматгacha камайтирамиз, бунда электронларнинг тезликлари газни ионлаштириш учун етарли бўлади ва демак, ёй ёнади ҳамда плазма ҳосил бўлади. Ёй ёниб турганида тўр мусбат ионлар қатлами билан қопланган бўлади, бу қатлам ионлар тўрнинг манфий зарядини нейтралайди ва тўр анод токига таъсири кўрсатмай қўяди. Шу сабабли ёйни сўн-



13-11- расм. Тиратрон ва унинг шартли белгиси.  
A — анод; K — катод; T — тўр;  
E — экран.

дириш учун анод кучланишини нолга яқин қийматгача камайтириши зарур.

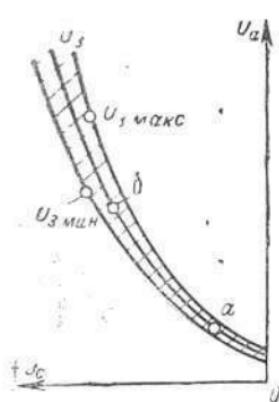
Тұр өткізу катод орасыда бирор үзгармас  $n_c$  кучланиш бүлгандан ей анод кучланиши  $U_a$  нинг бирор қийматыда ёнади, бинобарин, түрдеги кучланишини үзгартырыш билан тиаратрон ёниши мумкин бүлган анод кучланиши қиймати  $U_3$  ни ростлаш мумкин.



13-12-расм. Тиаратроннинг ишга тушиши характеристикаси ва ишга тушиш соҳаси.

$U_3$  нинг түрдеги кучланиш  $U_c$  га боғланиши нинг эгри чизиги тиаратроннинг ишга тушиш характеристикаси дейилади (13-12-расм). Тұрда аниқ бир кучланиш мавжуд бўлиб анод кучланиши ортганда тиаратрон  $U_3$ , миндан  $U_{3, \text{ макс}}$ , чегарада ётувчи кучланишда ёниши мумкин, чунки ёниш кучланиши колбадаги босимга, муҳитнинг температурасига, тұр занжирининг қаршилигига, накал токига ва ҳоказоларга боғлиқ. Шунинг учун ишга тушириш характеристикаси ўрнига  $U_{3, \text{ мин}}$  ва  $U_{3, \text{ макс}}$ , эгри чизиқлар билан чегараланган ишга тушириш соҳаси берилади (13-12-расм).

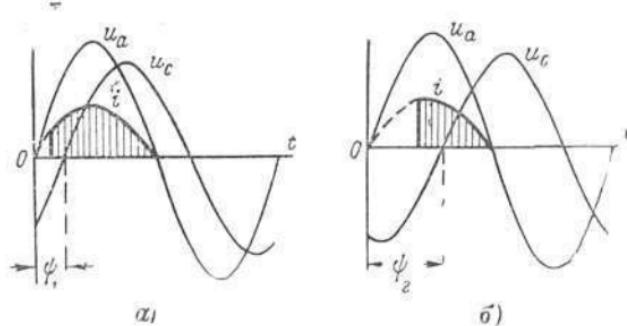Тиаратрон түғрилагын занжирида ишлаганида у ҳар бир давр давомида 1 марта мусбат анод кучланишда ёнади ва 1 марта нолга яқин бўлган анод кучланишда сўнади. Тұрга  $n_a$  анод кучланиши билан бирдей частотали  $n_c$  үзга-



13-13-расм. Тиаратронда анод ва тұр кучланиши орасыда силкиш бурчаги турлича бўлганды тиаратрон кучланиши ва токи эгри чизиқлари.

рувчан кучланиш берамиз, бироқ у анод кучланишидан фаза жиҳатидан  $\phi_1$  бурчакка силжиган бўлсин (13-13-а расм). Манфий тұр кучланиши камайиб, анод кучланиши кўпайганда, яъни иккала кучланиш ишга тушириш характеристикадаги  $a$  нуқтага мос бўлганида тиаратрон ёнади (13-12-расмдаги  $a$  нуқта).

Тұр кучланиши фазасини үзгартыриб, тиаратроннинг ёниш моментини ҳам үзгартырыш мумкин (13-12-расмдаги  $b$  нуқта). Шун-

дай қилиб, давр давомида анод токининг ўтиш муддатини ростлаш яъни ток ва кучланишнинг ўртача қийматини ростлаш мумкин (13-13-б расм).

Тиратронлар частотаси 1 — 10 кгц дан ортиқ бўлмаган ўзгарувчан ток занжирларида ишлатилади, чунки катта частотада тўр олдидаги зарядни сўриб улгурилмайди ва тиратронни бошқариш мумкин бўлмай қолади.

Тиратронлар тўғрилагичларда, ўзгармас токни ўзгарувчан токка айлантиргичларда, автоматика, телемеханика ва электр пайванд установкаларида ишлатилади.

#### 13-4. ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИ

##### а) Хусусий электр ўтказувчанлик

Чала ўтказгичлар — ўтказгичлар ва ноўтказгичлар оралигидаги ҳолатни эгалловчи материаллардир. Ўтказгичларнинг солиштирма қаршиликлари  $10^{-6} \div 10^{-8}$  ом. см чегарасида; чала ўтказгичларнинг солиштирма қаршилиги эса  $10^{-3} \div 10^{-4}$  ом. см чегарасидадир.

Чала ўтказгичлар учун ўтказувчанликнинг температурага, электр ва магнит майдони кучланганлигига, ёритилганликка, қисилишга ва ҳоказоларга боғлиқлиги характерлидир.


Электротехникада германий, кремний, селен, мис оксиди ва шу сингарилар кенг қўлланилади.

Икки қўшни атомнинг бир орбита бўйлаб айланувчи умумий электронлар жуфти ҳосил бўлиши билан боғлиқ бўлган (13-14- а расм) химиявий боғланиши жуфт электронли ёки ковалент боғланиш дейилади. Бундай боғланиши шартли равишда атомларни туташтирувчи икки чизик билан белгиланади (13-14- б расм).

Менделеевнинг элементлар даврий системасида германий тўртинчи группа элементларга мансуб. Бинобарин, унинг ташқи орбитасида тўртта валент электрони бор. Германий кристалида ҳар бир атом тўртта қўшни атом билан жуфт электронли боғланишлар ҳосил қиласди (13-15- расм).

Абсолют ноль температурага яқин температурада германий кристалида аралашмалар бўлмаганида атомларнинг барча валент электронлари ўзаро боғланган, эркин электронлар йўқ, демак, кристалл ўтказувчан эмас. Температура ортганида электронларнинг энергияси ортади, натижада ковалент боғланиш қисман бузилади ва эркин электронлар пайдо бўла бошлияди. Германий хона температурасидаёқ ярим ўтказгич бўлиб қолади.

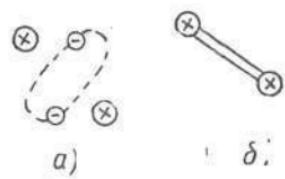
Ташқи электр майдони таъсирида эркин электронлар ҳаракатланиб, электрон ўтказувчанини вужудга келтиради (п- ўтказувчанлик).



13-14-расм. Атомларнинг ковалент боғланиши.

Эркин электронлар ҳосил бўлишида ковалент боғланишларда бўш жой «электрон-тешик» ҳосил бўлади.

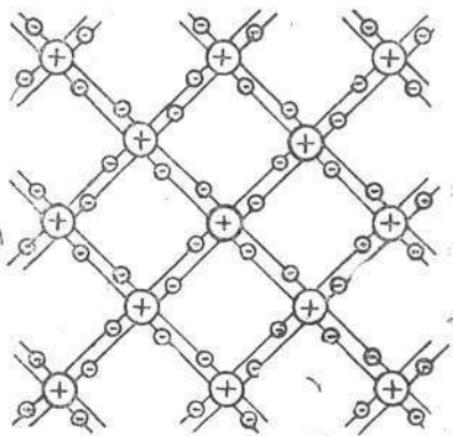Тешик мавжуд бўлганда боғланиш электронларидан бири тешикнинг ўринини эгаллаши мумкин ва бу ерда нормал боғланиш тикланади, бироқ бошқа жойда нормал боғланиш бузилади, бу янги тешик ўринини бошқа бирор электрон эгаллаши мумкин ва ҳоказо.



13-15- расм. Германий кристалл панжарасида жуфт электрон боғланишлар схемаси.

пература сртиши билан электрон-тешик жуфти ҳосил бўлса, иккинчи томондан, уларнинг қисман қайта бирлашиши рўй беради. Ҳар қандай температурада чала ўтказгичнинг ҳажм бирлигига жуфтлар сони ўртача доимий қолади. АРАЛАШМАЛАРДАН ТОЗА БЎЛГАН ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИГИ ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛАРНИНГ ХУСУСИЙ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИ МЕТАЛЛАРНИКИГА ҚАРАГАНДА ЖУДА ҲАМ КИЧИКДИР.

### б) АРАЛАШМАЛИ ЭЛЕКТР ЎТКАЗУВЧАНЛИК

Чала ўтказгич таркиби арзимаган миқдорда аралашма киритиши билан унинг хоссасини ўзgartириш мумкин. Чала ўтказгич кристалига бошқа элементларнинг атомларини киритиб, кристалда эркин электронларнинг тешиклардан кўп бўлишига ёки аксинча, тешикларнинг эркин электронлардан кўп бўлишига эришиш мумкини.

Масалан, кристалл панжарада германий атомини бешта валент электрони бўлган мишъяк атоми билан алмаштирилса, мишъякнинг тўртта электрони қўшни германий атомлари билан тўла боғланишлар ҳосил қолади, мишъяк атоми билан заиф боғланган бешинчи электрон эркин электрон бўлиб қолади. Бешинчи валент электронини йўқотган мишъяк атоми мусбат ион бўлиб қолади. АРАЛАШМА

ТАШКИ ЭЛЕКТР МАЙДОНИ ТАСИРИДА ТЕШИКЛАР МАЙДОН ЙўНАЛИШИДА СИЛЖИЙДИ.

Тешикларнинг силжиши катталик жиҳатидан электронлар зарядига тенг бўлган мусбат зарядлар токига эквивалент. Бу процесс тешикли ўтказувчанлик деб аталади (*p*- ўтказувчанлик).

Шундай қилиб, чала ўтказгичларнинг ўтказувчанлиги электрон ва тешикли ўтказувчанликлар йиғиндисидан иборат.

Жуфт электронли боғланишлар бузилганда кристаллда бир вақтда тенг сондаги эркин электронлар ва тешиклар ҳосил бўлади. Агар, бир томондан, тем-

берган шу электронлар ҳисобига аралашмали чала ўтказгичнинг ўтказувчанлиги ортади.

Германий атоми ўринин учта валент электрони бўлган индий атоми олганда индий электронлари германийнинг учта атоми билан ковалент боғланади, индийда тўртинчи электрон етишмаслиги туфайли германийнинг тўртинчи атоми билан боғланиш бўлмайди. Агар етишмаётган тўртинчи электрон германийнинг энг яқин атомидан олинадиган бўлса, ҳамма боғланишларни тиклаш мумкин. Бироқ бу ҳолда германий атомини ташлаб кетган электрон ўрнида тешик ҳосил бўлади, бу тешик германийнинг қўшни атомидаги электрон томонидан тўлдирилади. Эркин боғланишларни кетма-кет тўлдириш процесси тешникларнинг чала ўтказгичда силжишига тенг кучли. Шундай қилиб, индий аралашмаси германий кристалининг тешикли ўтказувчанлигини таъминлайди.

Электрон ўтказувчанлиги устун бўлган чала ўтказгичлар *n*-тур (латинча negative — манфий сўзидан) чала ўтказгичлар деб, тешикли ўтказувчанлиги устун бўлган чала ўтказгичлар *p*-тур (латинча positive — мусбат сўзидан) чала ўтказгичлар деб аталади. Аралашмали чала ўтказгичда ўтказувчанлик турини билдирувчи заряд ташувчилар (*n*-тур чала ўтказгичларда электронлар ёки *p*-тур чала ўтказгичларда тешиклар) асосий деб, тескари ишорали заряд ташувчилар ёрдамчи заряд ташувчилар деб юритилади.

Аралашманинг қандай процентда бўлишига қараб аралашмали чала ўтказгичнинг электр ўтказувчанлиги соф чала ўтказгичнидан ўн ҳатто юз минг марта ортиқ бўлади. Масалан, нормал шароитларда  $1 \text{ cm}^3$  соф германийда тахминан  $10^{22}$  атом ва  $10^{13}$  ўтказниш электрони ва тешик бўлади, ҳолбуки  $0.001\%$  миқдорида мишъяк аралашса, худди шу ҳажмда яна қўшимча  $10^{17}$  ўтказувчан электронлар ҳосил қиласи, бу эса электрон ўтказувчанликни 10 000 марта ортиришни таъминлайди.


### 13-5. ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛИ ЎРТА ВА КАМ ҚУВВАТЛИ ТЎРИЛАГИЧЛАР

#### a) Чала ўтказгичли вентиль

Чала ўтказгичли вентиль бири электрон ўтказувчан, иккинчиси тешикли ўтказувчан, масалан, *p*-тур германий ва *n*-тур германий бўлган (13-16- расм) икки чала ўтказгичнинг контакт уланишидир.

*n* чала ўтказгичда *p* чала ўтказгичга нисбатан электронлар концентрацияси катта бўлиши туфайли электронларнинг биринчи чала ўтказгичдан иккинчи чала ўтказгичга диффузияланиши рўй беради. *n* чала ўтказгичдаги тешиклар диффузияси ҳам шунга ўхшаш бўлади.

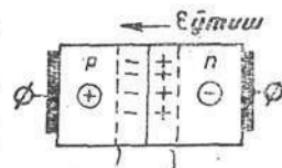*n*-чала ўтказгичнинг чегара қатламида мусбат заряд, *p*-чала ўтказгичнинг чегара қатламида манфий заряд вужудга келади. Турли ишорали зарядланган қатламлар орасида диффузиянинг давом этишига қаршилик кўрсатувчи  $E_{\text{утиш}}$  кучланганликли электр майдо-



13-16- расм. Чала ўтказгичли вентиль.

ни ҳосил бўлади, натижада электр кучлари билан диффузия кучлари тенглашганда диффузия тўхтайди. Асосий заряд ташувчилари камайган ва қаршилиги катта бўлган юпқа чегара қатлам бекитувчи қатлам ёки  $p-n$  ўтиш деб аталади.

Ток манбанинг мусбат тутқичини  $p$  чала ўтказгичнинг металл электроди билан, манғий тутқичини  $n$  чала ўтказгичнинг электроди билан улаб,  $p-n$  ўтиш майдонига тескари йўналган ташқи электр майдонини вужудга келтирамиз, бу майдон таъсирида электронлар

ва тешиклар бир-бiri билан учрашувчи йўналишда ҳаракатлана бошлайди (13-17-расм). Электронлар ва тешикларнинг бундай ҳаракатида ўтиш қатламида асосий заряд ташувчилар сони ортади, ўтиш қатламининг қалинлиги камаяди, унинг қаршилиги тушади. Шундай қилиб, занжирда тўғри ток деб аталадиган  $I_{\text{түғ}}$  ток барқарор бўлади, бу ток микдори кичкинагина кучланышда ҳам анча катта бўлади.

Вентилга ток манбани тескари йўналишда улаб (13-18-расм),  $p-n$  ўтиш майдони билан бир хил йўналган, бинобарин уни кучайтирадиган ташқи майдон ҳосил қиласиз. Энди майдон асосий заряд ташувчиларнинг бекитувчи қатлам орқали ўтишини яна ҳам қийинлаштиради. Бундан ташқари, ташқи майдон  $n$ -чала ўтказгичда электронларнинг ва  $p$ -чала ўтказгичда тешикларнинг бекитувчи қатламдан қарама-қарши томонга ҳаракатлантиради. Бу бекитувчи қатламнинг қалинлиги ва қаршилигини орттиради. Бу ҳолатдаги ток тескари ток  $I_{\text{тек}}$  дейилади ва жуда кичик ҳамда кўпгина ҳолларда ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

Шундай қилиб, турли ўтказувчаникка эга бўлган икки чала ўтказгичнинг контакт уланиши аниқ намоён бўлувчи бир томонлама ўтказишга эга, яъни вентиль бўлар экан.

Токларнинг айни бир кучланишдаги нисбати


$$k_{\text{түғ}} = \frac{I_{\text{түғ}}}{I_{\text{тек}}}.$$

тўрилаш коэффициенти деб аталади.

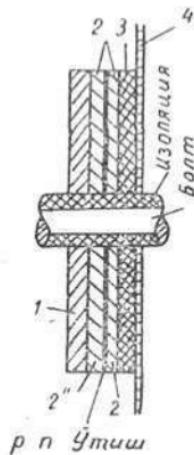
### б) Мис I оксидли вентиль

Мис I оксидли вентиль 2 мис I оксида қатлами суркалган 1 мис дискдан иборат (13-19-расм). Яхши контакт ҳосил қилиш учун бу қатламга 3 қўрғошин диск зич ёпиширилади, унинг кетидан иссиқликни чиқариб юборувчи катта диаметрли юпқа 4 латунь диск — радиатор диски жойлаштирилади.

Мис I оксид ( $\text{CuO}_2$ ) қатлами мисни кислород атмосферасида термик ишлаш йўли билан ҳосил қилинади. Мис I оксид қатлами 2' нинг ташки қатлами ортиқча кислород бўлганда ҳосил қилиниб.  $p$ - ўтказувчаникка эга бўлади. Оксид қатламнинг мис шайбага тақалувчи 2 қисми кислород етишмаслигига ҳосил қилиниб,  $n$ - ўтказувчаникка эга бўлади. Мис I оксиднинг икки қатлами орасида  $p-n$  ўтиш вужудга келади.



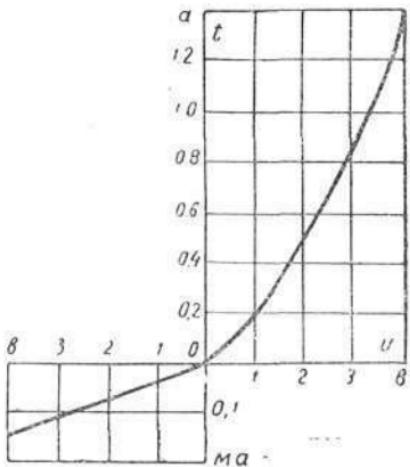13-19- расм. Мис I оксидли вентилнинг тузилиши.




13-20- расм. Мис I оксидли вентилнинг вольт-ампер характеристикаси.

Вентилда йўл қўйиш мумкин бўлған кучланиш 8—10 в дан ошмайди; чунки 20—30 в тескари кучланишда вентиль тешилади. Вентилни катта кучланишларда тўғрилаш учун бир неча вентиль болтга монтаж қилиниб, тўғрилагичлар устунчаси ҳосил қилинади. Советишни яхшилаш мақсадида температурани 55°C дан оширмайдиган радиатор шайбалари ўрнатилади, акс ҳолда вентиль вентиллик хусусиятларини йўқотиши мумкин. Вентилнинг вольт-ампер характеристикаси 13-20- расмда берилган.
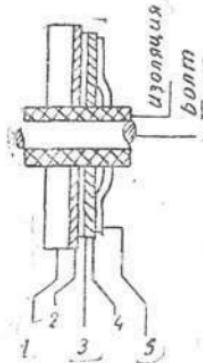
### в) Селенли вентиль

Бу вентиль (13-21- расм) бир томони чала ўтказувчан селен кристали қатлами 2 билан қопланган алюминий ёки пўлат диск 1 дан иборат. Селен кристали қатлами тешникли ўтказувчан бўлиб битта электрод ролини ўйнайди. Селенга суртилган қалайи, кадмий, висмут қотишмаси қатлами 4 иккинчи электрод бўлиб хизмат килади, унга пружиналанувчи 5 латунъ шайба зичланган. Электронлар бир-биридан 3 бекитувчи қатлам орқали ажратилган.



13-21- расм. Селенли вентилнинг тузилиш схемаси.


Селенли вентилда йўл қўйиладиган кучланиш 20—40 в, вентиль 60—80 в тескари кучланишда тешилади.

13-22- расмда селенли вентиль устунчаси, 13-23- расмда эса унинг вольт-ампер характеристикиси кўрсатилган.

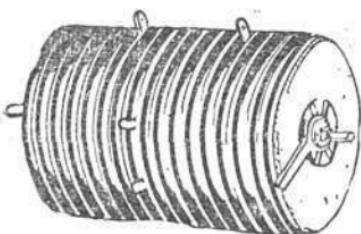
### г) Германийли ва кремнийли вентиллар

Германийли ва кремнийли диодларда  $p-n$  ўтишларда германий (кремний) кристалининг  $p$  ўтказувчан соҳаси билан  $n$  ўтказувчан соҳаси орасида бўладиган ҳодисалардан фойдаланилди.

Бу вентиллар нуқтавий ва ясси қилиб ясалади.




13-22- расм. Селенли вентиль устунчаси.

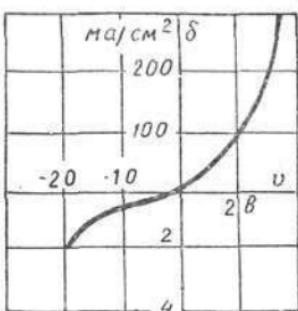

13-23- расм. Селенли вентилининг вольт-ампер характеристикаси.

Д1Г типидаги германийли нуқтавий диод диаметри 3 мм ва узунлиги 10 мм бўлган-шиша (ёки металл-шиша) баллон ва унга кавшарланган иккита чиқиши симидан иборат (13-24- расм). Бу сималардан бирининг учига  $n$ -ўтказувчан 1 германий кристали, иккичисининг учига ингичка ўтишлардан индий сими 2 маҳкамланган. Бекитувчи қатлам ( $p-n$  ўтиш) формовка — яъни ток импульслари ўтказиц вақтида ҳосил бўлади. Ток импульслари таъсирида индий атомлари германий кристалига диффузияниб, кристаллда тешикли ўтказувчан ярим сферик соҳа ҳосил қиласи (13-24- а расм). Шу ярим сфера чегарасида  $p-n$  ўтиш вужудга келади.

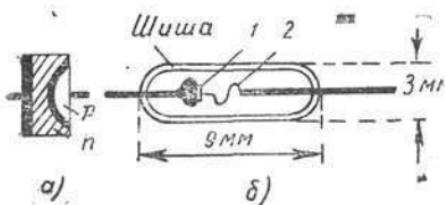

13-24- расм. Германийли нуқтавий вентиль.

Бу вентилнинг максимал тўғриланган токи 16 ма, йўл қўйиладиган максимал тескари кучланиш 50 в. Вентилнинг вольт-ампер характеристикаси 13-25- расмда кўрсатилган.

Ясси вентиль (13-26-расм) сурьма ёки мишьяк аралашмали 1 германий пластинкаси (электрон ўтказувчан) ва 2 индий пластинкасидан иборат.

Вентилни ясаш вақтида германий сиртида жойлашган индий пластинка индийнинг эриш температурасигача қиздирилади. Бунда индий атомлари германийга диффузияланади ва тешикли ўтказувчан 2 а соҳани ҳосил қиласди. Чегарада р-типидағи ўтиш пайдо бўлади.


13-26-б расмда D-7 типидаги германийли ясси вентиллардан бирининг тузилиши кўрсатилган.

Узунлиги 20 мм га яқин бўлган 5 металл корпусда 4 ток олгич маҳкамланган, унинг учида 1 германий кристали жойлаштирилган. 2 индий электрод чиқиши симларидан бири 7 билан 6 изолятор орқали ўтган 3 ўтказгич ёрдамида уланган.


Мумкин бўлган максимал тескари кучланиш 50 в, тўғриланган ток 300 ма. 13-27- расмда вентилнинг вольт-ампер характеристикаси берилган.

Германийли ва кремнийли куч вентиллари 1000 а гача номинал токларга мўлжаллаб тайёрланади.

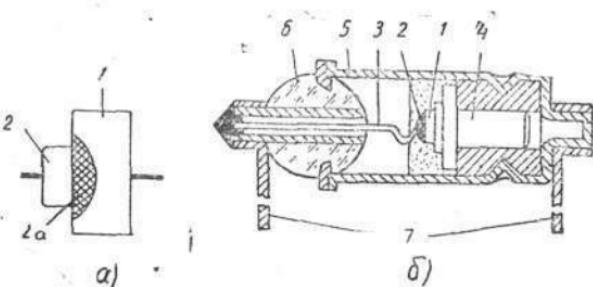
13-28- расмда ВК-100 типидаги кремнийли диод кўрсатилган, у ҳаво билан совитилади ва 100 а номинал токка мўлжалланган.



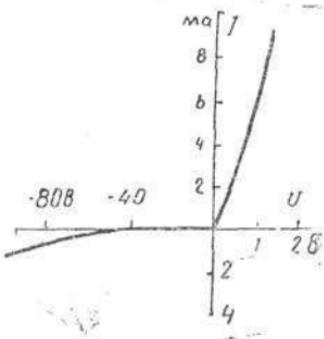13-26- расм. Д-7 типидаги германийли ясси вентиль.



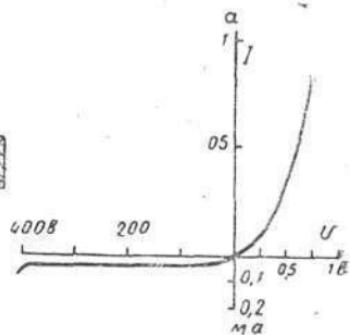13-25- расм. Германийли нуқтавий вентилнинг вольт-ампер характеристикаси.




13-27- расм. Ясси вентилнинг вольт-ампер характеристикаси

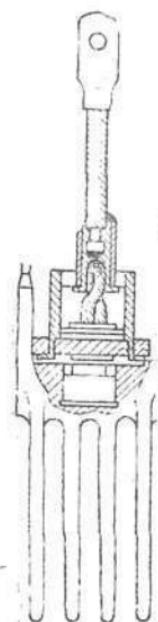
13-29 ва 13-30-расмларда ўзгарувчан токни битта ва иккита ярим даврли тўғрилаш схемалари берилган, бу схемалар 13-3 ва 13-5-расмларда берилган лампали вентиллар ёрдамида тўғрилаш схемаларига ўхшайди. Иккита ярим даврли кўприк схемаси 13-31-расмда кўрсатилган. Тўғриланган кучланиш ва токни ортириш учун схеманинг ҳар бир тармоғига бир нечтадан вентиль улаш мумкин, улар ўзаро кетма-кет параллел ёки группалаб уланади.

Мис I оксидли түғрилагичларнинг фойдали иш коэффициенти 50—60%, селенили түғрилагичларники 80—90%, германийли ва кремнийли түғрилагичларники 90% дан юқори бўлади.

Түғрилагичлар аккумуляторлар батареяларини зарядлаш, электролиз ванналари, ўлчаш техникаси, автоматика, радиотехникадаги электр двигателлари ва аппаратларни ток билан таъминлашда кенг ишлатилмоқда.



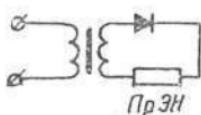
13-28- расм. ВК-100 типидаги кремнийли диод.



13-29- расм. Ўитта ярим даврли түғрилаш.



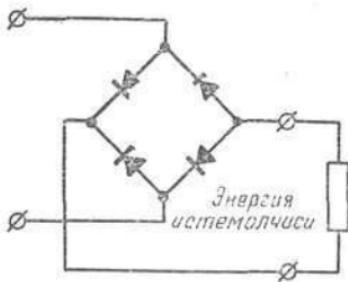13-30- расм. Иккита ярим даврли түғрилаш.



13-31- расм. Түғрилагичнинг кўплик схемаси.

## 13-6. КАТТА ҚУВВАТЛИ ТҮҒРИЛАГИЧЛАР — СИМОБЛИ ТҮҒРИЛАГИЧЛАР

Симобли түғрилагичлар конструкцияси жиҳатидан шишадан қилинган ва металдан қилинган түғрилагичларга бўлиниади. Фазалари сони жиҳатидан бир фазали ва уч фазали, анодлари сони жиҳатидан бир анодли, икки, уч ва олти анодли бўлади.


Энг содда бир фазали иккита ярим даврли симобли вентиль енгли *B* шиша колба бўлиб, унинг енглари ичида вакуум ҳосил қилинган бўлади (13-32- расм). Графитдан қилинган *A<sub>1</sub>* ва *A<sub>2</sub>* анодлари *T* трансформаторнинг иккиласми чулғамига уланган. Бу чулғамнинг ноль нуқтаси түғриланган ток занжирининг манфий тутқи-чи бўлади. Колба тубидаги симоб *K* катод бўлади. Колбанинг пастки ўсимтасидаги симоб ёниш аноди *A<sub>3</sub>* бўлиб хизмат қилади.

Түғрилаги чин ишга тушириш учун у ўзгарувчан кучланишга уланади ва  $k_1$  кнопка босилади ҳамда колба катод ва ёкиш аноди симоблари бирлашадиган қилиб оғиштирилади. Трансформатор иккиласи чулғанинг пастки ярми э.ю.к. таъсирида  $r_0$  қаршилик ва ёкиш аноди ҳамда катод орасидаги симоб кўприкчасидан ток ўтади.


Колба қайтадан вертикаль вазиятга қайтарилиганида симоб кўприги узилади, бу жойда ёй пайдо бўлади ва катод эркин электронлар чиқсан электронлар электр майдон таъсирида вақтнинг айни шу пайтида қайси анод катодга ишбатан мусбат погенциалли бўлса, ўша анодга қараб йўл олади. Электронлар ўз ҳаракати давомида симоб буғларини ионлаштиради ва катод билан анод орасида ёй разряд вужудга келади. Шундан кейин  $k_1$  кнопка узилади.

Ёй вақтида катод симобида ёруғ катод доғи ҳосил бўлади ва симоб буғланади ҳамда ундан интенсив рашида электронлар ажраблиб чиқади. Догни, демак, ёйни ҳам сақлашиб туриши учун анод токи 4—5 а дан пастга тушмаслиги лозим. Анодлардан бирида анод кучланиши критик қийматдан камайиб кетганида  $D_r$  дроссель (13-32- расм) ёй ёниши учун зарур бўлган токни таъминлаш туради, дросселнинг ток билан таъминлаши анодларга берилган кучланишнинг ишораси ўзгариши билан ток бешшака аноддан ўта бошлаган вақтгача давом этади. Шундай қилиб, ёйнинг ёниши ва токнинг  $r_H$  нагрузка занжиридан ўтиши узлуксиз равишда давом этади.

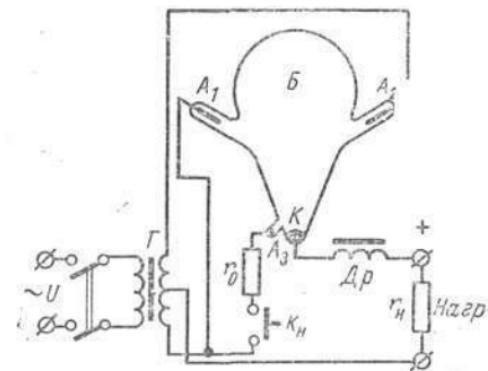Анод билан катод орасидаги кучланишнинг ишораси ўзгарганда, яъни тескари кучланишда электродлар орасида жуда оз (бир неча миллиампер) тескари ток пайдо бўлади.



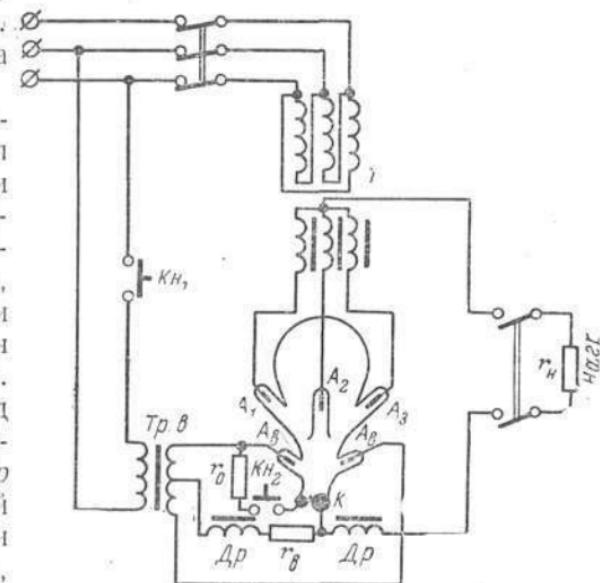13-32-расм. Бир фазали симобли тўғрилагич.



13-33-расм. Уч фазали симобли тўғрилагич.

Тұғрилагичларда кучланиш одатда күп тушмайды (20—25 в ги-  
на холос).


Яна ҳам мұккаммаллашған симоб вентилларда ишчи анодлар билан бирға құшимча ёндириш анодлари ҳам бўлади, құшимча анодлар ёрдамчи трансформаторлардан ток олади ва нагрузка занжиридаги токка боғлиқ бўлмаган ҳолда катод дөгини сақлаб туради (13-33- расм).

Уч фазали симобли тұғрилагич (13-33- расм) бир фазали симобли тұғрилагичдан учта ишчи аноди бўлиши билан фарқ қиласи. Бу анодлар трансформаторнинг юлдуз қилиб уланган учта иккиламчи чулғамига уланаиди, юлдузининг ноль нүктаси нагрузка занжирининг минуси бўлиб хизмат қиласи. Ток ҳар бир ишчи анод орқали давринг фақат 1/3 қисми давомидагина ўтади.

Симобли шиша тұғрилагичлар 600 в гача кучланишда 500 а гача номинал токларга мўлжаллаб тайёрланади.

Симобли шиша вентиллар билан бирға күп анодли металл вентиллар ҳам тайёрланади. 13-34- расмда уч анодли металл вентилнинг тузилиши кўрсатилган. Бу вентиль ҳаво билан совитилади, 200 а номинал токка ва 250 в номинал кучланишга мўлжалланган.

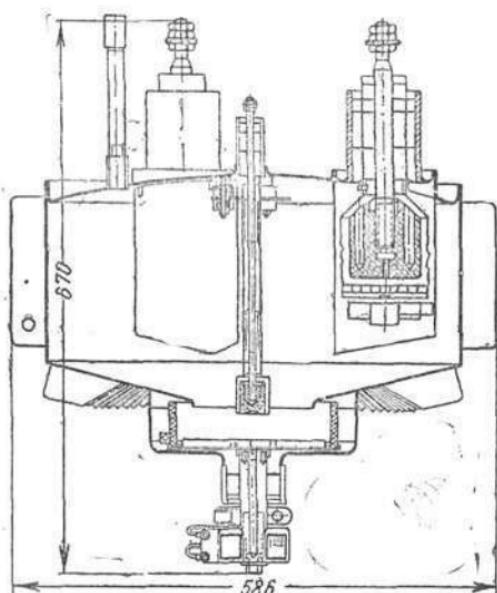Кучли типовой тұғрилаш қурилмаларида 10—12 ка номинал токларга мўлжалланган бир неча бир фазали металл вентиллар комплекти ишлатилади.



13 34- расм. Уч анодли насоссиз симобли тұғрилагичнинг кесими.

Бир анодли вентилнинг тузилиши 13-35-расмда кўрсатилган.

Вентилнинг корпуси деворлари совитувчи сув учун каналлар қилинган металл цилиндрдан иборат. Қопқоғига асосий графит анод  $A$ , уйғотиш анодлари  $A_{\text{уйг.}}$ , ёндириш аноди  $A_{\text{ёнд.}}$  ва  $T$  тўр учун кириш ўринатилади. К катод корпудан изоляция қилинган қуий фланцга жойлашган симобли тагликдан иборат.

Ёндириш қурилмаси электромагнит ўзак жойлаштирилган стакандан иборат. Ўзак юкори вазиятда иружина билан нормал ушлаб турилади. Электромагнит фалтагида ток импульси бўлгандан ўзак пастига тушади ва стакандан симоб тортиб олади, натижада тагликдаги тирқиши орқали симоб оқими отилиб чиқади. Бу оқим катод ва ёндириш аноди орасидаги занжирни туташтиради. Оқим узилганда ёй ёнади.

Симобли вентилдаги тўр (13-34 ва 13-35-расмлар), тиратрондаги сингари, ённинг ёниш пайтини ростлашга имкон беради.

Одатда олти ёки ўн икки вентилли вентиль комплектлари насос қурилмаси билан бир рамага монтаж қилинади. Насос вентилларда вакуумни сақлаб туриш учун қўлланилади. Масалан, РМНВ-500×12 комплекти 6 ка номинал тўғриланган токка ва 600  $\mu$  номинал тўғриланган кучланишга мўлжалланган 12 та вентилдан тузилган.


Симобли тўғрилагичлар электролиз қурилмаларида, станоклар, механизмлар, кучли кранлар ва электрлаштирилган темир йўлларга ток беришда ишлатилади.

### 13-7. ИГНИТРОН

Игнитрон бир анодли симобли вентилнинг бир туридир.


Металл игнитроннинг корпуси (13-36-расм) деворлари ичига сув билан совитиш учун ясалган каналлардан иборат пўлат цилиндрдир. Корпуда графит анод 1, симобли катод 2 ва электрод-ёндиригич 3 жойлашган; ёндиригич бир анодли симобли вентилда ҳам, уйғотиш аноди ҳам ёндириш аноди вазифасини бажаради.

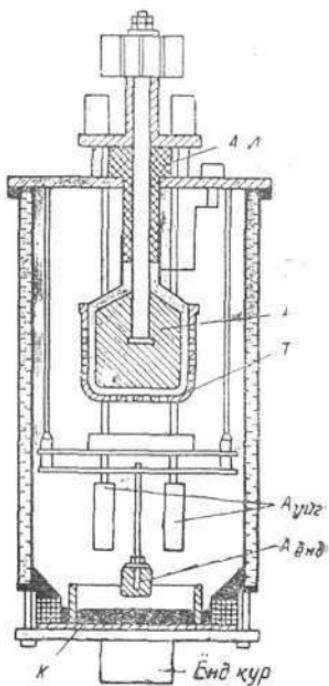Ёндиригич карборунд ёки бошқа чала ўтказгич материалдан қилинган учи ўткирланган стержень шаклида бўлади. Карборунд симобда ҳўлланмайди, шу сабабли ёндиригич орқали ток импульси ўтганда у билан симобнинг туташиш чегарасида кичик учқунлар чиқади ва бу учқунлар тезда катод билан анод орасидаги ёй разрядга айланади.




13-35-расм. Бир анодли симобли вентилнинг кесими.

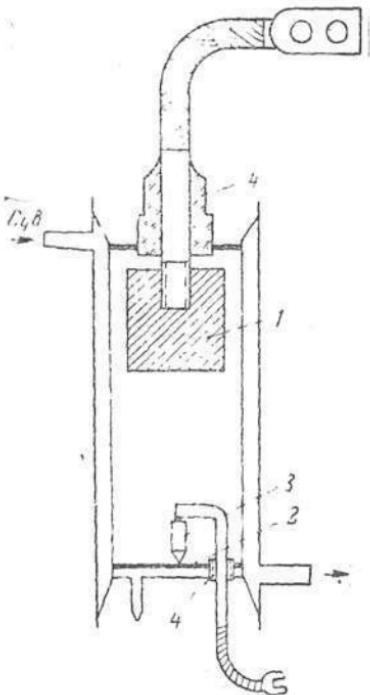$A$  — анод;  $K$  — катод;  $T$  — Тўр;  
 $A_{\text{уйг.}}$  — уйғотиш аноди;  $A_{\text{ёнд.}}$  — ёндириш аноди;  $E. K.$  — ёндириш қурилмаси;  $A. I.$  — анод изоляцияси



13-36- расм. Игнитрон:

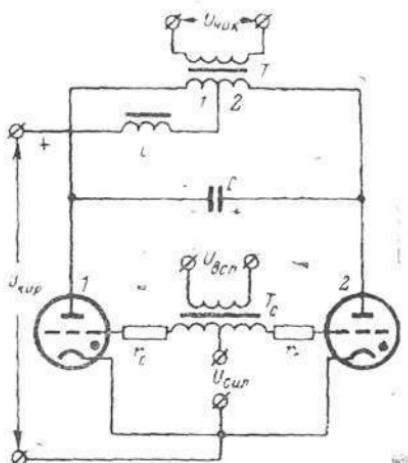1 — анод; 2 — символи катод; 3 — ёндиргич; 4 — изолитор.



13-37- расм. Инвертор схемаси.

Ендиргич занжирига импульс бериш пайтини ўзгартириш билан ёйнинг ёниш пайтини тиаратрондаги сингари ўзгартириш мумкин.

Игнитронда кучланиш тушиши катта эмас, 15—20 в.

Шиша игнитронлар 100 а гача токка, металл игнитронлар эса 300—500 а ва ундан юқори токларга мұлжалланади.

Игнитронлар құрратли түғрилаш қурилмаларда, инверторларда, электр пайванд қурилмалари ва ҳоказоларда ишлатилади.

### 13-8. ИНВЕРТОР

Ўзгармас токни ўзгарувчан токка айлантирувчи ион асбоби инвертор дейилади.

Иккى тиаратронли инверторнинг энг содда схемаларида бири 13-37-расмда күрсетилген.

Ўзгармас ток манбанинг мүсбат тутқици  $L$  дроссель орқали чиқиши трансформатори  $T$  нинг бирламчи чулгамининг ноль нүктасига уланган бу чулгамнинг охри эса С конденсаторнинг тутқици ва тиаратронларнинг анодларига уланган. Шу манбанинг манфий тутқици тиаратронларнинг катодларига уланган.

Тиаратронлар түрларининг занжирига  $T_c$  түр трансформатори орқали ёрдамчи ўзгарувчан ток манбадан ток берилади. Бу трансформаторнинг иккиласы чулгамининг нейтрал нүктаси түр силжиш кучланиши  $U_{спл}$  манбай орқали тиаратронларнинг катодларига уланган. Бу кучланиш туфайли тиаратронлар түрларидаги кучланишлар қарама-қарши фазада бўлиб ўзгаради ва тиаратронлар навбат билан ярим даврга силжиган ҳолда ёнади.

Ток биринчи тиатрон ва  $T$  чиқиши трансформатори бирламчи чулғамининг чап (1) ярмидан ўтишида худди шу чулғамининг ўнг (2) ярмида чап ярмидаги сингари э.ю.к. индукцияланади. Шундай қилиб,  $T$  трансформатор бирламчи чулғами тутқыларидаги кучланиш унинг чап ярмидаги кучланишнинг икки бараварига тенг бўлади.

С конденсаторнинг ёнаётган тиатронга уланган қопламаси манфий зарядланади, иккинчиси эса мусбат зарядланади. Иккинчи тиатрон ёнган пайтда конденсатор тиатронлар орқали разрядланади ва разряд токи биринчи тиатроннинг токини компенсациялади. Шундай қилиб, унда ток камаяди ва тиатрон ённади, иккинчи тиатрондаги ток маълум бир катталиkkача ортади. Иккинчи тиатронда ток бўлганида конденсатор қайта зарядланади.

Шундай қилиб, чиқиши трансформатори бирламчи чулғамининг иккала ярмидан ҳам навбатма-навбат ток ўтади. Бунинг натижасида трансформаторнинг иккиламчи чулғамида ўзгарувчан э.ю.к. индукцияланади, бу э.ю.к. нинг частотаси тўр трансформаторини таъминлаётган ўзгарувчан ток манбанинг частотаси билан бир хил бўлади.

Чиқиши трансформаторининг ташқи занжиридаги ток эгри чизифининг шакли дроссель  $L$  нинг индуктивлигига,  $T$  трансформаторнинг параметрларига,  $C$  конденсаторнинг сифимига ва нагрузка характеристига боғлиқ.

Агар тўр трансформаторининг бирламчи чулғамига берилётган  $U_{\text{всп}}$  (ёрдамчи) кучланиши ташқи манбадаи эмас, чиқиши трансформаторидан олинган бўлса, у ҳолда инвентор ўз-ўзидан уйроувчан инвертор дейилади.


### 13-9. УЧ ЭЛЕКТРОДЛИ ЛАМПА

Уч электродли лампа, ёки триод (13-38- расм) икки электродли лампадан бошқарувчи тўр деб аталувчи учинчи электроднинг бўлиши билан фарқ қиласи, бу электрод катод ва анод орасига жойлашган спираль шаклида бўлади.


Тўрнинг вазифаси лампанинг катод ва аноди орасидаги электрон оқимиини, бинобарин, анод токини бошқаришdir. Тўрга катодга нисбатан мусбат потенциал бериб, катод ва тўр орасида лампанинг асосий майдони билан бир хил йўналишда бўлган қўшимча майдон ҳосил қилинади. Қўшимча майдон ҳажмли манфий зарядни камайтиради ва лампанинг анод токини кўпайтиради. Аксинча, тўрнинг катодга нисбатан потенциали манфий бўлганда қўшимча майдон асосий майдонга тескари йўналади, натижада анод токи камаяди ва тўр манфий потенциалининг бирор қийматида анод токининг қиймати нолга тенг бўлади ва лампа бекилади. Тўр анодга нисбатан катодга яқинроқ жойлашган, шунинг учун тўр потенциалининг ўзгариши анод кучланишидан кўра анод токига кучлироқ таъсир қиласи.

Анод токининг катодга нисбатан тўр потенциалига ёки худди шунинг ўзи, анод кучланиши ўзгармас бўлганда анод токининг тўр кучланишига боғлиқлиги  $I_a = f(U_t)$  нинг графиги лампанинг анод-тўр характеристикаси дейилади (13-39- расм).

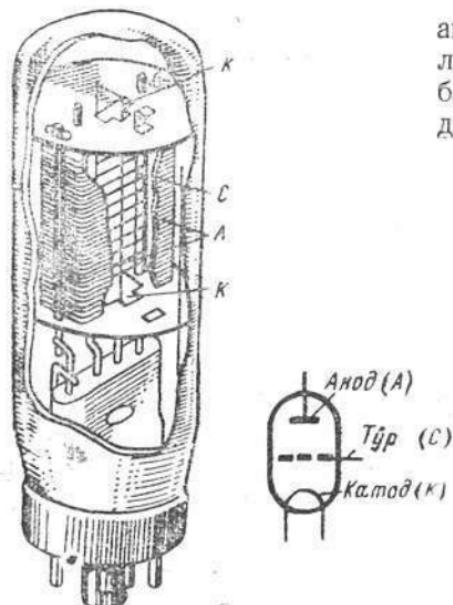Ўзгармас анод кучланишида анод токи орттирмасининг тўр кучланишининг мос орттирмасига нисбати характеристика тиклиги дейилади, яъни



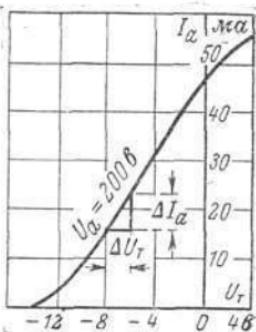13-38- расм. Уч электродли лампа ва унинг белгиси.



13-39- расм. Триоднинг анод-тўр характеристики.

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_t}.$$

Тўр кучланиши ўзгармас бўлганда анод кучланиши орттирмасининг анод токининг мос орттирмасига нисбати лампанинг ички қаршилиги дейилади, шундай қилиб,

$$R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}.$$

Лампанинг ички қаршилиги билан характеристика тиклигининг кўпайтмаси кучайтиришнинг статик коэффициенти дейилади, яъни

$$\mu = R_i S = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} \cdot \frac{\Delta I_a}{\Delta U_t} = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_t}.$$

Бу коэффициент анод кучланиши орттирмасининг анод токи ўзгаришсиз қолгандаги тўр кучланиши орттирмасига нисбатига тенг.

Кучайтиришнинг статик коэффициенти тўрда кучланишинг ўзгариши анод токи катталигига анод кучланишининг ўзгаришига қараганда неча марта кучлироқ таъсир қилишини кўрсатади.

Триодлар кучайтирувчи лампалар ва генератор лампалари сифатида ишлатилади.

Тетрод деб аталадиган түрт электродли лампанинг триоддан фарқи биринчи түр билан анод орасида иккинчи — экранловчи түрнинг бўлишидир. Экранловчи тўрга одатда анод кучланишидан бир-мунча кичик ёки унга тенг бўлган  $U_{t2}$  мусбат ўзгармас кучланиш берилади (13-40- расм).

Экранловчи тўр кучайтириш коэффициентини орттириш учун қўлланилади. У анодга яқин жойлашган ва аноднинг лампа электр майдонига ҳамда электрон оқимига таъсирини заифлаштириб электростатик экран вазифасини бажаради, бу эса кучайтириш коэффициентини орттиради.


Аноднинг ва экранловчи тўрнинг потенциали юқори бўлганда электронлар бу тўрдан ўтиб, анодга урилади ва ундан иккиламчи электронларни уриб чиқаради (динатрон эффект). Агар экранловчи тўрнинг кучланиши аноднинг кучланишидан катта бўлса, иккиламчи электронлар аноддан экран тўрига қараб ҳаракатланади, натижада анод токи камаяди ва лампанинг анод характеристикасида узилиш ҳосил бўлади (13-41- расм). Анод кучланиши  $U_{t2}$  га тенг ёки ундан катта бўлганда иккиламчи электронлар яна анодга қайтади.

Динатрон эффект натижасида анод характеристикасининг бузилиши тетроднинг муҳим камчилигидир, чунки лампа кучайтирувчи сифатида ишлаганида анод токи ёгри чизигининг шакли бузилади.


Махсус ясалган ва нур тетродлари деб аталадиган лампаларда анод характеристикасининг динатрон эффект туфайли бузилиши бўлмайди.

Нур тетрод (13-42- расм) иккала тўрнинг ўрамлари сони бир хил бўлади. Тўрларнинг ўрамлари бир-бирига қарама-қарши қилиб жойлаштирилади ва лампанинг электрон оқимини бу ўрамлар юпқа даста-нурларга бўлиб юборади. Ясси катод қирралари билан анод орасида катод потенциалига эга бўлган пластинкалар жойлашган, бу пластинкалар экранлар ролини ўйнайди, бинобарин, лампанинг электрон оқими икки секторда йигилади. Иккала секторда электронлар оқимларининг зичлиги катта бўлганидан экран тўри ва анод орасидаги фазода ҳажмли манғий заряд ҳосил бўлади бу заряднинг майдони анодни ташлаб чиқдан иккиламчи электронларни орқага қайтишга мажбур қиласида. Шундай қилиб, лампанинг анод токига ва анод характеристикасига динатрон эффектнинг таъсири бартараф қилинади.

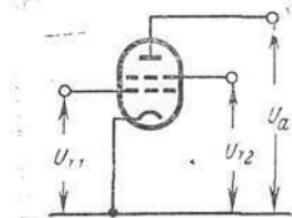Пентод деб аталадиган беш электродли лампа тетроддан учинчи—ҳимоя ёки динатрон тўрнинг бўлиши билан фарқ қиласида. Хи-




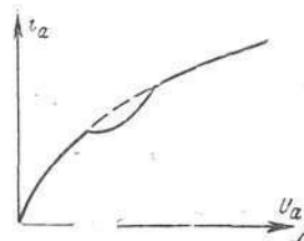13-40-расм. Тўрт электродли лампанинг схемаси.




13-41-расм. Тетроднинг анод характеристикаси.

моя тўри экран тўри билан анод орасига жойлашган ва катодга уланган бўлиб ноль потенциалга эга. Ҳимоя тўри ва анод орасидаги электр майдони анодни ташлаб кетган иккиламчи электронларни орқага қайтишга мажбур қиласди. Шундай қилиб, анод характеристика бузилмайди. Аноднинг нурланаётган бирламчи электронларга таъсири пентодда тетроддагига нисбатан янада заифроқ бўлгани учун пентоднинг кучайтириш коэффициенти тетроднидан катта ва бир неча мингга етади.

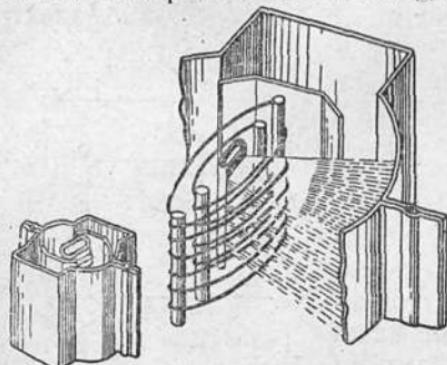

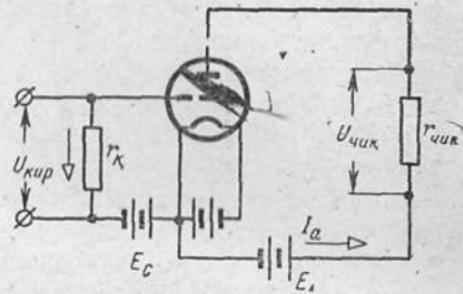13-42-расм. Нур тетродининг тузилиш схемаси.



13-43-расм. Электрон кучайтиргич схемаси.

### 13-11. ЭЛЕКТРОН КУЧАЙТИРГИЧЛАР

Бир ёки бир неча электрон лампаси бўлган қурилма электрон кучайтиргич деб аталади. Электрон кучайтиргич ёрдамида ток манбаи энергиясининг ҳисобига кучланиш, қувват ва ток кучайтирилади.

Кучайтиргичларда уч, тўрт ва беш электродли лампалар ишламилади.

Уч электродли лампа ишлатилган энг содда кучайтиргич ёки кучайтириш каскадининг схемаси 13-43-расмда берилган.

Кириш тутқичларида  $U_{кир.}$  кучланиш бўлмаганида (тутқичлардаги қаршилик  $r_k$  (берк бўлмаган лампанинг анод занжиридан  $I_{ao}$  ток ўтади, бу ток тинч ҳолатдаги ток ёки анод токиниаг доимий ташкил этувчиси деб аталади. Чиқиш тутқичларида ёки  $r_{чик.}$  чиқиш қаршилиги тутқичларида кучланишнинг  $U_{чик.} = I_{ao}r_{чик.}$  доимий ташкил этувчиси бўлади.


Кириш тутқичларида  $\Delta U_{кир.}$  кучланиш (сигнал) пайдо бўлганда тўр потенциали худди шу катталикка ортади ёки камаяди, бунинг натижасида анод токи  $\Delta I_a$  катталикка ўзгаради, чиқишдаги кучланиш эса  $\Delta U_{чик.} = \Delta I_a r_{чик.}$  катталикка ўзгаради.

Чиқишдаги кучланиш орттирумасининг киришдаги кучланиш орттирумасига нисбати кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти деб аталади:

$$k = \frac{\Delta U_{чик.}}{\Delta U_{кир.}} = \mu \frac{r_{чик.}}{R_i + r_{чик.}} < \mu.$$

Шундай қилиб, кучайтириш процесси кириш тутқичларыда кучланишнинг озгинагина ўзгариши чиқиши тутқичларда кучланишнинг шунга ўхшаши, бироқ  $k$  марта кучлироқ ўзгаришига сабаб бўлади ёки лампанинг тўрига берилган кам қувватли электр сигнал чиқиши қаршилигида анча катта қувватли сигнал тарзида тикланишидан иборат бўлади.

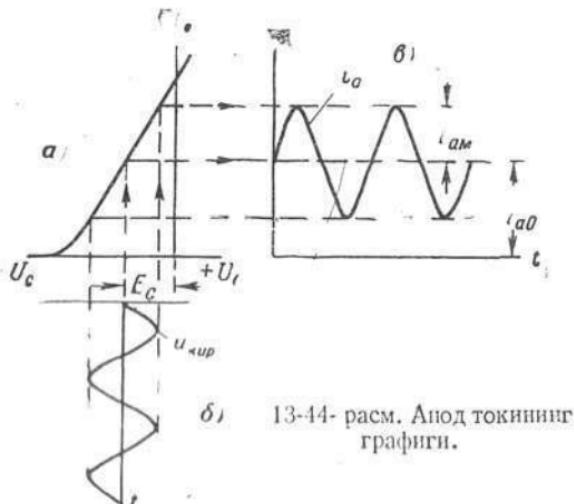Чиқиши қаршилиги лампанинг  $R_i$  қаршилигига қараганда қанча катта бўлса, кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти лампанинг статик кучайтириш коэффициентидан шунча кам фарқ қиласди.



13-44- расм. Апод токининг графиги.

Триоднинг тўр характеристикаси (13-39- расм) ўзгармас апод кучланиши  $U_a$  да олиниади. Лампа кучайтиргич схемасида ишлаганида апод токининг ўзгариши апод кучланишнинг ва нагрузкадаги кучланишнинг ўзгаришига сабаб бўлади, чунки  $U_a = E_a - I_a r_{\text{чик.}}$  Бу ҳол учун, яъни ўзгарувчан апод кучланиши ва ўзгармас  $E_a$  э.ю.к. ва нагрузка қаршилиги  $r_{\text{чик.}}$  бўлган ҳолдаги тўр характеристикаси  $I_a = f(U_t)$  ишчи характеристика ёки динамик характеристика дейилади. Бу характеристика ҳам ўшандай кўринишга эга, лекин унчалик тик бўлмайди.

13-44- расмда кириш кучланиши  $u_{\text{кир.}}$  — сигналнинг берилган эгри чизиги ва динамик характеристикаси  $a$  га кўра нуқталар бўйича апод токининг графиги  $i$  ясалган.

Агар лампанинг тўри ва катоди орасига фақат битта кириш ўзгарувчан кучланиши қўйилган бўлса, у ҳолда тўрнинг потенциали битта ярим давр давомида мусбат, бошқа ярим давр давомида манфий бўлади. Тўрнинг потенциали мусбат бўлганда катод —  $r_m$  қаршилиг-тўр-катод контурда сигнални бузувчи тўр токи пайдо бўлади, бунга йўл қўймаслик керак.

Бутун иш вақти давомида тўрнинг манфий потенциалини ҳосил қилиш учун тўр билан катод орасига доимий  $E_c$  э.ю.к. ли қў-

шимча маңба уланади, бу э.ю.к. силжиш күчланиши дейилди (13-43 ва 13-44-расмлар). Бу ҳолда вақтнинг ҳар бир пайтида түрдаги күчланиши кириш күчланиши  $u_{\text{кир}}$ , нинг оний қиймати ва  $E_a$ , силжини күчланишининг алгебраик йигиндисига тенг бўлади.

Анод токи икки қўшилувчидан: тинчликдаги ток  $I_{ao}$  ва ўзгарувчан ташкил этувчи  $I_{a,m} \cdot \sin \omega t$  дан иборат бўлади, яъни

$$I_a = I_{ao} + I_{a,m} \cdot \sin \omega t.$$

Чиқини қаршилигидаги токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси вужудги келтирган күчланиши тушишининг миқдори

$$u_{\text{чиқ}} = r_{\text{чиқ}} \cdot I_{a,m} \cdot \sin \omega t = U_{\text{чиқ},m} \cdot \sin \omega t$$

кириши күчланиши  $u_{\text{кир}}$ , нинр  $k$  марта кучайтирилганидан иборат бўлади.

Агар битта каскаддаги күчланиши етарли бўлмаса, у ҳолда бир неча каскадли кучайтиргичдан фойдаланилади.


Бунда биринчи каскад чиқини қаршилигидаги күчланиши иккинчи каскад учун кириш күчланиши бўлиб хизмат қиласади ва ҳоказо. Одатда охирги каскад чиқишда етарли қувват олиш учун хизмат қиласади.

Бир неча каскадли кучайтиргичнинг кучайтириш коэффициенти алоҳида каскадлар кучайтириш коэффициентларининг кўпайтмасига тенг

$$k = k_1 k_2 k_3 \dots k_n.$$

Каскадларнинг ўзаро боғланишини турлича, масалан, қаршиликларда ёки трансформаторларда амалга ошириш мумкин.

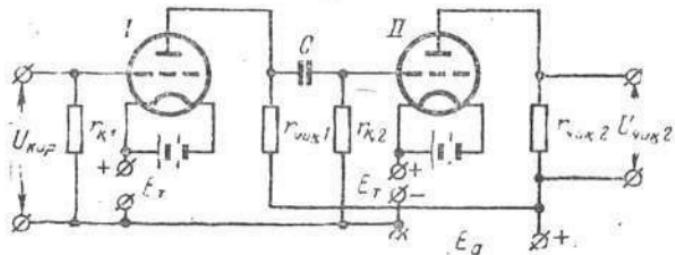13-45-расмда қаршиликлардаги (гальваник боғланишли) икки каскадли кучайтиргич схемаси берилган.




13-45-расм. Қаршиликли икки каскадли кучайтиргич.

Бу ерда ўзгарувчан кириш күчланиши  $u_{\text{кир}}$ , биринчи лампанинг анод занжирида пульсланувчи ток вужудга келтиради. Бу анод токининг доимий ташкил этувчиси  $r_{\text{чиқ}}$  чиқини қаршилиги орқали ўтади, бироқ иккинчи лампанинг  $r_{K2}$  тўр қаршилиги орқали  $C$  ажратувчи конденсатор бўлгани туфайли ўта олмайди. Биринчи лампа анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчининг  $C$  конденсатор

ва  $r_{k2}$  қаршилик орқали ўтувчи бир қисми бу қаршиликда биринчи лампанинг кириш кучланишининг кучайтирилганидан иборат бўлган кучланиш ҳосил қиласди. Бу кучланиш иккинчи лампанинг тўрига берилади ва бу тўрда  $U_{\text{чиқ},2}$  қийматгача кучайтирилади.

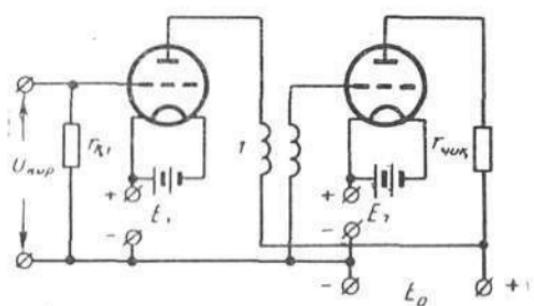Трансформаторлардаги кучайтиргич схемасида (13-46- расм) биринчи каскаднинг кириш қаршилиги каскадлараро трансформатор-



13-46- расм. Трансформаторлардаги икки каскадли кучайтиргич.


нинг бирламчи чулгами билан алмаштирилган, бу трансформаторнинг иккимайди чулгами иккинчи лампанинг тўри ва катоди орасига уланган. Трансформация коэффициенти 3—5 бўлган трансформатор ишлатилса кучайтириш коэффициенти ортади.

Силжиш кучланиши кўпичча силжиш батареясидан (13-43- расм), олинмайди, балки бунинг учун  $I_{\text{вх}}$   $r_{\text{сил.}}$  токининг доимий ташкил этувчиси ўтиши натижасида  $r_{\text{см.}}$  қаршиликда кучланишнинг тушишидан фойдаланилади (13-47- расм). Анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси асосан  $C$  конденсатордан ўтади, чунки конденсатор бу ташкил этувчига  $r_{\text{см.}}$  қаршилика иисбатан бир неча марта кам қаршилик кўрсатади.

Тўр силжиши катталиги электрон лампанинг иш режими ва анод токи эгри чизигининг шаклини аниқлаб берали. Кучайтиришнинг кучайтириш лампаларининг турли иш режимларига мос келувчи бир неча синфи мавжуд.


13-44- расмда силжиши кучланиши тўр кучланишининг барча қийматларида ҳам анод токи динамик характеристиканинг тўғри чизиқли қисмидан аниқланадиган қилиб ташланган. Бу ҳолда кириш кучланиши анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси томонидан аниқ қайта тикланади ва кучайтиришда бузилиш бўлмайди, кучайтириш  $A$  синфга тегишли бўлади. Тинчлик токи  $I_{\text{вх}}$  жуда катта, схеманинг фойдалы иш коэффициенти паст (50 % дан ҳам кам).

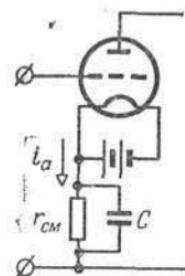13-48- расмда силжиши кучланиши ортирилган — кучайтириш синфи  $AB$ . Лампа динамик характеристиканинг тўғри чизиқли бўл-



13-47- расм.  
Анод токи ёрдамида тўр силжиши.

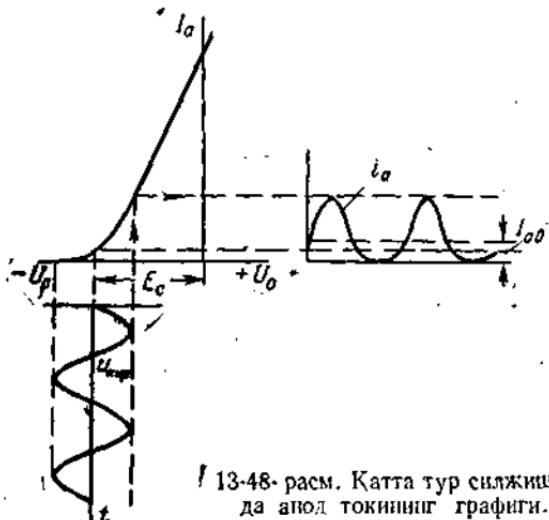маган қисмиди ишлатгани учун анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси бузилади. Токининг доимий ташкил этувчиси камайди, фойдалы иш коэффициенти аввалги ҳолдагига нисбатан кўпайди.



13-48. расм. Қатта тур силжишида анод токининг графиги.

Силжиш кучланишини яна орттириб, В ва С кучайтириш синфларини ҳосил қиласиз, бунда анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси токининг янада катта бузилишли қирқилган ярим тўлқинларидан иборат бўлади.


### 13-12. ТРАНЗИСТОРЛАР, ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛИ КУЧАЙТИРГИЧЛАР

Кейинги вақтларда кучайтиргичлар сифатида чала ўтказгичли триодлар ёки транзисторлар кенг қўлланила бошланди. Қотишмали, ясси триодлар ишлатилади.

Чала ўтказгич қотишмали триод икки қарама-қарши томонига индий бўлакчалари кавшарланган электрон (*n*) ўтказувчанликли юпқа германний пластиникадан иборат (13-49-а расм). Индий германнийга диффузияланиб, тешикли (*p*) ўтказувчан соҳалар (*I* ва *3*) ни ҳосил қиласди. *n*- ўтказувчани соҳанинг қалинлиги бир неча микрон ёки бир неча ўн микронгина, холос. Бир-биридан *p*-*n* ўтишлар билан чегаралangan яқин қўшни соҳалар: эмиттер (*e*), асос ёки база (*o*) ва коллектор (*k*) деб аталади (13-49-б расм).

Эмиттер билан база орасига (13-49-расм) тўғри йўналишда *I* ва га яқин *E<sub>1</sub>* доимий кучланиш манбаси ва кучайтирилиши керак бўлган сигнал — ўзгарувчан кириш кучланиши *U<sub>кпр</sub>* уланади. Коллектор билан база орасига тескари йўналишда *E<sub>2</sub>* бир неча ўн вольт тартибида доимий кучланиш манбаси ва нагрузка қаршилиги уланади, бу қаршиликдаги кучланиши кучайтирилган сигналдан иборат бўлади.

Эмиттер соҳасига асос соҳасидагига қараганда аралашма атомларидан анча кўп киритилади. Бунинг натижасида эмиттердаги тешиклар концентрацияси асосдаги электронлар концентрациясидан бир неча марта кўп бўлади. Эмиттер — асос занжиридаги  $E_1$  кучланиш тўғри йўналишда таъсир қиласи, чунки  $p-n$  ўтишининг тўғри ўтказувчанилиги катта бўлгани учун, ҳатто кичик (1 оғ‘га яқин)  $E_1$  кучланишда ҳам эмиттер — асосдаги асосий заряд ташув-

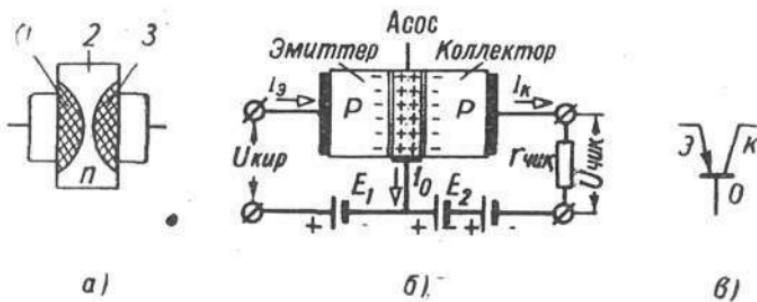

13-49- расм. Чала ўтказгичли триод:

*a* — тузилиш схемаси; *b* — қўшиш схемаси; *c* — шартли белгиси.

чилар — тешикларнинг ҳаракатидан ҳосил бўлган  $I_e$  эмиттер токи нисбатан катта бўлади. Асосда тешикларнинг оз қисми эркин электронлар билан рекомбинацияланади, тешикларнинг асосий қисми  $E_2$  манбанинг электр майдони таъсирида  $p-n$  ўтиш орқали коллекторга ўтади. Шундай қилиб, асос — коллектор — нагрузка занжирида  $I_k = I_e - I_o$  токи вужудга келади, бу токнинг катталиги эмиттер — асос қисмдаги токнинг катталигига teng бўлади. Бунда кириш сигналининг озгина ўзгариши фақат  $I_e$  ва  $I_k$  токларнинг асосий токларнинига эмас, нагрузка қаршилик  $r_{chnk}$  катта бўлгани туфайли  $U_{chnk}$  чиқиш кучланишини ҳам анча кўпайтиради.

Транзисторнинг ишлаши электрон кучайтиргичнинг ишлашига ўхшайди.

Электрон лампада тўр кучланишининг ортиши электрон оқимни ўзгариради, анод токини кучайтиради ва нагрузкадаги кучланишин орттиради. Транзисторда эмиттер ва асос орасидаги кучланишининг ортиши эмиттерланган тешиклар сонини ўзгариради, коллектор занжирида токни кучайтиради ва нагрузкада кучланишин орттиради.

Транзисторларни улашнинг биз кўрган (13-49-б расм) схемасидан бошқа схемалари ҳам мавжуд.


Баён қилинган  $n-p-n$  типдаги транзисторлардан ташқари  $n-p-n$  типдаги транзисторлар ҳам ишлатилади. Бу транзисторларда эмиттер ва база орасидаги кучайтирилган кучланиш таъсирида электронлар  $n$  соҳадан  $p$  соҳага эмиттерланади.  $n-p-n$  типдаги транзисторли схемаларда  $E_1$  ва  $E_2$  манбадарнинг қутблиги

худди шу э.ю.к. ларнинг  $p-n-p$  типдаги триодли схемаларидағи қутбилигига тескари бўлиши керак.

П-13 типидаги германийли ясси транзисторнинг тузилиши 13-50-расмда кўрсатилган.

Триоднинг асоси

электрон ўтказувчанли кристалл германий пластинкаси 10 дир. Бу пластинка чиқиш 2 билан уланган таянч 9 га маҳкамаланган. Пластинканинг икки томонга индий электродлар 8 ва 11 кавшарланган. Триодни ясаш даврида индий атомлари германийга диффузияланади ва бунда тешикли ўтказувчанли бир соҳа—эмиттер 8 ҳамда яна тешикли ўтказувчанли иккинчи соҳа—коллектор 11 ни ҳосчл қиласи.  $p-n-p$  типдаги бу триод 5, 6 металл корпус билан беркитилган. Эмиттердан чиқарилган 1, 7 ва коллектордан чиқарилган 3, 12 учлар корпусдан шишадан қилинган ўтиш изоляторлари 4 орқали изоляцияланган.

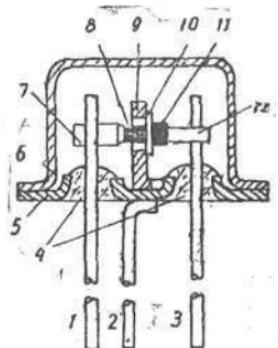

13-50-расм. П-13 типидаги ясси германийли транзисторнинг тузилиши.

### 13-13. ГЕНЕРАТОРЛАР

#### a) Синусоидал тебранишили лампали генератор

Юқори частотали ўзгарувчан токлар лампали генераторлардан олинади. Электрон лампа ва тебраниш контури генераторнинг асосий элементлари ҳисобланади.

Конденсатор тутқичларида  $U_{Cm}$  кучланиш бўлгандан унинг электромайдонида  $W_{Cm} = \frac{CU_{Cm}^2}{2}$  энергия тўпланган бўлади. Бундай конденсатор актив қаршилигини ҳисобга олмаса ҳам бўладиган индуктив фалтакка туташтирилса (13-51-расм), конденсатор разрядлана бошлиди ва занжирда ток пайдо бўлади. Бунда конденсатордаги кучланиш камаяди ва электр майдони энергияси фалтакнинг магнит майдони энергиясига айланади, занжирдаги ток эса ортади. Конденсатор разрядланиб бўлган, унда кучланиш нолгача ( $U_C = 0$ ) камайган пайтда электр майдони энергияси батамом магнит майдони энергиясига айланади ва у ўзининг максимум қийматига эришади.

$$W_{LM} = \frac{LI_m^2}{2} = W_{CM},$$

бу занжирда токининг максимум бўлишига тўғри келади.

Ток максимумга етиб, сўнг шу йўналишида ўтишда камаяди, чунки ўзиндукия э.ю.к. мусбат қийматга эга бўлади ( $e_L = -L \frac{di}{dt}$ ).

Шу йўналишдаги ток (13-51- расмда стрелка билан кўрсатилган) аввал манғий бўлган пластинкада мусбат зарядларнинг, аввал мусбат бўлган пластинкада (юқори) манғий зарядларнинг тўпланишига сабаб бўлади.

Конденсаторнинг бундай қайта зарядланиши процесси контурнинг барча энергияси электр майдонига тўпланиб бўлгувча, конденсатордаги кучланиш эса дастлабки максимум қийматига, аммо тескари ишора билан эришмагунча давом этади. Конденсатор зарядлангач, энді тескари йўналишда разрядлана бошлайди, сўнгра яна зарядланади ва ҳоказо.

Шундай қилиб,  $LC$  контурда электр майдони энергияси магнит майдони энергиясига айланади ва, аксинча, яъни занжирда энергиянинг сўнмас тебранишлари рўй беради, шунинг учун бу занжир тебранувчи контур деб юритилади. Бундай занжирда ток ва кучланиш синусоидал ўзгаради. Конденсатордаги кучланиш вақтнинг исталган пайтида ўзиндуқция э.ю.к. га teng ва фаза жиҳатидан токка нисбатан чорак даврга силжиган бўлади.

Ток амплитудаси ифодаси  $I_m = U_{cm} \omega C$  ни (5-12- §) энергия тенгламаси  $W_{Lm} = EI_m^2/2$  га қўйиб, қўйидагини ҳосил қиласиз:

$$W_{Lm} = \frac{LU_{cm}^2 \cdot \omega_0^2 \cdot C^2}{2} = \frac{CU_{cm}^2}{2} = W_{cm},$$

бундан контурнинг хусусий тебранишлари бурчак частотасини то памиз:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Ток амплитудаси


$$I_m = U_{cm} \omega_0 C = U_{cm} \frac{1}{\sqrt{LC}} \cdot C = \frac{U_{cm}}{\sqrt{L/C}}$$

$\sqrt{L/C}$  катталикини контурнинг тўлқин қаршилиги деб юритилади.

Агар  $LC$  занжир тўлқин қаршиликиниг икки баравардан катта бўлмаган  $r$  актив қаршиликка эга бўлса, бу ҳолда контурда ҳам тебраниши процесси вужудга келади, бироқ бу ҳолда ҳар бир тебранишда электр энергиянинг бир қисми иссиқликка айланади, шу сабабли ток ва кучланишининг амплитудалари ҳар ярим даврда камайиб, тебраниши процесси сўнади.

Актив қаршиликли  $LC$  контурда сўнмас тебранишлар ҳосил қилиш зарур бўлганда, контурга актив қаршиликка иссиқлик иерофига teng бўлган энергия бериб туриш лозим. Агар бундан ташқари, энергиянинг бир қисмини контур нагрузка занжирига бераётган бўлса, контурга худди шу миқдордаги энергия бериш керак.

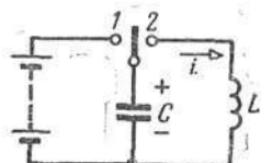
Лампали генераторда ўзгармас ток манбаи энергияси юқори частотали ўзгарувчан ток энергиясига айланади, бу энергия контурнинг



13-51- расм. Тебраниш контури.

параметрлари ( $L$ ,  $C$ ) билан аниқланади. Электрон лампа энергиянинг бир турдан иккинчи турга айлантириш процессида ростлагич (регулятор) ролини ўйнайди, унинг воситасида энергия даврий равишда тебраниш контурига берилиб туради, тебраниш контуридан нагрузка занжирига узатилади.

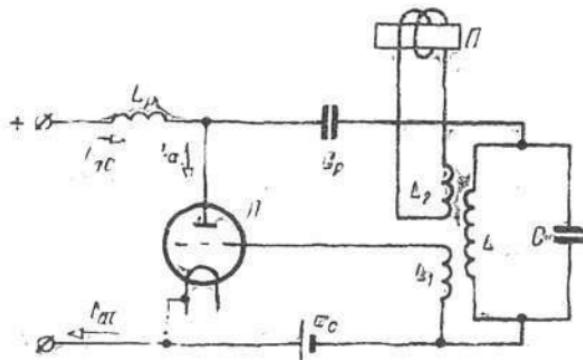Лампали генератор занжиридан бири 13-52- расмда берилган.



13-52- расм. Лампали генератор схемаси.

Лампали генераторнинг «+» «-» туткичларига ўзгармас ток манбай уланганда, тебраниш контурининг  $C$  конденсатори  $U_{C_m}$  кучланишгача зарядланади. Шундан сўнг конденсатор тебраниш контурининг  $L$  галтаги разрядлана бошлайди ва контурда  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$


хусусий частотали тебранишлар вужудга келади. Тескари боғланиш галтаги  $L_1$  лампанинг тўрига уланган, шунинг учун тўрдаги кучланиш  $L_1$  галтакда индукцияланган  $\omega_0$  частотали э.ю.к. га боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, лампанинг анод занжирида  $i_a$  пульсланувчи ток ҳосил бўлади (13-44- расм), бу токнинг характеристи силжиш кучланиши  $E_{\text{сил.}}$  га боғлиқ бўлади. Бу токнинг доимий ташкил этувчиси  $I_{a_0}$  тебраниш контурига ўта олмайди, чунки унинг ўтишига  $C_p$  ажратувчи конденсатор тўсқинлик қиласи ва у ток манбай ва  $L_p$  ажратувчи галтак орқали ўтиб кетади. Анод токининг ўзгарувчан ташкил этувчиси  $I_{a_m} \sin \omega_0 t$  юқори частотада ток манбаига ўта олмайди, чунки бунга ажратувчи галтак  $\omega_0 L_p$  реактив қаршилигининг катта бўлиши тўсқинлик қиласи ва у тебраниш контури орқали ўтиб кетади. Бу ташкил этувчи фаза жиҳатидан тебраниш контурининг кучланиши билан бир хил бўлгани учун, у энергиянинг бу контурга даврий равишда берилиб турилишини таъминлайди.

Нагрузка занжири  $n$  истеъмолчи (13-52- расм), тебраниш контурининг  $L$  галтаги билан индуктив боғланган  $L_2$  галтакдан иборат. Шундай қилиб, энергия тебраниш контуридан истеъмолчига  $L_2$  ва  $L$  галтакларни кесиб ўтувчи магнит оқими воситасида берилади.
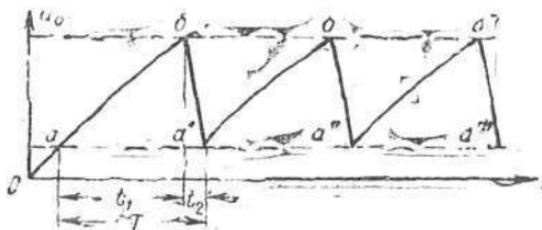
## 6) Күчланиши арасимон әгри чизиқ бўлган генераторлар

Баъзи қурилмаларда, масалан, электрон осциллографларда, әгри чизифи арасимон бўлган күчланиш зарур бўлади (13-53- расм).


Эгри чизиқнинг ўсувчи қисми мумкин қадар тўғри чизиқка яқин, камаювчи қисми эса катта тиклик билан кескин тушадиган бўлиши керак, унда тиш даврининг узунлигини ёки шунга мос равишда арасимон күчланиш частотасини кенг оралиқда ростлаш имконияти бўлсин.



13-53- расм. Арасимон күчланиш әгри чизиги:

Арасимон күчланишли генераторнинг мумкин бўлган схемаларидан бири 13-54- расмда берилган.

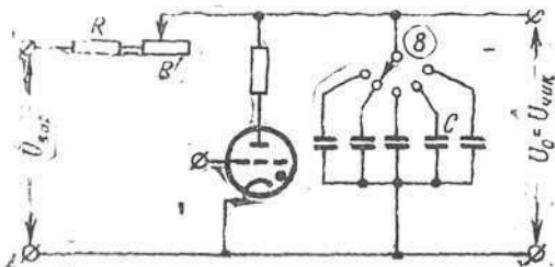Ўзгармас күчланиш генераторнинг кириш тутқичларига улангандан сўнг  $C$  конденсатор  $R$  ва  $R'$  қаршиликлар орқали зарядланади. Бунда конденсатор тутқичларидаги ва лампа занжиридаги күчланиш тиратронни ёқиши қийматигача  $Oab$  әгри чизиқ бўйича ортади



13-54- расм. Арасимон күчланиш генераторининг схемаси.

(13-53- расмдаги әгри чизиқда б нуқта). Шу пайтдан бошлаб көн денсатор тиратрон орқали тез разрядланади, чунки тиратрон ёнгандан унинг қаршилиги ҳисобга олмаслик даражада камаяди ва тиратрон занжирининг қаршилиги  $R$  ва  $R'$  қаршиликлардан бир неча марта кам бўлади. Конденсаторнинг разрядланиши ва унинг тутқичларида күчланишнинг камайиши жуда тез рўй беради ва тират-

рои сүнгунча давом этади (13-53-расмдаги эгри чизикдаги  $a'$  нүктә). Бундан кейин конденсатор яна қайтадан зарядлана бошлайды, унинг тутқицларидаги кучланиш орта бошлайды ( $a'b'$  эгри чизик) ва ҳоказо.

Баён қулингандардан генераторнинг чиқиш тутқицларидаги  $U_{\text{чиқ.}}$  кучланиш арасимон ўзгариши келиб чиқади. ( $a$ ,  $b$ ,  $a'$ ,  $b'$ ,  $a''$ ,  $b''$  ва ҳоказо эгри чизик.)

Тиратрон тўрининг потенциалини ўзгартириб, тиратроннинг ёниш кучланишини ростлаш, демак, арасимон кучланишнинг катталигини ҳам ростлаш мумкин. Арасимон кучланишнинг частотаси  $R'$  қаршилигидан ва  $C$  конденсатор сифимини ўзгартириш билан ростланади.

Тиратронда ионланиш ва деонланиш процесси бирор вағт талаб қилади, шунинг учун тиратронли генераторлар 50 кгц дан юқори бўлмаган частотали арасимон кучланиш олиш учун қўлланилади. Янада юқорироқ частотали кучланишлар олиш учун электрон лампали генераторлардан фойдаланилади.


### в) Мультивибраторлар

Кейинги вақтларда импульс техникаси ва турли импульс генераторлардан кенг фойдаланилмоқда. Мультивибратор — тўғри бурчак шаклидаги кучланиш импульсларининг электрон генераторидир.


13-55-расмда мультивибратор схемаларидан бири берилган.

Симметрик мультивибраторда бир хил лампалар, бир хил тўр қаршиликлари  $r_1 = r_2$ , бир хил конденсаторлар  $C_1 = -C_2$  ва бир хил анод қаршиликлари  $r_{a1} = r_{a2}$  ишлатилиади.

Вақтнинг дастлабки бошлангич  $t_0$  пайтида  $L_2$  лампа очиқ (13-56-расм),  $L_1$  лампа ёпик, чунки тўрнинг манфий кучланиши  $U_{t1}$  катта. Биринчи лампадаги  $U_{a1}$  анод кучланиши тахминан маибанинг кучланиши  $U_a$  га тенг, чунки  $C_1$  конденсаторнинг заряд токи туфайли  $r_{a1}$  қаршилика  $L_1$  кучланишнинг тушуви кичик.  $C_1$  конденсатор ўзгармас ток манбанинг  $U_a$  кучланиши таъси-

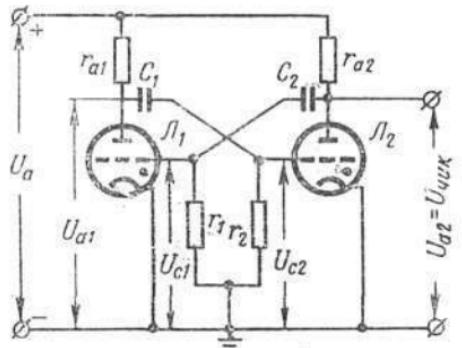

13-55-расм. Симметрик мультивибратор.

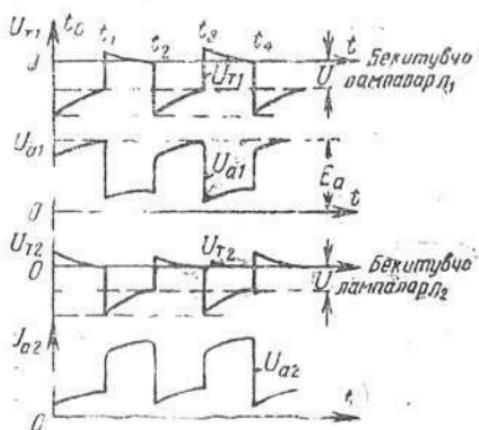

13-56-расм. Мультивибратор кучланишлари графиклари.

рида  $r_{a_1}$  ва  $r_2$  қаршиликлар орқали зарядланади.  $C_1$  конденсаторни зарядловчи ток  $r_2$  қаршиликда  $U_{t_2}$  мусбат тўр кучланишини ҳосил қиласди, бунда  $L_2$  лампа очиқ бўлади. Айни вақтда  $C_2$  конденсатор  $L_2$  лампа ва  $r_1$  қаршилик орқали разрядланади. Бу конденсаторнинг разряд токи  $r_1$  қаршиликда  $U_{t_1}$  кучланишнинг кўп тушишига сабаб бўлади ва  $L_1$  лампа бекилади.  $C_2$  конденсатор разрядланishiда  $L_1$  лампа тўридаги  $U_{t_1}$  кучланиш камаяди ва вақтнинг  $t_1$  пайтида шундай катталика тушадики,  $L_1$  лампа очилади,  $L_2$  лампа эса бекилади. Бунда  $U_{a_1}$  анод кучланиши тез пасаяди.

$t_1$  пайтдан бошлаб  $C_2$  конденсатор  $r_{a_2}$  ва  $r_1$  қаршиликлар орқали зарядлана бошлайди, заряд токи  $L_1$  лампанинг тўрида мусбат кучланиш ҳосил қиласди, бу лампа  $t_2$  пайтгача очиқ бўлади. Айни шу вақтда  $C_1$  конденсатор  $r_2$  қаршилик ва очиқ  $L_1$  лампа орқали разрядлана бошлаб,  $U_{t_2}$  кучланишнинг тушишига сабаб бўлади ва бу кучланиш тушиши  $L_2$  лампани бекитади.  $t_1$  пайтда  $U_{a_2}$  анод кучланиши манбанинг  $U_a$  кучланишига яқин катталикка сакраб ортади.

$t_2$  пайтда  $U_{t_2}$  кучланиш  $L_2$  лампа очилиб,  $L_1$  лампа бекиладиган катталикка камаяди, демак,  $U_{a_1}$  кучланиш сакраб ортади,  $U_{a_2}$  кучланиш эса камаяди. Бундан сўнг процесс тақорлана бошлайди.

Лампаларнинг даврий равишда очилиши ва бекилиши ҳар бир лампа чиқишида кучланишнинг тахминан тўғри бурчакли импульсларини ҳосил қилишга имкон беради.

Мультивибратор частотасини  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликларни ёки  $C_1$  ва  $C_2$  сифимларни ўзгартириш ва ниҳоят, тўр қаршилиги катталигини ўзгартириш йўли билан ростлаш мумкин.

#### 13-14. СТАБИЛИЗАТОРЛАР


##### а) Ток стабилизаторлари

Токни стабиллаш, яъни нагрузкада ток катталигини ўзгаришсиз сақлаш учун бареттерлардан фойдаланилади.

Бареттер  $50 \div 200$  мм сим. устуни босимида водород билан тўлдирилган баллонга жойлаштирилган пўлат ёки вольфрам симтоладан иборат.

Бареттер толасини совитиш ва қиздириш шароитлари бареттер тутқичларида кучланишнинг ўзгариши тола қаршилигини унга пропорционал равишда ўзгартирадиган қилиб танланган. Шундай қилиб, маълум чегараларда кучланишнинг ўзгариши токнинг жуда кам ўзгаришига сабаб бўлади.

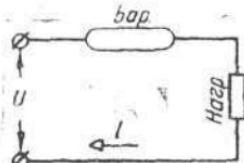Бареттерни нагрузка билан кетма-кет улаб (13-57- расм), манба кучланишининг анчагина ўзгартиришда ҳам занжирда токнинг жуда кам ўзгаришига эришамиз. Агар нагрузканинг қаршилиги доимий бўлса, у ҳолда тармоқ кучланиши ўзгарганда нагрузкада фақат ток эмас, балки кучланиши ҳам стабил бўлади.



13-57- расм. Бареттерни кўшиш схемаси.

Стабилловчи элемент сифатида тўйиниш режимида ишлаётган икки электродли лампадан ҳам фойдаланиш мумкин.

### б) Кучланиши стабилизаторлари

Доим ўзгармас кучланишлар ҳосил қилиш учун ёлқин разряд асбобларига ўхшаш стабилитронлар ишлатилади.

Икки электродли стабилитрон ичига цилиндриксимон катод ва бу катод ичига сим анод жойлаштирилган шиша баллондан иборат. Баллондаги газнинг босими бир неча ўн миллиметр симоб устунига тенг бўлади.

Стабилитроннинг вольт-ампер характеристикасидаги  $ab$  қисм (13-58- расм) кучланиш тушишининг токка боғлиқ эмаслигини кўрсатади. Характеристиканинг  $ab$  ишчи қисмига мос чегарадаги кучланиш стабилизация кучланиши  $U_{ct}$  дейилади.

Стабилитрон кучланиши стабилизация кучланиши  $U_{ct}$  га тенг бўлган  $r_b$  нагруззакага параллел уланади. Тармоқланган қисм билан кетма-кет қилиб, балласт қаршилик  $r_b$  уланади (13-59- расм). Бу қаршилиқдаги кучланиш  $U_{kip}$  кириш кучланиши билан стабилланган кучланишнинг фарқига тенг бўлади, чунки

$$U_{kip} = I_{kip} r_b + U_{ct},$$

$$\text{бунда кириш токи } I_{kip} = I_{ct} + I_n,$$

Кириш кучланишнинг ортиши стабилитронда токни орттиради, ундаги кучланиш эса балласт қаршилиқда кучланиш тушиши туфайли деярли ўзгаришсиз қолади.

Нагрузка токининг ортиши стабилитронда токни камайтиради, тармоқдаги кучланиш эса деярли ўзгаришсиз қолади. Стабилизатор ишлаши учун кириш кучланиши стабилизация кучланишидан катта бўлиши, стабилитрон токи эса стабилитроннинг вольт-ампер характеристикасидаги ишчи қисми билан аниқланадиган чегарада ётиши керак.

Катта стабиллашган кучланишлар олиш учун стабилитронлар кетма-кет уланади.


Стабилитронлар 70 в ва ундан ортиқ кучланишларга ва 5 дан 40 ма гача токларга мўлжаллаб тайёрланади.

Биз баён қилган газ разрядли стабилитронли стабилизаторлардан ташқари, электрон стабилизаторлар ва чала ўтказгичли стабилизаторлар ҳам ишлатилади.


Кремнийли стабилитронлар кучланишни стабиллаш учуң ишилдилади. Улар ҳар хил күрниншдаги кремнийли диодлардир.

Кремнийли стабилитронларнинг вольт-ампер характеристикасигининг ишчи қисми (13-60-расм) унинг тескари токка, тескари кучланишга мөс бўлган қисмидир; бу қисм ток ўқига тахминан параллел жойлашган (13-60-расмда туташ чизиқ билан берилган).

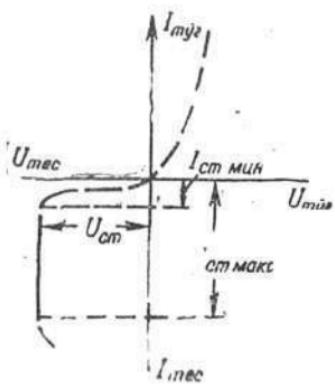13-61-расмда кремнийли стабилитронли кучланиш стабилизаторининг схемаси берилган, бу схема газ разрядли стабилизатор схемасига ўхшаш.



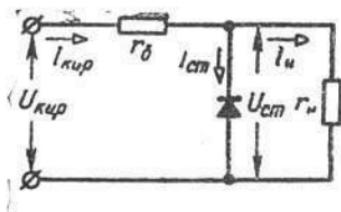13-60-расм. Кремнийли стабилитроннинг вольт-ампер характеристикаси.



13-61-расм. Кремнийли стабилитронли стабилизатор схемаси.

Стабилитрон ўтказмайдиган йўналишда уланади. Нагрузка стабилитронга параллел уланади, тармоқقا кетма-кет қилиб балласт қаршилик уланади.

Кремнийли стабилитронлар 7—100 в кучланишларга ва 20—33 ма токларга мўлжаллаб тайёрланади.


### 13-15. ЭЛЕКТРОН-НУР ТРУБКА

Электрон-нур трубка электротехниканинг турли соҳаларида — радиолокация, телевидение, ўлчаш техникаси ва бошқаларда кенг ишилтилади.

Трубканинг шиша баллони колба шаклида бўлади (13-62-расм). Колбанинг кенгайган туви ички томондан люминофор билан қопланаб, экран ҳосил қиласди. Трубканинг экранга қарама-қарши қисмida электрон нурнинг шаклланишига мўлжалланган қурилма жойлашган бўлиб, бу қурилма электрон прожектори ёки электрон тўпи дейилади. Бу қурилма *K* катод, бошқарувчи электрод (тўр) *БЭ* ва цилиндр шаклидаги икки *A<sub>1</sub>* ва *A<sub>2</sub>* аноддан иборатdir. Катод ва анод орасидаги электр майдони катоддан чиқсан электронларни етарлича тезлатади ва уларга экран сиртида жойлашган фокусда кесишувчи нур шаклини беради. Экраннинг электрон-нур тушган нуқтасида ёруғлик чақнайди. Бошқарувчи электрод потенциалини ўзгартириб, нурдаги электронлар миқдорини, яъни экран

нурланишининг интенсивлиги ва ёрқинлигини ростлаш мумкин. Аидалардан бирининг потенциалини ўзгартириш билан электрон-нурни экранда аниқ фокуслаш ва шу билан чақнаётган нуқтанинг кескинлигини яхшилаш мумкин.

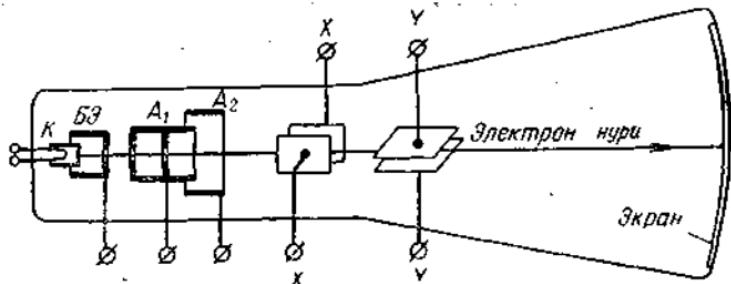Электрон-нур иккита кучланиш берилган иккита оғдирувчи пластинкалар жуфти орасидан ўтади.  $X$  пластинкаларнинг электр майдони электрон-нурни горизонтал текисликда, бошқа жуфт —  $Y$  пластинкалар майдони эса нурни вертикаль текисликда оғдиради.



13-62- расм. Электрон-нурни трубка.

$X$  пластинкаларга одатда ёрдамчи арасимон кучланиш берилади (13-53- расм).

Даврининг бошида кучланиш нолдан максимумгача тўғри чизиқ бўйлаб, яъни вақтга пропорционал ортади ва электрон-нур доимий тезлик билан экран бўйлаб чапдан ўнгга силжийди; максимумга эришгач, кучланиш тезда ( $t_2$  вақт ичидаги) нолгача камаяди ва электрон-нур чекка (ўнг) нуқтадан тезда тескари йўналишда экраннинг дастлабки (чап) нуқтасига даврининг охирида етади, шундан сўнг процесс яна тақрорланади. Нурнинг экранда айни бир траекториянинг ўзидан кўп марталаб ҳаракатланиши туфайли  $Y$  пластинкада кучланиш бўлмаганди экранда ёруғ горизонтал чизиқ кўринади (13-63- а расм).

Агар нур экран бўйлаб ҳаракатланаётган бирор пайтда  $Y$  пластинкаларга кучланиш импульси берилса, у ҳолда  $Y$  пластинкаларнинг электр майдони электрон-нурни импульсга пропорционал равишда вертикаль йўналишда оғдиради. Агар импульслар арасимон кучланиши частотаси билан тақрорланса, экраннинг айни бир жойида нурнинг огиши ҳам тақрорланади. Ёруғлик инерцияси туфайли экранда импульс вужудга келтирган тишли ёруғ чизиқ кўриниб туради (13-63- б расм).

Иккита тишининг мавжуд бўлиши  $Y$  пластинкаларга бир даврининг ўзида иккита импульс берилганини билдиради (13-63- в расм).

Электрон-нурни электр ёки магнит майдонидан фойдаланиб бошқариши мумкин. Магнит майдонидан фойдаланиб бошқаришда бошқарувчи магнит майдони трубка яқинида маҳкамланган галтаклардан ўтувчи токлар томонидан вужудга келтирилади.

Электрон-нур трубка электромагнит түлқинлар ёрдамида предметниг турган жойини аниқладиган радиолокаторнинг асосий қисмидир. Предметниг тuriш жойини аниқлаш мақсадида у назарда тутилган йўналишда электромагнит түлқин импульслари юборилади. Предметгача етиб борган түлқинлар қисман қайтади. У пластинкаларда импульсни юборилган пайтда ва қайтган түлқинни қабул қилиб олган пайтда кучланиш импульслари, демак, трубка экранидан тишлар пайдо бўлади. Тишлар орасидаги масофа предметниг радиолокатордан узоқлигига боғлиқ ва электромагнит түлқинларнинг ҳавода тарқалиш тезлиги 300 000 км/сек эканлигини билган ҳолда уни аниқлаш мумкин.

Электрон-нур трубка, шунингдек, телевизорниг ҳам асосий қисмидир. Кинескоп—қабул қилувчи электрон-нур трубка экранидан электрон-нурёдамида тасвир ҳосил қилинади.

### 13-16. ЭЛЕКТРОН ОСЦИЛЛОГРАФ


Электрон осциллограф — тез ўзгарувчан электр катталикларни визуал кузатиш ва суратга олиш учун мўлжалланган асбобидир. Унинг асосий қисми электрон-нур трубкадир.

Осциллограф электрон-нур трубкасидағи оғдирувчи *X* пластинкаларда арасимон кучланиш бўлганида электрон-нур чапдан ўнгга доимий тезлик билан силжийди ва экранда горизонтал чизиқ кўриниб туради (13-64- расм).


Оғдирувчи *Y* пластинкаларга частотаси арасимон кучланиш частотасига тенг бўлган ўлчанувчи кучланиш берамиз, бу кучланиш иккала кучланиш даврларининг бошланишига ҳам мос бўлсин. Бу (ўлчанувчи) кучланиш таъсирида электрон-нур бу кучланишнинг оний қийматига пропорционал катталикка вертикал йўналишда огади. Иккала кучланиш таъсирида нур ҳар бир давр давомида экранда ўлчанаётган кучланишнинг эгри чизигини тасвирлайди, бу чизиқни кузатиш ва суратга олиш мумкин (13-64- расм).

Одатда, оғдирувчи пластинкаларнинг кучланишлар таъсирига сезгирилиги кичик бўлади, шу сабабли пластинкаларнинг ҳар бир жуфтни учун кучайтириш коэффициентини ростловчи икки каскадли лампали кучайтиргич қўйилади.

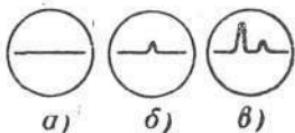Шундай қилиб, электрон осциллографининг, электрон-нур трубкадан ташқари, бир гилофга монтаж қилинган бир қанча қурилмалири — узеллари бор. Электрон осциллографининг скелет схемаси, ташки кўриниши ва уни бошқариш қуйида 13-20- § да берилган.



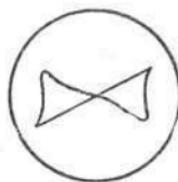13-63-расм. Трубка экранидан электрон-нурининг изи.



13-64- расм. Ўрганилаётган кучланишнинг осциллограф экранидаги эгри чизиги.

Үтган асрнинг охирида А. Г. Столетов фотоэффект ҳодисасини текширди ва унинг асосий қонуниятларини аниқлаб, биринчи фотоэлементни яратди.

Ёруғлик энергиясини электр энергияга айлантиришга хизмат қилувчи асбоб фотоэлемент дейилади.

Ташқи ва ички фотоэффектни фарқ қилиш керак.

Ташқи фотоэффект шундан иборатки, ёруғлик оқими мoddага кириб, унга ўзининг энергиясини беради. Натижада бир қисм электронларнинг энергияси ортиб кетади ва чиқиш ишини бажаришга етарли бўлиб қолади, шундай қилиб, электронларнинг мoddанинг ташқи қатламидан чиқиши, яъни фотоэлектрон эмиссия рўй беради.

Ташқи фотоэффектдан вакуумли ва газ тўлдирилган фотоэлементларда, шунингдек, фотоэлектрон кўпайтиргичларда фойдаланилади.

Ички фотоэффект шундан иборатки, ёруғлик оқимининг энергияси мoddага берилиб, айрим электронларнинг энергиясини кўпайтиради ва атомларнинг бир қисмини ионлаб янги заряд ташувчиларнинг (эркин электронлар ва тешикларнинг) ҳосил бўлишига сабаб бўлади, бунинг натижасида ички э.ю.к. ҳосил бўлади ёки мoddанинг ўтказувчанлиги ортади.


Ички фотоэффектдан бекитувчи қатламли ёки вентилли фотоэлементларда ҳамда фотоқаршиликларда фойдаланилади.

Вакуумли кислород-цезийли фотоэлемент ичидаги вакуум ҳосил қилинган шиша колбадан иборат (13-65- расм). Колбанинг унга ёруғлик кирадиган «дарча»сидан ташқари ҳамма ички сирти кумуш қатлами билан қопланади, бу қопламга цезий оксиди суртилади. Кумуш қатлами ва уни қоплаган чала ўтказгич қатлам фотоэлементнинг катоди бўлади. Колбанинг ўртасида жойлашган металл ҳалқа анод бўлади.

Баён қилинаётган вакуумли фотоэлементдан ташқари яна сурма-цезийли вакуумли фотоэлементлар ҳам бўлади, бу фотоэлементларда кумуш қатлам ўрнига сурма қатлами суртилади ва бу қатламга чала ўтказгич суртилади.

Газ тўлдирилган фотоэлементлар фақат кислород-цезийли бўлади. Улар вакуумли фотоэлементлардан унда вакуум ҳосил қилингандан сўнг, одатда колбага паст босимдаги аргон тўлдирилиши билан фарқ қиласи.

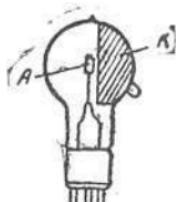Ток манбай уланганда фотоэлементнинг аноди ва катоди орасида электр майдони вужудга келади (13-66- расм). Агар фотоэлементнинг дарчаси орқали унинг катодига ёруғлик оқими тушса, у ҳолда эмиттерланган электронлар майдон таъсирида катоддан анодга қараб силжийди ва занжирда фототок ҳосил бўлади ва у катод ёритилган бутун давр давомида мавжуд бўлади.



13-65- расм.  
Ташқи фото-  
эфектли фо-  
тоэлемент.


Фототокнинг катталиги ёруғлик оқимига, ток манбанинг кучланишига ва нагрузканинг қаршилигига боғлиқ.

Вакуумли фотоэлементнинг вольт-ампер характеристикаси ўзгармас ёруғлик оқимида кучланиш ортиши билан фототок дастлаб ортишини, сўнгра эса деярли ўзгармас бўлиб қолишини кўрсатади (13-67- расм).


Вакуумли фотоэлементнинг ёруғлик характеристикаси (13-68- расм) фототокнинг ёруғлик оқимига боғлиқлигини кўрсатади, бу характеристикадан эмиттирланган электронлар сони, бинобарин, фототок ҳам фотоэлемент катодига тушаётган ёруғлик оқимига пропорционал экани маълум.

Микроамперларда ифодаланган фототокнинг люмен (*лм*) ларда ифодаланган (18-1- § га қаранг) ёруғлик оқимига нисбати фотоэлементнинг сезгирилиги дейилади. Вакуумли фотоэлементлар учун сезгириликнинг қиймати  $20 \div 100 \text{ мкА/лм}$ .

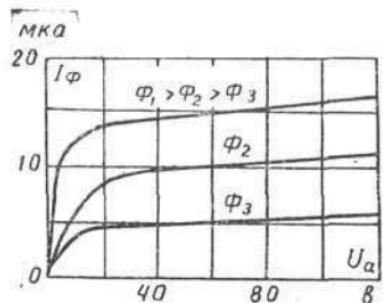
Газ тўлдирилган фотоэлементларининг сезгирилиги электродлари орасида газнинг ионлашуви сабабли вакуумли фотоэлементларга нисбатан 4—5 марта катта бўлади. Газ тўлдирилган элементларнинг инертилиги анча катта. Фотоэлектрон кўпайтиргич — ташқи фотоэффектли фотоэлемент бўлиб, унинг фототоки иккиламчи электрон эмиссия ҳисобига кучайтирилади.



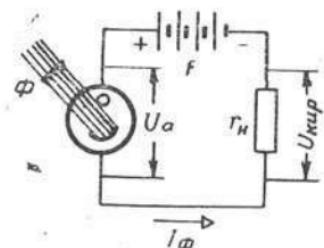13-67- расм. Вакуумли фотоэлементнинг вольт-ампер характеристикаси.



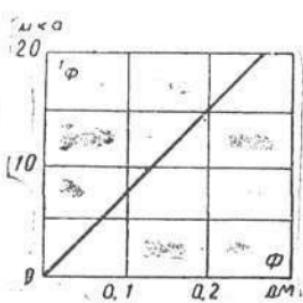
13-66- расм. Ташқи фотоэффектли фотоэлементнинг кўшилиш схемаси.



13-68- расм. Вакуумли фотоэлементнинг ёруғлик характеристикаси.

Шиша баллонда (*K* катод ва *A* аноддан ташқари, *K<sub>1</sub>*, *K<sub>2</sub>* ва ҳоказо бир қатор сирти эмиссион қатлам билан қопланган иккиламчи катод-эмиттерлар жойлашган. Кетма-кет жойлашган ҳар бир катод ўзидан олдингисидан тахминан 100 *в* га яқин ортиқ потенциалга эга. Ҳар бир иккиламчи катод уни бомбардимон қилаётган бирламчи электронлар сонидан кўпроқ электронлар чиқаради. Иккиламчи электронлар сонининг бирламчи электронлар сонига нис-

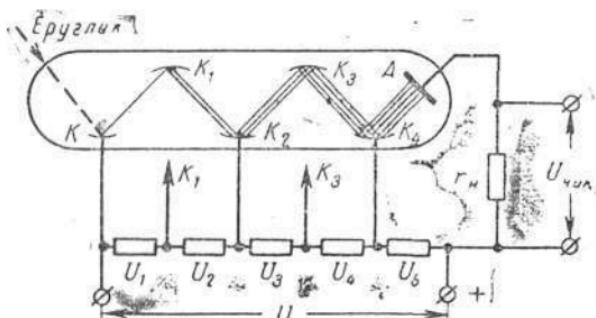бати иккиламчи эмиссия коэффициенти  $\sigma$  дейилади, унинг қиймати 3—4 га тенг. Шундай қилиб,  $n$  та иккиламчи катодли фотокүпайтиргичда чиқиш токи  $\sigma n$  бўлади.



13-69- расм. Фотоэлектрон күпайтиргичнинг схемаси.

Фотокүпайтиргичнинг сезгирилиги 1 а/лм га етади.


Фотоэлектрон күпайтиргичнинг камчилиги унинг эскириши — вақт ўтиши билан унинг сезгиригининг пасайиши ва юқори кучланишдан фойдаланишинг зарурлигидир.

Фотокүпайтиргич кўп ҳолларда кучайтиргичлардан фойдаланмасдан катта кучланниш олиш имконини беради.


Бекитувчи қатламли ёки вентилли фотоэлементнинг ишилаши  $p$  ўтказувчанликли ва  $n$  ўтказувчанликли чала ўтказгичлар орасидаги бекитувчи қатламдан фойдаланишга асосланган.

Фотоэлемент ёритилганда айрим электронларнинг ёриғлик оқимиidan энергия олиши ҳисобига энергияси ортади. Бу бир қисм атомларнинг ионлашишига ва янги заряд ташувчилар — электронлар ва тешикларнинг ҳосил бўлишинга сабаб бўлади.  $e$  (ўтиш.) ўтиш электр майдоннинг таъсирида ҳосил бўлган электронлар  $n$  қатламга, тешиклар эса  $p$  қатламга кетади. Натижада  $p$  қатламда ортиқча тешиклар ва  $n$  қатламда ортиқча электронлар ҳосил бўлади.  $p$  ва  $n$  қатламлар орасида ҳосил бўлган потенциаллар (э.ю.к. лар) фарқи ташки зонжирда  $p$  қатламдан  $n$  қатламга ўтадиган  $I$  ток ҳосил қиласди. Бу ток катталиги электронлар ва тешиклар миқдорига, бинобарин ёргулук оқимига пропорционалдир.

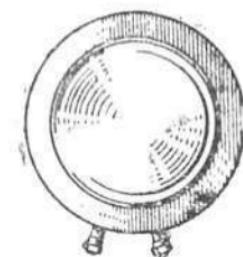Берkituvchi қатламли fotoэlementnинг тузилиш схемаси ва ташки кўрининши 13-70 ва 13-71- расмларда кўрсетилган.



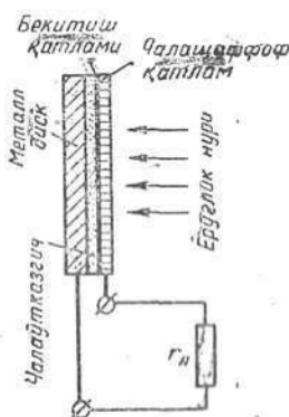13-70- расм. Берkituvchi қатламли fotoэlementнинг ташки кўрининши.



13-71- расм. Берkituvchi қатламли fotoэlement схемаси.

Юпқа пұлат ёки алюминий дискка  $\rho$  үтказувчанликли чала үтказгич, масалан, селен қатлами суртилган, унинг устидан  $n$  үтказувчанликли чала үтказгич ярим шаффоф қатлам ёки ярим шаффоф металл, масалан, кумуш қатлами қопланади. Устидан эса шаффоф ҳимоя пардаси қопланади. Бекитувчи қатлам ярим шаффоф қатламга тегиб турувчи чала үтказгич қатламда вужудга келади.

Чала үтказгичлар сифатида селен, мис I оксиди, олтингугуртли таллій, олтингугуртли кумуш, кремний ва бошқалар ишлатилади.

Кремнийли фотоэлемент  $n$  үтказувчанликли аралашмали кремний пластиникадан иборат. Пластинканинг сиртига вакуумда диффузиялаш йўли билан бор аралашмаси киритилган ва  $2 \mu\text{m}$  га яқин қалинликда  $\rho$  үтказувчанликли соҳа ҳосил қилинган.

Кремнийли элементлар батареяси қуёш батареялари дейилади ва қуёш энергиясини бевосита электр энергиясига айлантиришда ишлатилади, уларниг фойдали иш коэффициенти  $10\%$  га яқин. Бу батареялар, масалан, Ернинг сунъий йўлдошларида радиостанцияларга энергия бериш учун қўлланилади.

Бекитувчи қатламли фотоэлементларнинг сезигирлиги юқори ( $10 \text{ ma}/\text{lm}$  га яқин). Бу хил фотоэлементларнинг бошқа хил фотоэлементлардан ағзалилиги улар учун энергия манбанинг керак бўлмаслигидир.

Фотоэлементлар электроника, автоматика, телевидение, овозли кино, ўлчаш техникасининг турли соҳаларида кенг қўлланилади.

13-72-расмда мисол тариқасида энг содда фотореле схемаси берилган.


Лампа 1 дан ёргулук фотоэлемент 2 нинг дарласига тушиб,  $I_{\Phi}$  фототок ҳосил қиласи. Бу ток  $r_c$  қаршиликда  $I_{\Phi c}$  кучланиш тушишини вужудга келтиради. Шунинг учун лампа 3 нинг тўридаги потенциал шу лампанинг катоди потенциалдан кичик бўлади ва лампанинг анод занжирни берк, 4 контактор фалтагида ток йўқ ва ишчи занжирдаги контакт 5 узилган ҳолда бўлади.

Фотоэлементга ёргулук келишини тўсадиган буюм пайдо бўлганда  $I_{\Phi}$  ток йўқолади ва  $I_{\Phi c}$  кучланиш тушиши бўлмайди. Лампа очилади ва апод токи контактор фалтаги орқали ўтиб, ишчи занжирда kontaktларни туташтиради.

Бундай реледан конвейердан ўтадиган буюмларни автоматик санаш, хавфли ва тақиқланган зоналарини тўсиш ва бошқа кўнгина жойларда фойдаланилади.

Электр қаршилиги ёргулук таъсирида ўзгарадиган асбоб фотокаршилик (фоторезистор) деб аталади.

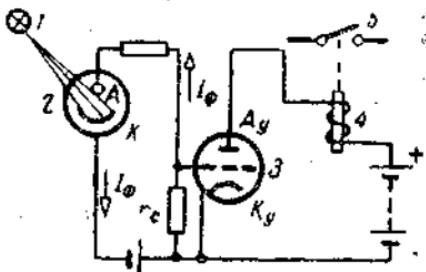Фотоқаршиликнинг тузилиши ва уланиш схемаси 13-73-расмда кўрсатилган.



13-72-расм. Фотореле схемаси.

Шина, керамика ёки слюдадан қилингап юпқа пластника 1 га чала ўтказгич қатламы 2 суртилади. Занжирга улаш учун чала ўтказгич қатламга контакт 3 лар ёпиширилади. Чала ўтказгич қатлами намдан сақлаш учун у шаффофф лак билан қолланади.

Еруғлик тушишидан сақланган фотоқаршиликтам озгина ток ўтиб туради, бу ток «қоронгилік» токи дейилади. Фотоқаршиликтам еритилгандан ундан «ёруғлик» токи ўтади. Еруғлик оқими (ёритилгандык) ортгандың еруғлик токи ҳам ортади.

Еруғлик токи билан қоронгилік токи орасидаги фарқ фототок дейилади.

Фотоқаршиликтар түрли-туман чала ўтказгич материаллардан: олтингугартли құрғошин, олтингугартли висмут, олтингугартли кадмий ва әоказолардан қилинади.

Фотоқаршиликтарнинг сезирлигі ташқи фотоэффектли вакуумли фотозлементтарнинг сезирлигидан юқори ва 100 м/лм га етади.

13-73-расм. Фотоқаршиликтарнинг түзүлүші және күшіліш схемасы.

Фотоқаршиликтарнинг инерцияси каттагина, шунингдек улар ёртуғлик оқими билан чизиқлимас боғланишга эга. Фотоқаршиликтар саноат электроникасы, автоматика, ўлчаш техникасы ва бошқа соҳаларда көнг құлланилади.

### 13-18. ТЕРМОҚАРШИЛИКЛАР


Қаршиликлари температурага кескин боғлиқ бўлган чала ўтказгич қаршиликлар термоқаршиликлар ёки термисторлар дейилади. Термоқаршиликтарнинг температура қаршиликт коэффициентлари манфий бўлиб, абсолют қиймати жиҳатидан металларницидан юзлаб марта катта. Температура ортганды термисторлар қаршиликтарнинг камайишига сабаб иссиқлик энергиясига таъсирида эркин заряд ташувчилар сонининг кўпайишидир.

Қаршиликтарнинг температурага боғлиқлиги термисторларнинг бир тuri учун 13-74-расмда кўрсатилган.

Термоқаршиликлар муҳитдан иссиқлик бериш, термистор ёки қизиттич орқали ток ўтказиш йўли билан қизитилади.

Муҳиттининг термоқаршиликларга ташриғини бартараф қилини учун улар ҳимоя қобиги билан қолланади ёки шина баллонларга жойлантирилади.

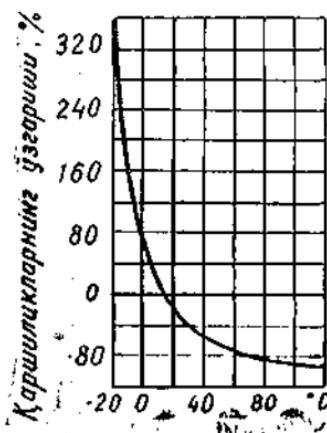
Шинагини ўрнига қаржаб термисторлар түрли конструкцияда на түрли шакл-



13-74-расм. ММТ тиңдаги термистор қаршиликтарнинг температурага боғлиқ ҳолди ўзгарыш зерги чизиги.


да — стержень, диск ёки шарча шаклида ясалади (13-75 ва 13-76-расм).

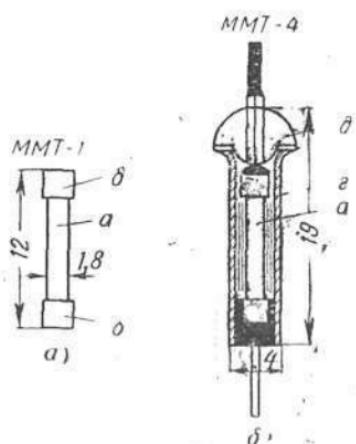Мунчоқ шаклидаги термоқаршиликнинг тузилиши 13-76-расмда кўрсатилган. З  $\times$  8 мм ўлчамли шиша баллонга қаршилиги 150 ом бўлган чала ўтказгич шар жойлаштирилган. Шарчага вольфрам учлар маҳкамланган.



13-75-расм. ММТ типидаги термисторнинг тузилиши:  
а — қаршилик жисми; б — контакт қўлпоқчалар; г — металли ҳимоя капсуласи; д — шиша изолятор.

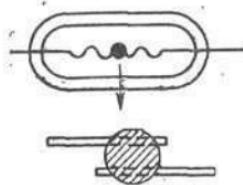Бу термисторларнинг иссиқлик инерцияси нисбатан кичик, шу сабабли улар, масалан, юқори частотали токларни шу ўлчанаётган токнинг қиздириши туфайли уларнинг қаршиликлари ўзгаришига қараб ўлчашда қўлланилади.



13-76-расм. Мунчоқ типидаги Т8Д термоқаршиликнинг тузилиши.

«Игла» («Нина») типидаги микротермисторларда диаметри миллиметрнинг юздан бир неча улушкига тенг бўлган чала ўтказгич шарча платинадан қилинган учлар билан биргаликда ташки диаметри 0,5 мм га тенг бўлган шишага прессланган. Шиша корпуснинг узунлиги 3—100 мм. Бундай термометр — 70 дан +250°C гача температурани ўлчашга имкон беради ва секунднинг юздан бир улушкиларига тенг бўлган иссиқлик инерциясига эга.

Термисторлар, жумладан, автоматика, ўлчаш техникаси ва бошқа соҳаларда жуда кенг қўлланилади.

### 13-19. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. ЧАЛА ЎТКАЗГИЧЛИ ТЎҒРИЛАГИЧЛАР

Ишни бажаришдан аввал 13-4 ва 13-5-§ ларнинг мазмунни билан танишиб чиқиш лозим.


#### Иш плани

1. Ишни бажариш учун керак бўлган асбоблар билан танишинг ва уларнинг асосий техник маълумотларнин ёзиб олинг. Тўғрилагичлар учун уларнинг номинал токи ва номинал кучланишини албатта аниқлаш керак.


2. Схемани йигинг (13-77- расм) ва уни раҳбарнгизга кўрсатинг.

3. Кучланишининг турли қийматларида амперметр ва вольтметр кўрсатишларини 13-1- жадвалга ёзиб олинг ва  $I_{\text{түр.}} = f(U)$  тўғри токининг  $U$  кучланишга боғлиқлик графиги, яъни  $I_{\text{түр.}} = f(U)$  ни ясанг.

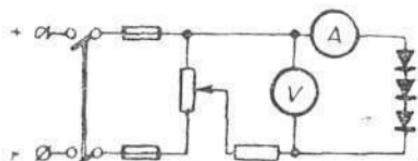4. Схемани йигинг (13-78- расм) ва уни раҳбарнгизга кўрсатинг.



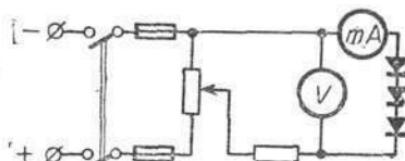13-77- расм. Тўғрилагичининг тўғри токи графикини олиш схемаси.



13-78- расм. Тўғрилагичининг тескари токи графикини олиш схемаси.

5. Кучланишининг З-пунктда олинган қийматларида миллиамперметр ва вольтметр кучланишларини 13-1- жадвалга ёзинг ва  $I_{\text{тек.}} = f(U)$  тескари токининг  $U$  кучланишга боғлиши графикиги, яъни  $I_{\text{тек.}} = f(U)$  ни ясанг.


6.  $U$  кучланишининг З ва 5-пункларидаги қийматларидан ҳар бир учин тўғри токининг тескари токка ишбатини, яъни тўғрилаш коэффициенти  $k = \frac{I_{\text{түр.}}}{I_{\text{тек.}}}$  ни аниқланг. Тўғрилаш коэффициентининг кучланишга боғлиқлиги графикини, яъни  $k = f(U)$  ни ясанг.

7. Схемани йигинг (13-79- расм) ва уни раҳбарнгизга кўрсатинг.

8. Бир қутбли рубильник туташган ҳолда қаршилик (нагрузка)нинг турли қийматларида  $I$  ўзгарувчан токининг эфектив қийматини ва тўғриланган токининг  $I_{\text{түр.}}$  ўртача қийматини ўлчовчи амперметрларининг кўрсаткичларини 13-2- жадвалга ёзиб олинг.

Ёзиб олинган ҳар бир қиймат учун  $\frac{I}{I_{\text{түр.}}}$  ишбатни аниқланг.

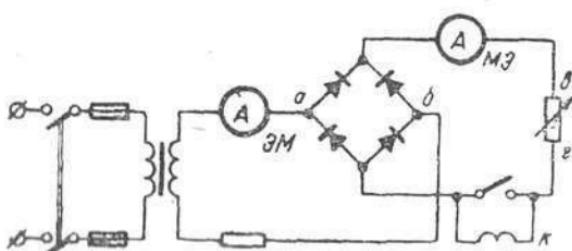9. а) зажимга электрон осциллографини уланг ва тўғрилагичга берилган ўзгарувчай кучланиш эгри чизигининг расмини чизиб олинг (13-79- расм).



13-79- расм. 13-19-лаборатория ишига доир схема.

в) зажимларга электрон осциллографини уланг, бир қутбли рубильникни туташтирган ҳолда ва туташтирмаган ҳолда энергия истеъмолчисидаги тўғриланган Кучланиш эгри чизиги расмини чизиб олинг.

Күзатышлар Номери	$U$	$I_{\text{түр.}}$	$I_{\text{тек.}}$	$k = \frac{I_{\text{түр.}}}{I_{\text{тек.}}}$	Эслатма
	$\phi$	$a$	ма	-	


13-2- жадвал

Күзатышлар	$I$	$I_{\text{шрт.}}$	$\frac{I}{I_{\text{шрт.}}}$	Эслатма
	$a$	$a$	-	
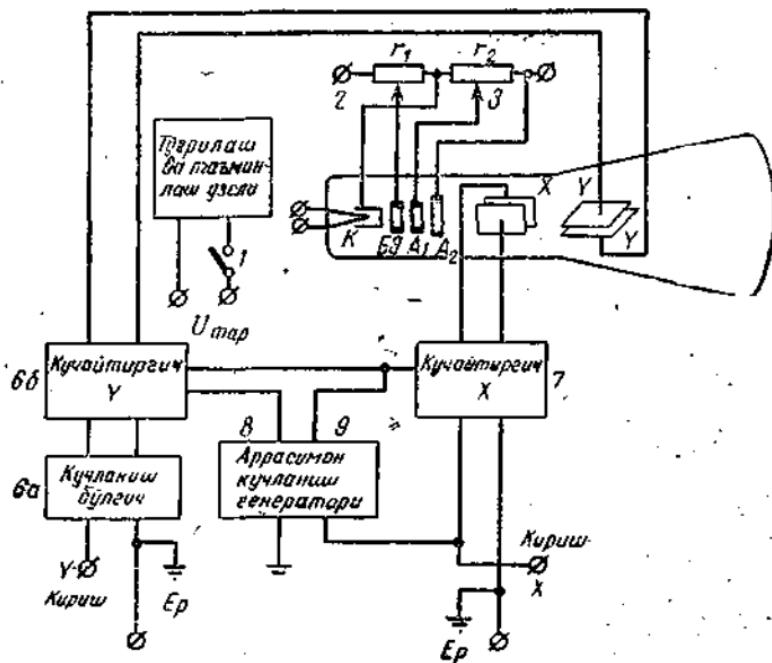
## 13-20. ЛАБОРАТОРИЯ ИШИ. ЭЛЕКТРОН ОСЦИЛЛОГРАФ

Лаборатория ишинин біжаришдан аввал 13-13, 13-15 ва 13-16-параграфлар-наның мазмұны билан тәнисишиң зарур.

13-80-расмда ЭО-7 осциллографының скелет схемасы, 13-81-расмда эса ушынгаш ташқи күрінішін берилген. Осциллографының олд деворида экрандан ташқары бошқарып пәннелі хам үрнатылған.



13-80-расм. ЭО-7 электрон осциллографының скелет схемасы.


Оциллограф 127 ёки 220 в кучланишлы ўзгарувчан ток тармоғидан ток олады ва тармоқта шинур ёрдамида уланади.

Пәнелде бошқарни тутқычлари жойлашган.

Оциллограф ўзгарувчан ток тармоғига виключатель тутқычи I ёрдамида (13-80 ва 13-81-расмлар) уланади; бунда L сигнал лампа ёнади.

«Якостъ» («Ерқинлик») тутқычи 2 реостаттинг жилгичи билан боғланган (13-80-расм); уни бураганда бошқарувчи электроднинг потенциали ва нурдаги электронлар миқдори, яъни осциллограф экранидаги доғининг ёрқишлиги ўзгаради.

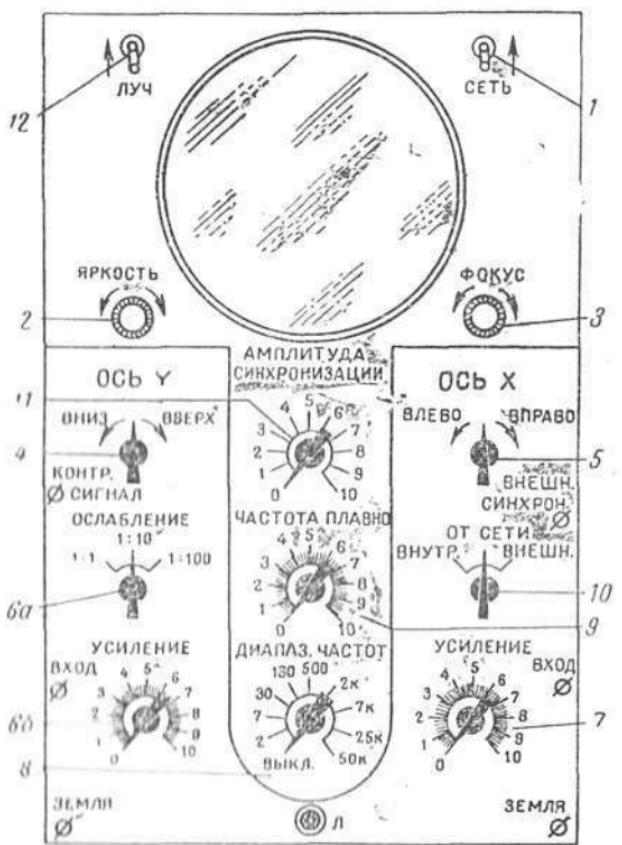«Фокус» тутқычи 3 та реостат жилгичи билан боғланган; бу тутқычни бураганда биринчи анод  $A_1$  нинг потенциали ва фокус масоғаси ўзгаради.



13-81-расм. ЭО-7 электрон осциллографининг ташки кўришиши.

«Осъ Y» («Y ўчи») тутқычи 4 ва «осъ X» («X ўчи») тутқычи 5 (13-81-расм) кучланиш бўлгичларнинг жилгичлари билан боғланган, бу тутқычлар ёрдамида обдирувчи пластинкаларнинг потенциаллари ўзгартирилади, яъни электрон-пур мос равинда Y ўчи ёки X ўчи бўйлаб силжиб, экранда ўз вазиятини ўзгартиради.

«Ослабление» («Зашланиш») тутқычи ба Y кучайтиргичга келтириладиган кучланиш бўлгичининг переключатели билан боғланган. Тутқич 1:1 вазиятда турганди кирни зажимларнга эффектив қиймати 2,5 в дан оширайдиган ўзгарувчан кучланиш берин мумкин; тутқич 1:10 вазиятда турганди кирни зажимларидаги кучланиш 25 в дан, 1:100 вазиятда бўлганди эса мос даврида 250 в дан ошииласлиги көрдик.

«Усиление» («Кучайтириш») тутқичи 66 кучайтиргич Y электрон лампасининг түрига бериладиган кучланиши ўзгартырувчи жилгич билан боғланган, бу кучайтиргичнинг чиқиши зажимлари электрон-нур трубканинг Y оғдирувчи пластикаларига уланган.

Шундай қилиб, ба ва 66 тутқичлар ёрдамида панелниң чап томонида жойлашган «Вход — Земля» («Кириш — Ер») зажимларига берилган текширилаётган кучланиш билан Y оғдирувчи пластикалар орасидаги кучланиши нисбатни кенг кўламда ўзгартыриш мумкин.

«Усиление» («Кучайтириш») тутқичи 7 (горизонтал кучайтириш X кучайтиргич электрон лампасининг түрига бериладиган кучланиши ўзгартырувчи жилгич билан боғланган; бу кучайтиргичнинг чиқиши зажимлари электрон-нур трубканинг X оғдирувчи пластикаларига уланган. 7 тутқич воситасида панелниң ўг томонида жойлашган «Вход — Земля» зажимларига берилган кучланиши билан X оғдирувчи пластикалар орасидаги муносабатни ўзгартыриш мумкин) (13-80- расм).

«Диапазон частот» («Частоталар диапазони») тутқичи 8 билан арасимон кучланиш генераторининг С сифимини (13-54- расм) поғонама-поғона ўзгартыриш, демак, арасимон кучланишининг частотасини ҳам ўзгартыриш мумкин.

«Частота плавно» («Частота бир текис») тутқичи 9 билан арасимон кучланиш генератори конденсаторининг зарядланиш қаршилигини ўзгартыриш (13-54- расм) ва бу билан С конденсаторининг зарядланиш тезлигини ўзгартыриш мумкин, бунда арасимон кучланиши частотаси бир текис ўзгаради.

10 тутқич уч хил — «Внутренняя» («Ички»), «От сети» («Тармоқдан»), «Внешняя» («Ташки») вазиятда қўйилни мумкин.

Осциллограф экранда текширилаётган кучланишининг қўзғалмас тасвирини ҳосил қилиш учун арасимон кучланишининг даври ўрганилаётган кучланиши даври билан бир хил ёки унинг даврида бутун сон марта катта бўлиши керак. Агар кучланишларни даврлари бу талабни қаноатлантирумаса, эгри чизиқнинг экрандаги тасвири силжиб туради.

Арасимон кучланиш генераторларининг частотаси унчалик барқарор бўлмайди. Қўзғалмас тасвири ҳосил қилиш учун арасимон кучланиш генераторини текширилаётган кучланиши ёки бирор бошқа, масалан, осциллограф уланган тармоқ билан синхронлаш зарур.

Синхронловчи кучланиши арасимон кучланиш генератори тиаратронининг түрига трансформатор орқали берилади, бунда у тиаратрениши муайян частотада ёнидиради, шу билан бирга синхронлашни ҳам бажаради.

Текширилаётган кучланиши билан синхронлашда бошқариш тутқичи 10 «Внутренняя» вазиятига қўйилади; осциллограф уланган тармсқ кучланиши билан синхронлашда «От сети» вазиятига қўйилади; «Внешняя синхронизация» («Ташки синхронизация») зажимларига уланиши керак бўлган ташки маъба билан синхронлашда 10 тутқич «Внешняя» вазиятига қўйилади.

«Амплитуда синхронизации» («Синхронлаз амплитудаси») тутқичи 11 билан синхро-лаётган кучланишининг амплитудаси роствланади; генератор частотаси синхро-лаётган кучланиши частотасидан қанча катта фарқ қиласа, бу амплитуда шунчак катта бўлади.

Виключатель «Луч» («Нур») тутқичи 12 электрон-нурни узиш учун ишлатиди. Экраннинг чақнамай қўйишнининг олдини олиш учун электрон-нур ҳосил қилган ёрқин фокусланган дөғин экранда ҳаракатсиз қолдирмаслик керак.

## Иш плани

1. Ишни бажариш учун зарур бўлган асбоблар билан танишиб чиқинг, уларнинг номинал катталикларини, аниқлик синфларини, системаларини, завод томонидан қўйилган номерини, тайёрланган заводларни ва бошқа маълумотларни ёзиб олинг.

2. Бошқариш тутқичларини: 1 - уланган (включен); 2, 3, 4, 5- ўрта вазиятлар (среднее положение); 6а ни 1:100 вазият; 6б ва 7- нолинчи вазиятлар (нулевое положение); 8 ни 30—130 вазияти; 9- нолинчи вазият: 10- ички (внутренняя), 11 ни 2—3- вазият; 12 ни «уланган» (включен) вазиятларга қўйиб кўринг.

3. Схемани йиғинг (13-82- расм), осциллограф панелининг чап томонида жойлашган «Вход» ва «Земля» зажимларини занжирнинг I—I шукталарига уланг ва раҳбарнгизга кўрсатинг.

4. Осциллографнинг таъминлаш занжирини ўзгарувчан ток тармогига уланг; виключатель I нинг тутқичини бураб, осциллографни ишга туширинг.

5. Экранда ёруғ дөй пайдо бўлганидан сўнг 2 «Яркостъ» ва 3 «Фокус» тутқичларини ишлатиб ёрқин фокусланган дөй ҳосил қилинг.

6. «Ось Y» — 4 ва «Ось X» — 5 тутқичларидағи фойдаланиб дөгни экраннинг марказига келтиринг.

7. Икки қутбли рубильникни туташтиринг (13-82- расм).

8. ба ва бб тутқичларни бураб шундай кучайтириш ҳосил қилингки, бунда кучланишнинг мусбат ва манфий амплитудалари йигиндисига мос келувчи экраннадаги вертикаль тўғри чизиқ экран диаметрининг 0,25 — 0,40 қисмига тенг бўлсин. Бу чизиқ (AB) нинг узунилгини ўлчанг, вольтметр билан  $U$  кучланишни ўлчанг ва кучланиш масштабини аниқланг:

$$m_U = \frac{2\sqrt{2}U}{AB},$$

Ўлчаш ва ҳисоблаш катталикларини 13-3- жадвалга ёзинг.


13-3- жадвал

Тартиб номери	Занжир элементлари	$U$	$AB$	$m_U$	$I$	$AO$	$m_I$	$I_M$
		в	мм	в/мм	а	мм	а/мм	а
1	Реостат . . . . .							
2	Конденсатор . . . . .							
3	Фалтак . . . . .							
4	Трансформатор . . . . .							

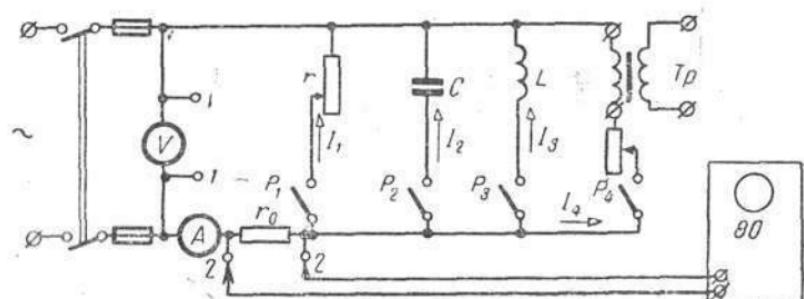9. 9 тутқични ишлатиб текширилаётган кучланишнинг турғун қўзғалмас эгри чизигини ҳосил қилинг.

Кучланиш эгри чизигининг расмини чизинг.

Агар кучланишнинг қўзғалмас эгри чизигини ҳосил қилишга муваффақ бўлмасангиж 10 тутқични «От сети» вазиятига қўйинг ва қўзғалмас эгри чизиқни ҳосил қилинг.



13-82- расм. Электрон осциллографини 13-20 ишга улаш схемаси.

10. «Вход — Земля» (осциллограф панелининг чап томонида) зажимларини  $r_0$  қаршилик зажимларига уланг (13-82- расмдаги 2—2 зажимлар);  $P_1$  рубильникнинг туташтирилган ҳолида  $r_0$  қаршилик зажимларидаги кучланиш эгри чизигини ҳо-

сил қилинг, бу әгри чизиқ бошқа масштабда биринчи параллел тармоқнинг ток әгри чизиги бўлади.

Ток әгри чизигининг  $AO$  амплитудасини ўлчаб ва амперметр билан  $I_1$  токни ўлчаб ток масштабини аниқланг:

$$m_I = \frac{\sqrt{2} I_1}{AO}.$$

Ток әгри чизигининг расмини чизинг.

11.  $P_2$  рубильникни туташтириб (қолган бир қутбли рубильниклар узуқ бўлганда) экранда конденсатор занжиридаги ток әгри чизигини ҳосил қилинг ва расмини чизиб олинг.

$I_2$  токнинг эфектив ва амплитуда қийматларини ўлчанг.

12.  $P_3$  ва  $P_4$  рубильникларни (қолган бир қутбли рубильниклар узуқ бўлганда) навбатна-навбат туташтириб,  $I_3$  ва  $I_4$  токлар әгри чизикларини ҳосил қилинг. Токлар әгри чизикларининг расмини чизиб олинг ва токларнинг эфектив ҳамда амплитуда қийматларини ўлчанг.

Кузатиш ва ҳисоблашларни 13-3- жадвалга ёзинг.

## Үн тўртинчи боб

### ЭЛЕКТР ЮРИТМА ВА БОШҚАРИШ АППАРАТУРАСИ

#### 14-1. ЭЛЕКТР ЮРИТМА СИСТЕМАСИ

Кўпгина ҳолларда корхоналарда турли механизм ва станоклар электр двигателлари ёрдамида ҳаракатга келтирилади. Ишлаб чиқариш талабларига кўра, электр двигателни қуввати ва характеристикалари жиҳатидан мос қилиб танланиши, уни ўраб турган муҳитнинг зарарли таъсиридан муҳофаза қилиниши, юргизиш, ростлаш ва ҳимоя аппаратлари билан таъминланган бўлиши керак. Энергия билан таъминлаш, бошқариш ва ростлаш қурилмаларининг йиғиндиси электр привод системаси деб юритилади.

Электр юритма системасини ҳисоблашда муҳим босқичлардан бирои двигателни ишлаб чиқариш механизмининг талабига мос slab танлашдир. Биринчи навбатда, двигателнинг қуввати приводга мос келиши масаласи ҳал қилиниши лозим. Бироқ, двигатель ҳосил қиласидиган ва унинг шчитокида ёзилган қувват доимий катталик эмас, у нагрузканинг характеристига ва муҳитнинг температурасига боғлиқ бўлади. Илгари двигателнинг ўта нагрузкаланиш қобилияти, яъни  $M_{n2}/M_n$  нисбат ҳақида гапириб ўтган эдик. Бу катталик умумий саноатда ишлатиладиган асинхрон двигателлар учун 1,8—2,5, кранларда ишлатиладиган асинхрон двигателлар учун 2,3—3,3, синхрон двигателлар учун 1,8—2,5 га teng. Ўта нагрузкаланиш қобилияти машинанинг қисқа муддат давомида эришиши мумкин бўлган қувватининг физик чегарасидир. Двигатель тўхтаб қолмаслиги учун ишлаб чиқариш механизмининг тормозланиш моменти  $M_m$  катталикдан ортиб кетмаслиги керак. Ўзгармас ток двигателлари қув-

ватининг физик чегараси бўлмайди (18-17 ва 18-18- § ларга қаранг), бироқ уларда ҳам коммутациянинг ёмонлашиши ва коллектор бўйлаб доиравий олов ҳосил бўлиши мумкин эканлиги қисқа муддат давомида ҳосил қилиш мумкин бўлган максимал моментни чегаралайди. Ўзгармас ток двигателларининг ўта нагрузкаланиш қобилияти тахминан 2, 5 кранларда ишлатиладиган ўзгармас ток двигателлариники эса 3,0—4,0.

## 14-2. ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРНИНГ ҚИЗИШИ ВА СОВИТИЛИШИ

Узоқ муддат режимда двигатель эришадиган номинал момент, бинобарин, номинал қувват двигателнинг қизиши билан аниқланади, двигателнинг қизиши эса, асосан чулғамлар учун ишлатилган изоляциянинг қизишига чидамлилик синфи билан характерланади. 14-1- жадвалда электр машиналар қурилишида ишлатиладиган материаллар учун чегаравий температуралар қийматлари келтирилган.

14-1- жадвал

### Электр изоляция материалларининг синфлари

Кизишига чидамлилик синфи	Мумкин бўлган чегаравий температура, °C	Материал характеристикаси
Y	90	Сингдирилмаган паҳта толасидан тўқилган газламалар, йигирилган ип, қофоз, целялюзва ва ипак толали материаллар
A	105	Шу материалларининг ўзи, бироқ сингдирилган
E	120	Баъзи синтетик органик пардалар
B	130	Слюда, асбест ва шиша толасидан қилинган, таркибида органик боғловчи бўлган материаллар
F	155	Синтетик боғловчиси ва сингдирувчи составлари бўлган худди шу материалларнинг ўзи
H	180	Кремнийорганик боғловчиси ва сингдирувчи модалари бўлган худди шу материалларнинг ўзи
C	180 дан ортиқ	Слюда, керамик материаллар, шиша, кварц, асбест (боғловчи составларсиз ёки неорганик боғловчи составлар билан ишлатилганда).

Муҳитнинг температураси +35°C бўлганда пўлат ўзаклар ва чулғамлар билан тегишувчи бошқа қисмлар, чулғамларнинг изоляция синфлари A ва B бўлса, мос равишда температураси 65 ва 85°C дан ортиқ бўлмаслиги керак. Контакт ҳалқаларнинг температураси худди шундай шароитларда 70 ва 90°C дан ортмаслиги, коллекторларники эса 65 ва 85°C дан ортмаслиги керак. Сирпаниш подшипникларининг температураси 80°C дан, думалаш подшипниклари температураси 95°C дан ортиқ бўлмаслиги керак.

Агар ишлаётган машина изоляциясининг температураси 14-1- жадвалда келтирилгандан ортиқ бўлса, изоляциянинг хизмат қилиш муддати кескин камайиб кетади. Паст температура машинанинг

ишиш муддатиниң үзайтиради, бирок машина бу ҳолда яхши иш бермайды ва тежамли бўлмайди.

14-1-расмда машинанинг ишиш вақтидаги қизиш эгри чизиги, яъни  $v = f(t)$  шариграфиги берилган, бу ерда  $v$  машинанинг температураси,  $t$  — эса иш вақти. Машина уланган вақтида ( $t = 0$ ) унинг барча қисмларининг температураси муҳитининг температурасига тенг, яъни  $v_0$ . Частлабки вақтда машинадан атроф муҳитга температура сочилиши кам, демак, ташки муҳитга нурланиши кам ва ҳамма иссиқлик бутунлай машинанинг қизитишга кетади. Эгри чизиқ тез юқорига кўтарилади. Машина қанча кўп қизиса, муҳитга шунчак кўп иссиқлик нурланади ва машинанинг қизиши секинлашади.

Маълум вақтдан кейин иссиқликкниң келиши унинг ташки фазога узатилишига тенг бўлади, машина температурасининг кўтарилиши барқарорлашган  $v_{\text{барк}}$  температура ва ўзгармас нагруззкада тўхтайди. Агар машинанинг ҳамма қисмларининг қизиб кетиши стандартда белгиланган чегарадан чиқиб кетмаса, бундай режим машинанинг узоқ муддатли иш режими дейилади.

Махсус совитниш чоралари кўрилмаган машиналар табиий вентиляцияли машиналар дейилади. Иссиқликни бундай олиб кетиш усули интенсив эмас, шунинг учун фақат кичик (ўнлаб ватт) қувватли машиналаргина табиий вентиляцияли қилиб ишланади.

Одатда эса ротор валига машинадан қизиган ҳаво и сўриб олувчи вентилятор ўрнатилади. Бу машиналар вентиляцияси ўзидан ишловчи машиналардир. Мустақил вентиляцияли машиналарда совитувчи ҳаво машинага ташки вентилятордан берилади. Бу усул фақат катта қувватли машиналарда қўлланилади.

### 14-3. УЗОҚ МУДДАТЛИ ИШ РЕЖИМИДА ҚУВВАТНИ ТАНЛАШ

Агар двигателъ нагружкаси ўзгармас бўлса (14-2-расм), у вақтда двигателънинг қувватини справочникларда турли механизмлар учун берилган формулаларга кўра аниқлаш мумкин. Масалан, вентиляторни айлантирастган двигателънинг қуввати


$$P = \frac{Q_{\text{сек}} H}{10^3 \eta_e \cdot \eta_y} (\text{квт})$$

бу ерда  $Q_{\text{сек}}$  — вентиляторининг иш унуми,  $\text{м}^3/\text{сек}$ ;

$H$  — тўла босим,  $\text{мм сув устуни}$ ;


$\eta_e$  — вентиляторнинг фойдали иш коэффициенти ( $0,3 - 0,7$ );

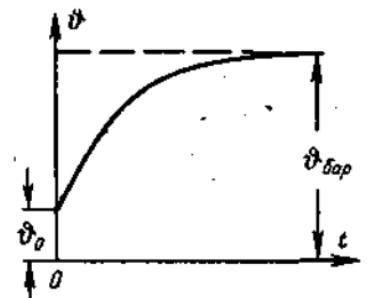$\eta_y$  — вентилятордан двигателга узатманинг фойдали иш коэффициенти.




14-1-расм. Машинанинг ишиш вақтидаги қизиш эгри чизиги.

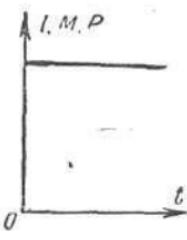Агар двигатель ўзгарувчан нагрузка билан ишләтгән бўлса, унинг қувватини аниқлаш учун 14-3-расмда пункттир чизиқ билан кўрсатилганда гига ўхаш нагрузка графиги  $I = f(t)$  та эга бўлиши керак. Бу график токнинг босқичли эгри чизиги билан алмаштирилади ва графикни ясашда двигатель  $t_1$  вақт ичидаги  $I_1$  ток,  $t_2$  вақт



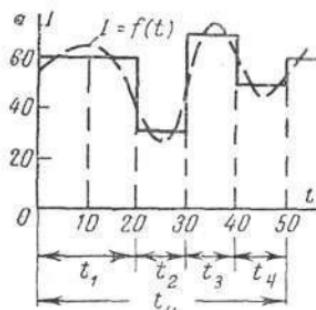14-2-расм. Двигателнинг ўзгармас нагрузкадаги диаграммаси.



14-3-расм. Узоқ муддатли иш режимида қувватини танлаш диаграммаси

и чида  $I_2$  ва ҳоказо ток олади деб фараз қилинади. Бу босқичли токни бир иш цикли  $t_n$  давомида шундай ўзгармайдиган ток билан алмаштирилади, унинг шу вақт ичидаги иссиқлик таъсири босқичли ўзгарувчан токнинг иссиқлик таъсирига тенг кучли бўлади. Бу ток эквивалент ток  $I_s$  дейилади. У ҳолда қўйидагини ёзиш мумкин:

$$I_s^2 r t_n = I_s^2 r (t_1 + t_2 + \dots + t_n) = I_1^2 r t_1 + I_2^2 r t_2 + \dots + I_n^2 r t_n.$$

Бундан эквивалент ток ҳисобланади

$$I_s = \sqrt{\frac{I_1^2 t_1 + I_2^2 t_2 + \dots + I_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}}. \quad (14-1)$$

Эквивалент ток танланадиган двигателнинг номинал тасига тенг ёки ундан кичик бўлиши керак.

$$I_n \geq I_s.$$

14-1-мисол. 14-3-расмдаги графикка мос равишда двигателнинг номинал токи танланасин:

$$I_n \geq I_s = \sqrt{\frac{60^2 \cdot 20 + 30^2 \cdot 10 + 70^2 \cdot 10 + 50^2 \cdot 10}{20 + 10 + 10 + 10}} = 55,7a.$$

Параллел ўйғотишили ўзгармас ток двигателларида ва ўзгармас ўйғотиши оқимида ишловчи синхрон двигателларда

$$M = c_{\mu} \Phi I \equiv I.$$

Шунинг учун эквивалент ток формуласини эквивалент айлануви чи момент формуласи билан алмаштириш мумкин

$$M_s = \sqrt{\frac{M_1^2 t_1 + M_2^2 t_2 + \dots + M_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}} \quad (14-2)$$

ва двигатель шу момента кўра танланади.

Агар нагрузка амалда двигателниң айланниш тезлигига таъсир кўрсатмаса (тезликнинг қаттиқ характеристикаси бўлса) ёки нагрузка графиги (13-3-расм)  $P = f(t)$  бўлса, двигательни эквивалент қувватга кўра танланади

$$P_s = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + \dots + P_n^2 t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n}} \quad (14-3)$$

$\omega = \text{const}$  бўлганида

$$P = M\omega \equiv M$$


бўлгани учун шундай қилиш мумкин.

#### 14-4. ҚИСҚА МУДДАТЛИ ИШЛАШ РЕЖИМИДА ДВИГАТЕЛЬ ҚУВВАТИНИ ТАНЛАШ

Қисқа муддатли иш режимида двигатель шунча қисқа  $t_k$  вақт ишлайдики, бу вақт давомида двигательниң температураси барқарор қийматга эришиб улгурмайди. Сўнгра двигатель тармоқдан узилади ва у муҳитнинг температурасигача совишига улгуради. Шлюз қурилмалари, ажралувчи кўприклар, металл қирқувчи станокларнинг қисувчи мосламалари двигателлари ана шундай ишлайди.

Бу ҳолда 14-4-расмдаги нагрузка графигига мос равишда 14-2 формуладан фойдаланилади, бунда  $t_1 + t_2 + \dots + t_n = t_k$  деб олиниади.

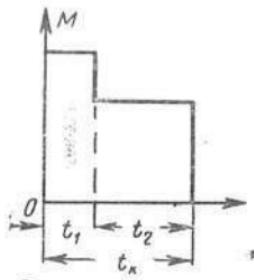Сўнгра катологдан  $t_k$  вақт ишлашга мўлжалланган, номинал моменти эквивалент моментига тенг ёки ундан катта бўлган, яъни  $M_n > M_s$  бўлган двигатель танланади. Сўнгра двигатель токининг оний ўта ортишига  $I_m/I_s$  катталик шу двигатель учун йўл қўйичладиган катталиқдан ортиб кетмайдиган қилиб текширилади.



14-4-расм. Двигателниң қисқа муддатли режимида ишлаш диаграммаси.

#### 14-5. ТАКРОРИЙ ҚИСҚА МУДДАТ ИШЛАШ РЕЖИМИДА ДВИГАТЕЛЬ ҚУВВАТИНИ ТАНЛАШ

Қисқа муддатли такрорий ишлаш режими иш даври ҳамда паузаларнинг навбатлашиши билан характерланади. Бунда иш даврида двигатель барқарор температурагача қизишга улгурмайди, тинч туриш даврида эса муҳитнинг температурасигача совиб улгурмайди. Бундай ишлаш диаграммаси 14-5-расмда кўрса-

тилган. Кранлар, лифтлар, подъёмниклар, экскаваторлар ва прокат цехларининг қатор двигателлари ана шундай режимда ишлайди. Бу двигателлар махсус кран-металлургия сериясидаги двигателлар бўлиб, уларнинг конструкцияси механик жиҳатдан кучайтирилган ва юргизиш моменти катталаштирилган.

Бу двигателларнинг паспортларида нисбий қўшиш муддати ( $\bar{K}M$ , русча ПВ) кўрсатилган. Нисбий қўшиш муддати иш вақтлари йигинидиси  $t_1 + t_2 + \dots + t_n$  нинг цикл вақти,  $t_{\text{ц}}$  га нисбатига тенг; цикл вақти иш вақти ва пауза вақти  $t_0$  нинг йигинидисига тенг.

Шундай қилиб,

$$\bar{K}M = \frac{t_1 + t_2 + \dots + t_n}{t_1 + t_2 + \dots + t_n + t_0} \cdot 100\%. \quad (14-4)$$

Электр двигателлари стандарт  $\bar{K}M$ — 15, 25, 40, 60% га мўлжаллаб қурилади, бунда  $\bar{K}M = 25\%$  номинал деб олиниади. Габаритлари тенг бўлган ҳолда  $\bar{K}M$  қанча катта бўлса, двигательнинг номинал қуввати шунча кам бўлади.

14-5- расм. Двигателининг такорий қисқа муддатли режимда ишлаш диаграммаси.

Бундан циклнинг 25% вақти давомида номинал қувватда ишлашга мўлжалланган двигательни шу қувватда циклнинг 60% вақти давомида нагрузкалаб қўйиш мумкин эмаслиги келиб чиқади.

Двигатель такорий қисқа муддатли иш режимига ҳисобланishi учун цикл муддати 10 мин дан ошмаслиги керак.

Ҳисоблаш учун эквивалент қувват формуласи (14-3) дан фойдаланилади, сўнгра берилган  $\bar{K}M$  учун кран двигателлари катологидан номинал қувват топилади. Топилган  $\bar{K}M$  энг яқин стандартга мос келмаса, 14-3-формуладан топилган эквивалент қувватни ( $P_{\text{э}_1}$  ни) стандарт  $\bar{K}M$  га қайта ҳисобланади:

$$P_{\text{э}_2} = P_{\text{э}_1} \sqrt{\frac{(\bar{K}M)_1}{(\bar{K}M)_2}}. \quad (14-5)$$

14-2- мисол. 14-5-расмдаги график бўйича ишловчи двигательнинг номинал қуввати танлансин:

$$P_{\text{э}} = \sqrt{\frac{4^2 \cdot 20 + 2^2 \cdot 20}{20 + 20 + 60}} = 2 \text{ квт};$$

$$\bar{K}M = \frac{20 + 20}{20 + 20 + 60} \cdot 100\% = 40\%.$$

$\bar{K}M=40\%$  учун ўзгармас ток ёки асинхрон кран двигателининг қуввати топилади.

#### 14-6. ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИНИ БОШҚАРИШ АППАРАТУРАСИ

Хозирги замон электр юритмасида электр аппаратлари турли-туман вазифаларни бажаришга—двигателларни юргизни ва тўхтатиш, айланиш тезлиги ва йўналишини ўзgartириш, ўта нагрузкаланиш-

дан сақлаш ва бошқа күпгина вазифаларни бажаришга мүлжалланған. Бу вазифалар двигателларни ишлататын кишилар томонидан құлда ёки аппаратлар схемасига киравчы тегишли конструкциялар бўлганда автоматик равишда бажарилиши мумкин.

Хозиргача күпгина ҳолларда двигателлар қўлда бошқарилади, шу сабабли куйида двигателларни қўлда бошқаришга оид баъзи кўп учрайдиган асбоб ва аппаратларни баён қиласиз. Автоматик бошқаришнинг сўёзиз фойдалилиги кишилар иштирокисиз электр двигателларини ишга тушириш, ростлаш, тўхтатиш ва ҳимоя қилишга имкон берувчи қатор аппаратларни илгари сурди. Кўп ҳолларда бу қурилмалар бошқаришнинг хавфсиз бўлишини таъминлайди ва ишлаб чиқаришда катта эффект беради.


#### 14-7. РУБИЛЬНИКЛАР

Рубильниклар электр машиналар ва электр энергия приёмникларини ўзгармас ва ўзгарувчан ток зонжирларида қўлда улаш учун ишлатилади. Кўп ҳолларда рубильниклар 500 в гача кучланыш ва 1000 а гача токларда ишлатилади.

Рубильникнинг ташқи кўриниши 14-6-а расмда, унинг схемасида ишлаганинг ташкини 14-6-б расмда кўрсатилган.


Изоляцион плити 1 да тармоқ симлари 3 нинг кесилган жойига уланган тиргак 2 лар жойлаштирилган. Пастки тиргакларда ўзаро 5 изоляциялорчи траверса 5 ёрдамида бирлаштирилган пичоқ 4 лар шарнир равишида маҳкамланган. Траверсага маҳкамланган бошқариш дастаси 6 ёрдамида пичоқларни буриб, тиргак 2 ларнинг юқори ва пастки контактлари туташтирилади. 14-6-б расмда уч кутбли рубильникнинг тасвири кўрсатилган, бироқ рубильниклар бир, иккى ва кўп кутбли бўлади. 14-6-б расмдаги траверса 5 учала пичоқнинг линияни айни бир вақтда туташтириши ва узишини кўрсатади.

Рубильникларнинг тиргаклари 2 яхши контакт бўлиши учун пичоқларни зич қилиб сиқишилари<sup>\*</sup> керак. Шунинг учун бу тиргаклар латунъ, қаттиқ тортилган мис, махсус бронза сингари эластик материаллардан қилиниши керак. 14-7-а расмда кўрсатилган тиргак 2 ва пичоқ 4 бир-бiri билан текисликлари бўйича тегиб туришлари ва токка энг минимал қаршилик бўлишини демак, контактда кучланишининг тушинши минимум бўлишини таъминлашлари керак. Бироқ контактнинг бундай ҳолатда бўлишини ростлаш мумкин эмас ва улар сиртларининг айрим нуқталари билан тегиб турадилар. Контактнинг юқорида кўрсатилгандан 2-3 марта кам ўтиши қаршилигини таъминловчи иккинчи, яна ҳам мукаммалроқ

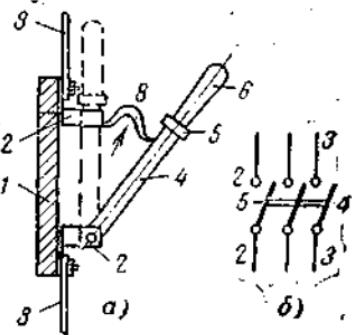


14-6-расм. Олди рубильник.

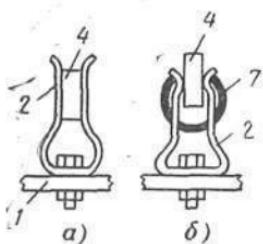шакли 14-7-б расмда кўрсатилган. Бунда пружинали тиргак 2 нинг учиди ярим цилиндрик сиртлар бор ва пичоқ 4 билан унинг икки томонидан чизиқ бўйлаб тегиб туради. Пичоқларга босиб туриши учун тиргакнинг чеккалари кучли ҳалқасимон пружина 7 билан сиқиб қўйилади. Бу кераклича босиб туришни таъминлаш билан



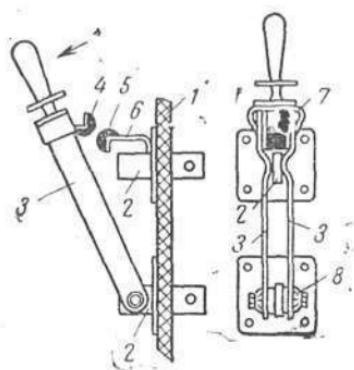14-7-расм. Рубильник тиргакларининг конструкцияси.



14-8-расм. Ёй сўндирувчи контактли рубильник.

14-8-расмда бундай рубильникнинг битта қутби кўрсатилган. Изоляцияловчи асос 1 орқали контакт тиргаклари 2 ўтказилган ва маҳкамланган, бу тиргаклар уларни икки томондан қамраб олуви чиқиқли контакт ҳосил қилиш учун ярим цилиндрик сиртлар штампланган. Пичоқка кўмир ёй сўндирувчи контакт 4 қаттиқ маҳкамланган, худди шундай контакт 5 юқори тиргак 2 га ҳам пружиналанувчи полоса 6 ёрдамида маҳкамланган. 14-8-расмда чапда кўрсатилган вазиятда ишчи kontaktlar бўлган юқори тиргак 2 ва пичоқ 3 ажратилган, бироқ ёй сўндирувчи kontaktlar ҳали узилмаган. Пичоқнинг чапга келгуси ҳаракатида 4 ва 5 kontaktlar ажралади, улар орасида ҳосил бўлган ёй дарҳол сўнади. Шундай қилиб,

бирга улаш ва ажратишида пичоқ ҳамда тиргаклардан оксид пардани сидириб туширади. Натижада контактнинг қаршилиги камайиб, тиргаклар қизимайди.

14-6-а расмда кўрсатилган рубильник билан ток занжири узилганда юқори тиргак 2 билан пичоқ 4 орасида kontaktларни эритиб, рубильникдан қелгусида фойдаланишни ёмонлаштирувчи электр ёйи 8 ҳосил бўлади. Шунинг учун 14-6-расмда кўрсатилган электр ёйдан муҳофаза қилинмаган ишчи kontaktli рубильник 220 в гача кучланишли ўзгарувчан ток занжирларида ажратгич сифатида ишлатилади. Ажратиладиган ток 70 — 100 а дан кам бўлганида ёй пичоқнинг тиргакдан узоқлашиши натижасида механик чўзилиш туфайли сўнади. Катта токларда ёй, 14-6-а расмда стрелка билан кўрсатилганидек, тез юқорига қараб ҳаракатланади. Бу ток контуридаги электродинамик кучлар таъсирида ва ёй туфайли кучли қизиган ҳавонинг тортиши туфайли рўй беради.


380 ва 500 в кучланишли ўзгарувчан ток ва 220 в ҳамда ундан ортиқ кучланишли ўзгармас ток қурилмаларида нагруззкали занжирларни ажратиш учун рубильниклар ёй сўндирувчи қурilmalar bilan taъminlanadi.

ищчи контактларнинг эришига йўл қўйилмайди, ёй сўндирувчи контактларнинг кўмир учликларини эса алмаштириш мумкин. Пичоқ билан юқори тиргак контактини яхшилаш учун пичоқ эластик скобка 7 билан сиқиласди, пастки тиргакда эса у гайка остига қўйилган пружиналанувчи шайба 8 билан сиқиласди. Ёйни сўндиришнинг бошқа усули 14-9-расмда кўрсатилган. Қўзғалмас 1 ва қўзғалувчан контакт 2 устига қатор металл (пўлат) пластинкалар 3 дан иборат ёй сўндирувчи панжара жойлаширилган. Бундай пластиника алоҳида равишда 14-9-б расмда кўрсатилган. Қўзғалувчан контакт 2 узоқлашгандага ҳосил бўлган ёй юқорига ҳаракатланиб, пластиникалар орасига кириб қолади ва алоҳида ёйларга бўлинади. Бундай алоҳида ёйнинг ёниши учун маълум катталикдаги кучланиш керак бўлади. Агар ёй шундай сондаги алоҳида ёйларга бўлинсанси, бунда 1 ва 2 контактлар орасидаги кучланиш айрим ёйларни ёндириш учун зарур бўлган кучланишларнинг йигиницисидан кичик бўлса, алоҳида ёйларнинг ҳаммаси дарҳол сўнади. Ёй сўндирувчи контактлар ва турли конструкциядаги панжаралар турли хил автоматик виключателларда ҳам кенг қўлланилади.

Хавфсизлик техникаси шартларига мувофиқ 220, 380 ва 500 в кучланишларда рубильниклар филофлар билан муҳофаза қилиниши ёки уларнинг ричагли приводи бўлиши керак.
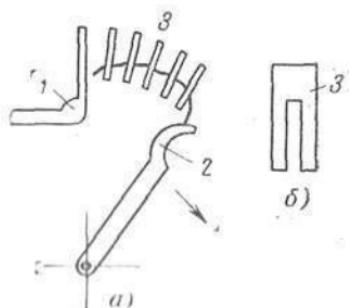
#### 14-8. ПАКЕТ ВИКЛЮЧАТЕЛЛАР


Пакет виключателлар кичик габаритли ажратувчи аппаратлар бўлиб, улар 10 дан 400 а гача токларда қўлланилади ва кучланиши 380 в гача бўлган тармоқларда ишлатишга мўлжалланган. 14-10-а расмда пакет виключателнинг ташки кўриниши, 14-10-б расмда эса унинг юқори қопқоги олинган ҳолда планли кўриниши берилган. Пакет виключатель изоляцион материалдан қилинган қўзғалмас ҳалқалар (шайбалар) 2 ва уларга маҳкамланган қўзғалмас контактлар 3 дан иборат бўлиб, бу контактларга тармоқ симлари уланади. Қўзғалувчан контакт 4 лар тўрт ёқли валикка жойлаширилган бўлиб, у даста 5 билан буралгандага ўзаро  $90^{\circ}$  га силжиган икки вазиятни эгаллаши умкин, бу вазиятлар 14-10-б ва 6 расмларда кўрсатилган. Контактлар 4 қўш бўлиб, туташгандага қўзғалмас контактларни юқоридан ва пастдан қамраб олади. 14-10-б расмда кўрсатилган вазиятда қўзғалмас контактлар 3 контактлар 4 билан туташган, 14-10-б расмда кўрсатилган вазиятда эса ажратилган. Симларнинг уланиши қулай бўлсин учун ўқ бўйлаб





14-9-расм. Ёй сўндирувчи панжара.

били иккинчисининг устига жойлашган учала ҳалқа 2 да ҳам худди шундай бўлади.

Кўзгалувчи контактлари билан бир текисликда қўшалоқ фибра шайбалари 6 жойлашган. Улар қўзғалувчи контактлар билан биргаликда бурилади. 14-10-в расмда кўрсатилган вазиятда у 3 контактларни устидан ва остидан қамраб олади. Бу шайбалар электр ёйни сўндиради. 3 ва 4 контактлар ажралишида ҳосил бўлган ёй фибрани емиради, у ўзидан водород, карбонат ангидрид ва сув ажратиб чиқабиб. ёйнинг сўнишига ёрдам беради.

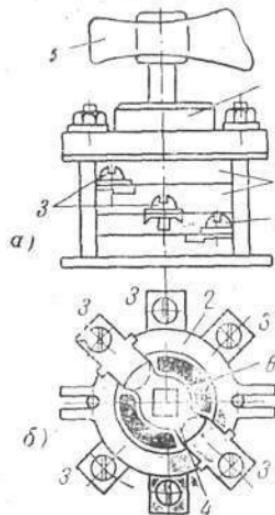

14-10-расм. Пакетли виключатель.

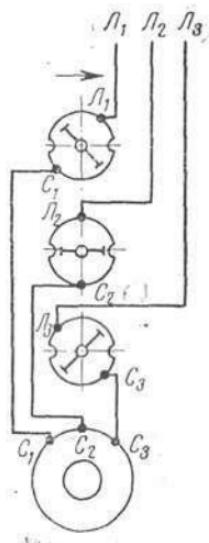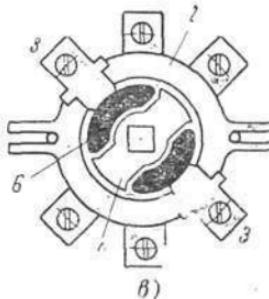


14-11-расм. Асинхрон двигателни пакетли виключатель ёрдамида қўшиш.

Виключателнинг юқори қисмида қопқоқ 1 тагида пружинали механизм жойлашган бўлиб, унинг вазифаси даста 5 га етарлича босгандан виключатель валигининг тез бурилишини таъминлашдир. 14-11-расмда пакет виключатель ёрдамида асинхрон двигателни улаш схемаси кўрсатилган.

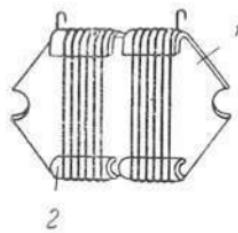
#### 14-9. ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИНИ ИШГА ТУШИРИШ ВА РОСТЛАШ РЕОСТАТЛАРИ

Двигателлар ва генераторларнинг бағий схемаларида машинаи юргизиш ёки ростлаш учун мўлжалланган реостатлар бўлиши олдин кўрсатилган эди. Барча реостатлар изоляцияланувчи асосга маҳкамланган қаршиликлардан иборат стандарт элементлардан йигилади. Рамка типидаги битта элемент 14-12-расмда кўрсатилган. Пўлат пластиника 1 га чинни ярим цилиндрлар 2 ётқизилган бўлиб, улар солиштирма қаршилиги катта симлар ўраладиган асос бўлиб хизмат қиласи. Кўрсатилгандагига ўхшаш элементлар 14-13-расмдагига ўхшаш конструкцияда йигилади, ток системаси ва вазифасига кўра электрик уланади ҳамда яхши совитилиши учун мойли бакка боти-

риб қўйилади. Бак 1 нинг юқори қопқоғида (14-13-расм) даста 2 бўлиб, унинг ёрдамида сирпаниувчи контакт 4 ҳалқалари бўлган вал 3 буралади. Изоляция плитаси 5 да реостат 6 элементлари секцияларига уланадиган қўзғалмас контактлари маҳкамланган. Реостат нинг чиқиш учлари кути 7 нинг тагида жойлашган. 14-14-расмда «қаршиликлар яшиклари» га йигиладиган чўян қаршилик элементлари берилган. Қаршиликларниң барча элементлари аниқ йўл қўйилиши мумкин бўлган максимал температурага эга бўлиши керак. Қаршиликлар материали муҳитнинг температураси 35 С бўлганда




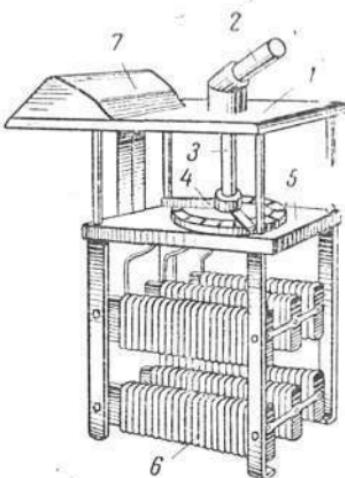14-12- расм. Реостат учун рамка типидаги элемент.




14-13- расм. Рамка типидаги секцияли реостат.

200—300°C температурага узоқ муддати чидаб турадиган бўлиши лозим. Ўшанда реостатларнинг габаритлари кичик ва таннархи арzon бўлади. Двигателлар сингари, реостатлар ҳам уч режимда: узоқ режим (уйғотиш занжирлари, якорь ёки ротор занжиринда ростлаш, бошқариш занжирларидаги қўшимча қаршиликлар), қисқа муддатли режим (узоқ муддат режимида ишлаётган машиналарнинг юргизиш реостатлари) ва такрорий қисқа муддатли режимда, шу режимда ишлаётган двигателларини юргизишида ишлайди. Қаршиликлар тайёрлаш учун константан, манганин, никром, фехраль, пўлатсим ва чўян сингари материаллардан фойдаланилади.

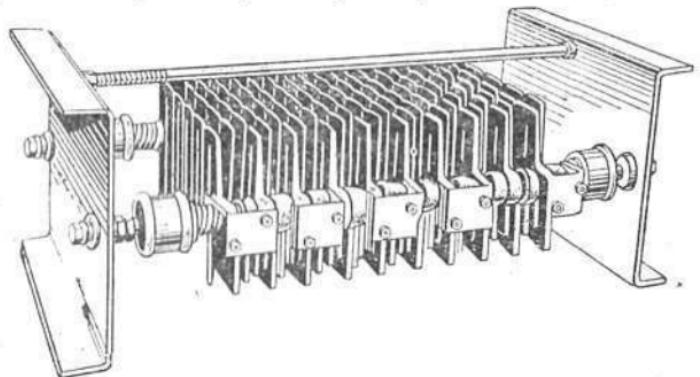

14-14- расм. Чўян секциялардан тузилган қаршилик.

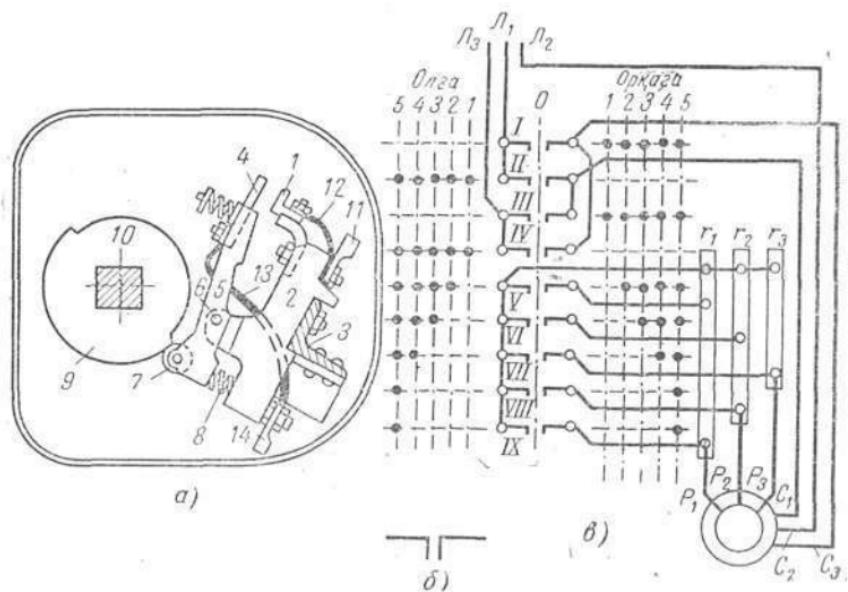Электр двигателларини улаш схемаларида қайта улаш, юргизиш да қўшимча қаршиликларни улаш ва ажратиш, айланиш йўналишини ростлаш учун контролерлар деб аталадиган қайта улаш аппаратлари ишлатилади. Контролернинг ўзида қайта уловчи механизм бўлади, қаршиликлар эса наборлар (ящиклар) шаклида алоҳида ўрнатилади (14-14- расм). Рубильникда бир нечта пичоқ



14-15- расм. Кулачокли контролернинг ишлаши.

бўлгани сингари, контролерлардаги виключателлар сони ҳам бошқарилаётган занжир схемасидаги ажратгичда қанча жой бўлишига мос бўлади. Бироқ контролернинг виключателлари рубильник сингари занжирнинг ажратгичини бир вақтда туташтириб ёки узмайди, балки амалга оширилаётган операцияга мос равишда кетма-кет туташтиради ёки узди. 14-15-а расмда кулачок типидаги контролер виключателининг уст томондан кўриниши берилган.


Вертикал рама 3 да пластмасса изолятор 2 маҳкамланган, бу изоляторда виключатель 1 нинг қўзгалмас контакти жойлашган, унига қайта уланиши керак бўлган занжир 11 нинг кабель учларидан сим 12 орқали ток келтирилади. Қўғалувчан контакт 4 нинг асоси ўқ 6 атрофида айланга оладиган пластмасса изолятор 5 дир. Бу контакт занжир 14 нинг кабель учига сим 13 билан уланади. Пружина 8 ҳамма вақт қўзгалувчан контакт 4 ни контакт 1 га сиқишига ҳаракат қиласади. Вертикал ўқ 10 да ролик 7 нинг қаршиисига кулачокли шайба 9 жойлаштирилган, унинг ёрдамида ўқ 10 ни буриб 4 ва 1 контактларни туташтириш ва узиш мумкин. Бундай виклю-

чателлар (кулачокли элементлар) ўқ 10 бўйлаб бир-бирининг тагига жойлаштирилади, уларнинг сони эса двигателини улаш схемасидан аниқланади. Ҳалқали асинхрои двигателини ишга тушириш схемасида (14-15-б расм), виключателлар сони тўққизга бўлиши (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX) уларнинг схемалардаги шартли белгиланини 14-15-в расмда кўрсатилган. Контролернинг қопқоғида (унинг қопқоғи уст томондан кўйилади) ўқ 10 ни бурадиган даста қаршисида 1, 2, 3, 4, 5 олдинга ва орқага позициялари кўрсатилади. Схемада (14-15-б расм) қайси виключатель қаршисида тегишли позициядаги ишқта турган бўлса, ўшани туташган деб ҳисоблаш керак. 0 позицияда статор тармоққа  $C_2$  тутқиши билан уланган бўлади; юлдуз қилиб уланган  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  қаршиликлар роторга уланган, двигатель эса ажратилган позиция I да дастлаб II ва IV виключателлар туташтирилади, статор тармоққа уланади ва двигатель ротор занжирида тўла қаршилик бўлган ҳолда айлана бошлайди. Дастани позиция 2 га бургандага V виключатель туташади ва  $r_1$  қаршиликнинг бир қисми шунтланади. Дастани кейинги 3, 4, 5 вазиятларга бургандага кетма-кет ҳолда VI, VII, VIII ва IX виключателлар туташади, натижада роторнинг ҳамма фазаларида қаршиликлар шунтланади.
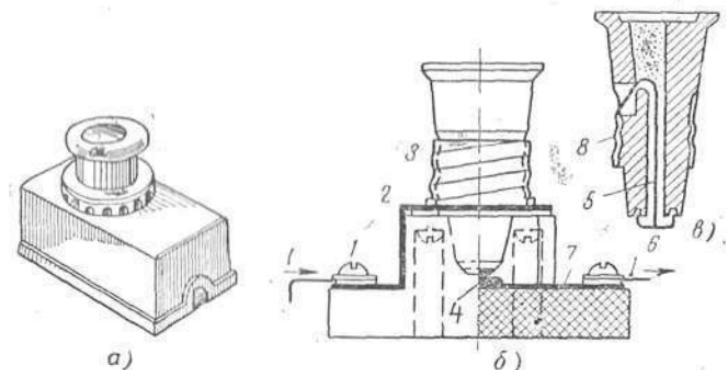
#### 14-11. ЭРУВЧАН САҚЛАГИЧЛАР


Эрувчан сақлагичлар қурилмани қисқа туташиш токларидан ҳимоя қилувчи қурилмалардир. Нагрузкаларнинг ортиб кетишидан эрувчан сақлагичларнинг ҳимоя қилиши ишончли эмас, чунки улар баъзан номинал токдан 1,5 марта катта бўлган токларга ҳам бир соат ва ундан ортиқ чидаши мумкин. Сақлагичларда қўйма (вставка) бўлиб, қисқа туташув вақтида у эриб кетади ва қурилмани ажратиб қўяди. Кўлда қилинган қўймалардан фойдаланмаслик керак.

14-16-а расмда пробкали сақлагичнинг ташки кўрининиши, 14-16-б ва в расмларда унинг қопқоғи олингани ҳолдаги кесими ва эрувчан қўймали пробка кўрсатилган. Пробканинг чинни асосига металл



14-16- расм. Пробкали сақлагич.

резьба 8 кийдирилган, бу резьба ёрдамида пробка сақлагичнинг патрони 3 га бураб қўйилади. Ток тутқич 1 дан патрон 3 билан уланган металл пластинка 2 орқали пробканинг резьбаси 8 га ва унга кавшарланган эрувчан қўйма 5 ва контакт 6 орқали тутқич 7 нинг сими 4 га ўтади. Пробкали сақлагичлар 380 в гача кучланишлар ва 60 а гача токларда ишлатилади. Пробкаларни кучланиш бўлган ҳолда алмаштириш мумкин, чунки бунда одамнинг қўли ток ўтувчи қисмларга тегмайди.

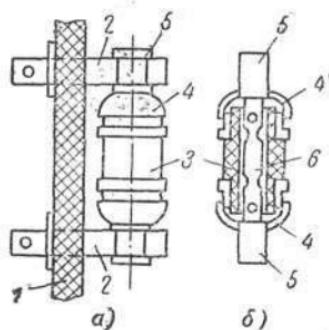

14-17-расм. РР-2 типидаги  
найсимон сақлагич.

мида руҳдан қилинган фасон эрувчан қўйма 6 маҳкамланади, занжирда нагрузка ортиб кетганида бу қўйманинг ингичка жойи эриб кетади. Электр ёйи таъсирида фибранинг бир қисми водород, карбонат ангидрид ва сув бугларидан иборат газга айланади. Най ичига босим 100 ат гача етади ва ёй кескин сўнади. 60 а гача токларга мўлжалланган сақлагичларда пичоқлар 5 бўлмайди ва сақлагич тиргаклар 2 га қалпоқчалар 4 билан киритилади.

500 в гача кучланишда ПН2 типидаги кварц қумлари тўлдирилган сақлагичлар ишлатилади, уларнинг 100—600 а токка мўлжалланганлари акраладиган патронли ва 15—60 а токка мўлжаллангани НПН акралмайдиган патронли бўлади. Бу хилдаги сақлагич 14-18-расмда кўрсатилган. Сақлагичнинг пичоқлари 3 изоляция плитаси 1 га маҳкамланган контакт тиргаклари 2 га қисилган. Пичоқлар 3 ичига кварц қумлари 6 тўлдирилган чинни най 5 га бураб қўйилган қопқоқ 4 га ўрнатилган. Пичоқларга юпқа мис ленталаридан штампланган эрувчан қўйма 7 лар маҳкамланади. Қўймаларнинг ўрта қисмига қалайи 9 дан тор перемичка эритиб ёпиштирилган. Нагрузка ортганида, қўйма қизийди ва қалайи эрий бўшлайди ва мисни эритади, натижада қўйма емирилади ва куйиб кетади. Қисқа туташув вақтларида қўймалар перфорациялар 8 орасидаги тор жойларидан эриб кетади.

1000 в — 35 кв кучланишили ва 400 а гача токларга мўлжалланган қурилмалар учун кварц қумлари билан тўлдирилган ПК типидаги махсус найсимон сақлагичлар тайёрланади. 14-19-расмда шундай сақлагич кўрсатилган. Чинни най 1 кварц қумлари билан тўлдирилган ва учлари қалпоқчалар 2 билан герметик қилиб кавшарлаб қўйилган, улар ҳимоя қурилмасининг изоляторларига ана шу


14-17-а ва б-расмларда найсимон ақлагич РР-2 ва унинг кесими кўрсатилган. Бу хил сақлаичлар 500 в гача кучланишларда ва 1000 а гача номинал токларда ишлатилади. Изоляцияловчи плита 1 да контакт тиргак 2 лар маҳкамланган, уларнинг орасида, худди рубильник пичноғи сингари сақлагич кириқилган. У учларига жез қалпоқча 4 лар буралган фибра найчалар 3 дан иборат, қалпоқчалар сақлагичнинг пичноқлари 5 ни сикиб туради. Пичноқларга болтлар ёрдамида руҳдан қилинган фасон эрувчан қўйма 6 маҳкамланади, занжирда нагрузка ортиб кетганида бу қўйманинг ингичка жойи эриб кетади. Электр ёйи таъсирида фибранинг бир қисми водород, карбонат ангидрид ва сув бугларидан иборат газга айланади. Най ичига босим 100 ат гача етади ва ёй кескин сўнади. 60 а гача токларга мўлжалланган сақлагичларда пичноқлар 5 бўлмайди ва сақлагич тиргаклар 2 га қалпоқчалар 4 билан киритилади.

500 в гача кучланишда ПН2 типидаги кварц қумлари тўлдирилган сақлагичлар ишлатилади, уларнинг 100—600 а токка мўлжалланганлари акраладиган патронли ва 15—60 а токка мўлжаллангани НПН акралмайдиган патронли бўлади. Бу хилдаги сақлагич 14-18-расмда кўрсатилган. Сақлагичнинг пичноқлари 3 изоляция плитаси 1 га маҳкамланган контакт тиргаклари 2 га қисилган. Пичноқлар 3 ичига кварц қумлари 6 тўлдирилган чинни най 5 га бураб қўйилган қопқоқ 4 га ўрнатилган. Пичноқларга юпқа мис ленталаридан штампланган эрувчан қўйма 7 лар маҳкамланади. Қўймаларнинг ўрта қисмига қалайи 9 дан тор перемичка эритиб ёпиштирилган. Нагрузка ортганида, қўйма қизийди ва қалайи эрий бўшлайди ва мисни эритади, натижада қўйма емирилади ва куйиб кетади. Қисқа туташув вақтларида қўймалар перфорациялар 8 орасидаги тор жойларидан эриб кетади.

1000 в — 35 кв кучланишили ва 400 а гача токларга мўлжалланган қурилмалар учун кварц қумлари билан тўлдирилган ПК типидаги махсус найсимон сақлагичлар тайёрланади. 14-19-расмда шундай сақлагич кўрсатилган. Чинни най 1 кварц қумлари билан тўлдирилган ва учлари қалпоқчалар 2 билан герметик қилиб кавшарлаб қўйилган, улар ҳимоя қурилмасининг изоляторларига ана шу

қалпоқчалари билан қисиб қўйилади. Эрувчи қўймалар 3 кумушланган мис симдан спираль тарзида тайёрланади ва осон эриши учун уларга қалайи 4 шарчалар кавшарланади. Ўртадаги спираль 5 пўлат симдан қилинади ва кўрсаткич спираль дейилади. Бу спираль кўрсаткич 6 ни ушлаб туради ва ҳамма қўймалар эриб кетганида пастки қалпоқча 2 даги пружина цилиндрик чуқурчада турган якорчани чиқариб юбориб, қўймаларниң ҳаммаси эриб кетганини кўрсатади.

Эрувчи қўймалар қўргошиндан, қўргошин билан қалайи аралашмасидан, рух, алюминий, мис ва кумушдан тайёрланади. Кўргошин ва унинг қотишмалари, рух паст ( $200 - 420^{\circ}\text{C}$ ) температураларда эрийди, бу яхши, бироқ уларниң ўтказувчанлиги ёмон ва шунинг учун улардан қўймалар ясаганда катта кесимли қилиб тайёрлашга тўғри келади. Мис ва кумушдан қилинган қўймаларниң ўтказувчанлиги яхши ва уларниң кесимини кичик қилиб тайёрлаш мумкин, бироқ уларниң эриш температуралари  $1080$  ва  $960^{\circ}\text{C}$ . Кумуш қўймалар қиммат туради ва  $1000$   $\text{v}$  дан катта кучланишларда кичик токлар учунгина ишлатилади. Кўпинча мис қўймалар ишлатилади, оксидланишдан сақлаш учун улар кумушланади. Мис қўймалар  $900^{\circ}\text{C}$  гача эримасдан қизиши ва натижада сақлагичнинг барча конструкцияларини ва контактларини қиздириб, уларниң емирилишига сабаб бўлади. Шунинг учун бундай қўймаларга қўрошин ва қалайи металидан шарчалар шаклида «эритгичлар» кавшарланади.

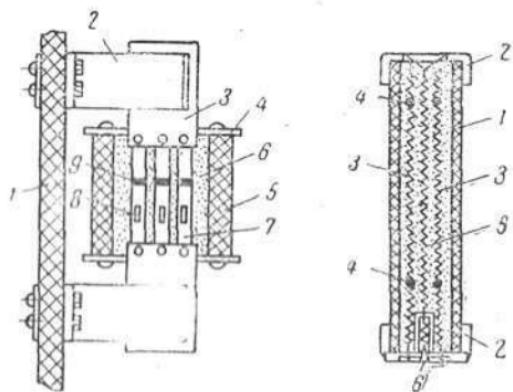

14-18- расм. ПН-2-типи-  
даги сақлагич.

14-19- расм. ПК  
типидаги сақла-  
гич.

#### 14-12. ҲАВО АВТОМАТИК ВИКЛЮЧАТЕЛЛАРИ (АВТОМАТЛАР)

Автоматлар рубильникларниң ҳам, сақлагичлариниң ҳам функциясини бажаради. Улар қисқа туташув вақтда узилишни таъминлайди ва тармоқни ўта нагрузкаланишлардан сақлайди. Шунингдек, улар кучланиш йўқ бўлиб қолганида ёки у бирор белгиланган катталиkkача пасайганида занжирини узиб қўйиш учун ҳам ишлатилади. Ўзгарувчан ток автоматлари  $500$   $\text{v}$  гача кучланишларда, ўзгармас ток автоматлари эса ундан катта кучланишларда ҳам қўйилаверади. Автоматлар нисбатан кам ажратишларда қўлланилади; улар қўлда уланади.

14-20-расмда бир қутбли максимал ток автоматининг ишлаш принципи соддалаштириб кўрсатилган. I ток сим 1 дан пастки контакт тиргаги 2 га, пичоқ 3 орқали, юқори контакт тиргаги 2 дан,

электромагнит чулғами 4 ва сим 5 орқали ўтади. Пружина 6 пичоқ ни чалға тортиш ва ток занжирини узишга интилади. Бунга илмоқ 7 ток ишга тушиш катталигига етгувиға қадар тұсқынлик қилиб туради. Фалтак чулғами 4 дан ўтганида якорь 8 электромагнит ўзагига тортиладиган минимал ток ишга тушиш токи дейилади. Бу

токда илмоқ 7 ажралади ва пичоқ 3 пружина 6 таъсирида контакт тиргаклар 2 ни ажратади.

Бу ҳолда автомат илмогига бевосита таъсири қилувчи электромагнит 4 максимал занжири узгич деб юритилади ва түғри таъсири қилувчи максимал токнинг энг содда электромагнит релеси бўлади. Автоматнинг токни ажратишга кетган вақти  $t_{ажр}$  0,05—0,025 секунд. Агар автомат кучланиш пасайганида узишга мўлжалланган бўлса, у  $U = 0,4U_n$  да ишга тушади.

Автомат ҳатто унинг дастасини уланган ҳолатда қўл билан тутиб турилганда ҳам қисқа тушувда занжирни ажратиш лозим. Буниг учун пи юқларни улаш механизмининг конструкцияси бошқача бўлиши керак. Бу автомат тўсатдан ажратилганда унинг дастаси одамни тепишидан сақлаш учун ҳам зарурдир.

14-20- расм. Автоматик ҳаво виключатели.

Автоматларнинг контакт системалари одатда ишли ва ёй сўндирувчи kontaktлардан иборат бўлади (14-8- расм). Ёй сўндирувчи kontaktларнинг алмаштириб туриладиган кўмир, жез ёки металлерамик учлари бўлади. Электр ёйларини сўндиришни тезлатиш учун автоматларда металл пластинкали ёки ёнга чидамли изоляцион материалдан қилинган ёй сўндирувчи панжаралар қилинади (14-9- расм).

### 14-13. КОНТАКТОРЛАР

Юқорида айтилганидек ҳаво автоматик виключателлари тез-тез улаш ва ажратиш учун мўлжалланган эмас. Бу мақсад учун контакторлар деб аталадиган ва электр занжирин соатига 1500 марта улаш имконини берадиган аппаратлар хизмат қиласи. Конекторлар 1000 в гача кучланишли ўзгармас ва ўзгарувчан ток занжирларида ишлатилади. Улар қисқа туташувлар ва ортиқча нагрузкалардан ҳимоя қиласиди, шунинг учун улар эрувчан сақлагичлар ёки бошқа ҳимоя қурилмалари билан биргаликда ишлаши керак. Улар ( $0,85-1,03$ )  $U_n$  кучланишларда ишончли ишлайди ва кучланиш ( $0,5-0,6$ )  $U_n$  гача пасайганида қурилмани автоматик узиб қўяди.

14-21- расмда уч қутбли ўзгарувчан ток контакторининг ишлаш схемаси кўрсатилган. Бу контакторлар қутблар сочи 1 дан 5 гача, 20—600 а токларга мўлжаллаб тайёрланади. Уларнинг ишга тушиш вақтлари контактор катталигига боғлиқ ҳолда 0,05—0,1 сек чега-расида бўлади.


Квадрат кесимли изоляцияланган ўқ 1 да (содда бўлсин учун подшипниклар расмда кўрсатилмаган) қўзгалувчан ишчи контактлар 2 электромагнит якори 3 ва блок-контактлар (блокировка қилувчи контактлар) учун троверса 4 ўрнатилган. Изолацияланган плитада қўзғалмас ишчи контактлар 6, блок-контактлар 5, электромагнитнинг уйготиш чулгам 18 билан бўйинтуруқ 7 маҳкамланган.

14-21-расмда кўрсатилган вазиятда ишчи контактлар ажратилган ва асосий  $L_1$ ,  $L_2$ ,  $L_3$  занжирида ток йўқ. Агар галтак 8 да ток пайдо бўлса, якорь 3 бўйинтуруқ 7 га тортилади ва ўқ 1 бурилади, 2 ҳамда 6 ишчи контактлар ва юқоридаги блок-контактлар 5 туташади, пастдаги блок-контактлар 5 ажралади. Ана шу белгисига кўра ишчи контактлар ва юқори блок-контактлар туташтирувчи, пастдагилари эса ажратувчи контактлар дейилади. Схемаларда контактларнинг вазиятлари ҳамма вақт контакторлар чулгамларида ёки реледа ток бўлмаганидаги, яъни туташтирувчи контактлар учун ажратилган ва ажратувчи контактлар учун туташтирилган ҳолида кўрсатилади. Одатда, контакторларни бошқаришда реле ишлатилади (пастга қаранг), бироқ биз қараётган ҳолда кнопка билан бошқариладиган қисқа туташгани асинхрон двигатель 9 ни ишга тушириш ва тўхтатишининг соддалаштирилган схемаси кўрсатилган.

Бошқариш занжирида иккита кнопкa, уловчи «юргизиш» (пуск)  $\text{Ю}$  ва ажратувчи «тўхташ» (стоп)  $T$  кўрсатилган. Кнопкаларнинг контактлари 14-21-расмда кўрсатилган, яъни мос равища ажратилган ва туташтирилган вазиятларда пружиналар ёрдамида ушлаб турилади. Кнопкалар контактор ва двигателнинг қандай жойлашидан қаъти назар бошқариш учун қулай ёслган жойда ўрнатилади.


Ишга тушириш қўйидагича бўлади.  $\text{Ю}$  кнопкa туташтирилганда ток сим  $L_1$ дан  $\text{Ю}$  ва  $T$  кнопкалар орқали электромагнитнинг чулгами 8 га ва сим  $L_3$  га боради. Якорь торгилади ва ўқ 1 ни буради, бунда айни вақтда 2 ва 6 ишчи контактлар ва юқори блок-контактлар 5 туташади; бу блок-контактлар  $\text{Ю}$  кнопкани шунтлайди ва унинг қўйиб юборилишига имкон беради. Двигателни ажратиш учун бошқариш занжирини узиш етарли, бунинг учун  $T$  кнопкa босилса, контактлар қурилманинг хусусий оғирлиги таъсирида бир-биридан ажралади.

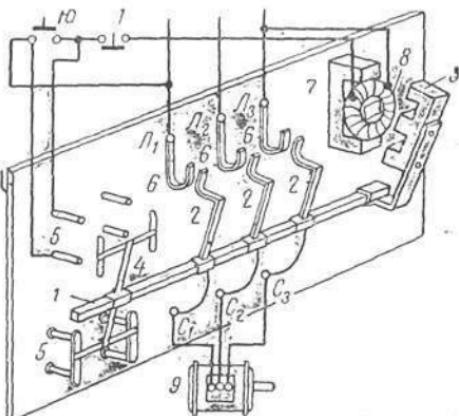Контакторнинг ишчи контактлари жуда ёмон шароитда туради, улар ишончли ишлашлари учун етарлича пухта конструкцияланган




14-21-расм. Контакторнинг ишлаш схемаси.

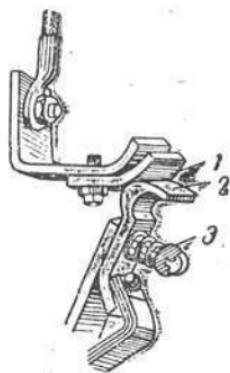бўлишлари керак. 14-22-расмда алмаштириб туриладиган 1 ва 2 ишчи контактларнинг тахминий ясалиши кўрсатилган. Кузгалувчи контакт 2 пружина 3 ёрдамида шундай маҳкамланадики, контактларнинг бир-бирига тегиб туриши ишқаланиб ва суркалиб рўй беради, натижада уларда ҳосил бўлган металл оксидлари доим тозаланиб туради. Ишчи контактлар албатта ёй сўндирувчи панжаралар билан тъминланган бўлади.



14-22- расм. Контактор ишчи контактларнинг конструкцияси.

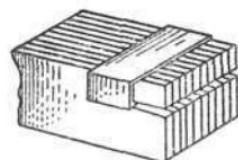Ўзгарувчан ток контакторларида уйғотиш чулгами галтагининг магнит оқими даврий равишда ноль орқали ўтиб туради бу нарса конструкциянинг вибрация-




14-23- расм. Контакторда якорь тебраишларини бартараф қилиш усули.

ланиши ва гувуллаб туришига сабаб бўлади. Буни бартараф қилиш учун галтак ўзагининг чекка учига. 14-23-расмда кўрсатилганидек, қисқа туташтирувчи ўрам кийдирилади. Бу ўрамда худди трансформаторнинг иккиламчи чулгамидаги сингари, галтакдаги токка нисбатан фаза жиҳатидан силжиган ток ҳосил бўлади. Бу ўрам ҳосил қилган оқим якорь орқали туташади ва асосий оқимнинг ноль орқали ўтиш моментларида якорнинг силташига йўл қўймайди.
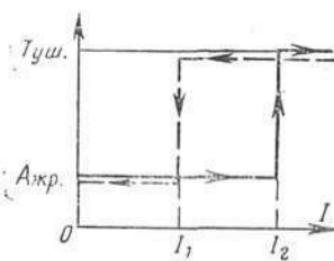
#### 14-14. РЕЛЕ

Аввалги бўлимда контакторнинг бошқариш занжирига реле қўйиш мумкин, у вақтда қўл билан бошқариш зарурати қолмайди ва бундан ташқари, ишчи занжирни автоматик ҳимоя қилишни амалга ошириши мумкин деб айтган эдик. Бошқариш занжиррида бешқарилаётган катталикнинг (масалан, токнинг) маълум қийматида бир онда (сакраб) ишга тушадиган элемент реле дейилади. Ишчи занжирларда автоматлар ва контакторлар шундай аппаратлардир, бироқ реле, асосан кичик токлар бўлган бошқариш занжирларига қўйилади ва автомат ёки контакторларга нисбатан бир неча марта сезгироқ қилиб тайёрланиши мумкин. Реленинг ишлашига хос характеристика 14-24-расмда кўрсатилган.



14-24- расм. Реле типидаги аппаратнинг характеристики-каси.


Айтайлик, ишлаш моменти реле орқали ўтаётган токнинг каттагига боғлиқ бўлсин. Ток  $I_2$  қийматдан кичик бўлганида реле бир ҳолатда (масалан, унинг контактлари ажралған) бўлади. Ток ишлаш токи деб аталган  $I_2$  қийматга етганида реле бир онда бошқа ҳолатни эгаллайди (унинг контактлари туташади). Бу ҳолат  $I_2$  токдан катта бўлган ҳар қандай токда сақланади. Агар ток камая бошласа, у ҳолда кўйиб юбориш токи деб аталган бирор  $I_1$  қийматда контактлар сакраш ўёли билан ажратилган ҳолатга ўтади. Реле ишлай бошлаши учун зарур бўлган қувват реле бошқарётган занжирнинг қувватидан бир неча марта кичик.

Реле ўзгарувчан ёки ўзгармас токда ишлайди ҳамда ҳимоя қилиш ва бошқариш вазифаларини бажаради, бир онда ва вақт ўтказиб ишлаши мумкин. Бу ҳолда у вақт релеси дейилади. Ясалиш системаларига кўра релелар электромагнит, индукцион, электродинамик, иссиқлиқ, ион-электрон, механик ва бошқа хилларга бўлинади.


Ўзгарувчан ток электромагнит релеси 14-25-расмда кўрсатилган. Варагли электротехника пўлатидан қилинган ўзак 1 га бошқарилаётган занжирдаги ток ўтадиган чулғам 2 жойлаштирилган. 14-25-расмда кўрсатилган вазиятда якорь 3 ўз оғирлиги таъсирида ва пружина 4 нинг кучи билан ушлаб турилади.  $I$  ток  $I_2$  катталикка етганида (14-24-расм) якорь ўзакка тортилади ва бошқариш занжирининг контактлари 5 ни туташтиради.  $I$  ток  $I_1$  катталикка қамаймагунча у контактларини туташган ҳолда ушлаб туради;  $I$  ток  $I_1$  қийматга тенглашган ҳамон якорь тушниб кетади ва 5 контактлар ажралади. Электромагнит ўзагининг иккиланган учига реле вибрацияланмаслиги учун ҳалица 6 кийдирилган (14-23-расм).

Бурилма якорли электромагнит реле (14-26-расмда кўрсатилган). Электромагнитнинг чулғами 1 орқали ишлаш токи  $I$  ўтганда Z-симон пўлат якорь 2 бурилади ва бошқариш занжирининг контактлари 3 ни туташтиради. Қўйиб юбориш токида якорь пружина 4 ёртамида ўзининг дастлабки вазиятига келтирилади. Ток ёки кучланиш трансформатори орқали уланадиган бундай реле максимал токда, максимал ёки минимал кучланишда ишлайди.

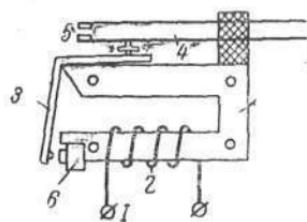14-27-расмда нагрузка ортиб кетишидан ҳимоя қилишда кенг ишлатиладиган иссиқлиқ релесининг схемаси кўрсатилган. Унинг ишлаш принципи бор бўйича пайвандланган ва чизиқли кепгайиш коэффициенти турлича бўлган иккита металл пластиник дан




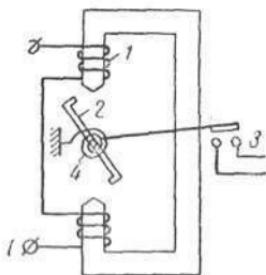14-25-расм. Ўзгарувчан ток электромагнит релеси.



14-26-расм. Бурилма якорли электромагнит реле.

фойдаланишга асосланган. Бундай пластинка қизиганда эгилади ва электр занжирини туташтирувчи ёки ажратувчи қурилмага механик таъсири қилиши мумкин. Ҳимоя қилинаётган тармоқнинг 1 токи бир учидан маҳкамлаб қўйилган биметалл пластинка 2 ни қиздирувчи қизитиш элементи йорқали ўтади. Пластинка қизигач, расмда пунктир билан кўрсатилгандек юқорига эгилади ва ричаг 3 ни бўшатиб юборади, бу ричаг пружина 4 таъсирида чапга бурилиб бошқариш занжирининг контаклари 7 ни ажратади. Электромагнит чулғами 5 да тоъ йўқолади ва бошқарилаетган занжирининг контаклари 6 пружина 8 ёрдамида ажралади.

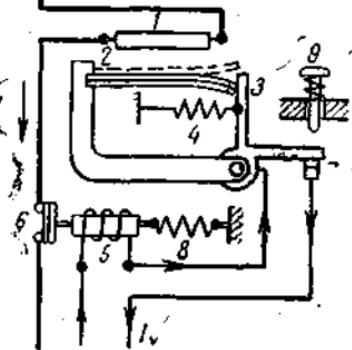

14-27- расм. Иссиқлик релеси.

Келгусида электр двигателларини бошқаришга оид барча схемаларда тасвирлаш куляй бўлсин учун уларнинг баъзи алоҳида элементлари ГОСТ 7624-62 га мувофиқ 14-2- жадвалда кўрсатилганидек белгиланади.

#### 14-2- жадвал

##### Коммутация қурилмалари баъзи элементларининг шартли белгилари

1	Реле, контактор, магнитин ишга туширгичининг чулғамлари		
2	Контактор, ишга туширгичининг контактлари, уларнинг блок-контактлари: а) туташтирувчи б) ажратувчи в) қайта уловчи		
3	Реле контакти а) туташтирувчи б) ажратувчи в) қайта уловчи		
4	Ўз-ўзидан қайтувчи кнопкалар а) туташтирувчা б) ажратувчи в) ажратувчи ва туташтирувчи		

5

Контактлари ва чулғам учлари  
белгиланған реле



6

Иссиқлік релесінің қиэздіріш элементі




7

Электр машина кучайтиргичи


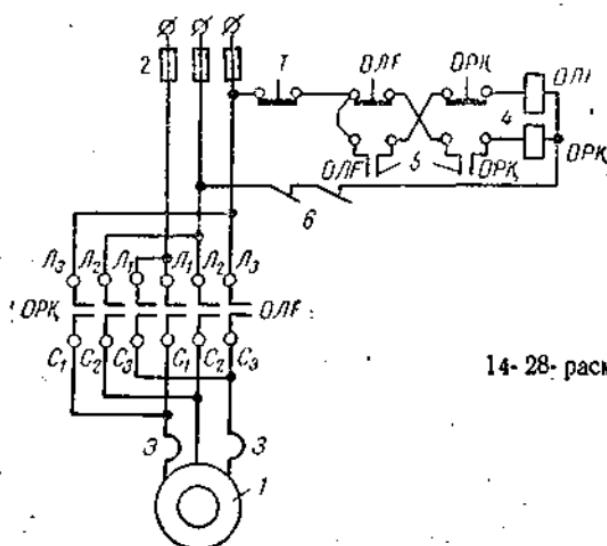
#### 14-15. МАГНИТЛИ ИШГА ТУШИРГИЧЛАР

Тармоқда тұла күчланиш бўлганда уланадиган қисқа туташтирилганд асинхрон двигателларни ишга тушариш учун ишлатиладиган қурилмалар магнитли ишга туширгичлар дейилади. Улар двигателларни нагрузка ортиб кетганды ва күчланиш камайиб кетганида ҳимоя қиласы, қисқа туташувлардан ҳимоя қилиш учун сақлагичлар қўйилади. Магнитли ишга туширгич уч қутблы контактordan, ток релесидан, яъни двигателни токнинг ортиб кетишидан ҳимоя қилувчи иссиқлік релеси ва умумий яшикка қурилган



14-28-расм. Магнитли юргизгич.

блокировка kontaktларидан иборат. Бошқариш кнопкалари алоҳида, одатда ишлаб чиқарувчи машинага ўрнатилади. [Агар двигательнинг айланиш йўналишини ўзгартириш керак бўлса, магнитли ишга туширичда иккита контактор: «олға» ва «орқага» юриш контакторлари бўлиши лозим. Бундай ишга туширгич 14-28-расмдаги схемада унинг деталларини қабул қилинган стандарт бўйича белгилаш кўрсагилган.

Двигателинг статори 1 тармоққа сақлагиҷ 2 лар орқали уланади, бу сақлагичлар контакторларнинг олға (ОЛ) ва орқага (ОРҚ) юргизувчи ишчи kontaktлари ва иссиқлик релесининг иситиш элементлари 3 ни туташтиради. Бошқариш занжири «тўхтатиш» (Т) кнопкасидан, олға (ОЛ) ва орқага (ОРҚ) юргизиш кнопкаларидан, олд ва орқага юргизиш контакторлар 4 электромагнит чулғамларидан ва иссиқлик релеларининг ажратувчи контакторлари 6 дан (бу kontaktлар 14-28-расмда туташган ҳолатда кўрсатилган) иборат ОЛ ва ОРҚ кнопкалари мос равишда ОЛ ва ОРҚ контакторларнинг туташтирувчи kontaktлари 5 (блок-контактлари) билан блокировка қилинади.

Двигателинг айланиш йўналишини ўзгартириси учун  $L_1$  ва  $L_3$  фазалар симларининг ўринларини алмаштиришга тўғри келгани учун иккала контакторнинг бир вақтда уланиш эҳтимолини блокировка йўли билан йўқ қилиш керак, чунки бир вақтда уланса, фазалар қисқа туташиб қолган бўлур эди. Бундай блокировка ОЛ ва ОРҚ кнопкаларини тегишлича қуриш ва улаш йўли билан амалга оширади. Иккала кнопканинг бир жуфтдан ажратувчи (юқори) ва туташтирувчи (пастки) kontaktлари бўлади.

«Олға» юргизиш қўйидагица бўлади. ОЛ кнопкани босганда унинг юқори kontaktлари ажралиб, пастки kontaktлари туташади. Ток  $L_3$  фазадан  $T$  кнопка, ОЛ кнопкасининг туташган пастки kontaktлари, ОРҚ кнопкасининг туташган юқори kontaktлари, ОЛ контактори электромагнитининг чулғами, иссиқлик релелари 6 нинг туташган бошқариш kontaktлари орқали  $L_2$  фазага келади. ОЛ нинг ишчи kontaktлари ва ОЛ нинг 5 блок-контактлари туташади ва ОЛ кнопкасини қўйиб юбориш мумкин. Ток учун ОРҚ нинг электромагнит чулғами 4 орқали занжир ажралган бўлади. Кучланиш пасайиб, ОЛ шинг электромагнитни чулғамида тек камайганда ва нагрузка ортиб кетиб иссиқлик релелари 3 бошқариш kontaktлари 6 ни ажратганда двигатель автоматик узилади. Двигателинг тўхтатиш зарур бўлиб қолганда  $T$  кнопка босилади. Двигатель «орқага» ҳам худди шундай юргизилади. Расмдан кўриниб турганидек, кнопкалар бир вақтда босилганда двигатель уланмайди чунки ОЛ ва ОРҚ нинг бошқариш занжирлари ажратилган бўлади.


#### 14-16. МОЙЛИ ВИКЛЮЧАТЕЛЛАР

1000 в дан юқори кучланишларда нагрузкали ёки қисқа туташув бўлганда электр занжирларни қўшиш ва ажратиш учун мўлжалланган ажратувчи қурилмалар содда ва ишлатишга қулади

бўлишидан ташқари, портлашдан ва ёнгиндан хавфсиз бўлишлари ҳам керак. Бундай қурилмалардан бири мойли виключателдири. 14-29-расмда мой ҳажми катта бўлган уч фазали мойли виключателниң кесими кўрсатилган. Унда ишчи контактлар ток юрувчи қисмларни бир-биридан ва виключателниң корпусидан изоляция қилиб турувчи мойнинг ичидаги ажралади. Бундан ташқари, мой ўзгарувчан ток нолдан ўтганда контактлар ажралнишида ҳосил бўлган электр ёйини тез сўндириш қобилиятига эга.

Ток мойли виключателниң чўян қопқоғи 2 га маҳкамланган ўтиш изоляторларининг симлари 1 га берилади. Қопқоғ 3 зичликлар ёрдамида мой 5 билан тўлдирилган пўлат бак 4 ни ёпди ва унга болтлар билан маҳкамлаб қўйилади. Бакнинг ички сирти фанер ёки электр картони билан изоляцияланади. 10 кв дан кичик кучланишларда учала фаза битта бакка жойлаштириллади ва бунда ёнма-ён жойлашган фазаларниң контактлари изоляцион тўсиқлар билан ажратилади. Буларниң ҳаммаси ёнма-ён ўтган фазалар контактларини электр ёй билан қопланмаслигини ва бак корпусига туташмаслигини таъминилайди. Изоляторларниң пастки қисмларида қўзгалмас контактлар 6 маҳкамланади, уларниң қаршисида, ток ўтувчи траперса 7 да қўзгалувчан контактлар 8 маҳкамланади, бу контактлар қўшилган ҳолатда контактлар 6 га худди руబильник пичноқларидек туташади. Траперса пружина 9 ёрдамида пастга қисилади (ажралган), ўқ 10 соат стрелкаси бўйича бурилганда эса юқорига кўтарилади (уланган) ва шу вазиятида илгак билан ушлаб қолинади. Кўшиш ва ажратиш ёки маховик ёрдамида қўлда ёки бошқариш занжирида реле ва бошқа махсус қурилмалар ёрдамида автоматик амалга оширилади.

Бакдаги мойни пастка тушириш учун кран 11 ва унинг сатҳини кўрсатувчи кўрсатгич 12 бўлади. Ҳар бир фазада иккита разъём бўлгани учун 6 ва 8 контактларни ажратишда иккита электр ёйи ҳосил бўлади. Бу ёйлар атрофида мой буғларининг 70 — 80% водороддан иборат иккита газ пуфаги ҳосил бўлади ва улар ёйнинг сўнишига кучли ёрдам беради. Ёй зонасида ҳосил бўлган босим 5 — 10 атмосферага етади ва мойга, сўнгра бакнинг корпусига ва мой сирти билан қопқоғ 2 орасида буфер ролини ўйновчи ҳаво фазосига берилади. Бу фазо атрофни ўраб турган ҳаво билан газ чиқарувчи труба 13 орқали боғланган. Мойнинг сатҳи ҳамма вақт виключателни тайёрлаган заводнинг белгисида туриши керак. Акс ҳолда «қайнайётган» мой бутун буфер фазони тўлдиради, бакда босим тез ортиб кетади, бу эса мойли виключателниң портлашига ва мойнинг аланталанишига олиб келиши мумкин. 35 — 220 кв кучланишларга мўлжалланган қурилмаларниң кўп ҳажмли мойли вик-

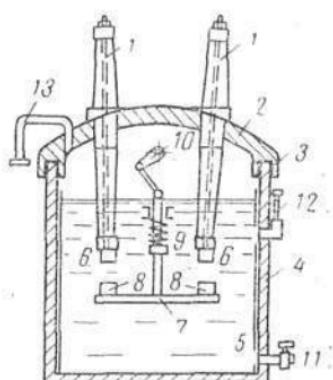

14-29-расм. Мойли виключатель.

лючателлари бак ичига жойлаштириладиган махсус ёй сўндирувчи камералар билан таъминланади.



Бу баён қилингани мойли виключателлардан ташқари, кичик ҳажмли мойли виключателлар ҳам кенг тарқалган. Уларда мой фақат ёйни сўндириш учун ишлатилади, ток ўтувчи қисмлар керамик, органик изоляцион материаллар ва ҳаво ёрдамида изоляцияланади. Бу виключателларда мой ҳажми жуда кичик бўлгани учун уларнинг портлаш хавфи жуда кам. Виключатель занжирининг ҳар бир узилиши алоҳида бакка жойлаштирилади. Шундай қилиб, фазасида битта узилиши бўлган уч фазали виключателнинг учта баки, икки узилиши бўлган виключателнинг эса олтита баки бўлади.

#### 14-17. НАГРУЗКА ВИКЛЮЧАТЕЛЛАРИ

Нагрузка виключателари шаҳар, қишлоқ ҳўжалиги ва бошқа подстанциялардаги кичик қувватли қурилмаларда кенг қўлланиллади. Бундай подстанцияларда нагруззкани ажратишда пайдо бўлган ёйни сўндириш учунгина ҳисобланган ёй сўндирувчи қурилма билан чекланилади. Кисқа туташувлардан ҳимоя қилиш учун

нагрузка виключателлари билан кетма-кет эрувчан, масалан, кварц сақлагичлар уланади. Нагрузка виключателлари 6 ва 10 кв кучланишида 400 а гача токларни узишга имкон беради.

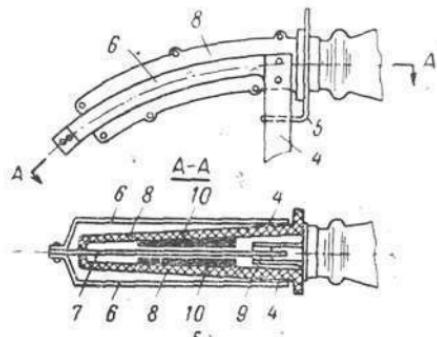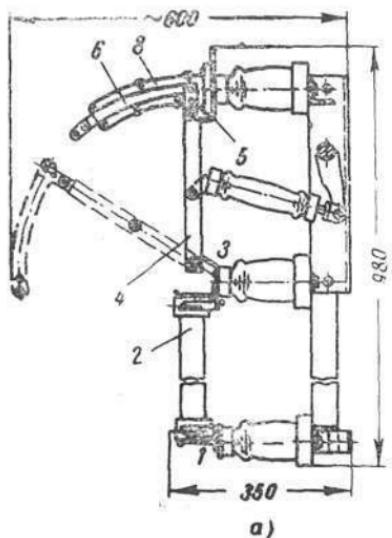14-30-*a* расмда виключателнинг ён проекцияси, 14-30-*b* расм-



14-30-расм. Нагрузка виключатели.

да эса органик шишидан қилингани вкладишлар қўлланилган ёй сўндириш камерасининг тузилиши кўрсатилган. Нагрузка виключатели можияти жиҳатидан махсус конструкцияли рубильникка ўхшайди ва 14-30-расмда у қўшилган ҳолатда кўрсатилган.

Ток пастки таянч изолятор 1 дан сақлагиң 2 орқали виключатель пичоғи 4 нинг қўзғалувчи контакти 3 га ўтади. Пичоқ иккита мис полосасидан иборат бўлиб, бу полосалар қўшилганда қўзғалмас юқори ишчи контактлар 5 ни қамраб олади. Ажратилган ҳолда пичоқ 4 пункттир билан кўрсатилган. Пичоқниң юқори қисмига пўлат полосалар 6 маҳкамланган, уларнинг орасида ёй сўндирувчи пичоқ 7 қисиб қўйилган. Қўшилган ҳолатда у пластмасса камераси 8 га киритилган икки ёй сўндирувчи қўзғалмас контактлар 9 орасида қисиб қўйилган. Ажратишда биринчи бўлиб қўзғалмас ишчи контакт 5 ва пичоқ 4, сўнгра эса камерадан чиқсан ёй сўндирувчи пичоқ 7 қўзғалмас ёй сўндирувчи контактлар 9 дан узилади. Камерада ҳосил бўлган электр ёйи 10 вкладишлар қилинган органик шишанинг бир қисмини емиради. Газ босим остида ёйни пичоқ 7 камерадан чиқмасданоқ сўндиради. Виключателни қўл билан ёки масофадан туриб бошқариш мумкин.

#### 14-18. МАГНИТЛИ КУЧАЙТИРГИЧЛАР

14-31-расмда кўрсатилган пўлат ўзакли дросселнинг иккита чулғами бор. Агар чулғам 1 нинг тутқичларида кучланиш бўлмаса, чулғам 2 га эса қаршилик орқали ўзгарувчан  $U_{\sim}$  кучланиш берилган бўлса, у ҳолда занжирдан  $I_{\sim}$  ўзгарувчан ток ўтади, унинг катталиги:


$$I_{\sim} = \frac{U_{\sim}}{V(r_2+r_n)^2+(x_2+x_n)^2} \approx \frac{U_{\sim}}{x_2+x_n}.$$

Пўлат ўзгаришсиз тўйинганда ва  $U_{\sim} = \text{const}$ ,  $x_n = \text{const}$  бўлганда токнинг катталиги  $I_{\sim}$  ҳам ўзгармайди. Агар чулғам 1 га  $U_{\sim}$  доимий кучланиш берилса, чулғам 1 даги ўзгармас ток ўзакни магнитлайди ва пўлатнинг тўйиниши ортади. У ҳолда чулғам 2 шинг  $L_2$  индуктивлиги ва  $x_2$  қаршилиги камаяди,  $I_{\sim}$  ток эса ортади. Бу схемада чулғам 1 нинг кириш қуввати  $P_{\text{кир}}$  озгина ўзгарганида чулғам 2 нинг занжириди чиқиш қуввати  $P_{\text{чиқ}}$  анча катта ўзгарида. «Кучайтиришни» шу маънода тушунмоқ керак. Қувватни кучайтириш коэффициенти

$$k_p = \frac{P_{\text{чиқ}}}{P_{\text{кир}}}.$$


Шундай қилиб, 14-31-расмдаги схема энг содда магнитли кучайтиргичнинг схемаси бўлади.

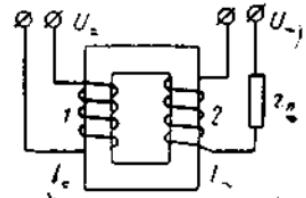Айтилган схемани қўлланилишига тўсқинлик қилувчи бир муҳим камчилиги бор. Пўлатда ҳосил бўлган ўзгарувчан ток чулғам 1 да ўзгарувчан э.ю.к. ҳосил қиласди, бу э.ю.к.  $U_{\sim}$  кучланишга қўшилиб, кириш сигналини бузади. 14-32-расмда бошқа схема кўрсатилган, унда магнитловчи чулғам 1 ўзгарувчан токлари турли томон-



14-31-расм Магнит кучайтиргичи режимидаги дроссель.

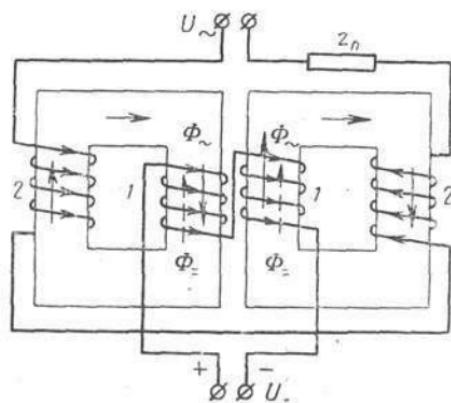ларга йўналган икки стерженга жойлаштирилган. Бу ҳолда натижавий ўзгарувчан э.ю.к. бу чулғамнинг ҳар икки ярмида нолга тенг. Ўлчашлар, бошқариш ва ростлаш учун амалда ишлатиладиган схемалар кўрсатилгандан кўра мураккаброқ бўлади. Магнитли кучайтиргичларнинг кириш қувватлари ваттнинг улушларидан



14-32- расм. Магнит кучайтиргич.

ўнлаб ваттгача, мураккаб схемаларда кучайтириш коэффициенти 5 000 гача боради. Бу кучайтиргичлар кўпга чидайди ва ишончли ишлайди, чунки уларнинг қўзғалувчан қисмлари йўқ. Кириш сигналини узатишдаги инерциясининг катталиги бу кучайтиргичларнинг нуқсони ҳисобланади.


#### 14-19. ЭЛЕКТРОТЕХНИК ҚУРИЛМАЛАРНИ ҲИМОЯ ТАРИҚАСИДА ЕРГА УЛАШ

Электр қурилмалар билан муомала қилиш катта билимдонлик ва эътибор талаб қиласди. Ҳар қандай эътиборсизлик ва хавфсизлик техникаси қоидаларининг бажарилмаслиги оғир оқибатларга олиб келиши мумкин. Ток ўтказувчи қисмларга бехосдан тегиб кетиши натижасида киши танасидан ўтган ток тана ҳужайраларида физик ва химиявий ўзгаришлар вужудга келтириб, анча оғир, узоқ вақтгача битиб кетмайдиган қилиб куйдиради.

Электр токи уриши айниқса хавфлидир, бунда киши ҳушидан кетиши ҳамда қон айланиш ва нафас олиш органларининг фаолияти бузилиши ёки тўхташи кузатилади. Киши зоҳиран ўлиши, яъни унда ҳаёт нишонаси йўқолиши мумкин. Шунинг учун иш фаолиятининг тури жиҳатидан электр энергиясидан фойдаланиш билан қисман боғланган ҳар бир киши токдан жароҳатланган кишига ёрдам беришининг асосий қоидаларини билиши керак.

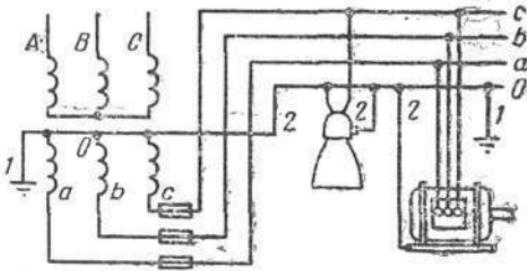0.05 адан ортиқ токлар киши ҳаёти учун ҳафли, 0,1 адан ортиқ токлар эса ҳолокатли ҳисобланади. Токнинг катталиги фақат

кучланиш билангина эмас, шунингдек қаршилик билан ҳам аниқлангани учун киши терисининг ҳар қандай намланиши, унинг турли ток ўтказувчи моддалар билан ифлосланиши ҳамда ёмон ва ҳўл оёқ кийими ҳам шикастланиш хавфини кучайтиради. 60 в дан кичик кучланишлардаги токлардан ҳам ўлиш ҳоллари бўлган. Шунинг учун тахта полли қуруқ биноларда кўчма лампалар ва асбоблар билан ишлашда 36 в гача кучланиш, нам ва иссиқ биноларда,



14-33- расм. Тўла ерга уланган нейтралли тўртсимли ток системаси.

металл балкалар, қозонлар, баклар ва ҳоказолар билан ишлашда 12 в кучланиш нисбатан хавфсиз ҳисобланади. Бундай ҳолларда пасайтирувчи трансформаторларнинг иккиламчи чулғамлари албатта ерга уланади.


Хавфсизлик техникасига амал қилинмаганида корпус изоляциясининг ички тешиниши ёки электр машиналар ва аппаратларнинг чулғамлари орасидаги тешиниши айниқса хавфлидир. Бунда уларнинг нормал кучланиш остида бўлмаган барча қисмлари машина билан иш кўраётган кишилар учун хавф туғдиради. Одамни бу хавфдан ҳимоя қилиш учун ҳимоя тариқасида ерга уланади.

Электр двигателлари ва ёргулик манбаларига энергия берувчи электр қурилмалар тўрт симли қилиб, 380/220 в ёки 220/127 в га мўлжаллаб қурилади. Тўртинчи сим ерга тўла уланади ва бу ҳолда унинг потенциали нолга teng бўлгани учун у ноль сим дейилади. Ерга ўтиш қаршилиги жуда кичик бўлган металл воситасида улангани учун тўла уланади деб юритилади. Ноль симга электр машиналарнинг, трансформаторлар, светильникларнинг корпуслари электр аппаратларининг приводлари, ўлчаш трансформаторларининг иккиламчи чулғамлари, щитларнинг металл каркаслари ва бошқалар уланади. Ноль симнинг ўзи энергия манбай олдида ҳам, истеъмолчи олдида ҳам ерга уланади. Бундай установка 14-33- расмда кўрсатилган.

Бу ҳолда фазалардан бири, масалан, с фаза, ерга уланганда бир фазали қисқа туташув ҳосил бўлади ва бу фазанинг автомати ёки

сақлагици уни энергия манбаидан ажратиб қўяди, *a* ва *b* фазаларнинг кучланиши, ерга нисбатан, фаза кучланишига, яъни 220 ёки 127 в га тенглигича қолади. Агар ерда турган одам *a* ва *b* фазаларнинг изоляциясиз симига тегса, унга фақат фаза кучланиши таъсири қиласди. Агар нейтрал ерга уланмаганида эди, автомат ёки сақлагиич ерга уланган *c* фазани ажратмаган бўлар ва одам *a* ҳамда *b* фазаларга нисбатан 380 ва 220 в кучланиш остида бўлар эди.

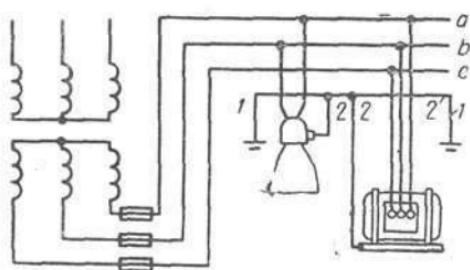Нейтрали изоляцияланган системаларда ҳимоя тариқасида ерга улаш 14-34-расмда кўрсатилганидек бажарилади, ерга уланадиган қурилманинг қаршилиги эса 4 ом дан ошмаслиги керак. Агар генераторлар ёки трансформаторларга энергия берувчи тармоқнинг қуввати 100 ква дан ортиқ бўлмаса, қурилманинг қаршилиги 10 ом гача бўлиши мумкин.



14-34- расм. Нейтрали изоляцияланган уч симли ток системаси.

Биринчи навбатда ерга улагиич сифатида биноларнинг металл конструкциялари, ерга ишончли уланган жиҳоз, ерга ётқизилган трубопроводлардан (газ ва ёнувчи суюқлик оқадиган трубопроводлардан эмас) фойдаланилади. Агар бундай конструкциялар бўлмаса, ерга улагичларни сунъий равишда тайёрланади.

Сунъий ерга улагичларни диаметрлари 35 — 40 мм деворларнинг қалинлиги 3,5 мм бўлган пўлат трубаларнинг бўлакларидан, ёки полкаларининг қалинлиги 4 мм дан кам бўлмаган бурчакли пўлатдан қилинади. Ерга улагичлар сони ҳисоблаб топилади, бироқ иккитадан кам бўлмаслиги керак. Ерга улагичларнинг узунлиги 2 — 3 м. Улар ерга учлари ер юзидан 0,4 — 1,5 м чуқур турадиган қилиб кўмилади ва бир-бирига қалинлиги 4 мм дан кам бўлмаган пўлат полосалар билан пайвандлаб қўйилади, пўлат полосаларнинг ётиш чуқулиги 0,3 м.

Электр қурилмаларнинг ерга уланадиган барча қисмлари ерга улагичлар билан *ерга улосчи ўтказгичлар* 2 ёрдамида уланади. Бундай ўтказгичлар сифатида ҳам биринчи навбатда биноларнинг металл конструкциялари, металл трубалар, куч кабелларининг кўроғшин ва алюминий қобиқларидан фойдаланилади. Сунъий ерга уловчи симлар кесимлари 24 мм<sup>2</sup> ва йўғонлиги 3 ми дан кам бўлмаган пўлат полосалар ёки диаметрлари 5 мм дан кам бўлмаган доиравий пўлат симлардан қилинади. Бу ўтказгичлар жиҳозларга болтлар билан уланади ёки пайвандланади. Ерга уловчи симлар бинафша рангга бўяб қўйилади.

## ЭЛЕКТР АВТОМАТИКАСИ АСОСЛАРИ

## 15-1. УМУМИЙ ТУШУНЧАЛАР

Хозирги вақтда техника прогрессини таъминловчи асосий восита ишлаб чиқаришни механизациялаш ва автоматлаштиришdir.

Механизациялашда меҳнат унумдорлиги ортади, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг таниархи камаяди, миқдори ортади ва сифати яхшиланади. Одам оғир ва ҷарчатадиган, баъзан эса хавфли меҳнатдан озод бўлади.

Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ишлаб чиқариш тараққиётнинг анчагина юқори босқичидир. Бу ҳолда бошқариш ва контрол қилишни автоматик қурилмалар бажаради. Одам ишлаб чиқаришда автоматик қурилмани дастлабки түғрилашда, ростлашда ва даврий равишда созлаб туришдагина қатишаши.

Фан ва техниканинг одами машиналар ва механизмларни бевосита бошқаришдан озод қилишга имкон берувчи восита ва методларини ўрганувчи тармоғи автоматика дейилади.

Автоматик қурилмаларга механик, электр, радиотехника, гидро-техника, теплотехника аппаратлари ва механизмлари киради. Бу аппаратуранинг хоссалари қурилманинг ишлаш характеристини белгилайди. Релели ва контакторли аппаратура қўлланилганда қурилмаларни масофадан туриб автоматик ишга туширадиган, тормозлайдиган, ҳимоя қиласидиган ва тўхтатадиган реле-контакторли бошқариш ҳосил бўлади. Процесси узлуксиз бошқариш ва автоматик ростлаш керак бўлганда электр машина ва магнитли кучайтиргичлар, ион-электрон аппаратура, реле ва контакторлар ҳамда ҳисоблаш қурилмаларидан фойдаланилади.


Кўйида юргизиш, ҳимоя ва автоматик ростлашнинг баъзи соддлаштирилган схемаларидан ҳаммуналар кўрамиз.

## 15-2. РЕЛЕ ЁРДАМИДА АВТОМАТИК ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Истеъмолчи ёки генераторни автоматик ҳимоя қилишни, кучлаш, қувват, тезлик, температура ва бошқа катталиклар чегара қийматига эришиши билан қурилма уни автоматик ажратадиган қилиб қуриш мумкин. Магнитли ишга туширгични баён қилаётганимизда (14-28-расм) иссиқлик релеси ёрдамига нагрузканинг ортиб кетишидан ҳимоя қилишни кўрсатган эдик. Кўйидаги мисолда (15-1-расм) истеъмолчи иккита ток релеси  $T$  ва двигателни маълум аниқ белгиланган вақтдан кейин ажратувчи битта вақт релеси  $B$  ёрдамида ҳимоя қилинган.

Ток тармоғи  $ABC$  дан ток мойли виключатель 1 нинг контактлари ва ток трансформатори 2 орқали асинхрон двигателнинг ста-

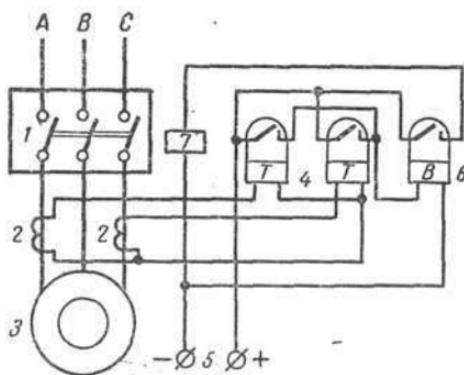тори 3 га ўтади. Агар двигатель фазаларидан бирида ток йўл қўйилган қийматдан ортиб кетса, ток трансформаторининг иккиламчи чулғами ва тегишли реле 4 да ҳам ток ишга тушиш катталигича ортиб кетади. Реле контактлари туташади ва энергия манбаи 5 дан ток вақт релеси 6 нинг чулғами орқали ўтади. Агар токнинг ўтиш



15-1. расм. Реле ёрдамида автоматик ҳимоя.

вақти реленинг ушлаб туриш вақтидан кўп бўлса, у ҳолда унинг контактлари ҳам туташади. Бунда ток манба 5 дан мойли виключателнинг ажратувчи фалтаги 7 орқали ўтиб, асосий тармоқ 1 нинг контактларини узади.


### 15-3. ПАРАЛЛЕЛ УЙГОТИШЛИ ЎЗГАРМАС ТОК ДВИГАТЕЛИНИ ИШГА ТУШИРИШНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ

Маълумки, ўзгармас ток двигателини ишга туширишда якорь билан кема-кет қилиб ишга тушириш қаршилиги уланади, бу қаршилик двигатель айланиши тезлаша борган сари оз-оздан ажралиб боради. 15-2-расмдаги ҳолда у  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликлардир. Бу қаршиликлар автоматик ажратилиши керак. Бунинг учун схемада иккита  $K_1$  ва  $K_2$  тезланиш контакторлари қўйилган, уларнинг электр магнитлари иккита  $P_1$  ва  $P_2$  тезланиш релелари билан бошқарилади, бу релелар вақт релеларидир. Якорь занжирида  $K$  контакторининг чизиқли (ишчи) контактлари кўрсатилган, унинг чулғами  $\mathcal{Y}$  қўшиш ва  $T$  тўхтатиш кнопкалари билан кетма-кет уланган.  $\mathcal{Y}$  юргизиш кнопкаси билан  $K$  контакторининг  $BK$  блокировка контактлари параллел уланган.

Рубильник қўшилганда ток уйготиш чулғами 3 га, ундан ташқари,  $P_1$  реле чулғамидан якорь орқали  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликларга ҳам боради. Бу ток жуда кичик ва двигатель қўзғалмайди. Бироқ бу ток таъсирида  $P_1$  реле ишга тушади ва унинг контактлари ажралади.  $P_2$  реле kontaktларни ажрата олмайди, чунки  $r_1$  қаршиликдан олинадиган ток жуда кичик бўлганидан кучланиш ҳам жуда кичик.

Агар  $I_O$  кнонка босилса, у ҳолда «плюс» тутқичдан ток чизиқли  $K$  контакторнинг чулғамига ўтади. Бунда бир вақтнинг ўзида  $K$  ишчи контактлар ва  $BK$  блок-контактлар туташади.  $I_O$  кнонка қўйиб юборилиши мумкин.

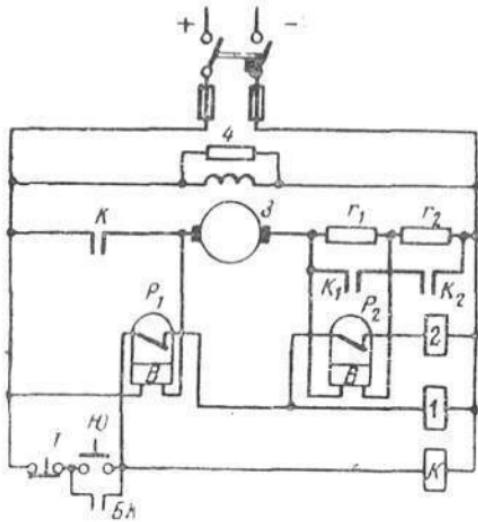Якорь,  $r_1$  ва  $r_2$  қаршиликлар орқали юргизиш токи  $I_{\text{yo}}$  ўтади ва якорь айлана бошлайди.  $r_1$  қаршилиқда кучланиш тушиши  $P_2$  реле чулғамига тармоқланадиган ток релени ишлашга мажбур қилиб, контактларини ажратиш учун етарли бўлади.  $P_1$  реленинг чул-



15-2-расм. Ўзгармас ток двигателини автоматик юргизиш схемаси.

ғами  $K$  контактор контактлари билан шунтланган бўлади ва бир-қанча, аввалдан белгиланган вақтдан кейин чулғамда ток реленинг контактлари туташадиган даражада камаяди. Бунда  $K_1$  контакторнинг чулғами  $I$  орқали ток ўтади ва контактор  $r_1$  қаршиликни қисқа туташтириб ишга тушади.

Шундай қилиб, якорь занжиридаги қаршиликнинг бир қисми ажратилган бўлиб қолади ва ток қайтадан  $I_{\text{yo}}$  қийматга эришади. Кучланиш тушиши  $I_{r_1}$  нолга teng бўлиб қолгани учун  $P_2$  реленинг чулғами реле контактларини ажратилган ҳолда тутиб туролмайди ва бирмунча вақтдан кейин унинг контактлари туташади. Бунда ток контактор чулғами 2 дан оқа бошлайди ва у  $r_2$  қаршиликни шунтловчи  $K_2$  kontaktларни туташтиради. Шу билан ишга тушириш процесси тамом бўлади. Двигателни тўхтатиш учун  $T$  кнонкани босишнинг ўзи кифоя. Уйғотиш чулғамини шунтловчи 4 қаршилик разряд қаршилик дейилади, унинг сон қиймати (4-5)  $r_y$  ga teng. Бу қаршилик уйғотиш чулғами тасодифан узилгандан чулғами тешилишдан сақлайди.

## 15-4. АВТОМАТИК РОСТЛОВЧИ ҚУРИЛМА СХЕМАСИННИГ ЯСАЛИШ ПРИНЦИПИ

Автоматик ростловчи қурилма схемасини ясашни нагрузка ўзгарганда уч фазали синхрон генератор кучланишини доимий сақлашдан иборат энг содда мисолда қараб чиқайлик, 15-3-расмда  $U$  кучланиши доимий сақланадиган генератор  $I$  күрсатилган.

Ростланниши керак бўлган аппарат ёки машина ростланувчи обьект деб аталади. Бизнинг ҳолда генератор  $I$  ростланувчи аппаратadir. Ростланнилаётган физик катталик эса ростланувчи параметр дейилади. Қаралаётган ҳолда  $U$  кучланиши ростланувчи параметр. Кучланиш  $I$  ток таъсирида ўзгаради. Ростланувчи параметрни ўзгаришига таъсир қилувчи ташқи таъсир ғалаёнлантирувчи таъсир дейилади.


Кучланиши ишчи ўзгариштаган бўлса, у кучланишнинг ўзгариши ҳақида информациини сигналлар датчигидан, бизнинг ҳолда вольтметр 2 дан олади. Вольтметр кўрсатишларини кучланишнинг берилган катталиги билан солиштириб, ишчи ўйготиш реостати 5 нинг қаршилиги катталигини ўзгариради ва бу билан кучланишнинг дастлабки катталигини тиклаб генераторга таъсир кўрсатади.

Ростловчи қурилманинг алоҳида элементларининг вазифалари ва ўзаро алоқаларини аниқлаш учун структура схемалар деб аталувчи шартли схемалардан фойдаланилади.


Генератор кучланишини ростлашнинг структура схемаси 15-4-расмда кўрсатилган. Ғалаёнлантирувчи таъсир  $F$ , яъни ток, ростланувчи обьект  $I$  нинг, яъни генераторнинг  $U$  ростланувчи параметрини ўзгариради. Таъсирнинг кетма-кетлиги стрелкалар билан кўрсатилган. Генератор датчик 2, яъни вольтметр орқали кучланишнинг ўзгариши ҳақида ишчи 3-4 га сигнал беради. Ишчи қаршилик 5 ни ўзгаришиб, ростланувчи обьект  $I$  га таъсир қиласди.

15-4-расмда кўрсатилган таъсирларнинг кетма-кет занжирни берк контур ҳосил қилишга, яъни генератор  $I$  дан яна генератор  $I$  га келишига аҳамият бериш керак. Занжир охири элементининг унинг бош элементига бундай боғланиши тескари боғланиш дейилади. 15-4-расмда кўрсатилган тескари боғланиши қуйида баён қилинадиган схемаларда амалга ошириш мумкин бўлган қўшимча тескари боғланишлардан фарқли равишда асосий тескари боғланиш дейиш мумкин.

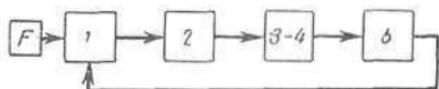15-5-расмда одам ростлаш процессидан батамом четлатилганда генератор кучланишини автоматик



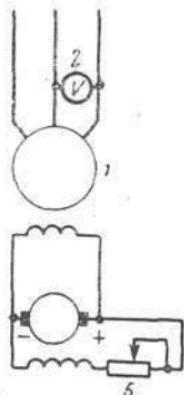15-4-расм. Генератор кучланишнинг ўзлуда ростлашнинг структура схемаси.



15-3-расм. Генератор кучланишини ўзлуда ростлаш схемаси.

ростлаш схемаси күрсатылған. Фалаёнлантирувчи таъсир  $F$  ростланувчи объект  $1$  нинг  $U$  ростланувчи параметрини ўзгартиради. Ростланувчи параметр  $U$  нинг ўзгариши ҳақида схеманинг элементи  $2$  га сигнал беради. Ростланувчи параметрниң ўзгариши ҳақида сигнал берилдиган элементтің ўлчаш элементтері дейилади. У параметрниң қийматини берилған қиймат билан таққослайди, қийматтар фарқидан сигнал ҳосил қиласы да уни схеманинг келгуси элементларында узатади. Ўлчаш элементтің озлаш ( $C$ ) имконияты назарга олинған бўлиши керак, чунки ростланувчи параметрниң қийматлари ҳар хил берилиши мумкин.

Кўп ҳолларда ўлчаш элементи томонидан схеманинг келгуси элементларында берилған сигнални ўзгартириш мақсадга мувофиқ: масалан, ўзгармас ток сигнални ўзгарувчан ток сигналига айлантирилади. Шунинг учун схеманинг бир хил сигнални иккичи хил сигналга айлантирувчи элементтің  $3$  ўзгартирувчи элементті дейилади.

Кўпинча элементтің олган сигнал шунчалик заиф бўлади, у билан схеманинг келгуси элементларында таъсир қилиб бўлмайди. Бунда элементтің  $3$  да қўшимча энергия киритиш назарда тутилади ( $K$ ). Бу ҳолда схеманинг сигнални ўзгартириб ҳамда бир вақтнинг ўзида кучайтириб берувчи бу элементи кучайтирувчи элементті дейилади.


Энди сигнал схеманинг келгуси элементтің  $4$  га берилиши керак, бу элемент сигнални ижро қиласы, масалан, схемада ростловчи реостат дастасини суради. Бу ҳар қандай системадаги двигатель бўлиши мумкин. Схеманинг сигнал таъсирида иш бажарувчи элементті ижро қилувчи элементті дейилади.

Ростланувчи объект  $1$  га таъсир кўрсатувчи охирги элемент  $5$  ростловчи элементті дейилади. Бу генераторниң ўйғотиш занжиридаги ростловчи реостат бўлади.

15-5-расмда кўрсатылған схема намунашвили схемадир.
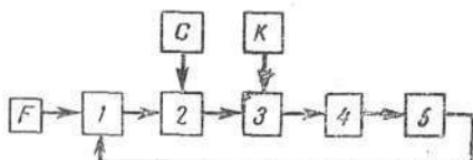
#### 15-5. ГЕНЕРАТОР КУЧЛАНИШИНИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ СХЕМАСИ

15-6-расмда ўйғотиш чулгами  $2$  қўзгаттич  $3$  дан энергия оладиган синхрон генератор  $1$  кўрсатылған. Қўзгаттич  $4$  нинг ўйғотиш чулгами қўзгаттич якори тутқицларында реостат билан кетма-кет уланган. Реостат юпқа бурчакли шайбалардан кўмир устунча  $5$  каби йигилган. Чўзилган пружина  $6$  нинг кучи ригач  $7$  ни қўзғалмас таянч атрофидада айлантиради ва кўмир шайбалар ичидан ўтувчи штир  $8$  ёрдамида бу шайбаларни сиқиб, устинча  $5$  нинг қаршилигини камайтиради. Иккичи томондан, электромагнит  $9$  ричаг  $7$  нинг учини тортиб, штир  $8$  ни кўтаради ва устинча  $5$  га босимни сусайтириб,



15-5-расм: Генератор кучланишини автоматик ростланишини структураси.

унинг қаршилигини оширади. Электромагнит 9 нинг чулғами генератор 1 дан селенили түғрилагич 10 орқали түғрилаган ток олади. Генераторнинг берилган кучланишини сақлаб туриш учун автоматик ростлагични қаршилик 11 ни ўзгартириш йўли билан ростланади.


Нагрузка камайиши туфайли генератор кучланиши ортганида электромагнит 9 чулғамида ток кўпаяди, устунча 5 га босим кучи камаяди,

унинг қаршилиги ортади ва қўзгагич 3 нинг уйфотиш токи камаяди. Бунинг натижасида генераторнинг уйфотиш чулғами 2 да ток камаяди, унинг кучланиши пасяди ва дасглабки қўйматига яқинлашади. Аксинча, генератор кучланиши камайганида ростлагич уни оширишга ҳаракат қиласи.

Ростлагичнинг 15-6-расмга мос структура схемаси 15-7-расмда кўрсатилган. Иккала схемада ҳам ростланувчи объект — генератор 1, ростланувчи параметр — генераторнинг  $U$  кучланиши, ўлчаш элементи — түғрилагич 10, электромагнит 9 ва пружина 6, ростловчи элемент кўмир устинча 5 дир. Ростлаш қаршилик 11 ни ўзгартириш билан амалга оширилади. 3, 4 қўзгатгич ва реостат 12 ростланувчи объектга тегишли.

15-6-расмдаги системага ўхшаш системалар тўғри таъсири системалари дейилади, чунки бу системаларда ўлчаш элементи 10-9-6 ростловчи элемент 5 га бевосита (тўғри) таъсири қиласи. Бундай системалар ўлчаш элементи сигнални вужудга келтираётган куч ростловчи

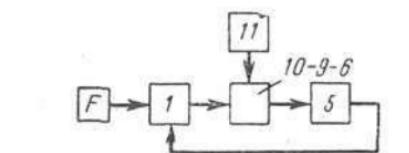15-6-расм. Генератор кучланишини автоматик ростлаш схемаси.



15-7-расм. 15-6-расмга мос ҳолда ростлашнинг структура схемаси.

элементни ишга тушириш учун етарли бўлганида қўлланилади.

Галаёнлантирувчи таъсирида генераторнинг кучланиши ўзгарганида, генератор кучланиши билан унинг номинал қўймати ўртасида фарқ ҳосил бўлади. Бу фарқ системанинг номи у оғизлашиши дейилади. Ростлагич бу фарқни нолга келтириши, яъни кучланиш ўзгаришсиз қолиши керак. Шунинг учун 15-6-расмда келтирилган дагига ўхшаш ростлаш системалари доимий параметрни ростлаш системалари дейилади.

Бироқ тўғри таъсири автоматик ростлаш системаси нагрузка таъсирида ўзгарган кучланиши унинг аввалги қўйматига аниқ келтира олмайди. Ҳақиқатан ҳам, агар генератор токи камайганида

кучланиш ортган бўлса, кучланиши доимий сақлаш учун уйғотиш токи камайтирилиши керак. Демак, янги, кичик нагрузкада автомат ростланиш бошланганига қадар бўлганидан кичик уйғотиш токини барқарор қиласди. Бунинг учун устуича 5 нинг қаршилиги (15-6- расм) катта бўлиши, устуичага бўлган йиғини босим кам бўлиши керак. Бу электромагнит 9 чулғамининг тортиш кучи катта бўлгандагина мумкин. Бироқ, электромагнит ҳосил қиласдиган куч унинг чулғамига бериладиган кучланишга пропорционал бўлади. Бинобарин, генераторнинг кучланиши ростлаш режимиининг охира ростлаш бошланган вақтдагидан бирмунча катта бўлади.

Худди шу сингари нагрузка ортганида автомат пасайган кучланиши ростланиш бошланган пайтдаги қийматидан бирмунча кичик катталикка орттириб беради.

Бу принципда ростловчи системалар статик системалар дейилади. Уларда галаёнланиш таъсирида ростланувчи параметр аниқ доимий қийматини сақламай, аввалдан берилган чегаралардаги маълум қийматларни қабул қиласди.

Агар, масалан, ток  $I_{\min}$ , дан  $I_{\max}$ , гача ўзгарганида, кучланиш  $U_{\max}$ , дан  $U_{\min}$ , гача чегарада ўзгарса,


$$\delta = \frac{U_{\max} - U_{\min}}{U_n}$$

ни бат статизм деб юритилади. Статизм қанча кам бўлса, генератор берилган кучланиши шунча аниқ сақлаб туради.
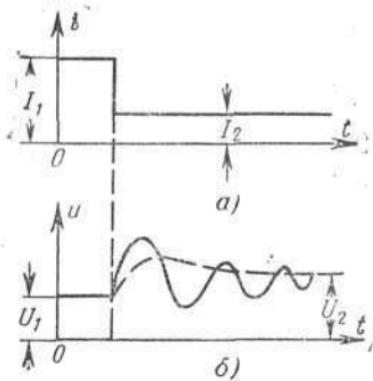
#### 15-6. АВТОМАТИК РОСТЛАШ СИСТЕМАЛАРИДА ТЕСКАРИ БОГЛANIШ


Автоматик ростлашда статизмдан ташқари яна битта салбий фактор мавжуд. 15-8-а расмда генератор токининг  $I_1$  катталикдан  $I_2$  катталикка тўсатдан камайиш диаграммаси берилган. Бунда  $U_1$  кучланиш (15-8-б расм) ростлагичдаги статизм натижасида, ниҳоят  $U_2 > U_1$  га тенг қилиб белгиланади. Бироқ, бундан ташқари, кучланиш  $U_2$  қийматга тўсатдан эмас, балки маълум сондаги тебранишлардан сўнг эришади. Агар ростлагичнинг конструкцияси яхши бўлмаса, бу тебранишларнинг амплитудаси ва давомлилиги йўл қўйилмайдиган дараражада бўлиши мумкин. Бу тебранишлар ростлаш системасига кирувчи қурилмалар барча қисмларининг механик ва электромагнит инерцияси туфайли бўлади.

Шунинг учун автоматик ростлагичларда қурилманинг статизмини кўпайтирмасдан, бу тебранишларни иложи борича тезроқ сўндирувчи чоралар кўрилади. Бундай чоралардан бири ростловчи қурилмаларнинг тескари боғланишиди.



15-8- расм. Автоматик ростлашда кучланишининг тебранишлари.

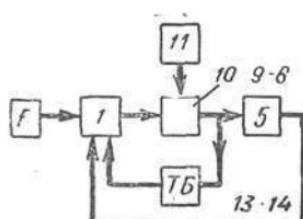15-9-расмда 15-7-расмдаги структура схемасининг ўзгаргани берилган. Унда ростловчи элемент 5 ва ростланувчи объект 1 орасида асосий тескари боғланишдан ташқари, 10—9—6 ўлчаш элементи билан ростланувчи объект 1 орасида қўшимча ТБ тескари боғланиш киритилган. Автоматик ростлашда тескари боғланиш деганда одатда фақат шу қўшимча тескари боғланиш тушунилади.



15-9-расм. Тескари боғланиш бўлганида рослашнинг структураси.


Тескари боғланишлар фақат инсон яратган механизмларда эмас, балки табиатнинг барча тирик организмларида ва одам организмидаги мавжуд бўлади. Бирор сабабга кўра организмда тескари боғланишларнинг бузилиши организм ҳаёт фаолиятининг бузилишига олиб келади.

15-10-расмда тескари боғланишни амалга ошириш усулларидан бири кўрсатилган. У 15-9-расмдаги схемага кўра 10—9—6 ўлчаш элементи ва ростланувчи объект орасида амалга оширилган. Богланиш электромагнитдаги қўшимча тескари боғланиш чулғами 13 ва тескари боғланиш трансформатори 14 орасида бўлади. Трансформаторнинг бирламчи чулғами қўзгаткич туткичларига, иккиласми чулғами эса чулғам 13 га уланган. Қаршилик 15 тескари боғланишни созлаш учун хизмат қиласди.

Генератор 1 нинг  $U$  кучланиши доимий бўлганда, қўзгаткичининг кучланиши ҳам ўзгармайди ва трансформаторнинг бирламчи чулғами 13 орқали ўзгармас ток ўтади. Трансформаторнинг иккиласми чулғамида ва 13 чулғамда ток ҳосил бўлмайди. Агар генераторнинг кучланиши орта бошласа, аввал кўреатганимиздек, қўзгаткичининг кучланиши камая бошлайди ва трансформаторнинг бирламчи чулғамида ток ўзгара бошлайди. Буниятнинг натижасида трансформатор-

Чиқиш сигналига ёки схема ихтиёрий элементи сигналининг ўзаринш тезлигига пропорционал бўлиб, ўзидан аввалиги ихтиёрий элементнга қўшимча берк контур ҳосил қилиб узатиладиган таъсир тескари боғланиш дейилади.

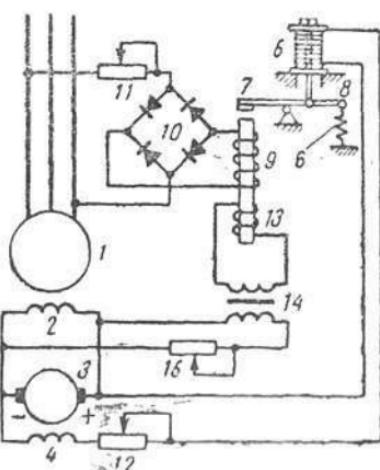Тескари боғланиш бошқарилувчи объектга қисқароқ йўлдан таъсир қилиб, схеманинг ишлаш тезлигини ортиради, яъни тез таъсир қилиш натижасида кучланишнинг дастлабки сакрашини камайтиради ва унинг тебранишларини тезда йўқ қиласди.



15-10-расм. Тескари боғланишни кучланиш ростлагичи.

нинг иккиласи чулгами ва электромагнит чулгами 13 да ток вужудга келади.


9 ва 13 чулгамлар уларнинг тортиш кучлари қўшиладиган қилиб ўралган ва шунинг учун устунча 5 га бўлган босим тескари боғланиш бўлмагандагига қараганда тезроқ камаяди. Бунга боғлиқ равишда қўзғаткич кучланиши ва генераторнинг уйғотиш чулгами 2 да ток тезроқ пасайди ва кучланишини дастлабки сакраши кам бўлади. Кучланиши тебранишлари деярли бўлмайди ва унинг ўзгариш графиги (15-8- б расм) пункттир билан кўрсатилган даврий бўлмаган эгри чизиқдан иборат бўлади. Шундай қилиб, ростлагич режимнинг ўзгаринини тезроқ сезади.

### 15-7. ЭЛЕКТР МАШИНА КУЧАЙТИРГИЧИ ЁРДАМИДА КУЧЛANIШНИ АВТОМАТИК РОСТЛАШ

Электр машина кучайтиргичи (ЭМК) автоматик ростлашнинг берк схемаларида кенг қўлланилди. Куйидаги 15-11-расмда ЭМК нинг генератор кучланишини ростлашда қўлланиши кўрсатилган. Ўзгармас ток генератори 1 якори расмда кўрсатилмаган бирламчи двигатель ёрдамида айлантирилди. Генератор уйғотиш чулгами 2 ўзининг асинхрон двигатели 4 та- монидан айлантирилдиган ЭМК тутқичлари 3 га улангаи. ЭМК нинг уйғотиш чулгами 5 ўзгармас ток манбаидан ростловчи қаршилик 6 орқали таъминланади. Мазкур ҳолда бу чулгам топшириқ берувчи чулгам деб аталади, чунки токни ростлаб, қаршилик 6 ни ўзгартириш билан ЭМК якори токини ва генератор уйғотиш чулгами 2 нинг токини ўзгартириш, демак, унинг кучланишини ростлаш мумкин.

ЭМК нинг иккинчи чулгами 7 бошқариш чулгами дейилади ва генератор якори тутқичларига уланади. 5 ва 7 чулгамларнинг магнитловчи кучлари бир-бирига қарама-қарши йўналган ва шундай қилиб, натижавий магнитловчи куч  $F_B = F_5 - F_7$ . Агар генераторнинг кучланиши пасайса, бошқариш чулгами 7 да ток камаяди, натижавий магнитловчи куч ортади. Уйғотиш чулгами 2 да ток ортади ва генераторнинг кучланиши дастлабки кучланиши катталиги яқин катталикка ортади. Агар генераторнинг кучланиши ортса, ростлагич уни ҳам дастлабки катталигигача пасайтиради.

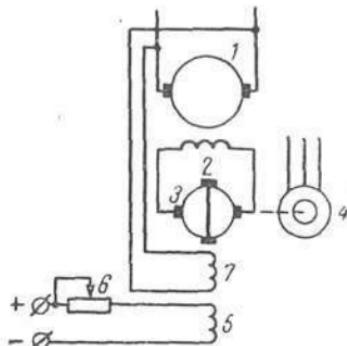Бу ҳолда чулгам 7 кучланиш бўйича чиқиш катталиги —  $-U$  кучланиши ва кириш катталиги — уйғотиш токи ( $I_U$ ) орасида тескари боғланиши амалга оширади. Бу тескари боғланиши




15-11-расм. Электр машина кучайтиргичи ёрдамида генератор кучланишини ростлаш.

манфий тескари боғланиш дейилади, чунки чиқиш катталигининг камайиши кириш катталигининг ортишига сабаб бўлади ва аксинча. 15-10-расмда кўрсатилган схемада ҳам тескари боғланиш манфий бўлганини кўриш осон. Турли ростлаш схемаларида манфий тескари боғланишларнинг айниқса кенг қўлланилиши бундай схемаларнинг ўз-ўзидан ростланиш қобилияти билан тушунтирилади.
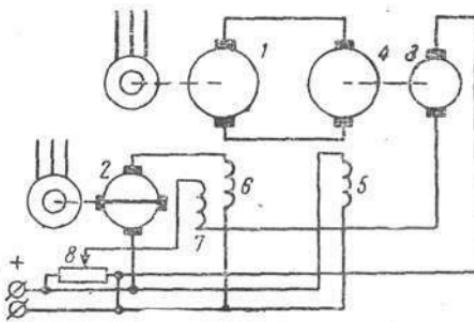
### 15-8. ЎЗГАРМАС ТОК ДВИГАТЕЛИНИНГ АЙЛANIШ ТЕЗЛИГИНИ СТАБИЛЛАШ СХЕМАСИ

15-12-расмда генератор-двигатель (ГД) схемаси кўрсатилган. Генератор 1 нинг якори ва ЭМК 2 нинг якори асинхрон двигателлар билан айлантирилади. Тахогенератор 3 машина-куролни айлантирувчи ўзгармас ток 4 двигатели якори билан механик боғланган. Двигателнинг ўйғотиш чулғами 5 га ток доимий кучланиши тармоқдан келади, генератор 6 нинг ўйғотиш чулғами ўша тармоқга ЭМК 2 нинг якори билан кетма-кет уланган.



15-12-расм. Ўзгармас ток двигателининг айланниш тезлигини стабиллаш схемаси.

ЭМК нинг бошқариш чулғами 7 бу схемада топшириқ берувчи чулғам ва тезлик бўйича тескари боғланиш чулғамларининг вазифасини бажаради, чунки унинг токи бўлувчи 8 дан олинадиган кучланиш ва тахогенератор 3 нинг э.ю.к. билан аниқланади. Шундай қилиб,  $E_7 = U_s - E_3$ .

Схема шундай созланганки, двигатель 4 якорининг айланниш тезлиги нормал бўлганда  $U_s - E_3$ , ЭМК нинг ўйғотиш чулғамидаги кучланиш эса нолга teng. Агар тезлик камайган бўлса, у ҳолда  $E_3 < U_s$ , ўйгонган ЭМК қўшимча токни генератор 6 нинг ўйғотиш чулғамига юборади ва двигателнинг тезлиги ортади. Двигатель тезлиги ортганида ҳодисалар тескари тартибда бўлиб ўтади. Потенциометр 8 сургичини ҳаракатлантириш билан двигатель 4 тезлигини ихтиёрий ростлаш мумкин.


Автоматик қурилмаларга кузатувчи системалар ҳам киради. Агар илгаридан билиш мүмкін бўлмаган қонун бўйича ўзгарувчи бирор физик катталикини кузатиш керак бўлса, у ҳолда бу катталикининг ўзгаришини узлуксиз ва аниқ «кузатувчи» система ҳосил қилинади, бу система физик катталикининг ўзгаришига боғлиқ ҳолда ҳаракат қиласди. Бундай система кузатувчи система дейилади.

Аввал (12-12-§) сельсинларнинг кузатувчи системаларида ишлатилишини айтиб ўтган эдик. Сельсин-датчикнинг бурилиш бурчаги ортидан сельсин-приёмник узлуксиз кузатиб боради ва ўша бурчакка бурилади. Бироқ бурилиш бурчагини қайта ишлаш учун катта куч керак бўлса, 12-25-расмда берилган схема ярамайди.


Сельсинлардан фойдаланиладиган кузатувчи қурилманинг соддалаштирилган схемаси 15-13-расмда келтирилган. Статори ўзгарувчан ток тармоғига уланган сельсин-датчик ростлаш системасига кирмайди, балки топшириқ берувчи қурилма ( $TBK$ ) деб аталувчи системага киради, бу системанинг топшириғига мувофиқ схема ҳаракатга келади. Бу сельсиннинг нинги ротори билан электрик уланган. Ўлчаш элементи бўлиб, у ростланувчи обьект 5 билан механик боғланган. Сельсин-приёмникнинг статори 12-25-расмда кўрсатилганидан фарқли ўзгарувчан ток тармоғига эмас, балки кучайтирувчи қурилма 2 га уланган ва у бирламчи чулғами ротор чулғами бўлган трансформаторнинг иккиласи чулғамидир.

Кучайтирувчи қурилма ўзгарувчан ток 3 икки фазали ижро қилувчи двигателнинг бошқарувчи чулғамини ток билан таъминлайди, бу двигателнинг иккиласи чулғами тармоқга уланган. Ижро қилувчи двигатель ростланувчи обьект 5 билан редуктор 4 ёрдамида механик боғланган. Қурилманинг структура схемаси 15-14-расмда берилган.

Агар топшириқ берувчи қурилма  $TBK$  сельсин-датчик роторини бурса, у ҳолда номувофиқлик бурчаги  $\theta$  туфайли ротор-приёмник 1 чулғамидан ток оқади. Сигнал кучайтиргич 2 да кучайтирилгандан сўнг ижро қилувчи двигатель 3 нинг бошқарувчи чулғамига келади ва двигатель редуктор 4 ёрдамида ростланувчи обьект 5 ва у билан бирга сельсин-приёмник 1 роторини  $\theta$  номувофиқлик бурчагига буради. Шундай қилиб,  $\theta$  бурчакка бурилиш узлуксиз бажарилади.

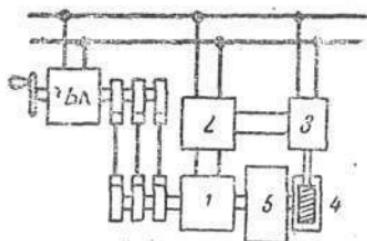

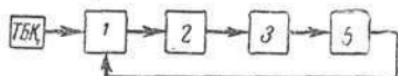15-13- расм. Кузатиш қурилманинг ишлаш схемаси.




15-14- расм. 15-13- расмга мос структура схема.

ротори сельсин-приёмник 1. Сельсин-приёмник схеманинг ўлчаш элементи бўлиб, у ростланувчи обьект 5 билан механик боғланган. Сельсин-приёмникнинг статори 12-25-расмда кўрсатилганидан фарқли ўзгарувчан ток тармоғига эмас, балки кучайтирувчи қурилма 2 га уланган ва у бирламчи чулғами ротор чулғами бўлган трансформаторнинг иккиласи чулғамидир.

Кучайтирувчи қурилма ўзгарувчан ток 3 икки фазали ижро қилувчи двигательнинг бошқарувчи чулғамини ток билан таъминлайди, бу двигателнинг иккиласи чулғами тармоқга уланган. Ижро қилувчи двигатель ростланувчи обьект 5 билан редуктор 4 ёрдамида механик боғланган. Қурилманинг структура схемаси 15-14-расмда берилган.

Агар топшириқ берувчи қурилма  $TBK$  сельсин-датчик роторини бурса, у ҳолда номувофиқлик бурчаги  $\theta$  туфайли ротор-приёмник 1 чулғамидан ток оқади. Сигнал кучайтиргич 2 да кучайтирилгандан сўнг ижро қилувчи двигатель 3 нинг бошқарувчи чулғамига келади ва двигатель редуктор 4 ёрдамида ростланувчи обьект 5 ва у билан бирга сельсин-приёмник 1 роторини  $\theta$  номувофиқлик бурчагига буради. Шундай қилиб,  $\theta$  бурчакка бурилиш узлуксиз бажарилади.

15-15-расмда  $U_{\text{кир.}}$  кириш кучланиши тарзидан берилган сигнални валинг бурилиш бурчагига айлантирувчи электромеханик кузатиш системаси кўрсатилган. Бу схемада кучайтиргич 1 га шундай кучланиш фарқи  $\Delta U$  бериладики у  $U_{\text{кир.}}$  кириш кучланиши ва  $U_c$  статибильланган кучланишли тармоқقا қўшилган кучланиши бўлгичи 2 дан олинган  $U_b$  кучланишларнинг фарқига тенг, яъни  $\Delta U = U_{\text{кир.}} - U_b$ . Бу кучланиш кучайтиргич 1 нинг кириш тутқичларига берилади ва у кучайтирилгандан кейин бўлгич сургичи 4 ни ҳаракатлантирувчи ижро қилувчи двигателъ 3 нинг тутқичларига берилади.

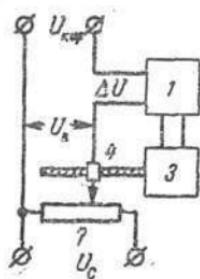

15-15-расм. Кузатиш системаси сигнални ўзгартирилиши.

Агар  $U_{\text{кир.}} = U_b$  бўлса,  $\Delta U = 0$  ва двигатель қўзғалмас. Бу вақтда бурилиш бурчаги кириш кучланишига пропорционал. Бу ерда ишлатилаётган бўлгич — чизикли бўлгич ва унинг кучланиши сургич 4 нинг ҳаракатига, яъни двигатель валининг бурилиш бурчагига, пропорционал.  $U_{\text{кир.}}$  ўзгарганида,  $\Delta U$  кучланиш пайдо бўлади ва двигатель айланиси, сургични яна  $\Delta U = 0$  бўлган янги вазиятга суради. Янги бурилиш бурчаги янги кириш кучланишига пропорционал.

$U_{\text{кир.}}$  узлуксиз ўзгарганида двигатель сигналга пропорционал катталикка бурилиб, сигналнинг ўзаришини узлуксиз кузатади.  $U_{\text{кир.}}$  сигнал, масалан, самолёт, ракета ва бошқа нарсаларнинг ҳаракатини кузатувчи ҳисоблаш қурилмасидан одинади, кузатувчи система эса мудофаа воситаларини ишонга тўғрилайди.

## Үн олтинчи боб ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ

### 16-1. ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ВАЗИФАСИ

Кейинги ўн йилликлар электрон-ҳисоблаш техникасининг гуркираб ривожланиши ва унинг халқ хўжалигининг баъча тармоқларига қўлланиши билан характерланади. Электрон-ҳисоблаш қурилмалари (ЭВУ—ЭХҚ) Ернинг сунъий йўлдошлари ва космик кемаларни учиринши, атом реакторларини ишга тушириш, об-ҳавони олдиндан айтиб бериш ва илгари ечиб бўлмаган шу синигари кўпгина мураккаб масалаларни муваффақиятли ечишга имкон берди. Ҳозиргина вақтда бу қурилмалар халқ хўжалигини планлаштириш ва бошқаришда тобора кўпроқ қўлланишмоқда; меҳнат ва моддий воситаларни минимал сарфланган ҳолда максимал техник ва

иқтисодий ютуқларга эришиш сингари масалалар мұваффақият-ли ҳал этилмоқда. СССР Фанлар академиясы иқтисодий-математика тадқиқотлари лабораториялари Кузбасс шахталарининг 1964—1970 йиллар давомида ривожлантиришининг ва 1970 йилда Сибирь ва Үзөң Шарқ цемент заводларини жойлаштиришининг оптимал вариантларини анықлаш сингари масалаларни ҳал қылыш берди. Мамлакатимиз саноатининг химия, металлургия ва бошқа тармоқларида технология процессларини ҳисоблаш қурилмалари базасида автоматлаштирилғац системалар воситасида бошқаришга онд ишлар олиб борилмоқда. Ҳисоблаш техникасини қишлоқ хұжалигіда құллаш тупроқни систематик анализ қылыш, үғитларининг зарурий миқдорини анықлаш ва мамлакатимиз районлари бүйічә қишлоқ хұжалик әкіндерини рационал жойлаштиришга имкон беради. Электрон-ҳисоблаш қурилмаларини медицинага татбиқ этиш соҳасида истиқболли натижалар олинди. Албатта, бу қурилмалар мудофаа техникасида кенг құлланилмоқда.


Электрон-ҳисоблаш қурилмаларининг құллаш соҳасидаги мұваффақиятлар уларға юқланған вазифаларын тез бажарилишидадир. Гап шундаки, күпгина техник ва қишлоқ хұжалик (масалан, об-хавони олдиндан айтіб бериш, ишлаб чиқариш процесси боришининг йұналишини анықлаш, Ер сүнъий йўлдошлары ва ракеталарининг траекторияларини ҳисоблаш каби) масалаларни ҳал қылыш қысқа вақт ичіда бир неча номағымумли мұраккаб тенгламаларни ечишни талаб этади. Бу тенгламаларни күпинча жуда күп сондықтап солға ажратиш йўли билан ечиш мүмкін бўлиб, бу амалларни бажариш учун шунчак күп вақт керак бўладики, олинган натижалар бефойда бўлиб қолади. Бундай ҳолларда фақат электрон-ҳисоблаш қурилмаларгина ўз вақтида жавоб олишга имкон беради. Бундан ўн йиллар илгари электрон-ҳисоблаш қурилмалари секундига 2000—4000 математик амал бажариши юқори кўрсаткич деб қаралған бўлса, ҳозирги вақтда сериялы ишлаб чиқарылған электрон-ҳисоблаш қурилмалари секундига бир неча ўн минг ва ундан ҳам кўп амал бажаради, баъзи электрон-ҳисоблаш қурилмаларида эса бажариладиган амаллар сони секундига юз мингларга этади.

Қуїнда электрон-ҳисоблаш қурилмалари баъзи элементларининг вазифаси ва ишлаши ҳақида асосий тушунчаларгина берилади.
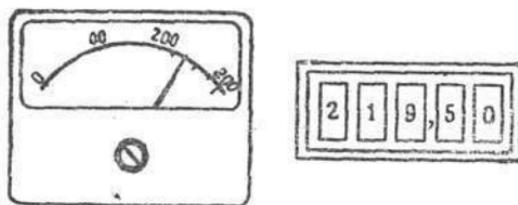
## 16-2. ЭЛЕКТРОН-ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАР СИСТЕМАЛАРИ

Ҳисоблаш қурилмаларини иккى группата бўлиш мумкин: уз-луксиз ишловчи ҳисоблаш қурилмалари ёки аналог ҳисоблаш қурилмалар (АВУ—АҲҚ) (улар баъзан моделлоловчи ҳисоблаш қурилмалари деб ҳам юритилади) ва рақами ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РҲҚ). 16-1-расмда айни бир кучланиш катталигининг иккى усулда олинган тасвири кўрсатилган. Биринчи усулда кучланиш катталиги, масалан 219,5 в, стрелкали вольтметрда ўлчанади. Ўлчаш узлуксиз амалга оширилади ва ўлчанаётган катталикнинг иккى энг яқин қийматлари бир-

биридан ихтиёрий кичик қийматга фарқ қилиши мумкин. Иккинчи усулда кучланишнинг катталиги сонлар билан берилади. Бу ҳолда ўзгариб турувчи катталикнинг бир қийматининг иккинчи қийматидан фарқи ҳисоблаш қурилмасида олдиндан белгиланган разрядлар сонига боғлиқ бўлади. Масалан, агар бутун сонлар учун уч хона каср сонлар учун икки хона белгиланган бўлса, катталикнинг иккита энг яқин қийматлари ўнли системада бир-биридан



16-1- расм. Катталикни узлуксиз ва дискрет ишловчи приборлар ёрдамида ўлчаш.

юздан бирга фарқ қиласди, яъни 219,50; 219,51; 219,52. Аналог ҳисоблаш қурилмалари (АҲҚ) да ечимнинг аниқлиги унга киравчи элементлар (мазкур ҳолда вольтметр) нинг аниқлиги билан чекланган бўлади, рақамли ҳисоблаш қурилмалари (РҲҚ) да эса аниқлик сонии тасвирилашдаги хоналар сонигагича боғлиқ ва у жуда катта бўлиши мумкин. Аналог ҳисоблаш қурилмалари (АҲҚ) да масалани рақамли ҳисоблаш қурилмалари (РҲҚ) га нисбатан тезроқ ечилади; аналог ҳисоблаш қурилмалари соддароқ, бироқ улар бир типдаги масалаларни ечишга мосланган. Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида юқори аниқлик билан ишлаш тезлигининг катталиги мужассам бўлиб, улар универсалdir; бу сифатлар уларни фан, техника, медицина ва экономиканинг турли соҳаларида қўллашга имкон беради.


### 16-3. АНАЛОГ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ

Хар қандай қиммат турадиган обьект (машина, самолёт, тўғон, кема) ни қуришдан аввал унинг ҳисоблаб топилган кўрсаткичларни оқлашига ишонч ҳосил қилиш зарур. Агар аниқ ҳисоб қилиш мумкин бўлмаса, тажрибавий намунасини қуриш ва уни синаш керак бўлади. Бундай усул қимматга тушади, баъзида мутлақ бажариш мумкин бўлмайди, кўпинча эса киши ҳаётини учун хавфли бўлади. Шунинг учун обьектга аналог (ўхшаш) модель қуриш афзал бўлади ва у синаб қўрилади. Самолёт, кема, тўғон ва шу сингариларнинг модели қурилади ва улар одатдаги мухитда (аэродинамик труба, канал ва шу сингари) синалади. Бундай физик моделлаш қимматга тушади ва кўпинча, айниқса, иссиқлик ва динамик процессларни моделлашда буни бажариш ниҳоятда қийин.

Бундай ҳолларда математик моделлаш усулидан фойдаланилади. Бунда ишлаши назарда тутилган объектнинг ишлашини ифодалайдиган формулалар билан бир хил формулаларда ифодаланадиган модель танланади.

Масалан, қум тўлдирилган (16-2-а расм) ва гидравлик қаршилиги  $r_q$  бўлган  $AB$  трубадан  $t$  вақт ичида ўтаётган фильтрланувчи сув миқдори  $Q_c$ , сув сатҳлари фарқи  $H$  бўлганда

$$Q_c = \frac{H}{r_q} t$$

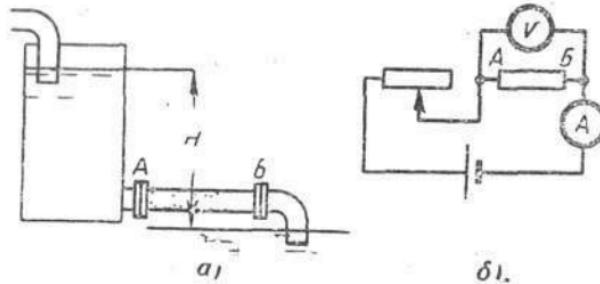


16-2- расм. Гидравлик қурилмаларни моделловчи электрик схема.

га тенг бўлади. Бироқ, занжирнинг  $AB$  қисмидан  $t$  вақт ичида ўтган электр миқдори ҳам шунга ўхшаш формула билан аниқланади (16-2-б расм):

$$Q_s = \frac{U_{AB}}{r_s} t.$$

Шундай қилиб, бу қурилмаларда содир бўладиган ҳодисалар битта формула билан ифодаланади, бироқ синовлар ўтказиши учун электр схема қулай. Шу сабабли бу схемани, гарчи у бошқа физик асосда қурилган бўлса-да, 16-2-а расмдаги гидравлик қурилманинг модели деб ҳисоблаш мумкин. Амалда кўп масалалар математик жиҳатдан ечилиши улкан меҳнат ва вақт талаб қиласидиган мураккаб тёнгламалар билан аниқланади. Бундай масалаларга энг яроқли бўлган электротехник асосдаги математик моделлаш методи қўлланилади.

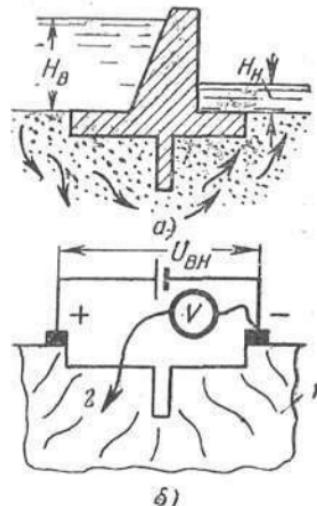16-3- а расмда сув сизувчи тупроқда қурилиши керак бўлган тўғон кўрсатилган. Сув тупроқдан сизиб ўтиб, тўғонни яксон қилиши мумкин. Сув сизишининг босимлари ва тезликларини аниқлаш




16-3- расм. Тўғон остидаги тупроқда сув фильтрланишининг босимларини электрик мөддель ёрдамида аниқлаш.

учун муреккаб ва узоқ ҳисоблашлар талаб қилинади, физик моделниң қуриш эса күпинча қийин ва қымматга тушади. Агар қуриш күзде тутилган түғон асоси шаклида электр ўтказувчи қофоз варғы  $I$  қирқілса (16-3-б расм) ва сув сатхлары босимларининг фарқи  $H_B - H_H$  ни моделловчи  $U_{BH}$  потенциаллар фарқи берилса, модельнинг турли нұқталаридағи потенциалларни шчуп 2 билан ўлчаб түғон остидаги тупроқнинг турли нұқталаридағи босимларга пропорционал катталикларни ҳосил қилиш мүмкін. Бунда тенгламаларни ечмасдан туриб тенг босимлар (потенциаллар) чизиқлари чизилади. Моделни кейинчалик мукаммаллаштиришда электр ўтказувчи қофоз жуда кичик қаршиликлардан тузилган түр билан алмаштирилади. Бу қаршиликлар бир жинсли бўлмаган тупроқнинг турли жойлардаги фильтрация қаршиликларини моделлашга имкон беради.

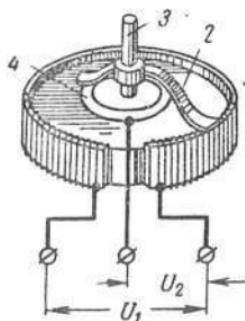
#### 16-4. МОДЕЛЛОВЧИ ҚУРИЛМАЛАРДА ПОТЕНЦИОМЕТРЛАР ЁРДАМИДА ҲИСОБЛАШ

Автоматик қурилмалар ва кузатувчи системаларда датчиклардан олинган сигналлар турлича ўзгартырилади (12-9, 12-10, 12-11, 15-9- § лар): қўшилади, айрилади, бўлинади, кўпайтирилади, дифференциалланади, интегралланади ва тенгламалар ечилади, шу билан бирга бу амалларнинг ҳаммаси тез ва узлуксиз бажарилиши керак. Бундай амалларни узлуксиз ишловчи ҳисоблаш қурилмалари бажаради.

16-4- расмда, механик катталик (бурилиш бурчаги) ни электр катталика айлантирувчи, кўпайтириш ва бўлиш амалларини бажаришга хизмат қилувчи кузатувчи системаларда эса кучланиш сигналини бурилиш бурчагига айлантирувчи потенциометрнинг тузилиши кўрсатилган. Изоляцияловчи каркас 1 га солиштирма қаршилиги юқори бўлган сим ўралган. Ўқ 3 бурилганда чўтка 2 симнинг тозаланган сирти ва контакт ҳалқаси 4 бўйлаб сирпанади. Шундай қилиб, сим учларига берилётган  $U_1$  кучланиш чўтка 2 да  $U_2$  ва  $U_1 - U_2$  кучланишларга бўлинади. Потенциометр каркаси 16-5-а



16-4- расм. Потенциометрнинг тузилиши.

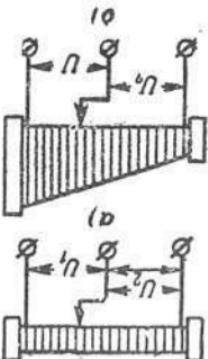

16-5- расм. Потенциометрлар каркасларининг шакллари.

расмда ёйилган ҳолда кўрсатилган. Каркасининг кенглиги ўзгармас бўлган потенциометр чизиқли потенциометр дейилади, чунки

$$U_2 = U_1 \frac{a}{a_m} = U_1 \cdot x \quad (16-1)$$

бу ерда  $a$  ва  $a_m$  чўтканинг бурилиш бурчаги ва унинг максимал қиймати,  $x$ —эса  $a$  бурчакнинг улуш қиймати. Агар  $x = \text{const}$  бўлса, потенциометр бирдан кичик бўлган доимий коэффициентга кўпайтириш блоки бўлиб хизмат қиласди. Агар  $a$  ва  $U_1$  ўзгарса, бу потенциометр  $U_1$  ва  $x$  икки ўзгарувчан катталикларни кўпайтирувчи блок сифатида ҳам хизмат қиласди.

Кўпинча автоматик ҳисоблаш қурилмаларида потенциометр бурилиш бурчаги ва кириш кучланиши орасидаги чизиқли бўлмаган боғланишини бериши керак. У ҳолда потенциометрнинг каркаси бошқача шаклда бўлади. Агар  $r_m$  ва  $r$  потенциометрнинг тўла қаршилиги ва унинг қисми бўлса, у ҳолда

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{r}{r_m} = f(x).$$

$x$  бўйича дифференциаллангандан сўнг биринчи ҳосила қўйидагига teng:

$$\frac{1}{r_m} \frac{\Delta r}{\Delta x} = f'(x); \quad (16-2)$$

$$\Delta r = \rho \frac{\Delta l}{p} = \rho \frac{2y \Delta \omega}{q} = \rho \frac{2yw_m \Delta x}{q},$$

бу ерда  $\Delta r$ ,  $\rho$ ,  $\Delta l$ ,  $q$ ,  $\Delta \omega$ ,  $w_m$  — қаршиликнинг ўзгариши, солишиб тирима қаршилик, сим узунилигининг ўзгариши, симнинг кесими, каркаснинг кенглиги, сим ўрамлари сонининг ўзгариши, чўтка  $\Delta x$  ма-софага силжигандаги сим ўрамларининг умумий сони.

У ҳолда каркаснинг кенглиги

$$y = \frac{r_m q}{2\rho w_m} f'(x) = k f'(x), \quad (16-3)$$

яъни каркаснинг шакли берилган функциянинг ҳосиласига пропорционал бўлган функциядир.

Агар  $f(x) = x$  бўлганда,  $f'(x) = 1$  бўлади, шунинг учун каркас тўғри бурчакли бўлиши керак;  $f(x) = x^2$  учун каркас учбурчак шаклида бўлади, чунки  $f'(x) = 2x$  бўлади; ана шу ҳол 16-5-б расмда кўрсатилган ва ҳоказо. Бундай потенциометрлар функционал потенциометрлар дейилади.


16-6-расмда кириш механик сигналларни ўзгартиш — потенциометрлар сургичларини чиқиши сигналлари — кучланишга силжитиш ва айни бир вақтда бу кучланишларни  $AB$  схеманинг чиқишида қўшиш кўрсатилган. № 1 ва № 2 потенциометрлар  $U_0$  стабиллашган кучланишли энергия манбаига уланган, уларнинг ўрта нукталари эса қисқа туташтирилган. Потенциометрлар бўйлаб  $I_1$  ва  $I_2$  токлар ўтади. Токли фазада  $U_1 = I_1 r_1$  ва  $U_2 = I_2 r_2$  кучланиш тушиши со-

дир бўлади, бу ерда  $r_1$  ва  $r_2$  — потенциометрларнинг сургичлари ва ўрта нуқталари орасидаги қаршиликлар қисмлари. Агар контурни  $A$  ва  $B$  чиқиш нуқталари орасида  $A - I - 2 - 3 - 4 - B$  йўналишда айланиб чиқилса,  $U_{AB} = U_1 + U_2$  бўлишини ва қурилманинг кеинги бирор каскадидаги  $r_n$  қаршилик орқали ток  $B$  тутқичдан  $A$

тутқичга томон юршини тушуниш осон. У вақтда  $C$  ургичлар ўрта нуқталар қаршисида турган вақтда  $U_{AB} = 0$ .

16-7- расмда  $U_{AB} = U_1 - U_2$  кучланишлар айрималарини ҳосил қилиш учун потенциометрларни улаш схемаси кўрсатилган, чунки контурни  $A - I - 2 - 3 - 4 - B$  йўналишда айланиб чиқида потенциометрлардаги кучланиш тушишлари бир-бидан айрилади.

Юқорида келтирилган барча узлуксиз ишловчи ҳисоблаш қурилмаларининг қўйидаги умумий мухим камчиликлари бор: уларда нагрузка чиқиши кучланиши катталигига таъсир қиласди, ҳисоблашлар аниқлигининг кичиклиги ва бажариладиган математик амаллар сонининг чегараланганинги. Бу камчиликлар ҳозирги аналог ҳисоблаш қурилмаларида ечувчи (амаллар бажарувчи) кучайтиргичлар киритиш йўли билан бартараф қилинган. Бу кучайтиргичлар ўзгармас ток кучайтиргич (УПТ — ўТК) лари базасида ҳосил қилинади. Ечувчи кучайтиргичларни баён қилиш бу китоб рамасига кирмайди.

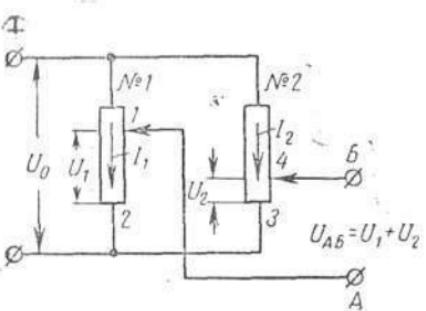

16-7- расм. Потенциометрлар ёрдамида кучланишларни айриш схемаси.

### 16-5. РАҚАМЛИ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ

(ЦВУ—РХҚ)НИНГ ВАЗИФАСИ ВА УЛАР ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Баъзи ҳолларда фан ва техника соҳасидаги турли процессларни моделлар ёрдамида тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқ эмас. Бундан ташқари, аналог ҳисоблаш қурилмалари (АВУ — АХҚ) нинг ечиш аниқлиги бу қурилмаларга кирувчи элементлар аниқлигига боғлиқ бўлиб, бир неча процентнигина ташкил қиласди. Бироқ, қатор масалаларни ечишда (снарядлар, ракеталар, йўлдошлар, сайёralар траекторияларини ҳисоблашда) хатолик миллион ва миллиард марта кичик бўлиши керак. Рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ — РХҚ)

да ечиш аниқлиги истаганча бўлиши мумкин, чунки бу қурилмаларда аниқлик фақат қурилма мўлжалланган сонларнинг хона сони билан белгиланади. Рақамли ҳисоблаш қурилмалари универсал ва улар фан, техника, медицина, экономиканинг исталган соҳасида қўлланиши мумкин. Бу қурилмалар соф ҳисоблаш амалларидан ташқари мантиқий масалаларни: сонлар кўпайтмасининг ишорасини аниқлаш, сонларнинг бир қисмини ажратиш ва улардан янги сонлар ҳосил қилиш, текстни бир тилдан иккинчи тилга таржима қилиш, шахмат этюдларини ечиш, библиография адабиётларини танлаш ва шу сингари масалаларни ҳам ҳал қилиши мумкин.


Рақамли ҳисоблаш қурилмалари инсон белгиланган қоидалар бўйича бажарадиган ва ақлий меҳнатнинг формал турлари деб атaluвчи мантиқий масалаларнигина бажариши мумкин. Электрон техника қўлланадиган ҳозирги замон рақамли ҳисоблаш қурилмалари механик ҳисоблаш қурилмаларининг мантиқий тараққиётидан иборатdir.

#### 16-6. РАҚАМЛИ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ЯСАЛИШ ПРИНЦИПИ

Бир турдаги барча масалаларни ечиш (иккита кўп хонали сонни қўшиш, квадрат илдиз чиқариш ва ҳоказо) учун натижага олиб келувчи маълум тартибда бажарилувчи соддароқ амаллар системасини аниқ белгилаб олиш мумкин. Бундай белгилаб ёзиш алгоритм дейилади.


Алгоритм терминининг ўзи ўрта асрларда яшаган ўзбек математиги Ал-Хоразмий номидан келиб чиқкан. Ал-Хоразмий IX асрдаёқ бундай белгилаб олиш қоидаларини ишлаб чиқкан. Бундай белгилаб олишнинг характери шундаки, уни одам ишнинг асл маъносини тушунмаган ҳолда бажариши мумкин. Одамдан унча кўп бўлмаган соддароқ амалларни ўйламаган ҳолда, бироқ аниқ бажариш талаб қилинади. Шундай экан, электрон техниканинг ҳозирги аҳволида одамнинг ўрнини шундай қурилма эгаллаши мумкинки, агар бу қурилма алгоритм билан (бу ҳолда у программа деб атлади) таъминланса, масалан: одам учун мумкин бўлмаган даражада тез ечиб беради.

16-8-расмда ҳисобчи-одам ишининг структура схемаси кўрсатилган. Ишлаш процессида ҳисоблагич 1 ҳар бир амалии бажариш учун рақамлар, ҳарфлар, алгебраик амаллар ишоралари ва бошқалар ёрдамида ёзилган программа 3 дан фойдаланади. Бу маълумотлар асосида у қоғозда, чўтда ёки арифометрда ҳисоблайди, яъни ўзида мавжуд бўлган арифметик қурилма 2 ни ишга туширади. Ҳисоблашлардан кейин у бу ҳисоблашларни қоғодаги маълум графа (ячейка)га ёзib олади, бу нарса унинг учун олинган натижаларни узоқ вақт давомида сақлай оладиган хоти-

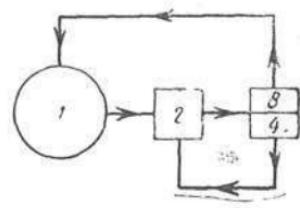

16-8-расм. Ҳисобчи-одам ишининг структура схемаси.

ра қурилмаси 4 бўлиб хизмат қилади. Жуда узоқ сақлаш керак бўлмаган нарсаларни одам ўз хотирасида келгуси амал учун сақлаб туради. Ҳисобчи программанинг биринчи пунктини бажаргач хотира қурилмаси 4 дан программа талаб қилган натижаларни олади ва программанинг иккинчи пунктини бажаради ва ҳоказс. Шундай қилиб, бутун ҳисоблаш программаси пунктма-пункт бажариб борилади. Бу айтилганларга асосан равшанки, рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХҚ) учун ҳам 16-8-расмда кўрсатилганга ўхшаш структура схемасига эга бўлиш лозим.

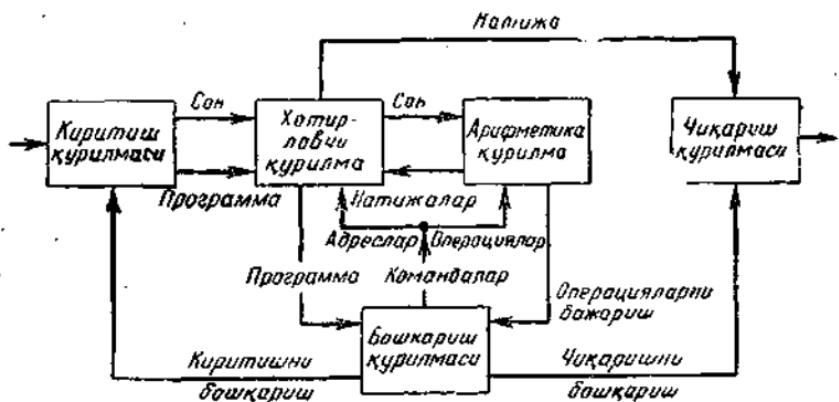

16-9- расм. Рақамли ҳисоблаш қурилмасининг (ЦВУ—РХҚ) структура схемаси

Хозирги замон рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХҚ) нинг структура схемаси 16-9-расмда кўрсатилган. Бу схемада бошқариш қурилмаси ҳисобчи-одам функциясини бажариши кераклиги равшан. Хотира қурилмаси одатда иккى алоҳида блокдан иборат: ҳисобчининг қоғозлаги ёзувларини, справочниклар, жадваллар ва ҳоказолардаги ёзувларни имитация қилувчи ташқи хотира қурилмаси, ҳисоблашларда тез ва узлуксиз фойдаланиладиган ва узоқ сақланмаслиги керак бўлган маълумотларнина сақловчи оператив хотира қурилмаси. Арифметик қурилма ҳисобчи фойдаланадиган қофоз, чўт, арифометр, клавишили механик машина ва шу сингари барча ҳисоблаш воситаларининг ўрнини босади. Рақамли ҳисоблаш қурилмалари тез ишлиши (секундига минг ва ўнлаб минг амал бажара оладиган бўлиши) учун қурилманинг барча блоклари ана шундай тезликда ишлай олиши керак. Афсуски, программани киритиш ва натижаларни чиқариш блоклари бу шартларни ҳали қаноатлантирумайди. Алоҳида блокларнинг тузилиши қўйида баён қилинади.

### 16-7. РАҚАМЛИ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ АЙРИМ БЛОКЛАРИНИНГ ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Рақамли ҳисоблаш қурилмасининг иши киритиш қурилмаси орқали оператив хотира қурилмасига программани киритишдан бошланади (16-9-расм); программа машина бажариши керак бўлган

барча ҳаракатлар (сонни олиш, қаердан олиш, у билан қандай амал бажариш, ҳисоблашлардан кейин қаерга жойлаш, ишни тұхтатиши үшін қозаңдардан)дан иборат аниқ ва қаттый кетма-кетликда санаб үтилған команда (фармойиш)лардан иборат. Ҳар бир команда иккى қысмдан: нима қилиш кераклыгини күрсатувчи оператив ва математик амал бажарылады сонлардан иборат. Команданинг бириңчи қысмінде амал коди ёки шифр и деб аталувиш шартлы сон билан, масалан, 01 — құшиш, 02 — айриш, 03 — күпағтириш, 04 — бўлиш ва ҳоказо күрсатилади. Команданинг иккінчи қысмінде эса сонларнинг ўзи эмас, уларни қаердан олиш керак бўлган жой күрсатилади. Гап шундаки, ҳар бир сон хотира қурилмасининг алоҳида ячейкасида жойлаштириледи, улар ячейка адреси деб аталувиш номерлар билан таъминланади. Шундай қилиб, 01 0025 0030 0175 команда 0025 ячейкадан олинган сонни 0030 ячейкадаги сон билан құшиш ва натижани 0175 ячейкага жойлаштиришни буюради. Программа оператив хотира қурилмасига киритилгач, рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг ҳамма иши автоматик бажарилади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмаларини бошқариш кучланиш ёки ток импульслари воситасида бажарилади. Бу импульслар кучайтирилди, уларни тўғри бурчакли қилиш учун шакллантирилди ва улар маълум шартли комбинацияларда сонларни ифодалаши мумкин. Бу импульслар бошқариш қурилмасида шакллантирилди ва улар ёрдамида хотира қурилмасидан сонлар ва командалар сараланади. Адресларига мос равишда сонлар хотира қурилмасидан арифметик қурилмага узатилади ва у ерда команда коди бўйича күрсатилган ҳисоблаш амали бажарилади. Ҳисоблаш натижаси қайтадан командада күрсатилган адрес бўйича хотира қурилмасига берилади (16-9-расм). Бир амал бажарилиб бўлингандан сўнг бошқариш қурилмаси арифметик қурилмадан амалнинг бажарилгани ҳақида жавоб олади ва программанинг келгуси пунктини бажаришга киришади.

#### 16-8. ҲИСОБЛАШНИНГ ИККИЛИ СИСТЕМАСИ

Ҳисоблашларда одатда биз ўнли позицион системадан фойдаланамиз. Бу системада 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 белгилар рақамлар деб аталади ва ноль ҳамда бириңчи тўққизта бутун сонни ифодалайди. Ўн иккى рақам 1 ва 0 билан белгиланади ва системанинг асоси ҳисобланади. Бу қатордаги ҳар бир рақам ўзининг позицияси ва сондаги ўринига қараб турлича қийматта эга бўлади. Масалан, 345,2 сонида: вергулдан ўнгда иккита ўндан бир— $2 \cdot 10^{-1}$  вергулдан чапда—бешта бирлик— $5 \cdot 10^0$ ; тўртта ўнлик— $4 \cdot 10^1$  ва учта юзлик— $3 \cdot 10^2$ . Бинобарни, соннинг ҳаммаси қуйидагича ифодаланади.







$$345,2 = 2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} \text{ бирлик.}$$

Агар ихтиёрий системадаги счётчикни кўз олдимизга келтирсак, у ҳар бир хонада тўққизта турли турғун вазиятни эгаллай олиши

керак. Рақамлар қисоблаш қурилмалари учун асоси 2 бўлган ва иккили системада деб аталаған система кулай бўлиб чиқди, бу системада факат иккита рақам 0 ва 1 бўлади. Биринчи (ўнг) хонада бир ўринга икки (2) пайдо бўлиши керак бўлганда, икки бир (1) кўринишда катта хонага ўтказилади, кичик хонага 0 қўйилади.

Бундай ҳисоб, масалан, ҳар бир симида иккитадангина донаси бўлган чўтлардан фойдаланганда ҳосил бўлади (16-10- расм),

Гўротлар  
иккилар  
бўрлар  
сони

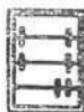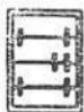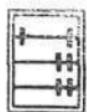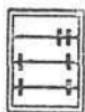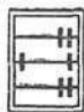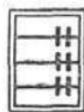

Иккили  
система  
Ўнли  
система

0  
1

10  
11

11  
10

100  
101

100  
101

110  
110


110  
110

16-10- расм. Идора чўтларида ишлашда иккили ҳисоблаш.

Кўйида иккили системада ёзилган бир неча сон берилган:

1 — бир	1011 — ўн бир
10 — икки	1100 — ўн икки
11 — уч	1101 — ўн уч
100 — тўрт	1110 — ўн тўрт
101 — беш	1111 — ўн беш
110 — олти	10000 — ўн олти
111 — етти	0,1 — ярим
1000 — саккиз	0,01 — чорак
1001 — тўқиз	0,001 — саккиздан бир
1010 — ўн	0,11 — тўртдан уч

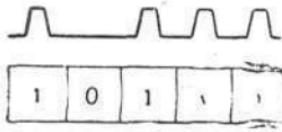Шундай қилиб, иккили системанинг 1011,1 сони: вергулдан ўнгда битта ярим— $1 \cdot 2^{-1}$  ва чапда битта бир— $1 \cdot 2^0$ , битта икки— $1 \cdot 2^1$ , нолта тўрт— $0 \cdot 2^2$  ва битта саккиз— $1 \cdot 2^3$ , яъни  $(1011,1)_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^{-1} = (8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 = 11,5) \cdot 10 \cdot 2$  ва 10 индекслар системанинг асосини билдиради.



16-11- расм. Иккили сонни импульслар серияси билдирилди.

Масалан, 10111 иккили сон 16-11-расмда кўрсатилган кучланиш сигналлари (импульслари) орқали узатилиши мумкин. Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида шу принцип қўлланилади. Иккили система нинг камчилиги бунда счётчик разрядларининг сони ўнли система дагига нисбатан кўплигидир, бироқ бу камчилик рақамли ҳисоблаш

қурилмаларининг жуда соддалиги билан билинмай кетади. Сонларни ўнли системадан иккили системага ва аксинча, иккили системадан ўнли системага рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХК) нинг ўзи ўтказади.

### 16-9. ИККИЛИ СИСТЕМАДА АРИФМЕТИК АМАЛЛАР

Иккили системанинг афзалиги шундаки, унда сонлар билан бажариладиган арифметик амаллар ўнли системадаги сингари содда бўлади. Чапда ўнли системада, ўнгда эса иккили системада тасвирланган иккни қўшамиз (1- мисол).

1- мисол	2- мисол	3- мисол
$  \begin{array}{r}  +25 \\  +19 \\  \hline  44  \end{array}  $	$  \begin{array}{r}  +11 \\  +11001 \\  \hline  101100  \end{array}  $	$  \begin{array}{r}  -25 \\  -19 \\  \hline  06  \end{array}  $
$  \begin{array}{r}  -11001 \\  -10011 \\  \hline  00110  \end{array}  $	$  \begin{array}{r}  +25 \\  +81 \\  \hline  (1)06  \end{array}  $	$  \begin{array}{r}  +11001 \\  +01100 \\  \hline  \begin{matrix} & & \\ \vdots & \uparrow & 1 \\ 100101 \\ \hline 110 \end{matrix}  \end{array}  $

Ўнли системада  $5 + 9$  қўшишда бир (яъни бир ўнлик) ўнликларнинг юқори хонасига ўтказилади ва ўнликлар сонига қўшилади  $2 + 1$ . Иккили системада ҳам худди шундай биринчи (ўн) хонанинг иккита бири иккни беради, бир сингари бу ҳам иккиликлар хонасига ўтади, биринчи хона йиғиндинсида ноль ҳосил бўлади. Иккичи хонанинг иккита бири (иккиси) йиғиндида тўртни беради, бу бир сингари, тўртликлар хонасига ўтказилади. Иккиликлар хонасидаги йиғинди нолга teng, тўртликлар хонасидаги йиғинди бирга teng ва ҳоказо.

Айришда (2-мисол) ўнли системада ўнлар хонасидан бирни қарз олишга тўғри келади ва айрма олтига teng чиқади. Иккили системада зарур бўлганда катта хонадан иккини, тўртни ва ҳоказо олиб туришга тўғри келади. 2-мисолнинг биринчи хонасида айрма нолга teng. Иккичи хонадаги қарз олинган иккidan бир айрилади ва айримада бир қолади. Учинчи хонада бир қолади, тўртинчи ва бешинчи хоналарда ноль қолади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида айриши одатда тескари код билан ёзилган сонни қўшиш билан алмаштирилади, яъни соннинг бирликлари ноль билан, ноллари бирлар билан алмаштирилади. 3-мисолда шундай қўшиш бажарилган. Ўнли системада бу қўйидагича бажарилади. Камаювчи 25 шундай сон билан қўшиладики, бу сон айриувчини бир ва ноллар билан ифодаланган сонгача тўлдирисин ( $100 - 19 = 81$ ) ва йиғинидан юқори хонанинг бири ташлаб юборилади. Жавоб айришдаги сингари олти чиқади.

Иккили системада 11001 сонига 10011 сони тескари код билан ёзилишда, яъни 01100 сон тарзида қўшилади. Сўнгра йиғиндининг катта хонасидаги бири кичик хонага ўтказилади ва унга қўшилади. Худди айришдаги сингари жавоб келиб чиқади. Буларнинг ҳам-

масини рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг арифметик қурилмаси мустақил равишда бажаради.

Иккили системада кўпайтириш жадвали ҳаддан ташқари содда:

$$0 \cdot 0 = 0; 1 \cdot 0 = 0,1 = 0; 1 \cdot 1 = 1.$$

4 ни 5 га ёки иккили системада 100 ни 101 га кўпайтирамиз (4- мисол).

$$\begin{array}{r} 4\text{- мисол} \\ \times \quad \quad \quad 100 \\ \hline \quad \quad \quad 101 \\ \times \quad \quad \quad 000 \\ \hline \quad \quad \quad 100 \\ \hline 10100 \end{array}$$

Шундай килиб, бирга кўпайтиришда кўпаючи сон кўчириб ёзилади, нолга кўпайтиришда эса чапга бир хона сурилади. Барча кўпайтириш кўпайтирилаётган сонни бир хона суриш ва қўшишга келтирилади, бу ишни арифметик қурилманинг ўзи бажаради.

Бўлиш амали бўлувчини бўлинувчидан бир неча марта айриш ва ҳосил қилинган қолдиқни ўнгдан тўлдиришга келтирилади (5- мисол).

$$\begin{array}{r} 5\text{- мисол} \\ - 111000 | 1000 \\ - 1000 \\ \hline - 1100 \\ - 1000 \\ \hline - 1000 \\ - 1000 \\ \hline 0000 \end{array}$$

яъни  $56 : 8 = 7$ .

Кўпайтириш кўп марта қўшиш билан, бўлиш кўп марта айриш билан алмаштирилганлигидан, айриш эса қўшиш билан алмаштирилганлигидан барча арифметик амаллар қўшишга келтирилади.

#### 16-10. РАҚАМЛИ ҲИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ БАЪЗИ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ


Ҳар бир рақамли ҳисоблаш қурилмаси хотира қурилмаси, бошқариш қурилмаси, арифметик қурилма сингари қурилмалардан, қурилмалардан ҳар бири эса ячекалар деб аталувчи алоҳида типдаги элементлардан тузилган. Ҳар бир ячека муайян ишни бажаради ва умумий схемага маълум таъзда киритилганда юборилган импульсни ўтказади ёки ушлаб қолади, уни кучайтиради ёки бирор хонага суради ва ҳоказо.

Ячеканинг берилган ҳолати унга берилаётган кучланишининг юқори ёки паст бўлиши билан, кучланиш импульсининг бор-йўқлиги ёки икки қутбли импульслардан фойдаланиши билан белгилана-ди. Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида бир томонлама ўтказувчи асбоблар — вакуумли ёки чала ўтказгич диодлар ва триодлардан фойдаланилади (13-бобга қаранг). Бу асбоблар келгусида 16-12-расмда кўрсатилгандек тасвирланади. Асбоб аноднинг потенциали катоднинг

потенциалидан юқори (асбобнинг қаршилиги кам) бўлганда ток ўтказади ва кучланиш қутолиги тескари (асбобнинг қаршилиги жуда катта) бўлганда ток ўтказмайди.
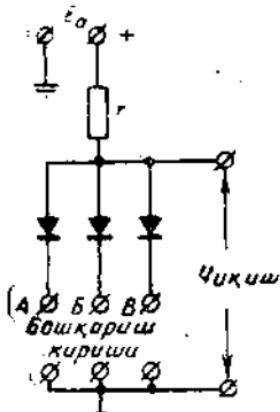
### a) Клапан ёки вентиль


Клапан (вентиль) 16-13-расмда кўрсатилган. Унинг кучланиш импульсини ушлаб қолиш ёки ўтказишга мўлжалланганини клапан деб аталишидан ҳам матълум. Ҳақиқатан ҳам, киришнинг юқори шуктасига мусбат қутбланган тўғри бурчакли импульс берилган бўлса, у ҳолда вентиль орқали ток аноддан катодга томон ва бошқарувчи кириш электр занжирин орқали у расмда кўрсатилмаган ерга уланган симга томон ўтади.  $r$  қаршилик катта, вентилнинг қаршилиги эса жуда кичик ва кучланиш фақат  $r$  қаршиликтагина тушиди деб ҳисоблаш мумкин. Бинобарин, анод потенциали, демак, схеманинг чиқиши ҳам ер потенциалидан деярли фарқ қилимайди. Шу сабабли импульс чиқишга узатилмади (чиқишда импульс ноль) деб ҳисобланади. Агар киришдаги импульс билан бир вақтда бошқарувчи киришга киришдаги импульсга тенг ёки ундан катта мусбат импульс берилса, у ҳолда вентиль беркилади.  $r$  қаршиликдаги ток нолга teng, чиқиш потенциали кириш потенциалига teng, яъни чиқишга мусбат импульс узатилган (бир). Қуйида келтирилган вентилли барча схемаларнинг ишлаш механизми ана шундай.



16-13 расм. Вентилни шартан беътилаш схемаси.



16-12 расм. Вентилни шартан беътилаш.

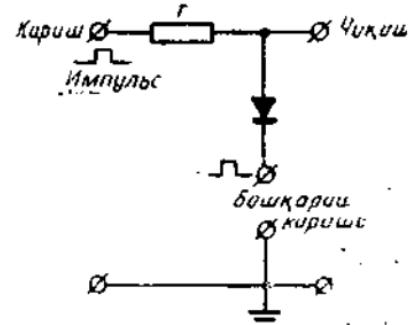


16-14 расм. Клапаннинг ишлаш схемаси.

### b) Мос тушини схемаси

Мос тушини схемаси (шартли белгиси И) 16-14-расмда кўрсатилган. Вентиллар анодларида мусбат импульс пайдо бўлганида улардан ток ўтади.  $r$  қаршиликда деярли ҳамма кучланиш тушади ва чиқишга импульс узатилмайди (ноль). Агар  $A$ ,  $B$ ,  $V$  киришлардан бирига мусбат импульс берилса ҳам вазият ўзгармайди, чунки бунда ток қолган иккни вентиль орқали ўтаверади. Бошқарувчи киришлардаги учала вентиль  $A$ ,  $B$  ва  $V$  бар вақтда мусбат импульслар билан беркитилган ҳолдагина мусбат импульс (бир) чиқишга узатилади, шунинг учун бу схема мос тушини схемаси дейилади.

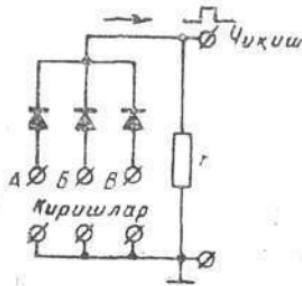
## в) Йиғувчи схема

Йиғувчи схема (шартли белгиси *ИЛИ*) 16-15-расмда күрсатилган. *A*, *B*, *V* киришлардан лоақал биттасига мусбат импульс берилгандан *r* қаршилик орқали ток оқади. Вентилларнинг ички қаршиликлари ҳаддан ташқари кичик бўлгани учун кучланишинг ҳамма тушиши *r* қаршилика йиғилган, унинг юқори нуқтаси, демак, чикишнинг юқори нуқтаси ҳам юқори потенциалли нуқта бўлади (бир). Схема турли йўналишлардан келувчи импульсларни (бирларни) йиғади, шунинг учун ҳам йиғувчи схема дейилади. Бу схема киришлардан бирига, масалан *A* га, мусбат импульс берганда, айни вақтда бошқа икки *B* ва *V* киришни юқори потенциал билан беркитиб қўяди.




16-15-расм. Йиғувчи мантиқий схема.

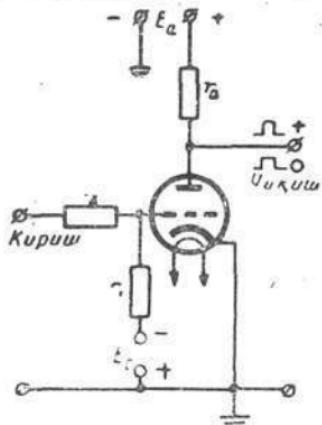Инвертор схемаси (шартли белгиси *НЕ*) 16-16-расмда кўрсатилган. Сигнал бўлмагандан (ноль) киришда триод манфий  $E_a$  силжиш кучланиши томонидан бекитилган бўлади. Чиқиш юқори нуқтасининг потенциали  $E_a$  анод кучланиши манбаининг мусбат тутқичи потенциалига тенг бўлади, яъни чиқишда бир бўлади. Киришда (тўрда) мусбат импульс пайдо бўлганида триод ток ўтказади



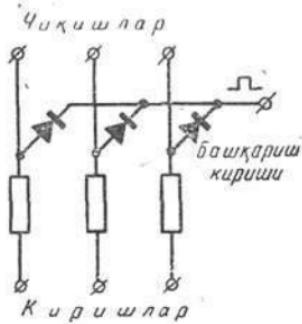16-16-расм. Инверторнинг мантиқий схемаси.



16-17-расм. Битта бошқарувчи киришли клапанлар занжери.

ва *r* қаршилик қўйи нуқтасининг кучланиши, яъни чиқишнинг кучланиши кескин тушиб кетади (ноль). Шундай қилиб, кириш сигнални — бир бошқа сигнал — нолга айланади.


Бу асосий схемалардан янада мураккаб рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХК) схемаси ҳосил қилинади. Соддалик учун келгуси схемаларда уларнинг ерга уловчи қисмлари кўрсатилмайди.

## д) Клапанлар занжири


Битта бошқарувчи киришли клапанлар занжири 16-17-расмда күрсатилған. Бошқарувчи киришига вентилларни беркитувчи импульс берилған ҳолдагина импульслар киришдан чиқышға узатылади. Агар бу импульс бўлмаса, киришларда мусбат импульс бўлганда, вентиллардан ток ўтиб туради ва  $r$  қаршиликларда кучланиш тушиши катта бўлгани туфайли анодлар ва чиқишлар потенциали нолга яқин бўлади.
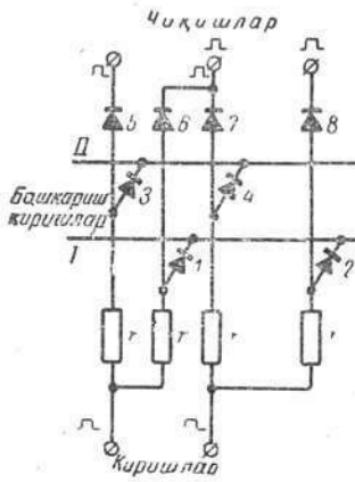
## е) Силжитгич схемаси

Бир хона (разряд) силжитгич схемаси 16-18-расмда күрсатилған. Юқсида күрсатилганидек, иккили системада бирга кўпайтиришда кўпаювчи соннинг ўзи ёзилар, нолга кўпайтиришда эса шу соннинг ўзи бир хонага силжитиб ёзилар эди. Силжитиш амалини силжитгич бажаради.



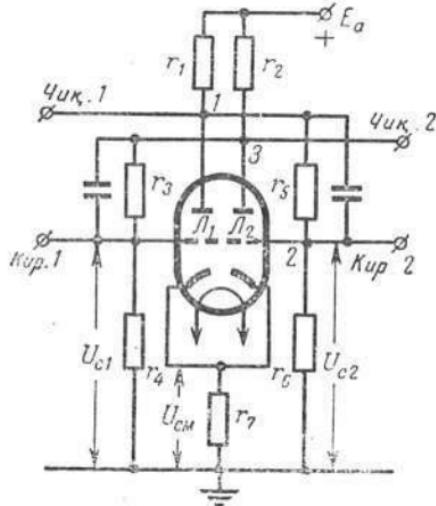16-18- расм. Бир хонага силжитгич схемаси.



16-19- расм. Триггер схемаси.

Агар фақат рақамлар киришидагина юқори потенциал мавжуд бўлса-ю, I ва II шиналарда эса бундай потенциал бўлмаса, у ҳолда 1, 2, 3, 4 диодлар орқали ток ўтади ва киришдаги потенциаллар жуда кичик (сигналлар йўқ). Шина I га мусбат импульс берилганда 1 ва 2 диодлар беркилади; импульслар 6 ва 8 диодлар орқали ўрта ва ўнг чиқишларга ўтади. Диод 7 чап кириш юқори потенциали билан беркилади. Агар шина II га импульс берилса, 3 ва 4 диодлар беркилади. 5 ва 7 диодлар орқали импульслар чап ва ўрта чиқишларга узатылади (чапга силжийди), диод 6 эса юқори потенциал билан блокировка қилинган бўлади.

## ж) Электрон триггер

Электрон триггер ёки электрон реле рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг энг муҳим элементидир. Электрон триггер 16-19-расмда кўрсатилгандек (13-бобга ҳам қаранг) иккита триоддан ёки битта қўш триоддан йигилади. Бу реленинг хусусияти шундаки, унинг барқарор ҳолати лампанинг фақат битта ярмидан, масалан, ўнг ярмидан ток ўтиб, бошқа—чап ярмидан ток ўтмагандагина бўлади.

Бундай бўлиши мумкин эмас деб, яъни  $L_1$  ва  $L_2$  лампалар орқали тенг токлар ўтади деб фараз қиласлий. Айтайлик,  $L_1$  лампа қаршилигининг жуда кичик, тасодифий ўзгариши таъсирида унинг токи ортган бўлсин. Бу ҳолда нуқта 1 нинг потенциали камаяди,  $r_5 - r_6$  бўлгичнинг токи камаяди, нуқта 2 нинг потенциали, бинобарин,  $L_2$  лампанинг тўридаги кучланиш пасаяди ва унинг анод занжирида ток камаяди. Бунда нуқта 3 нинг потенциали ортади, демак,  $L_1$  лампанинг тўридаги кучланиш ҳам ортади. Бунинг натижасида  $L_1$  лампанинг анод занжирида ток кўчкисимон ортади,  $L_2$  лампанинг анод занжиридаги ток эса камаяди. Шундай қилиб, триггер микросекунд давомида шундай ҳолатга келадики, бу ҳолатда  $L_1$  лампа ток ўтказади (триггер очиқ),  $L_2$ —лампа эса берк. Агар кириш 2 га мусбат импульс ёки кириш 1 га манфий импульс берилса, шу ондаёқ  $L_1$  лампа беркилади,  $L_2$  лампа эса очилади.

Триггер схемаси хотира қурилмаларида ишлатилади ва соннинг фақат битта хонасини хотирлаб қолиш учун хизмат қиласди. Триггер схемаси чала ўтказгичли триодлар билан ҳам ясалиши мумкин.  $r_3$   $r_5$  қаршиликларга параллел уланган сигумлар триггернинг алмашинишини тезлатишга хизмат қиласди, чунки улар бу моментда жуда кичик қаршиликлар сифатида  $r_2$  ва  $r_5$  қаршиликларни шунтлайди.

### 16-11. Иккили счётчикнинг ишлаш принципи

Юқорида айтганимиздек, триггер иккили системадаги соннинг бир хонасини хотирлаш учун хизмат қиласди ва хонада рақамнинг борлигини (бир) ёки рақамнинг йўқлигини (ноль) аниқлайди. Шундай қилиб, триггерлар сони соннинг хоналари сонига тенг бўлади. Битта сонни хотирлаш учун триггерлар занжири регистр дейилади.

16-20-расмда учта хонали—учта кетма-кет уланган триггерли иккили счётчикнинг ишлаш схемаси кўрсатилган. Юқори қатордаги № 1, № 2, № 3 триггерларнинг чап қисмлари (штрихланган) ток ўтказадиган ва ўнг томонлари ток ўтказмайдиган ҳолатда дейлик. Триггерларнинг бу ҳолати ноль деб қабул қилинган ва улар ёзадиган сон 000 бўлади. № 1 триггернинг киришига бир-бири кетидан текис равишда импульслар келади.

Улардан биринчиси триггерни тескари ҳолатга (1) ўтказади, бу нарса 16-20-расмнинг иккинчи сатридан чапдан ўнгга стрелка билан кўрсатилган. Счётчикда 001 сони ёзилган. Иккинчи импульс № 1 триггерни ўнгдан-чапга тескари томонга ўтказади, бунда чап ярми ўтказади (0), бироқ бу ўтишда триггер ўз импульсиги № 2 триггерга беради ва бу триггерда чапдан ўнгга ўтиш бажарилади. Шундай қилиб, 010 сон ёзилади. № 1 триггер киришига учинчи импульс келганда яна бир ёзилади — 011, тўртинчи импульс келганда яна бир қўшилади ва бунда ўтиш ўнгдан чапга бўлгани учун импульс № 2 триггерга ўтади. Импульснинг ўтиши ўнгдан чапга бўлган эди, бинобарин, № 3 триггерга импульс № 2 триггердан узатилади.

Счётчикка ёзилган сон энди 100 га тенг ва ҳоказо. Саккизинчи импульс соннинг ҳаммасини ўчиради. Шундай қилиб, уч хонали счётчик ўнли системанинг 0 дан 7 гача бўлган сонларини ёзиб олади.


#### 16-12. АРИФМЕТИК ҚУРИЛМА СУММАТОРИНИНГ ИШЛАШ ПРИНЦИПИ

Иккита иккили  $A = 1110$  ва  $B = 1101$  сонларни қўшиш керак бўлсин. Қўшиш одатдагидек хонама-хона бажарилади.

$$\begin{array}{r} P = 11 \\ A = 01110 \\ B = 01101 \\ \hline C = 11011 \end{array}$$


Биринчи хона сонларини қўшишида  $0 + 1$  йигинди 1 бўлади; шунингдек, иккинчи хона сонларини қўшишида ҳам  $0 + 1$  йигинди 1 бўлади. Учинчи хона сонларини қўшишида  $1 + 1$  йигинди 2 бўлади. Бинобарин, икки ҳал бир сингари, тўртинчи хонага ўтказилади, ёки одатда айтилганидек, «бир дилда» сақланади. Бу бир ўтказиш сатри  $P$  га  $A$  сон устига қўйилган. Тўртинчи хонани қўшишдан 3 ҳосил бўлади; иккининг ярми, яъни 1 С йигиндига (суммага) ўтади, ўтказиш бири эса бешинчи хона йиғиндисига ўтади, бунда

$$C = P + A + B = 1 + 0 + 0 = 1.$$

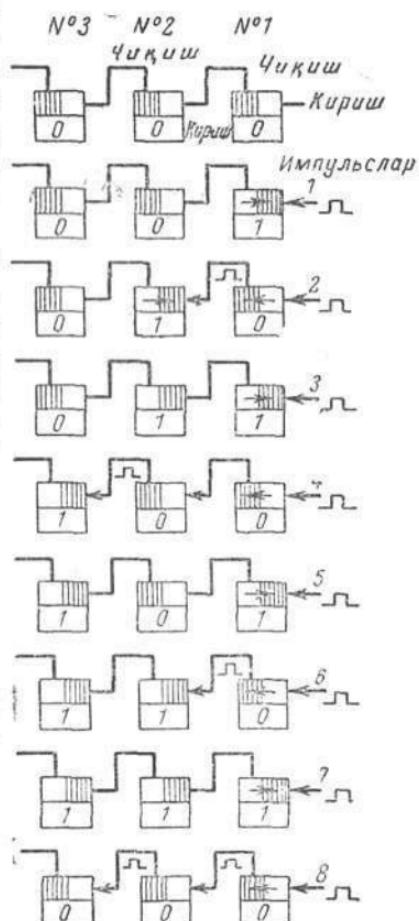

16-20-расм. Иккили счётчикларнинг ишлаши.

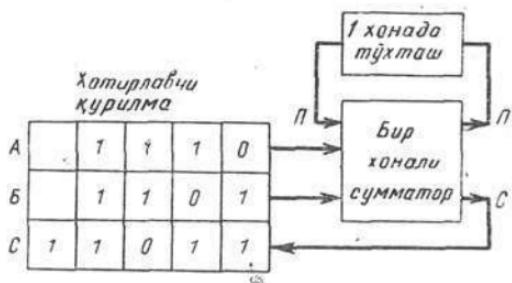Йиғиш қурилмасы — сүмматор кетма-кет құшишда (юқорида күрсатылғандек)  $A$  ва  $B$  сонлари учун иккита киришга, ўтказиши  $P$  учун кириш, йигинди  $C$  учун чиқиши да келгуси хонага ўтказиладын  $P$  сон учун чиқишига эга. Хотира блоки, бир хонали сүмматор да бир хонага ушлаб қолиши (ёки ўтказиши) қурилмасидан иборат бундай қурилма блок-схемаси 16-21-расмда күрсатылған.



16- 21- расм. Сүмматорнинг ишлаш блок-схемаси.

Сүмматорнинг (16-22- расм) ишлаш схемаси 16-10- § да қаралған  $I$ ,  $ИЛИ$ ,  $НЕ$  мантиқий схемалар ёрдамида амалға оширилады Соддалик учун ерга улаш қурилмалари, импульсларни шакллантириш ва кучтайтириш қурилмалари 16-22- расмда күрсатылмаган. Схемани үрганишда қуйидагиләрни эсга олиш керак.

$I$  дан бошқа барча  $I$  схемалар  $E_a$  энергия манбасыннан мусбат тутқицига уланган бўлгани учун бу схемалар қаршиликлари  $r$  ва сигналлар манбаларининг ички қаршилиги орқали ток ўтади. Манбаларнинг манфий тутқиchlари ерга уланган. Бу схемалар анодларининг потенциали унча катта эмас, чунки кучланишнинг каттагина қисми  $r$  қаршиликларда тушади. Анодларда юқори потенциал импульслари фақат барча катодларга вентилларни берқитса оладиган мусбат импульслари келган моментлардагина пайдо бўлади. Фақат шундагина  $n$  схемаларнинг мусбат импульслари нарироққа узатилилади.

Вентилнинг лоақал бир анодига мусбат импульс берилгандагина  $ИЛИ$  схема орқали мусбат импульс ўтади.


$НЕ$  схема лампа тўридаги манфий потенциал билан беркитилган. Бундан унинг анод потенциали юқори бўлади, чунки унинг анод қаршилиги  $r$  да ток оқмайди. Бу потенциал вентиль  $I$  ни етарлича беркитиб туради, фақат шу ҳолатдагина унинг  $r$  қаршилиги орқали мусбат импульс  $C$  чиқиши ўтиши мумкин.

Лампа тўрида мусбат кучланиш импульси пайдо бўлганда у ток ўтказади; унинг анодида потенциал камаяди ва  $I$  схема очилади. Бу ҳолда  $I$  вентиль анодининг потенциали  $ИЛИИ$  схемадан импульс келганида паст бўлади, чунки ток  $НЕ$  схеманинг лампаси орқали ўтади. Чиқиши  $C$  потенциали ҳам паст бўлади.

Энди юқорида келтирилган икки сонни қўшиш процессини кўриб чиқиши мумкин. Хогира қурилманинг  $C$  йигинди регистрининг

триггерлари амаллар бошланиш олдидан нолга келтириб қўйилади (16-21- расм). Бошқариш қурилмасидан даврий равишда импульс юборилиб турилади, схема ана шу импульслар билан бошқарилади. Хар бир даврда битта хона рақамлари қўшилади.

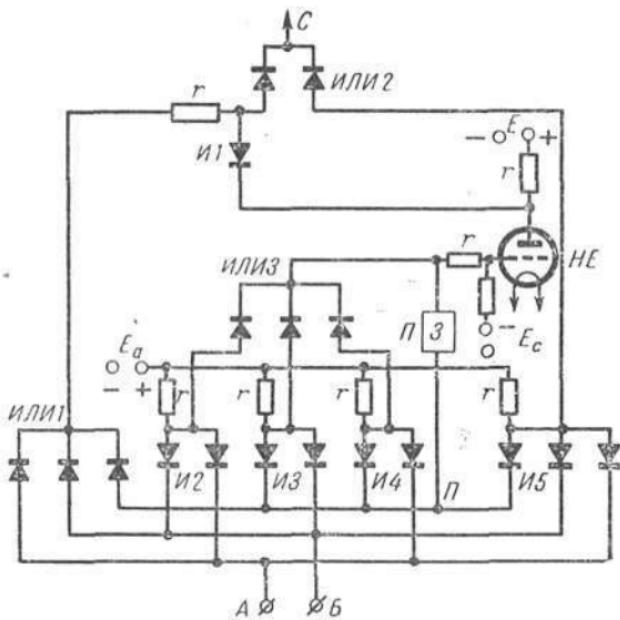Биринчи импульс давомида хотира қурилмасидаги кичик хона рақамлари танланади  $A=0$  ва  $B=1$ . Бошқача айтганда, сумматорнинг кириши  $B$  га (16-22- расм) мусбат потенциал импульси келади, ки-



16-22- расм. Сумматорнинг ишлаш схемаси.

риш  $A$  да эса импульс йўқ. У вақтда импульс ИЛИ 1 схема, И1, ИЛИ 2 схема қаршилиги  $r$  дан чиқиши  $C$  га ўтади ва йигинди  $C$  хотира қурилмаси регистрининг кичик хонасида триггер вазияти 1 га ўтказилади.

Иккинчи импульс хотира қурилмасидан  $A=1$  ва  $B=0$  рақамларни танлайди. Импульс кириш орқали ИЛИ 1, И1, ИЛИ 2 схема орқали ўтади ва чиқиши  $C$  га боради (16-22- расм). Хотира қурилмаси иккинчи хона триггери 1 вазиятга ўтказилади (16-21- расм).

Учинчи импульс хотира қурилмасидан  $A=1$  ва  $B=1$  рақамларни танлайди ва сумматорнинг  $A$ ,  $B$  киришларида мусбат импульслар ҳосил бўлади. Бунда И2 схема беркилади ва ИЛИ 3 схемага мусбат импульс беради. Импульс  $P$  ушлаб туриш схемасига ва НЕ схеманинг лампа тўрига ўтади. Лампа очилади ва ток ўтказа бошлайди. И1 схема диоди очилади,  $A$  ва  $B$  импульслар ИЛИ 1 схема ва И1 схема орқали НЕ схеманинг лампасидан ўтади. И1 схема анодининг потенциали паст ва ИЛИ 2 схема орқали  $C$  чиқишига сигнал кел-


майды. Хотира қурилмасининг учунчи хона триггері С 0 вазиятда қолади.

У шлаб қолиш линиясидаги кучланиш импульси түртинчи хона рақамлари қўшилгунига қадар тутиб турилади. Бу худди одам ҳисоблаш вақтида бирни «дилда» сақлаб турганидек бўлади. Кечиктирч линияси қурилмаси (3) ҳақида куйида гапириб ўтамиз.

Қўшишнинг түртинчи тактида А ва Б иккита импульс ва кечиктириш линиясидан чиқувчи  $P$  импульс И2, И3, И4 схемаларни беркитади, бу схемалар ИЛИ 3 схемаси орқали иккинчи импульсни кечиктириш схемасига ва НЕ схемага беради. Бу ҳолда, юқорида айтилганидек, ИЛИ1 ва И1 схемалар С чиқишга импульс бермайди. Бироқ И 5 схема А ва Б киршнинг юқори потенциали билан ва кечиктириш схемаси  $P$  нинг биринчи импульси билан беркитилган бўлганидан унинг анодлари потенциали кўтарилади ва ИЛИ2 схема орқали чиқишга, яъни хотира қурилмасига юқори кучланиш импульси келади. Тўртинчи хона триггери I вазиятга ўтади.

Бешинчи тактда А, Б импульслар бўлмайди, бироқ олдинги хонани қўшишдаги ўтказиладиган импульс ИЛИ1, И1, ИЛИ2 схеманинг кечиктириш линияси орқали С чиқишга бешинчи хона сумматорига берилади. Бу хона триггери I ни ёзиб қўяди. Шундай қилиб  $1110 + 1101 = 11011$  сонлар ёки ўнли системада  $14 + 13 = 27$  сонлар ҳосил бўлади.

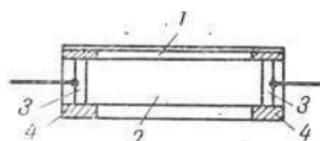16-23- расмда кечиктириш линиясининг ясалаш усулларидан бирин кўреатилган. У акустик принципга асосланган. Симоб



16-23- расм. Кечиктириш акустик линиясининг тузилиши.

кварц пластинкага берилади. Кварц бу механик тебранишларни чиқишдаги электр тебранишларга айлантиришга қодир. Симобда механик тебранишларнинг ўтиш тезлиги электр импульсларининг тарқалиши тезлигидан ниҳоят даражада кичик, шу сабабли электр импульси кечикиб узатилади. Кечикиш вақти одатда микросекундлардан иборат бўлади. Найнинг узунлигини ўзгариш билан кечикиш вақтини ҳам ўзгариш мумкин.

### 16-13. ХОТИРА ҚУРИЛМАЛАРИ

Оддий ҳисоблашда одам хотирадан фойдаланади. Баъзи маълумотларни одам қисқа вақт хотирида тутиши керак, масалан қўшишда бирнинг келгуси хона рақамлари билан қўшиш кераклигини, айришда эса бир катта хона рақамидан «қарз» олинганлигини хо-


тирада тутиши керак. Одам күпайтириш жадвалини ҳамма вақт эсда сақлаши ва керак вақтда тезда хотирага келтириши керак, бироқ у бурчакларнинг синуслари, косинуслари рақамларини, сонлар логарифмлари ва шу сингариларни эсда сақлаши зарур эмас. Бу маълумотлар одам учун бошқа хотира қурилмаларида—справочникларда, жадвалларда ва ҳоказоларда сақланади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХК) нинг хотира қурилмалари (хотираси)—триггерлардан иборат регистр, символи кечиктириш линияси билан биз юқорида танишган эдик. Бироқ кўп хонали кўп сонларни сақладиган хотира қурилмаси триггерлардан қилинса, жуда катта бўлиб кетади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг барча хотира қурилмалари икки асосий группага—оператив йиғнагичлар ва ташқи жамғарувчиларга бўлинади. Оператив хотира қурилмалари арифметик қурилма билан бевосита боғлиқ ва рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг ишлаш тезлигини белгилайди. Уларнинг сифими кичик (юз, минг ва ўн мингларча сонларга етарли) бўлади, бироқ улар сонларни жуда тез—микросекундларда қабул қилиш ва чиқарип бериш қобилиятига эга. Ташқи жамғарувчилар арифметик қурилма билан бевосита боғлиқ эмас, бироқ оператив хотира билан боғлиқ ва унинг резерви ҳисобланади. Улар юз минглаб, миллионлаб ҳатто миллиардлаб рақамларни сақлай олади, бироқ бу рақамларни группалаб қабул қиласи ва чиқарип беради. Сонларни саралаш вақти катта—ўнлаб миллисекунддир.

Оператив хотира қурилмаси ферритдан қилинган торOID элементлардан ясалади. 16-24-*a* расмда диаметри 14 дан 10 ми гача бўлган икки чулғамли феррит ҳалқа, 16-24-*б* расмда бу ҳалқанинг магнитланиш эгри чизиги кўрсатилган. Мусбат индукция  $+B_0$  ни бирининг коди, манфиий индукция  $-B_0$  ни ноль коди учун қабул қилинган.

Айтайлик,  $w_1$  ва  $w_2$  чулғамларда ток йўқ ва қолдиқ индукция 2 нуқта билан характерлансин, яъни  $-B_0$  бўлсин. У ҳолда ўзакда иккили рақам 0 ёзилган деб ҳисобланади. Агар  $w_1$  чулғамга шундай катталиктаги мусбат импульс берилсаки, майдон кучланганилиги бир онда  $+H_m$  дан катта бўлса, у ҳолда импульсдан сўнг қолдиқ индукция  $+B_0$  га тенг бўлади ва шундай қилиб, иккили рақам 1 ёзилади. Худди шу ишорали импульс қайтарилганда қолдиқ индукция  $+B_0$  га тенглигича қолади. Тескари ишорали импульси берилганда ўзак яна қайта магнитланиади ва ноль ёзилади. Шундай қилиб, ўзак худди тириггер каби ишлайди ва

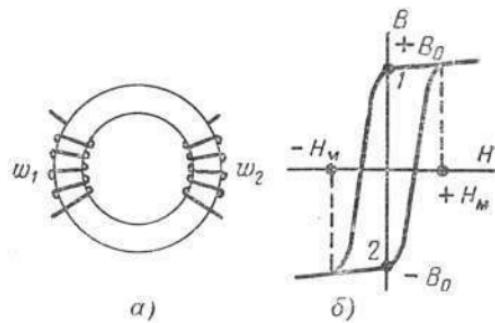

16-24-расм. Хотира қурилмаси, феррит элементининг ишлаши принципи.

ўзаклар тўплами ёрдамида иккили система рақамларини 10 мксек дан кичик вақт ичидан ёзиш ёки ҳисоблаш мумкин.

Қайта магнитланишда иккиласми чулғам  $w$ , да э. ю. к. импульслари пайдо бўлади. Агар бирламчи чулғамнинг қайта импульси бир хил ишорали бўлса, у ҳолда деярли э. ю. к. пайдо бўлмайди.


Юз минглаб сондаги ана шундай феррит ҳалқалар йиғилиб хотира матрицасини ҳосил қиласди; у шартли равишда 13-25-расмда кўрсатилган. Бу ҳолда чулғамлар 16-26-расмда кўрсатилгандек, ҳалқалардан паррон ўтувчи симлар билан алмаштирилади. Горизонтал ва вертикал симлар рақамларининг кодларини ёзиш учун, диагонал бўйича кетган  $AB$  симлар эса уларни ҳисоблаш учун хизмат қиласди. Ҳар бир горизонтал қатор биттадан иккили сонни хотирлаш учун хизмат қиласди, вертикал қаторлар сони эса иккили сондаги хоналар сонига мос келади. Барча тороидларнинг дастлабки ҳолати ноль.

16-25-расм. Хотира қурилмасининг феррит матрицаси.

Иккинчи қаторда 1101 сонини ёзиш керак бўлсин (16-25-расм). У ҳолда иккинчи горизонтал ва 2, 3, 5-вертикал қаторларга ток импульслари берилади, бу импульслар  $+\frac{H_m}{2}$  кучланганлик ҳосил қиласди. Бу симларнинг кесишишида жойлашган тороидларда  $H_m$  кучланганлик ҳосил бўлади, улар қайта магнитланади ва бирлар ёзилади. 1 ва 4-вертикал қаторлардаги тороидларда кучланганлик  $\frac{H_m}{2}$  га teng бўлади ва улар қайта магнитланмайди. 1101 сон ёзилган. Бунда диагонал ҳисобловчи симда импульс пайдо бўлади, бироқ матрица ташқи занжирларининг алоҳида қурилиши туфайли бу импульс ҳисобга олинмайди.

Матрицанинг бошқа горизонтал қаторларида ёзилган сонлар ўзгаришсиз қолади, чунки 1101 сон ёзишда вертикал симлардан ўтувчи токлар уларда  $+\frac{H_m}{2}$  дан катта кучланганлик ҳосил қилмаган эди.

Ёзилган сонларни ҳисоблаш дегани бир ёки ноль ёзилганлигини билиш демакдир. Агар мусбат импульс берилганда  $AB$  симда э. ю. к. ҳосил бўлмаса, у ҳолда бир ёзилган бўлади. Агар э. ю. к. ҳосил бўлса, ноль ёзилган бўлади. Сонларни ҳисоблашда юқорида кўрсатилган горизонтал ва вертикал қаторлар симларига тескари кучланиш импульслари берилади. Бундай тескари кучланиш беришда тороидларда ёзилган бирлар ўчирилади. Бироқ, одатда ўқиб бўлин-

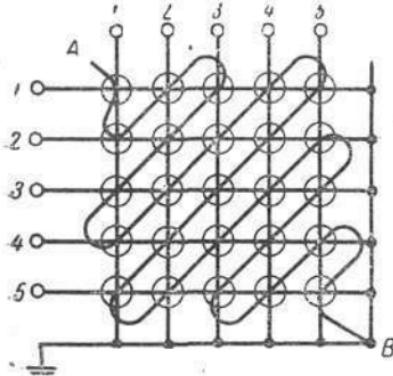


ган соннинг матрицадан ўчирилмагани маъқул кўрилади. Бунинг учун матрицадаги бирлар ҳисоблангандан кейин уларни яна тикловчи қурилма қилинади. Хотира матрицаларининг сифими 100 000 ва ундан кўп иккили сонларни сифдиради ва уларни чексиз кўп вақт сақлай олади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида магнит ёзувли хотира қурилмалари кенг тарқалгандир. Улар ташқи жамғарувчилар ва жамғарувчилар билан оператив хотира қурилмалари орасидаги оралиқ хотира қурилмалари сифатида фойдаланилади. Уларнинг ишлаш принципи қўйидагича. Қолдиқ индукцияси катта бўлган магнит материал билан қопланган ҳаракатланувчи сирт (лента ёки барабан) электромагнитдан иборат маҳсус каллак ёнидан ўтади. Электромагнит чулгамига сон кодига мос бўлган ток импульслари берилади, магнит сиртида эса соннинг ёзуви бўлган магнитланган участкалар қолади. Ёзиш ва ҳисоблаш одатда айни каллак ёрдамида амалия оширилади, бу каллак 16-27- расмда кўрсатилган.

Қолдиқ индукцияси кичик бўлган варақ шаклидаги ферромагнит материал 1 дан қилинган магнитопроводга иккита 2 ва 3 чулғам бергандан бир, тутқич 4 га импульс бергандан бир, тутқич 5 га импульс бергандан ноль ёзилади. Магнитопровод қутблари орасидаги ҳаво тирқиши 6 қалинлиги тахминан 0,02 мм бўлган жез фольга ёрдамида ҳосил қилинади. Каллаклар сони ёзилаётган соннинг хоналари сонига мос бўлиши керак. Барабанда ёзилган ҳол учун бу 16-28- расмда кўрсатилган.


Алюминий барабан юпқа магнит материал билан қопланган, каллаклар эса унинг сиртида цилиндрнинг ясовчиси бўйлаб стрелкалар билан кўрсатилган жойларда ўрнатилган. Каллаклар барабан ясовчисининг бир сантиметр узунлигига 5—8 тагача тўғри келади. Соннинг ёзилиши ҳам ясовчи бўйлаб жойлашади. Масалан, 1011 иккили сонни ёзишда каллакка 16-19- а расмда кўрсатилган импульслар берилади. Барабан сиртида магнитланган участкалар — диполлар ҳосил бўлади (16-29- б расм). Ҳисоблашда айланувчи барабаннинг магнитланган участкаси каллакнинг ҳаво тирқиши ёнидан ўтганида ҳисобловчи чулгамда 16-29- в расмда кўрсатилган э. ю. к. импульслари ҳосил бўлади. Бу импульслар кучайтирилиб, тўғри бурчак шакли импульсларга айлантирилгач арифметик қурилмага келади.

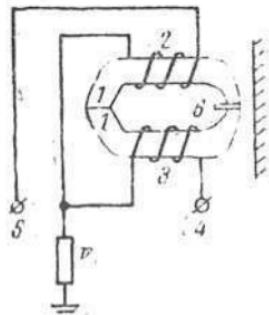Ёзилиш вақтида барабан сирти бўйлаб каллаклар сонига тенг рақамлар йўлаклари ҳосил бўлади. Диполлар ёзуви зичлиги айланади 1 мм га 1—3 та. Магнит барабанларининг сифими 1,5—2 млн. иккили рақамга етади. Битта йўлак ва битта каллак (16-28- расм ёзилган сонларнинг ячейка адресларини ҳисоблашга хизмат қиласади).




16-27- расм. Магнит ёзувли хотира қурилмаси учун ёзувчи ва ҳисобловчи каллаклар.

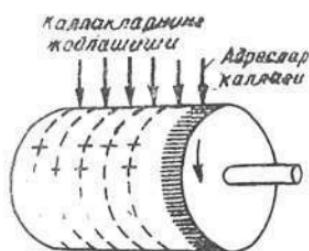ва махсус ячейкалар счётчиғига уланган. Барабан узлуксиз айланиб туради ва сонни фақат навбати билангина танлаш мүмкін. Барабаннинг айланиш тезлиги (у электр двигатель ёрдамида айлантирилади)  $n = 6000 - 12000$  айл/мин бўлганда, керакли ячейканни қидириб топиш вақти секунднинг юздан бир улушкини ташкил қиласди.



16-28- расм. Барабанда магнитли ёзиш.

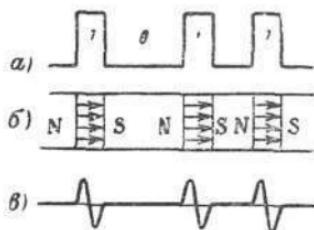

16-29- расм. Сонни магнит ёзиг олишида динолларнинг ҳосил бўлиши.

Эластик асосли ҳаракатланувчи лентага ҳам худди шундай ёзилади. Бу лентага ферромагнит кукуни аралаштирилган лак қатлами суртилган. Каллаклар лента кенглиги бўйлаб жойлашади, ёзувмар йўлкаси эса лента узунлиги бўйлаб жойлашади. Ҳисоблаш тезлиги лентанинг мумкин бўлган ўралиш тезлиги билан чеклангандир. Магнит ленталар қўшимча, секун ишловчи хотира қурилмалари сифатида ишлатилади, уларнинг сигимлари амалда чекланмаган.

#### 16-14. КИРИШ ВА ЧИҚИШ ҚУРИЛМАСИ

Машинанинг иш программаси дастлаб программачи мутахассис томонидан қоғозда рақамлар кўрининшида тузиб олинади. Бу кўрининшида рақамли ҳисоблаш қурилмаси уни ижро қилишга қабул қила олмайди. Программада рақамлар билан баён қилинган информация рақамли ҳисоблаш қурилмаларида ишлаш учун яроқли кўрининшига келтирилиши лозим. Буни рақамли ҳисоблаш қурилма блокига кирмаган махсус машина бажаради.

Бунинг учун программа рақамлари махсус картон карталарда ёки қоғоз (ёки целлюлоид) ленталарда тешилган тешниклар билан алмаштирилади. Карталар ва ленталарнинг ўлчамлари стандарт бўлади; ленталар рулонларда сақланади.

Рақамли ҳисоблаш қурилмалари иккили системада ҳисоблангани учун қилинган тешинни бир деб, тешик бўлмаса ишъя деб қабул қиласа бўладигандек кўринади. Бироқ программа ўнли системада ёзилади, рақамли ҳисоблаш қурилмасига киритиладиган бошланғич маълумотларнинг сони эса бир неча мингга етиши мумкин. Демак, сонларни ўнли системадан иккили системага ўтказиш зарур ва кўп

сондаги күп хонали иккили сонлар учун тешиклар тешишга түрін келади, бу эса мутлақо мақсадда мувофиқ эмас.

Шунинг учун дастлаб перфоратор деб аталувчи маңсус машина ўнли системани иккили-ўнли системага ўтказади ва шу системага мос равища тешиклар (перфорациялар) тешади. Системадан иккинчисига ўтказаш қуидаги бўлади.


Ўнли системанинг ихтиёрий рақамини иккили системанинг тўртта рақами (дафтари) билан ифодалаш мумкин:

$$0 = 0000; \quad 1 = 0001; \quad 2 = 0010; \quad 3 = 0011; \quad 4 = 0100; \\ 5 = 0101; \quad 6 = 0110; \quad 7 = 0111; \quad 8 = 1000; \quad 9 = 1001.$$


У вактда картада ёки лентада бирни ёзиш учун тешик тешиб ва нолни ёзиш учун тешилмаган жой қолдириб кетиб, хоҳлаган сонни қулай кўринишда ёзиш мумкин. 16-30- расмда ўнли система-даги 1354 соннинг лентада иккили-ўнли системада ёзилиши кўрсатилган. Ўндан чапга ҳисобланадиган тўртта йўлакда перфоратор 1, 3, 5, 4 сонларининг дафтарларига мос равища тўртта сатр тешади. Чандаги бешинчи йўлакда ҳамма вақт тешиклар тешилади. Бўлмаса, бўш йўлакда, ноль ифодаланиб қолади. Шундай-қилиб, перфоратор киришининг биринчи қисм ишини қилиб бўлди — сонни иккили-ўнли системага ўтказди ва тешикни тешди.

Энди ўзига хос хотира қурилмаси бўлган перфолента рақамли ҳисоблаш қурилмасига киради ва у ерда тешик рақамлари электр импульсларга айланади. Киришнинг тузилиши соддалаштирилган ҳолда 16-31- расмда кўрсатилган. Лентани тортувчи механизмининг иккита бобинаси 1 бор ва лента биринчисидан иккинчисига тортилаверади. Лента шаффофф эмас, бироқ ёргулек лампа 2 дан линза 3 ва лентадаги тешик 4 орқали фотоэлемент 5 га тушганда кучсиз ток импульси ҳосил бўлади. Бу импульс кучайтиргич 6 орқали ўтади ва рақамли ҳисоблаш қурилмасининг хотира қурилмасига боради ва у ерда бир ёзилади. Импульс бўлмаганда ноль ёзилади. Перфолентанинг ҳар бир йўлакчасига ўзининг ёритувчи ва кучайтирувчи қурилмалари комплекти мос келади.

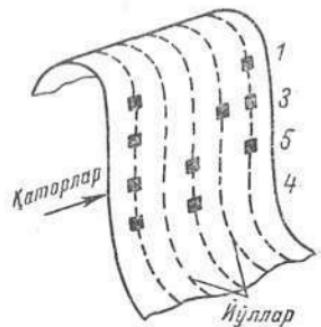Бироқ, агар лентанинг дафтарларига мос ёзувлар ёзилганда (16-30- расм) эди 0001 0011 0101 0100 сонлар ҳосил бўлар эди,



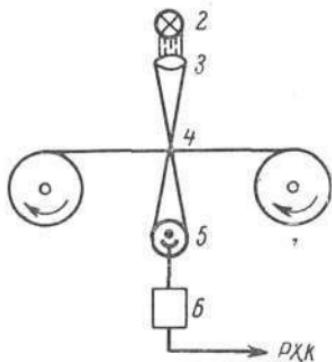16-30- расм. Иккили-ўнли системада ўнли сонни ёзиш.



16-31- расм. Рақамли ҳисоблаш қурилмаларида киришининг тузилиш схемаси.

бу эса иккили системадаги 1354 сон әмас. Шунинг учун рақамли ҳисоблаш қурилмалари махсус программа бўйича ишнинг иккинчи қисмини ҳам бажаради — сонни иккили-ўнли системадан иккили системага ўтказади ва шундан сўнггина хотира қурилмасига ёзади.

Ўнли системада 1354 сонни ҳосил қилиш учун  $1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$  сонларини қўшиш керак, - рақамли ҳисоблаш қурилмаси ҳам бир дафтар кетидан иккинчи дафтарни ҳосил қилиб, уларни хона кўпайтивчисига кўпайтиради ва кетма-кет қўшади ҳамда 1354 сонини иккили системада ҳосил қиласди:

$$\begin{array}{r} 0001 \cdot 1010^3 + 0011 \cdot 1010^2 + 0101 \cdot 1010^1 \cdot 10100 \cdot 1010^0 = \\ 111101000 . . . . . 1000 \\ 100101100 . . . . . 300 \\ 110010 . . . . . 50 \\ 100 . . . . . 4 \\ \hline (10101001010)_2 . . . . . (1354)_{10} \end{array}$$

Ана шу сон хотира қурилмасига ёзилади.

Қолган барча ишларни рақамли ҳисоблаш қурилмаси бошқариш қурилмасининг импульслари бўйича программага кўра автоматик равишда бажаради.

Рақамли ҳисоблаш қурилмасидан натижаларнинг чиқиши ҳам кирнингга ўхшаш амалга оширилади. Хотира қурилмасидан чиқиш перфораторига натижা импульслари берилади, бу импульслар иккили-ўнли код бўйича перфокарталарга ёки перфоленталарга ёзилади. Шунингдек, магнит лентага ҳам ёзилиши мумкин. Чиқиш ёзув қурилмаси ҳам ташқи хотира қурилмаларига киради. Ленталарга ёзишдан ташқари, электромеханик нашр қилувчи ва махсус фотографик босувчи қурилмалар ҳам қўлланилади. Бу қурилмалар сенкундига 200 тагача сон олишга имкон беради.

Барча системадаги кириш ва чиқишнинг асосий камчилиги уларнинг рақамли ҳисоблаш қурилмаларининг ишлаш тезлигига мос бўлмаган кичик тезлик билан ишлашидир.

## Ўн еттинчи боб.

### ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

#### 17-1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Материалларга технологик ишлов бериш учун электр энергия бевосита қўлланиладиган соҳа электротехнология дейилади. Техникада кўплаб мутлақо янги материаллар пайдо бўлниши туфайли уларга мавжуд усууллар билан ишлов беришда катта қийинчи-

ликларга дуч келинди. Электротехнология кўп ҳолларда ўзининг эфективлиги жиҳатидан материалларга ишлов беришнинг ҳозирги вақтда ишлатиладиган физик ва химиявий усулларидан устун турди.

Электротехнологияда гальванотехника, электр билан эритиш ва электр пайванд сингари илгаридан маълум бўлган усуллар билан бирга, ишлов беришнинг янги электрик усуллари ҳам пайдо бўлди; бу усулларда материалларни емириш, йўқотиш ёки уни кўчириш, буюмнинг шаклини ўзгартирish ва шу каби ишлар ишлов бериш зонасига бевосита киритилган электр энергия таъсирида амалга оширилади. Уларни электрохимиявий, электротермик ва электромеханик усулларга бўлиш мумкин. Биринчи усулда асосан электр токининг химиявий таъсиридан, электротермик усулда электр токичнинг иссиқлик таъсиридан, электромеханик усулда эса электр майдони ва электр разрядининг механик таъсиридан фойдаланилади.


Бу янги усуллардан кўплари ҳозирги замон амалиёти учун қимматли хусусиятларга эга: ишлов бериладиган материалларнинг механик хоссалари (масалан, қаттиқлиги) ишлов бериш тезлиги ва сифатига таъсир кўрсатмайди, ишлов берувчи асбоблар ишлов берилаётган материалларга қараганда юмшоқроқ бўлиши мумкин, бу усул билан одатдаги механик усуллар воситасида бажарив бўлмайдиган технологик операцияларни бажариш мумкин. Буларнинг ҳаммаси туфайли электротехнология материалларга ишлов беришнинг илғор усуллари қаторидан ўрин олди.

Келгусида материалларга электрохимиявий, электротермик ва электромеханик ишлов беришнинг айрим операциялари жуда қисқа баён қилинади.

## 17-2. ЭЛЕКТРОХИМИЯВИЙ УСУЛЛАР
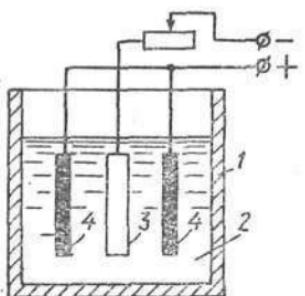
### a) Гальванотехника

Металл ва металлмас сиртларга электролиз ёрдамида металл қоплаш усули гальванотехника дейилади. Металларни механик муҳофаза қилиш ёки занглашдан сақлаш учун электрохимиявий йўл билан металл пардалар билан қоплаш процесси гальваностегия дейилади. Металларни электротехникияни ишлов беришнинг асоси таъсиридан бўлган усулда металл асослар ҳам, металлмас асослар ҳам чўктирилиши мумкин, аммо металлмас асосларни чўктиришдан олдин улар графит, металл фольга каби электр ўтказувчан қатламлар билан қопланиши керак. Гальваник қопламаларнинг қалинлиги одатда миллиметрнинг ўндан бир улушидан ош



17-1-расм. Гальваностегия ваннасининг схемаси.

майди. Бу усулларнинг ҳаммаси илгаридан маълум ва узок вақтдан бўён қўлланиб келинади.

17-1- расмда гальваностегия ваннасининг схемаси кўрсатилган. Ванна 1 маълум оксид ёки ишқор эритма 2 билан тўлдирилган; эритманинг температураси маълум даражада сақлаб турилади.


Қоплама қопланётган буюм 3 катод, буюм қопланётган металдан қилинган пластинкалар 4 эса анодлар бўлади. Буюмнинг қопланувчи сирти батафсил тайёрланади (силиқланади, едирилади, мойлардан тозаланади). Қандай металл билан қопланишига қараб: эритмалар рецепти, температура режими ва ток зичлиги ҳам турлича олинади. Электродлар орасидаги кучланиш 4—12 вольт, ванналарнинг токи эса 1000—15 000 а га етади.

### б) Металларни электрохимиявий усулда оксид пардалар билан қоплаш

Метални занглашдан сақлаш учун унинг сиртида юпқа оксид пардалар ҳосил қилиш процесси оксидлантириш дейилади. Бу процесс тегишли эритмаларда олиб борилади ва бунда оксидлантирилаётган буюм анод бўлиб хизмат қиласи. Алюминий лента, алюминий сим ва шу сингари буюмлар электрохимиявий усулда оксидлантирилади. Бунда алюминий сиртида 0,01—0,1 мк қалинлигига зич оксид қатлам ҳосил бўлади, бу қатлам устини 200 мк гача қалинликда ғалвирак оксид парда қоплайди. Бу парданинг занглашга қарши чидамлилик ва электр изоляция хоссалари жуда яхши бўлиб, конденсаторлар ва шу сингарилар ясашда жуда қўл келади. Ванналарнинг ишлаши учун 12—30 в кучланиши ток манбаларидан фойдаланилади.
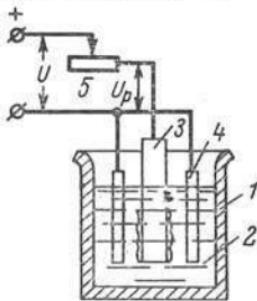
### в) Электрохимиявий усулда анодли едириши ўйли билан металларни тозалаш ва мойини кетказиш

17-2- расмда кислота ёки тузларнинг электролитик эритмаси 2 билан тўлдирилган ванна 1 кўрсатилган, иш вақтида эритманинг температураси 15—35°C бўлади. Сирти оксид парда, занг, қуюнди—қасмоқ, ёғли таркиблар (мой, пасталар, ёғ) билан қопланган тозаланадиган буюм 3 эритмага ботирилган. Буюм энергия манбанинг мусбат кутбига уланади ва анод бўлиб хизмат қиласи. Буюм ҳар қандай металл ёки қотишмадан қилинган ва ихтиёрий шаклда бўлиши мумкин. Кўргошин, графит, кислотага чамли пўлатдан қилинган пластинкалар 4 катод бўлиб, уларнинг сиртлари буюм 3 шаклига мослаб танланади. Электродлар (анод—катод) орасидаги масофа — 20÷250 мм.



17-2- расм. Электрохимиявий анод тириши ўйли билан металларни тозалаш.

Кучланиши  $U = 4 \div 12$  в бўлган ўзгармас ток манбаидан ток ростловчи қаршилик 5 ор-

қали ўтади. Электродлараро ишчи кучланиши  $U_{\text{нн}} = 3 \div 8$  в чега расида бўлади, бу кучланиши электродлар сиртида  $\Delta = 0,05 \div 0,02$   $a/cm^2$  ток зичлигини таъминлаши керак. Анод — буюм сирти эрийди ва металл билан бирга уни қоплаб олган ифлосликлар ҳам чиқиб кетади. Сиртдан ифлосликларни тушириш унуми  $0,1 \div 5$   $\mu\text{м}/\text{мин}$ , ишлов беришининг аниқлик синфи 3—4, ишлов беришининг тозалик синфи 3—6. Солиштирма энергия сарфи  $10 \div 40$   $\text{kвт}\cdot\text{с}/\text{кг}$ . Буюмни фақат ёғ қатламларидан тозалаш керак бўлганда электролит эритмаси учун ишқор олинади.

### г) Электрохимиявий усулда жило берши ва пардозлаш

Химиявий усулда пардозлаш учун тузилини соф қора ёки ракгли металldaи қилинган буюм 17-2 расмда кўрсатылгандек, ваниага солинади. Катод қўрошин, легирланган нўлат, графит ёки мисдан қилинади. Катодларни жойлаштиришда анод-буюмнинг бутун сирти бўйлаб бирдай зичликда ток ҳосил қилишга алоҳида эътибор берилади. Рангли металлардан қилинган буюмлар учун ток зичлиги  $0,1 \div 0,5$   $a/cm^2$  қора металлдан қилинган буюмлар учун  $0,4 \div 0,6$   $a/cm^2$  бўлади. Электролит сифатида рангли металлар учун фосфор, сульфат, хром кислоталари  $15 \div 25^\circ\text{C}$  да олинади, қора металлар учун  $70 \div 90$   $^\circ\text{C}$  олинади. Ток манбанинг кучланиши рангли металлар учун  $U = 6 \div 12$  в ва қора металлар учун  $U = 15 \div 18$  в. Электродлараро кучланиш мос равишида  $U_p = 5 \div 7$  в ва  $U_n = 12 \div 14$  в қилиб олинади.


Кўрсатилган шароитда металлар эриганида анод-буюмнинг барча ғадир-будир сирти токни ёмон ўтказувчи парда билан тўлади. Бундай парда сиртнинг дўнг жойларини қопламайди, бундай дўнгликлар эриб кетади, сирт текисланади ва юксак даражада ялтироқ ҳолга келади. Буюм сиртнинг тозалиги дастлабки тозалигидан 2—3 синф юқори бўлади.

### д) Металларда электрохимиявий усулда коваклар ва тешик сини


Электрохимиявий усулда тешиклар очишида юқорида баён қилинган процесслар технологияси бир оз ўзгартирилади. Энг аввал токнинг зичлиги орттирилиб,  $100 \div 140$   $a/cm^2$  га етказилади. Бундан ташқари аввалги процессларда  $20 \div 250$  ми 'а тенг бўлган электродлараро масофа ўнди  $0,1 \div 2$  мм га қисқартирилади. Тешиш процесси тез оқаётган электролит натрий хлор оқимида бажарилади. Унинг температураси  $20 \div 30$   $^\circ\text{C}$  бўлади. Бу шароитда металлнинг эриши кескин тезлашади. Бундай тешиш усули қора металлар ва қотишмалар, шунингдек қаттиқ қотишмалар учун қўлланилади.

17-3- расмда анод хизматини бажарувчи плита I да тешик очиш схемаси кўрсатилган. Тешик очадиган асбоб жез, мис ёки пўлатдан қилинган най 2 бўлиб, бу най айни вақтда электролит келиши учун ҳам хизмат қиласи. Най шакли қандай бўлса очиладиган тешик

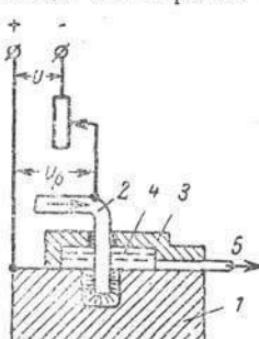ҳам аниқ шу нусхада бўлади, най эса ҳар қандай шаклда бўлиши мумкин. Най-катодни аста-секин тушира бориш билан буюмдаги тешикнинг чуқурлиги ортириб борилади. Чуқур очиладиган жой устига маҳсус ванна 3 қўйилади, процесс шу ванна ичидаги амалга ошади. Электролит найча 5 орқали чиқариб турилади.



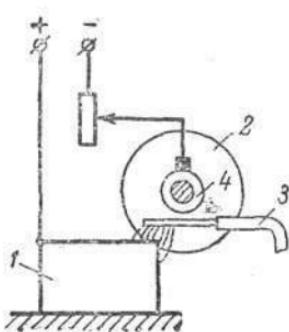17-3- расм. Электрохимиявий йўл билан тешик очиш.



17-4- расм. Анод-механик қирқиши.

тутқичи улапади. Қирқиши суюқ шиша (натрий силикатларининг сувдаги эритмаси) юборилади. Ток зичлиги  $\Delta = 7,5 \div 30 \text{ a/cm}^2$ .

Процесснинг моҳияти қуйидагича. Анод билан катоднинг бирбирига тегиб турган жойида электролит бўлиши туфайли анод метали эрийди ва металлмас парда ҳосил қиласди; металлмас парданни заготовкага бир оз босиб айланётган диск-катод ҳамма вақт узиб туради ва заготовка яна эришда давом этади. Бу усулнинг афзалиги шундаки, бунда қаттиқ ва ўта қаттиқ қотишималарни қирқишида айниқса зарур бўлган қимматбаҳо кесувчи асбоб керак бўлмайди. Қирқиши кенглиги ҳам одатдаги қирқиши усулларидагида кам бўлади, натижада чиқиндилар миқдори камаяди. Диск буюмга унча қаттиқ босилмаганидан диск валини айлантирувчидвигателда энёргия сарфи камаяди. Анод-механик усулнинг камчилиги шундаки,

Бунда кучланиш  $U = 15 \div 30 \text{ в}$  ва  $U_p = 10 \div 25 \text{ в}$  энергия сарфи  $8 \div 15 \text{ квт-соат/кг}$ . Ишлов бериш тозалиги  $5 \div 8$  синф.

### е) Анод-механик усулда қирқиши

Анод-механик ишлов бериш электрохимиявий ва электр эррозия усуллари орасидаги ишлов бериш усулидир. Ишлов бериш зонасига кичик солиштирма қувват берилганда, бундай ишлов бериш электрохимиявий усулларга, катта қувват берилганда электр эррозия усулларига яқин келади.

Анод-механик қирқишида  $300 \times 300 \text{ мм}$  дан катта бўлмаган кесимларни кесиш учун дисқдан, ҳар қандай кесимларни кесиш учун эса пўлат лентадан фойдаланилади. Бундай усул билан қора металлар ва қотишималар: углеродли легирланган, қаттиқ ва маҳсус қотишималар қирқилади.

17-4- расмда заготовка — анод 1 ни айланувчи пўлат диск 2 билан қирқиши кўрсатилган. Бу дискнинг йўғонлиги ишлов бериш шароитига қараб  $0,1 \div 6 \text{ мм}$  ва айланма тезлиги  $8 \div 30 \text{ м/сек}$  бўлиши мумкин. Сирланувчи контактли дискнинг вали 4га ишчи кучланиши  $U_p = 18 \div 30 \text{ в}$  бўлган ўзгармас ток манбанинг манфий зонасига шланг 3 ёрдамида электролит —

бу усулда бир неча хил ишлов берилгандан сүнг у суюқ шиша билан ифлосланиб қолади ва уни ювишга түғри келади.


Буюмларни тирнаш ҳам шу йўсинда қилинади. Бу ҳолда чўян ёки пўлатдан қилинган цилиндр (йўғон диск) анод бўлиб хизмат қиласи. Ток зичлиги энр катта қилиб олиниади, шу туфайли бунда асосан электротермик процесслар бўлади. Ишлов берилётган сирт тез ёмирилади, ғадир-будур, қўпом бўлади.

### ж) Кесиш асбобини анод-механик усулда чархлаш

Анод-механик усул қаттиқ, металл керамик материалларидан қилинган кесиш асбобини чархлаш, кесувчи асбобида ишлатиладиган қаттиқ қотишмалардан қилинган пластинкаларга керакли шакл бериш учун қўлланилади. Бу усулда абразив материаллар керак бўлмайди, чунки асбоб пўлат диск ёрдамида чархланади. Бундан ташқари, бу усулда чархлаш кичик солиштирма босимларда олиб борилади, шу сабабли асбоб кам қизийди ва бузилади. Ток зичлинини ўзгартириш билан шилиш режимини  $\Delta = 15 \div 25 \text{ а/см}^2$ , силлиқлаш режимини  $\Delta = 4 \div 6 \text{ а/см}^2$  ва узилкесил қиров тўкиш режимини  $\Delta = 1 \div 2 \text{ а/см}^2$  қилиб белгилаш имконини беради ва ниҳоят, охирги ҳолда ишлов бериш тозалиги юқори синфа (7—8) эриши мумкин.

17-5- расмда чархлаш қурилмаси нинг схемаси кўрсатилган. Электродларга  $U_p = 10 \div 22 \text{ в}$  ишчи кучланишли ўзгармас ток берилади, чархланаётган асбоб 1 анод, 12—20 м/сек айланма тезлик билан айланётган диск 2 катод бўлиб хизмат қиласи. 17-6- расмда дискнинг кўндаланг қирқими юзи кўрсатилган.

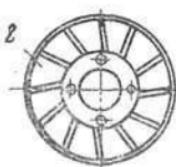Электролит (суюқ шиша) чархлаш зонаси 3 га насос 5 дан шланг 4 орқали берилади. Электролит бак 6 га оқиб тушади ва унда фильтрланиб, яна насосга келади. Солиштирма энергия сарфи 3—15 квт·с/кг




17-6- расм. Анод-механик усулда чархлаш дискининг чекка кўрининши.

17-5- расм. Кесувчи асбобини анод-механик чархлаш.

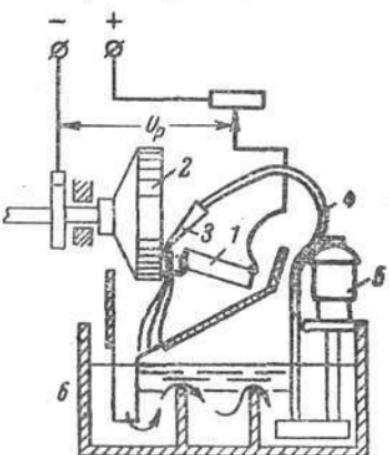
### 3) Анод-механик усул билан соф ишлов бериш

Юқорида айтганимиздек, соф ишлов берилгаш «юмшоқ» иш режимларида, яъни ишлов берилётган буюмга кичик ток зичлиги ва солиштирма босим бериш йўли билан эришилади. Баъзан жуда соф ишлов бериш учун анод билан катод бир-бирига бевосита тегизилмайди. Одатдаги усуллар билан пардоэлаш деярли мумкин бўлмаган



металл керамика материалларни электроабразив усулда силлиқлашда сиртнинг тозалик синфи айниқса юксак (кўзгудек ялтироқ) бўлишига эришилади.

17-7- расмда цилиндр сиртини силлиқлаш схемаси кўрсатилган. Ишчи кучланиши  $U_i = 4 \div 5$  в бўлган ўзгармас ток чўтка ва контакт ҳалқаси 5 орқали 0,6—1,0 м/сек айланма тезлик билан айланётган буюмга 1 га ва пўлат ёки чўянидан қилинган катод 2 га берилади. Катод анодга тегиб турмайди ва улар орасидан 3 электролит-тузларининг сувдаги эритмаси ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ,  $\text{KHO}_3$ ,  $\text{NaF}$  ва ҳоказо) оқиб ўтади. Ток зичлиги 0,5  $\div 1,2$  а/см<sup>2</sup> қилиб сақлаб турилади. Айланувчи цилиндрнинг сирти абразив 4 г: 0,5—5 кГ/см<sup>2</sup> солиштирма босимда тегиб туради.

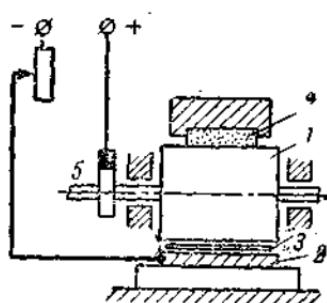

17-7- расм. Анод-механик усулда узил-кесил бориши.

### 17-8. ЭЛЕКТРОТЕРМИК УСУЛЛАР

#### a) Металларни электр пайвандланиши

Металлдан қилинган деталларни пайвандланадиган жойларини қиздириш йўли билан ажралмайдиган бутун қилиб улаши усули пайвандлаш дейилади. Пайвандланадиган жойлар пластик ҳолатгача ёки суюқ ҳолатгача қиздирилади. Ҳозирги замон пайвандлаш усуллари 0,1 дан 250 ми  $\mu\text{m}$  ўйғонликдаги металл деталларни мустаҳкам бириншишини таъминлайди. Пайванд қилинган конструкциялар парчинланган конструкциялардан 10—15 %, қўйилган конструкциялардан 30—40 % енгил бўлади. Пайванд парчинлашни деярли бутунлай сиқиб чиқарди.

#### б) Учма-уч, нуқтавий ва чокли пайванд

Бу хил пайвандлар учун маҳсус трансформаторлар қурилади. Бу трансформаторлар 220 ёки 380 в бирламчи кучланиш, 1—12 в иккиминчли кучланиш ва ўн ҳатто юз мингларча ампер пайванд токларига мўлжалланган бўлади. Токни созлаш учун бирламчи чулғам секцияларга бўлинади, иккиминчли чулғам эса катта кесимли бир-икки мис ёки алюминий ўрамдан иборат бўлиб, улар сув билан совитилиб турилади. Улаш давомлилиги (УМ) 20—30 % ларда ҳисобланади.


17-8- расмда учма-уч пайванд машинасининг схемаси кўрсатилган. Бундай пайванд стерженлар, трубалар, темир-бетон арма-

тураларини улашда, асбобсозлик саноатида ва бошқа ҳолларда қўлланилади.

Трансформатор бирламчи чулғаминиң секциялари переключателнинг 1, 2, 3, 4 босқичлари билан уланади. Иккиламчи чулғам 5 тутқич 6 ва 7 ларга уланган. Переключателнинг 1 ва 2 контактлари уланганда трансформация коэффициенти энг катта, иккиламчи чулғам 5 нинг кучланиши энг кичик бўлади. 3 ва 4 контактлар уланганда чулғам 5 нинг кучланиши энг катта. Пайванд қилинадиган буюм 8 маҳсус тутқичлар 9 билан қисиб қўйилади. Суппорт 10 қўзғалмас, суппорт 11 алоҳида механизм ёрдамида станок плитаси йўналтиргичлари 12 да силжитилиши мумкин.

Пайвандланадиган деталлар 8 бирбирига тирадиган, трансформатор уланади. Деталлар қиздирилди ва зарур температурага эришилгандан сўнг ток узиб қўйилади, деталлар эса сиқилади. Бундай қаршиликли пайванд углеродли пўлатлар ва рангли металлар учун қўлланилади.

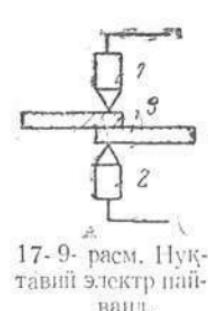
Агар дастлаб трансформаторни улаб, сўнг 8 деталлар яқинлаштирилса, уларнинг учлари орасида учкун ҳосил бўлади ва контактлар сиртлари эрийди. Деталларни қисиб туриб, ток узилса, улар пайвандланасиб қолади. Бундай суюлтириб пайвандлаш трубалар, занжирлар, рельслар, асбобларни, легирланган пўлатларни ва турли жинсли металлар: алюминий—мис, пўлат—мис, пўлат—жезни улашда қўлланилади.



17-9- расм. Нуқтавий электр пайванд.

17-9- расмда нуқтавий пайванд схемаси кўрсатилган. Пайванд трансформаторининг иккиламчи чулғамига уланган 1, 2 контактлар орасига пайвандланадиган деталлар 3 айқаш-үйқаш қўйилган (17-9- расм). Нуқтавий пайванд листли, полосали, профилли металлни айрим нуқталарда улаш учун (бутун металл вагонлар, автомашиналар кузовлари ва шу сингариларда) ишлатилади. Бунда мустаҳкам, бироқ герметик бўлмаган боғланиш ҳосил бўлади. Пайванд қилувчи маҳсус машиналар ҳам мавжуд. Устки электрод 1 (17-9- расм) кўтарилиши ва туширилиши мумкин. Ток берилганда контакт бўлган жой қаттиқ қизийди; қисилици жойининг марказида металл пластик ҳолатигача юмшоқланади ва ток узилиб, деталлар босилганда ясмиқсимон пайвандланган нуқта ҳосил бўлади. Бир нуқтали машиналар соатига 2000 гача, кўп нуқтали машиналар 10 000 гача нуқта ҳосил қилиши мумкин. Машинани улаш муддати 20—30 %.

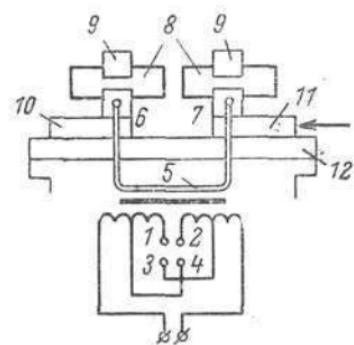Турли металлардан: кам углеродли ва зангламас пўлатдан, жез ва бронздан, алюминий, никром, манганин, фехраль, пермаллой,



17-8- расм. Учма-уч электр пайванд.

константан ва шу сингари қотишималардан қилинган буюмлар конденсаторли пайванд машиналарида нүктали пайванд қилинади. Бу машиналар приборсозлик, радиотехника, вакуум саноати, нозик буюмлар ишлаб чиқариш ва бошқаларда ишлатилади. 17-10-расмда машина ишлашининг принципиал схемаси кўрсатилган.


Трансформаторниң бирламчи 1 чулғами 220 в кучланиш, 50 гц частотали токда ишлайди ва 200—600 га яқин ўрами бор. Иккимамчи 2 чулғам 1—2 ўрамдан иборат ва 3, 4 ишчи контактларга уланган. Переключателнинг дастаси вазият 5 да турганида С конденсатор доимий кучланиш манбай 7 дан зарядланади. Даста контакт 6 га ўтказилганда конденсатор йигиб олган энергия трансформатор бирламчи чулғамига ва ниҳоят, пайвандлаш зонасига импульслаб берилади. Бир нүктани пайвандлаш учун шу энергия етарли. Машина конденсаторниң зарядланиш вақтини ва бир нүктани пайвандлаш учун зарур қувватни автоматик белгилаб туради. Пайвандланувчи металлар қалинлиги 0,02 дан 0,5 мм гача, шуннингдек, юпқа металлни 30 мм қалинликдаги металлга пайванд қилиш ҳам мумкин. Машина 100 вт га яқин қувват сарфлайди ва смена давомида 3000 тача нүктани пайвандлайди. Конденсаторлар сифимини, трансформатор бирламчи чулғамининг секциялар сонини ва электродларга бериладиган кучланиш катталигини ўзгартириш билан пайвандлаш режимини ўзгартириш мумкин.

Агар электродлар 1 роликлардан иборат бўлса (17-11- расм), чокли ёки роликли пайванд ҳосил бўлади. Бундэ роликлар улар орасида ҳаркатланувчи материал 2 га пневматик қисилади. Ишлаш вақтида роликлар сув билан узлуксиз совитиб турилади. Пайвандлаш тезлиги 0,5—0,6 м/мин, улаш муддати 50 %. Бундай машиналар баклар, трубалар ва бошқа герметик буюмларни роликли пайванд қилишда ишлатилади; кам углеродли пўлат листлари бўлганда қалинлиги 2 мм гача ва зангла майдиган хром никелли пўлат, жез ва алюминий қотишималар бўлганда қалинлиги 1,5 мм дан ортаслиги керак.

Контактли машиналарда қалинлиги 0,1 дан 90 мм гача бўлган деталлар пайвандланади.
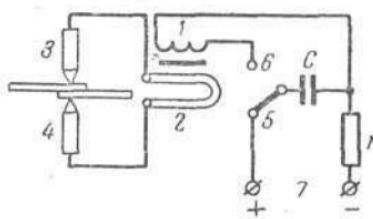
### в) Ёйли электр пайванд


Ёйли электр пайванд усули барча мавжуд усуллар орасида энг кенг тарқалгандир. Бу усулни биринчи марта Н. Н. Бенардос 1882 йилда таклиф қилган эди (17-12- расм). Ёйли электр пайванд ўзгармас ток билан олиб борилади, бунда ток манбанинг мусбат



17-10- расм. Конденсаторли нүктавий пайвандлаш машинасининг схемаси.

ламчи 2 чулғам 1—2 ўрамдан иборат ва 3, 4 ишчи контактларга уланган. Переключателнинг дастаси вазият 5 да турганида С конденсатор доимий кучланиш манбай 7 дан зарядланади. Даста контакт 6 га ўтказилганда конденсатор йигиб олган энергия трансформатор бирламчи чулғамига ва ниҳоят, пайвандлаш зонасига импульслаб берилади. Бир нүктани пайвандлаш учун шу энергия етарли. Машина конденсаторниң зарядланиш вақтини ва бир нүктани пайвандлаш учун зарур қувватни автоматик белгилаб туради. Пайвандланувчи металлар қалинлиги 0,02 дан 0,5 мм гача, шуннингдек, юпқа металлни 30 мм қалинликдаги металлга пайванд қилиш ҳам мумкин. Машина 100 вт га яқин қувват сарфлайди ва смена давомида 3000 тача нүктани пайвандлайди. Конденсаторлар сифимини, трансформатор бирламчи чулғамининг секциялар сонини ва электродларга бериладиган кучланиш катталигини ўзгартириш билан пайвандлаш режимини ўзгартириш мумкин.

Агар электродлар 1 роликлардан иборат бўлса (17-11- расм), чокли ёки роликли пайванд ҳосил бўлади. Бундэ роликлар улар орасида ҳаркатланувчи материал 2 га пневматик қисилади. Ишлаш вақтида роликлар сув билан узлуксиз совитиб турилади. Пайвандлаш тезлиги 0,5—0,6 м/мин, улаш муддати 50 %. Бундай машиналар баклар, трубалар ва бошқа герметик буюмларни роликли пайванд қилишда ишлатилади; кам углеродли пўлат листлари бўлганда қалинлиги 2 мм гача ва зангла майдиган хром никелли пўлат, жез ва алюминий қотишималар бўлганда қалинлиги 1,5 мм дан ортаслиги керак.

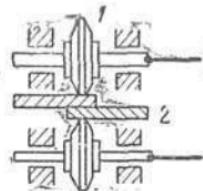

17-11- расм. Чокли (роликли) пайванд.

тутқичи пайвандланадиган деталь 1 га, манфий тутқичи эса даста 3 га қисиб қўйилган кўмир электрод 2 га уланади. Диаметри 8—30 мм ва узунлиги 200—300 мм бўлган кўмир электродлар рангли металларни пайвандлаш, қаттиқ қотишмаларни эритиши, юпқа қалинликларни пайвандлаш, юпқа деворли пўлат бортлар бирималарини қўшимча материалсиз улашда қўлланилади. Ёй ҳосил қилиш учун электрод 2 билан буюм 1 ни қисқа туташтириб, сўнг электрод буюмдан ажратилади Электр ёйи 4 таъсирида деталь ҳошиялари эритилади ва чокка керак бўлганда қўшимча материал 5 эритиб туширилади. Ёй фазосининг температураси 6000°C га яқин. Ўзгармас ток билан пайвандлашда ёй барқарор ёниши учун деталь ҳамма вақт мусбат (плюс) тутқичга уланади, чунки ёйнинг мусбат қутбида иссиқлик миқдори кўп ажралиб чиқади. Пайвандлаш генераторининг тавсифи 8-21-§ да берилган эди.


Пайвандчининг кўз ва юзини ёй нурлари ва металл учқунларидан сақлаш учун ультрабинафша ва инфра қизил нурларни ютувчи маҳсус ойналар билан таъминланган қалқонлар ва шлёмлар ишлатилади.

Пайвандлашнинг иккинчи усули — металл электрод билан пайвандлашии — Н. Г. Славянов 1888 йилда таклиф қилган. Бу усулда (17-13- расм) бир вақтда асосий металл 1 ҳам, қўшимча материал — электрод 2 ҳам эрийди. Электр ёй воситасида пайвандлаш ишларининг 90% дан ортиги худди шу усул билан бажарилади.


Металл электродлар 1—12 мм диаметрли узунлиги 500 мм гача бўлган металл хивичлар тарзида тайёрланади. Пайвандловчи автоматлар учун электрод сим калавалари кўринишида тайёрланади. Қўлда пайвандлашда электродлар маҳсус мой билан мойланади. Мойлаш ёй фазасини ионлаштириш, яъни ёйни барқарор ушлаб туриш учун қўлланилади. Бундан ташқари, мойлаш металлни оксидланишдан ва ҳаво азоти билан тўйиниб қолишдан сақлади, шунингдек турли чўкмалар бериб чокнинг мустаҳкамлигини оширади.

Ўзгарувчан ток ёрдамида пайвандлаш учун маҳсус трансформаторлар ишлатилади, улар 9-14- § да баён қилинган.

Ёй билан электр пайванд қилиш сифати ва пайвандлаш процессининг унуми бу ишни автоматлаштирганда кескин ортади. 17-14- расмда флюс қатлами остида пайвандловчи автомат схемаси кўрсатилган. Бу автоматнинг барча қурилмалари пайванд қилинадиган деталга нисбатан кўчуб юрувчи тракторга ўрнатилган. Трактор стрелка билан кўрсатилган йўналишда ҳаракатланганда деталларнинг тайёрланган чоки 1 га 3 бункердан автоматик равиша таращланган флюс 2 берилади. Пайвандлаш учун очиқ сим узатиш

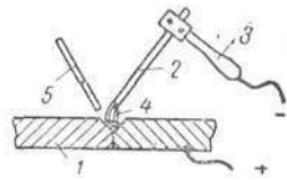

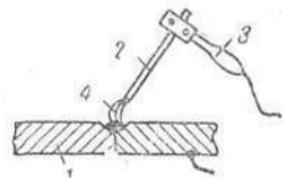
17-12- расм. Кўмир электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш.




17-13- расм. Металл электрод билан электр ёй ёрдамида пайвандлаш.

механизми 4 воситасида ғалтак 5 дан берилади. Пайвандлаш жойи 6 даги флюс қатлами остида ёй ёнади, бунинг натижасида металл билан тұлған чок 7 ҳосил бўлади. Флюснинг ортиқаси труба 8 орқали яна бункерга сўриб олинади.


Флюс қатлами остида пайвандлаш процесси 17-15- расмда кўрсатилган. Пайвандланадиган чокка флюс 1 сепилган, у пайванд зонасини ҳаво кислороди ва азотидан ҳимоя қиласи ҳамда легирловчи чўкма беради. Электрод 2 нинг ҳаракатланиш тезлиги 6—32 м/с. Эриган ёй 3 таъсирида металл 4 секинаста қотади 5, бироқ ҳамма вақт чок суюқ шлак қатлами 6 билан қопланиб туради, бу шлак пайванддан кейин чокни қотиб қолган пўстлоқ 7 шаклида қоплаб қолади.

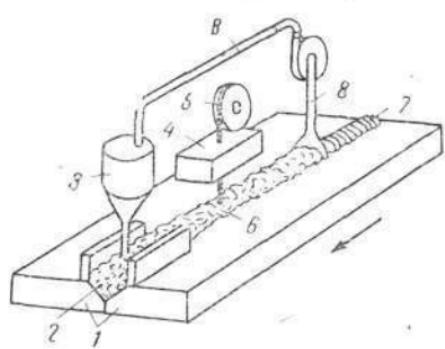

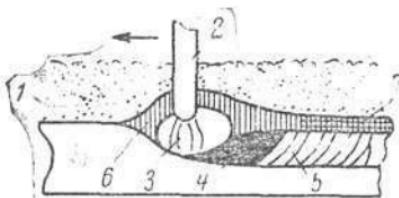17-14- расм. Флюс қатлами остида пайвандловчи машинанинг ишлаш схемаси.



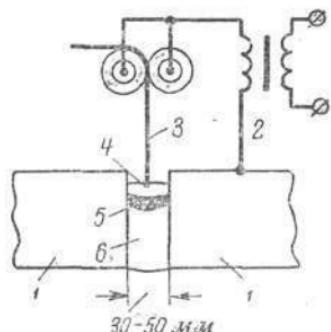17-15- расм. Флюс қатлами остида пайвандлаш.



17-16- расм. Электр-шлак пайванд схемаси.

Қатта йўғонликдаги деталларни пайвандлаш учун электр шлакли пайванд усуудан фойдаланилади, бу усул Е. О. Патон номли институт томонидан ишлаб чиқилган. Пайванд қилиш схемаси 17-16- расмда кўрсатилган. 400 мм гача йўғонликдаги пайвандланувчи деталлар 1 (прокат станлари, йирик кемалар, юқори босимли пўлат идишларнинг деталлари) орасидаги чок 30—50 мм бўладиган қилиб жойлаштирилади. Бу чокка 50—70 мм қалинликда флюс қатлами сепилади. Трансформатор 2 дан ток ўтказилганда деталлар ва автоматик бериладиган электрод сими 3 орасида флюс эрийди ва температураси  $2000^{\circ}\text{C}$  га яқин бўлган ванна 4 ни ҳосил қиласи. Деталлар 1 нинг пайвандланувчи чоклари сирти ҳамда электрод сими эрийди ва флюс қатлами остида металл ванна 5 ҳосил қиласи, бу металл ванна аста-секин қотиб чок 6 ни вужудга келтиради. Пайвандлашни деталлар бўйлаб ҳаракатланувчи тракторга ўрнатилган автомат бажаради.

Яиги қийин эрувчи, емиришга чидамли материаллар технологияси одатдаги электр ёйи температурасидан анча юқори температура берадиган яиги тиндаги горелкалардан

фойдаланишга олиб келди.  $15\,000^{\circ}\text{C}$  га яқин температура берувчи плазма горелкалари ана шундай горелкалардан.


Электр ёйда электродлар орасидаги асосий фазо плазма билан тұлған, бу плазмадаги мусбат ва манғый зарядлар сони тахминан тенг микдорда. Занғ токлы күмир ёйда плазма устуининг температурасы  $6000-7000^{\circ}\text{K}$  га етади. Агар ёй қуввати оширилса, температура ортмайды, чунки ёй кесими ортади, ток зичлиги деярли ўзгармайды. Бирок, агар плазмани тор тешикдан ўтказиш йўли билан қисилса, унинг температураси ортади, плазма горелкаларида ана шу хусусиятдан фойдаланилган.

17-17- расмда плазма горелкасининг принципиал схемаси кўрсатилган. Вольфрам электрод 1 ва сопло 2 кўринишида ясалган мис электрод 3 рубильник ва реостат орқали ўзгармас ток манаи 3 га уланган. Камера 4 га тангенциал равищда труба 5 орқали газ (аргон) берилади, газ уюрма ҳосил қилиб камера деворлари ва ёй ташқи қатламларини совитади, нағижада ёй қисилади ва қизиди. Газнинг ўзи сопло 6 орқали чиқиб, сопло томонидан қисилган плазма температурасини олади ва горелкадан алганга 7 кўринишида чиқади. Одагда горелкалар камераси сув билан совитилади. Бақувват ўзгармас ток плазмотронларини ташқи характеристикаси кескин пасаювчи бошқарилувчи ион вентиллар блокларини ток билан таъминлайди.  $f=50$  Гц ли уч фазали ток плазмотронлари ҳам мавжуд.

Плазма оқимининг кўнгина ижобий сифатлари бор. Унинг ёрдамида пайванд қилиш, энг қаттиқ металл ва металлмас материалларни кесиш, қуйин, рандалаши ишлари олиб борилади; бу ерда плазма оқими ишлагани учун ёй узунылиги иш режимини белгиламайди. Оддий газ усулида кесиш мумкин бўлмаган ҳаддан ташқари қийин эрийдиган металл ва металлмасларни кесицда плазма оқими айникеча қўл келади. Температураси юқори ва эриган материалларни кесилган жойига газ пуркалганидан одатдаги ёй ва газ билан кесинида зарур бўлган ишлов талаб қилинмайди. Бу усулда кесиш тезлиги бошқа барча усуllibардан бир неча марта катта. Сув сестида қирқин горелканинг ишлашига халақит бермайди, чунки газ аланигаси горелкага сув киришига тўсқинлик қиласи. Плазма горелкалар кўпинча ҳар қандай сиртга, жумладан пластмасса ва графитга ҳам, оловга қарши қатламлар беришда ишлатилади. Қандай иш қилинишига қараб ёй токи кучланиши 20 дан 80 в гача бўлганда 30 дан 450 а гача ўзгаради.
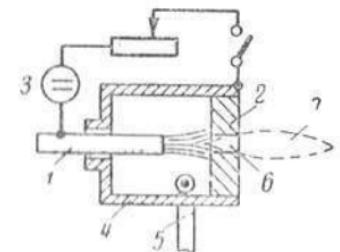
### г) Электр билан қизитиш

Фаннинг электр энергияни иссиқлик энергиясига айлантириш усуllibарини ўрганадиган соҳаси электротермия деб аталади. Электротермия саноатда кенг қўлланади. Юқори температурага ва




17-17- расм. Плазма горелкасининг тузилиш принципи.

агрессив мұхитта чидамли юқори сифатлы пұлат ва қотишималар ишлаб чиқариш ферроқотишималар, алоқыда соф металлар ва чала үтказгичлар ишлаб чиқариш фақат электротермик усулларда олиб борилади. Бу усуллар билан кальций карбид, синтетик спирт ва бошқа химиявий маҳсулотлар, юқори оловга чидамли керамика ишлаб чиқарилади, металлмаслар қуритилади ва ҳоказо. Электр энергияни ишлаб чиқариш ва узатышда бўладиган барча истрофларни ҳисобга олганда электротермик қурилмаларнинг фойдали иш коэффициенти 8—18 % бўлади. Шу сабабли улар бошқа қурилмалар етарли эфект бермайдиган жойлардагина қўлланилади.
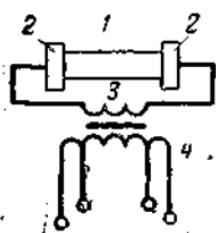
### д) Қаршилик ёрдамида электр билан бевосита қизитиш

17-18- расмда металл деталь 1 ни қизитиш схемаси берилган. Деталь трансформаторнинг иккиласми чулғами 3 га уланган ҳамда сув билан совитиладиган контактлар 2 га қисиб қўйилган. Қизитиш даражасини ростлаб туриш учун трансформаторнинг бирламчи чулғами 4 секцияларга бўлинган.



17-18- расм. Қаршилик билан бевосита электрик қизитиш.

Фида газ мұхит 3 даги реакциялар ва деталь билан электролит орасида бўладиган учқун разрядлар ҳисобига бўлади.

Бироқ, қурилма тажрибада диққат билан созланғандан кейинги на процесс аниқ бир хил операциялар учун барқарор бўлади. Бир турли деталларни оммавий ишлаб чиқаришда бу нарса қийинчилик туғдирмайди ва ишлаб чиқарышни автоматлаштиришга имкон беради. Бунда юқори кучланишлардан фойдаланилиши ва ишлайдиган кишилар ҳаёти учун хавфли бўлганидан автоматлаштириш жуда ҳам мұхим.

Агар ток зичлиги кичик танланган, шунингдек, ишчи кучланиш учқун ҳосил бўлиши учун зарур бўлган потенциаллар фарқидан кичик бўлса, бу процесс амалга ошмайди ва энергия электролизга сарф бўлади. Ток зичлиги юқори бўлганда процесс барқарор бормайди.

Қора металлар ва қотишималар, графитлар ва карбидларга шу йўл билан ишлов берилади. Қиздиришда қизиётган сирт оксидланмайди, ишлов беришнинг дасталабки аниқлиги ва соғлиги сақланади. Қиздиришдан иссиқ механик ишлов беришда, термик ишлов бериш.

да, сим ва нозик буюмларни ярқироқ юмшатниш, металл-керамика буюмларни пресслаш ва кавшарлашда фойдаланилади.

Буюмларни тоблаш учун ҳам электролитда қиздиришдан фойдаланилади. Деталь I (17-19-расм) 5% ли  $\text{Na}_3\text{CO}_3$  эритмасига ботирилди ва бу эритмадан 220—380 в кучланиши ток ўтказилади. Деталь атрофида ҳосил бўладиган водород пардасининг қаршилиги жуда юқори бўлиб тезда 1800—2000° С гача қизиб, бир неча секунд ичиде деталь I сиртини тоблаш температурасига қиздириб юборади. Детални токни ўчириб ўна электролитининг ўзида тобланади ёки тоблаш бакига солиб қўйилади.

Электроконтакт йўли билан ишлов бериш асбоб-ускуналарининг соддалиги билан унча нозик бўлмаган операциялар қўймани артиш, сиртларни тозалашларда ўзининг юқори унумдорлиги ва эффективлигига билан ажralиб туради. Бундан ташқари, электроконтакт йўли билан чархлаш, фрезерлаш, қирқиш, тозалаш ва бошқа ишларни бажариш мумкин.


17-20-расмда электроконтакт йўли билан чархлашнинг намунавий схемаси кўрсатилган. Деталь I токарлик становига ўрнатилган, планшайба 3 нинг контакт мосламаси 2 га ва кескич 4 га пасайтирувчи трансформатор 5 дан кучланиш берилган. Кескичининг тутқичи 6 сув билан совитиб турилади

Бу усулда ишлов бериш процессининг моҳияти шундан иборатки, бунда контакт жойида ажralган иссиқлик туфайли юмшаган ёки эриган мегалл одатдагича чархлангандагидан анча осон едирилади. Ток зичлиги, кучланиш, чархлаш тезлиги, босим, муҳит (ҳаво, сув) сингари асосий параметрлар ўз катталигига эга ва ҳар бир ҳол учун тажриба йўли билан танланади. Бу усулда ўзгарувчан токдан фойдаланишининг мумкинилиги унинг катта афзаллигидир.


Салт юришда иккиламчи кучланиш  $U_2 = 2 \div 6$  в, деталь билан кескич орасидаги ишчи кучланиш  $U_u = 0,1 \div 3$  в. Қисқа туташув тики 300 дан 2000 а гача, ишчи ток эса 100 дан 1200 а гача ўзгариб туради. Ток зичлиги 5—200 а/мм<sup>2</sup>.
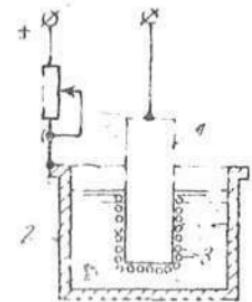
#### e) Қаршилик ёрдамида электр билансига қизитиш

Бу усулда ток маҳсус қизитиш элементларига берилади, бутун курилма эса қаршиликли электрпечи дәб юритилади. 17-21-расмда бундай печлардан биттасининг тузилиши кўрсатилган.




17-19-расм. Электролитда қизитиш.

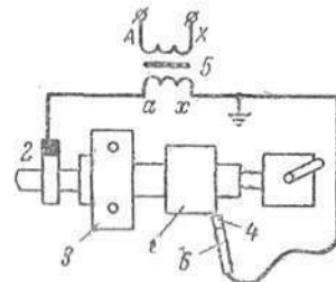


17-20-расм. Электро контакт чархлаш схемаси.

Қиздириладиган буюм 1 иссиқликни изоляция құлувчи камера 3 нинг таhtaаси 2 устига қойылған, камера әшикча 4 билан бер-китиб қойылади. Камера қиздиригичлар 5 билан қызигилади. Камера футеровкаси иссиқликнинг ташқи мұхитта сарфланишини камайти-ради ва ўзи қызиди, деталнинг ҳам бир текис қызишига ёрдам бера-ди.  $1000-1200^{\circ}\text{C}$  температура арга мүлжалланған печларда 5 нинг элементлари никромдан ёки темпир-хром-алю-миний қотишмалардан қилинади;  $1200-1350^{\circ}\text{C}$  температура арга учун мүлжалланған печларда карборундан қилинған иситищ элементлари ёки әритилған тузлар ишла-

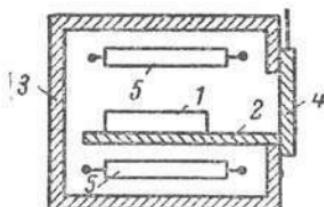

17-21- расм. Электр қар-шилік печи.

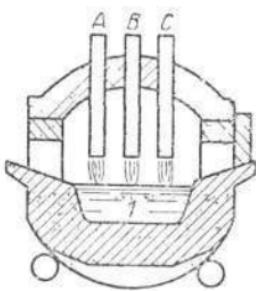

17-22- расм. Электр ёйи печи.

тилади. Бундан ҳам жоқори температура арга (вакуумда ёки босқа қимоя мұхитиде) графит, молибден, вольфрамдан фойдаланылади.

Инфрақизил нурлар билан ҳам билвосита қиздириш мүмкін. Бунда қызиган ўтказгич энергиясынинг қўп қисми инфрақизил нурлар кўринишида нурланади. Бундай қурилмалар учун йўналиш-ли маҳсус инфрақизил нурланиш лампалари ишлатилади. Бу усул озиқ-овқат саноатида иситищ, куритищ ва пиширишда қўлланила-ди. Қиздириш температураси  $200-300^{\circ}\text{C}$  дан ошмайди, тежамли-лиги кам.

### *ж) Электр ёйи билан қизитиши*

Металлни әритиш учун электр ёйи ишлатиладиган қурилмалар электр ёйи печлари деб юритилади. Бевосита ишловчі уч фазали ток печлари кенг тарқалған, бу печларда ёй электродлар ва әритилаётган металл орасида туташтирилади (17-22- расм). Учта графит электрод *A, B, C* маҳсус трансформатор (печь трансформатори) нинг иккламчи чулғамига уланади. Ёйлар электродлар ва әри-тилаётган металл *I* орасида ёнади. Температура электродларни бир ўйла автоматик тушириш ёки кўтариш, шунингдек, трансформатор бирламчи чулғами секцияларини ўзгартириш ўйли билан ростлаб ту-рилади. Токни чеклаш учун трансформатор билан кетма-кет реак-тор уланади. Қатта унумли (соатига  $50-60\text{ t}$  пўлат әритувчи) печлар  $40000\text{ квт}$ , ўртача унумли ( $3-5\text{ m/s}$ ) печлар эса  $1000-4000\text{ квт}$  қувват сарфлайди.


Графит электроллар ўрнига плазма горелкалари ишлатилиши мүмкін (17-17-расмға қаранг). Бұз ҳолда печ герметик қилинади ва рафинланған миседан тортиб титан, цирконий, молибден сингари қийин эрийдігін металларға, ыншынгідең, карбидларни ҳам эритиши мүмкін. Бундаі ңешларда плазма алаңаси материалинің бу аланга билан тегіб туруған іюкори қатламларини тездә эритади, у ғызинің асосий миссаны билан футеровканиң эришідан сақлаб туради ва бу эриётгаш маңсулотларының іюксак даражада тоза бўлишига имкон беради. Нинди газ ўрнида аргон ишлатилади.

### 3) Ейли вакуум печлари

Хозирги заман техникасінің ўта мустақкам, исесікка чидамли, химиялық мұхит билан ўзаро таъсири заман бўлған материаллар ва қотишмаларсиз тасаввур қилиб бўлмайды. Қотишмаларинің асосий компонентлари никель, титан, молибден, цирконий кабилардир. Эритиладиган металлар қийин эрувчан (молибден, вольфрам) ёки ҳигто, тигелда эритилганда тигель материалы билан эритилғандай металлардың ўзаро таъсири туфайли кераклича тоза металл олиб бўлмайдиган ҳолларда оғатдаги эритиши усуllibаридан фойдаланыш мүмкін эмес. Шу сабабли ёй вакуум печлари пайдо бўлди, уларнинг схематик тузилиши 17-23-расмда кўрсатилиган.

Печнинг занглашмайдиган пўлатдан қилинган корпуси 1 патрубка 2 орқали вакуум насосига уланган, насос печда вакуумини  $1 \cdot 10^{-2} - 1 \cdot 10^{-3}$  лм сим. устунида олиб туради. Эритилиши керак бўлған металл электрод 3 кўринишида электрод тутқич 4 ёрдамида вакуум сақлагич 6 орқали ўтган сув билан совитилувчи шток 5 га осиб қўйилган. Эрувчи, металл 7 сув 9 восита-сида совитиладиган мис кристаллизатор 8 да совийди. Кристаллизатор ва эритилаётган электродга 10 ва 11 ток ўтказувчи симлар орқали ток берилади. Процесснинг бориши 12 оптик курилма (тирқыш) орқали кузатиб берилади.

Печлар асосан ўзгармас ток билан ишлатади. Бу ҳолда генераторнинг иккита: мустақил ( $m$ ) ва параллел ( $n$ ) уйғотиш чулгами бўлади, уларнинг магнитловчи кучлари ўзаро  $F_m = 30\%$   $F_n$  нисбатда бўлиб, бунда ташқи характеристика тик паствловчи бўлади (8-21-§ га қаранг). Ток 20 000 — 40 000 а бўлганда салт ишлаш кучланиши 40 в. ёй кучланиши 36 — 37 в. Кучланишини доимий тутиш, бинобарин, эритманинг сифатли бўлишини таъминлаш учун автоматик ростлагичлар ишлатилади.

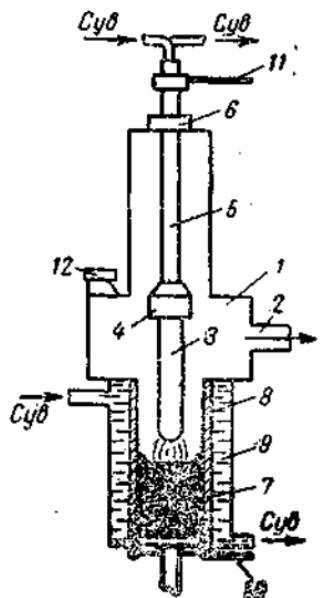

17-23- расм. Ей вакуум печи.

Печларни ўзгарувчан ток билан ишлатиш учун  $U_m = 45 \div 53$  в, салт ишлаш кучланиши 80 в бўлган трансформаторлардан фойдаланилади, бунда бирламчи кучланиш  $U_1 = 220, 380$  в,  $\eta = 0,87 \div 0,89$  ва  $\cos\phi = 0,62 \div 0,64$ .

Вакуум 0,1 — 1мм сим. устунигача тушгаида печда электрик ҳажмли заряд пайдо бўлади; ёй кристаллизаторга уриб кетиб, уни қўйдириб юборади. Печнинг филофида сув буги билан қалдироқ газ аралашмаси ҳосил бўлиб, пеъч портлаб кетади. Шу сабабли пеъч масофадан туриб бошқарилади, улар темир-бетон деворлар билар тўсилади, кристаллизатор эса цех поли сатҳидан паст қилиб жойлаштирилади. Печни бошқаришнинг қийинлиги ва эритмалар сифатида нуқсонларнинг бўлиши эритишнинг янги технологиясини қидиришга унади ва у топилди. Бу электрон-нур ёрдамида эритиш усулидир.

#### и) Электрон-нур ёрдамида эритиши қурилмалари

Электрон-нур ёрдамида эритиши да ишлаш мутлақо хавфсиз бўлишидан ташқари бу усулда эритилган металлар бошқа усуулларда эритилганидан тоза бўлади. Ниобий ва тантал эритилганда улар таркибидағи кислород, азот ва водород юзлаб марта камаяди. Хона ҳароратида дастлаб мўрт бўлган бу металларни эритиб, улардан юпқа фольга прокат қилиш мумкин бўлади. Темир, никель, мис ва уларнинг қотишмалари эритилганда улар қўргошин, қалайи, рух, висмут аралашмаларидан ва газсимон аралашмалардан батамом тозаланади. Электрон-нур ёрдамида эритиши (бу эса асссан буғлатиш деган сўздир) нисбатан жуда тежамли ва металлни ихчам қилиб қайта эритиши, чиқинидиларини эса қиринди ва бўлакчалар тарзида олишига имкон беради. Бунда газсимон ҳолатда аралаштиришга имкон бўлганидан батамом янги қотишмалар олиш мумкин. Бундан ташқари, вакуумда буғлатилган металлдан микроэлектроника ва энг янги ҳисоблаш қурилмалари учун мономолекуляр металл плёнкалар олиш имконини беради.


Қурилманинг ишлаш принципи қуйидагича. Электрон лампадаги сингари (13-бобга қаранг) қиздириш катоди электронлар эмметтирлайди. Бу электронлар  $3 \div 35$  кв тартибида доимий кучланиш берилган электродлар орасида ҳосил қилинган электр майдонига киради. Бу майдонда электронлар тезлашади ва кинетик энергия жамгаради. Агар электронлар йўлига металл бўлаги ёки зарраси тушиб қолса, электронлар уларга урилиб ўзларининг кинетик энергиясини беради ва уларни эритади ёки бугга айлантиради. Электронларни эмметтирлайдиган ва теззлатадиган қурилма электрон пушка деб аталади (12-15- § га қаранг). Эриган металл кристаллизаторга тушади ва у ерда совийди. Бундай ҳодиса одатдаги электрон лампада ҳам учрайди. Унда электрон анодга етиб уни қиздиради. Бироқ у ерда аноднинг эриб кетиши лампанинг бузилишига олиб келган бўлур эди.

17-24-расмда электрон-нур ёрдамида эритиши қурилмасининг принципиал схемаси кўрсатилган. Қурилманинг зангламайдиган пўлатдан қилинган гилофи иккї бўлувчи шибер 1 устидаги устки камера 6 ва пастки камера 7 дан иборат. Камераларнинг мустақил дам бериш йўллари 2 ва 3 бўлиб, улар ёрдамида вакуум  $1 \cdot 10^{-5} \div 1 \cdot 10^{-4}$  мм сим. устунида сақлаб турилади. Катод 4 ва анод 5 орасида 30 — 35 кв тартибда, тезлаштирувчи кучланиш ҳосил қилинади. Бу кучланиш кўпrik схема асосида йиғилган селенили ёки кремнийли тўғрилагичларга кетма-кет уланган трансформатордан олинади. Вольфрам ёки танталдан қилинган қийин эрувчи катод 4 электронлар бомбардировкаси орқали билвосита қиздирилади (схемаси расмда кўрсатилмаган). Шундай қилиб устки камера 6 электрон тўпига эга.

Тезлатувчи кучланиш 30 — 35 кв бўлганда пушканинг қуввати 200—250 квт га етади. Эритиши камерасининг қувватини ошириш зарур бўлганда камера 7 га 2, 3, 4 ва ундан ҳам кўпроқ пушка қўйилади ва уларнинг ҳар бири сув билан совитиб турилади. Юқорида кўрсатилган кучланишда тезлатувчи электрод 5 га электронларнинг жуда кам микдори тушади, электронларнинг қолган асосий қисми бўлиш диафрагмаси 8 орқали эритиши камераси 7 га ўтувчи кучли оқим ҳосил қиласи. Бу диафрагма шундай қурилганки, электронларнинг ўтишига тўскинлик қилмагани ҳолда, эритувчи камера 7 дан электрон тўпли камера 6 га газларнинг ўтишига тўскинлик қиласи. Қисқа фалтак (соленоид) 9 нинг ташки магнитопроводи бўлиб, электрон-нурни 10 нинг диафрагма 8 дан ўтказиш, шунингдек, уни эриш зонаси 11 да кераклича фокуслашга хизмат қиласи. Зарур бўлганда электрон-нурни эритилаётган обьектда кескин фокуслаш мумкин.

Эритиладиган материал 12 кукунланган (ёки бошқа қурилмада эритилган) ҳолда эритиши зонаси 11 га берилади, бу ерда электрон нур билан эритилиб, сув билан совитиладиган кристаллизатор 14 да қўйма 13 га айлантирилади. Эритиши тугагач, қўйма вакуумда совитилади ва маҳсус механизм ёрдамида эритиши камераси 7 дан юклаш камерасига тортиб олинади. Юклаш вақтида электрон тўпли камера эритиши камерасидан бўлиш шибери 1 билан ажратилилади.

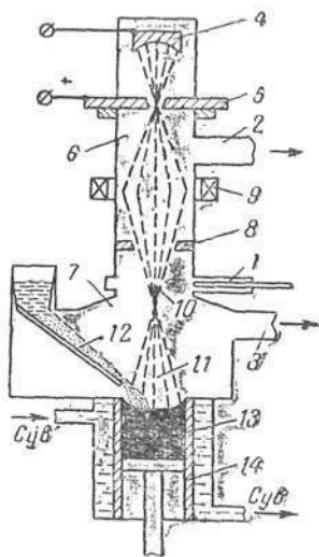Совет олимлари электрон-нур ёрдамида эритишининг юқорида кўрсатилганидан мукаммалроқ қурилмаларини яратганлар.



17-24-расм. Электрон-нур ёрдамида эритиши қурилмаси.


## к) Металларни индукцион қиздириши

Индукцион қиздириш усулларида ўзгарувчан токдан фойдаланилади ва барча қурилмалар пўлат ўзакли ёки пўлат ўзаксиз трансформаторлар принципида ишлайди. 17-25- расмда пўлат ўзакли электр индукция печи кўрсатилган. 50 гц частотадаги ўзгарувчан ток пўлат магнитопровод 2 даги бирламчи чулғам 1 га берилади. Канал 3 даги эриган металл иккиламчи чулғам бўлиб

хизмат қиласи. Металл солинадиган шахта 4 ўтга чидамли футеровка 5 билан қопланади. Канал 3 ўтга чидамли тош 6 га эга. Электродинамик кучлар туфайли каналда ҳосил бўладиган металл циркуляцияси шахта 4 га узатилади. Эриган металл вакт-вақти билан унинг бир қисми канал 3 да қоладиган қилиб тушириб турилади. Печь узлуксиз ишлатилиши, печь тўхтатилган вактда унинг каналдаги ҳамма металл тўкилиши лозим. Курилманинг фойдали иш коэффициенти  $0,85$ ,  $\cos \varphi = 0,6 \div 0,7$ . Ранги металлар ва уларнинг қотишмаларини эритиш учун бундай печлар энг яхшиларидан ҳисобланади.

17-26- расмда пўлат ўзаксиз индукция печининг тузилиши кўрсатилган. Металл 2 эрийдиган тигель 1 оқма сув билан совитиладиган мис найчалар ўрамидан иборат бирламчи чулғам 3 билан ўралган. Тигелнинг шихтаси 2 бирламчии чулғам магнит оқимлари ҳосил қиласидиган уюрма токлар таъсирида эрийди. Пўлат ўзак бўлмаганидан, система учун зарур бўлган магнит боғланишини юқори ( $500 \div 2500$  гц) частотали, ёки юксак ( $10^5 \div 10^6$  гц) частотали токлар билангина ҳосил қилиш мумкин. Биринчи ҳолда ток машина генераторлардан, иккинчи ҳолда эса лампа генераторлардан олинади.

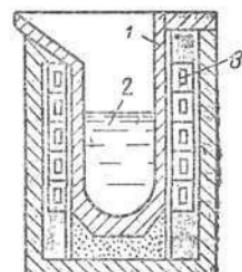Бундай печлар тигелларининг сигими бир неча куб сантиметрдан бир куб метргача; бу печлар асосан пўлат эритишда ишлатилади.



17-26- расм. Пўлат ўзаксиз индукцион печь.


Уларда эритиш процесси вакуумда амалга оширилиши мумкин ва металл қуюндиниз юқори сифатли материаллар олинади, фойдали иш коэффициенти  $0,8 \div 0,9$  гача. Бу печларнинг қувват коэффициенти жуда кичик ( $\cos \varphi \approx 0,3$ ), шу сабабли бу коэффициентни яхшилаш воситаларидан фойдаланишини тақозо қиласи.

Саноатда юксак частотали индукция токлари воситасида сиртқи тоблаш усули кенг қўлланилади. 17-27- расмда сирти тобланиси керак бўлган цилиндрик деталь 1 кўрсатилган. Сув билан

совитиладиган мис найдан ясалған спираль чулғам 2 бүйлаб генераторидан олинадиган паст күчләниши катта қийматли юқори частотали ток ўтказылади. Бу ток металлиниң сиртқи катламида уюрма токлар ҳосил килади, бу уюрма токлар қатлам 3 иш 3÷5 секунд ичидә тобланып температурасынча қыздыриб юборади. Катта буюмларни тобланыда 500—15000 гц частотада 100—500 квт күват билан ишләйдиган машина генераторлардан фойдаланилади. 100 000 гц дан юқори частотадаги лампауды генераторлар 30 мм дан кичик диаметрли деталлар учун ишлатылади. 200 мм дан катта диаметрли деталлар 50 гц саноат частотасында ток билан тобланади. Курилманинг соғ сини яхшилаш учун конденсаторлар ишлатылади.
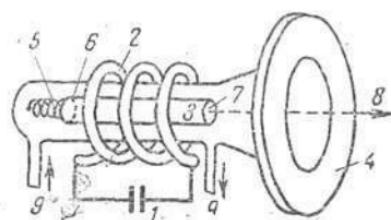
### Л) Материалларга когерент ёргулук нури билан шилов берши

Хозирги замон ўта қаттиқ ва иссиққа чи-дамлы материаллардан уларга шилов беришнинг мутлақо янги усуулларини яратмасдан фойдаланиш ақлга сиғмайды. Бу усууллар, масалан микроэлектроника ва энг янги ҳисоблаш қурилмалари учун ўлчами бир квадрат миллиметр бўлган микроқаршиликли, микроконденсаторли, транзисторли, диодли юпқа пардали кўп қатламли схемалар ва бошқа шу сингари элементлар яратишга, секунднинг ўндан бир қисмида вольфрамда ва олмосда деаметри бир неча микрон бўлган тешиклар пармалашга ва ҳоказоларга имкон беради.




17-28- расм. Квант генератори (лазер) схемаси.

Инергия берилади. Ёргулук импульси диаметри бир сантиметрга, узунлиги эса бир неча сантиметрга яқин бўлган рубин стержень 3 инг хром атомларини қўзгатади.

Рубин тутқич 4 га жойлаштирилган бўлиб, пружина 5 га таянади ва найча 9 орқали газ билан совитилади. Рубиннинг учи 6 қўзгусимон кумушланган, охири 7 эса ярим шаффофф кумушланган.

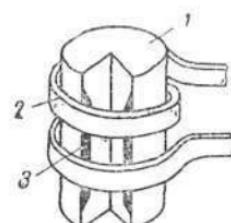Ёргулук чақнашида юқорироқ энергия сатҳига (1-8-§) ўтказилган хром атомлари ёргулук импульсидан сўнг дастлабки энергия



17-27- расм. Индуктор ёрдамида сиртқи тоблаш схемаси.

сатҳига қайтиши мумкин, бунда улар нур энергия порцияси (квант) ни нурлатади. Бунда рубин Москва Кремлиниң рубин юлдузларида кузатиладиганига ўхшаш қизил нурланади.

Бироқ лазер шундай тузилганки, бунда хром атомларининг дастлабки энергия сатҳига ўтиши мажбуран, фаза жиҳатидан мувофиқ (когерент) ҳолда бўлади. Бунинг сабаби қуйидагича.

Хром атомларининг электронлари юқори энергия сатҳида анча узоқ муддат — секундинг мингдан бир улуши давомида ушланиб қолиши мумкин. Катта қувватли чақнаш лампаси 2 хром атомларининг ярмидан кўпини қўзғатилган ҳолатга ўтказиши учун шу вақтнинг ўзи етарли. Сўнгра агар рубин кучсиз қизил нур билан ёритилса, хром атомлари ёруғлик энергия квантлари нурлаб қўйи энергия сатҳига ўта бошлиди. Ёруғлик тўлқинлари рубин ўқи бўйлаб тарқалиб, рубиннинг кумушланган кесим учларидан кўп марта-лаб қайтади ва тобора янги атомларни қўзғатаверади. Рубиннинг кесим учлари орасида ёруғлик энергияси кўчкисимон орта боради ва маълум моментда ярим кумушланган учидан кўзни оловчи нур 8 тарзида чиқади (17-29- расм).

Рубин лазер ёруғлик импульсларини 0,7 мк тўлқинда нурлайди. Импульснинг давомлилиги 0,001 сек га яқин, импульслар орасидаги муддат бир неча микросекунд. Лампа 2 нинг бир чақнаши давомида бир неча юз қизил нур импульслари ўтади. Лазер нуричининг ёрқинлиги қўёш нуричининг ёрқинлигидан айни бир жисмоний бурчак остида миллион марта кучли ва уни кескин фокуслаш мумкин. Лазер нуричининг солиширима қуввати жуда катта, у ўз йўлида учраган буюмларни бир онда қиздиради ва эритиб юборади. Лазер нури билан (одатдаги асбоблар билан қилиб бўлмаган ҳолларда) минутига ўнлаб тешиклар пармалаш, қийин эрийдиган металларни эритиб, металл ва керамикага суртишга имкон беради. Бу ишларнинг ҳаммаси ҳавода, газларда, вакуумда бажарилиши мумкин. Совет инженерлари томонидан оптик квант генераторлари билан таъминланган программа бўйича бошқариладиган станоклар яратилган.

Совет олимлари Н. Г. Басов ва А. М. Прохоров квант электроникасига доир ишлари учун 1959 йилда Ленин мукофотига ва 1964 йилда Нобель мукофотига сазовор бўлдилар.

### м) Диэлектрикларни қиздириш

Диэлектрикда ҳам электр энергиясини иссиқлик энергиясига айлантирици мумкин, бунинг учун диэлектрикни юқори частотали электр майдонига жойлаштириш керак. Диэлектрикдаги исрофлар қуввати

$$P = 2 \pi / C U_e^2 \operatorname{tg} \delta,$$

бунда  $C$  — электродлар ва диэлектрикдан ҳосил бўлган конденсаторнинг сифими,  $\operatorname{tg} \delta$  — диэлектрик исрофининг бурчак тангенси бўлиб, қизишдаги актив токнинг реактив токка шисбатига тенг,  $U_e$  конденсатор қопламаларидаги кучланиш.

Қурилмаларга ток Г-450, Г-431 ва шунга ўхшаш қувватли триод лампа генераторларидан берилади (13-13- §). Қувватни ошириш учун бир нечта бир хил триод параллел уланади. Майдон кучланиши ва частотаси ортганда  $P$  қувват ортади, демак, қизиш ҳам кучаяди. Бироқ кучланишини жуда оширишда қатор техник қийинчиликларга дуч келинади, шунинг учун одатда частотани (амалда 100 кгц дан 100 Мгц гача) ортирилади. Майдон кучланғанлығы сантиметрига бир неча вольтдан 2,5 кв гача ўзгариши мүмкин. Диэлектрикларни қызитишдан пластикатларни пайвандлаш, пресс-кукуйларни қиздириш, ёғоч ва конденсатор қофозини куритиши, озиқ-овқат маҳсулотларини стерилизация қилишда фойдаланилади.

#### 17-4. ЭЛЕКТР ЭРОЗИЯ ЙҮЛИ БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШ


Электр эрозия йүли билан ишлов бериш усули юқорида баён қилингандардан бутунлай фарқ қиласы. Бу усул ток ўтказувчи барча материалларга, айниқса юқори ва ўта юқори қаттықликдаги материалларга құлланилади. Бу усулнинг құлланиши диапозони жуда кең — чанглатгичларда тешіклар очишдан тортиб, то қуйма штамплар тайёрлашгача шу усулдан фойдаланилади. Бу усулдан түрлі-туман коваклар ва тешіклар очишида айниқса кең фойдаланилади.

Электр эрозия усули ишлатыладиган ҳамма қолларда эрозия ҳосил қилинади, яғни ишлов берилеттан сирт электр разрядлар таъсирида емирилади. Бунда бериладиган энергия ишлов берииш зонасына электродлар орқали импульслар тарзида келади; электродлар диэлектрик мұхит билан ажратылған бўлади. Электродлар оралиғида энергиянинг бўлиниши электродлар орасидаги масоғага боғлиқ. Электр разряднинг деярли ҳамма энергияси электродлар сиртида ажралниши учун уларнинг узоқлиги 3—5 микрон бўлиши керак. Электродларнинг емирилиши бир хил бўлмайди. Улар орасидаги потенциаллар фарқи 20 в дан кам бўлганида анод тезроқ емирилади, потенциаллар фарқи 40 в дан ортиқ бўлганида катод тезроқ емирилади.


Ягона (импульсли) разрядда ишлов берилеттан сиртда чиқарнб тащланган металл ўйғи ҳосил бўлади, унинг диаметри металлнинг физик хоссалари (ионизация потенциали, атом оғирлиги) га боғлиқ бўлади, чуқурлиги эса металлнинг иссиқлик-физик хоссаларига боғлиқ бўлади. Маълум ўлчамли ишлов бериш учун берилеттан энергия импульслари давомлилиги қисқа (300—10 мк сек) бўлиши ва 400—35 000 имп/сек частотада берилши, буюмнинг импульс бериладиган соҳаси эса кичик бўлиши керак. Энергия импульслари маҳсус импульс генераторларидан берилади, у генераторларнинг баёни бу китоб доирасига кирмайди.

17-29-расмда электр эрозия (электр учқун) усули билан ковак ва тешіклар очиши схемаси кўрсатылган. Буюм-анод 1 ва асбоб-катод 2 орасида диэлектрик мұхит (минерал мой) 3 да импульсли учқун разрядлар ҳосил бўлади. Разрядлар таъсирида емирилиш ҳо-

сил бўлади, хусусан ихтиёрий бирор металл ёки қотишмадаи қилинган анод емирилади. Катод одатда мис, жез, металлографит, алюминий қотишмаларидан қилинади. Тешик ёки ковакнинг шакли ҳамда ўлчамлари катод асбобнинг шакли ва ўлчамларига мос бўлади, бу керакли ўлчамларда ишлов беришда кенг қўлланилади. Ишлов берилаётган деталнинг катталигига боғлиқ равишда энергия импульслари  $0,05 - 300$  ж дан ва маҳсус генератор 4 дан берилади. Қурилманинг ишчи кучланиши  $70 - 160$  в, ишчи ток  $1 - 55$  а. Ишлов бериш аниқлиги синфи 3 — 5, тозалик синфи 3 — 6.

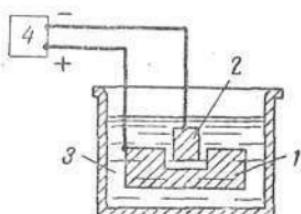

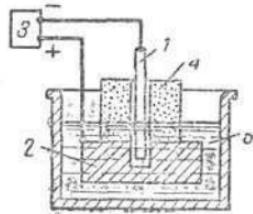17-29- расм. Электро эрозия усулида тешиклар очиши схемаси.



17-30- расм. Электр учқуни билан кичик тешиклар очиши.

17-30-расмда электр учқуни билан кичик ( $d = 0,1 \div 0,15$  мм) тешиклар очиши кўрсатилган. Ишлаш схемаси ва принципи худди аввалгига ўхшаши. Катод жез сим 1 дан қилинган ва тешик 2 очиладиган анод импульслар генератори 3 га уланган, бу генератор  $0,3 \cdot 10^{-2} \div 0,4 \cdot 10^{-3}$  ж энергияли импульслар беради. Катоднинг диаметри жуда кичик бўлгани учун унинг қаттиқ бўлишини таъминлаш мақсадида изоляцион материалдан қилинган йўналтирувчи кондуктор 4 орасидан ўтиказилган. Ванна минерал ёғ 5 билан тўлдирилган. Катодга маҳсус мослама ёрдамида тешик очиш йўналишида  $0,15 - 0,3$  мм амплитудали вибрация берилади. Қурилманинг ишчи кучланиши  $U_u = 70 \div 200$  в, ишчи токи  $I_u = 0,05 \div 0,4$  а.

Ишлов бериш аниқлиги синфи 1 — 2, тозалик синфи 6 — 7.

#### 17-5. УЛЬТРАТОВУШ ЁРДАМИДА ИШЛОВ БЕРИШ

16000 гц ва ундан юқори частотали эластик механик тебранишлар мавжуд бўлганда химиявий энергия, электр ёки механик энергия ёрдамида ишлов бериш ультратовуш ёрдамида ишлов бериш дейилади. Ультратовуш тебранашлардан химиявий ёки электрохимиявий процессларни жадаллаштириш ёки механик тебранишларни ишлов бериш зонасига узатиш воситаси сифатида фойдаланилади. Қаттиқ ва мурт материалларга ўлчамли ишлов бериш, сиртлар ва суюқликларни тозалаш, осон оксидланувчи сиртларни кавшарлаш ва силликлаш сингари операцияларда ультратовуш усули кенг қўлланилади.


Ультратовуш манбалари сифатида механик ва электр қурилмаларидан фойдаланилади. Қуйда биз ана шуларни қараб чиқамиз. Электр қурилмаларда электр тебранишлари пьезоэлектрик ва магнитострикцион ўзгартиргичлар ёрдамида механик ультратовуш тебранишларига айлантирилади. Юқорида эслатиб ўтганимиздек, электр майдонига жойлаштирилган кварц пластинка ўз ўлчамларини ўзгартириш қобилиятига эга. Баъзи ферромагнит материаллар (никель ва никель-рух ферритлари) ҳам магнит майдонига жойлаштирилганда шундай қобилиятига эга бўлади. Бу ҳодиса магнитострукция дейилади ва ундан магнитострикцион ультратовуш қурилмаларида фойдаланилади.

17-31-расмда магнитострикцион вибраторнинг соддалаштирилган схемаси кўрсатилган. Феррит пакет-магнитопровод 1 нинг махсус генератордан  $f = 16 \div 25$  кгц частотали ток олувчи чулгами 2 бор. Пакет корпусга маҳкамланади (кориус расмда кўрсатилмаган) ва сув билан совитилади. Тебранишлар амплитудасини зарур катталикка ( $10 - 100$  мк) ортириш учун пакет тебранишлар трансформаторлари 3 га механик уланган. Трансформаторнинг чекловчи сиртлари экспоненциал эгри чизиқ бўйича ясалган. Трансформаторга ишлов берувчи асбоб 4 пайванд ёки резьба билан маҳкамлаб қўйилади.


Бу асбобнинг вибрацияси қаттиқ ва мўрт материалларга ишлов бериншга, яъни шакли жиҳатидан худди ишлов берувчи асбоб шаклига мос бўлган ковак ва тешиклар очишга имкон беради. Ишлов бериш абразив материаллари кукуниниг сувдаги суспензиясида бажарилади.

17-32- расмда деталларни механик ва ёғли ифлосланышлардан тозалашни магнитострикцион вибратор 1 ёрдамида жадаллаштириш усули кўрсатилган. Тозаланадиган буюмлар ботириладиган эритмали ванна 2 тубига вибратор мословчи мембрана 3 ёрдамида уланган. Мембрана вибраторнинг ультратовуш тебранишларини эритмага беради ва тозалаш процессини жадаллаштиради. Соатларнииг деталлари, подшипниклар, медицина асбоблари, электр вакуум асбобларининг деталлари ва бошқалар шу усулда тозаланади.

Осон оксидланадиган металлар (алюминий, янги енгил ва махсус қотишмалар) ни ультратовуш усули билан кавшарлаш ва ярқиратиш жуда эффективдир. Бундай усул билан кавшарлашда кавитация деб аталган ҳодиса асосий роль ўйнайди. Товуш тебранишларининг қуввати катта бўлганда суюқ кавшарда минглаб атмосфера босимли пуфакчалар ҳосил қилувчи кучли зарба тўлқинлари юзага келади. Гидравлик зарбалар металл сиртидаги оксид

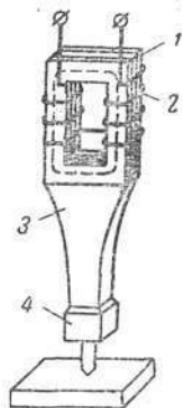


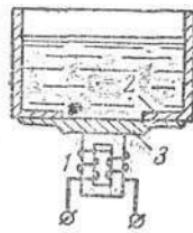17-31-расм. Магнитострикцион вибраторнинг тузилиши.




17-32-расм. Деталларни механик ва ёғли ифлосликлардан тозалашни тезлашиб усули.

сатилган. Ерга уланган конвейер 1 га бўяладиган буюмлар 2 осиб қўйилган. Бу буюмлар бўяш камераси 3 да ҳарақатланади, камеранинг ичида изоляторлар 4 да ингичка симлардан тўр паклида тортилган рамалар 5 осилган. Бу симлар изоляторлар 4 орқали юқори кучланиш манбай 6 нинг манфий тутқичига уланган ва улар тож разряд ҳосил қўйувчи электродлардир. Юқори (150 кв гача) кучланишларда тож разряд вужудга келади ва пневматик пуркагичининг соплоси 7 орқали пуркалаётган бўёқ зарралари манфий зарядланиб, конвейердаги мусбат зарядланган буюмларга қараб ҳарақатланади ва уларда зич қатлам шаклида ўтириб қолади. Бўяш камераси маҳсус тортувчи қурилма 8 билан таъминланган. Юқори кучланиш манбанинг куввати одатда 150 вт дан ошмайди. Автомашиналар, қишлоқ хўжалик машиналари, электротехник асбоб-ускуналар ишлаб чиқариш саноатида электр ёрдамда бўяш кенг қўлланилади.

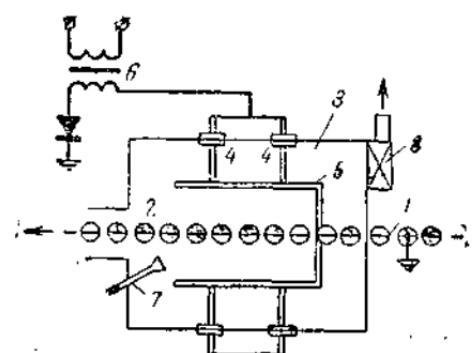

17-36- расм. Буюмларни электростатик усула бўяш.
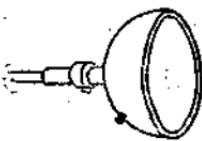
### д) Ёғоч буюмларни электростатик пардошлини



17-37- расм. Электростатик усула бўяш учун ишлатиладиган чанглагич.

Иккинчи хусусияти шундан иборатки, қуруқ ёғоч токни ёмон ўтказади. Шунинг учун ишлов бериладиган ёғочнинг нисбий намлиги 8% дан кам бўлмаслигин керак. Ёғочнинг электр ўтказувчанинги ошириш учун уни тайёрлашда тупроқ таркибига баъзан фосфор кислота қўшилади.

Бўяшда буюм ҳамма вақт юқори (80 — 150 кв) кучланиши манбанинг ерга уланган мусбат тутқичига уланади ва пуркаш электромеханик усула бўтказилади. Унда пуркагичининг шакли, масалан, коса (17-37- расм) кўринишида бўлади ва электр двигатели ёрдамида минутига 1500 мартағача тезлик билан айлантирилади. Айланнишда пуркалаётган лак косанинг ўтирилган чеккаларида манфий зарядланади ва электр майдон кучлари воситасида буюмга ўтказилади.

ди. Бўяшда ток  $0.2 - 2$  мА дан ортиқ бўлмайди, шуининг учун юқори кучланиш манбалари сифатида чала ўтказгичли вентиллар, кенотронлар ва маҳсус электростатик генераторлар ишлатилади.


Электр билан бўяшда лак бўёқ материалларининг тежами бошқа оддий пуркашдагига қараганда  $40\%$  ва ундаи ортиқ бўлади. Мехнат сарфлари  $30\%$  қисқаради, иш унуми бир неча марта ортади.

Электростатик бўяшда, айниқса ёғочга ишлов бернии саноатида хавфсизлик техникаси ва ёнгинга қарши техника қондаларига қатъий амал қилиниши керак. Электр билан бўяш установкаси турган бино бошқа ёғоч чанглари ҳосил бўладиган бинолардан алоҳида бўлиши керак. Бундай чанг зарралари электростатик майдон зонасига кириб, зарядлангандан кейин одам учун айниқса зарапли бўлиб қолади. Одамлар ток билан шикастланмаслиги учун қуввати  $150 \text{ eV}$  дан ортиқ юқори кучланиш манбалари тавсия қилинмайди. Бўяш камераси ва нормал кучланишда бўлмаган бошқа қисмлар ерга улана-ди. Ерга улаш қаршилиги  $2$  омдан ошмаслиги керак. Курилмани ерга алоҳида улаш тавсия қилинади, бунда у подстанция трансформатори ноль нуқтасининг ерга уланиши билан боғланмаган бўлиши керак. Курилма, айниқса пуркагичлар тўхтатилгач, улардаги қолдиқ статик зарядлар разрядник ёрдамида олиниши керак. Ёнгинга қарши тадбирлар сифатида тож разряднинг учкун разряд ёки ёй разрядга ўтиб кетмаслигига бинобарин, лак ва ёғоч чангининг алана-га олиб кетишинга қарши тадбирлар кўрилиши лозим.
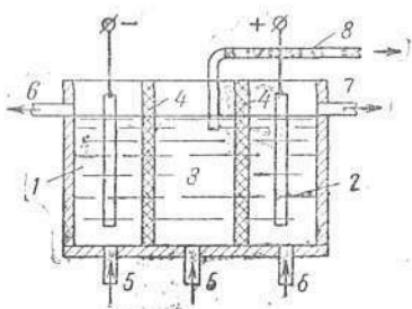
### e) Сувни электростатик тозалаш

Хозирги вақтда ичиладиган ва техникада ишлатиладиган чучук сув олиш муаммоси жуда муҳимдир. Атом курилмаларда жуда катта миқдорда электр энергия ишлаб чиқаришнинг реал имкоятлари туфайли денгиз ва океанлар сувини чучуклаштириш масаласи ҳал қилиниши керак. Сувни электр осмотик йўл билан тозалашнинг қуйидаги кўрсатилган схемаси литрида бир неча юз миллиграмм қўрқ чўкма бўлган сувни тозалашга имкон беради.

17-38-расмда замш (кўн), керамика, пергамент ва ҳоказо диафрагмалар  $4$  билан уч бўлимга бўлинган ячейка (идиш) кўрсатилган. Биринчи ва иккинчи бўлимларга электр энергия манбаларига уланган электродлар ботирилган. Най  $5$  дан тозаланадиган сув ячейкага тушади. Сувда бўлган  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CaSO}_4$ ,  $\text{CaHCO}_3$  ва бошқа тузлар бўлим  $1$  даги катодга қараб ҳаракатланувчи  $\text{H}^+$ ,  $\text{Ca}^+$ ,  $\text{Na}^+$  катионларга ва бўлим  $2$  даги анодга борувчи  $\text{HO}'$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{HCO}_3'$  анионларга диссоциацияланади. Бу бўлимлардан ишқорли ва аччиқ сув  $6$  ва  $7$  трубалардан чиқиб кетади. Бўлим  $3$  даги



17-38-расм Сувни электростатик усулда тозалаш.

тузлари камайған сув труба 8 орқали биринчиси билан кетма-кет уланған иккінчи ячейкага берилади ва ҳоказо. Ячейкаларға 110 ва 220 в кучланиш берилади. Бунда кетма-кет занжиринің ҳар бир ячейкасига түғри келувчи кучланиш тобора ортиб боради. Кетма-кет уланған ячейкалар групласи ўзаро параллел уланиши мүмкін.

## Үн саккизинчи бөб. ЭЛЕКТР БИЛАН ЁРИТИШ

### 18-1. АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАР ВА БИРДИКЛАР

Ёруглик ишлаш учун зарур шарттар. Яғни ёритиш мөхнат упумдорлигини ошириш, бракни камайтириш, маҳсулот сифатини яхнилаш ва ишлаб чиқаришда травматизмни камайтириш шартлардан бирилер.

Электр билан ёритиш учун күпинча чуғланма лампа вольфрам толасининг  $3000^{\circ}$  температурагача чўғлангандаги нур энергиясидан фойдаланилади.

Нур энергиясининг одам кўзи ёруглик таъсири сифатида қабул қиласидиган қисмининг у нурланадиган вақт оралигига нисбати ёруглик оқими ( $F$ ) дейилади. Шундай қилиб, ёруглик оқими одам кўзи қабул қиласидиган нур энергиясиниг қуввати бўлади.

Ёруглик манбаларниң ёруглик оқими фазода иотекие тақсимланганни учун уларни турли йўналишларда оқимининг фазовий зичлиги катталиги билан ҳам характеризланади. Оқимининг фазовий зичлиги фазовий бурчак бирлигига түғри келувчи ёруглик оқими билан аниқланади ва ёруглик кучи ( $I$ ) деб юритилади.

Бинобарин, ёруглик кучи

$$I = \frac{F}{\omega}.$$

Фазонинг конус сирт билан чегараланган қисми фазовий бурчак ( $\omega$ ) дейилади. Фазовий бурчак таянган сфера майдони қисми  $S$  нинг сфера радиуси квадратига нисбати фазовий бурчак катталигини аниқлайди:

$$\omega = \frac{S}{R^2}.$$

$S = R^2$  бўлганда  $\omega = 1$ . Шундай қилиб, сфера сиртида сферя радиус квадратига тенг майдон кесувчи бурчак фазовий бурчак бирлиги учун қабул қилинган. Бу бирлик стерадиан (*ster*) дейилади.

ГОСТ 9867-61 га мувофиқ СИ системасида асосий ёруглик бирлиги учун ёруглик кучи бирлиги шам ( $m$ ) олиниади. Шам – юзи 1,6667  $mm^2$  бўлган платинанинг қотиш температураси  $T = 2046^{\circ}\text{K}$  даги

абсолют қора жисмнинг текис сиртига перпендикуляр йўналишдаги ёруғлик кучига тенг.

Ёруғлик оқимининг бирлиги люмен (*лм*) — ёруғлик кучи I шам бўлган манбанинг 1 стер га тенг фазовий бурчакка нурлатган ёруғлик оқими.

Шундай қилиб,

$$1 \text{ лм} = \text{шам} \cdot 1 \text{ стер}.$$

Масалан, номинал кучланиши 127 в қуввати 100 вт бўлган чўғланма лампанинг ёруғлик оқими  $F = 1320 \text{ лм}$  бўлади.

Юқорида айтганимиздек, лампа ва ёритиш асбобларининг ёруғлик кучи турли йўналишлар бўйича турлича. Манба ёруғлик кучининг турли йўналишлари бўйича тақсимланиши одатда қутб координатларида ясалган эгри чизиқлар билди ифодаланади.


18-1-расмда қуввати 100 вт, номинал кучланиши 220 в бўлган чўғланма лампа ёруғлик кучининг бўйлама тақсимланиши пунктир эгри чизиқ билан тасвирланган. Радиус кесмасининг  $O$  кутбдан эгри чизиқ билан кесишигунча бўлган узунилиги маълум масштабда ёруғлик кучининг радиус йўналишидаги қийматини беради. Масалан,  $45^\circ$  бурчак остида жойлашган радиус йўналишидаги ёруғлик кучи 100 шам. Лампа симметрия ўқига эга, шунинг учун  $180^\circ$  бурчакдаги ёруғлик кучини топиш учун эгри чизиқ биринчи ярмининг кўзгу тасвири бўлган иккинчи ярмини ясаш керак. 18-1-расмдаги туташ эгри чизиқ худди шу лампанинг «Универсал» арматурасидаги ёруғлик кучининг тақсимотини кўрсатади.

Манбанинг ёруғлик кучи турли йўналишларда турлича бўлганидан у кўпинча ўртача сферик ёруғлик кучи билан характерланади, бу катталик манбанинг тўла ёруғлик кучининг сферанинг фазовий бурчаги ( $4\pi$ ) га нисбатдан иборатdir, яъни

$$I_0 = \frac{F}{4\pi}$$

Шундай қилиб, манбанинг ўртача сферик ёруғлик кучи ёруғлик оқимининг ўртача зичлигидан иборат бўлади ва манба ёруғлик оқими барча йўналишларда бир текис тақсимлагандаги ёруғлик кучининг қандай бўлишини кўрсатади. Масалан, аввалги мисолда кўрилган лампа учун ўртача сферик ёруғлик кучи
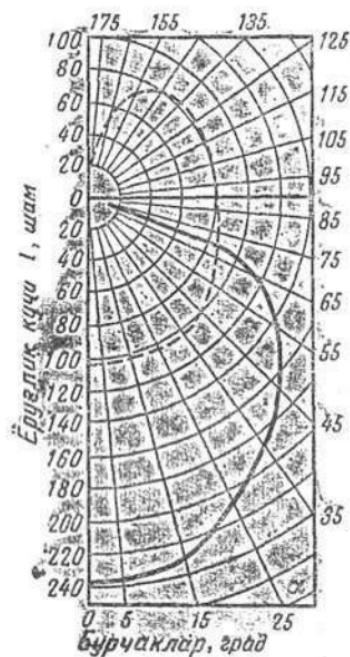
$$I_0 = \frac{F}{4\pi} = \frac{1320}{4 \cdot 3,14} \approx 100 \text{ шам.}$$




18-1-расм. Ёруғлик кучининг тақсимланишини кўрсатувчи бўйлама эгри чизиқлар.

Ёруғлик оқими сиртга тушиб, уни ёритади. Ёритин иштесивлигі ёруғлик оқимининг у бир текис ёритган сирт майдонига нисбати билан характерланади, бу нисбат ёритилгенлик дейилади ( $E$ ):

$$E = \frac{F}{S}.$$

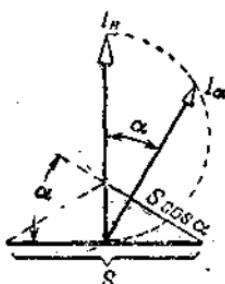$F = 1 \text{ Нм}$  ва  $S = 1 \text{ м}^2$  деб олиб, ёритилганиккіншігө люкс ( $лк$ ) деб аталған үлчов бирлигини ҳосил қыламиз:



18-2-расм. Нур сочтаган сиртиниң равшалығы.

$$1 \text{ лк} = \frac{1 \text{ Нм}}{1 \text{ м}^2}.$$

Чүгланма лампалардан фойдаланылғанда биноларнинг йүйлілігін шарттаңызға көрсөткіштің көлемдегі жағдайда 50 — 500 лк чегарада бўлади.

Буюмнинг күриниши ёрқинлик ( $B$ ) билан характерланади, ёрқинлик сирт нурлатаётган ёруғлик кучининг шу сирт катталағига нисбатидир. Шундай қилиб, сиртга перпендикуляр йўналишдаги ёрқинлик (18-2-расм)

$$B_{II} = \frac{I_H}{S \cdot \cos \alpha}.$$

Нормалга  $\alpha$  бурчак остида ўтказилған тўғри чизик йўналишидаги ёрқинлик (18-2-расм):

$$B_\alpha = \frac{I_H}{S'' \cos \alpha}.$$

Ёруғлик кучини шамларда, майдонни квадрат метрларда ифодалаб, квадрат метрда шамлар билан ифодаланған ёрқинликкін топамиз. Ёрқинликкіншігебу бирлиги нит ( $нм$ ) деб юритилади:

$$1 \text{ нм} = \frac{1 \text{ шам}}{1 \text{ м}^2}.$$

Нит ўзига перпендикуляр йўналишда  $1 \text{ м}^2$  юздан  $1 \text{ шам}$  ёруғлик кучи ҳосил қилувчи бир текис нурланаётган ясси сиртиниң ёрқинлигидир.

Ёритилган ёки нурланаётган сиртиниң ҳар бир элементидан кўзга қанча катта ёруғлик оқими тушса, буюмнинг тасвири кўзининг ёруғлик сезувчи қобигида ҳосил қилған кўриш сезгиси шунча кучли бўлади. Демак, жисм сиртиниң ҳар бир бирлиги нурланаётган катта ёруғлик кучига буюмнинг яхши кўриниши мос келади.

Жисмга тушаётган ёруғлик оқими уч қисмга бўлинади. Ёргулук оқимининг бир қисми ( $F_0$ ) жисм сиртидан қайтади. Иккинчи қисми жисмдан ўтади ва унинг бошқа томонига тарқалади. Ниҳоят, оқимининг учинчи қисмини жисм ютади. Жисмларнинг физик хоссалари, шунингдек, сиртиниң характеристи ҳамда ҳолатига боғлиқ равишда бу ташкил этувчиларнинг қиймати турличи бўлиши мумкин.

$F$  қайтган оқимнинг шу жисмга тушувчи  $F_T$  оқимга нисбати қайтариш коэффициенти дейилади

$$\rho = \frac{F_0}{F_T}.$$

Қайтариш коэффициентининг қийматига қараб сиртларни: ёруғ сиртлар ( $\rho = 0,5 \div 0,8$ ), ўртача ёруғ сиртлар ( $\rho = 0,2 \div 0,5$ ) ва хи-ра сиртларга ( $\rho = 0,06 \div 0,2$ ) бўлиш мумкин.

## 18-2. ЁРУҒЛИК МАНБАЛАРИ

Хозирги вақтда ёритища чўғланма ва люминесцент лампалар энг кўп қўлланилади.

Чўғланма лампани 1873 йилда рус инженери А. Н. Лодигин кашф қилди ва сўнгра уни Эдисон мулккаммаллаштириди.

Ҳаммага маълум бўлган чўғланма лампаларнинг тузилиши 18-3-расмда кўрсатилган.

Куввати 40 — 60  $W$  гача бўлган нормал чўғланма лампалар вакуумли қилиб, катта қувватли лампалар газ тўлдириб тайёрланади. Лампанинг газ (аргон ва азот аралашмаси) билан тўлдирилиши ламина вольфрам толасининг чангланишини (тўзишини) камайтиради, натижада унинг хизмат қилиш муддати узаяди.

Лампаларга криpton-ксенон газ аралашмаси тўлдирилганида лампанинг хизмат қилиш муддати ва тежамлилиги 30 — 40% кўнайади. Газининг иссиқлик ўтказувчанилиги туфайли ва спираль симдан ўралган биспираль чўғланма толасининг қўлланиши туфайли энергия исрофининг камайиши ҳам шунга ёрдам беради.

Чўғланма лампалар: 1) номинал кучланиш; 2) номинал қувват; 3) ёруғлик оқими; 4) ёруғлик бериши, яъни ёруғлик оқимининг лампа истеъмол қилаётган қувватга нисбати (бу нисбат лампанинг тежамлилигини характерлайди); 5) хизмат қилиш муддати билан характеристерланади. Чўғланма лампаларнинг характеристикалари 18-1- жадвалда берилган.

Лампанинг хизмат қилиш муддати, асосан, вольфрам толасининг чангланишига боғлиқ. Чўғланиш толасининг температураси юқори бўлганда вольфрам буғланиб, колба деворларига ўтиради, натижада ёруғлик оқимини ютувчи қора қурум ҳосил бўлади. Шунинг учун лампанинг  $U_{\text{н}}$  да ёруғлик оқими дастлабки қийматидан 20% камайгунча ёниш муддати лампанинг хизмат қилиш муддати дейилади. Ёруғлик оқими кўп камайиб кетганда лампани ишлатиш мақсадга мувофиқ



А. Н. Лодигин. (1847—1923)

эмас. Лампанинг нормал хизмат қилиш муддати 1000 соат ҳисобланади.

Лампанинг хизмат қилиш муддати, ёргулук оқими ва униг жуда ҳам боғлиқ (18-4 расм), шунинг учун лампа ёки номинал кучланишда ёки ундан жуда озфарқ қылувчи кучланишда ишлаши керак.

Люминесцент лампа (18-5- расм) учларига цоколлар 2 ўрнатилган шиша най 1 дан иборат. Цоколларга эмиссияни енгиллаштирувчи барий оксиди қопланган вольфрамли биспираль электродлар 3 уланган. Найдан ҳаво сўриб олинган, унга маълум миқдорда симоб ва аргон киритилди.

Найнинг ички сирти люминофор ёки люминофорлар аралашмаси билан қопланган. Люминофорлар аралашмаси унга симоб буёларининг ультра бинафша нурлари таъсирида чақнайди, бу ультра бинафша нурланиш электроллар орасида вужудга келтирилган электр майдони таъсирида ҳосил бўлади

18-3- расм. Чўғлама лампа.

#### 18-1- жадвал


##### Чўғланма лампаларнинг характеристикалари

Кувват, вт	110 ва 127 в		220 в	
	ёргулук оқими, лм	ёргулук бери- ши, лм/вт	ёргулук оқими, лм	ёргулук бериши, лм/вт
25	228	9,1	198	7,9
40	380	9,5	340	8,5
60	660	11	540	9,0
75	915	12,2	698	9,3
100	1320	13,2	1050	10,5
150	2280	15,2	1845	12,3
200	3200	16,0	2660	13,3
300	5160	17,2	4350	14,5
400	7000	17,5	6000	15,0
500	9100	18,2	8000	16,0

Люминофорлар ўз таркибиغا қараб турли рангли ёргулук оқими беради. Люминофорларни танлаш билан кундузги ёргулукка яқин нурланувчи лампалар ҳам ясаш мумкин.

Люминесцент лампаларнинг хизмат қилиш муддати 3000 соат. Уларнинг фойдали иш коэффициенти 6 %, яъни чўғланма лампаларнидан 2,5—3 марта ортиқ. Улар тежамли бўлгани учун кенг ишлатишга тавсия қилиш керак.

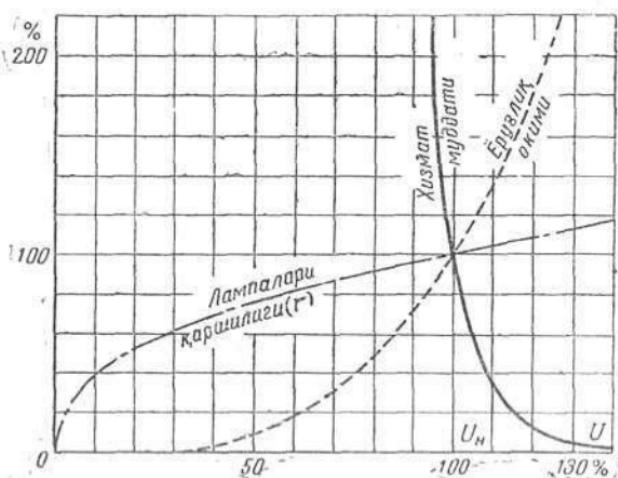
Нурланиш рангига қараб люминесцент лампалар: 1) кундузги ёруғлик лампалари —  $DC$ ; 2) оқ ёруғлик лампалари —  $BC$ ; 3) совуқ-оқ ёруғлик лампалари —  $XBC$  ва 4) иссиқ-оқ ёруғлик лампалари —  $TBC$  га бўлиниди.



18-4- расм. Чўгланима лампаларнинг кучланишга боғлиқлик характеристикалари.

$DC$  ва  $XBC$  лампалардан ранг тусларини хатосиз аниқлаш керак бўлган ишларни ёритишда фойдаланилади.  $BC$  ва  $TBC$  лампалар табий ёруғликка яқин рангдаги ёритилганлик зарур бўлган ҳолларда ишлатилади.

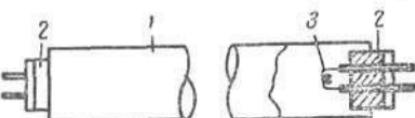Люминесцент лампаларнинг характеристикалари 18-2- жадвалда берилган. Лампани улаш схемаси 18-6- расмда берилган.



18-5- расм. Люминесцент лампи.


18-2- жадвал

#### Люминесцент лампаларнинг характеристикалари

Кувват, от	Кучланиш, а	Лампадаги кучланиш, а	Найнинг узумлигиги, ми	DC		ХБС		БС		ТБС		
				Ёруғлик оқими, Ам	Ёруғлик беринчи, Ам/вт							
15	127	58	0,30	451	490	32,6	490	32,6	560	37,3	500	33,3
20	127	60	0,35	604	700	35,0	700	35,0	800	40,0	700	35,0
30	220	108	0,32	909	1160	38,6	1160	38,6	1400	46,6	1250	41,6
40	220	108	0,41	1213	1700	42,5	1700	42,5	1920	48,0	1780	44,5
80	220	108	0,80	1481	3040	38,0	—	—	3440	43,0	3200	40,0


Токни чекловчи дросель 1, лампанинг электродлари 2 ва стартер 3 кетма-кет уланган. Стартер бир электроди биметалл бўлган кичик неон лампочкадир.

Виключатель 4 туташганда тармоқнинг кучланиши стартернинг ажратилган электродларига қўшилади ва улар орасида ёлқин разряд ҳосил бўлади. Биметалл электрод қизиб, стартер электродларини қисқа туташтиради ва занжирида лампанинг электроди 2 ни қизитувчи ток пайдо бўлади. Стартер электродлари туташганда ёлқин разряд тўхтайди ва биметалл электрод совиб, стартер занжирини узади. Бунда лампанинг қизиган электродлари 2 орасида кучланиш пайдо бўлади ва лампада нурланувчи разряд ҳосил бўлади, яъни лампа ёнади. Конденсатор 5 радио бузилишларни йўқотиш учун қилинган. Конденсатор 6 қувват коэффициентини орттиришга хизмат қиласди.

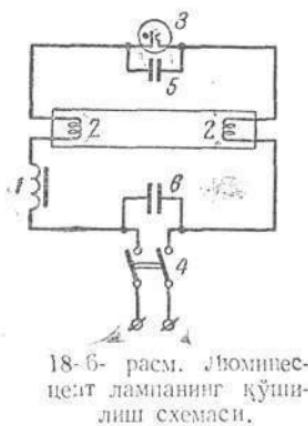


18-6-расм. Люминесцент лампанинг қўшилиши схемаси.

Ташки овал шаклидаги шиша колба 2 (18-7-расм) ичига кварц шишадан қилинган цилиндрик колбали 1 юқори босимли лампа жойлаштирилган. Симобли лампаларнинг тежамли бўлишинга қарамай, уларнинг спектрида зарғалдоқ-қизил нурларнинг бўлмаслиги бу лампалардан фойдаланишини бирмунча қийилаштирасди. ДРЛ лампаларда бу камчилик овал колбанинг ички сирти 3 ик қоилаган люминофордан зарғалдоқ-қизил нур олиш ҳисобига барта-раф қилинади, бу нурлар симобли лампанинг ультра бинафша нурлари таъсирида вужуд-

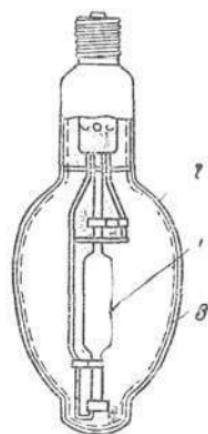

18-7-расм. ДРЛ лампа.

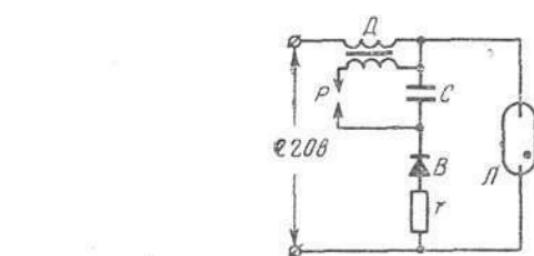

18-8-расм. ДРЛ лампанинг қўшилиши.

га келади. Шундай қилиб, лампанинг спектри кундузги ёргулук спектрига яқинлаштирилади. Бу лампалар 250—500—750 ва 1000 *вт* қувватларга мўлжаллаб чиқарилади.

ДРЛ максус ингя түшириш асбоби — Д дроссель ва Р разрядники импульс контуридан иборат асбоб ёрдамида қўшилди (18-8-расм). Кучланинг уланганда С конденсатор селенли тўғрилагич ва чекловчи г қаршилик орқали зарядланади. Конденсаторда кучланинг бирор қийматтагача ортганида у разрядланади, натижада дросселининг бирламчи чулғамида лампани ёндирувчи кучланинг импульси пайдо бўлади. Лампа ёниб турганида конденсаторда кучланинг разряддинининг тешилиш кучланишидан паст бўлади ва разрядлар пайдо бўлмайди.

### 18-3. ЁРИТУВЧИ АСБОБЛАР


Ёритувчи асбоблар икки группага: 20—30 м гача яқин масофаларни ёритувчи светильниклар (ёритгичлар) ва узоқни ёритувчи прожекторларга бўлинади.

Светильник лампа ва арматурадан иборат бўлиб, арматура 1) ёруғлик оқимини рационал тақсимлаш; 2) кўзни ортиқча ёрқинликдан сақлаш; 3) лампани ифлосланиш ва шикастланишдан сақлаш вазифаларини бажаради.


Светильник нурлаётган ёргулук оқимининг лампа бераётган ёргулук оқимига ниисбати светильникнинг фойдали иш коэффициенти дейилади, яъни

$$\eta_{\text{св}} = \frac{F_{\text{св}}}{\Phi_{\text{л}}}.$$

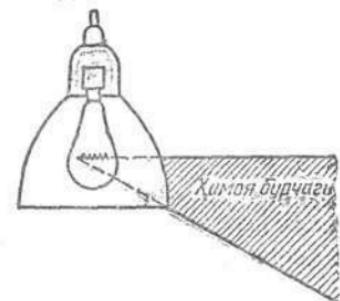Ёргулук манбанинг ёрқин қисмлари таъсиридан кузатувчи кўзини ҳимоя қилиш меъёри ҳимоя бурчаги билан аниқланади (18-9-расм), ҳимоя бурчаги чегарасида лампанинг ёрқин қисмлари кўзга кўринмайди.



18-9-расм. Светильникниң ҳимоя бурчаги.

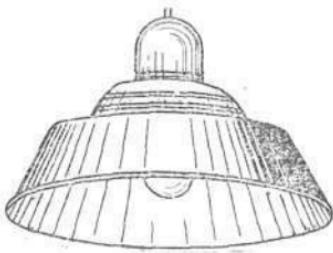


18-10-расм. «Универсал» светильники.


Светильникларнинг асосий характеристикалари: 1) ёргулук кучининг тақсимланиш эгри чизиги; 2) унинг фойдали иш коэффициенти  $\eta_{\text{св}}$ ; 3) ҳимоя бурчаги.

Ёргулук оқимини тақсимлаш характеристига кўра светильниклар уч группага бўлинади: 1) тўғри ёргулук светильниклари — П синф; 2) қайтган ёргулук светильниклари — О синф ва 3) сочилган ёргулук светильниклари — Р синф.


Тұғри ёруғлик светильниклари ёруғлик оқимининг 90 % дан күпроғини пастки ярим сферага нурлайды. Бу синф светильникларга «Универсал» светильниги киради (18-10-расм), унда ёруғликнин тарқалиш әгәр чизиги 18-1-расмда берилген. У баландлиги 8 м гача бўлган ишлаб чиқариш биноларини ёритиш учун ишлатилади. «Универсал» светильнигининг (шартли белгиси У) ички қисми оқ эмаль билан қопланган пўлат қалпоги бўлиб, унга 500 вт гача қув-

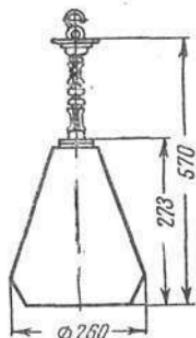

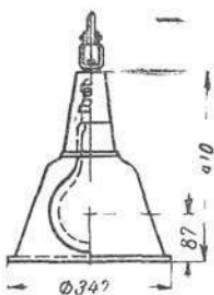18- 11- расм. «Глубокоизлучатель» светильниги.



18- 12- расм. «Люцетта» светильниги.

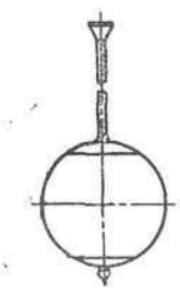

18- 13 расм. Сут ранг шишадан қилинган «Шар» светильниги.

ватли лампа ўрнатилади. Баъзида светильник матирланган (хира-ланган, белгиси У<sub>м</sub>) шиша соябон билан бирга ишлатилади. Унинг фойдали иш коэффициенти 70 %, соябони бўлганида 58 %. Светильникнинг ҳимоя бурчаги 14°. З м дан юқори баландликка осилади.

Эмалланган «Глубокоизлучатель» светильниги ҳам шу II синф светильникларга киради (18-11-расм) ва Г<sub>в</sub>, деб белгиланади. У 1000 вт гача лампага мўлжалланган бўлиб, фойдали иш коэффициенти 58 % ва ҳимоя бурчаги 27°. Бу светильник осиш баландлиги 12 м дан юқори бўлмаган ишлаб чиқариш биноларини ёритиш учун кенг қўлланилади. Энг кам осиш баландлиги 3 м.

Қайтган ёруғлик светильниклари ёруғлик оқимининг 90 % дан күпроғини юқори ярим сферага нурлайды. Улар ўзларининг вазифалари ва бинонинг архитектура безагига қараб турли-туман шаклда бўлади.

Сочилган ёруғлик светильниклари 90 % дан камроқ ёруғликни пастки ярим сферага, 10 % дан күпроғини юқори ярим сферага нурлайди.

Кенг тарқалган «Люцетта» (Л<sub>ц</sub>) светильниги ҳам шу синфга киради, у 18-12-расмда кўрсатилган. Бу светильник сут рангли ёки хира-ланган шишадан қилинган икки марта кесик конус шаклида бўлиб, 200 вт гача қувватга мўлжалланган, фойдали иш коэффициенти 75 % ва ҳимоя бурчаги 36°. Светильник маъмурий, савдо, даволаш, лойиҳа, ўқув ва ишлаб чиқариш каби кам чанг бўладиган биноларда ишлатилади, осиш баландлиги 3—5 м.

Сут рангли шишадан қилинган «Шар» светильники (18-13-расм) ва СК-300 типидаги ҳалқали светильник (18-14-расм) ҳам шу синфга киради. Ҳалқали светильник ўзаро бирлаштирилган бешта соя берувчи пўлат ҳалкалари 1 учта кронштейн 2 ва патронли корпуси 3 га эга. Светильник оқ эмаль бўёқ билан бўялган. Унинг фойдали иш коэффициенти 80 %. Энг паст осиш баландлиги 2,5 м.

Иш жойлаганин умумий ёритилганликка қўшимча равишда ёритини учун «Альфа» светильнигидан фойдаланилади (18-15-расм). У 75 вт лампага мўлжалланган, фойдали иш коэффициенти 50 %.


Люминесцент лампаларга мўлжалланган бир қанча светильниклар бор.

Металлдан қилинган очиқ эмалланган қайтаргичли ОД типидаги тўғри ёруғлик светильники (18-16-расм) кўпчилик светильниклар сингари иккита лампага мўлжалланган,


ОДР типидаги светильниклар ОД типидаги светильниклардан лампани пастки томондан бекитуви чимоя панжараси бўлиши билан фарқ қиласди.

ОДО типидаги светильниклар ОД типидаги светильниклардан қайтаргичнинг юқори қисмида бўйлама тешиклари бўлиши билан фарқ қиласди, ёруғлик оқимининг 15 % бу тешиклардан шипга йўналади. Агар ОДО типидаги светильникка металл панжара қилинган бўлса, у ОДОР деб белгиланади. Унинг энг паст осиш баландлиги 3,5 м.

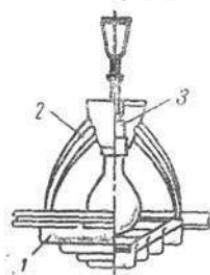
ШЛД ва ШОД типидаги светильниклар 18-17-расмда кўрсатилган. Лампалар паст томондан металл панжаралар, ён томондан овал шишалар билан ёпилган, светильникнинг юқори қисмида тирқишилар қилинган бўлиб, ёруғлик оқимининг бир қисми (15 % дан кўпроғи) шипга йўналади.



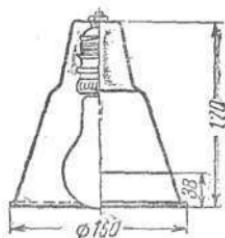
18-14-расм. Ҳалқа сийобонлари бўлган СК-300 типидаги светильник.




18-15-расм. «Альфа» светильники.

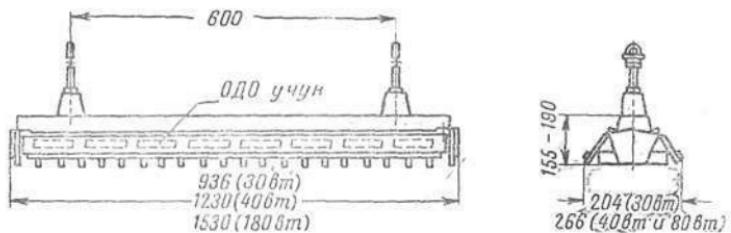

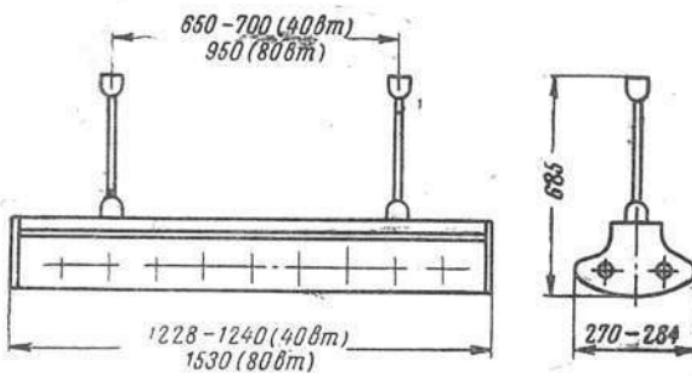
18-16-расм. ОД, ОДР, ОДО, ОДОР типидаги иккита люминесцент лампа ўринатиладиган светильник.



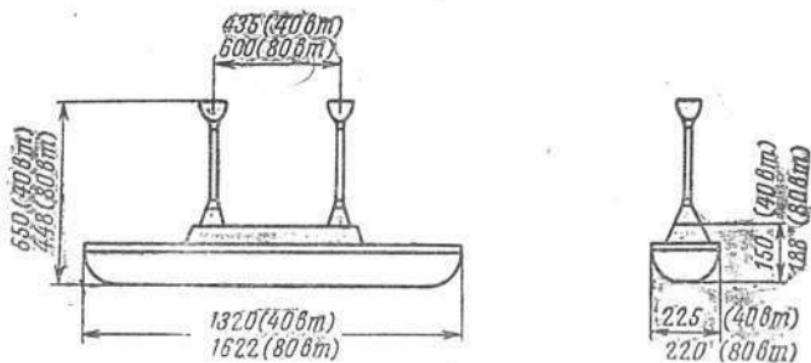18-17- расм. ШЛД ва ШОД типидаги иккита люминесцент лампа ўрнатиладиган светильник.



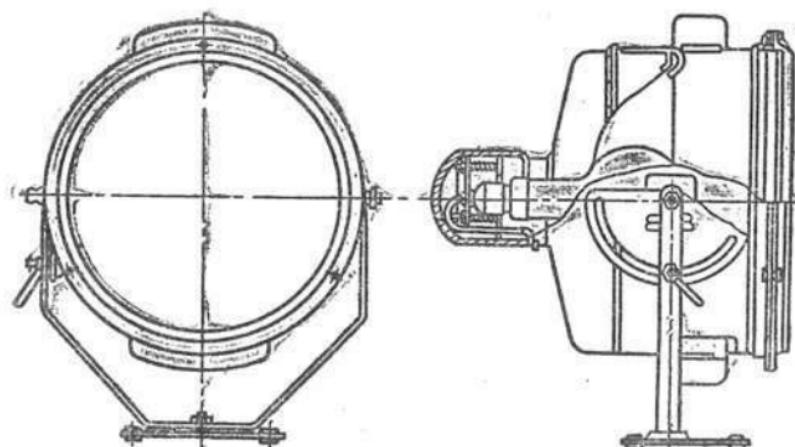18-18- расм. ПВ1 типидаги иккита люминесцент лампа ўрнатила-диган светильник.



18-19- расм. ПЗС-45 типидаги прожектор.

ПВЛ типидаги светильниклар (18-18-расм) — сочилган ёруғлик светильникларидир. Унинг органик шишадан қилингандык сочучиси бўлиб, у светильникнинг корпусига эз тақалиб турари ва светильникни чанг ва намдан сақлади.

Майдонлар, темир йўллар ва станицялар, қурилиш майдонлари, очиқ складлар ва трансформатор подстанциялари ва шунга ўхшаш жойлар проекторлар билан ёритилади. 18-19-расмда ПЗС-45 типидаги проектор кўреатилган. Оптик система ёрдамида лампанинг ёруғлик оқими кичик жисмоний бурчакка йигилиб, катта ёруғлик кучи ҳосил қилинади. НЗС-45 проектори 1000 см қувватли лампада 160 000 шам ёргулек кучи беради.

#### 18-4. ЭЛЕКТР БИЛАН ЁРИТИШНИ ҲИСОБЛАШ

Электр билан ёритишни ҳисобланидан мақсад ёритиш қурилмаларининг йигинди қуввати ва ҳар бир лампаси қувватини аниқлашдир.

Ёритишни ҳисобланапда йўл қўйини мумкин бўлган ёритилганилик нормаларидан фойдаланиши керак (18-3 ва 18-4-жадваллар).

Ёритилганилик етарли бўлини учун бир неча светильникни олиш керак, бунда уларнинг бир-биридан жойлашиши узоқлиги  $L$  светильникнинг иш бажариладиган сиртдан баландлиги  $H$  инг икки бара-варига тенг ёки ундан кичик, яъни

$$L < 2H_n$$

бўлиши керак.

Светильникларни квадратларнинг учлари бўйлаб жойлаштириш мақсадга мувофиқдир. Девор ёнида ишлани жойлари бўлганда девордан биринчи қатор светильникларгача бўлган масофа светильниклар орасидаги масофанинг 0,25 қисмига тенг қилиб олинади. Девор ёнида ишлани жойлари бўлмаганида бу масофа икки марта катта қилиб олинади,

Светильникларни осишда ишлаш жойларининг ёритилишига цехдаги ускуналар тўсқинлик қилмаслиги назарда тутилади. Ёни биноларининг ёритилишини фойдаланиш коэффициенти методи билан ҳисобланади. Бундай ҳисоблашда ишлаш саҳнидаги берилган ёритилганилик лампанинг тўғри ёргулек оқимидан ҳамда шип ва девордан қайтган оқимидан ҳосил бўлади.

Ҳисоблашни бажариш учун қўйидагилар зарур:

1. Бинонинг саҳни  $S = a \cdot b$  аниқланади, светильникнинг хили, светильникнинг ёритилаётган ишлаш сиртидан осилиш баландлиги  $H_n$ , светильниклар сони  $n$  ва уларни жойлаштириш усули танланади.

2. Ўртача ёритилганилик  $E_{\text{ср}}$  аниқланади.  $E_{\text{ср}}$  шундай танланishi керакки, энг заниф ёритиган жойларда  $E_{\text{мин}}$  ёритилганилик 18-3 ва 18-4-жадвалларда тавсия қилингандык нормадагига тенг ёки ундан бирмунча юқори бўлсин.

Ишлаб чиқариш биноларидан иш қилинадиган юзалардаги ёритилганик нормалари

Ишнинг характеристи ёки хонанинг номи	Ажратиш объектининг ўлчами, мм ларда	Объектнинг фон билан биргаликдаги контрасти	Фон	Энг кам ёритилганик ж			
				люминесцент лампалар бўлганда	чўёланниш лампалари бўлганда	бигта умумий ёритиш	бигта умумий ёритиш
1	2	3	4	5	6	7	8
Алоҳида аниқ	0,1 ва ундан кам	Кичик Кичик Ўрта Катта	Кора Ёруғ Ёруғ Ёруғ	3006 2000 1500 750	750 750 500 300	1500 1000 750 400	300 300 300 150
Юқори аниқлиқ	0,1 дан катта 0,3 гача	Кичик Кичик Ўрта Катта	Кора Ёруғ Ёруғ Ёруғ	2000 1000 750 500	750 400 200 150	1000 500 400 300	300 150 100 75
Аниқ	0,3 дан катта 1 гача	Кичик Кичик Ўрта Катта	Кора Ёруғ Ёруғ Ёруғ	1000 750 500 400	300 200 150 150	500 400 300 200	150 100 75 50
Кам аниқ	1 дан катта 10 гача	Кичик Кичик Ўрта Катта	Кора Ёруғ Ёруғ Ёруғ	150 150 100 100	150 150 100 100	150 150 100 100	50 50 30 30
Хомаки	10 дан катта	Боғлиқ эмас			100	100	100
Алоҳида деталларни ажратмасдан ишлаб чиқариши процессининг боришини умуман кузатиш керак бўлган иш		Боғлиқ эмас			75	75	—
Ўзи ёруғлик чиқарувчи бу буюмлар ёки материаллар билан ишлаш		Боғлиқ эмас			150	150	—

## Баъзи бир бинолар учун ёритилганик нормалари

Бинонинг ски индикаторлариниң ускунчлигиниң нормалари	Нормал ёритилганик, мк			
	Доминанттект лампалар бўйигинда	Чўчлавиниң лампалар бўйигинда	Комбинация ёритилиши	Битта уму- мий ёритиш
Комбина- циянинг ёритилиши	Битта уму- мий ёритиш	Комбинация ёритилиши	Битта уму- мий ёритиш	
1. Металларга ишлов берниш цехи: а) станок ускуна б) темирчилик, пайвазидлаш, термик ишлами цехлари	500 1000	50 50	— —	— —
2. Козонлар: а) қозон туралиган зал б) қозоглар фронтни в) ўлчаш асбоблари	— 150 300	80 — —	— — —	— — —
3. Гаражлар: а) ремонт зали, профилакторий б) юниш бўйими	— —	50 20	— —	— —
4. Электр станциялар ва подстанция- лар: а) шинтлар б) трансформаторлар камералари	— —	200 — 100 30	— —	— —
5. Ётоқхоналар, инвернатлар	—	100	—	50
6. Кабинетлар, идора машукотлари учун хоналар	—	200	—	75
7. Машинада ёзиши, машинада ҳи- сблаш бюролари, чизмашиблик хо- налари	—	300	—	150
8. Аудиториялар, синфлар, лабора- ториялар	—	300	—	150
9. Заллар, овихоналар, буфетлар	—	200	—	75
10. Зинапоялар, йўлаклар	—	75 — 50	—	20 — 10
11. Санитария узеллари	—	75	—	30

Минимал ёритилганикниң ўртача ёритилганикка нисбати тузатма коэффициент деб аталади:

$$Z = \frac{E_{\text{мин}}}{E_{\text{ур}}}.$$

Турли светильниклар учун тузатма коэффициентнинг қийматлари қуйидагича: 1) Эмалилаган «Глубокоизлучатель» — 0,9; 2) Соябонли «Универсал» — 0,85; 3) Соябонсиз «Универсал» — 0,82; 4) Сут рангли «Шар» — 0,87; 5) «Люнетта» — 0,8.

Шундай қилиб, ўртача ёритилганик

$$E_{\text{ур}} = \frac{E_{\text{мин}}}{z}.$$

3. Запас коэффициенти  $k_3$  аниқланади. Бу коэффициент қурилма ишлатилганда светильникнинг, бино деворлари ва шипларининг кирланиши туфайли ёритилганликнинг йўл қўйилган миқдордан камайиб кетмаслигини таъминлади. Кўп чангли бинолар учун запас коэффициенти 1,5 га, кам чангли бинолар учун 1,3 га тенг.

4. Бино кўрсаткичи аниқланади. Узунлиги  $a$ , кенглиги  $b$  бўлган бинонинг кўрсаткичи

$$\varphi = \frac{ab}{H_u(a+b)}.$$

5. Курилманинг фойдаланиш коэффициенти  $k_f$  аниқланади, бу коэффициент ёритилаётган сиртга тушаётган ёруғлик оқими  $F_t$  нинг лампаларнинг ёруғлик оқими  $F_l$  га нисбатидир. Бу коэффициент светильникнинг хили, шип ва деворларнинг қайтариш коэффициенти хамда бино кўрсаткичига боғлиқ бўлади.

Фойдаланиш коэффициенти қийматлари 18-5- жадвалдан топилади.

18-5 - жадвал

Фойдаланиш коэффициентини аниқлаш жадвали

Светильник	Эмалланган «Глубокоизлучатель» ГЭ			«Соябонсиз «Универсал» У			Соябонли «Универсал» У <sub>М</sub>			Овал ишиша Шар Ш <sub>0</sub>			«Лецептта» ЛД				
ρ шип %	30	50	70	30	50	70	30	50	70	30	50	50	70	30	50	50	70
ρ дев %	10	30	50	10	30	50	10	30	50	30	30	50	50	30	30	50	50
φ																	

Фойдаланиш коэффициенти, %

Светильник	0,6	24	27	31	27	30	34	19	22	26	10	12	16	17	19	21	25	27
	0,8	32	34	37	35	38	41	26	28	32	14	16	20	21	25	26	31	33
	1,0	36	38	40	40	42	45	30	32	35	17	19	22	24	29	31	34	37
	1,25	39	41	43	44	46	48	33	35	37	19	21	24	28	31	34	38	41
	1,5	41	43	46	46	48	51	35	36	40	21	23	27	30	34	37	41	44
	2,0	44	46	49	50	52	55	39	40	43	24	27	30	34	38	41	45	48
	2,5	48	49	52	54	55	59	42	44	46	27	29	33	37	41	45	48	52
	3,0	49	51	53	55	57	60	43	45	47	28	31	35	39	44	47	51	54
	4,0	51	52	55	57	59	62	45	47	49	31	35	38	43	46	50	54	59
	5,0	52	54	57	58	60	63	46	48	51	32	37	40	46	48	52	56	61

Светильник	ОД			ОДР			ОДОР		
ρ шип %	30	50	70	30	50	70	30	50	70

ρ дев %	10	30	50	10	30	50	10	30	50
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

$\Phi$	Фойдаланинг коеффициенти, %								
0,6	30	33	37	27	30	34	23	27	32
0,8	39	41	45	35	37	41	30	33	38
1,0	44	46	49	40	42	45	34	38	42
1,25	48	50	53	43	45	48	38	41	45
1,5	50	52	56	45	48	51	40	43	47
2,0	55	57	60	50	52	54	43	47	52
2,5	59	61	64	53	55	58	47	50	56
3,0	60	62	66	54	56	60	48	52	58
4,0	63	65	68	57	58	62	50	54	60
5,0	64	66	70	58	60	63	51	56	62

## 6. Битта лампанинг ёргалик оқими

$$F_n = \frac{E_{\text{л}} S k_3}{k_{\Phi} \cdot n}$$


формуладан аниқланады, бунда  $n$ -лампалар сони.

7. Ёруғликтук оқимининг топилган қийматига кўра 18-1 ва 18-2 жадваллардан фойдаланиб, лампанинг қуввати аниқланади.

18-1- мисол. Эни  $a = 16$  м, бўйи  $b = 20$  м бўлган ишлаб чиқарини биносига ёритилганини аниқлансан, бинонинг шини оқ раигда деворлари оқ раигда эмас (18-20- расм). Ўқуда ёруғ фонда 1 мм дан 10 мм гача деталлар билан ишланади.

Ёритиш учун соябонсиз «Универсал» светильникнинг ташлаймиз, унинг ишлап сиртидан осилиши баландлиги  $H_u = 3$  м эканлиги мълум. Ишлаш саҳни бино полидан 0,75 м баландликда туради.

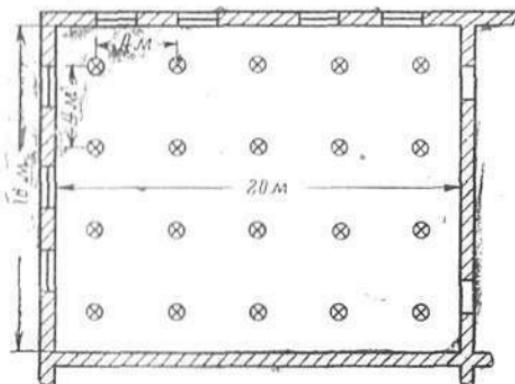Светильникларни томонлари  $L = 4$  м <  $2H_u$  бўлган квадратнинг учлари бўйлаб жойлаштирамиз. Девор ёнинда ишланиш жойлари бўлмагани учун деворлардан  $0,5Z = 2,0$  м узоқликда жойлаштирамиз. Светильниклар сони  $n = 20$ .



18-20- расм. Светильникларни жойлаштириш.

Ёритиладиган майдон  $S = ab = 16 \cdot 20 = 320 \text{ м}^2$ . Нормаларга кўра энг кам ёритилганилик  $E_{\min.} = 50 \text{ лк}$  ни таъламиз (18-3- жадвал). Тузатма коэффициент қийматини 0,82 га тенг деб олиб, ишлаш саҳнининг ўртаси ёритилганлигини топамиз:

$$E_{\text{ср}} = \frac{E_{\min.}}{Z} = \frac{50}{0,82} = 61 \text{ лк}.$$

Бинонинг ўртаси чангли эканини назарга олиб, зазлас коэффициентни  $k_3 = 1,4$  килиб оламиз.

Бино кўрсаткичи

$$\varphi = \frac{ab}{H_u(a+b)} = \frac{16 \cdot 20}{3(16+20)} = 2,95.$$

Бино шинлари оқ рангда бўлганда  $\rho_{\text{шип}} = 50\%$ , деворлар оқ рангда бўлганда  $\rho_{\text{дев}} = 30\%$ . Шунга мувофиқ 18-5- жадвалдан соябонсиз «Универсал» светильники учун бино кўрсаткичи  $\varphi = 2,95$  бўлганда фойдаланиш коэффициенти  $K_{\Phi} = 57\%$  эканини топамиз.

Бир лампанинг ёруғлик оқими

$$F_d = \frac{E_{\text{ср}} \cdot Sk_3}{k_{\Phi} \cdot n} = \frac{61 \cdot 320 \cdot 1,4}{0,57 \cdot 20} \approx 2400 \text{ лм}.$$

Тармоқ кучланиши  $U = 220 \text{ в}$  бўлганда 18-1- жадвалдан ёруғлик оқими юқоридаги қийматга яқин —  $F_d = 2660 \text{ лм}$  бўлган 200  $am$  кувватли лампани топамиз.

Бу лампада ўртаси ёритилганлик:

$$E_{\text{ср.}} = 61 \frac{2660}{2400} \approx 67 \text{ лк}.$$

Ёритиш қурилмасининг қуввати

$$P = P_d \cdot n = 200 \cdot 20 = 4000 \text{ вт} = 4,0 \text{ квт}.$$

Электр билан ёритишнинг энг осон усули солишишима қувват усулидир.

Бирор бинони ёритиш қурилмаси қувватининг шу бино саҳни бирлигига нисбати, яъни

$$P = \frac{P_d \cdot n}{S}.$$

солишишима қувват дейилади.

18-6- жадвалда светильник хили, унинг осилиши баландлиги, бино поли саҳни ва талаб қилинган ёритилганлигига кўра солишишима қувват қийматлари берилган.

18-6- жадвалдан солишишима қувват қийматини топиб, уни бино поли саҳнига кўпайтирамиз ва лампаларнинг керак бўлган йигинди қувватини аниқлаймиз. Топилган қувватни лампалар сонига бўлиб, битта лампанинг қувватини топамиз:

$$P_d = \frac{Ps}{n}.$$

Иш учун ёритилганликдан ташқари авария ҳолларида ёритишни ҳам кўзда тутиш керак. Ишда узилиш бўлмайдиган биноларда (электр станциялари, қуюв ва мартең печлари) авария бўлганда ҳам ишни давом эттириш учун зарур бўлган ёритилганликни таъминлаш керак. Унинг алоҳида манбай бўлиб, ёритилганликнинг камида 10% ни таъминлаши лозим.

## Умумий бир текис ёритилганиккіннег солиширма қувват нормалари

Светильник хылолари	Оспш ба- лансызлык, м	Еритибыз лансыз, АК	Майдон, м <sup>2</sup>			
			10—25	25—50	50—150	150 дан юкори
«Универсал» ва эмалланған «Глубоко-слушатель»	3—1	10	6,0	4,6	3,6	3,2
		20	10,3	7,7	5,9	5,2
		30	13,6	11	8	7
		50	21	16	12	11
		75	29	22	17	15
	4—6	10	7,4	5,1	3,5	2,6
Люнетта		20	13	8,7	6	4,7
		30	18	12	8,7	6,6
		50	28	19	13	10
		75	40	27	19	15
	2—4	10	5,8	4,6	3,7	3,2
		20	10	8	6,5	5,7
Сут рабатты шиша Шар		30	14	11	8,7	7,3
		50	21	16	13	11
		75	29	21	18	15
		100	39	28	24	20
	2—4	10	8,5	6,3	5	4
		20	15	11	8,6	6,9
БС лампали ОД ва ОДР светильниклер		30	21	16	12	9,7
		50	32	25	20	16
		75	48	38	30	24
		100	64	50	40	32
	3—4	75	10	6,5	5,5	4,5
		100	13	9	8	6,5
		150	19	13	11,5	9,5
		200	25	18	15,5	12,5
		300	38	26	23	19
		500	63	44	38	31
	4—6	75	14,5	9	6,5	5
		100	19	12	9	7
		150	29	18,5	13,5	10
		200	38	24,5	18	13,5
		300	58	36,5	26,5	20,5
		500	95	61	44	33,5

Ишни вақтінча тұхтатын мүмкін бўлган ва 50 дан ортиқ ишчи ишлайдиган ишлаб чиқарып биноларида, ёритмаслик жароҳатлашишга сабаб бўладиган биноларда, ўтиш жойлари, зинапоя йўлакларида одамларни кўчириш учун зарур бўлган авария ёритиши бўлиши керак.

Авария ёритиши светильниклари иш вақтіда ёнадиган светильниклэр билан бир вақтда ишлаб туриши ёки иш светильниклари ўчганида автоматик равища ёниши ҳам мүмкін.

18-2- мисол. 18-1- мисолда берилған бинонинг ёритилишини солиширма қувват усилендірілгенде қаралған.

Осында баландлығы  $H_{\text{и}} = 3 \text{ м}$  бўлган «Универсал» светильникини таңлаймиз. Ўртача ёритилганилик  $E_{\text{у.}} = 61 \text{ лк.}$  Бино саҳни  $S = 320 \text{ м}^2$  эканини билган ҳолда 18-6- жадвалдан керак бўлган солиширма қувват 13  $\text{вт}/\text{м}^2$  ни топамиз.

Барча лампаларнинг керакли қувват

$$P = 13 \cdot 320 = 4160 \text{ вт.}$$

Лампалар сони  $n = 20$  та бўлганда битта лампанинг қуввати

$$P_{\text{л}} = \frac{4160}{20} = 208 \text{ вт.}$$

18-1- жадвалдан қуввати жиҳатидан энг яқин,  $P_{\text{л}} = 200 \text{ вт}$  қувватли лампани таңлаймиз, у вақтда бутун ёритувчи қурилманинг қуввати

$$P' = P_{\text{л}} \cdot n = 200 \cdot 20 = 4000 \text{ вт.}$$

## Үнтүққизинчи боб.

### ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ УЗАТИШ ВА ТАҚСИМЛАШ

#### 19-1. ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ УЗАТИШ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Электр энергия электр станцияларда бирор бошқа тур энергияни ўзгартыриш йўли билан ҳосил қилинади.

СССР да электр энергиянинг кўп қисми қудратли иссиқлик давлат райони электр станциялари—ГРЭСларда ва жаҳонда энг йирик гидроэлектр станциялар—ГЭС ларда ишлаб чиқарилади. Масалан, 2,3 млн квт қувватли В. И. Ленин номидаги Волга гидроэлектр станцияси, 2,6 млн. квт қувватли КПСС XII съезди номидаги Волга ГЭС ва 4,5 млн квт қувватли Братск ГЭС ва ҳоказо.

ГРЭС ва ГЭС лар энергиянинг табиий запаслари—торф, қўнғир кўмир, шаршарали сув жойлашган, аммо кўпинча электр энергия истеъмолчиларидан узоқ бўлган районларда қурилади.

Ишлаб чиқарилётган энергиянинг анча кичик қисми иккинчи группа станциялар—маҳаллий аҳамиятга эга бўлган станциялар зиммасига тушади. Бу станциялар бевосита истеъмолчиларга яқин жойлашган; уларга электр ва иссиқлик энергияси ишлаб чиқарувчи теплоэлектроцентрал—ТЭЦлар, саноат корхоналари станциялари, шаҳар, қишлоқ хўжалик станциялари ва бошқалар киради. Уларнинг қуввати анча кичик—ўнларча минг киловаттдан юз ва ўн киловаттгача ўбўлади.

Барча район электр станциялари, ТЭЦлар ва маҳаллий аҳамиятга эга бўлган станцияларнинг кўп қисми уч фазали ток станцияларидир.

Баъзи ишлаб чиқариш корхоналарининг, масалан, электрохимия, электрометаллургия ва электрлаштирилган транспортнинг ўзгармас токка бўлган талаби тўғрилагичлар билан жиҳозланган ўзгартириш подстанцияларида уч фазали токни ўзгармас токка айлантириш йўли билан қаноатлантирилади.

Маҳаллий аҳамиятга эга бўлган кичик қувватли станциялар кўп ҳолларда бошқа станциялар билан боғланмаган ҳолда мустакил ишлайди.

Кўпчилик станциялар эса биргаликда умумий ишлаш учун (параллел қилиб) бирлаштирилади. Бундай бирлашмалар энергия системаалари—энергосистемалар деб аталади.

Энергосистеманинг ишлаш графиги анча қулай, яъни унда алоҳида станцияларга қараганда нагрузка кам ўзгаради. Станциялар биргаликда ишлаганда нагрузкаларни станциялар орасида анча рационал тақсимлаш ва резерв агрегатлар қувватини анча камайтириш мумкин бўлади. Энергосистема электр энергия ташархини пасайтириш ва ГЭС дан янада тўлароқ фойдаланиш ҳисобига ёнилни сарфини камайтириш имконини беради. Электр станцияларининг энергосистемаларга бирлаштирилиши совет энергетикаси тараққиётининг характеристли хусусиятидир.

Қўшни районларнинг энергия системалари ҳам тараққий қилиб бирлашади. Улар юқори вольтли электр узатиш линиялари билан бирлаштирилиб, қудратли энергия системаларини ҳосил қилади. Масалан, Москва, Горький, Иваново ва Ярославль энергия системаларининг бирлашишидан Марказий район бирлашган энергия системаси юзага келди.

Тараққиётнинг ҳозирги замон босқичида энергия системалари бирлашган юқори вольтли тармоқ (ЕВС)<sup>1</sup> ёрдамида мамлакатнинг Ягона энергия системасига (ЕЭС)<sup>2</sup> бирлашди.

В. И. Ленин номидаги за КПСС XXII съезди номидаги Волга ГЭС лари ва ЕВС электр узатиш системасининг бу Волга электр станцияларини боғловчи биринчи звенолари ишга туширилиб, фойдаланишга топширилгандан кейин бу гигантларни Марказ, Марказий Қора тупрокли областлар, Жануб ва Урал энергия системалари билан бирлаштирилди, СССР Европа қисмининг Ягона энергия системаси ҳосил қилилди.


Бу беш йилликда шунингдек, Иркутскдан Новосибирсккача чўзилган Марказий Сибирь ЕЭС ни яратишга доир ишлар қизитиб юбориленди, бу ишда Братск ва Красноярск ГЭС лари ҳал қилувчи роль ўйнайди.

1970 йилда Марказий Сибирь ЕЭС Совет Иттифоқининг Европа қисми ЕЭС билан бирлаштирилади, шундай қилиб, СССР ЕЭС ву-

<sup>1</sup> ЕВС—Единая высоковольтная сеть

<sup>2</sup> ЕЭС—Единая энергетическая система.

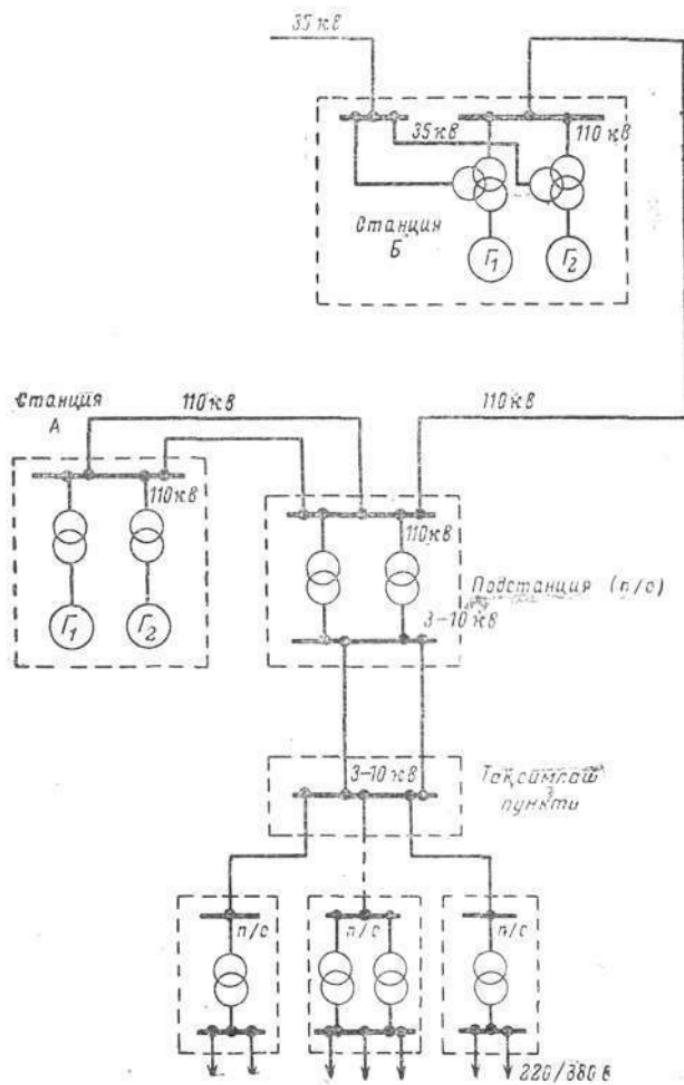жудга келтирилади. ЕЭС ларнинг яратилиши ва ривожлантирилиши турли хил энергия ресурслари ва энергия ускуналарини энг яхши қилиб группалаш ва фойдаланишни, Совет Иттифоқи халқ хўжалиги энергия базаларининг энг яхши маневр қилиши ва тежамли бўлишини таъминлайди.



19-1- расм. Электр энергияни узатиш ва тақсимлаш схемаси.

Электр энергиянинг кичик қувватли саноат приёмник (двигател)лари 220—380—660 в номинал кучланишга, 70 квт ва ундан ортиқ қувватли энергия приёмниклари эса 3—6—10 кв номинал кучланишга мослаб тайёрланади.

Турмушда ишлатиладиган күпчилик энергия приёмниклари 110—127—220 в номинал кучланишга мос slab чиқарилади.

Шундай қилиб, 220—380—660 в кучланишлар саноат корхоналари, шаҳарлар, колхозларнинг паст кучланишли тармоқлари учун асосий кучланишлардир.

Истеъмолчилар яқинидаги жойлашгани мәжаллий аҳамиятга эга бўлган кичик қувватли станциялар истеъмолчи билан бир хил, яъни 220—380—660 в кучланишларда ишлайди, яъни энергия трансформация қилинмасдан узатилади.

Юқори кучланишли маҷаллий станциялар 3—6—10 кв кучланишларда ишлайди. Бу станцияларнинг бир қисм энергияси худди шундай номинал кучланишли юқори волтли приёмникларга бевосита берилади. Энергиянинг бошқа қисми тармоқ бўйлаб 127, 220, 380 ёки 660 в кучланишда истеъмол қилинадиган районга узатилади.

ГРЭСлар ва қисман ТЭЦлар энергиясини узатишда энергия 10—15 кв номинал кучланишли генераторлардан кучайтирувчи трансформаторли подстанцияларга берилади. Подстанцияларда кучланиш 35—110—220—330—500 кв гача кучайтирилгандан сўнг энергия юқори волтли узатиш линияси орқали истеъмол қилинадиган районга 35—110—220—330—500 кв ни 6—10 кв га пасайтирувчи подстанцияларга берилади. Сўнгра энергия тармоқ бўйлаб 6—10 кв кучланишда қисман юқори волтли приёмникларга, қисман 6—10 кв ни 220—380 в га пасайтирувчи подстанцияларга, бу подстанциялардан 220 ва 380 в кучланишда истеъмолчига берилади.

19-1-расмда электр энергияни узатишнинг мумкин бўлган схемаларидан бири кўрсатилган. Схема бир линияли, яъни узатиш линиясининг учта фазаси бир линия билан тасвиrlанган.

Узатиш линиясининг кучланиши энергия узатиш таннахи арzon ва ўтказувчи материаллар сарфи энг кам бўлгани ҳолда энергия энг кам бўладиган ҳисоб билан танланади.

Уч фазали ток линияси бўйлаб узатиладиган қувват (6-4 ва 6-5-§ га қаранг):

$$P = \sqrt{3} UI \cdot \cos \varphi.$$

Симларда истроф қуввати

$$\Delta P = 3I^2r = 3P^2 \rho \frac{l}{S}$$

ёки

$$\Delta P = 3 \frac{P^2}{3U^2 \cos^2 \varphi} \rho \frac{l}{S} = \frac{P^2}{U^2 \cos^2 \varphi} \rho \frac{l}{S}.$$

Агар истрофлар қувватини узатилаётган қувватнинг процентларида ифодаланса, у ҳолда

$$\Delta P \% = \frac{\Delta P}{P} \cdot 100 \% = \frac{P}{U^2 \cos^2 \varphi} \rho \frac{l}{S} \cdot 100 \%.$$

Бу ифодадан қувват ва электр энергия узатилиши керак бўлган масофанинг ортиши билан энергия исрофлари камайиши учун кучланиши ортириш зарур эканлиги кўринади.

Кучланиш, узатиш қуввати ва узатиш ливиясининг узунлиги орасидаги ушбу тахминий муносабатлар амалиётдан аниқланган (19-1- жадвал).

19-1- жадвал.

### Кучланишининг қувватга ва узатиш масофаасига боғлиқлиги

Кучланиш, кв	Узатиластган қувват, квт	Масофа, км
0,22	50—100	0,2 гача
0,38	100—175	0,35 »
6	2000—3000	5 »
10	3000—5000	10 »
35	5000—10000	25—40 »
110	10000—50000	50—150 »
220	100000—150000	200—300 »
300	150000—1000000	300—400 »
500	1 000 000 ва юқори	400 дан ортиқ

Бу рақамлар узатиш линияси кучланиши ортирилганда ўтказгич материали ва изоляция ташархи тежкамларини назарга олиб чиқарилган.

### 19-2. ЛИНИЯ ВА ТАРМОҚЛАР

Агар система тармоқланмаган бўлса, электр энергия электр линия симлари тармоқланган бўлса, электр тармоқ орқали узатилиди.

Электр қурилмаларининг тузилиши қондаларига ПУЭ мувофиқ линия ва тармоқлар кучланишига кўра 1 000 в гача кучланишли ва 1 000 в дан юқори кучланишли линияларга ва тармоқларга бўлинади.


Линия ва тармоқлар ўз вазифасига кўра иккига; энергияни станция ва подстанциядан тармоқнинг энг муҳим тугун нуқталари—тасимот пунктилари (ТП) га узатишни таъминловчи тармоқларга ва электр энергияни тасимот пунктларидан истеъмолчиларга узатувчи—тасимиловчи тармоқларга бўлинади.

Тармоқлар қурилишига кўра ҳаво (осма) тармоқлар, кабеллар ёки ер ости тармоқлари ва ички проводка тармоқлари га бўлинади.


Ҳаво линияларини қуриш ер ости линияларини қуришдан арzon, улардан фойдаланиш қулай ва соддароқ, чунки шикастланган жойлар қараш вақтида осон топилади, бироқ улар ер ости линияларига қараганда ҳавфлироқ ва ишончсизроқдир. Ҳаво линиялари асосан очиқ ва аҳоли зичлиги кам жойлардан ўтказилади.

Ҳаво линияси учта асосий қисмдан: симлар, изоляторлар ва таянчлардан иборат. Симлар изоляторларга, изоляторлар, ўз навбатида таянчларга маҳкамланади.

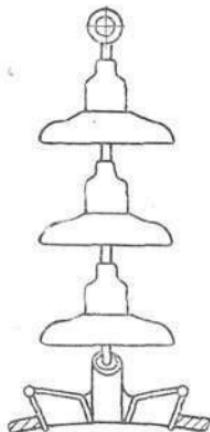Ҳаво линиялари—35—500 кв кучланишга мўлжалланган электр узатиш линияси очиқ алюминий ёки пўлат-алюминий симлар, осма изоляторлар гирлянди (шодаси, 19-2- расм) ва металл ёки темир-бетон таянчлардан (19-3- расм) ташкил топади. Симларнинг механик мустаҳкамлиги етарлича танланishi керак. Симлар орасидаги масофа ҳатто шамол бўлиб, уларни тебрат-



19-2- расм. Осма изоляторлар шодаси.

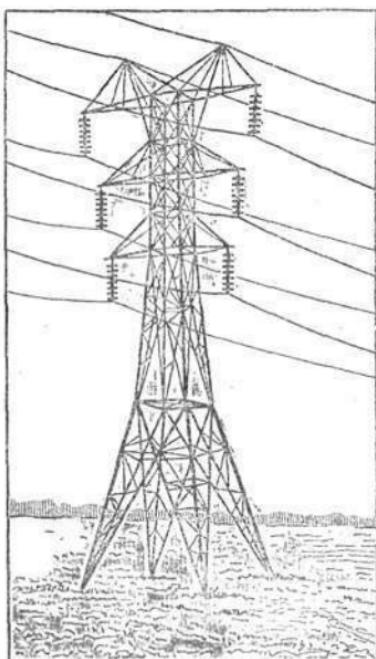

19-3- расм. 110 кв кучланишили иккита уч фазали линиялар учун металл таянчлар.

ганди ҳам симлар орасидаги ҳавода тешилиш бўлмайдиган қилиб олинади. Таянчларнинг учларидан рухланган пўлат трослар тортилади ва бу симлар ерга улаб қўйилади, улар атмосферадаги электр разрядни ўзига тортиб, ерга ўтказиб юборади.

110 кв ва ундан кичик кучланишили ҳаво линияларида баъзида ёғоч таянчлар (19-4- расм) ишлатилиди. Кучланиши 35 кв ва ундан кичик бўлған узатиш линияларида кўпинча осма изоляторлар ўрнида штирили изоляторлар (19-5- расм) ишлатилиди.

19-6- расмда электр узатиш линиясининг чинни ўтиш изолятор ёрдамида бинога киритилиши кўрсатилган.

1000 в гача кучланишили ҳаво линияларида алюминий симлар ишлатилиди. Таянчлар орасидаги масофа узоқ бўлганда механик мустаҳкамлик шартларига мувофиқ алюминий симлар пўлат-алюминий симлар билан алмаштирилади (масалан, АС-16 маркада диаметри 1,8 мм ли олтита алюминий сими ва худди шундай диаметрли битта пўлат сим бўлади).

Симлар паст вольтли чинни изоляторлар (19-7-расмда ТФ типи-даги изолятор кўрсатилган) га монтаж қилинади, улар таянчларга маҳкамланадиган илмоқнинг штирили қисмга ёки штирга кийдирилади.


Алюминий симларнинг кесими 16  $\text{mm}^2$  дан кам бўлмаслиги керак. Симлар изоляторнинг бўйнига (19-8-а расм) баъзида эса изолятор

каллагига (19-8-б расм) «боғлагич»—диаметри 1 мли га яън руҳланган темир сим билан маҳкамланади.


1000 в гача кучланишли линияларда ёғоч таянчлар — узунлиги 9 м гача бўлган устунлар (столбалар) ишлатилади. Устуннинг пастки қисми—оёғи оддий ва мураккаб бўлиши мумкин. Мураккаб бўлган ҳолда таянчнинг пастки учи темир-бетон ёки баъзида ёғоч «стул» га ёки «кичик оёққа» бирлаштирилади (19-9-расм). Устун оёғи стулга 4 мли руҳланган пўлат симнинг 6-8 ўрамидан иборат бандаж ёрдамида маҳкамланади. Таянчлар орасидаги масофа 30—80 м бўлади. Симнинг ердан баландлиги камида 5 м, симлар орасидаги масофа эса 250 в гача кучланишда 30 см дан кам бўлмаслиги керак.

Ер ости линиялари шаҳарларда, аҳоли жуда зич бўлган жойларда, саноат корхоналари територияларида ва заводлар ичидаги тармоқларда ишлатилади. Ер ости линияларида кабелдан фойдаланилади. Кабеллар ток ўтказувчи томирлар (симлар), изоляция, герметик қобиқ ва ташқи ҳимоя қатламидан иборат бўлади. Томирлар сонига кўра кабеллар бир, икки, уч ва тўрт симли қилиб ясалади. Кабель томирлари мис ёки алюминийдан доира ёки секторсимон кесимли қилиб ясалади. Кабель томирларининг кесимларни 1 дан 240  $\text{mm}^2$  гача (1, 1, 5, 2, 5, 4, 6, 10, 16, 25 ва ҳоказо) қилиб 1000 в кучланишгача ва 3, 6, 10 ва 35 кв кучланишга мўлжалланган бўлади.

Кабелнинг изоляция қобиғи кабель симлари орасидаги ва симлар билан ер остидаги изоляцияни таъминлайди. Изоляция материали сифатида канифоль қўшилган мой сингдирилган кабель қозози, резина, полиэтилен ишлатилади. Кўрғошин, алюминий, пластикат ёки резинадан қилинган герметик қобиқ кабелни намланишдан сақлайди. Механик шикастланишдан ҳимоя қилиш учун кабелларнинг иккита пўлат лента ёки руҳланган симдан иборат брони (зирхи) бўлади. Кабель брони ёки қобиғи химиявий таъсирдан муҳофаза қилиш учун битум массаси шимдирилган жут билан қопланади. Кабель маркала-рида унинг томирлари, ҳимоя қобиғи материаллари ва ҳимоя қатла-

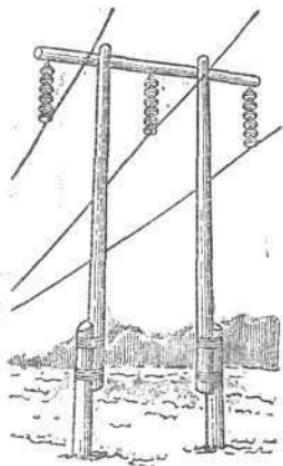

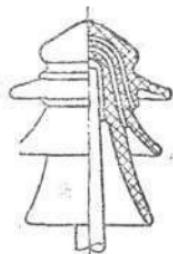
19-4-расм. Уч фазали юқори вольтли линия учун ёғоч таянчи.




19-5-расм. 35 кв га мўлжалланган штирили изолятор.

464

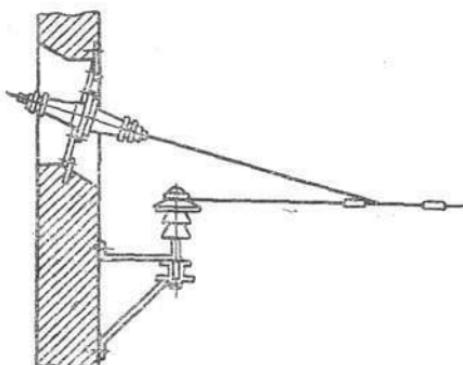мининр хили кўрсатилган бўлади. Алюминий томир биринчи ўринда турувчи *A* ҳарфи билан белгиланади. Мис томир белгиланмайди. Ҳимоя қобиғининг материали: кўрғошин — *C* (свинац); алюминий *A* ҳарфлари билан кўрсатилади. *B* ҳарфи пўлат ленталардан қилинган



19-6-расм. Лигнияни бинога киртиши.

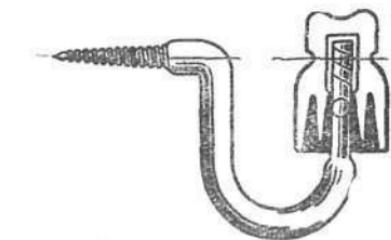

19-7-расм. Илмоққа маҳкамланган ТФ типидаги паст кучланишиди чинни изолатор.

броннинг борлигини билдиради. Масалац, *ААБ* маркали кабель: алюминий томирли, злюминий қобиқли ва жут-битум қатлами бўлган пўлат бронли кабель деган маънони билдиради. *АСБ* мэркали кабель: алюминий томирли, кўрғошин қобиқ ва жут ҳамда битум қатлами бўлган пўлат бронли кабелдир. *АСБГ*—кабель бундан олдинги маркадан пўлат бронъ устидан жут-битум қатламининг йўқлиги билан (*G*—голый—очиқ дегани) фарқ қиласди.



*a)*




*b)*


19-8-расм. Симларни маҳкамлаш:  
а—изоляторнинг бўйнига; б—изоляторнинг каллагига маҳкамлаш.

19-10-расмда мис томирли *СБГ* маркали уч томирли кабелнинг тузилиши кўрсатилган, у кабель туннеллари ва бино ичидаги каналларга ётқизиш учун мўлжалланган.

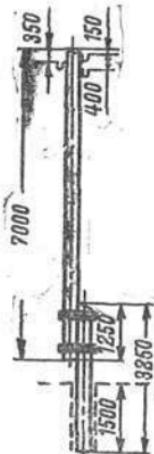Кабеллар кенглиги 25—50 см, ер устидан чуқурлиги 70—80 см бўлган траншеяларда ётқизилади. Катта шаҳарларда кўпинча кабеллар ер ости йўлаклари—коллекторлар бўйлаб ётқизилади.



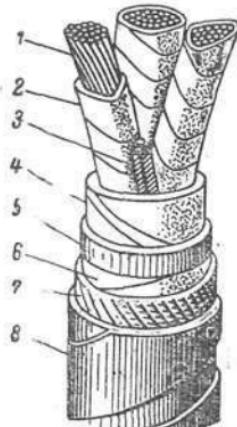19-9- расм.  
1000 в куч-  
ланишли ли-  
ния учун «па-  
сикали» ёғоч  
таянч.




19-10- расм. СБГ маркали  
уч томирли кабель.

1—кабель томирлари; 2—томир-  
ларнинг қоғоз изоляцияси; 3—  
тўлдиргичлар; 4—камарсизон  
қоғоз изоляция; 5—қўрошин  
қобиқ; 6—қоғоз-битум қоплами;  
7—кабель тўқимаси; 8—иккита  
пўлат лентадан иборат броня  
(зирҳ).

Кабель учларини улаш учун қўрошин ёки чўяндан қилинган  
ка ель муфталари ишлатилади (19-11- расм), уларга кабель мас-  
саси кўйиб қўйилади. Кабеллар муфтасиз ҳам уланishi мумкин.

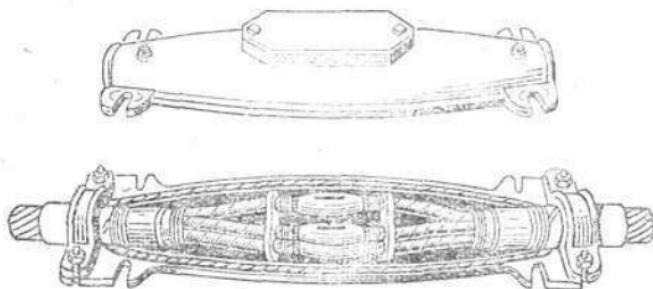
Кабелларнинг электр аппаратлар, машиналар, трансформаторлар  
тутқичларига уланадиган учларини маҳсус пўлат учли муфталарга



19-11- расм. Кабеллар учини улаш учун чўяндан  
тайёrlангани муфта.

маҳкамлаб, кабель масса тўлдирилган пўлат кабель воронка-  
ларига киргизиб қўйилади (19-12- расм), шунингдек «қуруқ задел-  
ка» лар ҳам ишлатилади. Сунъий смолалар, масалан, эпоксид ком-

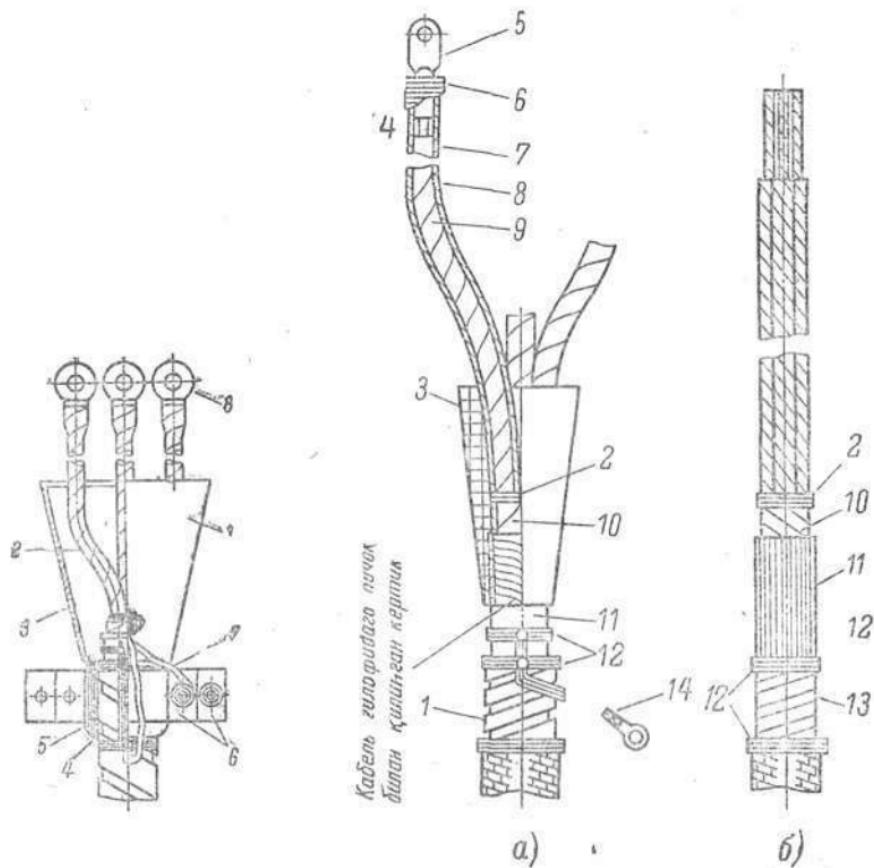паунддан қилинган заделкалар (19-13-расм) пўлат воронкали учлардан ўзининг юқори герметиклиги, электрик мустаҳкамлиги ва монтажининг осонлиги билан фарқ қиласди. Бундай заделкалар 10 кв кучланишли кабелларда ишлатилади.



19-12- расм. Уч томирли кабелини пўлат воронкада учини тўлдириш.

1—пўлат воронка; 2—изоляци-ялангани томир; 3—битум массаси билан тўлдириш; 4—смолалангани лента билан ўрани; 5—смолалангани лентадан қилинган бандаж; 6—маҳкамлаш учун ярим бўйни турук; 7—ерга уловчи сим; 8—учник.

### 19-3. САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ВА ЦЕХЛАРНИ ЭЛЕКТР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ

Саноат корхоналари кўп ҳолларда электр энергияни электр системаларидан олади.

Корхонанинг қуввати ва қатор шартларга кўра электр энергия истеъмолчига: 1) 35—110 кв; 2) 3—6—10 кв ёки 3) 380/220 в кучланишиларда берилади.

19-13- расм. Эпоксид компаунд ишлатиш кабель учини тўлдириш.

*a*—умумий кўриниш; *б*—боекичли бўлинини; 1—казашарланган ерга уловчи сим; 2—ип-газламадан тўқилган бандаж; 3—эпоксид компаунд; 4—кипер лента ўрами; 5—учник; 6—каподган қилинган бандаж; 7—кабелининг томир; 8—компаунд колланган кипер лента ўрами; 9—фаза изоляцияси; 10—камарсоми изоляция; 11—кабелининг кўроғини қобити; 12—сим бандаж; 13—кабель брони (зирхи); 14—учи чиқарилган ерга уловчи сим.


Биринчи ҳолда кучланиш корхонанинг пасайтирувчи подстанциясига берилади ва у ерда 35—110 кв дан 6—10 кв гача трансформацияланади (19—14- расм). Бу кучланишда электр энергия одатда кабель линиялар орқали корхона территорияси бўйлаб цех подстанцияларига узатилади. 6—10 кв ли подстанцияларнинг шиналарига юқори вольтли электр двигателларига ток берувчи кабель линиялар ва кучланишни 380/220 в гача пасайтирувчи трансформаторлар уланади, цехнинг паст вольтли энергия истеъмолчилари орасида энергия шулар орқали тақсимланади.

Иккинчи ҳолда энергия корхонанинг бош тақсимлаш пункти (БТП) га келади, бу пунктнинг вазифаси энергияни қабул қилиб олиш ва тақсимлашдир (19-15- расм). БТП га энергия 3—6—10 кв кучланишли бир-икки кабель линиялари (баъзида ҳаво линиялари) орқали келтирилади, пунктдан кетувчи энергияни трансформатор подстанцияларига худдишу кучланишда берувчи линиялар сони одатда анча кўп бўлади.


Юқори вольтли энергия истеъмолчилари бўлмаган анча кичикроқ корхоналарда электр энергия 6—10 кв 380/220 в кучланиши энергия система тармоғидан завод трансформатор подстанциясига келтириллади ва кейинги кичик кучланишда цехнинг тақсимлаш пунктлари га берилади.

Учинчи ҳолда, энергия кичик барқарор қувватли корхоналарга 380/220 в кучланишида энергия системасидан корхонанинг паст вольтли тақсимлаш пунктига берилади ва у ердан цехларга тақсимланади.

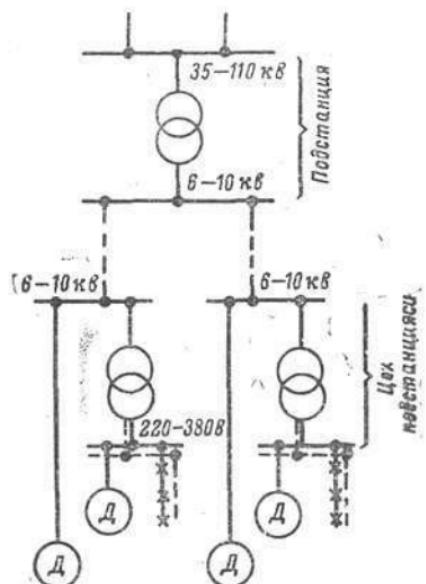Саноат корхоналарида энергия БТП ёки трансформатор подстанцияси ва цех тақсим-



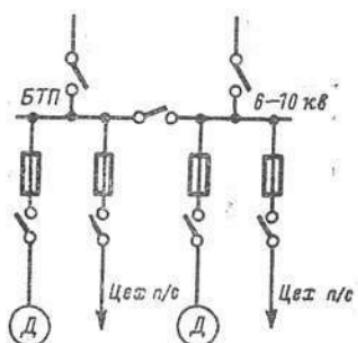
19-14- расм. Йирик саноат корхонасининг энергия тақсимоти схемаси.




19-15- расм. Электр энергияни корхонанинг тақсимот пункти орқали тақсимланиш схемаси.

лаш пунктлари орасида радиал схема (19-16- расм) ёки магистрал схема (19—17- расм) бўйлаб тақсимланади.

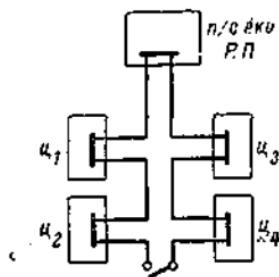Радиал схеманинг камчилиги шуки, у қиммат туради ва ишланиши ишончсизроқ, чунки радиал линияда авария бўлганида бу линия бўйлаб энергия бериш тўхтаб қолади. Бу схема эксплуатациясининг соддалиги, ҳимоя ва автоматлаштиришнинг осонлиги билан афзалидир.



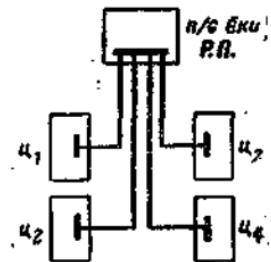19- 16- расм. Цехлар бўйича электр энергия тақсимланишининг радиал схемаси.




19- 17- расм. Цехлар бўйича электр энергия тақсимланишининг магистрал схемаси.


Магистрал схеманинг афзалиги унинг арzon тушиши ва магистрал туташган бўлганида энергия билан таъминлашнинг жуда ишончлилигидир (19-17- расм) ва аксинча, магистрал ажратилган бўлганда бу система кам ишончли бўлади.

Максус нагрузкали корхоналарда электр билан таъминлаш ишончили бўлиши учун одатда иккι томонламадан турли трансформаторлар (подстанциялар)дан энергия бериладиган магистрал схемадан фойдаланилади.

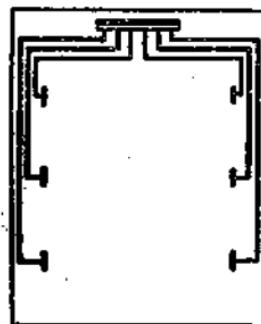Светильникларда электр двигателларини юргизиш билан боғлиқ бўлган кучланиш ўзгаришларини камайтириш учун қўп холларда линия ва тармоқларни куч ва ёритиш тармоқларига бўлишдан фойдаланилади.



19- 18- расм. Радиал схема.

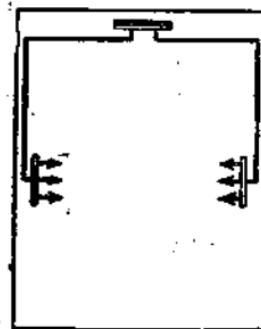

19-19- расм. Радиал-босқичли схема.

Курилмада 380/220 в кучланиш бўлганда двигателлар линия симларига (380 в) уланади, лампалар эса нейтрал (ноль) сим билан линия симлари орасига уланади (220 в).

Катта қувватли двигателлар сони кам бўлганда цех ичидаги радиал схема бўйлаб берилади (19-18-расм), бунда цех пичти (ТП) дан ҳар бир двигателга алоҳида линия кетади. Кичик двигателлар кўп бўлганда цех тақсимлаш пунктидан линиялар участка ТП ларига боради, уларга айрим истъмолчиларга энергия берувчи линиялар уланган бўлади (19-19-расм).

Цехларда очиқ шиналар—шинопроводлардан иборат содда ва арzon магистрал схема кўп кўлланилади, бу шинопроводларнинг керакли нуқтасида энергия истъмолчилари бевосита уланаведиди.

#### 19-4. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ТРАНСФОРМАТОР ПОДСТАНЦИЯЛАРИ ВА ТАҚСИМОТ ҚУРИЛМАЛАРИ

35—110 кв кучланишли тақсимот қурилмалари (ТК) ва трансформатор подстанциялари (ТП) очиқ қа ўринатилади, яъни уларнинг барча электр ускуналари очиқ ҳавода жойлаштирилади. Фақат ҳавода электр ускуналарга зарар етказувчи моддалар бўлгандагина бу кучланишли ТК ва подстанциялар ёпиқ қилиб ясалади, яъни биноларга ўринатилади. Очиқ қурилмалар ёпиқ қурилмалардан арzonроқ ҳамда тезроқ қурилади ва жуда кам қурилиш материаллари талаб қилинади.


Комплект тақсимот қурилмалари (КТК) ва комплект трансформаторлар подстанциялари (КТП) кенг тарқалган.

Ичига электр ускуналар монтаж қилинган айрим металл шкафлардан иборат тақсимот қурилмалари ва трансформатор подстанциялари комплект дейилади. Шкафлар ва уларга ускуналарни монтаж қилиш ишларини заводларда бажаради. Маълум номенклатурали шкафларгина тайёрлапади. Уларнинг жиҳозлари ва схемалари бир неча шкафдан тақсимот қурилмаси ёки подстанция ясаш мумкин бўладиган қилиб танланади. Шкафлар 500 в ва ундан юқори кучланишларга мослаб тайёрланади. КТК ва КТП лардан фойдаланганда электр установкани қуриш тезлашади ва арzonга тушади.

19-20-расмда саноат корхонаси 35/6—10 кв кучланишли очиқ трансформатор подстанциясининг тузилиши кўрсатилган.


Масалан, 3200 ква қувватли трансформатор сақлагичлар ва ажратгичлар орқали 35 кв ли ҳаво линиясига уланган. Ўта кучланишидан сақлаш учун вентиль разрядлагич ишлатилган. Трансформаторнинг иккиламчи чулгами ташки қурилманинг КТК шиналарига уланган.

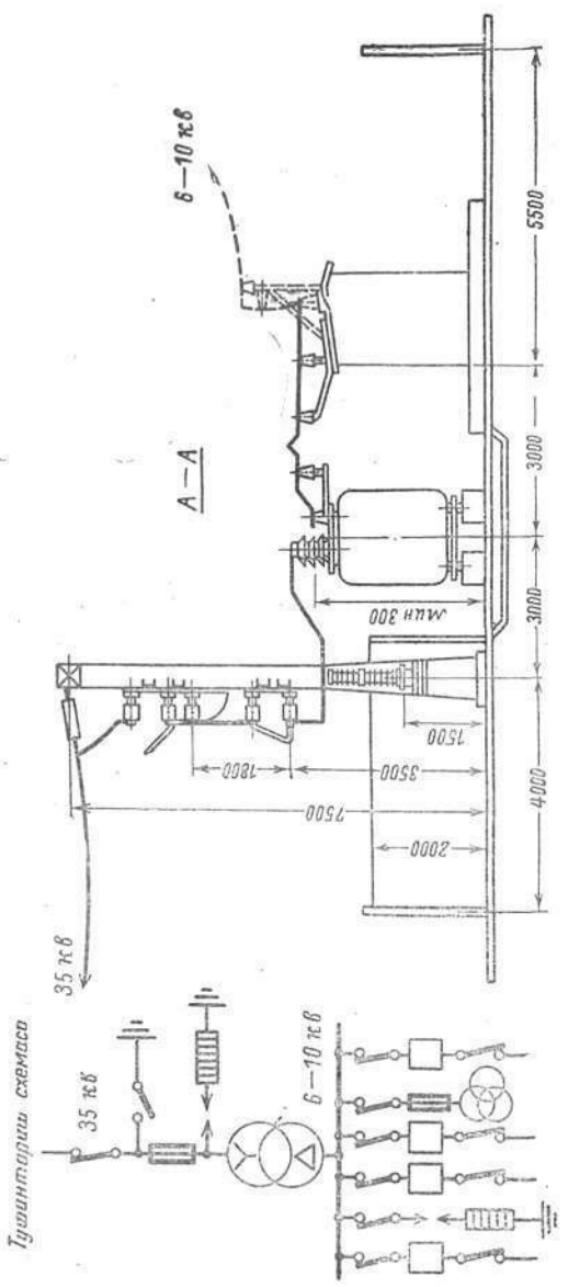КТК шкафларидан бирининг схемаси ва қирқими 19-21-расмда кўрсатилган. Ток шиналар I дан шина ажратгич 2, мейли виключатель 3, ток трансформатори 4, линия ажратгич 5 орқали кабель ёки ҳаво линияси ва ниҳоят линия орқали цех подстанциясининг шиналарига боради.



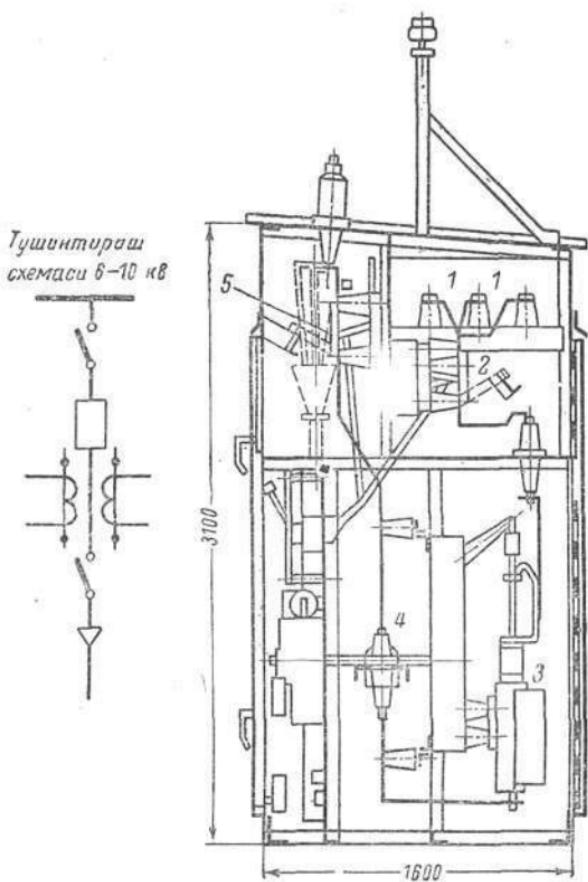19-20. рисм. Очик түрдеги 35/6—10 кВ ли трансформатор подстанциясы.

Корхонанинг энергетик системадан 6—10кв кучланишда электр энергия келадиган бош тақсимот пункти одатда бир қаватли бинога жойлаштирилади ва КТҚ шкафлари ёки махсус заводларда тайёрланадиган ҳамда қурилиш жойининг ўзида йигиладиган йигма конструкцияли камералар билан жиҳозланади.




19-21-расм. Мойли виключатели ва кабель ёки ҳавога чиқишили ташки қурилманинг КТҚ шкафи.

Йигма конструкцияли БТП лардан бирининг тузилиши 19-22-расмда кўрсатилган. Бош тақсимот пунктида камералар бир қаторли жойлашган ва бошқариш йўлакчаси бор. Бу расмда ҳам бир хил номдаги аппаратлар аввалги расмдаги рақамлар билан белгилантан.

Корхоналарнинг цех подстанциялари БТП сингари ёки йигма конструкцияли камералар билан ёки КТП шкафлари билан жиҳозланади.

Цех подстанцияларидан бирининг тузилиши 19-23-расмда кўрсатилган 6 кв /380—220 в кучланишли трансформатор ва тақсимот щити қўшини биноларда жойлаштирилган.

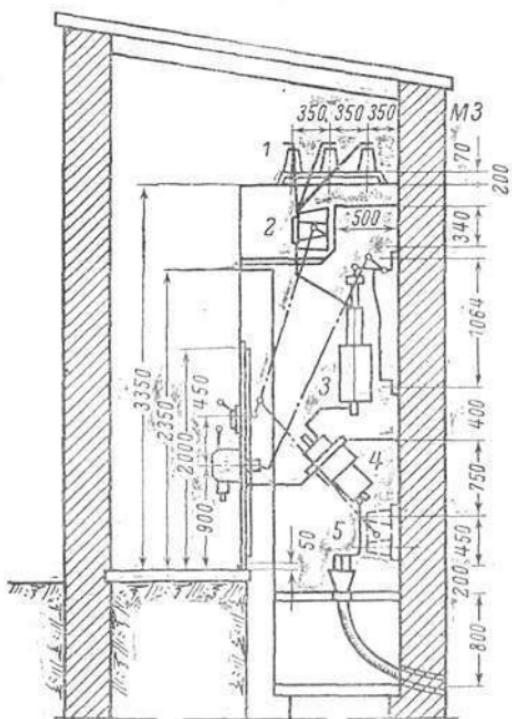Камеранинг пастки қисмидаги ўймалар (расмда кўрсатилмаган) ва юқоридаги сўрувчи шахта трансформаторларни совитиб туради. Трансформаторга энергия кабель 1, ричагпривод 3 ли ажратгич 2 орқали келади. Трансформаторнинг иккиласми чиқиши ричагли привод 5 ли 4 ажратгич орқали тақсимот шчити шкафларига уланган.



19-22- расм. 6—10 кв ли тақсимлаш  
курилмаси,

Шчит шиналарига ёритиш учун кабель линиялари ва электр двигателларига энергия берувчи шинопровод уланган. Ҳар бир линияда сақлагич ва рубильник бор, шинопровод занжирида эса ҳаво автомати бор. Шинопровод девордаги тешик орқали қўшини бино—цеҳга ўтади.


Цех подстанцияларининг қичик кучланишли тақсимот шчитлари бир томонлама ёки икки томонлама қараладиган (19-24 ва 19-25-расмлар), каркасли ёки каркассиз конструкцияда тайёрланади. Каркасли конструкцияли шчитларда листли пўлатдан ёки изоляция материали, масалан, асбестцемент листларидан фойдаланилади. Каркассиз шчитларда эса фақат листли пўлат панеллардан фойдаланилади.

Шчитнинг энг содда электр схемаси: цех подстанцияси куч трансформаторининг иккиласми чулғамлари тутқичлари автомат ёки ру-


бильник ҳамда сақлагиичлар орқали шчит шиналарига уланади. Шиналардан рубильниклар ва сақлагиичлар орқали истеъмолчиларнинг энергия линиялари кетади. Ўлчашлар учун шчит шиналаридаги вольтметр ва кетувчи линияларда ампепметрлар ишлатилади.

Икки томонлама қараладиган каркасли шчит ва панеллардан бирининг схемаси 19-26-расмда кўрсатилган.

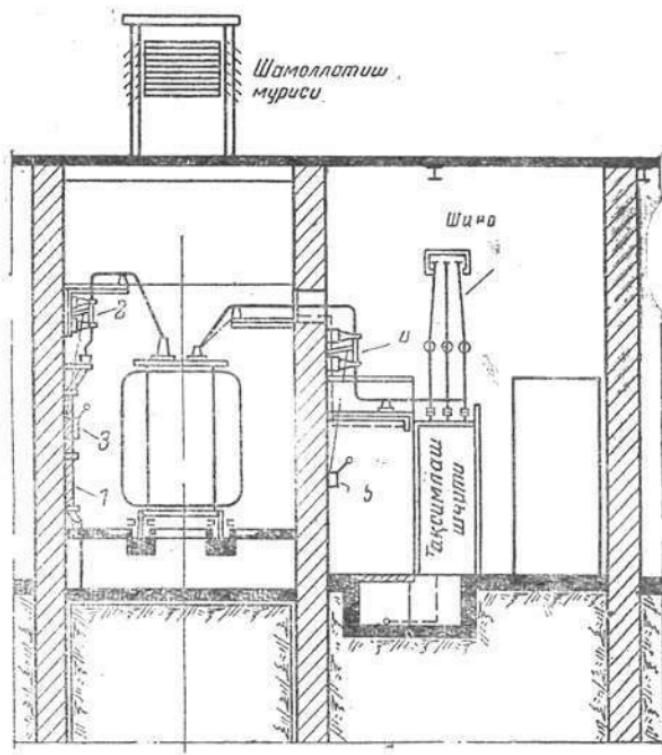
19-27-расмда КТП шкафлари ва шинопроводлари бўлган цех подстанцияси кўрсатилган.



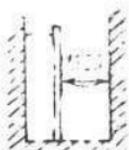19-23-расм. Цех трансформатор подстанцияси.




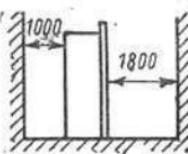19-24-расм. Бир томонлама қараладиган паст кучланиш шчит қурилмаси схемаси.




19-25-расм. Икки томонлама қараладиган паст кучланиш шчит қурилмаси схемаси.


*Киреким*

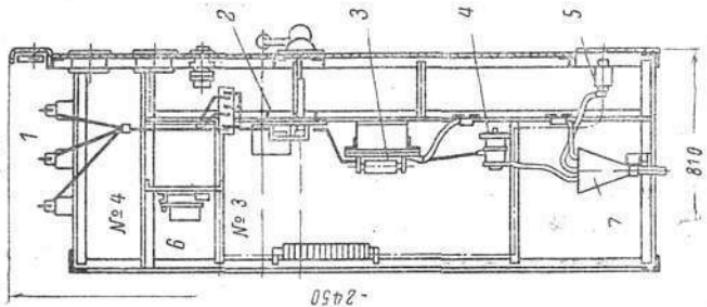

*б)*

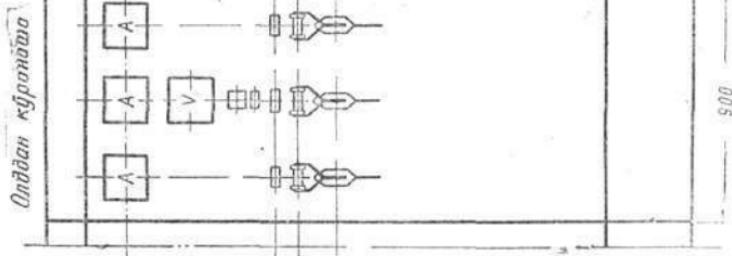


*а)*

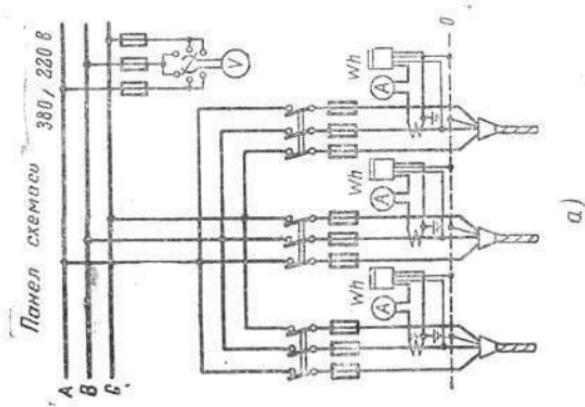

*а)*

19-26- расм. «Электроцинк» заводыда тайёлманган 380/220 в. күчлөнүли иккى томондама қараладын шынчынгап панели на схемаси:  
*а*—схема; *б*—киреким; *1*—бигма; *2*—трансформатор; *3*—түбилик; *4*—эртурлан сакалтмы; *5*—ток измеритель; *6*—поплавок; *7*—кабелъ воронкасы.

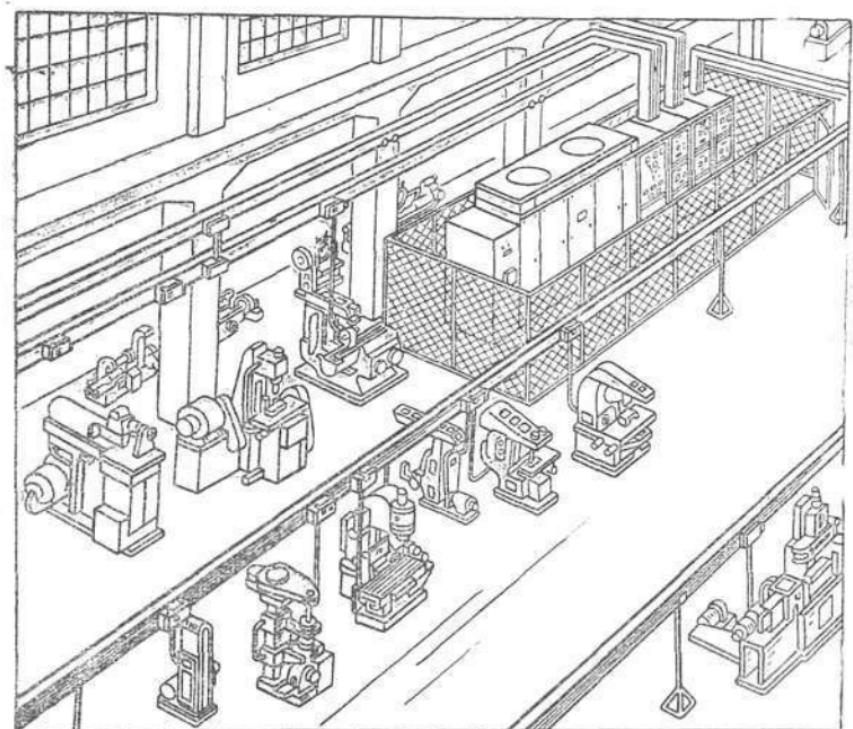
Арzonлаштириш маңсадида цех подстанцияси билан шинопроводнинг құшма соддалаштирилган схемасидан фойдаланилади, бу схема «блок трансформатор магистрал» деб аталади (19-28-расм). Бу қурилмада тақсимот шити бўлмайди. Ток трансформатордан автомат ёки рубильник орқали бевосита шинопроводга, ундан айрим электр двигателларига келади.




19-27- расм. КТП шкафлари ва шинопроводлар билан бирга кўрсатилган цех подстанцияси.

Унча катта бўлмаган группадаги кичикроқ энергия истеъмолчилигини энергия билан таъминлаш учун цехларда тақсимот пунктлари ўрнатилади. 19-29-расмда алоҳида блоклардан йигилган блектақсимот пункти ПРБ- 59 кўрсатилган. Унда ҳар бир кетувчи линия бошқаларга боғлиқ бўлмаган ҳолда қўшилади ва ажратилиди, сақлагичлар эса фақат кучланиш бўлмаган вақтда алмаштирилади.


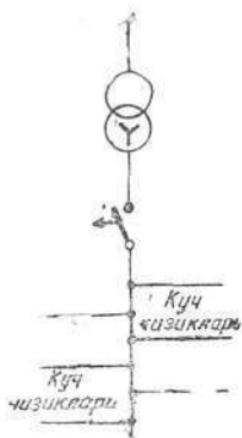
Ёритиш приёмникларига энергия группа тақсимот пунктлари орқали берилади. Улар шкафлар ёки яшиклардан иборат бўлиб, бу шкаф ва яшикларга эрувчан сақлагичли рубильниклар ва виключателлар монтаж қилинган бўлади (19-30-расм). Анча кичик қурилмаларда эрувчан сақлагичли шитлар ишлатилади.



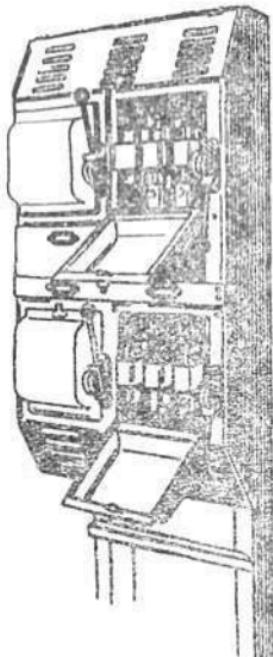19-28-расм. «Трансформатор-магнит» блоктіннің схемасы.



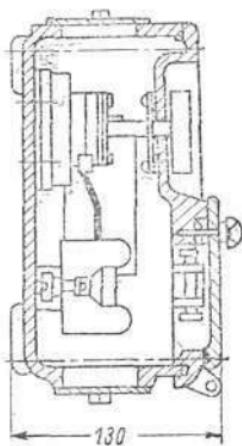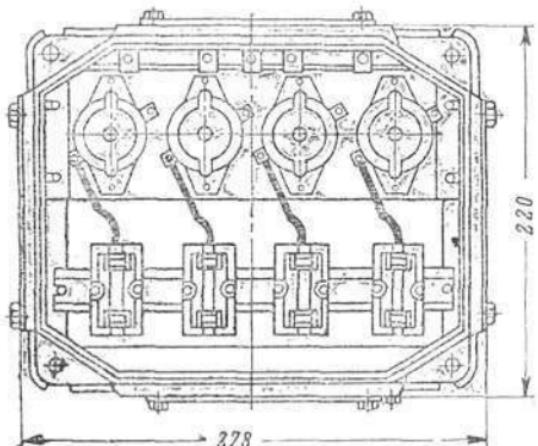19-29-расм. Тұрт блокли PRB-59 блокларының пункттері.



19-30-расм. Еритиш пункттері.

Электр симлар ва тармоқлар: 1) ёнгин чиқмаслигиди ва кишилар ҳаётининг хавфсизлигини таъминлаши; 2) электр энергия билан узлуксиз таъминлашга ишончли бўлиши; 3) энергиянинг юқори сифатли, яъни истемолчиларга бериладиган кучланишнинг истемолчи номинал кучланишдан фарқи кам бўлишини таъминлаши; 4) арzon бўлиши лозим.

Симларнинг кесимларини уларнинг йўл қўйиладиган қизишлари ни назарга олган ҳолда тўғри танлаш, эрувчан сақлагичларни, шунингдек, симларнинг изоляциясини уларнинг маркасига мувофиқ ҳолда танлаш биринчи шартнинг бажарилишини таъминлайди.

Симлар механик мустаҳкамлигининг етарли бўлиши ва эрувчан сақлагичнинг тўғри ташланиши иккинчи шартнинг бажарилишини таъминлайди.

Симларнинг кесимларини уларда кучланиш истрофи йўл қўйиладиган катталикда бўлиш шартига амал қылган ҳолда ташланиши, учинчи шартнинг бажарилишини таъмин этади.

Симларни тўғри танлаш учун улар ҳисобланади.

*а) Симларнинг кесимини уларда йўл қўйиладиган қизишга кўра аниқлаш*

Симларнинг кесимини аниқлаш учун симлар қисмининг узунлигини ва бу қисмдаги нагруззакни билиш керак.

Нагрузка қувватга кўра ёки номинал кучланиш ўзгармас бўягандаги токка кўра аниқланади.

Симларни ҳисоблашда қўйидаги тушунчалардан фойдаланилади: 1) номинал қувват  $P_n$  приёмникда кўрсатилган бўлади; 2) ўрнатилган қувват  $P_y$  — ўрнатилган приёмникларнинг номинал қувватлари йиғиндиши; 3) ҳисобланган қувват  $P_x$  — ҳисоблашда олинадиган қувват.

Бу қувватларга  $I_n$ ,  $I_y$ ,  $I_x$  токлар мос келади, бу токлар ҳам юқоридаги қўшимча номлар билан аталishi равшан.

Амалда ҳеч қачон барча энергия приёмниклари бир вақтда бара-варига уланмайди, унинг устига двигателлар ҳамма вақт тўла нагруззка билан ишлайвермайди, шунинг учун ҳисоблаш вақтида ўрнатилган қувват эмас, унинг истеъмолчи томонидан бир вақтда фойдаланилиши мумкин бўлган  $P_x$  қисми назарга олинади.

Ҳисобланган қувватнинг ўрнатилган қувватга нисбати талаб коэффициенти деб аталади

$$k_T = \frac{P_x}{P_y} \quad (19-1)$$

ёки

$$k_T = \frac{I_x U \cdot \cos\varphi}{I_y U \cdot \cos\varphi} = \frac{I_x}{I_y}.$$

Ёритиш нагружасида

- а) ташын ёритиш тармоқлари учун  $k_T = 1$ ;
- б) рўзгордаги ёритиш тармоқлари учун  $k_T = 0,7 \div 0,8$ ;
- в) саноат корхоналари тармоқлари учун  $k_T = 0,7 \div 0,9$ .

Ёритиш нагружасида ҳисобланган ток бир фазали ўзгарувчан ток занжирлари ва ўзгармас ток тармоқлари учун

$$I_x = \frac{k_T P_y}{U} = \frac{P_x}{U},$$

уч фазали ток занжирлари учун

$$I_k = \frac{k_T P_y}{\sqrt{3} U} = \frac{P_x}{\sqrt{3} U}.$$

Металларга совуқ ишлов бериш цехларидаги куч нагружаларда ўрнатилган электр двигателлар сонига боғлиқ ҳолда талаб коэффициентининг тахминий қийматлари 19-2- жадвалда кўрсатилгандек бўлади.

19-2- жадвал

Двигателлар сонига боғлиқ ҳолда талаб коэффициенти

Ўрнатилган двигателлар сони	2	3	4	5	6	8	10	20	30
Металларга совуқ ишлов бериш цехлари учун талаб коэффициенти	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,45	0,3	0,25

Ўзгармас ток двигателининг номинал токи

$$I_n = \frac{P_n}{U \cdot \eta}, \quad (19-2)$$

уч фазали ток двигателининг номинал токи

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} U \cdot \eta \cdot \cos \varphi}, \quad (19-3)$$

бу ерда  $\eta$ —электр двигателенинг фойдали иш коэффициенти.

Двигателлар учун  $\eta$  ва  $\cos \varphi$  нинг қийматлари справочниклар ва каталоглардан олинади. Тахминий ҳисоблашларда 10—12 квт гача кичик қувватли двигателлар учун  $\eta \cdot \cos \varphi$  кўпайтма катталигини 0,7—0,8 га тенг деб олиш мумкин.

Двигателларнинг ҳисобланган токи

$$I_x = k_x \cdot I_n = k_x I_y,$$

Одатда симларнинг кесимини улар учун йўл қўйиладиган қизишга кўра жадвалдан (19-3- жадвал) аниқланади, жадвалда турли марказдаги симларнинг стандарт кесимлари учун узоқ вақтга ўтиши мумкин бўлган чегаравий йўл қўйилган токлар ( $I_{nk}$ ) берилган.

## Мис ва алюминий томирлар кабеллар ва изоляцияланган симлар учун узоқ муддатта йўл қўйилган ток нагрузкалар

Томир ке- сими, $\text{мм}^2$	очик ётқизилган ПР, ГРД, ПВ, ППВ, АПР, АПВ маркалари да	очик ётқизилган СРГ, СРБГ, ВРГ, ВРБГ, ТПРФ, ИРИ маркалари мис томирлар симлар ёки кабелларда	Йўл қўйилган узоқ муддатли нагрузкалар, $\text{а}^*$						з яз гача бўлган ва модда сингди- рилган көноз изо- ляцияни СВ, АЕ, ВМБ, ААБ, АБМБ маркалари ерда ёт- қизилган кабел- ларда	
			шаки то- мирлар	уч томирлар	инкита сим	учта сим	битта иккни томирлар	битта уч томирлар	уч томирлар	очик ҳаводатги бир томирлар очик симларда
0,5	11/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,75	15/-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	17/-	—	—	16/-	15/-	15	14	—	—	—
1,5	23/-	19	19	19/-	17/-	18	15	30	—	—
2,5	30/24	27	26	27/20	25/19	25	21	40/30	—	—
4	41/32	38	35	38/28	35/28	32	27	55/42	50/40	—
6	50/39	50	42	46/36	42/32	40	34	70/55	70/55	—
10	80/55	70	55	70/50	60/47	55	50	95/75	95/75	—
16	100/80	90	75	85/60	80/60	80	70	120/90	130/105	—
25	140/105	115	95	115/85	100/80	100	85	160/125	180/135	—
35	170/130	140	120	135/100	125/95	125	100	190/145	220/170	—
50	215/165	175	145	185/140	170/130	160	135	235/180	270/215	—
70	270/210	215	180	225/175	210/165	195	175	285/220	340/265	—
95	330/255	260	220	275/215	255/200	245	215	340/260	415/325	—
120	385/295	300	260	315/245	290/220	295	250	390/300	485/375	—
150	440/340	350	305	360/275	330/255	—	—	435/335	570/440	—

\* Суратидаги мис томирлар учун, маҳражидаги алюминий томирлар учун нагрузка берилгандан.

Симларда йўл қўйиладиган ток ҳисобланган токдан кичик бўл-  
маслиги керак, яъни

$$I_{\text{ак}} \geq I_{\text{т.}} \quad (19-4)$$

(а-е1) Шундай қилиб, симнинг кесими унда йўл қўйиладиган ток ҳи-  
собланган токка тенг ёки ундан катта бўладиган қилиб танланади.

19-1- мисол. 220 в күчланиши уч фазали линия магистрал симларидаги ҳи-  
соблаш токи аниқлансан; линия учига номинал қувватлари  $P_{\text{н1}} = 4,5 \text{ квт}$ ,  
 $P_{\text{н2}} = 2,8 \text{ квт}$  ва  $P_{\text{н3}} = 3,5 \text{ квт}$  бўлгани учта электр двигатели уланган.

Трубаларда ётқизиладиган ПР маркали симлар кесимини уларнинг йўл қўйи-  
ладиган қизишлари шартига кўра ташланади.

Магистралдаги ҳисобдаш токи

$$I_X = \frac{k_X P_n \cdot 1000}{1,73 U \cos \varphi} = \frac{0,9 \cdot 11,8 \cdot 1000}{1,73 \cdot 220 \cdot 0,7} = 30 \text{ а.}$$

Топилган  $I_X = 30 \text{ а}$  ҳисобдаш токи учун трубаларда ётқизиладиган ПР мар-  
кали симларда йўл қўйилган ўнг яқин ток қиймати  $I_{\text{жк}} = 35 \text{ а}$ , бу токка симнинг  
 $S = 4 \text{ мм}^2$  кесиминос келади. Бу  $S = 4 \text{ мм}^2$  кесими берилган шартлар учун қа-  
бул қиласми.

Симнинг танланган кесимини эрувчан қўйилма токига кўра (19-  
5- §. б) ва күчланишини йўл қўйилган иисбий исрофи (19-5- §. в)  
га кўра текшириш зарур.

### б) Сақлагичларнинг эрувчан қўймаларини танлаш

Сақлагичларнинг эрувчан қўймаларининг вазифаси симларни  
қисқа туташув токларидан ва катта ортиқча нагрузжалардан сақ-  
лашадир.

(а-е2) Ҳисоблаш токидан катта токлар ўтганида эрувчан қўйма куйиб  
кетиши керак.

Эрувчан қўймани танланада учта шарт назарда тутилади:

1) Эрувчан қўйманинг номинал токи  $I_{\text{куп}}$  линиянинг ҳимоя қи-  
линаётган қисмининг ҳисоблаш токига тенг ёки ундан катта бўли-  
ши керак, яъни

$$I_{\text{куп}} \geq I_X. \quad (19-5)$$

Масалан, агар  $I_X = 30 \text{ а}$  бўлса, у ҳолда эрувчан қўймаларнинг  
номинал токлари шкаласидан (19-4- жадвал) қўйманинг энг яқин но-  
минал токини танлаймиз  $I_{\text{куп}} = 35 \text{ а.}$

19-4- жадвал.

### Эрувчан қўймаларининг номинал токлари

Ток, а	4	6	10	15	20	25	35	45	60	80	100	125	160	200	252	260	300	350
--------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) Эрувчан қўйманинг номинал токи  $I_{\text{куп}}$  битта қисқа туташти-  
рилган электр двигатели уланган линиянинг ҳимоя қилинаётган қис-

минине юргизиш токи катталигининг 2,5 марта камайтирилганига тенг ёки ундан катта бўлиши керак,

$$I_{\text{куя.}} \geq \frac{I_{\text{ю.}}}{2,5} . \quad (19-6)$$

Масалан, агар  $I_{\text{ю.}} = 200 \text{ а}$  бўлса,

$$I_{\text{куя.}} \geq \frac{200}{2,5} = 80 \text{ а.}$$

Эрувчан қўйманинг энг яқин номинал токи (19-4- жадвал):

$$I_{\text{куя.}} = 80 \text{ а.}$$

Бир неча қисқа туташтирилган электр двигателлар улавган линия учун эрувчан қўйма номинал токи қўйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$I_{\text{куя.}} \geq \frac{I_{\text{макс.}}}{2,5} = \frac{I_{\text{ю.}} + I'_{\text{x}}}{2,5} , \quad (19-7)$$

бу ерда  $I_{\text{ю.}}$  — юргизиш токи энг катта бўлган двигателнинг юргизиш токи;

$I'_{\text{x}}$  — линиянинг ҳисоблаш токи (бунда юргизиш токи энг катта бўлган двигатель ҳисобга олинмаган).

1 ва 2 шартлардан топилган катта токли эрувчан қўйма танланади.

Юргизиш токига кўра (19-7) топилган эрувчан қўйма линияни қисқа муддатли ҳаддан ташқари катта токлардан ҳимоя қиласди; эрувчан қўйма линияни узоқ муддатли ортиқча нагрузкалардан ҳимоя қилиши учун

$$3I_{\text{а.к.}} \geq I_{\text{куя.}} \quad (19-8)$$

шарт бажарилиши керак.

19-2- мисол. Учига  $P_{\text{н1}} = 4,5 \text{ квт}$ ,  $P_{\text{н2}} = 2,8 \text{ квт}$  ва  $P_{\text{н3}} = 3,5 \text{ квт}$  қувватли учта қисқа туташтирилган электр двигателлар уланган 220 в кучланишни линия қисми учун юргизиш токига кўра эрувчан қўйма танлансанни.

Электр двигателларининг юргизиш токи каррагалиги 7 га,  $\eta \cdot \cos \varphi = 0,7$  га тенг деб олинаг.

Электр двигателларининг номинал токлари:

$$I_{\text{н1}} = \frac{P_{\text{н1}}}{1,73U \cdot \eta \cdot \cos \varphi} = \frac{4,5 \cdot 1000}{1,73 \cdot 220 \cdot 0,7} = 17 \text{ а};$$

$$I_{\text{н2}} = \frac{P_{\text{н2}}}{1,73U \cdot \eta \cdot \cos \varphi} = \frac{2,8 \cdot 1000}{1,73 \cdot 220 \cdot 0,7} = 10,5 \text{ а};$$

$$I_{\text{н3}} = \frac{P_{\text{н3}}}{1,73U \cdot \eta \cdot \cos \varphi} = \frac{3,7 \cdot 1000}{1,73 \cdot 220 \cdot 0,7} = 13,3 \text{ а.}$$

Линиянинг 2 ва 3 двигателлар ишлаб тургандаги ҳисоблаш токи:

$$I_{\text{х2,3}} = k_T (I_{\text{н2}} + I_{\text{н3}}) = 1 (10,5 + 13,3) = 23,8 \text{ а.}$$

1 двигатель юргизилганда линиядаги максимал ҳисоблаш токи:

$$I_{\text{макс.}} = I_{\text{ю1}} + I_{\text{х2,3}} = 7 \cdot 17 + 23,8 = 142,8 \text{ а.}$$

Эрувчан құйма токи [(19-7) формула]

$$I_{\text{құй.}} > \frac{I_{\text{макс.}}}{2,5} = \frac{142,8}{2,5} = 59 \text{ а.}$$

Әнг яқин номинал токи  $I_{\text{құй.}} = 60 \text{ а}$  бўлган құймани танлаймиз.

3. Тармоқда кетма-кет ўрнатилган сақлагичларнинг эрувчан қўй-маларини танлашда приёмниқдан бошлаб ҳисобланганда ҳар бир келгуси құймани эрувчан қўймалар стандарт токлари шкаласидан бир поғона юқори қилиб танлаш керак (19-4- жадвал). Шундай қи-лингандаги сақлагичлар селектив (танлама бўлиб) ишлайди, яъни сақлагич қайси қисмда қисқа туташув бўлган бўлса, ўша қисмни-гина ажратади. Сақлагич қисмнинг бошида (энергия ҳаракати йў-налишига кўра) ўрнатилиши керак, фақат ана шу ҳолдагина у ўз қисмини ҳимоя қила олади.

в) Симларнинг кесимини кучланишининг йўл қўйилган исрофи-га кўра танлаш

Линиянинг боши ва охиридаги кучланишларнинг арифметик фарқи кучланиш исрофи дейилиши маълум (1-15- §)

$$\Delta U = U_1 - U_2.$$

Кўпинча кучланиш линиянинг бошидаги кучланишга нисбатан процентларда ифодаланади ва уни кучланишнинг нисбий исрофи деб юритилади

$$\varepsilon = \frac{\Delta U}{U} \cdot 100 \%. \quad (19-9)$$

Подстанциядан истеъмолчиғача бўлган қисмидаги кучланишнинг йўл қўйиш мумкин бўлган нисбий исрофи ёритиш нагрузкаси учун 2 — 3 % ни, куч нагрузкаси учун 4 — 6 % ни ташкил қиласди.

1-15- § да симларнинг кесимини аниқлаш формуласи (1-43) то-пилган эди.

$$S = \frac{2n}{\gamma \Delta U}.$$

$\Delta U$  ни кучланишнинг нисбий исрофи билан алмаштириб ушбуни ҳосил қиласми:

$$S = \frac{2 \cdot 100 n}{\gamma \cdot \varepsilon U}$$

ёки  $U$  га кўпайтирасак ва бўлсак, формула бошқача кўринишга келади

$$S = \frac{2 \cdot 100 P_l}{\gamma \varepsilon U^2}. \quad (19-10)$$

Охирги ифодадан қўйидаги келиб чиқади:

$$\varepsilon = \frac{2 \cdot 100 P_l}{\gamma S U^2}. \quad (19-11)$$

(19-10) ва (19-11) формулалардан охирида нагрузкаси бўлган линия симлари кесимларини кучланишнинг берилган нисбий исроифига кўра аниқланади, ёки аксинча, мос равишда симлар кесимларига кўра кучланишнинг нисбий исрофи аниқланади.

Бу формулаларни ўзгармас ток, бир фазали ўзгарувчан ток ва уч фазали ток учун қўллаш мумкин. Уч фазали ток учун қўлланилганда  $U$  кучланиш линия кучланишидан иборат бўлади, яъни  $U = U_L$ ,  $P$  қувват эса— уч фазали нагрузканинг актив қуввати бўлади.

19-3- мисол. 220 в кучланиши уч фазали ток линиясидаги кучланиш тушиши аниқлансиз. Линия узулиги  $l = 15$  м, кесими  $S = 4 \text{ mm}^2$  бўлган  $PR$  маркали симдан тортилган, унинг учига қуввати  $P_{H1} = 4,5 \text{ квт}$ ,  $P_{H2} = 2,8 \text{ квт}$  ва  $P_{H3} = 3,5 \text{ квт}$  бўлган (19-1- мисолга қараңг) учта электр двигатели уланган.

Двигателларининг уларнинг номинал кучланишида тармоқдан истеъмол қилалигига қуввати:

$$P = \frac{P_{H1}}{\eta_1} + \frac{P_{H2}}{\eta_2} + \frac{P_{H3}}{\eta_3} = \frac{4,5}{0,85} + \frac{2,8}{0,85} + \frac{3,5}{0,85} = 5,3 + 3,3 + 4,1 = 12,7 \text{ квт.}$$

Ҳисоблаш қуввати

$$P_X kT P = 0,9 \cdot 12,7 = 11,5 \text{ квт.}$$

19-11- формуладан фойдаланиб, қуйидагини ёзиш мумкин:

$$\delta = \frac{2 \cdot 100 Pl}{\gamma \cdot S U^2} = \frac{2 \cdot 100 \cdot 11,5 \cdot 1000 \cdot 15}{57,4 \cdot 220^2} \approx 3\%.$$

Шундай қилиб, нисбий кучланиш тушиши йўл қўйилган қийматдан ошмайди, демак, симминг йўл қўйилган қизиш шартларига мувофиқ танланган кесими  $S = 4 \text{ mm}^2$  тўғри танланган.


Агар  $A$  энергия берувчи пунктдан энергия олаётган линиянинг (19-31- расм) турли нуқталарида бир неча нагрузка бўлса, линия барча қисмларининг кесими ва материали бирдай бўлганда, симларнинг кесими қўйидаги формула билан аниқланади.

$$S = \frac{2 \cdot 100 (P_1 l_1 + P_2 l_2 + P_3 l_3 + \dots)}{\gamma e U^2} = \frac{2 \cdot 100 \sum Pl}{\gamma e U^2}, \quad (19-12)$$

куchlaniшнинг нисбий исрофи

$$\delta = \frac{2 \cdot 100 (P_1 l_1 + P_2 l_2 + P_3 l_3 + \dots)}{\gamma S U^2} = \frac{2 \cdot 100 \sum Pl}{\gamma S U^2}, \quad (19-13)$$

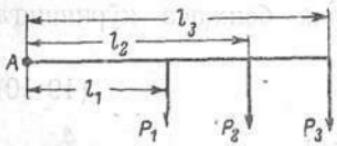Бу кейинги икки формула аввалгиларидан нагрузка моменти деб аталаувчи нагрузка  $P$  ва линиянинг узунлиги  $l$  кўпайтмаси  $Pl$  нинг нагрузкалар моментларининг йиғиндиши билан алмаштирилганлиги билан фарқ қиласи (19-31- расм).



19-31- расм. Учта нагрузкали линия.

Симларнинг йўл қўйиладиган қизиш шартларидан топилган ва кучланишнинг йўл қўйилган исрофи талабларини қаноатлантирадиган кесимларининг механик мустаҳкамлик шартлари 19-5- жадвал бўйича текширилади.

**Симларнинг механик мустаҳкамлик жиҳатидан йўл қўйиладиган энг кичик кесимлари**

Симларнинг номи ва уларни ўтказиш (прокладка) усуслари	Кесимлар, м.м <sup>2</sup>	
	Мис симларнинг кесимлари	Алюминий симларнинг кесимлари
Бино ичидаги ва ташқарисидаги светильникларни зарядка қўлувчи симлар	0,5; 1,0	—
Осма, стол ва бошқа светильниклар учун шнурлар ва шлангли симлар	0,75	—
Кўзгалуччи ток приёмниклари учун ўрта ва оғир шлангли симлар	1 ва 2,5	—
Ораларидаги масофа 1 м бўлган изоляция таянчларидаги икки томирни кўп симли эшилган симлар	1,0	—
Биноларда бир-биридан қўйидаги масофаларда ўринатилган изоляция таянчларидаги изоляцияланган симлар, м.м:		
1 м гача . . . . .	1,0	2,5
2 м гача . . . . .	1,5	2,5
6 м гача . . . . .	2,5	4
12 м гача . . . . .	4	10
12 мдан ортиқ . . . . .	6	16
Бинолардаги очиқ симлар	2,5	4
Ташқи проводжалардаги изоляцияланган симлар ва муҳофаза қилинган очиқ симлар:		
деворлар бўйлаб . . . . .	2,5	4
бошқа ҳолларда . . . . .	4	10
Трубалардаги изоляцияли симлар . . . . .	1	2,5
1000 в гача бўлган ҳаво линиялари . . . . .	6	16
Таянчлар оралиги 25 м гача бўлганда ҳаводаги учлар	4	10

#### 19-6. БИНО ИЧИДАГИ ТАРМОҚЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ

Электр энергияни бинолар ичидаги узатишда симлар, шнурлар, кабеллар ва шиналар ишлатилади.

Очиқ ёки изоляцияли айрим сим ёки томир электр сими деб аталади. Изоляцияланган симнинг резина полихлорвинил, найрит ёки ип-газламадан ҳимоя қобиги бўлади.

Ўзаро эшилган икки ёки бир неча симлар томир ейилади, бу симлар электр токи ўтказгичлари бўлиб хизмат қиласади.

Икки ёки бир неча ўзаро бирлаштирилган изоляцияланган юмшоқ томирлар системаси шинур дейилади.


Кўргошиб, алюминий ёки полихлорвинилдан қилинган герметик ҳимоя қобиги ичига киритилган қўшиб эшилган бир ёки бир неча изоляцияланган томир кабель дейилади.

Полоса шаклидаги, баъзан доира шаклидаги мис, алюминий, пўлат шина дейилади.

Электр симлари ва кабеллари томирларининг материалы (мис, алюминий — A), конструкцияси (бир ва кўп томирли), изоляция тури (резина — P, полихлорвинил — B), ҳимоя қобигининг тури (кўргошиб — C, алюминий — A ва ҳоказо) га қараб бир-биридан фарқланади.

Шундай қилиб, бир томирли ва күп томирли, яъни ток ўтиши учун бир-биридан изоляцияланган бир ёки бир неча йўл (томир) бўлган электр симлари, шнурлар, кабеллар бўлади. Униси ҳам бу-ниси ҳам бир симли ва күп симли бўлиши мумкин.

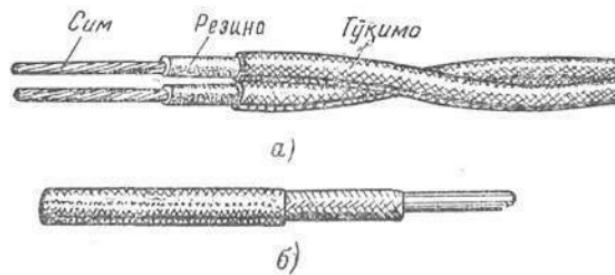Фақат қўйидаги стандарт кесимли томирлар ишлаб чиқарилади: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 400; 500; 625 ва 800  $\text{mm}^2$ .



19-32- расм.

*a*—ПРД сим ва ШР шнур; *b*—ПР ва АПР сим,

Куч ва ёритиши қурилмаларида қўйидаги маркали электр симлари, шнурлар, кабеллар энг кўп ишлатилади:

1. ПРД — мис томирли, резина изоляцияли, икки томирли, ип-газлама тўқимали юмшоқ сим (19-32-*a* расм), 380  $\text{v}$  гача кучланишли қурилмалар учун 0,75 дан 6  $\text{mm}^2$  гача кесимли қилиб тайёрланади.

2. ПР ва АПР — устида ип-газлама тўқимаси бўлган резина изоляцияли бир томирли симлар; биринчиси — мис, иккинчиси эса алюминий (19-32-*b* расм).

500  $\text{v}$  гача кучланишли қурилмалар учун биринчиси 0,75 дан 400  $\text{mm}^2$  гача, иккинчиси 2,5 дан 400  $\text{mm}^2$  гача кесимли қилиб тайёрланади.

3. ПРГ — худди ПР нинг ўзи, бироқ анча юмшоқроқ, томирлалари яна ҳам ингичкароқ симдан қилинган.

4. ПВ ва АПВ — юқоридаги ПР ва АПР симлардан полихлорвинил изоляциясининг бўлиши билан фарқ қиласи. 500  $\text{v}$  гача кучланишли қурилмалар учун 0,75 дан 95  $\text{mm}^2$  гача кесимли қилиб тайёрланади.

5. ПГВ — полихлорвинил изоляцияли юмшоқ сим. 500  $\text{v}$  гача кучланишли қурилмалар учун ПВ сим сингари кесимларда тайёрланади.

6. ПРТО ва АПРТО — ип-газламадан тўқилган умумий тўқимали резинка изоляцияли сим. 500  $\text{v}$  гача ва 2000  $\text{v}$  гача кучланишли қурилмалар учун кесими 1 дан 500  $\text{mm}^2$  гача, бир, икки, уч, тўрт томирли қилиб тайёрланади.

7. ПРП — резинка изоляцияли — ҳимоя совутли сим. Совут ингичка рухланган пўлат симлардан тайёрланади. 500  $\text{v}$  гача кучла-

нишли қурилмалар учун кесими 1 дан  $95 \text{ mm}^2$  гача, бир, икки, уч, томирли қилиб тайёрланади.

8. ТПРФ — металл наисимон қобиқ ичидаги резина изоляцияли мис сим.  $500 \text{ в}$  гача кучланишли қурилмалар учун кесими 1 дан  $10 \text{ mm}^2$  гача, бир, икки, уч, түрт томирли қилиб тайёрланади.



19-33- расм. ШРПС шнур.

1—резина ҳимоя шланг; 2—резина изоляция; 3—  
мис томир.

9. ШР — резина изоляцияли, икки томирли шнур, ПРД сим күлланиладиган ҳолларда ишлатилади, бироқ ундан катта юмшоқлиги билан фарқ қиласы (19-32- а расм).

10. ШРПС — резина изоляцияли шнур, күчириб олиб юриладиган, шлангли, ўртача (19-33-расм). Изоляцияланган томирлар умумий ҳимоя резина қобигига киритилген.  $500 \text{ в}$  кучланишга мүлжаллаб, кесими 1 дан  $4 \text{ mm}^2$  гача, бир, икки, уч томирли қилиб тайёрланади. Шнур күчиб энергия приёмниклари (пилесослар, электр асбоблар ва ҳоказолар) ни улашда ишлатилади.

11. ППВ ва АППВ — полихлорвинил изоляцияли, икки, уч томирли ясси симлар (19-34-расм). Мис ёки алюминий толали (АППВ)

бўлиб, биринчиси  $0,75 — 2,5 \text{ mm}^2$ , иккинчиси  $2,5 — 4 \text{ mm}^2$  кесимли қилиб,  $500 \text{ в}$  гача кучланишли қурилмаларга мүлжаллаб тайёрланади. Ёритиш тармоқларида бу симлар аввал ишлатиб келинаётган шнурларни деярли бутунлай сиқиб чиқарди.


12. АПН — найрит изоляцияли  $2,5 — 4 \text{ mm}^2$  кесимли алюминий томирли икки ёки уч томирли ясси сим.  $500 \text{ в}$  кучланишга мүлжалланган.

13. СРБ — резина изоляцияли  $4 — 185 \text{ mm}^2$  гача кесимли мис томирли кабеллар қўрошинланган, пўлат ленталар билан зирҳланган, устидан кабель тўқимаси ўралган. Номинал кучланиши  $500 \text{ в}$ .

14. СРГ — худди СРБ сингари, бироқ тўқима қобиғи бўлмайди.

15. ВРГ — резина изоляцияли полихлорвинил қобиқа ўралган кабель ва ВРБ — ҳамма жиҳатларидан ВРГ га ўхшаш, бироқ пўлат ленталар билан зирҳланган. Томирнинг кесими  $1 — 185 \text{ mm}^2$ , икки, уч ва түрт томирли қилиб тайёрланади. Номинал кучланиши  $500 \text{ в}$ .

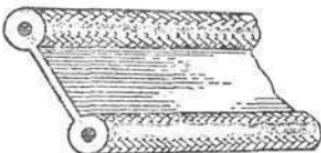16. НРГ ва АНРГ — кабель: биринчиси мис, иккинчиси алюминий томирли, найрит қобиқ ичидаги резина изоляцияли. Томирлари



19-34- расм. ППВ ёки АППВ  
типидағи ясси икки томирли  
сим.

## Асосий маркали симларнинг ишлатилиши

Утказиш (проводка) түри	Етқазишлиши	Сим маркаси	Ениси характеристи						
			Куруқ мальмурат- маниши и/я бинасни	нам	хўл	чанг	химияни актив тиб мухитига	курил- малар	
Изоляцияловчи таянчаларда очик	Роликларда	ПР; ПРД; ПР; АПР; ПВ; АПВ;	Х Х	Х Х	— Х	— —	— —	— —	— Х
	Изоляторларда	ПР; АПР; ПВ; АПВ очик симлар	— —	+	+	+	Х	+	+
	Девор ва шинлар сиртидан	ТПРФ; ВРГ; СРГ; НРГ; АНРГ; ППВ; АППВ; АПН;	Х Х +	+	— + Х	— + Х	+	— Х	— Х
	Металл қобиқли қофоз найларда	ПР; АПР; ПВ; АПВ	Х	Х	—	—	Х	—	—
	Пўлат трубаларда	ПР; АПР; ПРТО; АПР ТО; ПВ; АПВ	Х Х	+	Х Х	— Х	Х	— Х	— Х
	Кутиларда	ПР; АПР; ПРТО ПВ; АПВ	—	+	Х	—	Х	—	—
	Шиша найларда	ПР; АПР	+	Х	—	—	Х	—	—
	Пўлат трубаларда	ПР; АПР; ПРТО АПРТО	Х Х	+	+	— +	+	— Х	— Х
Яшириш	Ярим қаттик изоляцион пайларда	ПР, АПР	Х	Х	—	—	Х	—	—
	Металл қобиқли қофоз найларда	ПР, АПР	Х	Х	Х	—	Х	—	—
	Курилиш конструкцияларда ва сувок остида	ППВ; АППВ; ПВ; АПВ; АПН	+	Х	Х	—	Х	—	—


Шартла белгилар: + — таасиғ қилинади; Х — мумкин; — тақиқланади.

нинг кесими 4 — 185 мм<sup>2</sup> бўлиб, бир, икки, уч, тўрт томирли қилиб, 500 в номинал кучланишга мўлжаллаб тайёрланади.

Асосий электр симлари ва кабелларнинг ишлатилиши ва ўтказиш усуллари 19-6- жадвалда берилган.

Электр симларини ўтказиш уларни улашсиз ва учларини чиқармасдан бўлмайди.

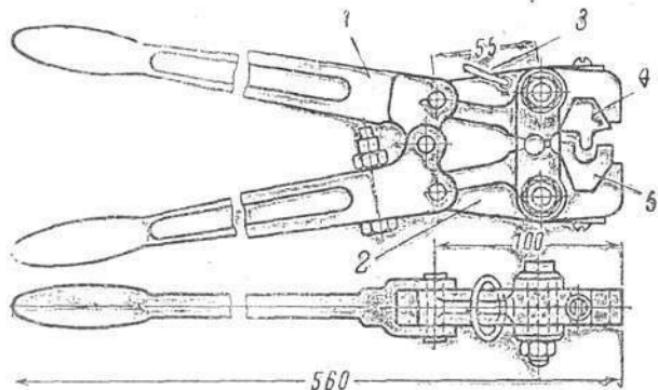Симлар ва кабелларнинг кўп толали алюминий ва мис томирларининг учларини чиқариш ва улашда пресслаш, пайвандлаш, кавшар-




19-35- расм. ПК-1 қўл омбури.

1—даста; 2—ричаг; 3—ҳалқа; 4—пуансон; 5—матрица.

лаш усулларидан фойдаланилади. Пресслаш усулида ток ўтказувчи томир учликнинг найсимон қисмига ёки томир билан бир хил материалдан қилинган найча-оловчи гильзага киритилади ва ПК-1, ПК-2 (19-35 ва 19-36- расмлар), дастаки омбурлар билан ёки гидравлик пресс билан қисилади. Томирда прессланган учлик ва пресслаш процесси 19-37- расмда кўрсатилган. Пресслашда томир ва най орасида мустаҳкам электр контакти ҳосил қилинади.

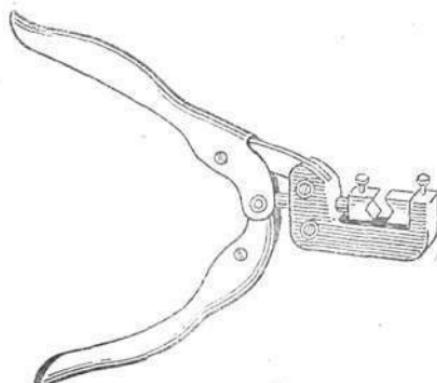Мис томирларни бир марта босиб, пуансонни бир марта қисиб, алюминий томирларни эса икки марта қисиб, уни чиқарилади ва уланади (19-37- расм.) Алюминий томирларни пресслашда томирлар сиртидаги оксид пардаларни емириш учун учлик ёки гильзага вазелин билан майдада кварц куми аралашмасидан



19-36- расм. ПК-2 тинидаги икки ричагли омбур.

иборат паста киритилади. Пресслашда қум доналари оксид пардани емиради, вазелин эса янгидан оксидланишга йўл қўймайди.


Пресслаш усули жуда ишончли, содда ва қулай.

Алюминий томирларнинг учини чиқариш ва улашда асосан электр пайванддан фойдаланилади. Кўпинча ёй ҳосил қилмасдан, контактни қиздириш усулида пайванд қилинади. Бунда ток ўтганида темир электрод билан эриётган томирнинг учи тегиб турган жойда иссиқлик ажралади. Учликни алюминий толага пайвандлаш 19-38-расмда кўрсатилган. Бир томондан, токни сим томирига келтириш ва унинг изоляциясини ўта қизиб кетишдан саклаш совитгич 4 томонидан бажарилади. Иккинчи томондан, ток пайвандлаш трансфор-



19-37- расм.

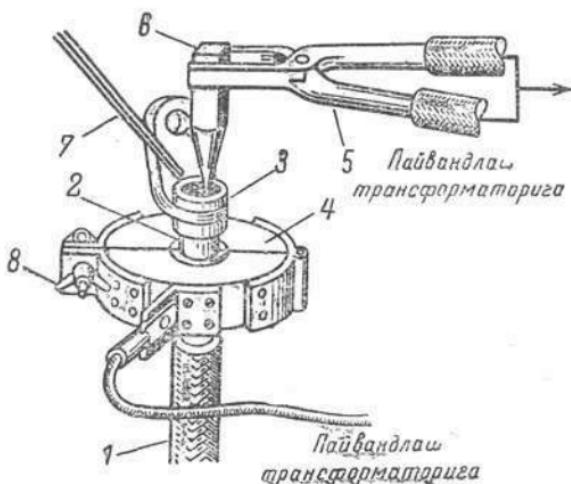а—сим томирида учликни пресслаш; б—бир марта босиши билан прессланган учлик; в—икки марта босиши билан прессланган учлик.




19-38- расм. Алюминий учликни алюминий томирга пайвандлаш схемаси:

1—сим; 2—очилган алюминий томир; 3—алюминий учлик; 4—совитгич; 5—омбур; 6—кўмир электрод; 7—присадка берувчи (кушувчи) алюминий чибиқ; 8—тутқич.

маторидан пайвандлаш жойига омбур 5 ва кўмир электрод 6 орқали келади.

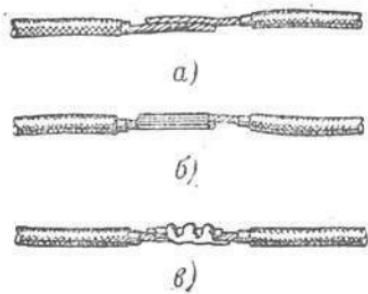Пресслаш ва пайвандлаш имконияти бўлмаганида кавшарлашдан фойдаланилади. Мис томирлар кавшар лампа алангасида қалайи-қўрғошинли кавшар ва конифолдан фойдаланиб кавшарланади. Алюминий томирларни кавшарлашда рух-қалайи кавшардан фойдала-



19-39-расм. Мис томирларни юпқа лента билан қисиб улаш:  
а—уланадиган учларни тайблаш; б—юпқа мис лента билан ўраш; в—омбурлар билан сиқиб улаш:



19-40-расм. Блокли учлик:  
а—пресслагуна; б—с.м ҳал-кага прессланган.

нилади, бунда кавшарланадиган сиртларга олдиндан ишлов берилади, сўнгра томирлар формаларга ёки учликка киритилади. Қалайлашда қизиган сиртлардаги оксид парда металл чўтка билан тозаланади.

10  $\text{mm}^2$  гача кесимли симлар ва шнурларнинг юмшоқ томирлари қўйидагича уланади ва шохобланади. Уланадиган томирларнинг тозаланган учлари (19-39-расм) устма-уст қўйилади, жез ёки мис лента билан ўралади, сўнгра дастаки омбур билан сиқилади. Бундай томирлардан блок учликлар ёрдамида (19-40-расм) уч чиқарилади, улар томирларга дастаки омбулар билан сиқиб киритилади.

Бир толали алюминий томирли (кесими 2,5  $\text{mm}^2$  гача) симларни улашда, шунингдек, алюминий томирларни мис томирларга улашда, асосан электр пайванд усулидан фойдаланилади (19-41-расм). Уланадиган томирларнинг учлари буралади ва унинг учини (торецили қисмини) «шарча» га айланмагунча кўмир электродга тақаб тутиб турдилади.


Симлар уланадиган жойлар резиналанган лента билан изоляцияланади.

Корхоналарнинг кучтармоқлари кўпинча: 1) кабелда; 2) шиналарда; 3) трубалардаги ва изоляторлардаги изоляцияланган симлар билан ўтказилади.

Корхоналарнинг ёритиштармоқлари асосан: 1) металл трубалардаги симлар; 2) изоляторлар ва роликларга маҳкамланган (очиқ проводка) ва трослардаги (тросли проводка) симлар билан ўтказилади.

Бинолар ичида кабеллар шундай ётқизилады, бунда кабелнинг трубопровод ва конструкцияларни айланиб ўтиши, девор ва тўсиқлар орқали ўтиши иложи борича кам бўлиши, шунингдек, ремонт қилиш керак бўлиб қолганда кабелларга бориш эркин бўлиши керак.

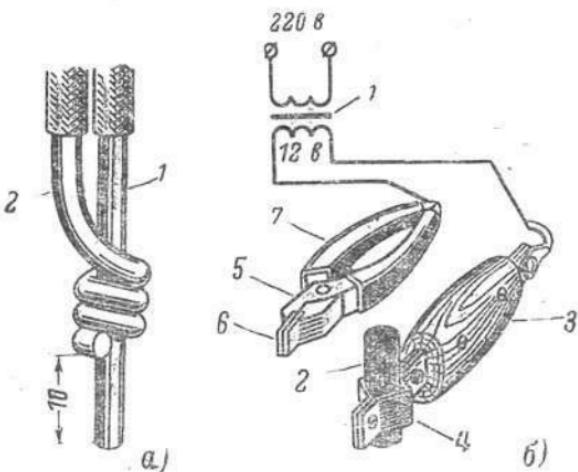
Кабеллар очиқ ва яшири н ётқизилади. Очиқ ётқизилганда улар деворлар ёки шиплар бўйлаб таянч конструкцияларда ётқизилади



19-41-расм. Ўир тозали мис ва алуминий симларни электр пайванд йўли билан улаш:

*a*—пайвандга тайёрлаш; *1*—мис томир; *2*—алуминий томир; *b*—электр пайванд схемаси: *1*—трансформатор; *2*—кўмир электрод; *3*—электрод тутқиҷ; *4*—электроднинг мис тутқиҷи; *5*—ясен жагли омбур; *6*—мис жаглар; *7*—ясен омбур дасталаридаги изоляция найчалари.

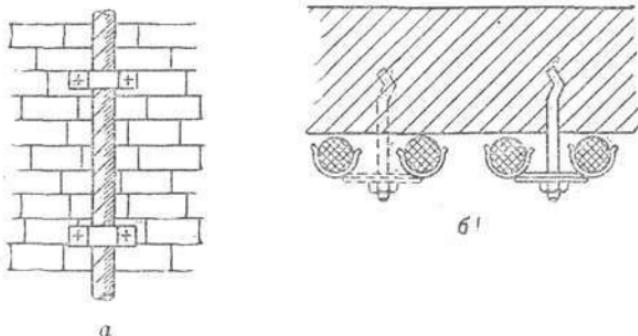
ёки скобалар билан маҳкамланади (19-42-расм). Яширин ётқизилганда эса кабеллар полда қилинадиган каналларда ётқизилади (19-43-расм). Кабелларда уч чиқариш юқорида—19-2- § да кўрилганд эди.



19-42-расм. Кабелин маҳкамлаш:

*a*—деворда; *b*—шипла.

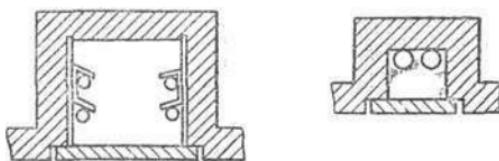
Шинопроводлар очиқ ва ёпиқ бўлади. Очиқ шинопровод (19-44- расм) деворлар, колонналар, шиллар ёки фермаларга маҳкамланадиган металл конструкцияга монтаж қилинган изоляторлар-




19-43- расм. Кабелларни чуқурларга ётқизиш.

га маҳкамланган очиқ шиналардан иборат (19-44- расм). Энергия приёмникларига борувчи тармоқлар симлар ва кабеллар билан тортилади, кабель учликлари шиналарга болтлар билан маҳкамланади.

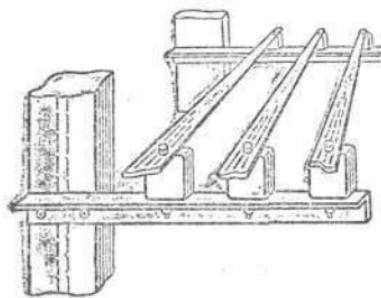Ёпиқ шинопроводлар пўлат қутичалар ёки труба ичидаги изоляцияловчи гребен (чиқиқлар) да жойлашгандан шиналардан иборат бўлади (19-45- расм). Улар одатда узуилиги Зм бўлган алоҳида нормал секциялардан йигилади. Шинопроводнинг тармоқлари



19-44- расм. Очиқ шинопровод.

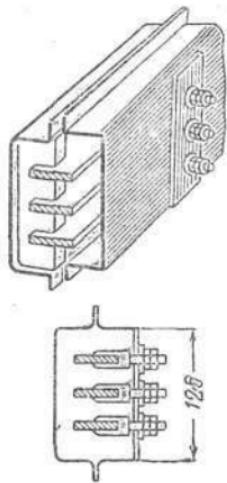

19-45- расм. Ёпиқ шинопровод.

корпусга маҳкамланган қутичалар ва яшиклар ёрдамида бажарилади. Яшикларда ёки факат симлар уланадиган тутқичлар, ёки найсизмон сақлагичлар ҳамда тутқичлар бўлади. Бу тутқичлардан пўлат трубалар ёки металл енгларда жойлашган изоляцияланган симлар бўйлаб ток энергия приёмникларига берилади. Шинопроводлар газ трубалардан қилинган тирговучларга (19-46- расм), деворлар ёки колонналарга жойлаштирилган кронштейнларга маҳкамланади (19-47- расм) ёки фермаларга тортилган тортичларга осиб қўйилади.

Куч тармоқларида симларни трубаларда тортиш кенг құлланилади. Портлашга ва ёнғинга хавфли бұлған биноларда симларни албатта бундай тортиш мажбурийдир. Бу ҳолда трубопроводлар герметик бўлиши, аппаратура ва светильниклар портлашга хавфсиз бўлиши керак.

Шохобчаларга ажарлган тармоқли цехлар ва машина залларида трубалар яширин—полда ётқизилади. Пўлат трубаларда ётқизилган симларнинг уланиш ва тармоқланиш жойларига маҳсус қутилар ва яшиклар ўрнатилади.

Изоляцияланган симларни шунингдек, шнурли симларни роликлар ва изоляторларга тортиб ўтказиш ҳозирги вақтда жуда кам құлланилади.

Сансат корхоналарининг ёритиш тармоқларида электр симларини тросга осиб ўтказиш кенг құлланилади. Тросларга осиб ўтказишнинг турли вариантылари 19-47-расмда кўрсатилган. Тросли проводкалар аввалдан тайёрланиб, унга светильниклар осиб қўйилади ва монтаж қилинадиган жойда пролётнинг чекка нуқталарига маҳкамланган маҳсус тортиш қурилмалари ёрдамида осилади.

Кейинги вақтларда тросли проводкалар учун маҳсус тросли симлар ишлатила бошланди, улар изоляцияланган тросли ягона конструкцияли симлардир. Бундай симлардан тармоқлар троснинг керакли жойида маҳкамланган қутичалардан чиқариб олинаверади.

Шнурларни роликларга осиб ўтказиш (19-48- расм) кам ишлатилади. Майшій биноларнинг ёритиш тармоқларида ҳозирги вақтда ППВ ва АППВ маркали ясси симлар ишлатилади. Улар очиқ ҳолда ҳам, яширин ҳолда ҳам ўтказилиши мумкин.


Ясси симларни монтаж қилиш жуда қулай ва осон. Яширин ўтказишида улар сувоқ остидан ҳеч қандай құшимча ҳимоя қобиқларисиз бевосита ётқизилаверади. Очиқ ўтказишида улар девор ва шипларга маҳсус сортли клейлар ёки михлар билангина маҳкамланади. Ҳар қандай ўтказишида ҳам ясси симлардан тармоқ чиқариш ёки уларни улаш учун керакли жойларга пластмасса ёки пўлат қутичалар қўйиб кетилади. ППВ ва АППВ маркали симларни ўтказишнинг умумий кўриниши 19-49- расмда, бундай ўтказишнинг айрим деталлари 19-50- расмда кўрсатилган.

Ёритиш тармоғыда симлардан ташқари лампалар учун патронлар, штепсель розеткалари, тармоқни қисқа туташувлардан сақловчи виключателлар ва эрувчан сақлагичлар ёки автоматик виключателлар (автоматлар) ҳам бўлади.

Умумий асосга монтаж қилинган бир неча сақлагичлар группа шчи тогини ҳосил қиласи (19-51- расм).

19-52- расмда чўғланма лампаларни улашнинг энг содда схемалири кўрсатилган. Схемалар бир линияли ва кўп линияли тасвиirlарда берилган. Бир линияли схемаларда кўндаланг чизиқчалар билан схеманинг ҳар бир участкасидаги симлар сони кўрсатилган.

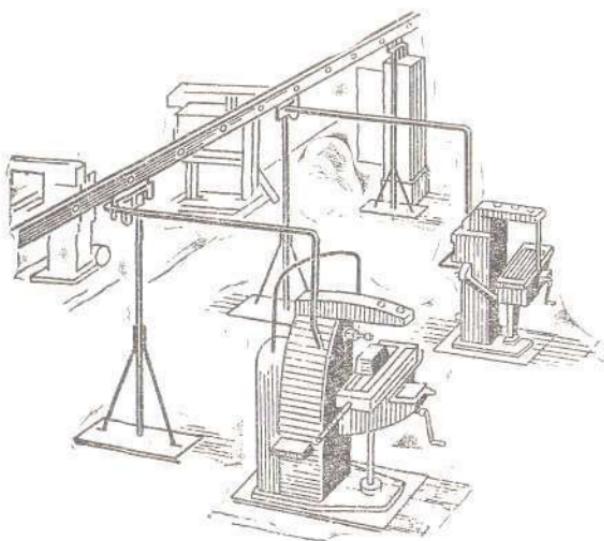
19-53- расмда цех ёритиш проводкасининг бир линияли схемаси берилган. 19-52- расмда берилган схемадан фойдаланиб, худди ўша қурилманинг кўп линияли схемасини чизиш қийин эмас.



19-46- расм. Ёпиқ шинопроводни газ трубаларидан қилинганды тирговучларга маҳкамлаш.




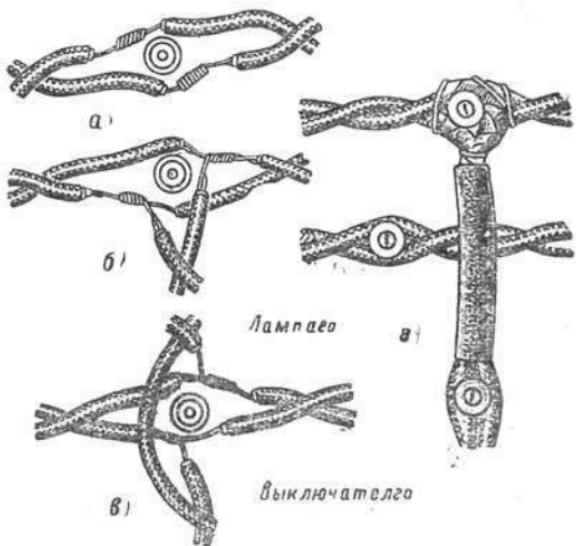19-47- расм. Изоляция қилинганды симларни троуга осиб ўтказишнинг турли усуллари.





19-48-расм. ШР шнур ёки ПРД симни ўтказиш:

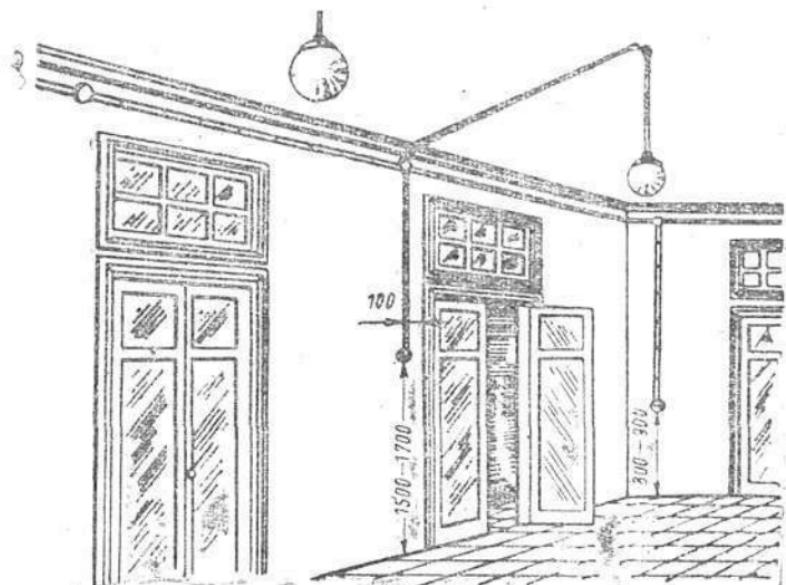
*а*—шнурларни улаши; *б*—штепсель розеткасига тармоқлаш; *в*—лампа ва виключателга тармоқ чиқарини; *г*—шнурли симни кесиб ўтиш.



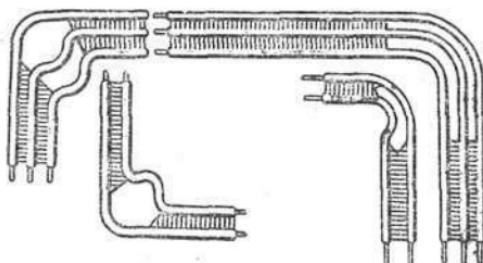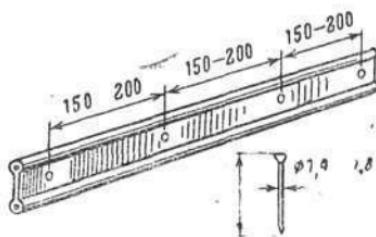
19-49-расм. ППВ маркали сим билан электр ўтказишнинг умумий кўриши.



*б)*

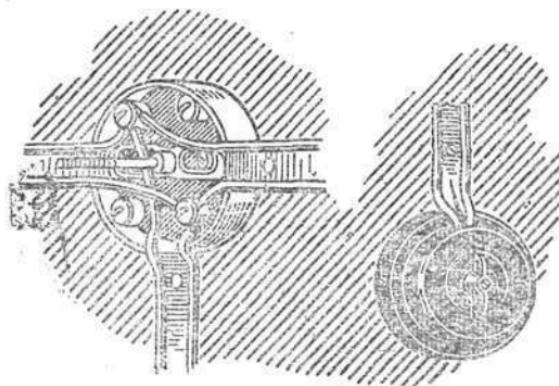


*в)*

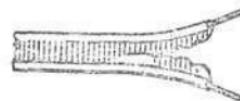


*г)*

19-50-расм. ППВ сим билан электр ўтказиш:

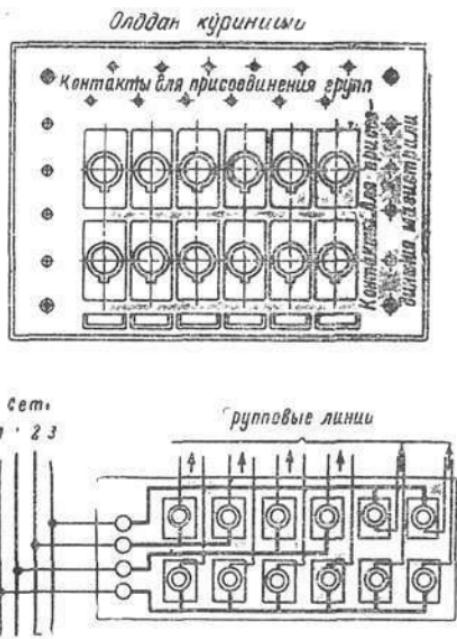*а*—түғри чынкылы қилем; *б*—симвларни букиш; *в*—симвларни улашы ва тармоқлар чиқарып учун қуты; *г*—симви виключателга улаб қўйинш.



19-51- расм. Группавий ёртниш шчитоги.

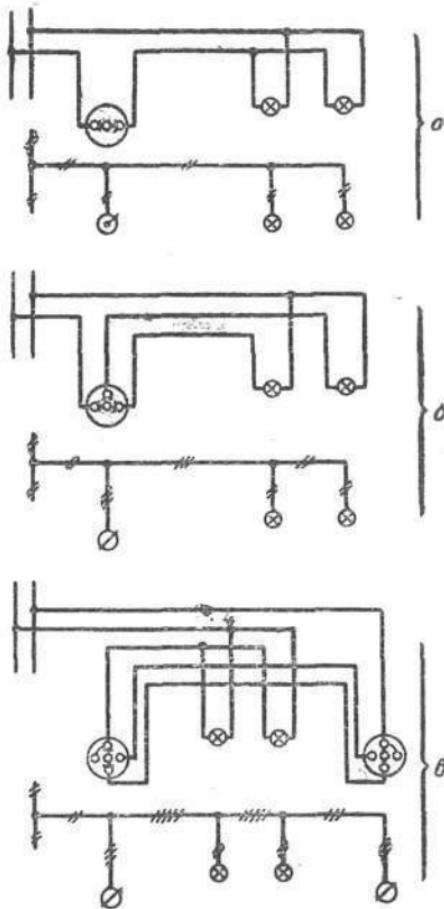


19-52- расм. Лампаларни бир линияли ва кўп линияли қилиб улаш схемаси:

*a*—бир ёки бир неча лампани виключатель билан қўшиш схемаси; *b*—бир лампани, иккиччи лампани ёки иккала лампани переключатель билан улаш схемаси; *c*—бир ёки бир неча лампаларни иккя жойдан переключатель билан қўшиш схемаси;
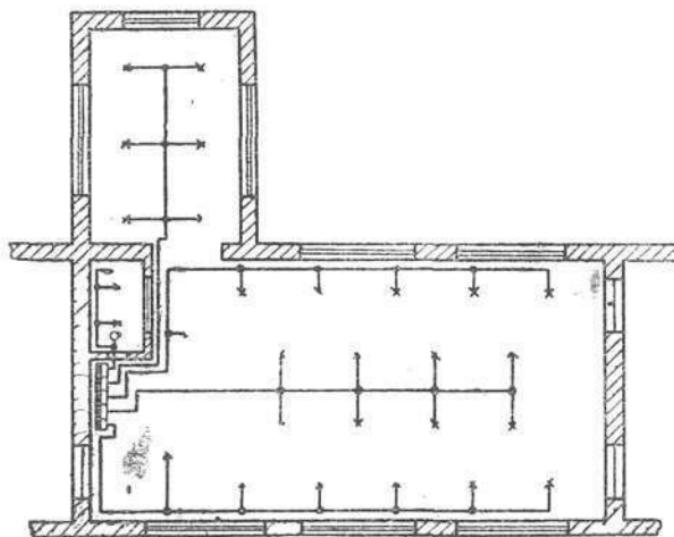
### 19-7. ЭЛЕКТР БИЛАН ЁРИТИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ПАРВАРИШ ҚИЛИШ

Электр билан ёритиш қурилмаларини систематик равишда парвариш қилиб туриш керак.

Даврий равишда квартал давомида камида 1 марта проводкани, бутун аппаратурани қараб қўйиш ва унинг изоляцияси қаршилигини ўлчаб қўриш лозим. Қарашда барча камчиликларни топиш ва бартараф қилиш, масалан, осилиб қолган симлар, виключателлар, пат-



19-53-расм. Корхона цехидаги ёритиш проводкасининг схемаси.

ронлар, группа шчитларидағи ёмон контактлар тузатилиши керак. Шунингдек, алоҳида фазалар нагрузжаланишини текшириш, нагрузка тақсимланиши жуда ҳам нотекис бўлса, нагрузжани қайта тақсимлаш керак.

Бузилишлар, светильникларнинг ёмон ҳолатда бўлиши, уларнинг ифлосланиши ёритилганликни заифлаштиради, меҳнат унумдорлигини камайтиради, кўришга ёмон таъсир кўрсатади ва фойдасиз сарфлар қилишга сабаб бўлади. Шунинг учун светильникларга уз-луксиз равишда қараб туриш, светильник ва лампанинг барча қисмларини артиб ва тозалаб туриш керак. Светильниклар қуруқ ёки керосинда бир оз ҳўлланган латта билан артилади. Патронлар ва лампа орасидаги контактнинг ҳолатини алоҳида кузатиб туриш лозим. Бундай тозалашни бинонинг чангланишига қараб ойига 1—3 марта ўтказиб туриш керак.

## ЛАБОРАТОРИЯ ИШЛАРИНИ ЎТКАЗИШГА ДОИР ТАШКИЛИЙ ВА МЕТОДИК КҮРСАТМАЛАР

Лаборатория ишларини бажариш учун ўқув группаси (25—30 ўқувчи) иккита кичик группага бўлинади, бу кичик группаларнинг ҳар бири битта ўқитувчи билан алоҳида машғулот ўтказади.

Кичик группада 2—4 ўқувчидан иборат бригадалар тузилади. Бригадалар навбат билан программада кўрсатилган барча ишларни бажарадилар. Лаборатория ишларини бажаришини программанинг I бўлими — «Электротехника асослари ва электр каттакликларини ўлчаш» темасини ўргангандан сўнг бошлаш керак.

Ўқувчиларнинг аввалдан тайёрланишлари, лаборатория ишларини бажариш сифатини яхшилашда катта аҳамиятга эгадир. Ўқувчи аввалдан (хеч бўлмаганда бир ҳафта аввал) ўзининг қайси ишни бажаришини билиши керак. Ўқувчи дарслидан назарий материални такрорлаши, ишни бажариш плани билан танишиши, лаборатория ишининг мақсадини ва унда қўйилган масалаларни аниқлаши керак. Ҳар бир ўқувчининг иш дафтари бўлиши керак. Бу дафтарга дастлабки тайёрланиш натижасинда ишни бажариш плани, керакли аппаратура ва ускуналар рўйхати, электр схемалар, электр улашлар, ҳисоблаш формулашлари, жадваллар ва бошқасиар ёзилади.

Иш столида аппаратура танлашда энг катта ҳамда энг кичик қувватлар учун занжирничиг барча участкаларида токлар ва кучланишларни тақрибан (10% гача аниқлик билан) ҳисоблаб чиқиш зарур. Олинган маълумотларга кўра, ишни бажариш учун керак бўлган аппаратуруни танлаш, унинг техник кўрсаткичларини ёзиб олиш керак. Аппаратуруни ташлаб бўлгандан сўнг, иш столида уни қандай жойлаштириш планини тузиш керак. Бунда ўлчаш асбоблари, ёрдамчи ва ростловчи қурилмаларни шундай жойлаштириш керакки, ҳосил бўладиган улаш схемаси энг содда, аёний бўлсин, аппаратларга қараб ҳисоблашлар ва ростлашлар учун ортиқча ҳаракатлар қилинмайдиган ҳамма кузатувчи ишқулай вазиятда турмайдиган бўлсин. Схемани монтаж қилишдан аввал асбоблар, аппаратлар ва машиналарнинг электр схемалари ҳамда уларнинг уланиш схемалари билан танишиб чиқиш керак. Бунда асбоб ёки машинанинг қайси клеммалари электр схеманинг қайси нуқталарага мос келишини аниқлаш, реостатларнинг жилгичлари ва ростлаш қурилмаларининг тутқичлари қандай вазиятда кўйилши кераклигини аниқлаш керак.

Электр схема элементларин улагаңда ҳамма вақт занжирининг энг оддий ва аёний бўлишига интилиши керак. Бу талабиниг бажарилишига фақат асбобларининг жойлаштирилишигина эмас, туташтирувчи симларининг қандай танланиши ҳам ёрдам беради. Симларининг узунлиги уланувчи клеммалар орасидаги масофага мос бўлиши керак. Ишлаш токи юрадиган симларни ток катталигига мос кесимда, бир хил рангда танлаш тавсия этилади. Ёрдамчи занжирларни (ваттметрлар, счётиклар ва бошқаларининг параллел занжирларини) кичикроқ кесимдаги бошқа рангли симлар билан улаш тавсия этилади.

Электр занжирин улаётганда, дастлаб, асосий (кетма-кет) занжирин улаш, сўнгра параллел тармоқларни улаш мақсадга мувофиқдир. Электр занжиринин монтаж қилишини бригада аъзоларидан бирин бажаради. Бригаданинг бошқа аъзолари тузилган занжирни текширадилар. Келгуси электр занжирларни навбат билан бригаданинг бошқа аъзолари йиғадидалар.

Электр занжирини текшириш асосий контурни кўриб чиқишдан (обход қилиш) бошланиб, сўнгра параллел тармоқлари текширилади. Текшириш натижасида барча клеммаларининг зич тегиб турганинга, реостат жиғлигичларининг ва ростловти қурилмалар тутқичларининг тўғри вазиятда турганинга шунингдек, барча ўлчаш асбобларининг стрелкалари шкаланинг иоль белгисида турганинга ишонч ҳосил қилиш керак.

Йигилган электр занжирини бригада аъзолари текширгандаридан кейин уни албатта ўқитувчи текшириши керак; унинг рухсати билангина занжирга кучланиш бериш мумкин. Рубильникни туташтиргандан кейин ҳамма зарурий ростлашларни бажариш, дастлаб, фақат кўз билан кузатиб навбатма-навбат барча зарурий режимларни ўрнатиш (дафтарга ёзмасдан) ва сўнгра барча керакли режимларни олиб, кузатишларни иш дафтарига ёзиб олиш керак.

Лабораторида инҳоятда эҳтиётлик билан ишлаш ва ҳар гал занжир режимининг ўзгарини қандаи оқибатларга олиб келишини аввалдан назарда тутиш керак.

Ишни бажараётган вақтда хавфсизлик қондаларига риоя қилинишига эътибор бериб бориш зарур. Занжирга кучланиш берилганда изоляциясиз симларга, клеммаларга кўл билан тегиши қатъий ман қилишади. Айниқса, ғалтаклари ва конденсаторлари бўлган ўзгарувчан ток занжирлари билан ишлашда жуда эҳтиёт бўлиши керак, бундай занжирларда топшириқни бажариш давомида кучланиш резонанси рўй бериши мумкин. Бундай занжирлардаги кучланиш тармоқдаги кучланишда анча катта бўлиши мумкин.

Барча кузатиш ва ҳисоблашлар бажарилгач, олинган натижалар ўқитувчига кўрсатилади, агар ўқитувчи иш натижасини қониқарли деб тоғса, ишни тутгатишга рухсат беради. Бундан кейин занжир бўлакларга ажратилади. Асбобларининг клеммалари бураб қисиб қўйилади, симлар яхшилаб тахлаб ўз жойларига қўйилади.

Хар бир бажарилган иш бўйича ўқувчилар ҳисобот (протокол) ёзадилар. Ҳисоботлар алоҳида бланкларга ёки катак қофозга ёзилади. Ҳисобот муфассал ва яхшилаб ёзилиши керак. Ҳисоботда қўйнагилар бўлиши керак:

- 1) ишнинг номи ва унинг номери;
- 2) ўқувчининг фамилияси ва исми, группанинг номи ва иш бажарилган кунни;
- 3) асбоб ва аппаратлар рўйхати ҳамда уларнинг қисқача техник характеристикалари;
- 4) ишнинг қисқача тавсифи;
- 5) уланиш схемалари;
- 6) кузатишлар ва ҳисоблашлар натижалари (жадвал шаклида ёзилади);
- 7) графиклар;
- 8) хулоса,

## МУНДАРИЖА

Сўз бори	3
Кириш	4

### БИРИНЧИ БОБ ЎЗГАРМАС ТОК ЭЛЕКТР ЗАНЖИРИ

1-1. Асосий тушунчалар . . . . .	7
1-2. Электр кучланиш . . . . .	8
1-3. Электр токи . . . . .	10
1-4. Электр занжирин ва унинг элементлари . . . . .	10
1-5. Ом қонуни . . . . .	12
1-6. Электр қаршилик ва ўтказувчанлик . . . . .	14
1-7. Электр қаршиликкниң температурага боғлиқлиги . . . . .	16
1-8. Электр ўтказувчанлик . . . . .	18
1-9. Ўтказгич материаллар . . . . .	18
1-10. Иш ва қувнат . . . . .	21
1-11. Электр энергиянинг иссиқлик энергияга айланшини	23
1-12. Симда оқиши мумкин бўлган ток. Оргиқча нагруззакадан сақлаш	24
1-13. Кирхгофнинг биринчи қоидаси . . . . .	25
1-14. Энергия истеъмолчиларини (қаршиликларни) улаш . . . . .	26
1-15. Икки симли линия . . . . .	30
1-16. Ток маёндай ишининг икки режими . . . . .	31
1-17. Кирхгофнинг иккичи қоидаси . . . . .	33
1-18. Мураккаб электр занжирларини ҳисоблаш . . . . .	34
1-19. Чизиқлимас электр занжирлар . . . . .	37
1-20. Лаборатория иши. Линияда кучланишнинг ироғланиши . . . . .	39

### ИККИНЧИ БОБ ТОКНИНГ ХИМИЁВИЙ ТАЪСИРИ

2-1. Электролитларда электр токи . . . . .	40
2-2. Гальваник (бираамчи) элементлар . . . . .	42
2-3. Аккумуляторлар (чекиламчи элементлар) . . . . .	44
а) Кўрошили (кислотали) аккумуляторлар . . . . .	44
б) Ишқорли аккумуляторлар . . . . .	47
2-4. Ток маёндайларини улаш . . . . .	47

# УЧИНЧИ БОБ

## ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

3-1.	Магнит индукцияси. Магнит оқими . . . . .	49
3-2.	Электромагнит күч . . . . .	51
	а) Магнит майдонидаги түғри ўтказгич . . . . .	51
	б) Магнит майдонидаги контур . . . . .	53
	в) Магнит майдонидаги ҳаракатланувчи электрон . . . . .	53
3-3.	Токли ўтказгичларнинг ўзаро таъсири . . . . .	54
3-4.	Магнит киритувчанлик . . . . .	55
3-5.	Магнит майдонининг кучланганлиги. Магнит кучланиши . . . . .	56
3-6.	Түлік ток қонуни . . . . .	57
3-7.	Токли ғалтакнинг магнит майдони . . . . .	58
3-8.	Электромагнит индукция . . . . .	59
	а) Симда индукцияланган электр юритувчи күч . . . . .	59
	б) Контурда индукцияланған ишлаш принципи . . . . .	61
3-9.	Электр генераторнинг ишлаш принципи . . . . .	63
3-10.	Электр двигателдинг ишлаш принципи . . . . .	64
3-11.	Үюрма токлар . . . . .	65
3-12.	Ферромагнетикларнинг магнитланиши . . . . .	67
3-13.	Ферромагнит материаллар . . . . .	70
3-14.	Магнит занжирини ҳисоблаш . . . . .	73
3-15.	Электромагнитлар . . . . .	75
3-16.	Индуктивлик. Ўзиндукция электр юритувчи күчи . . . . .	75
3-17.	Магнит майдонининг энергияси . . . . .	77

## ТҮРТИНЧИ БОБ

### КОНДЕНСАТОРЛАР. ЭЛЕКТР ИЗОЛЯЦИЯСИ

4-1.	Электр сифим. Конденсаторлар . . . . .	78
4-2.	Конденсаторларни улаш . . . . .	81
4-3.	Электр майдони энергияси . . . . .	82
4-4.	Электр майдонидаги диэлектрик . . . . .	83
4-5.	Электр майдонидаги газ . . . . .	86
4-6.	Электр изоляцияси . . . . .	89
4-7.	Электр изоляцияловчи материаллар . . . . .	90
	а) Газсимон диэлектриклар . . . . .	90
	б) Суюқ диэлектриклар . . . . .	90
	в) Қаттиқ диэлектриклар . . . . .	92

## БЕШИНЧИ БОБ

### ЎЗГАРУВЧАН ТОК

5-1.	Ўзгарувчан токнинг даври ва частотаси . . . . .	95
5-2.	Синусоидал ә.ю.к. олиш . . . . .	96
5-3.	Фазалар силжиши . . . . .	98
5-4.	Векторлар диаграммаси . . . . .	100
5-5.	Ток ва кучланишининг эффектив қыйматлари . . . . .	102
5-6.	Ўзгарувчан ток занжирлары ҳақида умумий мұлоҳазалар . . . . .	104
5-7.	Қаршиликлы занжир . . . . .	104
	а) Кучланиш ва ток . . . . .	105
	б) Қувват . . . . .	105
5-8.	Индуктивликлы занжир . . . . .	105
	а) Кучланиш ва ток . . . . .	105

б) Индуктив қаршилик	107
в) Қувват	107
г) Э.ю.к. билан магнит оқими орасидаги бөләнниш	108
Актив қаршиликларни индуктивликли занжир	109
а) Күчланиш ва ток	109
б) Занжирнинг қаршилиги	111
в) Қувват	111
Актив қаршиликларни индуктивликли тармоқланмаган занжир	113
Актив қаршиликларни индуктивликли тармоқланган занжир	114
Сифимли занжир	116
а) Күчланиш ва ток	116
б) Сифим қаршилиги	117
в) Қувват	117
Күчланишлар резонанси	118
Токлар резонанси	121
Қувват коэффициенти	122
Актив ва реактив энергия	124
Лаборатория иши. Актив қаршиликларни, индуктивликли ҳамда сифимли ўзгарувчан ток занжирни	125
Лаборатория иши. Фалтак билан конденсаторни параллел улаш	126

### ОДИНЧИ БОБ

#### УЧ ФАЗАЛИ ТОК

5-1. Уч фазали ток олиш	127
6-2. Генератор чулғамларини юлдуз усулида улаш	128
6-3. Генератор чулғамларини учбұрчак усулида улаш	130
6-4. Истеъмолчиларни юлдуз усулида улаш	131
6-5. Истеъмолчиларни учбұрчак усулида улаш	134
6-6. Истеъмолчиларни уч фазали ток тармогига улаш	138
6-7. Лаборатория иши. Уч фазали токнинг түрт симли занжирни	138
6-8. Лаборатория иши. Уч фазали токнинг уч симли системаси	139

### ЕТТИНЧИ БОБ

#### ЭЛЕКТР ЎЛЧОВ АСБОБЛАРИ ВА ЎЛЧАШЛАР

7-1. Ассий тушунчалар	141
7-2. Электр ўлчов асбоблариниң турлари	141
7-3. Асбобларнинг ўлчащ механизмлари	144
а) Магнитоэлектрик ўлчащ механизми	145
б) Электромагнит ўлчащ механизми	146
в) Электродинамик ўлчащ механизми	147
г) Ферродинамик ўлчащ механизми	148
7-4. Ток күчланишини ўлчаш	149
а) Амперметр ва вольтметрни улаш схемалари	149
б) Магнитоэлектрик амперметрлар ва вольтметрлар	150
в) Тұғрилагичли амперметрлар ва вольтметрлар	152
г) Термоэлектрик амперметрлар ва вольтметрлар	153
д) Электромагнит амперметрлар ва вольтметрлар	154
е) Электродинамик ва ферродинамик амперметрлар ва вольтметрлар	154
7-5. Қувватни ўлчаш	156
7-6. Электр энергияни ўлчаш	160
7-7. Қаршиликларни ўлчаш	164
а) Қаршиликни ўлчайдыган күпrik	164
б) Қаршиликларни амперметр ва вольтметрлар ёрдамида ўлчаш	165
в) Омметрлар	166
г) Изоляция қаршилигини ўлчаш	169
Электрмас катталикларни электр усулларни билан ўлчаш	169
а) Реостатти ўзgartыргичлар	170

б) Контакт қаршилигилі үзгартыргичлар . . . . .	171
в) Симми үзгартыргичлар . . . . .	172
г) Термоқаршиликлар . . . . .	173
д) Электролитик үзгартыргичлар . . . . .	175
е) Индуктив үзгартыргичлар . . . . .	176
ж) Синхронные үзгартыргичлар . . . . .	176
з) Ионловчи үзгартыргичлар . . . . .	177
и) Индукцион үзгартыргичлар . . . . .	178
к) Пъезоэлектрик үзгартыргичлар . . . . .	179
л) Термоэлектрик үзгартыргичлар . . . . .	179
7-9. Лаборатория иши. Изоляция қаршилигини үлчаш . . . . .	180
7-10. Лаборатория иши. Индукцион счётчикни текшириш . . . . .	180
7-11. Лаборатория иши. Уч фазали ток заңжирида күпненди үлчаш . . . . .	181
7-12. Лаборатория иши. Термоэлектр пиromетрии даражалаш ва ундан температураларни үлчаш учун фойдаланиш . . . . .	183

### САККИЗИНЧИ БОВ ҮЗГАРМАС ТОК ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРИ

8-1. Үзгартас ток машиналарининг вазифаси . . . . .	185
8-2. Үзгартас ток машиналарининг тузилиши . . . . .	185
8-3. Үзгартас ток машинасининг иш принципи . . . . .	187
8-4. Якорь чулғамининг тузилиши . . . . .	189
8-5. Якорь чулғамининг электр юритувчи кучи . . . . .	191
8-6. Машина валидаги момент . . . . .	192
8-7. Үзгартас ток машинасининг механик қуввати . . . . .	193
8-8. Якорь реакцияси . . . . .	193
8-9. Ток коммутацияси . . . . .	194
8-10. Үзгартас ток генераторининг турлари . . . . .	199
8-11. Мустақил үйғотишли генератор . . . . .	200
8-12. Параллел үйғотишли генератор . . . . .	202
8-13. Кетма-кет үйғотишли генератор . . . . .	203
8-14. Арапаш үйғотишли генератор . . . . .	204
8-15. Генераторларнинг параллел ишләши . . . . .	205
8-16. Үзгартас ток электр двигателлари . . . . .	207
8-17. Параллел үйғотишли электр двигатели . . . . .	208
8-18. Кетма-кет үйғотишли электр двигатели . . . . .	212
8-19. Арапаш үйғотишли электр двигатели . . . . .	213
8-20. Истрофлар ва фойдали иш коэффициенти . . . . .	214
8-21. Электр пайвандлаш генераторлари . . . . .	215
8-22. Уч чүткали генератор . . . . .	216
8-23. Электр машина кучайтиргичи . . . . .	217
8-24. Генератор — электр двигатели (Г—ЭД) схемаси . . . . .	218
8-25. Лаборатория иши. Параллел үйғотишли электр двигатели . . . . .	219
8-26. Лаборатория иши. Параллел үйғотишли генератор . . . . .	220

### ТУ ҚҚИЗИНЧИ БОВ ТРАНСФОРМАТОРЛАР

9-1. Трансформаторларнинг вазифаси . . . . .	221
9-2. Бир фазали трансформаторнинг ишлеш принципи ва тузилиши . . . . .	222
9-3. Трансформаторнинг салт ишләши . . . . .	225
9-4. Нагрузкали трансформаторнинг ишләши . . . . .	227
9-5. Уч фазали трансформатор . . . . .	229
9-6. Трансформаторларнинг параллел ишләши . . . . .	232
9-7. Трансформаторлар кучланишини ростлаш . . . . .	234
9-8. Күп чулғамли трансформаторлар . . . . .	235

9-9.	Автотрансформаторлар	235
9-10.	Үлчаш трансформаторлари	237
9-11.	Энергиянинг трансформатордаги истроблари ва уларни аниқлаш	238
9-12.	Трансформаторнинг фойдали иш коэффициенти	239
9-13.	Трансформаторларнинг қизиши ва уларни советиш	240
9-14.	Электр пайвандлашда ишлатиладиган трансформаторлар	241
9-15.	Газ ёруғлик трансформаторлари	242
9-16.	Лаборатория иши. Бир фазали трансформатор	243

### Ў Н И Н Ч И Б О Б

#### АСИНХРОН ЭЛЕКТР ДВИГАТЕЛЛАРИ

10-1.	Асинхрон электр двигателларининг вазифаси	244
10-2.	Айланувчи магнит оқимини ҳосил қилиш	245
10-3.	Статор чулғами	248
10-4.	Ротор чулғамилари	250
10-5.	Асинхрон двигателлининг ишлаш принципи	252
10-6.	Роторнинг сирпаниши	252
10-7.	Ротор чулғамидаги э. ю. к. ва токнинг частотаси	253
10-8.	Статор ва ротор чулғамиларининг электр юритувчи кучлари	253
10-9.	Ротор чулғамидаги қаршилик	254
10-10.	Ротор чулғамидаги ток	254
10-11.	Асинхрон двигателнинг иш процесси	255
10-12.	Двигателни айлантирувчи момент	255
10-13.	Асинхрон двигателларни юргизиб юбориш	258
10-14.	Асинхрон двигателнинг айланиш тезлигини ростлаш	261
10-15.	Икки фазали ва бир фазали асинхрон двигатель	263
10-16.	Асинхрон двигателдаги истрофлар ва унинг фойдали иш коэффициенти	266
10-17.	Асинхрон двигателларга ток берувчи тармоқларнинг қувват коэффициентини яхшилаш	267
10-18.	Лаборатория иши. Уч фазали асинхрон электр двигатели	268

### Ў Н БИРИНЧИ БОБ

#### СИНХРОН МАШИНАЛАР

11-1.	Синхрон машиналарнинг вазифаси	268
11-2.	Синхрон машинанинг тузилиши ва ишлаш принципи	269
11-3.	Уч фазали синхрон генераторнинг нагрузка билан ишлаши	270
11-4.	Синхрон генераторларни параллел ишлатиш учун улаш	272
11-5.	Ўзгармас ўйғотиш токида синхрон генераторнинг тармоқ билан параллел ишлаши	274
11-6.	Синхрон двигатель	275
11-7.	Ўйғотиш токи ўзгарадиган бўлганда синхрон машинанинг тармоқ билан параллел ишлаши	276
11-8.	Электр машиналарининг парвариши	277

### Ў Н ИККИНЧИ БОБ

#### АВТОМАТИК ҚУРИЛМАЛАРНИНГ ЭЛЕКТР МАШИНАЛАРИ

12-1.	Машиналарнинг вазифаси	280
12-2.	Ўзгармас ток ижро қилувчи двигатели	281
12-3.	Ўзгарувчан ток икки фазали ижро қилувчи двигатели	283
12-4.	Ферромагнитли ёвак ёки яхлит роторли икки фазали асинхрон двигатель	286
12-5.	Юргизиш қаршилиги ўрнатилган бир фазали асинхрон двигатель	286

12-6.	Бир фазали синхрон реактив двигатель . . . . .	287
12-7.	Уч фазали ва бир фазали гистерезисли синхрон двигательлар . . . . .	288
12-8.	Коллекторлы универсал двигатель . . . . .	289
12-9.	Ўзгармас ток тахогенератори . . . . .	290
12-10.	Ховол магнитмас роторли ўзгарувчан ток тахогенератори . . . . .	291
12-11.	Бурилма трансформаторлар . . . . .	292
12-12.	Синхрон алоқа учун асинхрон машиналар . . . . .	294
12-13.	Электр вали . . . . .	296

### ЎН УЧИНЧИ БОВ САНОАТ ЭЛЕКТРОНИКАСИ

13-1.	Электро асбобларниң классификацияси ва уларниң вазифаси . . . . .	297
13-2.	Кам кувватли электрон түғрилагичлар. Фильтрлар . . . . .	297
13-3.	Ўртача кувватли ион вентиллар . . . . .	302
a)	Газотрон . . . . .	302
b)	Тиратрон . . . . .	303
13-4.	Чала ўтказгичларниң электр ўтказувчанлиги . . . . .	305
a)	Хусусий электр ўтказувчанлик . . . . .	305
b)	Аралашмали электр ўтказувчанлик . . . . .	306
13-5.	Чала ўтказгичли ўрта ва кам кувватли түғрилагичлар . . . . .	307
a)	Чала ўтказгичли вентиль . . . . .	307
b)	Мис I оксидли вентиль . . . . .	308
c)	Селенили вентиль . . . . .	309
d)	Германнийли ва кремнийли вентиллар . . . . .	310
13-6.	Қатта кувватли түғрилагичлар— симболи түғрилагичлар . . . . .	312
13-7.	Игнитрон . . . . .	315
13-8.	Инвертор . . . . .	316
13-9.	Уч электродли лампа . . . . .	317
13-10.	Түрт ва беш электродли лампалар . . . . .	319
13-11.	Электрон кучайтиргичлар . . . . .	320
13-12.	Транзисторлар. Чала ўтказгичли кучайтиргичлар . . . . .	324
13-13.	Генераторлар . . . . .	326
a)	Синусондай тебғанишли лампали генератор . . . . .	326
b)	Кучланиши арасынан эгри чизик бўлган генераторлар . . . . .	329
c)	Мультивибраторлар . . . . .	330
13-14.	Стабилизаторлар . . . . .	331
a)	Ток стабилизаторлари . . . . .	331
b)	Кучланиш стабилизаторлари . . . . .	332
13-15.	Электрои-нур трубка . . . . .	333
13-16.	Электрон осциллограф . . . . .	335
13-17.	Фотоэлементлар. Фотоқаршиликлар . . . . .	336
13-18.	Термоқаршиликлар . . . . .	340
13-19.	Лаборатория иши. Чала ўтказгичли түғрилагичлар . . . . .	341
13-20.	Лаборатория иши. Электрон осциллограф . . . . .	343

### ЎН ТЎРТИНЧИ БОВ

#### ЭЛЕКТР ЙОРИТМА ВА БОШҚАРИШ АППАРАТУРАСИ

14-1.	Электр юритма системаси . . . . .	347
14-2.	Электр машиналарниң қизиши ва совитилиши . . . . .	348
14-3.	Узек муддатли иш режимида кувватни танлаш . . . . .	349
14-4.	Қисқа муддатли ишлаш режимида двигател қувватини танлаш . . . . .	351
14-5.	Такрорий қисқа муддат ишлаш режимида двигатель қувватини танлаш . . . . .	351
14-6.	Электр двигателларини бошқариш аппаратураси . . . . .	352
14-7.	Рубильниклар . . . . .	353

14-8. Пакет виключателлар . . . . .	355
14-9. Электр двигательларини ишга тушириш ва ростлаш реостатлари . . . . .	356
14-10. Контролёрлар . . . . .	358
14-11. Эрувчан сақлагичлар . . . . .	359
14-12. Ҳаво автоматик виключателлари (автоматлар) . . . . .	361
14-13. Контакторлар . . . . .	362
14-14. Реле . . . . .	364
14-15. Магнитли инігә туширгичлар . . . . .	367
14-16. Мойли виключателлар . . . . .	368
14-17. Нагрузка виключателлари . . . . .	370
14-18. Магнитли күчайтиргичлар . . . . .	371
14-19. Электротехник қурилмаларни ҳимоя тариқасыда ерга улаш . . . . .	372

## ҮН БЕШИНЧИ БОБ

### ЭЛЕКТР АВТОМАТИКАСИ АСОСЛАРИ

15-1. Үмумий түшүнчалар . . . . .	375
15-2. Реле ёрдамида автоматик ҳимоя қылыш . . . . .	375
15-3. Параллел үйгөтишли ўзгармас ток двигателини ишга туширишни автоматлаштырыш . . . . .	376
15-4. Автоматик ростловчи құғылма схемасының ясалиш принципи . . . . .	378
15-5. Генератор күчләнешини автоматик ростлаш схемаси . . . . .	379
15-6. Автоматик ростлаш системалариде тескари бөгләниш . . . . .	381
15-7. Электр машина күчайтиргичи ёрдамида күчләнешини автоматик ростлаш . . . . .	383
15-8. Ўзгармас ток двигателиниң айланыш тезлигини стабиллаш схемаси . . . . .	384
15-9. Синхрон күзатувчи үоритма . . . . .	385

## ҮН ОЛТИНЧИ БОБ

### ХИСОБЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИ

16-1. Ҳисоблаш қурилмаларининг вазифаси . . . . .	386
16-2. Электрон-ҳисоблаш қурилмалар системалари . . . . .	387
16-3. Аналог ҳисоблаш қурилмалари . . . . .	388
16-4. Моделлончи қурилмаларда потенциометрлар ёрдамида ҳисоблаш . . . . .	390
16-5. Рақамлы ҳисоблаш қурилмалари (ЦВУ—РХК) иштегеси вазифаси ва улар ҳақида үмумий маълумотлар . . . . .	392
16-6. Рақамлы ҳисоблаш қурилмаларининг ясалиш принципи . . . . .	393
16-7. Рақамлы ҳисоблаш қурилмалари айрим блокларининг ўзаро таъсири . . . . .	394
16-8. Ҳисоблашының иккили системаси . . . . .	395
16-9. Иккили системада арифметик амаллар . . . . .	397
16-10. Рақамлы ҳисоблаш қурилмалари баъзи элементларининг ишлаш принципи . . . . .	398
а) Клапан ёки вентиль . . . . .	399
б) Мос тушиш схемаси . . . . .	399
в) Йигувчи схема . . . . .	400
г) Инвертор схемаси . . . . .	400
д) Клапанлар занжирини . . . . .	401
е) Силжитгич схемаси . . . . .	401
ж) Электрон триггер . . . . .	402
16-11. Иккили счётчикининг ишлаш принципи . . . . .	402
16-12. Арифметик қурилма сумматорининг ишлаш принципи . . . . .	403
16-13. Хотира қурилмалари . . . . .	406
16-14. Кириш ва чиқиши қурилмаси . . . . .	410

## Ұ Н Е Т Т И Н Ч И Б О Б

### ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

17-1.	Умумий маълумотлар . . . . .	412
17-2.	Электрохимиявий усуллар . . . . .	413
	а) Гальванотехника . . . . .	413
	б) Металларни электрохимиявий усулда оксид пардалар билав қоялаш . . . . .	414
	в) Электрохимиявий усулда анодли едириш йўли билан металларни тозалаш ва мойини кетказиш . . . . .	414
	г) Электрохимиявий усулда жило бериш ва пардозлаш . . . . .	415
	д) Металларда электрохимиявий усулда коваклар ва тешик очиш . . . . .	415
	е) Анод-механик усулда қирқиш . . . . .	416
	ж) Кесиш асбобици анод-механик усулда чархлаш . . . . .	417
	з) Анод-механик усул билан соф ишлов бериш . . . . .	417
17-3.	Электротермик усуллар . . . . .	418
	а) Металларни электр пайвандлаш . . . . .	418
	б) Учма-учу нуктавий ва чокли пайванд . . . . .	418
	в) Ёйли электр пайванд . . . . .	420
	г) Электр билан қизитиш . . . . .	423
	д) Қаршилик ёрдамида электр билан бевосита қизитиш . . . . .	424
	е) Қаршилик ёрдамида электр билан билвосита қизитиш . . . . .	425
	ж) Электр ёйи билан қизитиш . . . . .	426
	з) Ёйли вакуум печлари . . . . .	427
	и) Электрон-нур ёрдамида әритиш қурилмалари . . . . .	428
	к) Металларни индукцион қиздіриш . . . . .	430
	л) Материалларга когерент әрекетлик нури билан ишлес бериш . . . . .	432
	м) Диэлектрикларни қиздирин . . . . .	432
17-4.	Электр эрозия йўли билан ишлов бериш . . . . .	433
17-5.	Ультратовуш ёрдамида ишлов бериш . . . . .	434
17-6.	Электростатик қурилмалар . . . . .	436
	а) Ишлаш принципи . . . . .	436
	б) Сочилувчан - аралашмаларни таркиб й қисмларига ажратиш . . . . .	437
	в) Газларни электростатик тозалаш . . . . .	437
	г) Металл буюмларни электростатик бўяш . . . . .	437
	д) Ёғоч буюмларни электростатик пардоzлаш . . . . .	438
	е) Сувни электростатик тозалаш . . . . .	439

## Ұ Н САККИЗИНЧИ БОБ

### ЭЛЕКТР БИЛАН ӘРИТИШ

18-1.	Асосий тушунчалар ва бирликлар . . . . .	440
18-2.	Ергуллик манбалари . . . . .	443
18-3.	Әритувчи асбоблар . . . . .	447
18-4.	Электр билан әритишни ҳисоблаш . . . . .	451

## Ұ Н ТҮҚКИЗИНЧИ БОБ

### ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ ҮЗАТИШ ВА ТАҚСИМЛАШ

19-1.	Электр энергиясини үзатиш ҳақида умумий маълумотлар . . . . .	458
19-2.	Линия ва тармоклар . . . . .	462
19-3.	Саноат корхоналари ва цехларни электр билан таъминлаш . . . . .	467

19-4.	Саноат корхоналарининг трансформатор подстанциялари ва тақситот қурилмалари . . . . .	470
19-5.	Симларни ҳисоблаш . . . . .	478
	а) Симларниң кесимини уларда йўл қўйиладиган қизишга кўра аниқлаш . . . . .	478
	б) Симларниң кесимини кучланишининг йўл қўйилган истрофига кўра ташлаш . . . . .	482
	в) Симларниң кесимини кучланишини йўл қўйилган истрофига кўра ташлаш . . . . .	483
19-6.	Бино ичидаги тармоқларниң тузилиши . . . . .	486
19-7	Электр билан ёритиш қурилмаларини парвариш қилиш . . . . .	498
<b>ИЛОВА</b>		
Лаборатория ишларини ўтказишга доир ташкилий ва методик курсатмалар . . . . .		500

*На узбекском языке*

ПОПОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ  
НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**ЭЛЕКТРОТЕХНИКА**

Перевод с второго издания «Энергия» М, 1968.

*Издательство «Ўқитувчи» Тошкент — 1973.*

Таржимонлар: Юнусов М. (1—7- боблар).  
Мирзаева Ж. (8—19 -боблар).

Редактор Абдураҳмонов А.

Бадиий редактор Ахмаджонов Х.

Тех. редакторлар, Еқубов Б., Ахтамова С.

Корректор Раҳматуллаева М.

Тершіга берилди 7/VIII-1971 й. Босишга рухсат этилди 24/IV 1973 й. Қоғози 60×90<sup>1/4</sup>к. Физик л. 32,0. Нашр. л 31,62. Тиражи 15 000.

Ўқитувчи\* нашриёти. Тошкент, Навоий кўчаси, 30. Шартнома 124-70. Баҳоси 85 т. Муқомаси 10 т.

ЎзССР Министрлар Советининг нашриётлар, полиграфия аз китоб савдоси ишлари бўйича  
Давлат Комитетининг Тошкент полиграфкомбинатида терилиб, Самардандаги, Морозов иомлий  
босмахонасида босилди. Типография кўчаси, 4. 1973, Қоғоз № 3. Зак, № 4068

Наборю на Ташкентском полиграфкомбинате Государственного комитета Совета Министров  
УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, отпечатано в типографии  
имени Морозова Самарканда, Типографская, ул. 4.